

# Electrónica Avanzada 2

## Práctico 3 Amplificadores Integrados CMOS

Los ejercicios marcados con ★ son opcionales. Además cada ejercicio puede tener una fecha, que indica en que prueba se planteó el ejercicio.

**Objetivo:** Este práctico tiene como objetivo familiarizar al estudiante con las técnicas de diseño y análisis vistas en clase para Amplificadores Integrados CMOS.

### Ejercicio 1

- Para el circuito de la figura 1 determine la ganancia diferencial  $v_o/(v_1-v_2)$  si la fuente IBIAS vale  $100\mu A$ .
- Determine el ICMR si la fuente de corriente *IBIAS* precisa al menos  $200mV$  para trabajar.
- Asumiendo que la fuente de corriente tiene una impedancia de salida de  $1M\Omega$  y que el espejo M3-M4 comete un error en la copia de 1%, ¿cuál es el CMRR del amplificador?.

Todos los transistores tienen  $L = 1\mu m$ , los transistores del par diferencial tienen  $W_n = 50\mu m$  y los del espejo  $W_p = 100\mu m$ .

Datos de la tecnología:

- $V_{tn} = |V_{tp}| = 0.8V$ ,  $n_n = n_p = 1.4$ .
- $\mu_n C_{ox} = 125\mu A/V^2$ ,  $\mu_p C_{ox} = 60\mu A/V^2$
- $V'_{An} = 12.5V/\mu m$ ,  $V'_{Ap} = 25V/\mu m$

### Ejercicio 2

El circuito de la figura 2 se denomina Amplificador de Transconductancia Simétrico.

- Demuestre que la transconductancia de cortocircuito está determinada por la transconductancia del par diferencial y por la ganancia del espejo (M).
- Calcule la ganancia a baja frecuencia, la frecuencia de ganancia unitaria  $f_T$  y el *SR* del mismo.
- Compare el Output Swing de esta configuración con el del circuito del Ejercicio 1

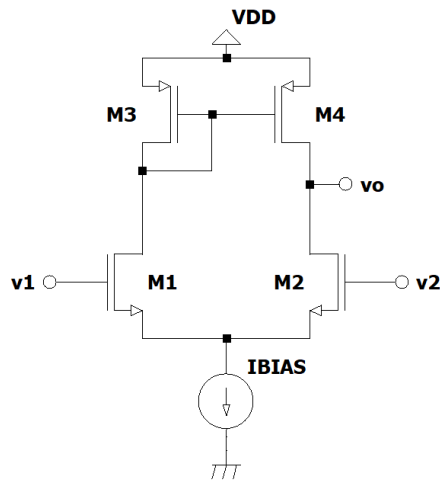


Figura 1

- (d) Evalúe los resultados de las partes anteriores usando los datos de tecnología, tamaños y corriente del Ejercicio 1 y que  $M = 10$ ,  $C_L = 100pF$  y  $VDD = |VSS| = 3V$

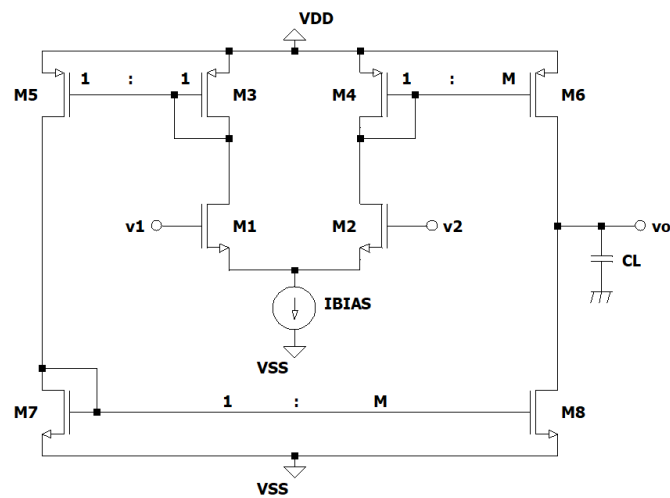


Figura 2

### Ejercicio 3

Dibuje un amplificador de dos etapas como el visto en el curso pero utilice transistores nMOS para el par diferencial y un transistor pMOS para el amplificador source-común de la segunda etapa.

- (a) Determine la expresión para la ganancia a bajas frecuencias, el ICMR y el Output Swing. ¿Hay diferencias con las expresiones halladas en el curso?

- (b) Asuma que los todos transistores tienen un  $V_A = 50V$ , la corriente de polarización del par diferencial es  $40\mu A$  y su  $V_{GS} - V_t = 0.2V$ , la tensión  $V_{SG}$  del espejo de la primera etapa es  $1.2V$  y la del amplificador source-común de la segunda etapa es  $1.1V$ , ¿cuál es la tensión de offset a la entrada?

### Ejercicio 4

- (a) Si modelamos la variaciones aleatorias en el  $V_t$  y en el  $\beta$  entre dos transistores idénticos como  $\Delta V_t$  y  $\frac{\Delta\beta}{\beta}$ , demuestre que la diferencia relativa en la corriente  $I_D$  se puede escribir como:

$$\frac{\Delta I_D}{I_D} = \frac{\Delta\beta}{\beta} - \frac{gm}{I_D} \Delta V_t$$

- (b) Utilice el resultado de la parte anterior para calcular la tensión de offset a la entrada de un amplificador de dos etapas como el visto en el curso debido a las variaciones aleatorias en los parámetros de los transistores. Recuerde que las variaciones en  $V_t$  y  $\beta$  pueden tener cualquier signo, por lo que considere el peor caso.
- (c) Para un amplificador con  $V_{GS} - V_t = 0.2V$  en el par diferencial y el mismo  $\beta$  nominal en todos sus transistores, determine el peor caso de tensión de offset si  $\Delta V_t = 10mV$  y  $\frac{\Delta\beta}{\beta} = 4\%$ . Si duplicamos el  $W/L$  de los transistores del espejo de corriente, ¿el offset empeora o mejora? ¿Cuánto vale ahora?

### Ejercicio 5

El circuito de la figura 5.1 es un amplificador que adapta la corriente de polarización del par diferencial en función de la señal de entrada.

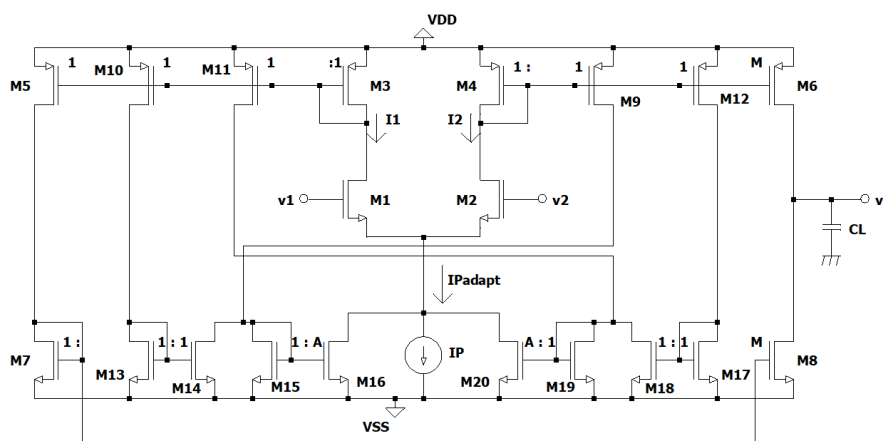


Figura 5.1

- (a) En el circuito de la figura 5.2 calcular  $I_c$  en función de  $I_a$ ,  $I_b$  y  $A$  (factor de copia de corriente del espejo que se indica en la figura), analizando los casos  $I_a < I_b$  e  $I_a > I_b$ .

- (b) En el amplificador de la figura 5.1 calcular la corriente de polarización del par diferencial  $I_{P,adapt}$  en función de  $I_p$ ,  $A$  y de  $I_1$  e  $I_2$  indicadas en la figura. Asuma que  $A < 1$ .
- (c) El amplificador de la figura 5.1 se conecta como seguidor como se muestra en la figura 5.3. En  $t = 0$  se aplica en la entrada no inversora un escalón de amplitud  $V_{step}$  mucho mayor que su rango lineal de entrada. Calcular la pendiente en  $t = 0$  de la tensión a la salida. ¿Cómo se compara este resultado con el slew rate calculado en el Ejercicio 2 para  $A = 0.9$ ?

 


Figura 5.2

 


Figura 5.3

## Ejercicio 6

- (a) Para el amplificador Folded-Cascode de la figura 6, calcule el ICMR si todos los transistores tienen un  $|V_t| = 1V$  y las fuentes de corrientes  $IB1$  e  $IB2$  son tales que los mismos están polarizados con una tensión  $V_{GS} - V_t = 0.2V$ . Considere que la fuente  $IB1$  precisa al menos  $100mV$  entre sus bornes para funcionar y que  $VBIAS$  es tal que las fuentes de corriente  $IB2$  están polarizadas con una tensión entre sus bornes igual a  $150mV$ .

 


Figura 6

## Ejercicio 7

En el amplificador Folded-Cascode de la figura 7, determine el  $W$  y la  $I_D$  de todos los transistores y el valor de  $V_{BIAS}$  para obtener las siguientes características:

- $SR = 20V/\mu s$
- $f_T = 8MHz$
- Output Swing:  $> \pm 1.5Vp$
- ICMR:  $1.0V - V_{SS}$
- $L = 1\mu m$

Datos:

- $V_{DD} = -V_{SS} = 2.5V$ ,  $I_{BIAS} = 50\mu A$ ,  $C_L = 5pF$
- Todos los transistores cascode son iguales a los transistores que casocdean ( $M_{XC} = M_X$ )
- Los datos de la tecnología son los mismos que en el Ejercicio 1.

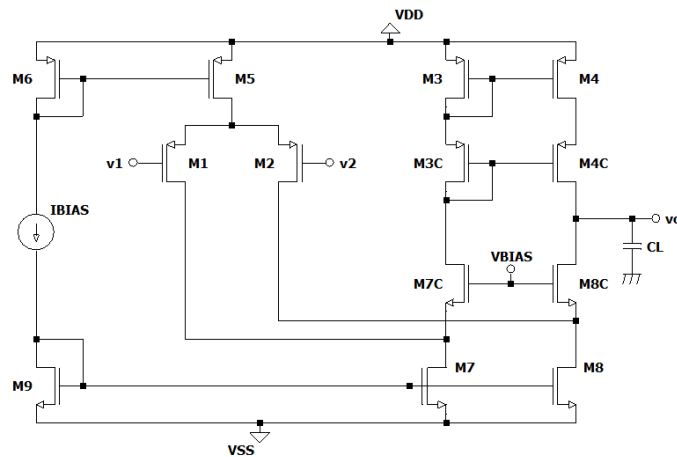


Figura 7

## Ejercicio 8 (★)

La transconductancia de cortocircuito de modo común del circuito de la figura 8 se puede modelar como:

$$G_{mC} = \frac{i_2}{v_{ic}}(\epsilon_d + \epsilon_m)$$

donde  $\epsilon_d \ll 1$  y  $\epsilon_m \ll 1$  modelan el error que cometen el par diferencial M1-M2 y el espejo de corriente M3-M4 debido a las resistencias de salida finitas en los transistores de la siguiente forma:

$$i_1 = i_2(1 - \epsilon_D)$$

$$i_4 = i_3(1 - \epsilon_D)$$

Demuestre que las expresiones para esos errores se pueden aproximar como:

$$\epsilon_D \simeq \frac{1}{gm_M r_{oD}}$$

$$\epsilon_M \simeq \frac{1}{gm_M r_{oM}}$$

donde  $gm_{D(M)}$  y  $r_{oD(M)}$  son la transconductancia y la resistencia de salida de los transistores del par diferencial (del espejo). Puede asumir que  $gmro \gg 1$  en todos los casos y que ambos transistores del par diferencia y del espejo son respectivamente iguales entre ellos.

 


Figura 8

### Ejercicio 9

Se desea diseñar un amplificador de dos etapas como el de la figura 9. El mismo usará los datos de la tecnología vistos en el Ejercicio 1 y los siguientes datos:  $L = 2\mu m$  para todos los transistores,  $W_7 = 5W_5 = 5W_8$ ,  $(gm/ID)_1 = 5V^{-1}$ ,  $C_C = 1pF$ ,  $C_2 = 3pF$ ,  $C_1 = 0.5pF + kW_1$  donde  $k = 80fF/\mu m$ .

- Dimensione el  $W$  de todos los transistores y determine el valor de  $IBIAS$  y el consumo total del circuito si se desea obtener un  $f_T = 10MHz$ , tensión de offset sistemático a la entrada cero y Output Swing  $VDD - 0.2V$ ,  $VSS + 0.2V$ . ¿Cuál es la ganancia a bajas frecuencias del amplificador?
- ¿Cómo cambia el consumo total del circuito si ahora usamos  $(gm/ID)_1 = 10V^{-1}$ ?
- Si la posición relativa del polo no dominante del sistema de 2do orden que forma el amplificador se puede aproximar como:

$$NDP = \frac{gm_6}{gm_1} \frac{C_C^2}{C_1 C_2 + C_C(C_1 + C_2)}$$

y despreciamos la influencia del cero en el RHP que genera  $C_C$ , estime el Margen de Fase (PM) en los dos casos diseñados.

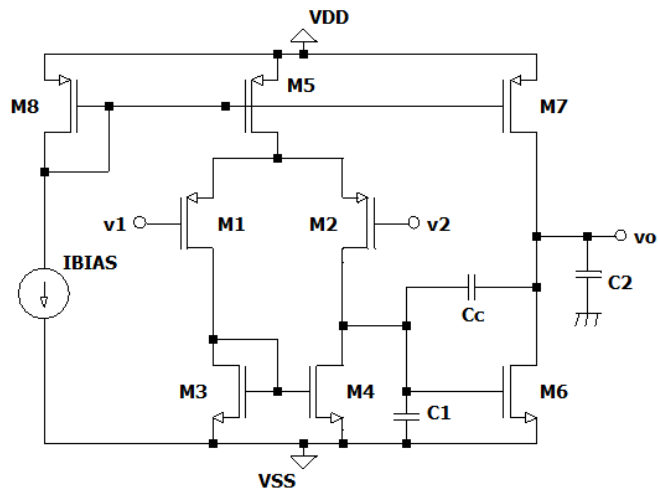


Figura 9

# Solución

## Ejercicio 1

(a)  $A_D = 111.4V/V = 40.9dB$

(b)  $ICM_{max} = VDD - 0.44V$   
 $ICM_{min} = 1.15V$

(c)  $CMRR = 102.5dB$

## Ejercicio 2

(a)  $Gm = Mgm1$

(b)  $A_0 = Mgm1(ro6//ro8)$

$$ro6 = \frac{V'_{Ap} Lp}{M \frac{IBIAS}{2}}, ro8 = \frac{V'_{An} Ln}{M \frac{IBIAS}{2}}$$

$$f_T = \frac{1}{2\pi} \frac{Mgm1}{CL}$$

$$SR = \frac{MIBIAS}{CL}$$

(c)  $OSW = \{VSS + VD_{sat8}, VDD - VD_{sat6}\}$

$$VD_{sat8} = \sqrt{\frac{2M \frac{IBIAS}{2}}{n\beta_n}}$$

$$VD_{sat6} = \sqrt{\frac{2M \frac{IBIAS}{2}}{n\beta_p}}$$

(d)  $A_D = 132V/V$

$$f_T = 12.6MHz$$

$$SR = 10V/\mu s$$

$$OSW = \{-2.66, 2.65\}$$

## Ejercicio 3

(a) Las expresiones son las mismas, excepto que las de Output Swing e ICMR quedan invertidas.

(b)  $V_{OFF} = 0.2mV$

## Ejercicio 4

(b)  $v_{OFF} = \frac{ID_{PD}}{gm_{PD}} \left( \frac{\Delta\beta_{PD}}{\beta_{PD}} + \frac{\Delta\beta_M}{\beta_M} \right) + \Delta V_{tPD} + \frac{gm_M}{gm_{PD}} \Delta V_{tM}$

(c)  $v_{OFF} = 28mV$

Si duplicamos el  $W/L$  de los transistores del espejo:  $v_{OFF} = 32.1mV$

## Ejercicio 5

(a)  $Con I_c = \begin{cases} 0 & \text{si } I_a \geq I_b \\ A(I_b - I_a) & \text{si } I_a < I_b \end{cases}$



(b)  $I_{P,adapt} = I_P + A|I_1 - I_2|$

(c)  $SR = \frac{M \cdot I_p}{(1-A)C_L}$

### Ejercicio 6

(a)  $ICM_{max} = VDD - 1.30V$   
 $ICM_{min} = VSS - 1.05V$

### Ejercicio 7

Transistor	$W(\mu m)$	$ID(\mu A)$
M1,M2	14.6	50
M5	26.4	100
M6	13.2	50
M3,M4,M3C,M4C	170.5	50
M7,M8	77.8	100
M7C,M8C	77.8	50

$VBIAS = 1.83V$

### Ejercicio 9

(a)

Transistor	$W(\mu m)$	$ID(\mu A)$
M1,M2	7.33	12.6
M3,M4	7.18	12.6
M5,M8	30	25.2
M7	149.6	125.6
M6	71.8	125.6

$IBIAS = 25.2\mu A$

$IDD = 176\mu A$

$A_0 = 79.9dB$

(b) El consumo baja:  $IDD = 88\mu A$

Transistor	$W(\mu m)$	$ID(\mu A)$
M1,M2	14.7	6.3
M3,M4	3.6	6.3
M5,M8	15	12.6
M7	75	62.8
M6	35.9	62.8

$IBIAS = 12.6\mu A$

(c)

	$C1(pF)$	$NDP$	$PM(deg)$
(a)	1.09	1.95	62.8
(b)	1.67	0.74	36.4