

## SOLUCIÓN EJERCICIO - EXAMEN INSTALACIONES ELECTRICAS 02-22

### Parte a

U	400 V		
Tableros	P (KW)	Q (KVA)	cos fi
TS-M1	325	175	0,88
TS-M2	200	134	0,83
TS-M3	125	60,5	0,90
TS-IL-TC	40,0	25,8	0,84
TS-SERV	50,0	37,5	0,80
Total	740,0	433,7	0,86

S dem 858 KVA

Scarga	429 KVA	por trafo
Sn	630 KVA	nominal de los trafos
% carga	68 %	

### Parte b

U	400 V		
Icc (400V)	394 KA		
Zred	0,59 m.ohm		
Zcc	6 %		
Ztrafo	15,2 m.ohm		
X M1/2/3	20 %		
Zcc M1	87 m.ohm	20%UxU/Sm	
Zcc M2	133 m.ohm		
Zcc M3	230 m.ohm		
Zcc IL/SERV	6,68 m.ohm		
Icc max	34,6 KA	ZTS-M1//ZTS-M2//ZTS-M3//((red+trafo)/2)	

### Parte c

In	348 A	ft	0,95
Ib	348 A	fa	0,91
	Seccion (mm <sup>2</sup> )	I tabla (A)	Iz (A)
	120	382	330
	150	441	381 <-- Primera selección
	185	506	437
	240	599	518
Ro	22,5 mohm.mm <sup>2</sup> /m		
Xo	0,09 mohm/m		
S	150 mm <sup>2</sup>		
L	50 m		

R	7,50 mohm	@ 150mm2
X	4,50 mohm	@ 150mm2

DU (V)	5,26
DU (%)	1,32

#### Parte d

INTERRUPTOR C			INTERRUPTOR D		
In int	400 A	0,9	Ib<=Ir<=Iz	In int	630 A
Ir	360 A		Pdc>Iccmáx	Ir	378 A
Icc	32,86 kA		Im<Iccmín	Icc	32,86 kA
Pdc	36 kA			Pdc	36 kA

Zcc eq 3F 7,0290422 mohm

Zcc eq 21,66 mohm

Icc min 9,2 kA Al no distribuirse el neutro el mínimo es el bifásico y con un transformador solo utilizado.

Im 8,00 kA 20 Im 10,08 kA 16  
Sirve cualquier regulación entre 16 y 20 No es posible el ajuste

#### Parte e

Pd	740 kW	cos fi UTE objetivo	0,92
Qd	434 kVAr		

Q 1 trafo	43 kVAr	10%	P UTE (1 pto conex)	370 kW
			Q UTE (1 pto conex)	260 kVAr
			cos fi	0,82

Qc (kVAR) 204,23 Qc=Pd\*(TAN(ACOS(cos fi inicial))-TAN(ACOS(cos fi final)))\*2  
Se multiplica por 2 porque son 2 entradas de UTE

Q UTE (sin multas) 158 kVAr  
Q ppt medición (sin multas) 229 kVAr La reactiva por las 2 conexiones menos a la de los trafos

cos fi ppt medición 0,96