
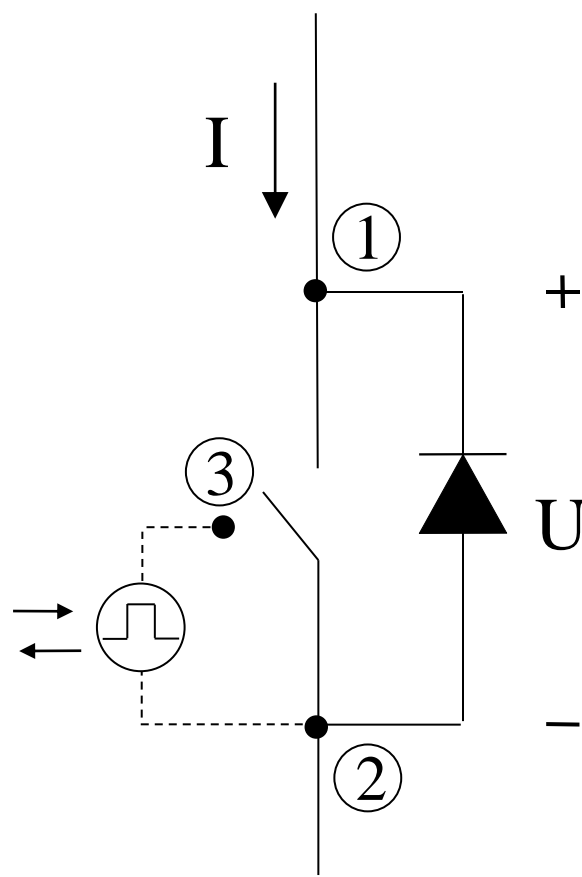


a) Bloqueo inverso intrínseco

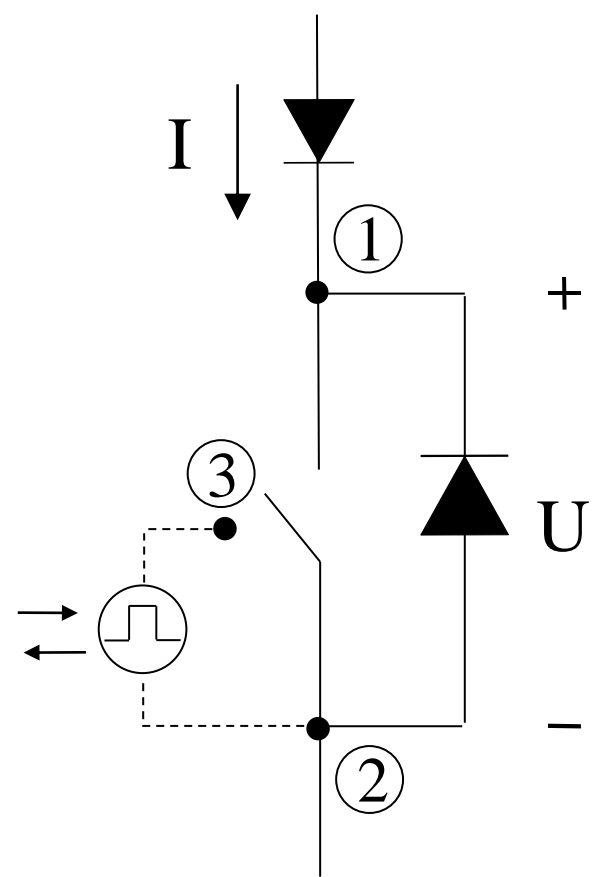



b) Conducción inversa no controlada



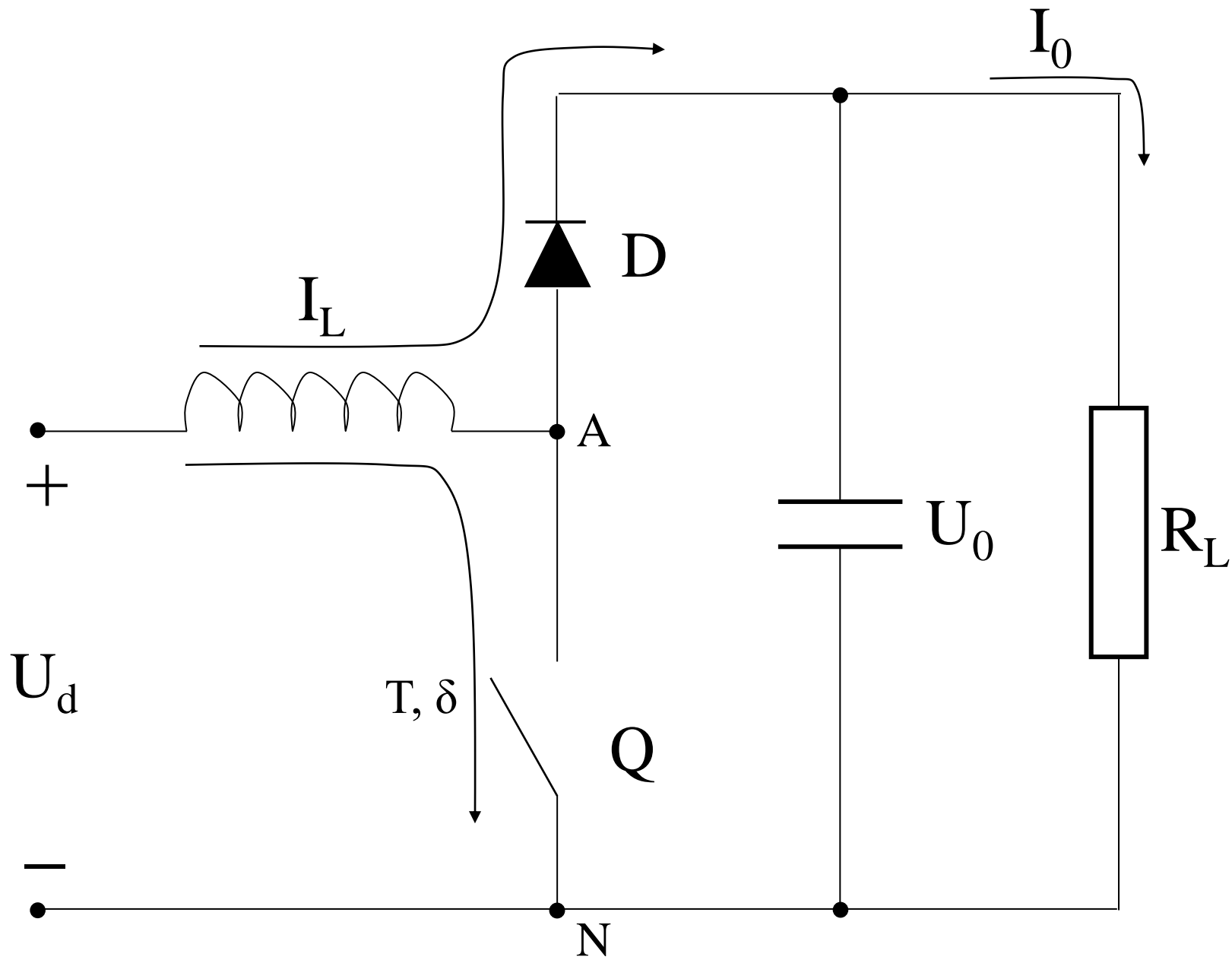c) Bloqueo inverso con diodo serie


- ① Electrodo de potencia positivo
- ② Electrodo de potencia negativo
- ③ Electrodo de comando




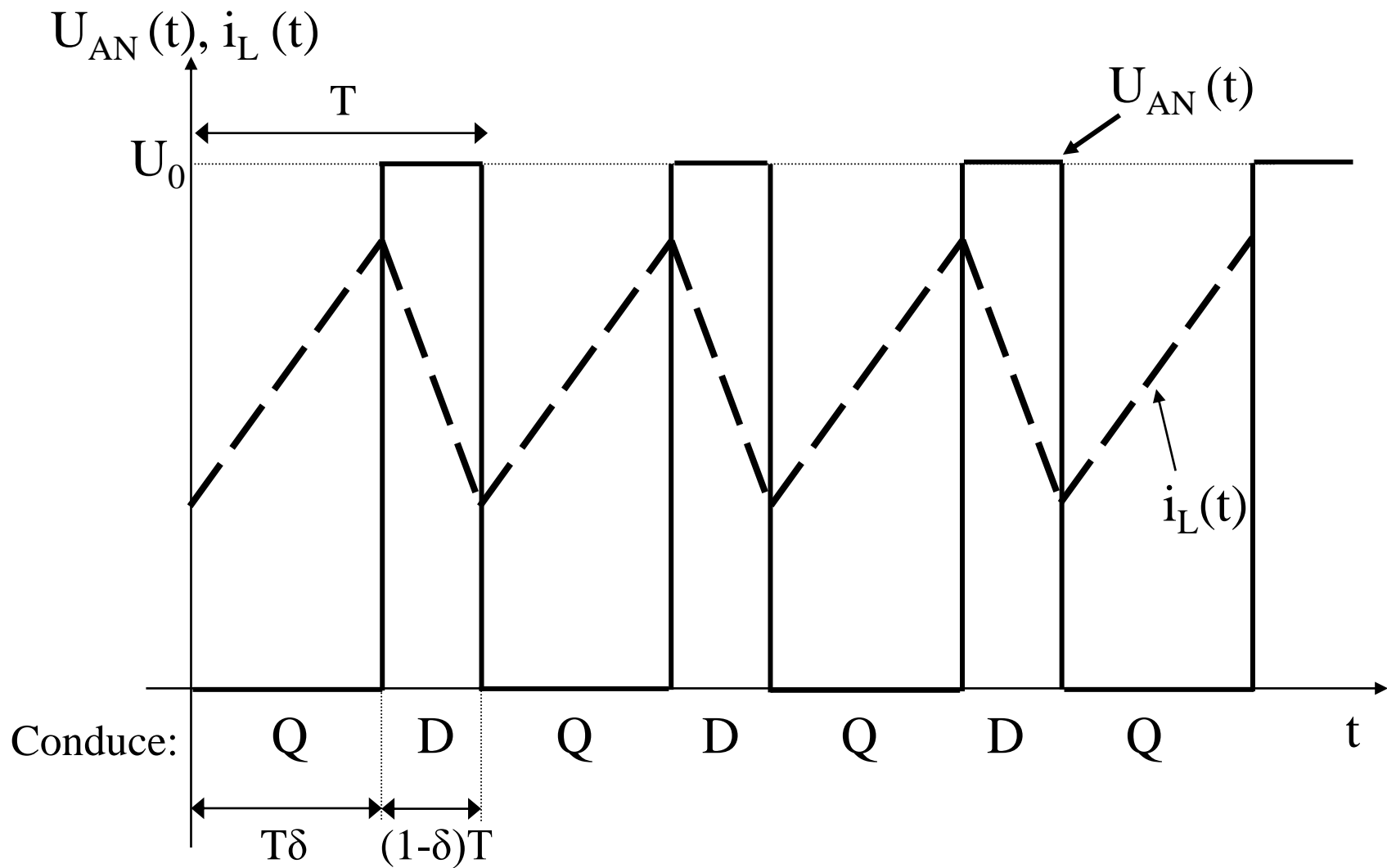


De la gráfica:
$$\Delta I = \frac{U_d}{L} \delta T = \frac{U_0 - U_d}{L} (1 - \delta) T$$

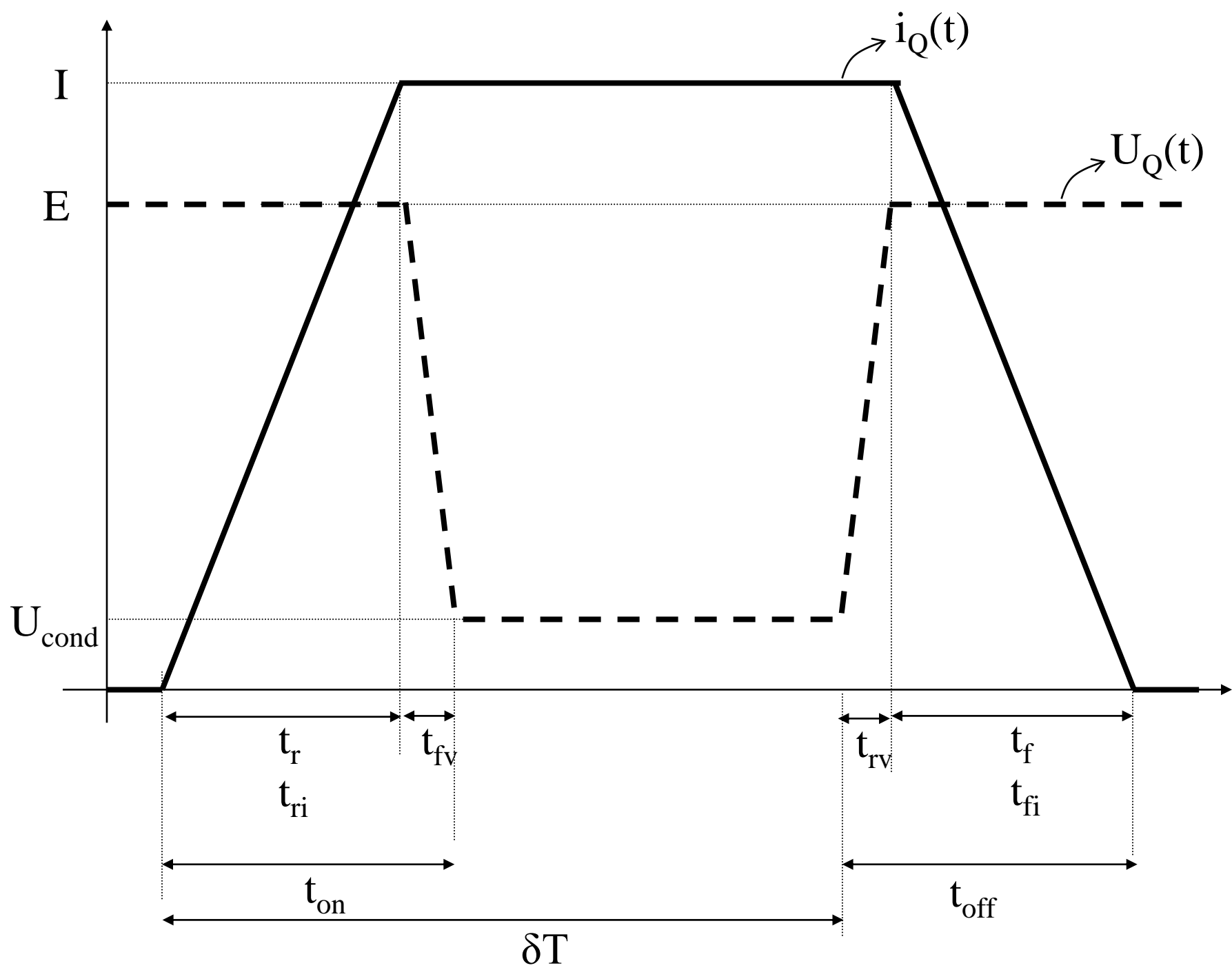
$$U_d \delta = (1 - \delta)(U_0 - U_d) \quad \Rightarrow \quad U_0 = \frac{U_d}{1 - \delta}$$



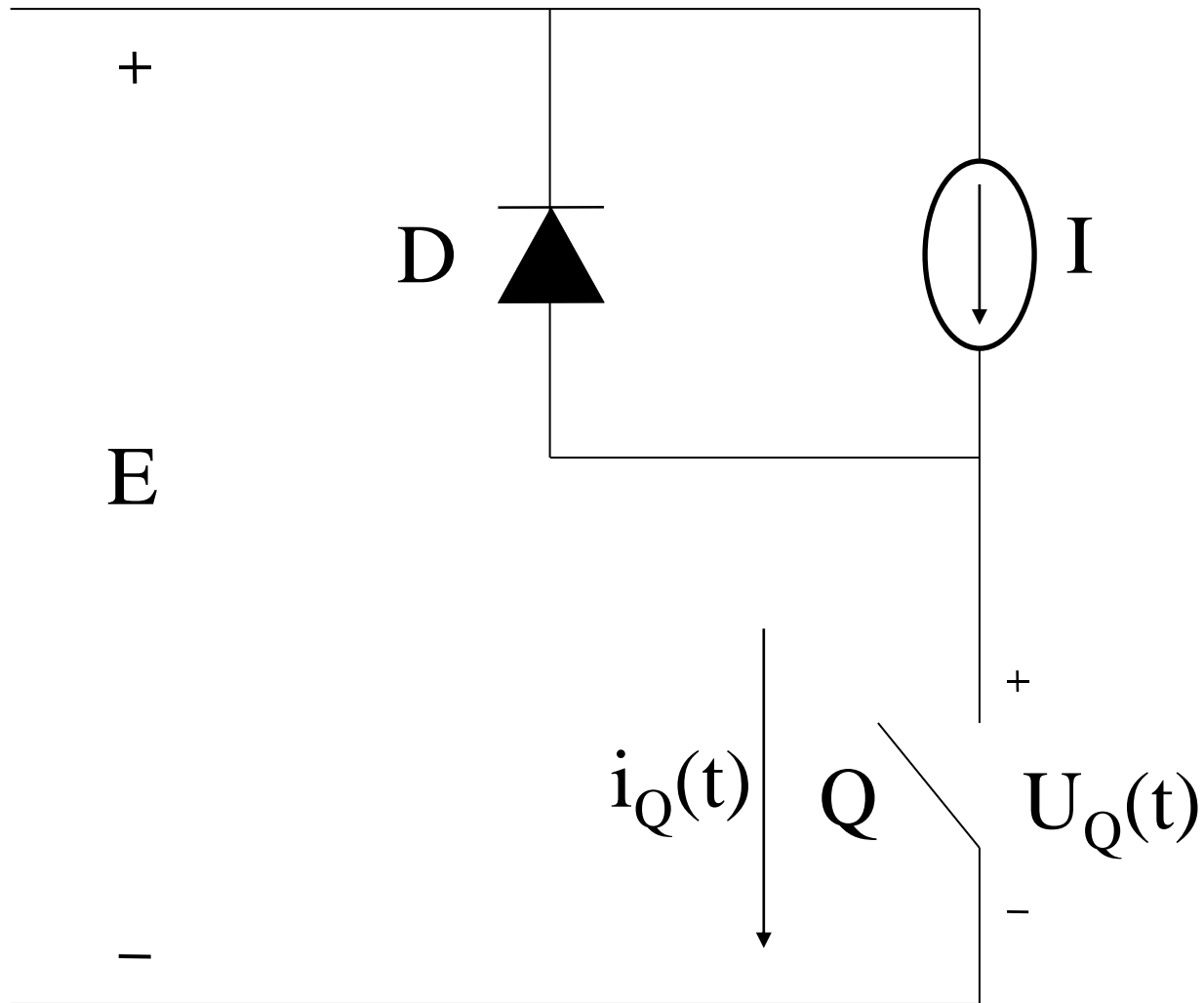

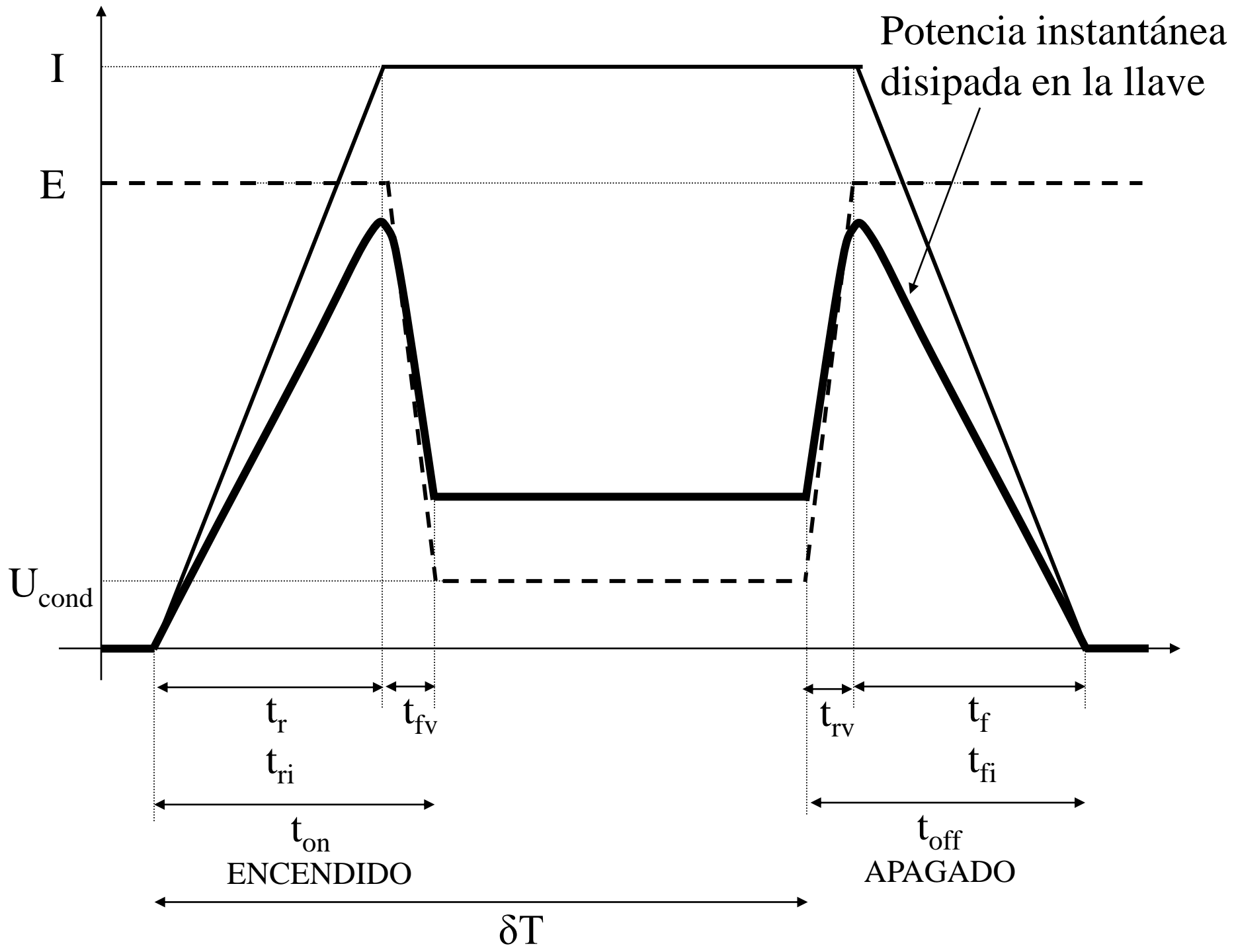
Clamp inductive load
Carga inductiva “clampeada”




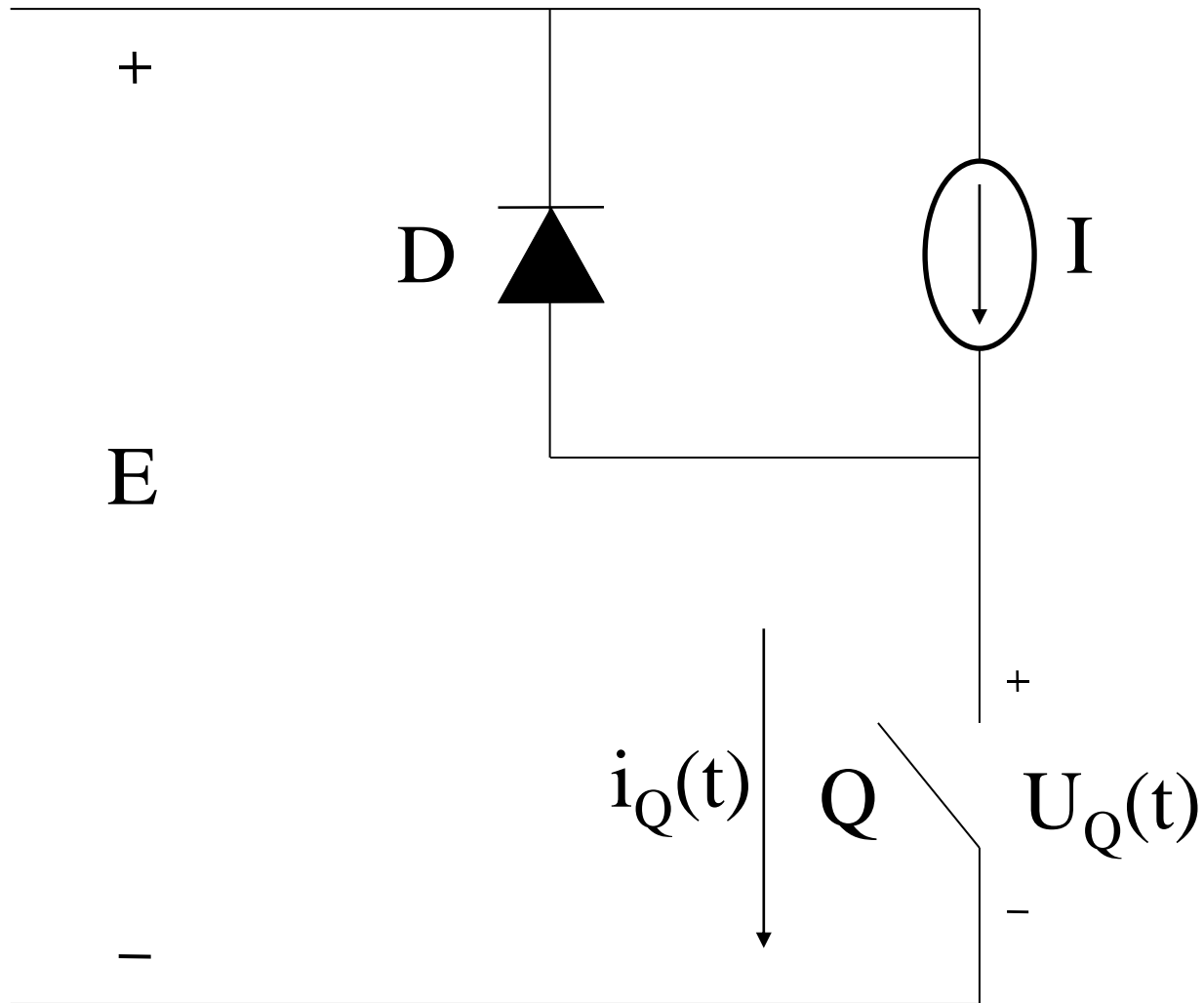


Clamp inductive load
Carga inductiva “clampeada”

Trayectorias de encendido y apagado

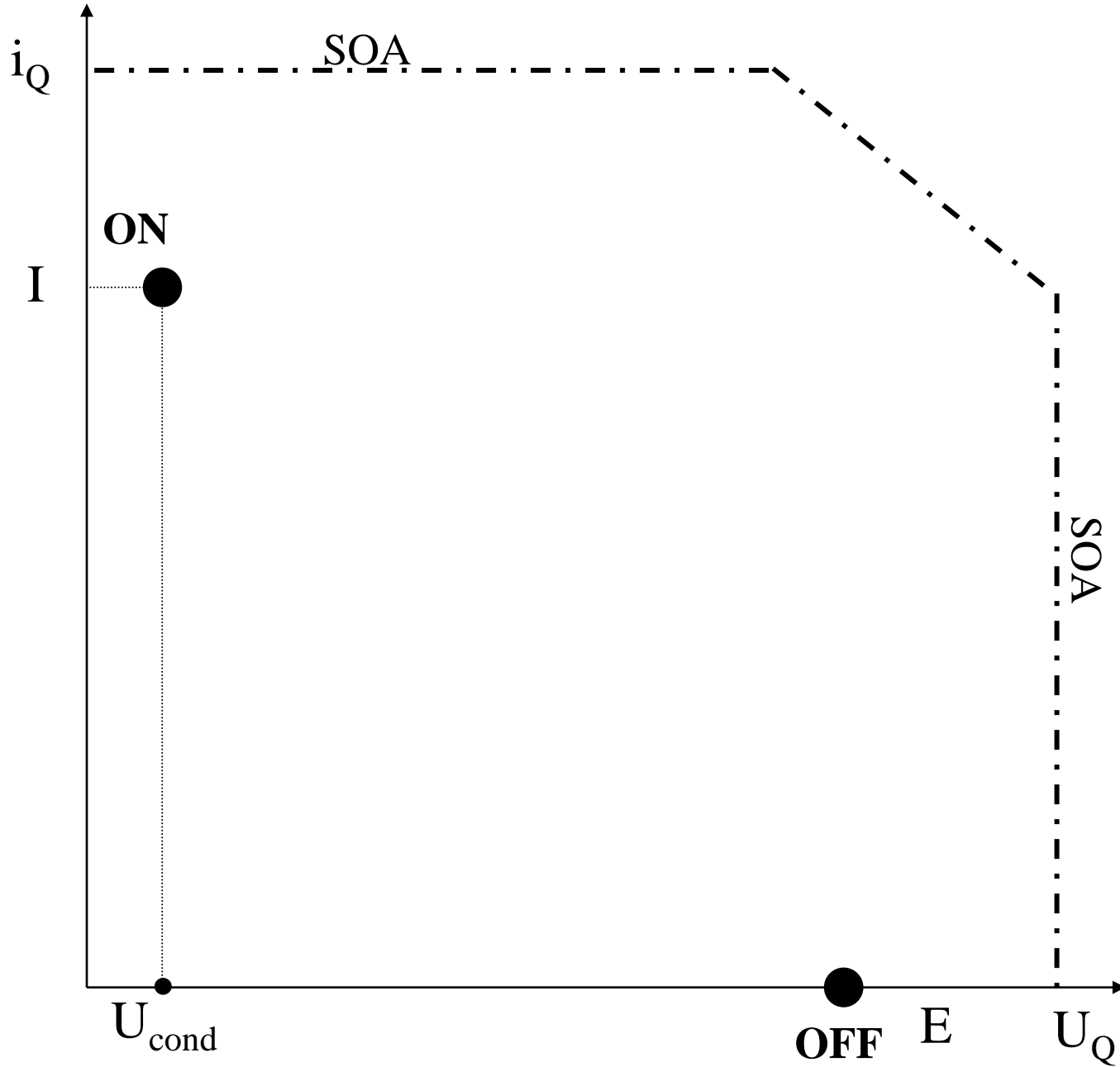


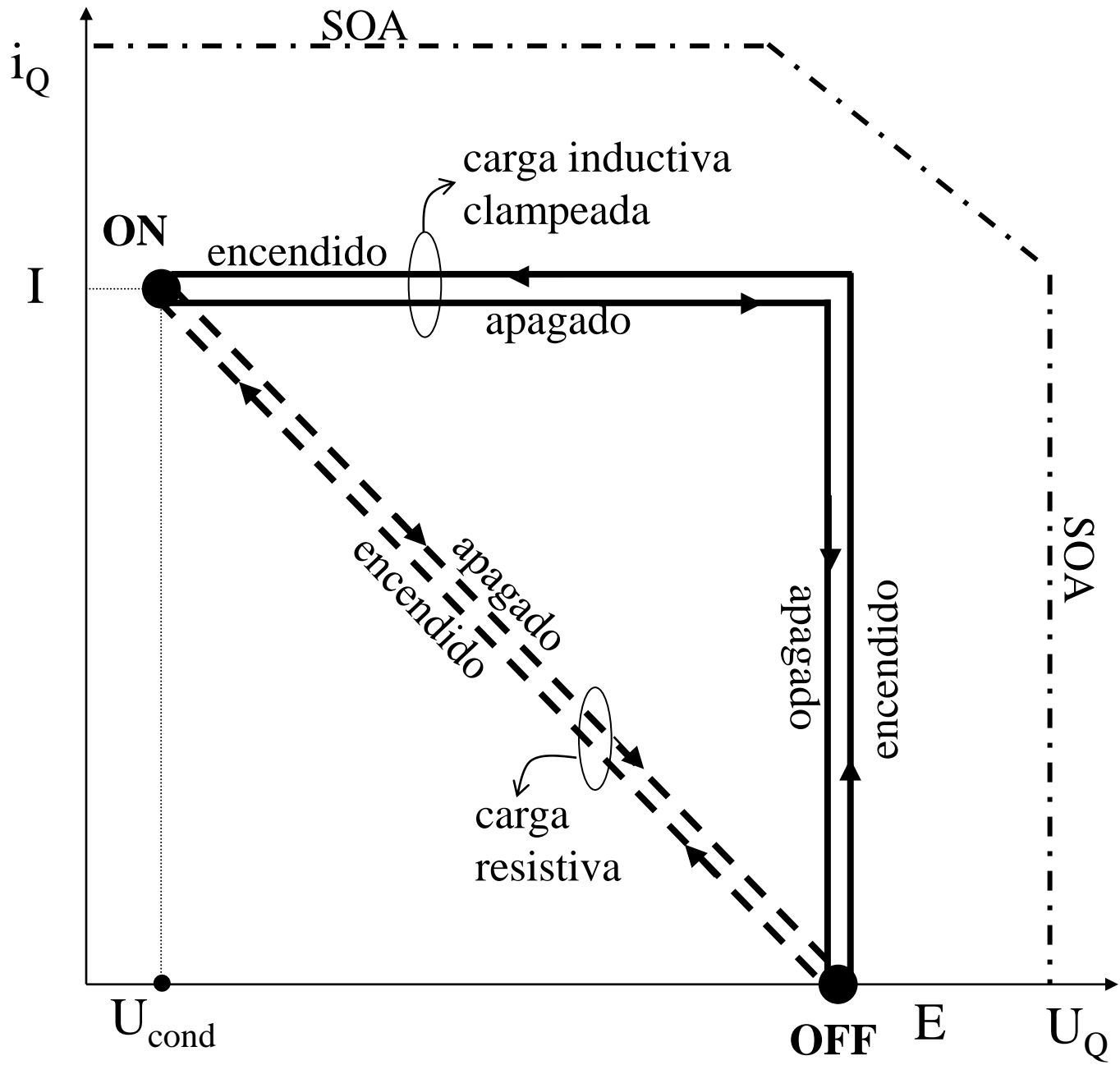



Sobrecorriente en el encendido

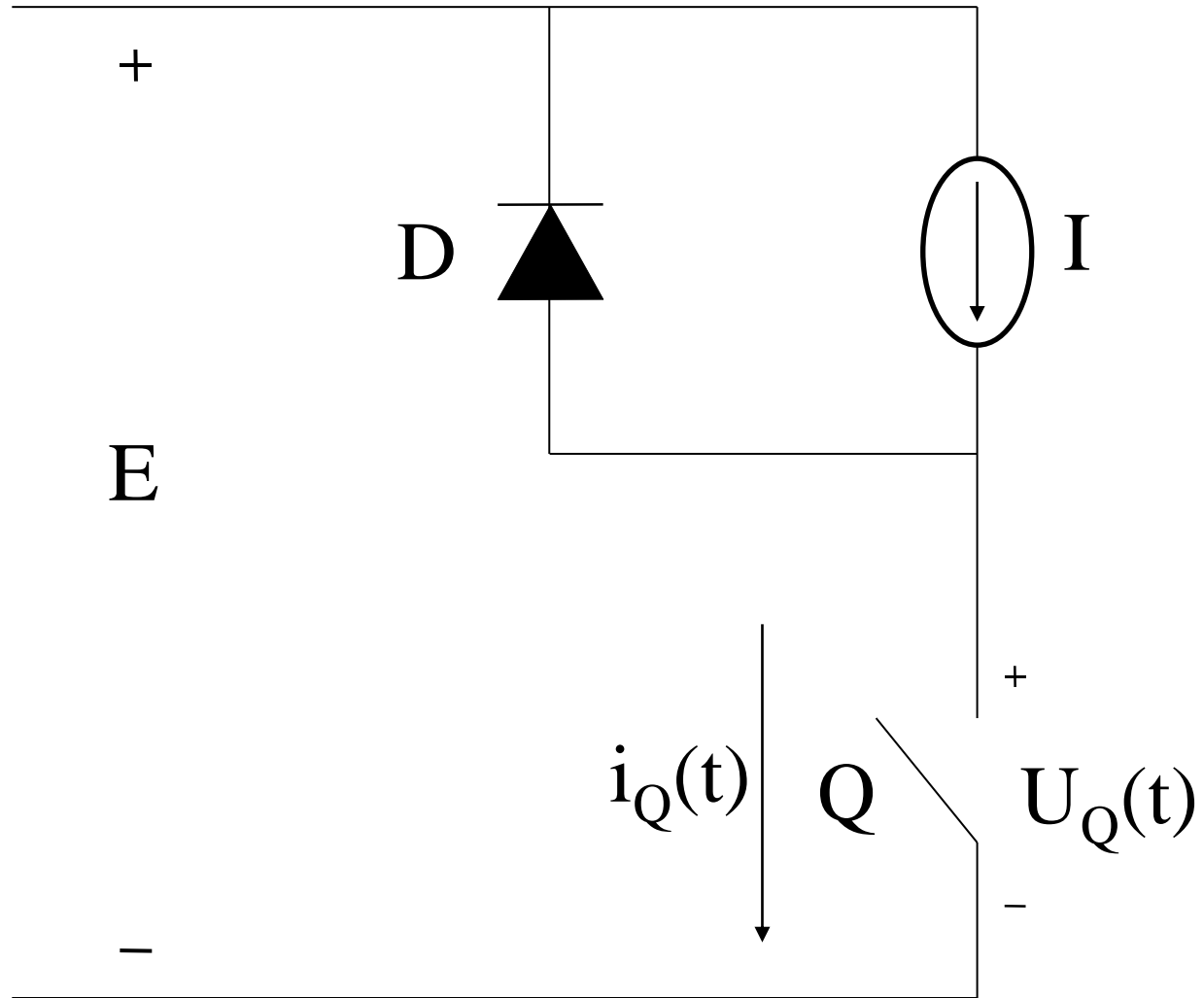

Sobretensión en el apagado

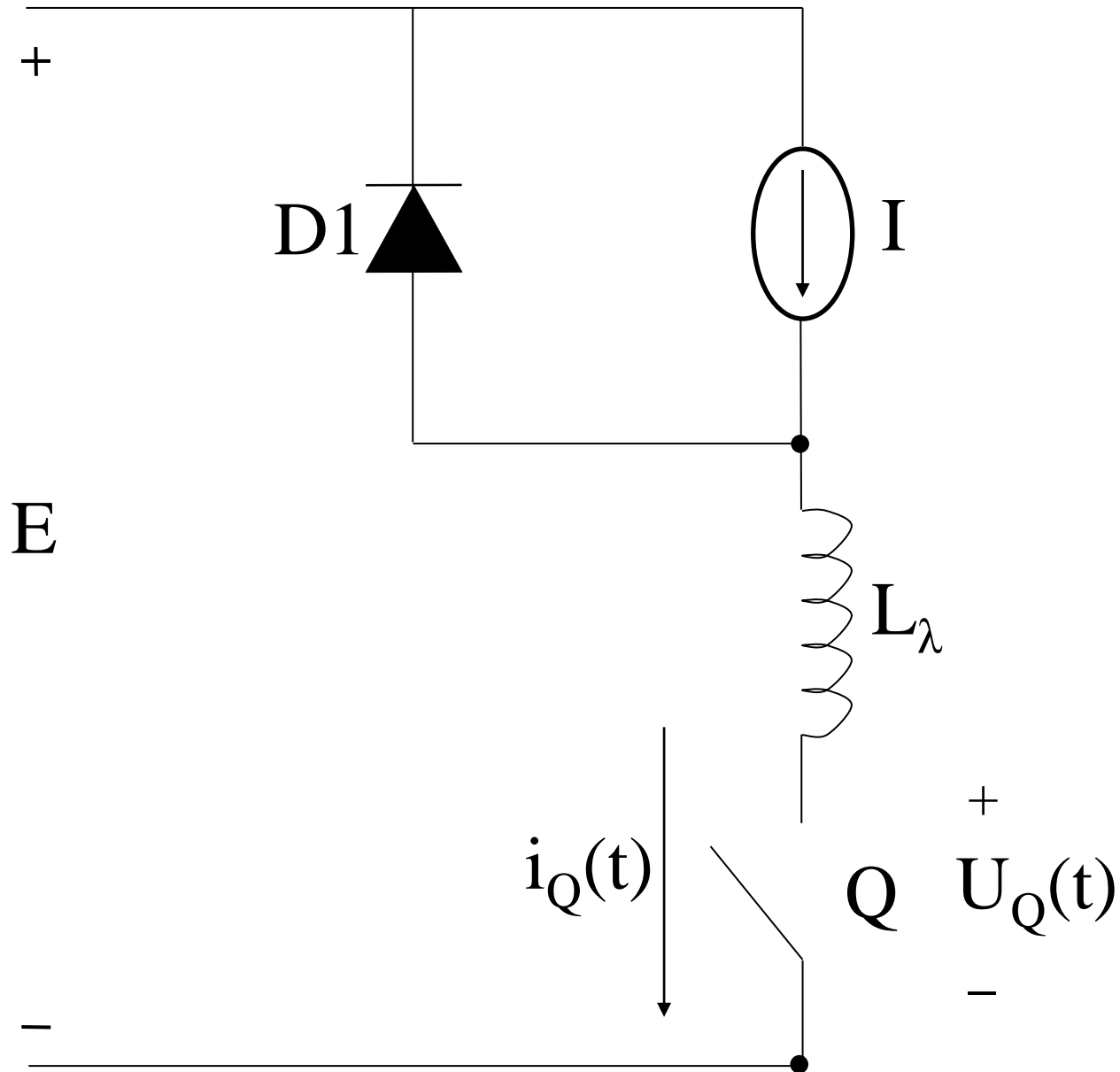

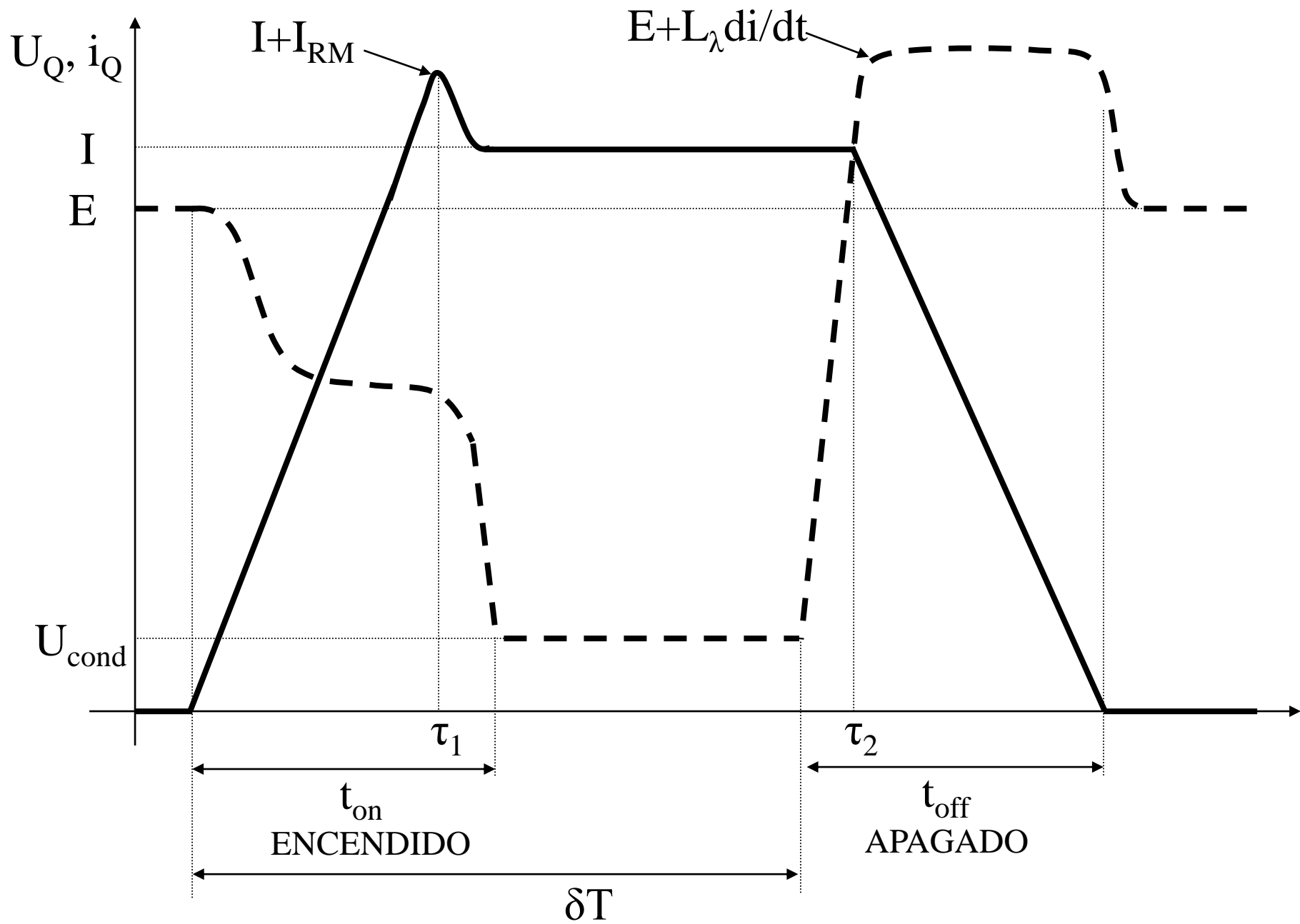

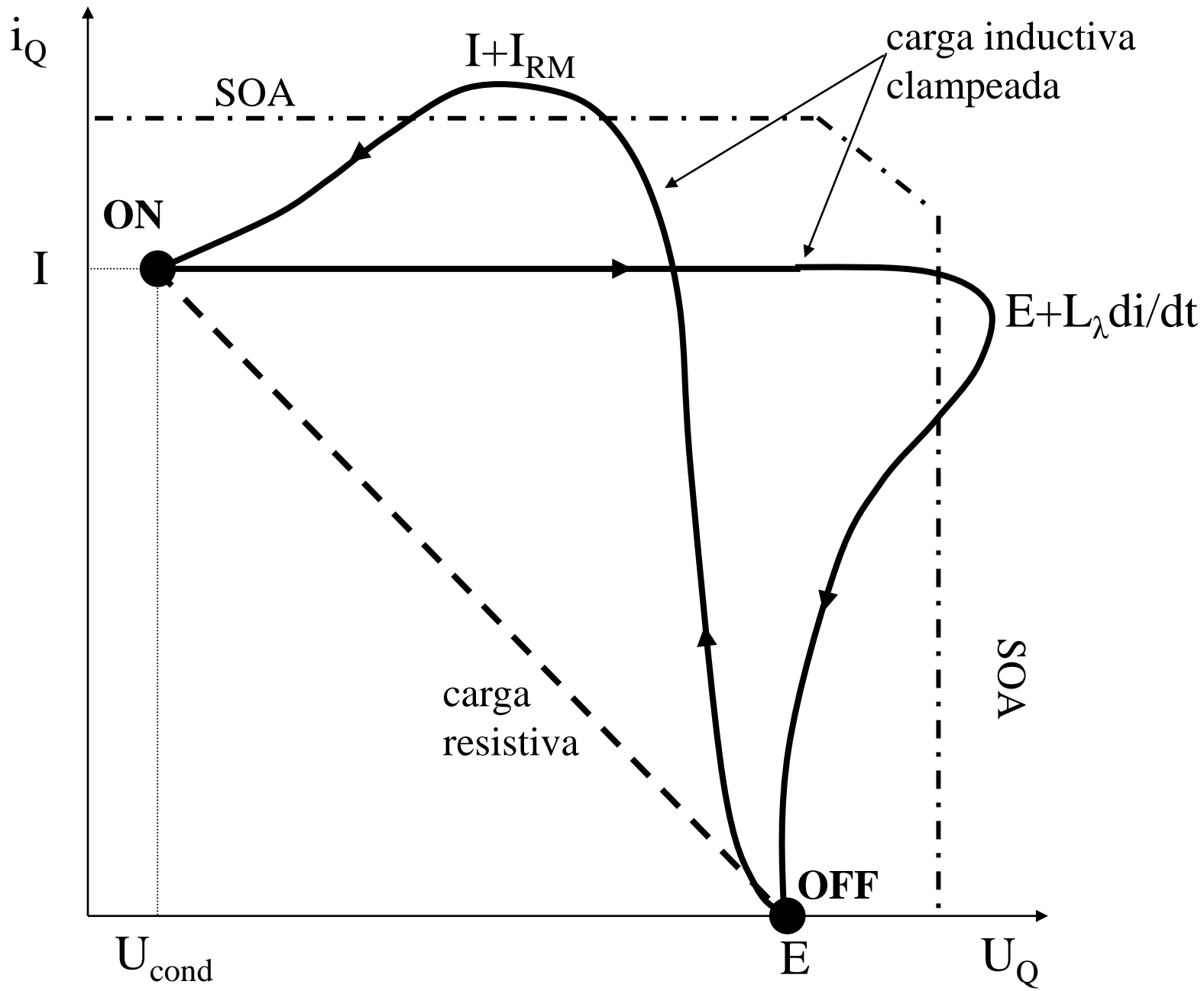


Circuitos de ayuda a la conmutación – “snubbers”


4 tipos básicos:


- 1) Amortiguador de oscilaciones
- 2) Snubber de encendido
- 3) Clamp de tensión
- 4) Snubber de apagado

1) Amortiguador de oscilaciones

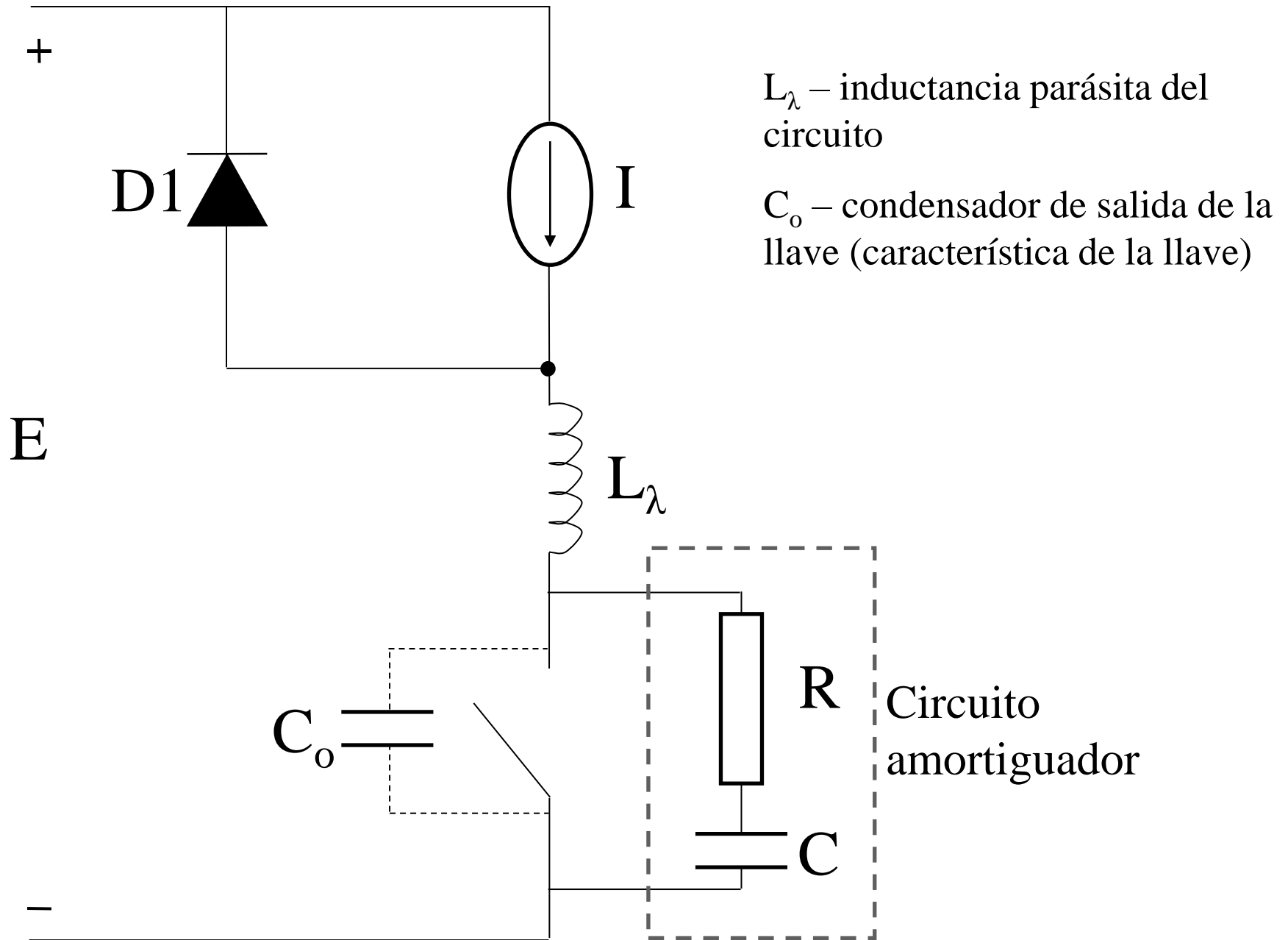


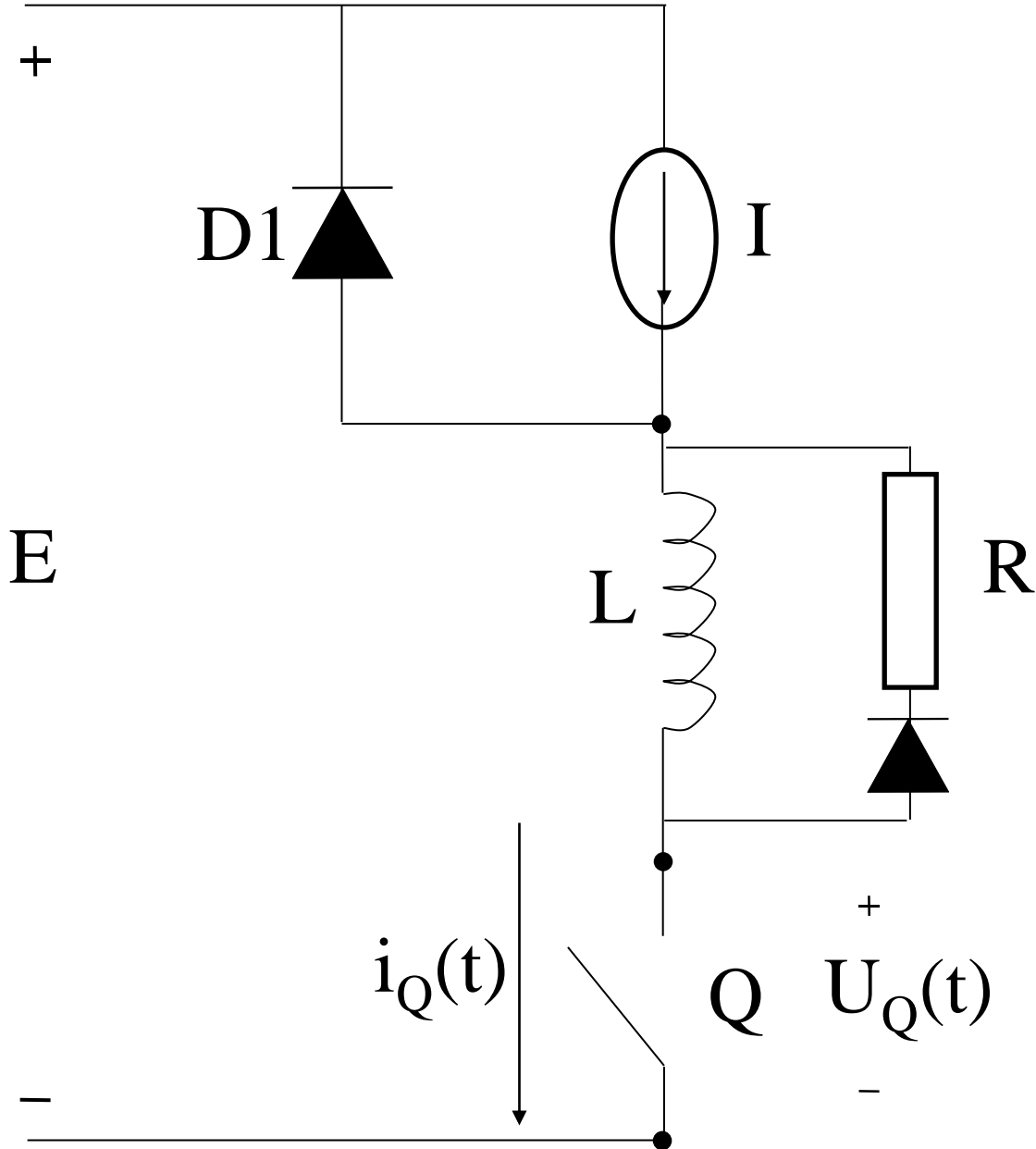2) Circuito de ayuda al encendido – Turn-on snubber




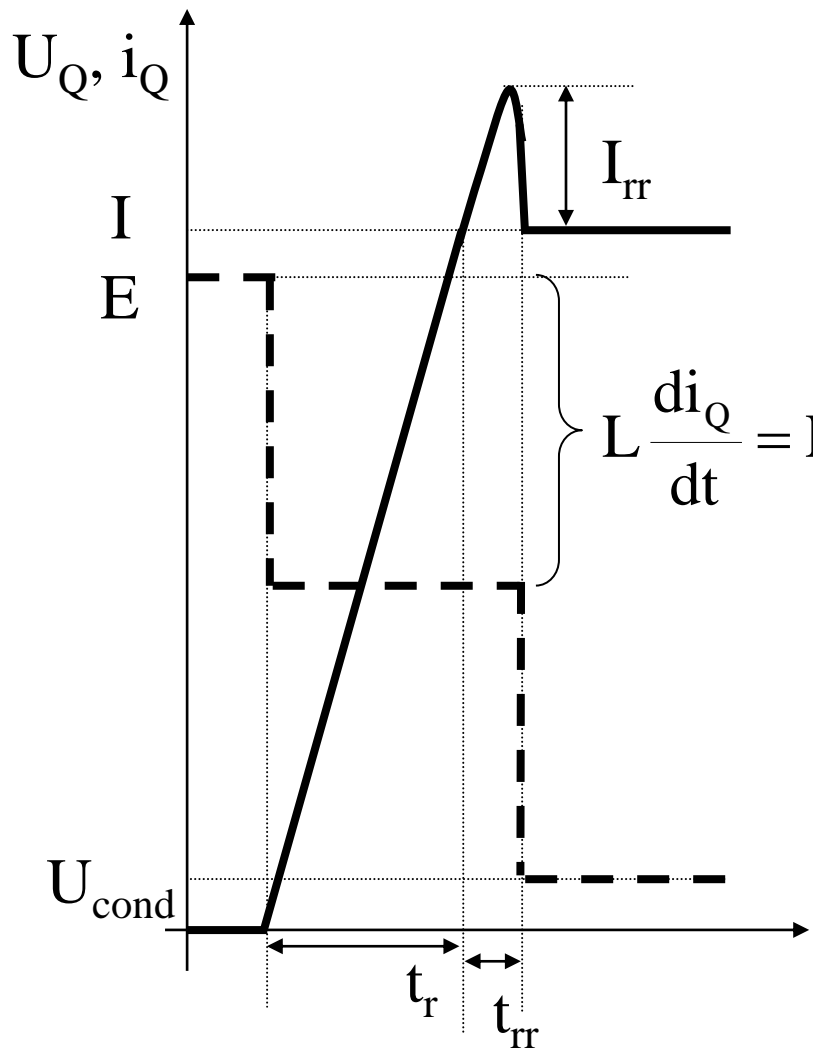


a) $L < \frac{E * t_r}{I}$

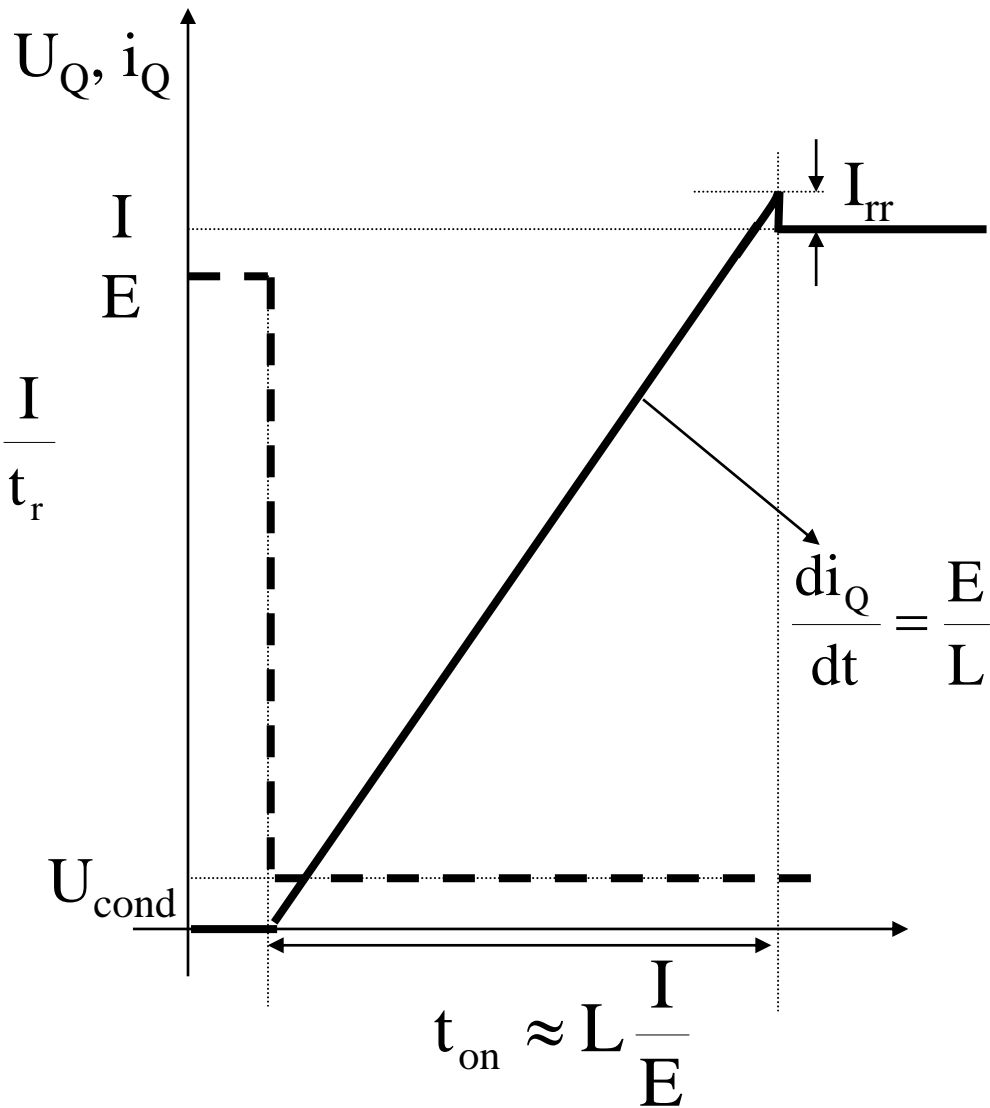


b) $L > \frac{E * t_r}{I}$

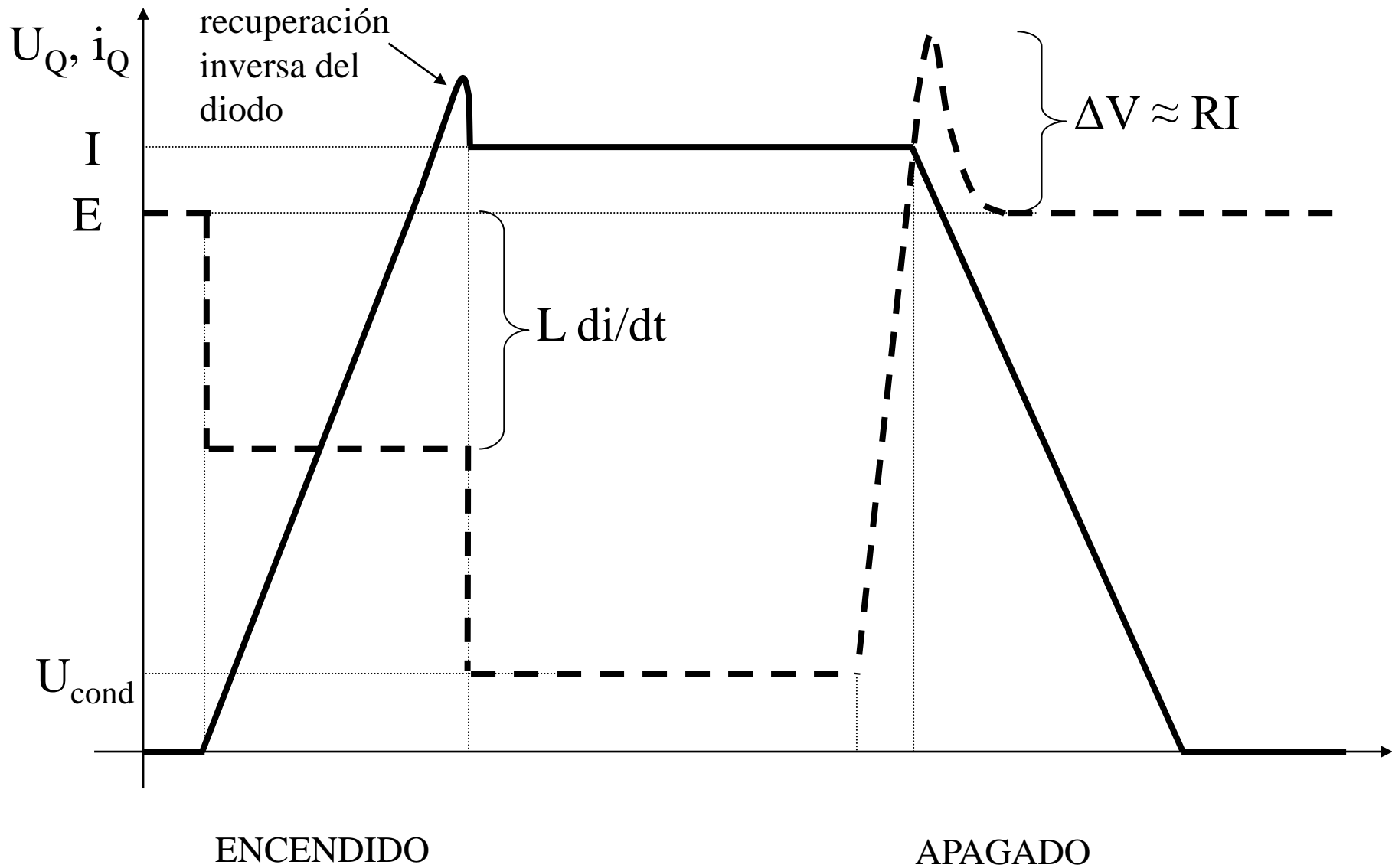


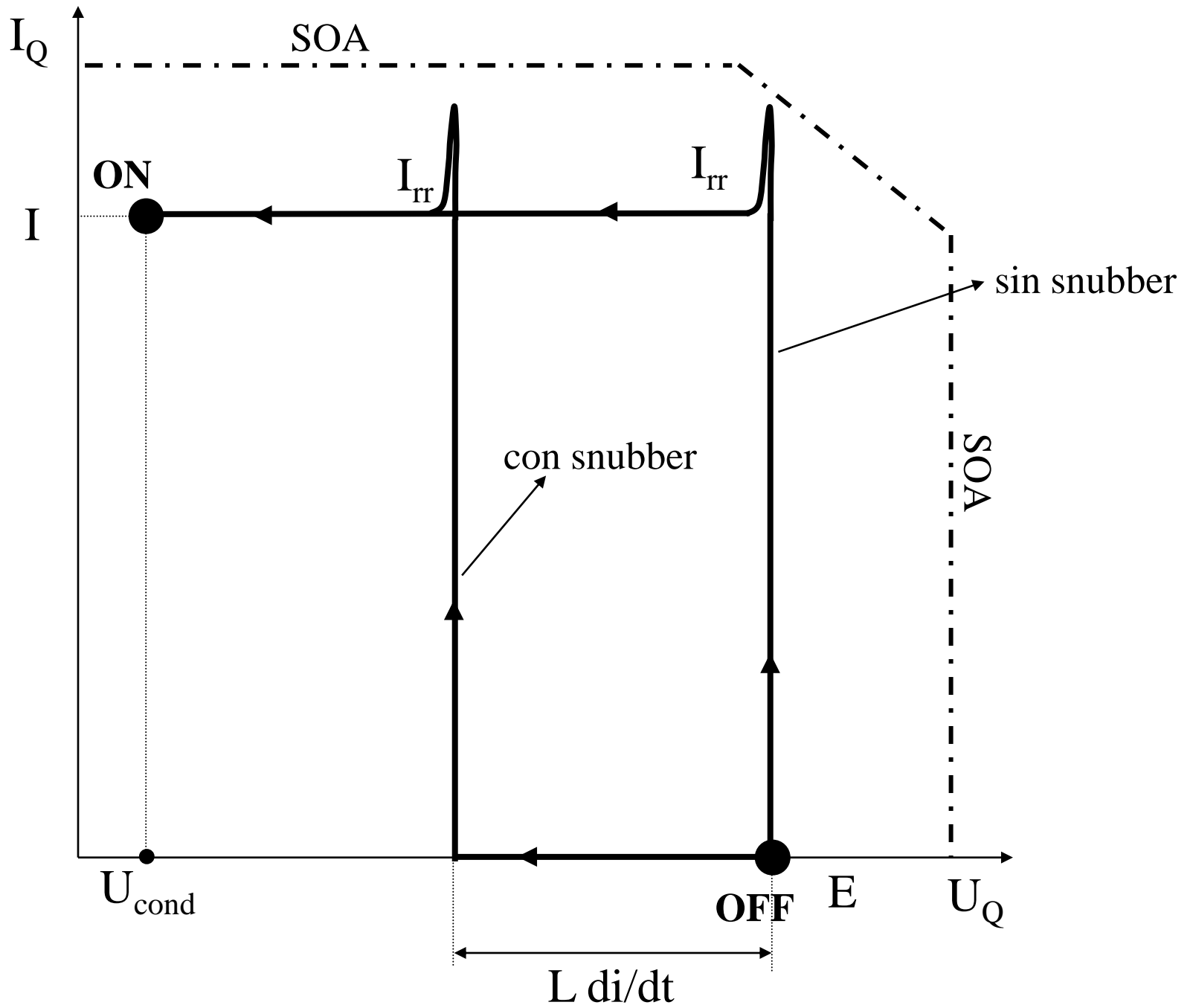


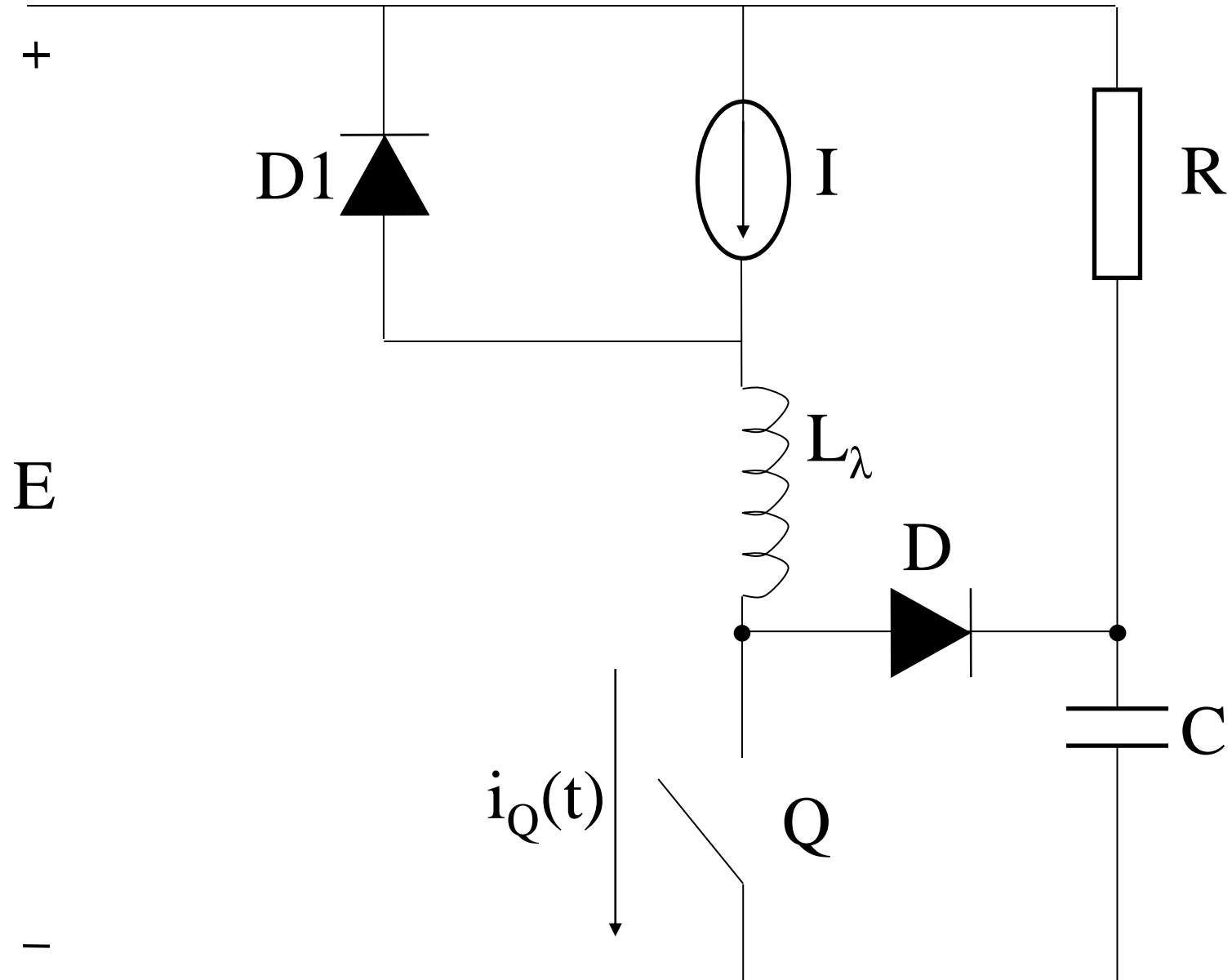
3) Circuito limitador de sobretensión – Clamp de sobretensión





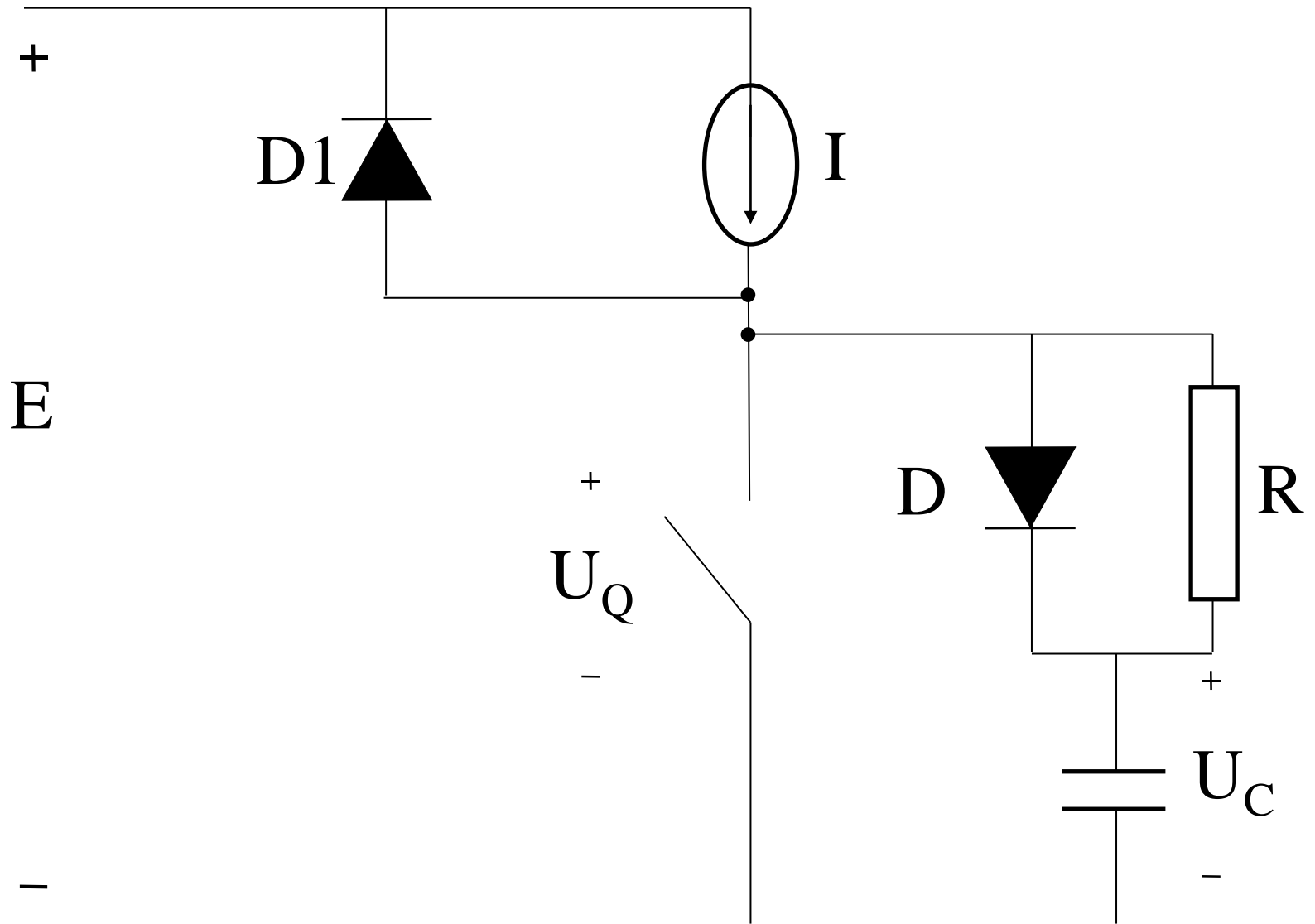
4) Circuito de ayuda al apagado - Snubber de apagado




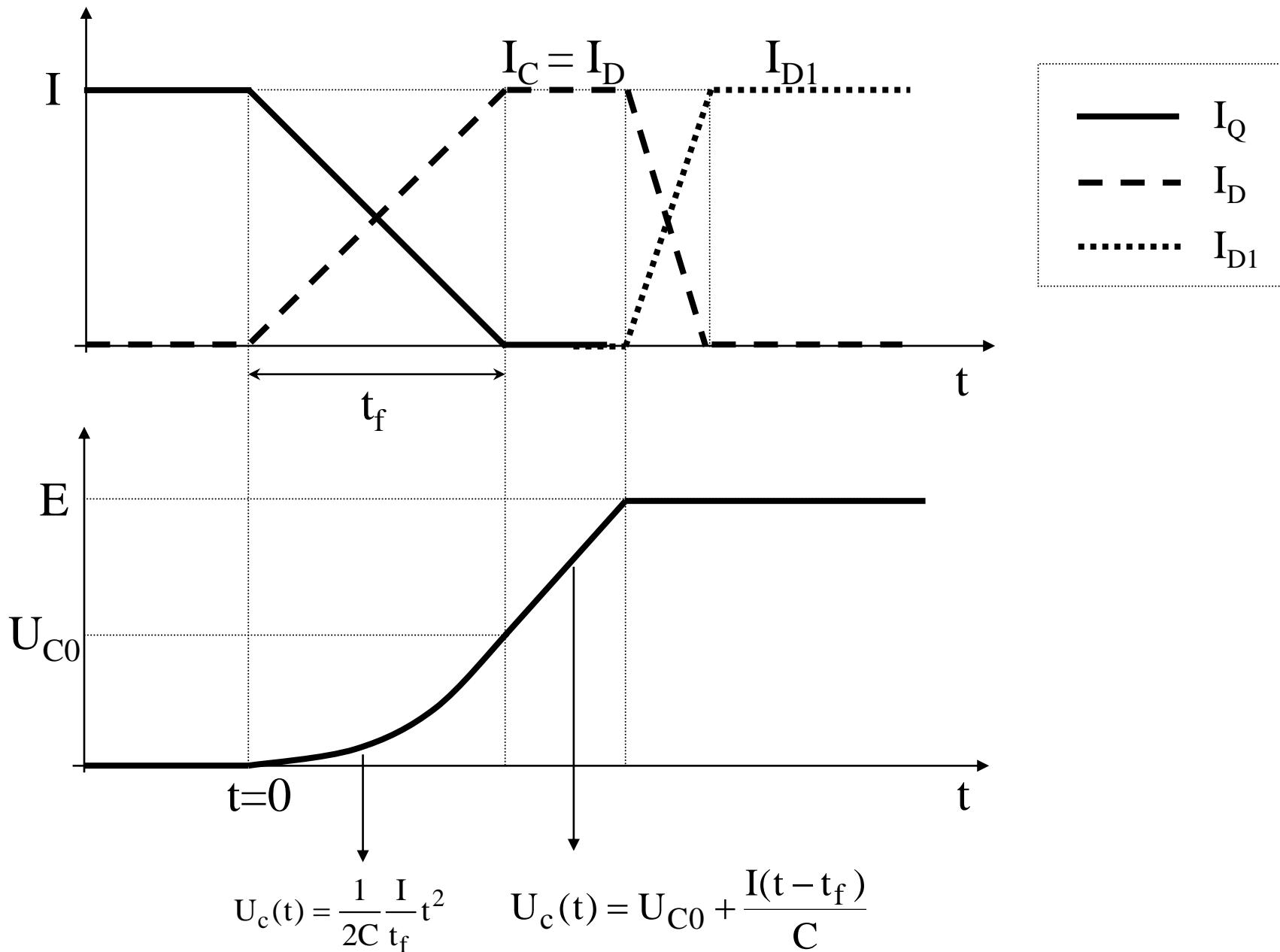

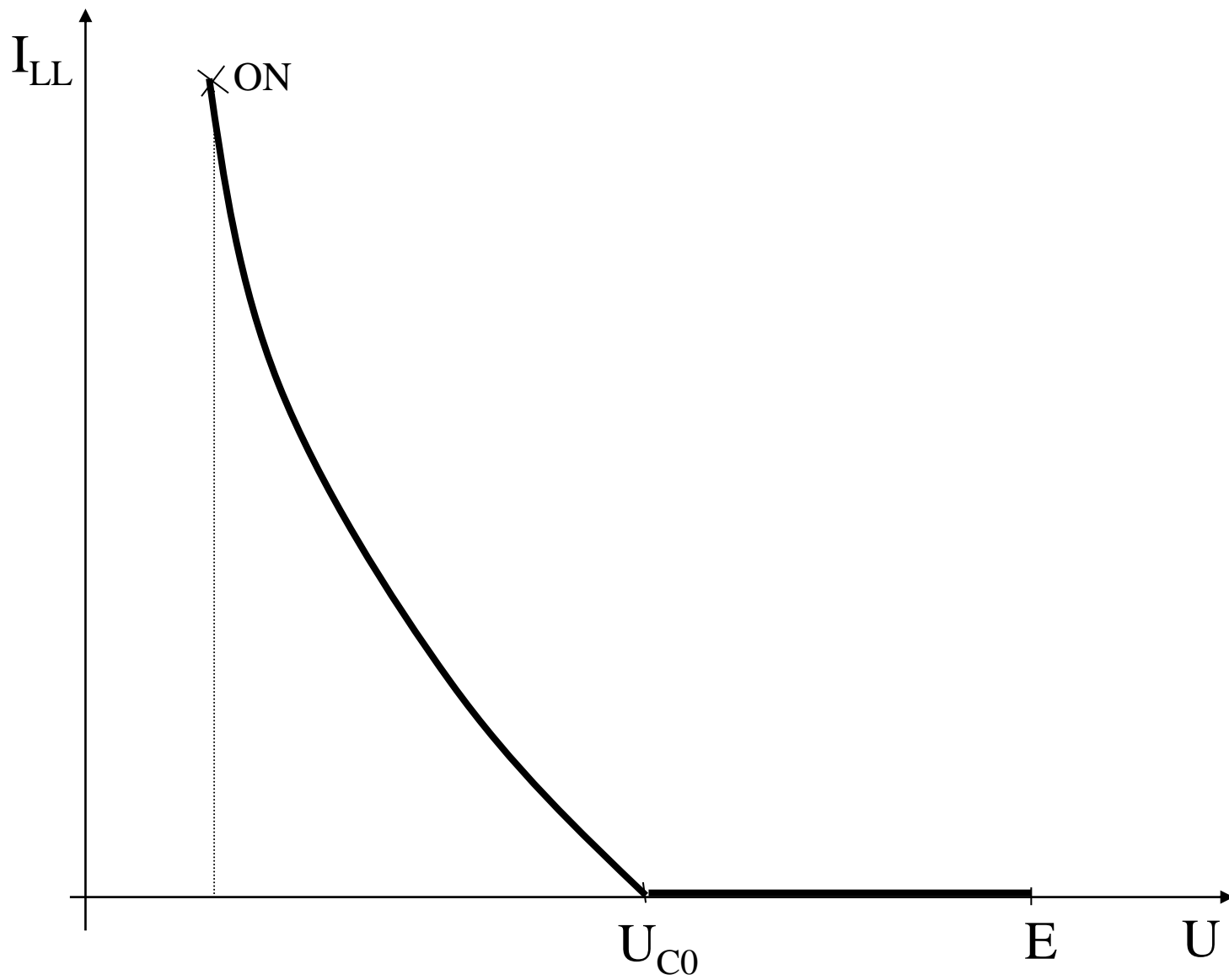

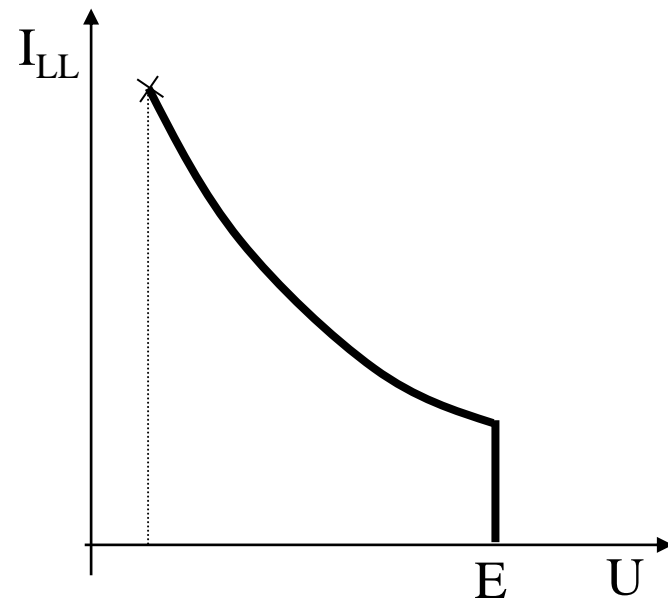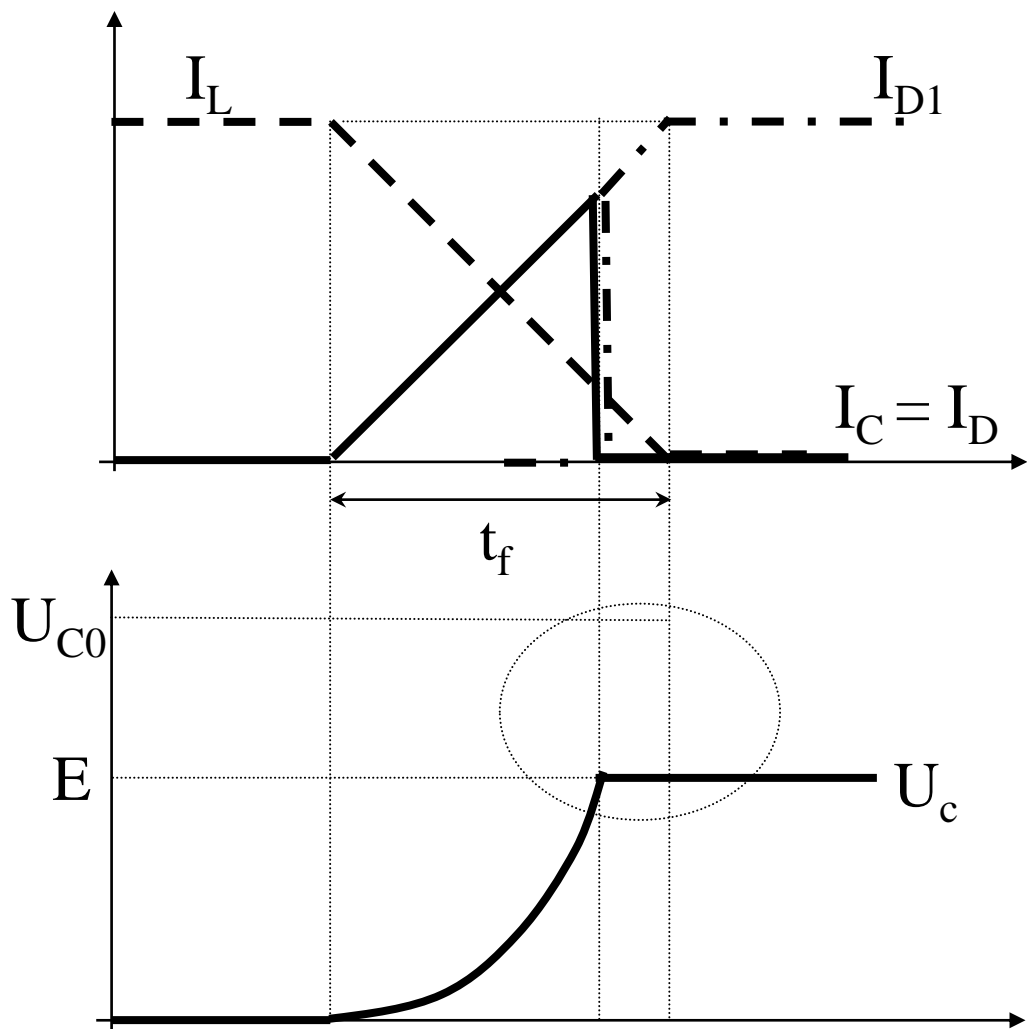

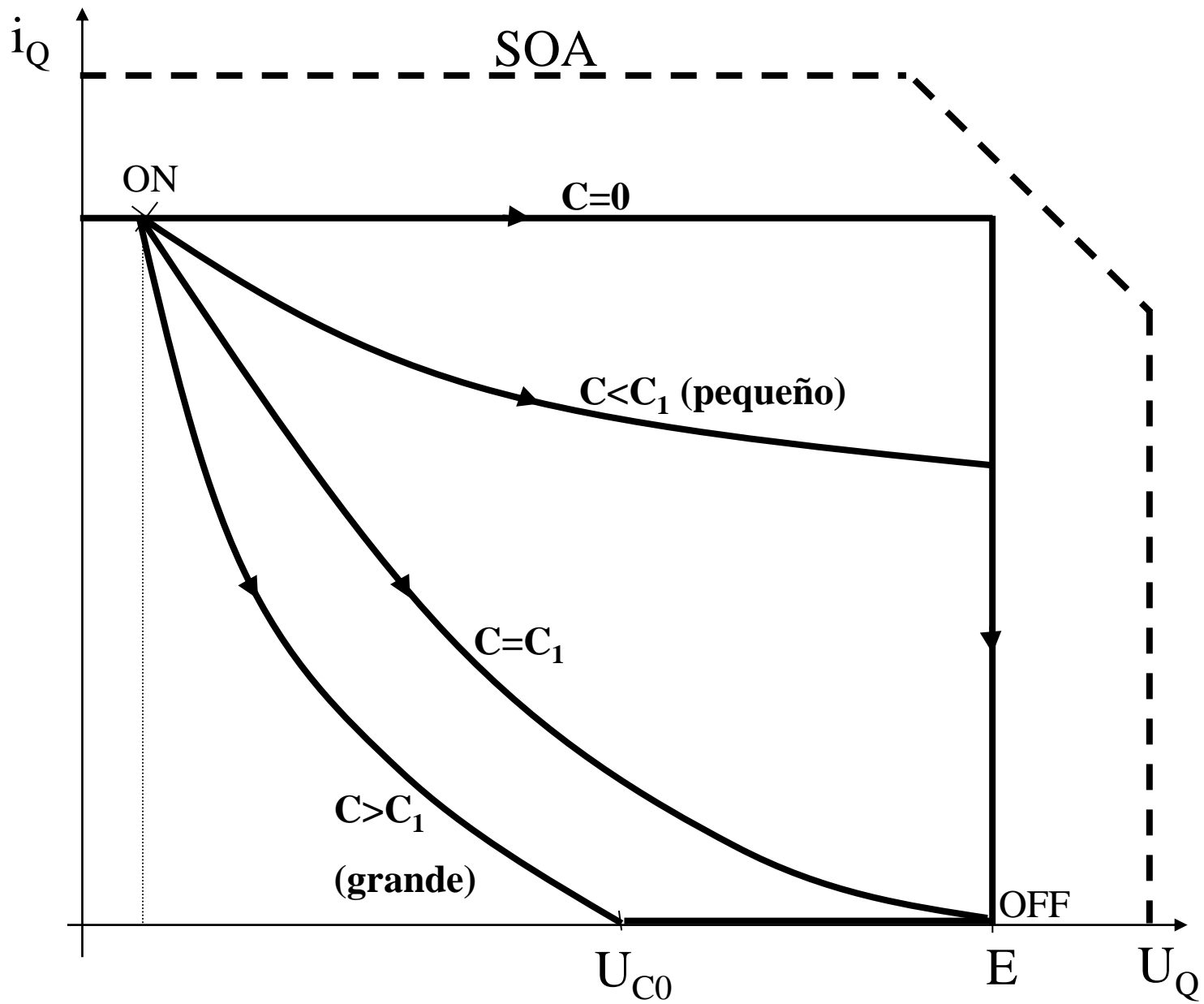


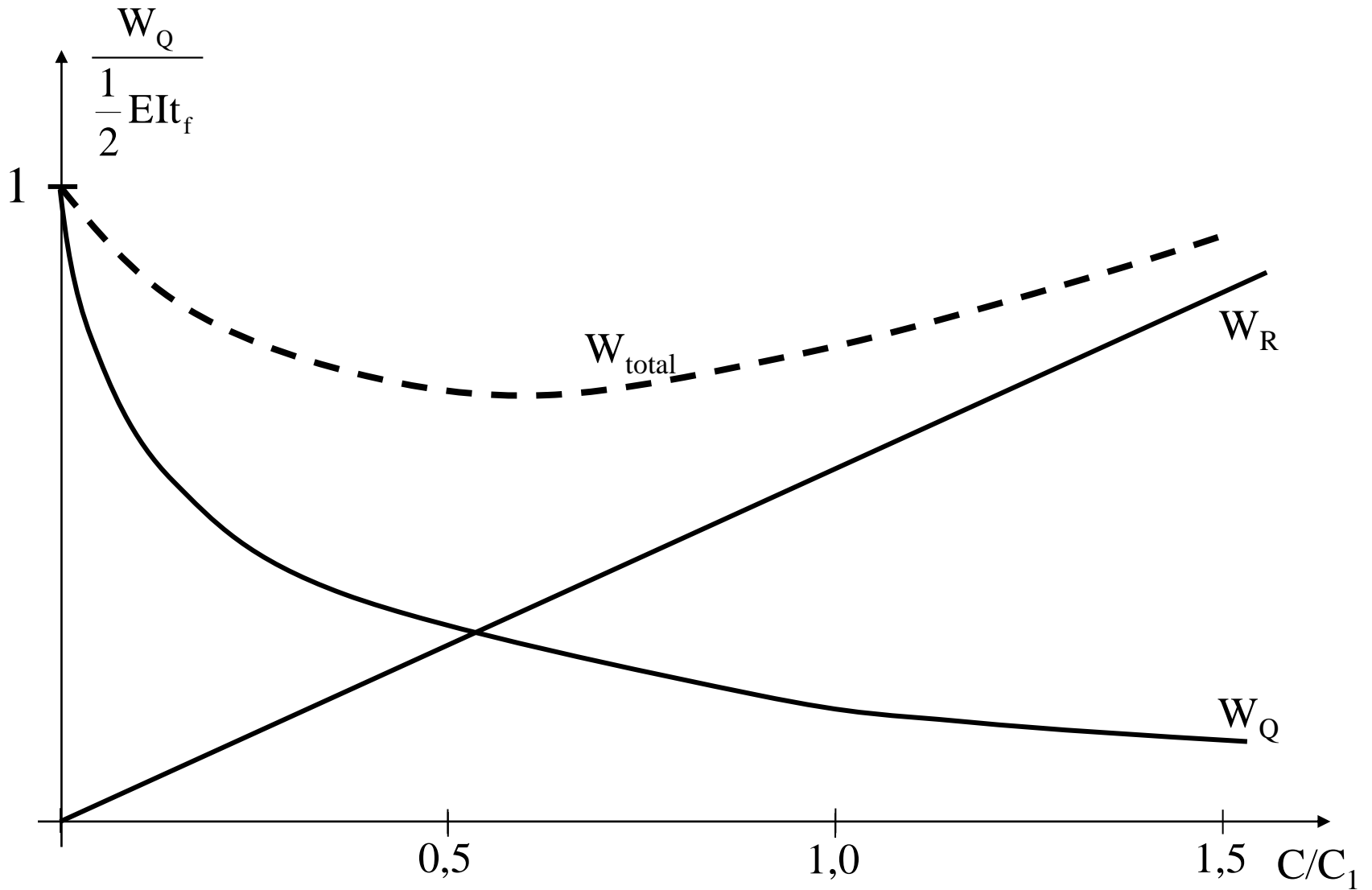


W_Q = Energía disipada en el apagado de la llave


W_R = Energía disipada en la resistencia del snubber

ESTRUCTURAS DE POTENCIA


TIRISTOR

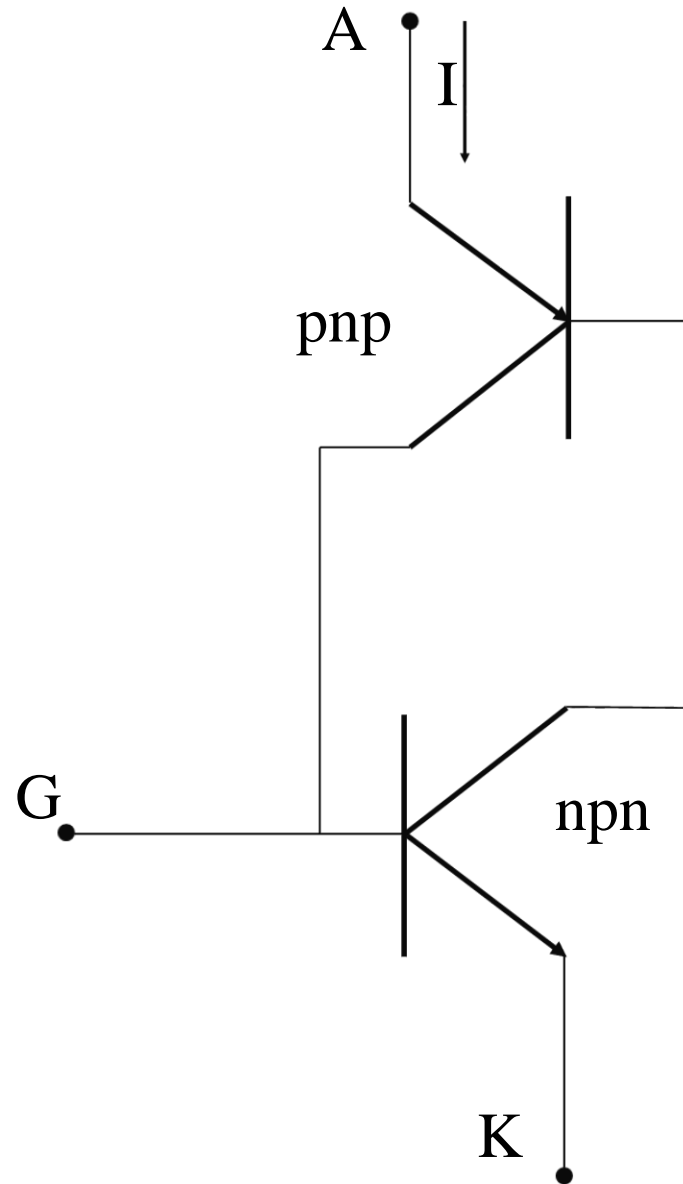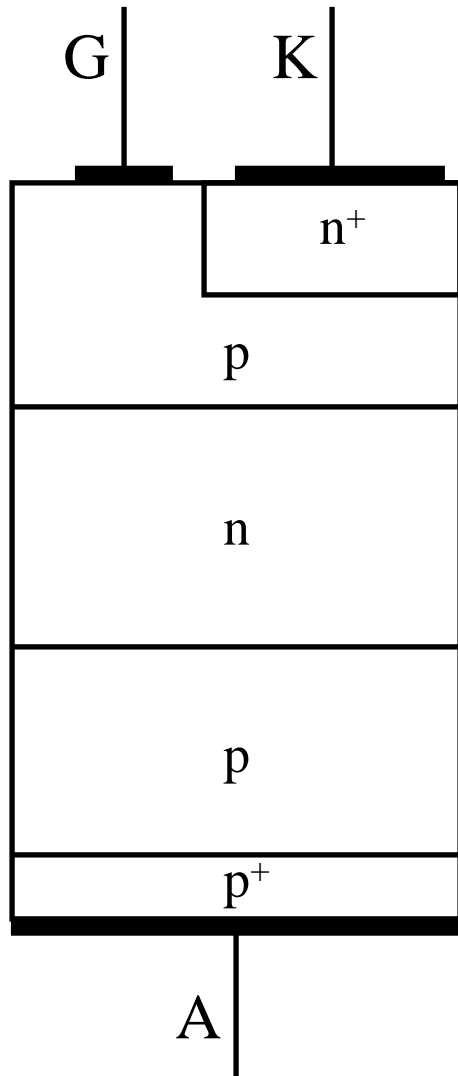

GTO

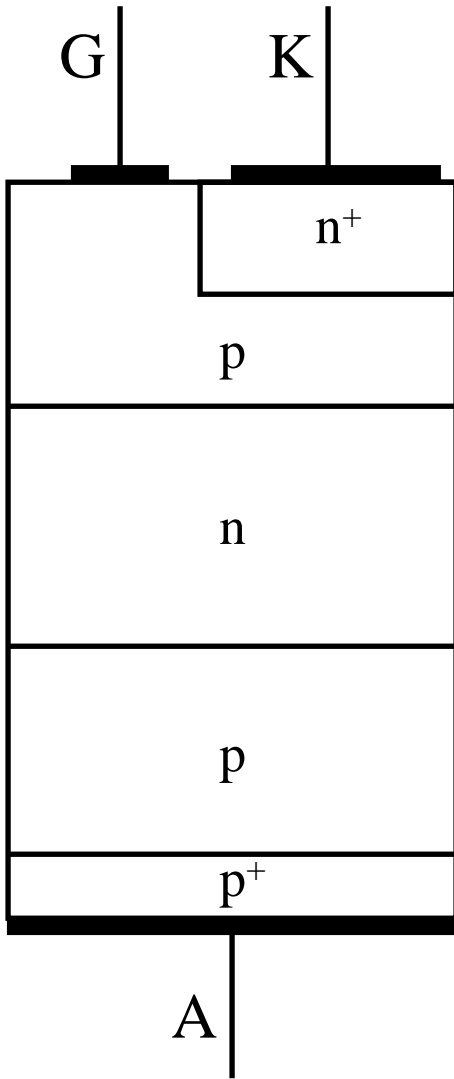


Tiristor común

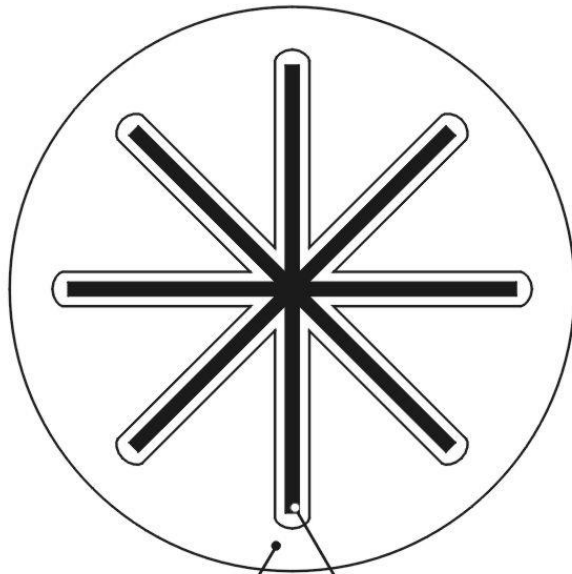



Metalización de cátodo

Metalización de gate


GTO

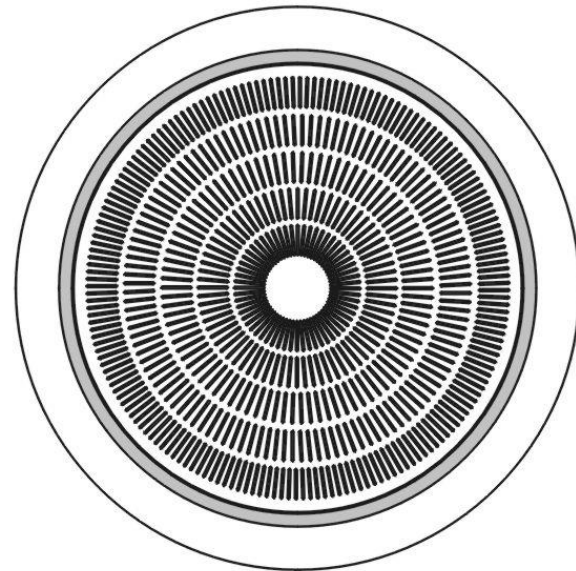

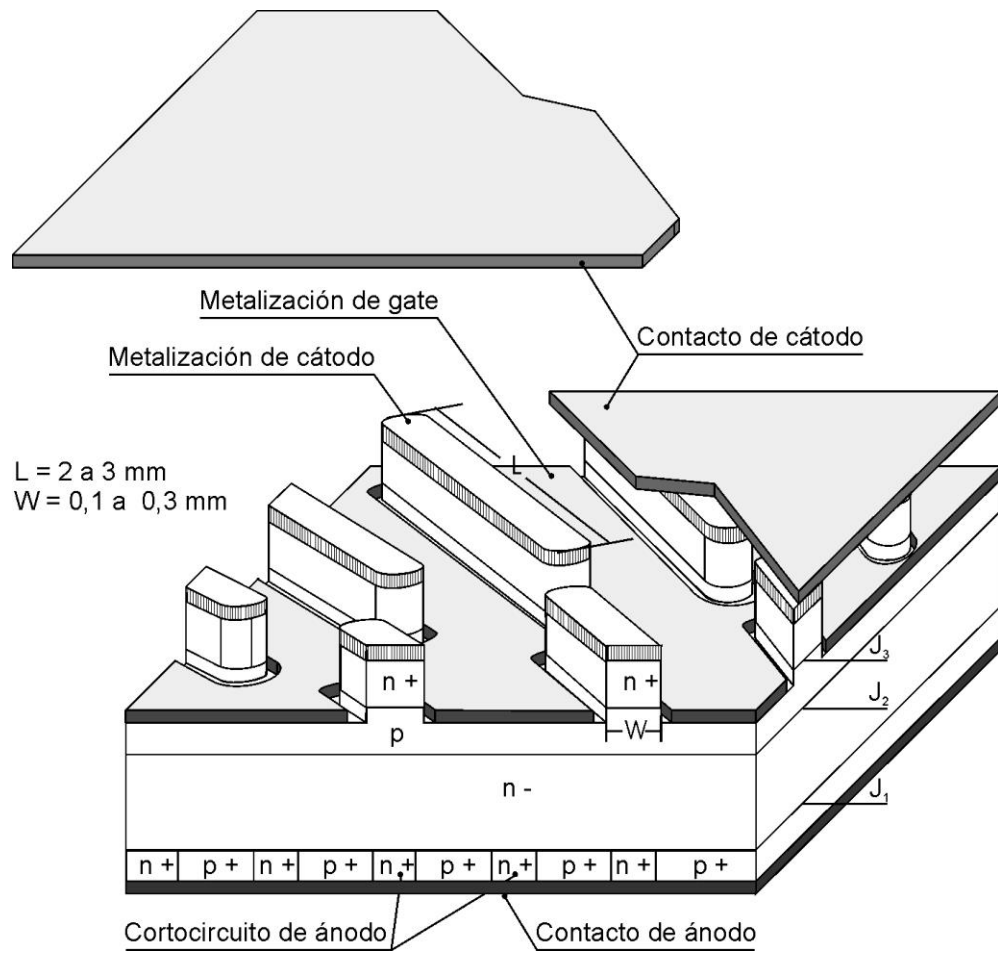

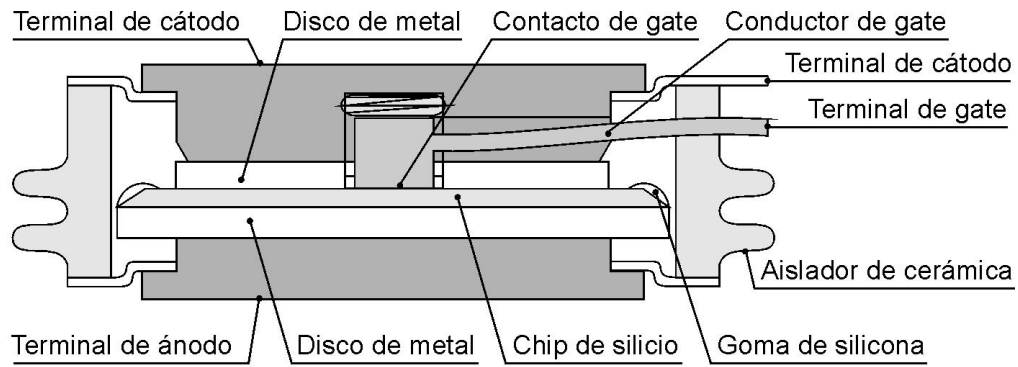

(Fig. a)

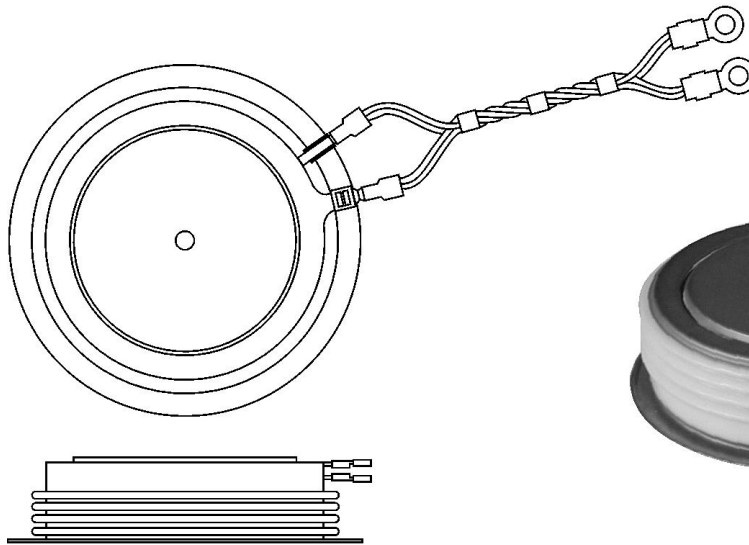


(Fig. b)

(Fig. c)


BJT

MOSFET

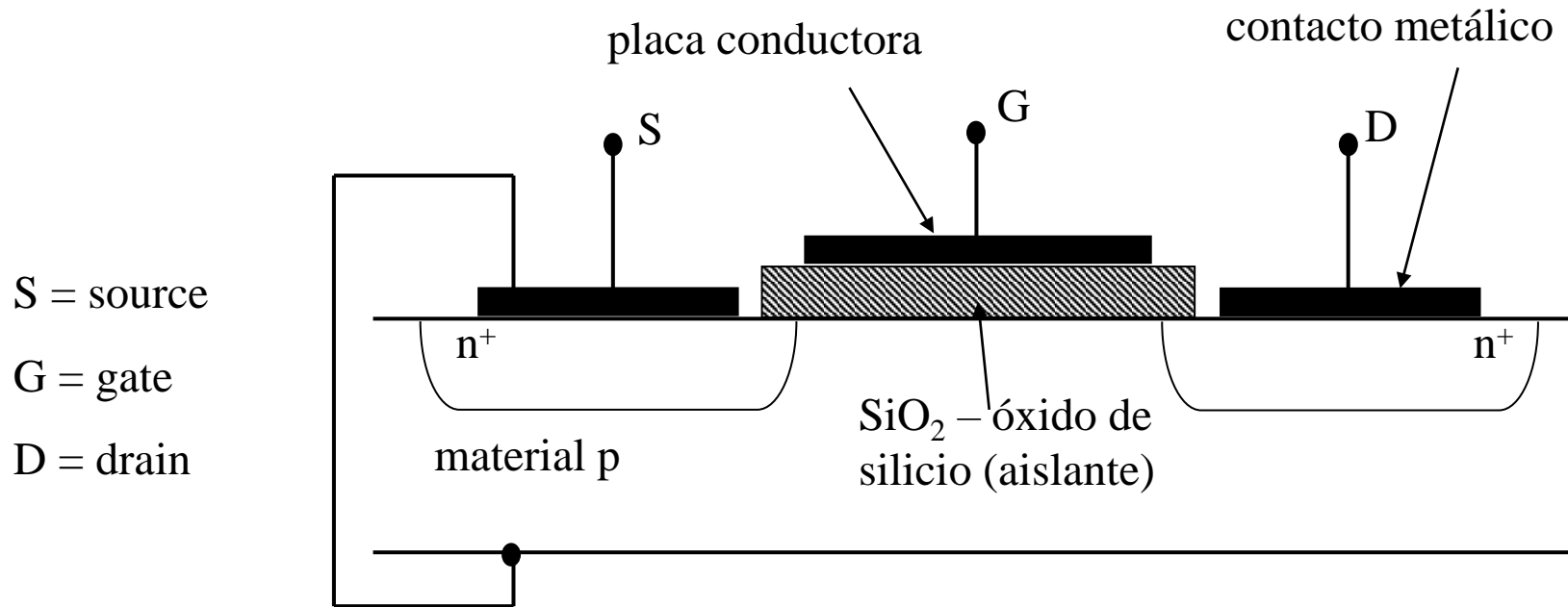


Bloqueo directo

$$U_{GS}=0$$

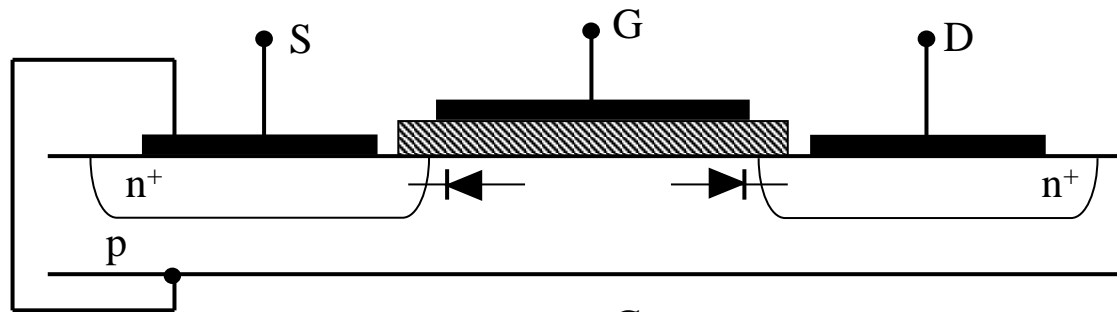


$$U_{GS1} > 0$$

formación de zona de deplexión

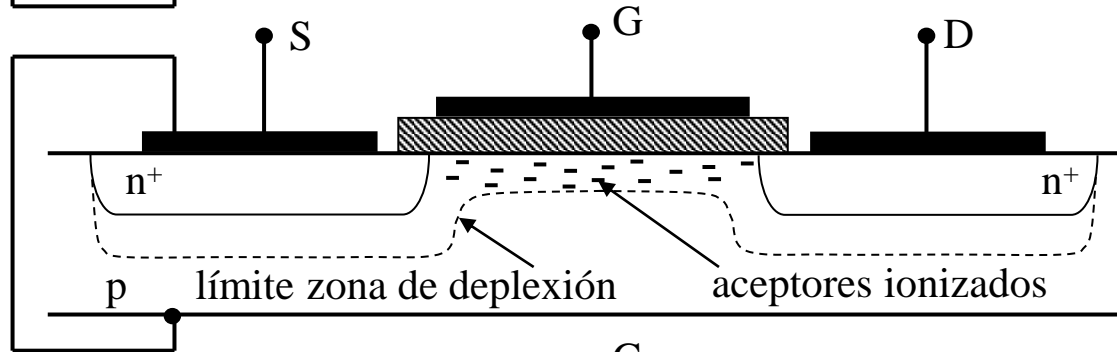


$$U_{GS2} > U_{GS2}$$

atracción de electrones libres

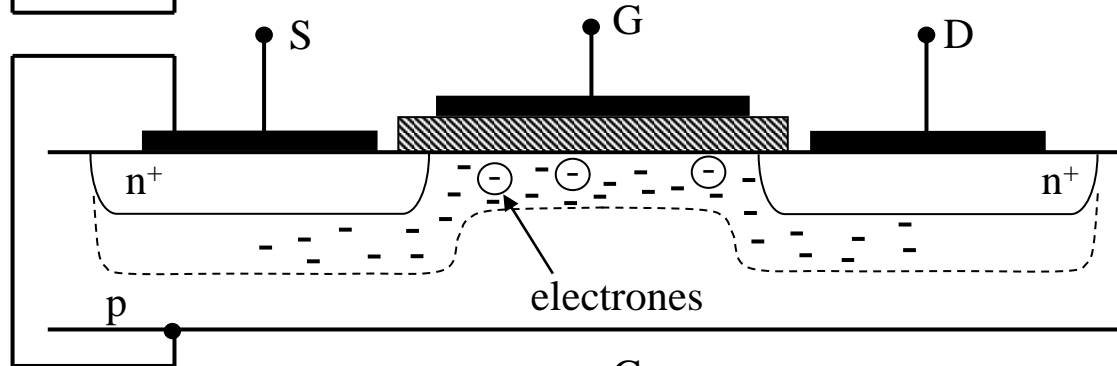


$$U_{GS} > U_{GS(th)}$$

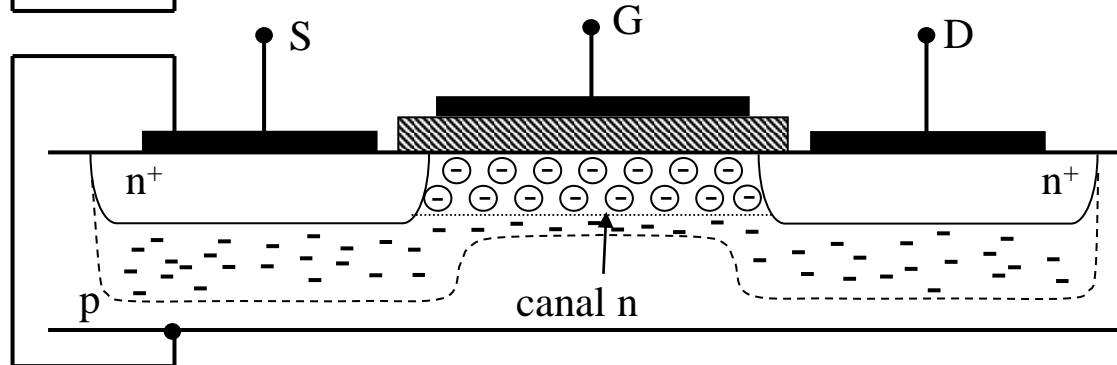formación de la zona de inversión (canal n)




$$U_{DS} < U_{GS} - U_{GS(th)}$$


zona lineal o
resistiva

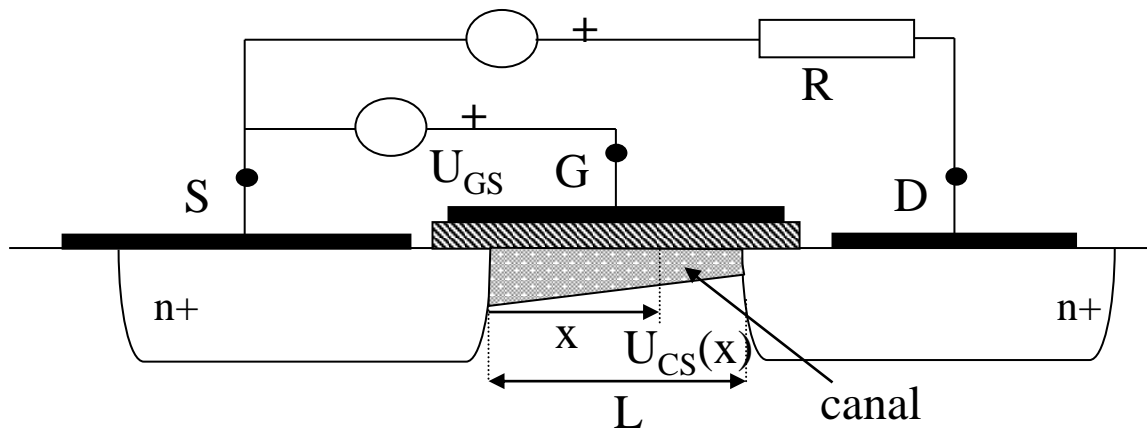


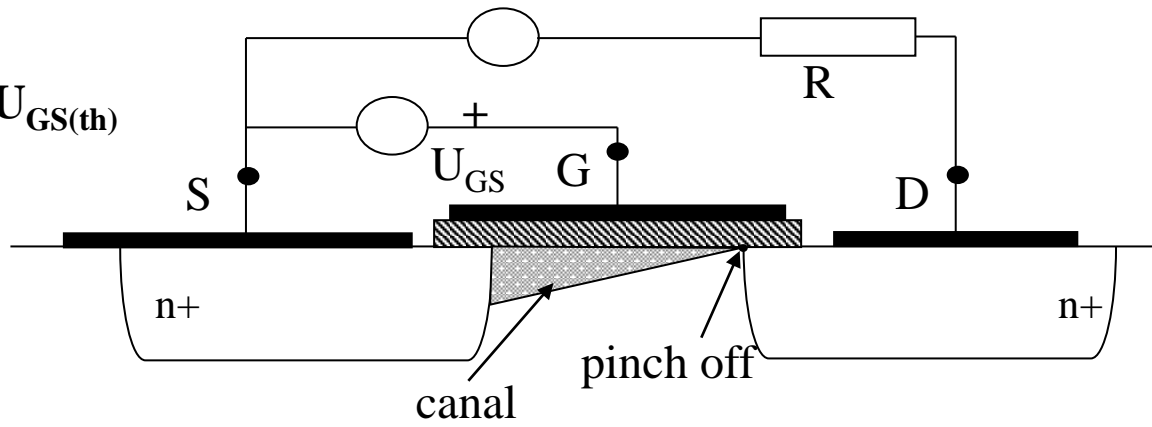
$$U_{CS}(L) = U_{DS} = U_{GS} - U_{GS(th)}$$





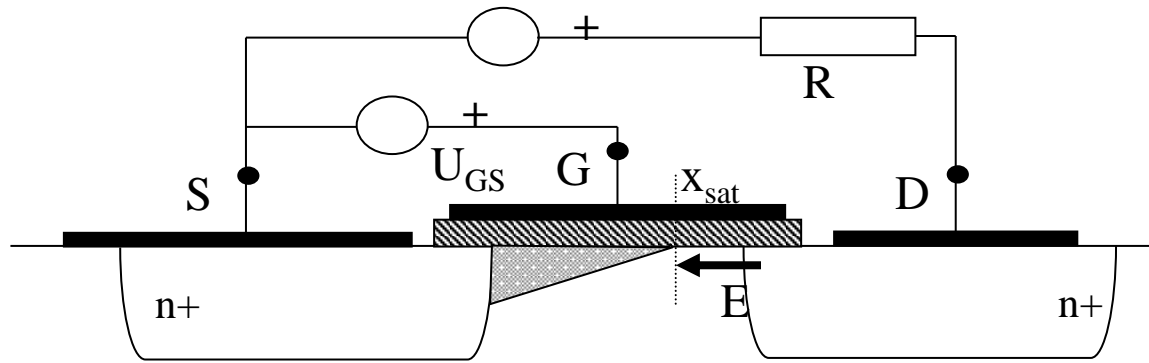
$U_{DS} > U_{GS} - U_{GS(th)}$
zona activa o de saturación



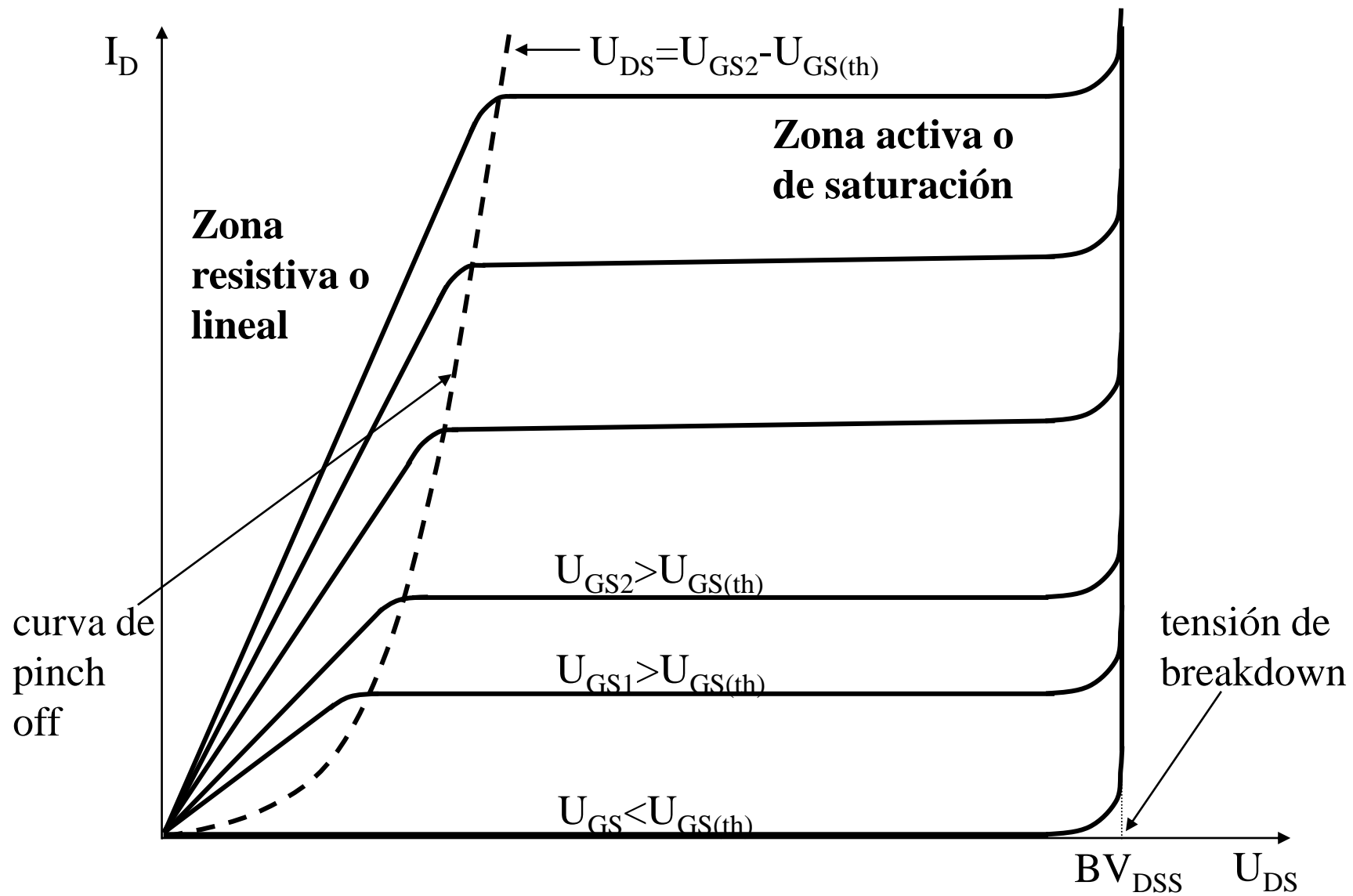


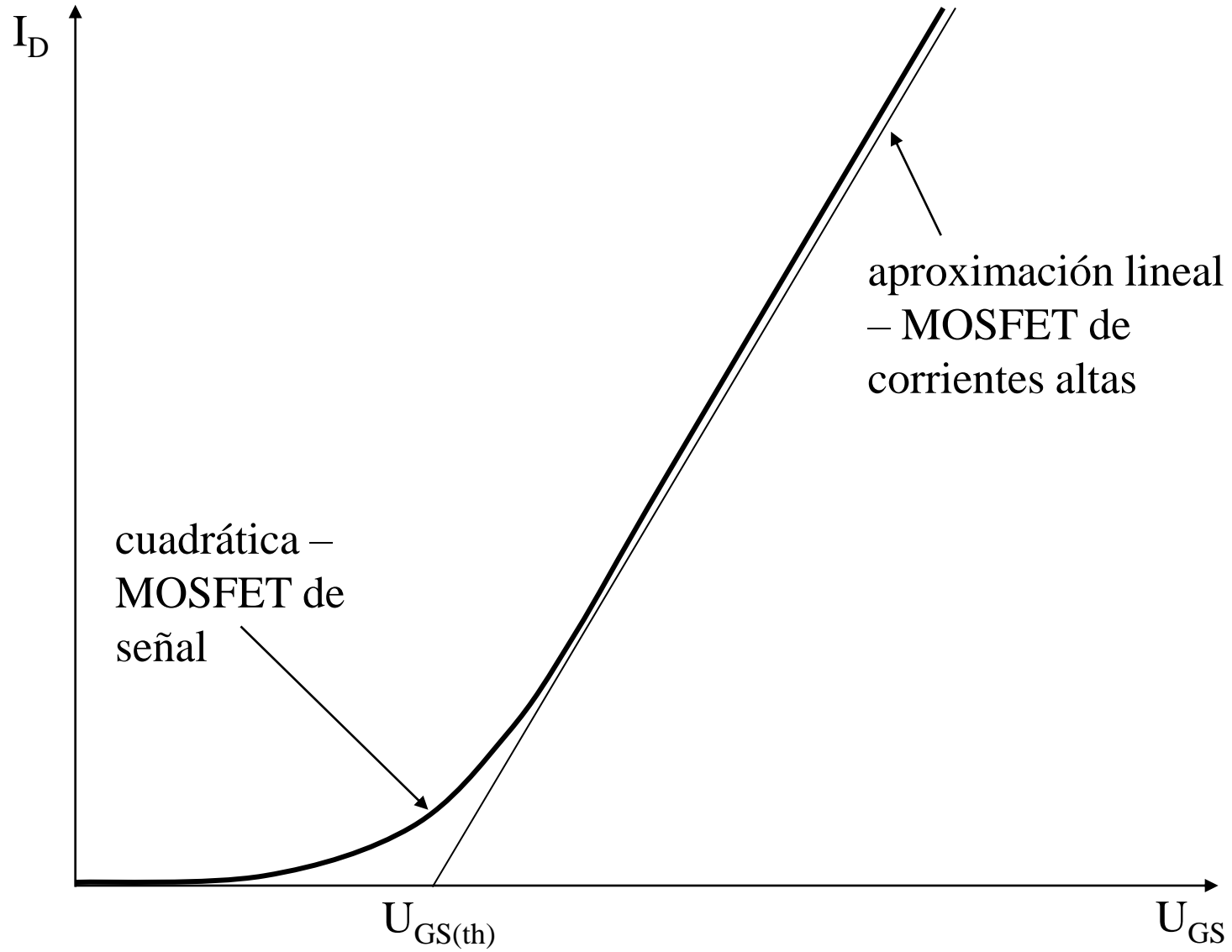

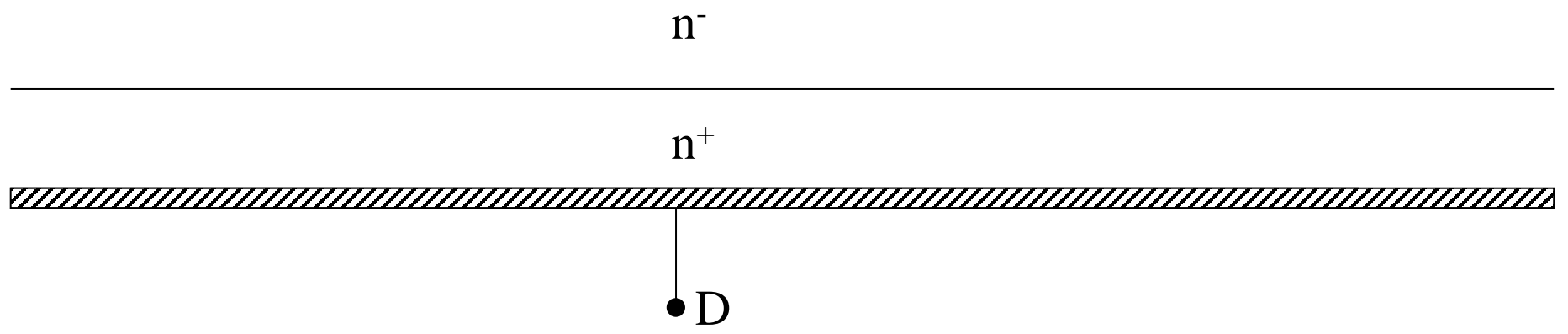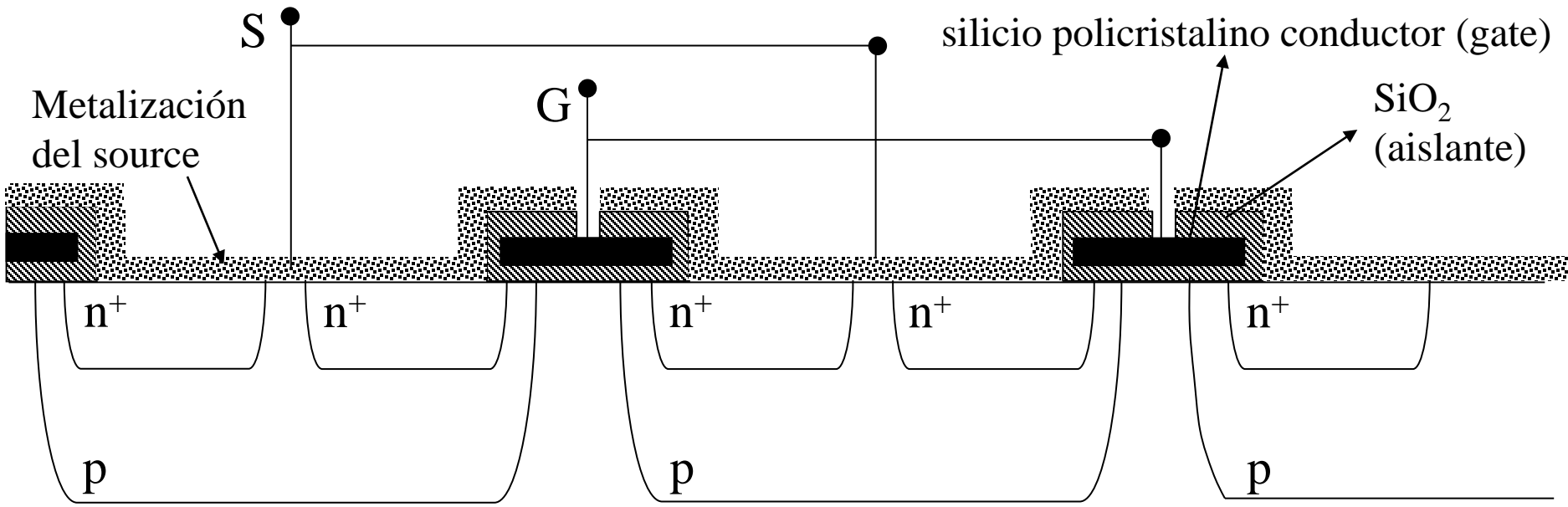



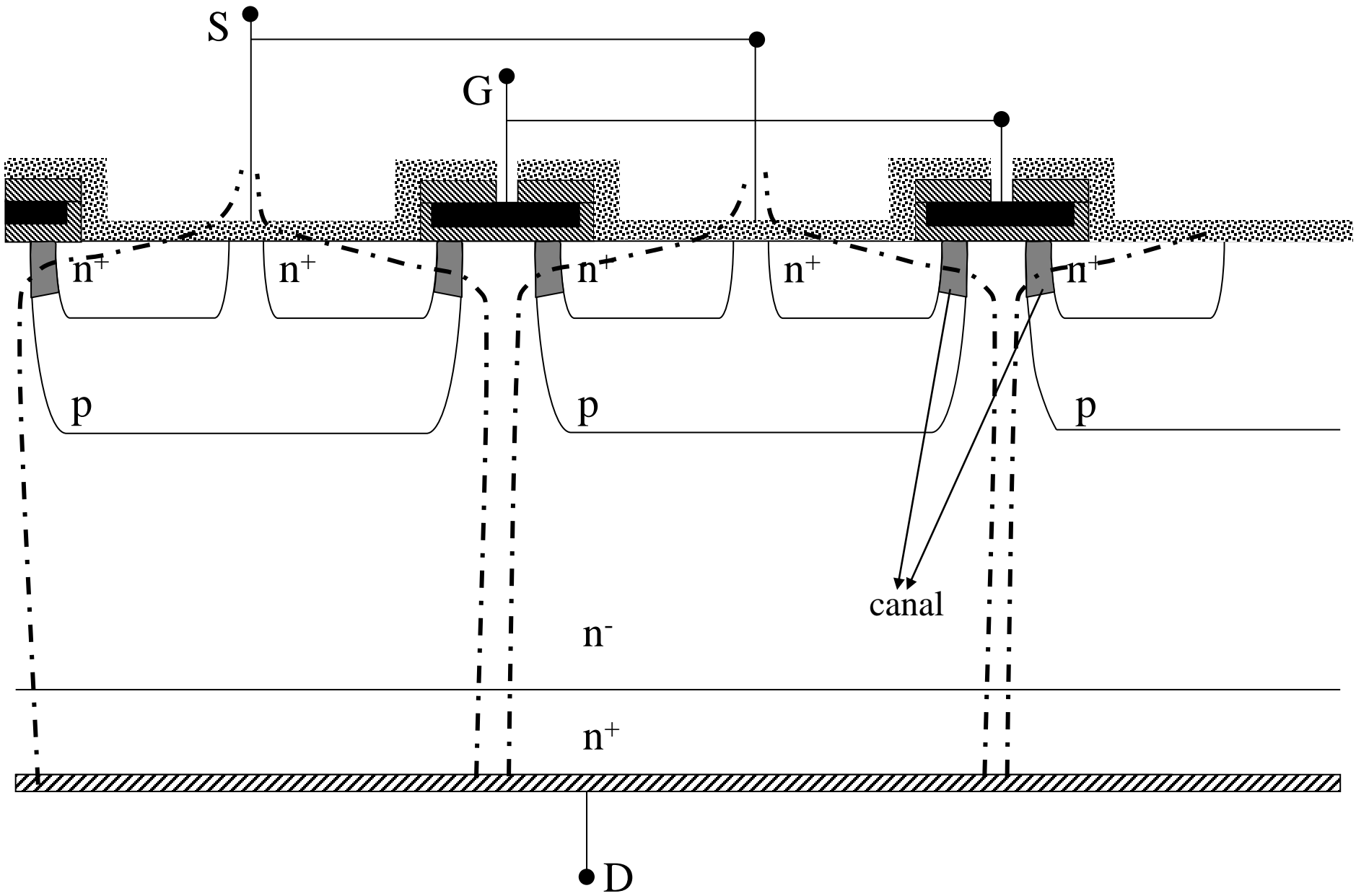


Transistor parásito

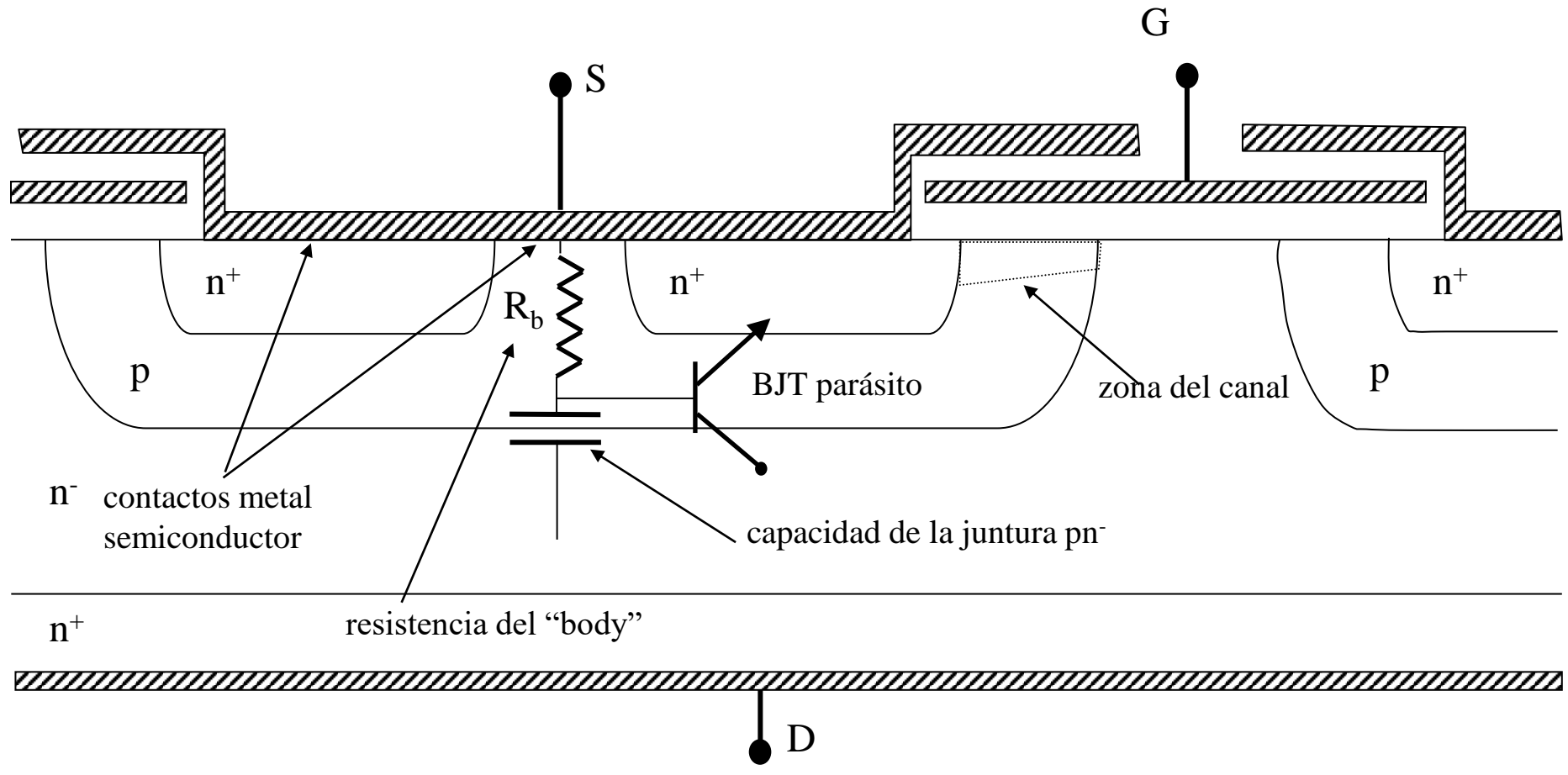

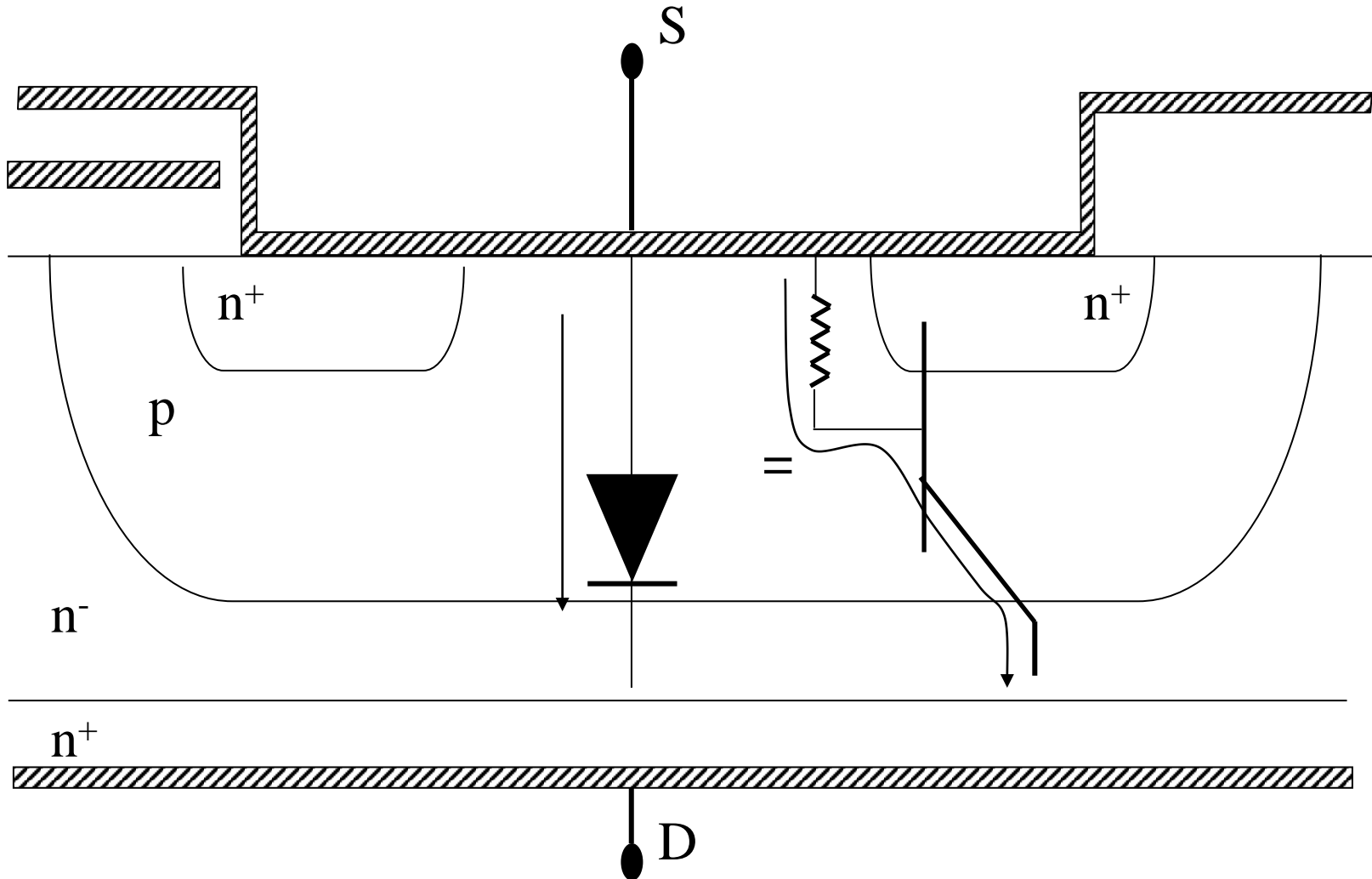
Diodo antiparalelo (juntura CB del transistor parásito)



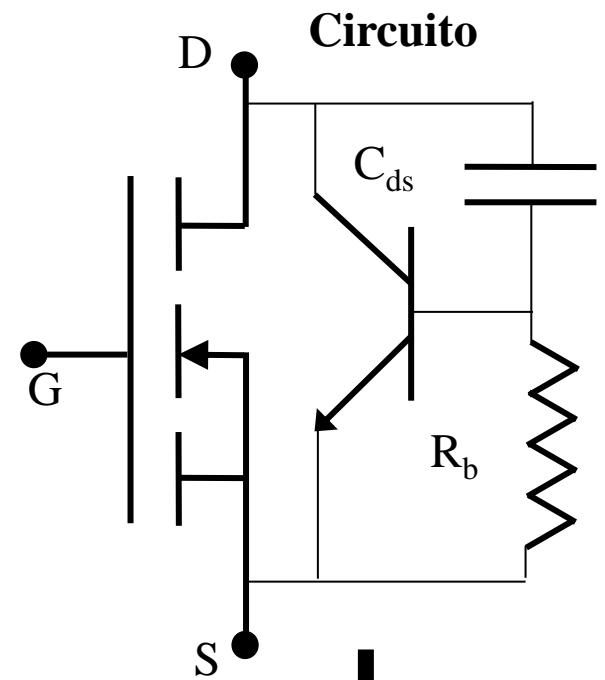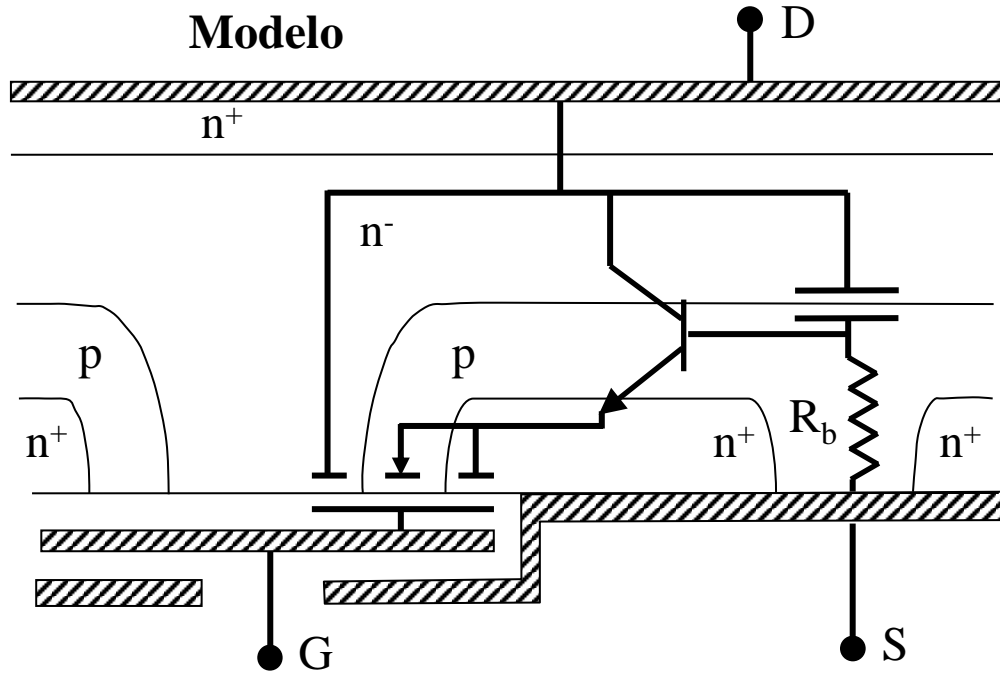


MOSFET de canal p



(símbolo)



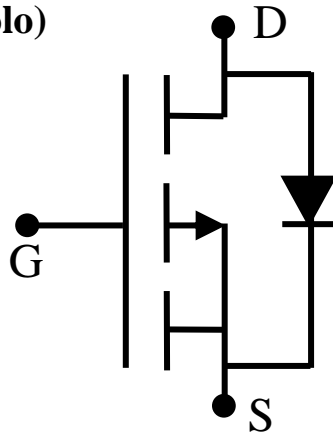


MOSFET de canal n


(símbolo)

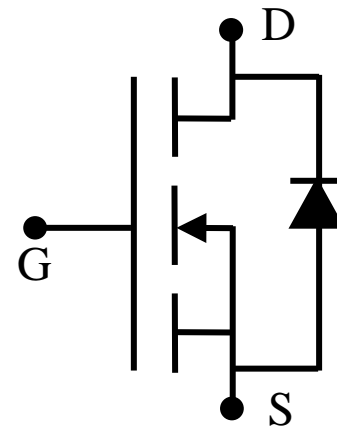

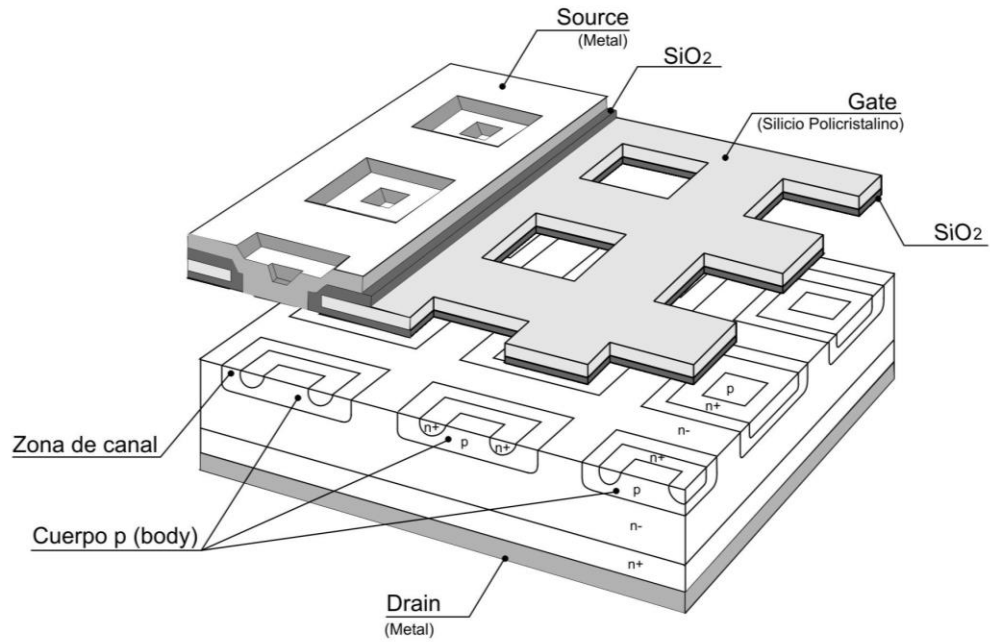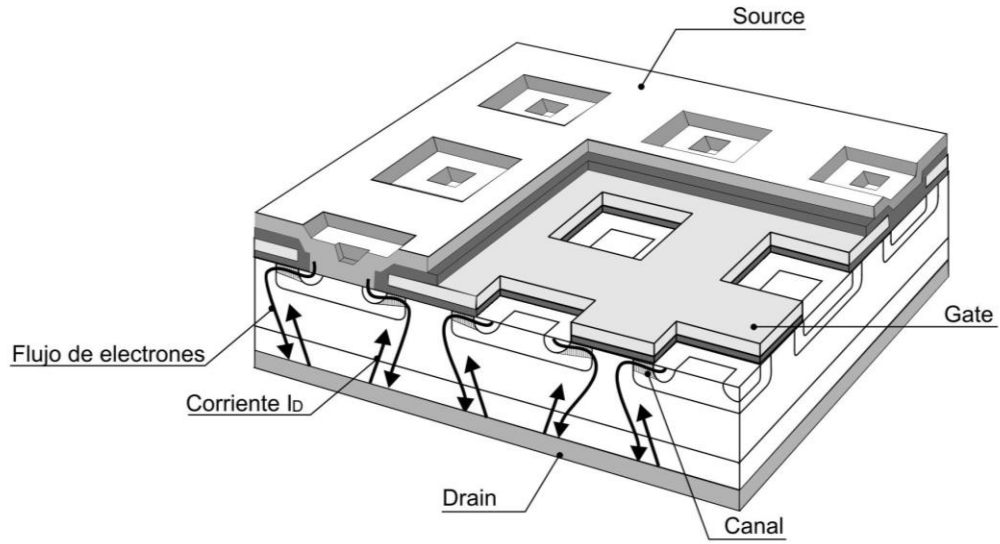


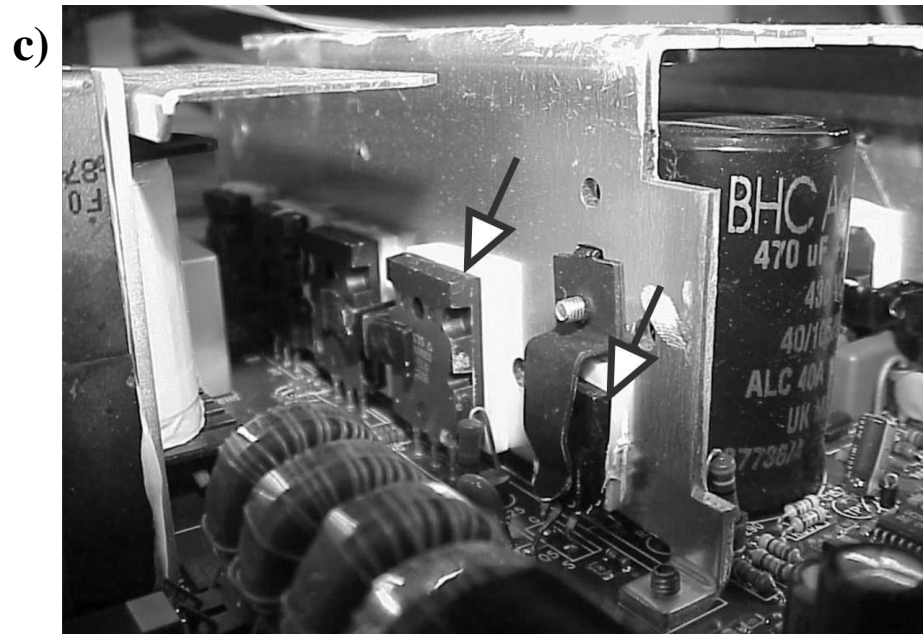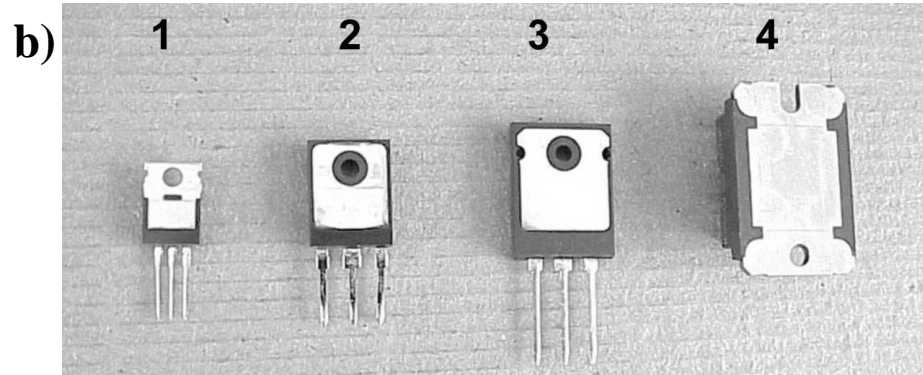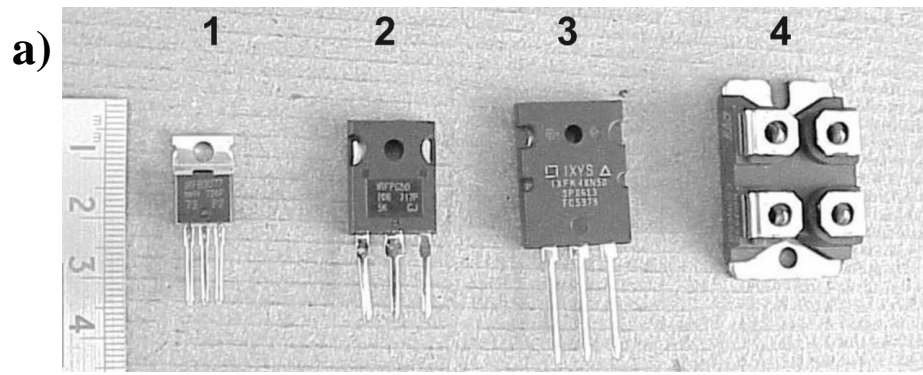


Bloqueo

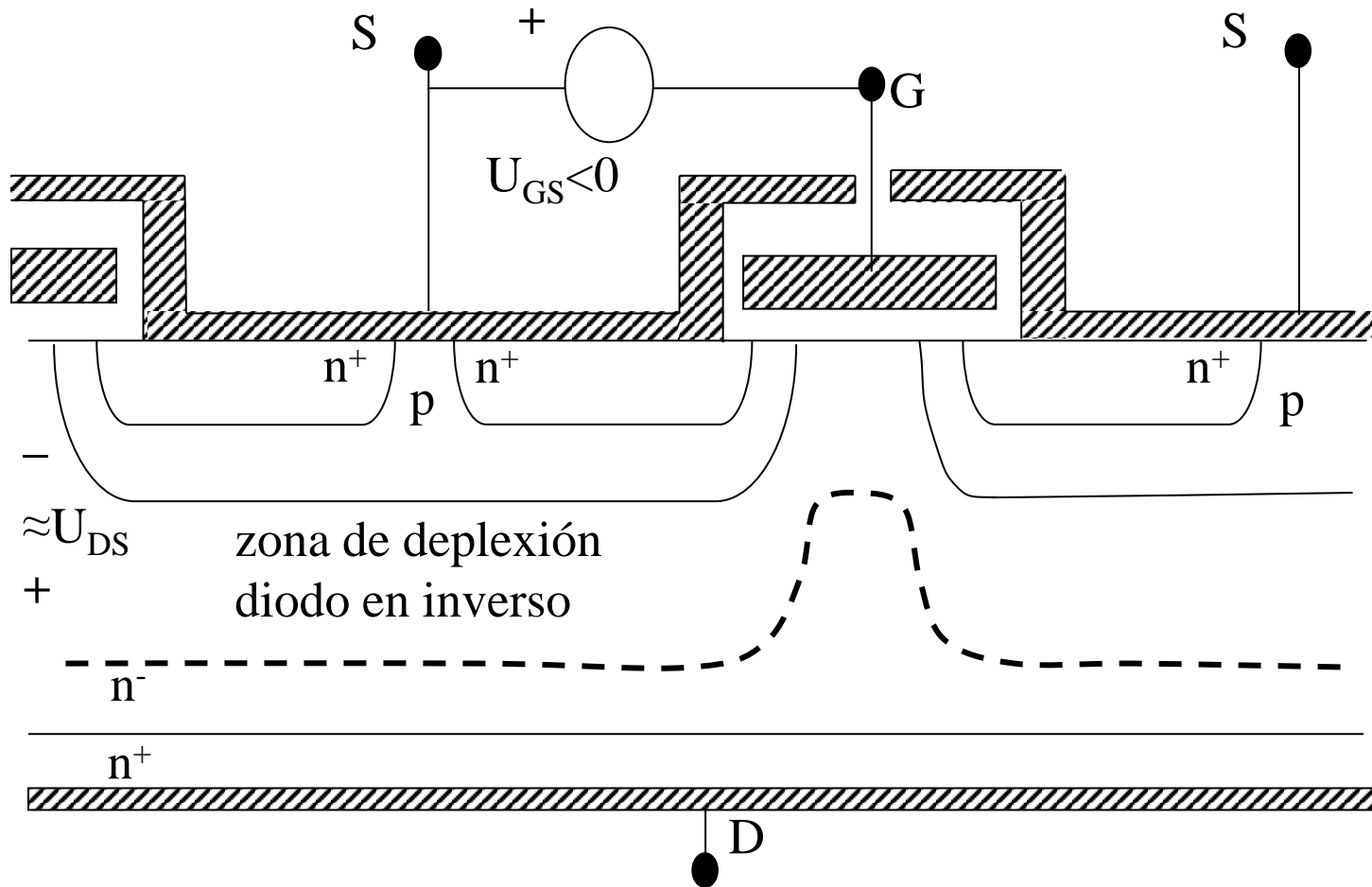


Conducción

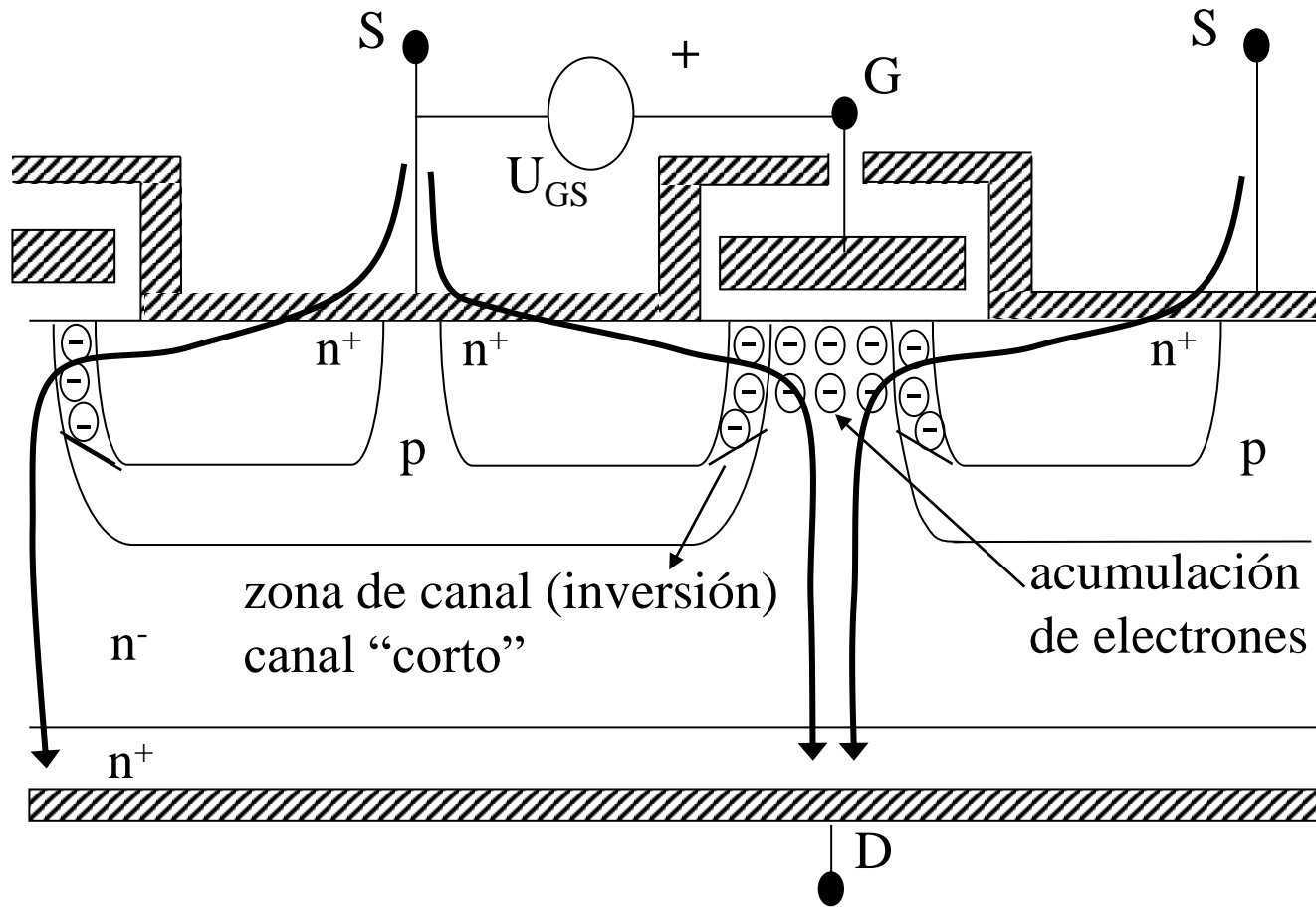


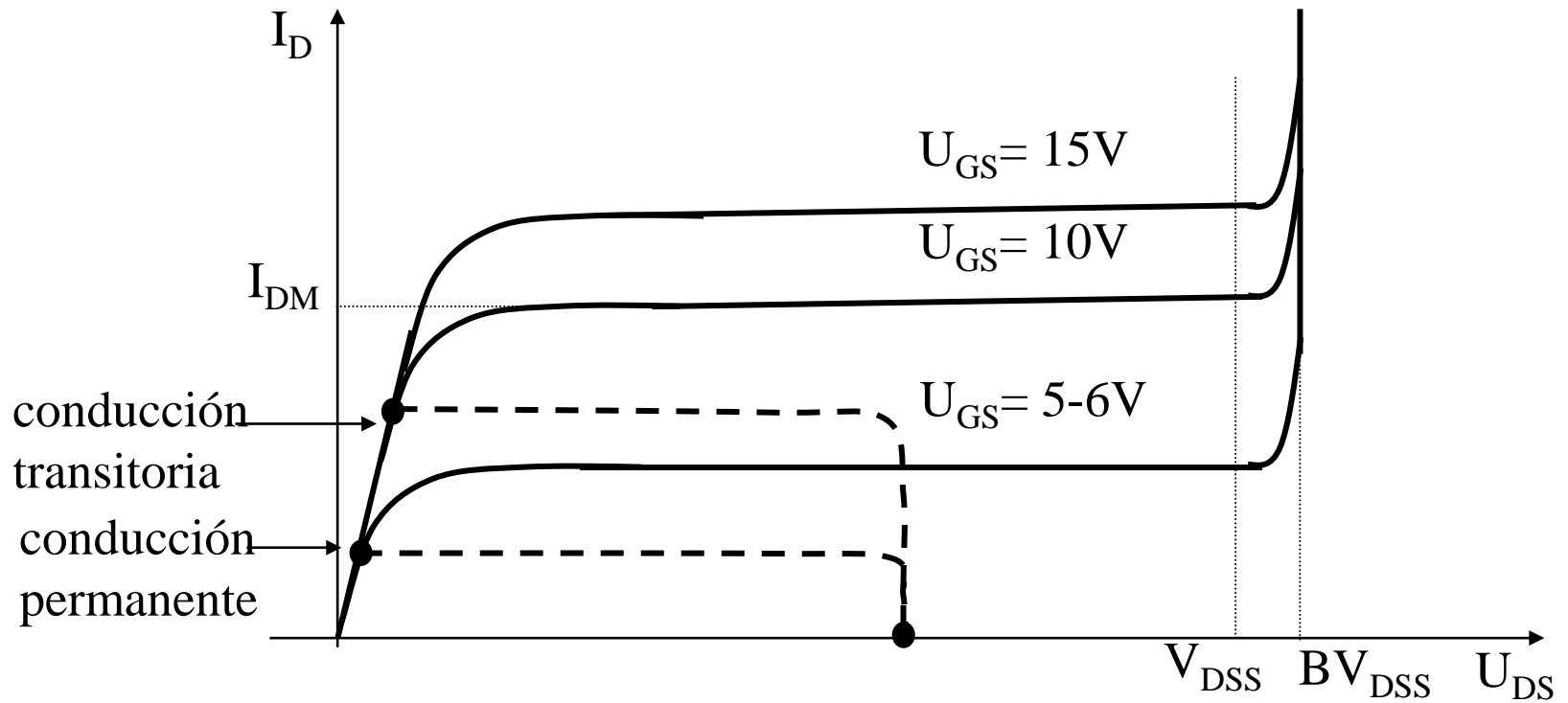Puntos correspondientes en la curva característica




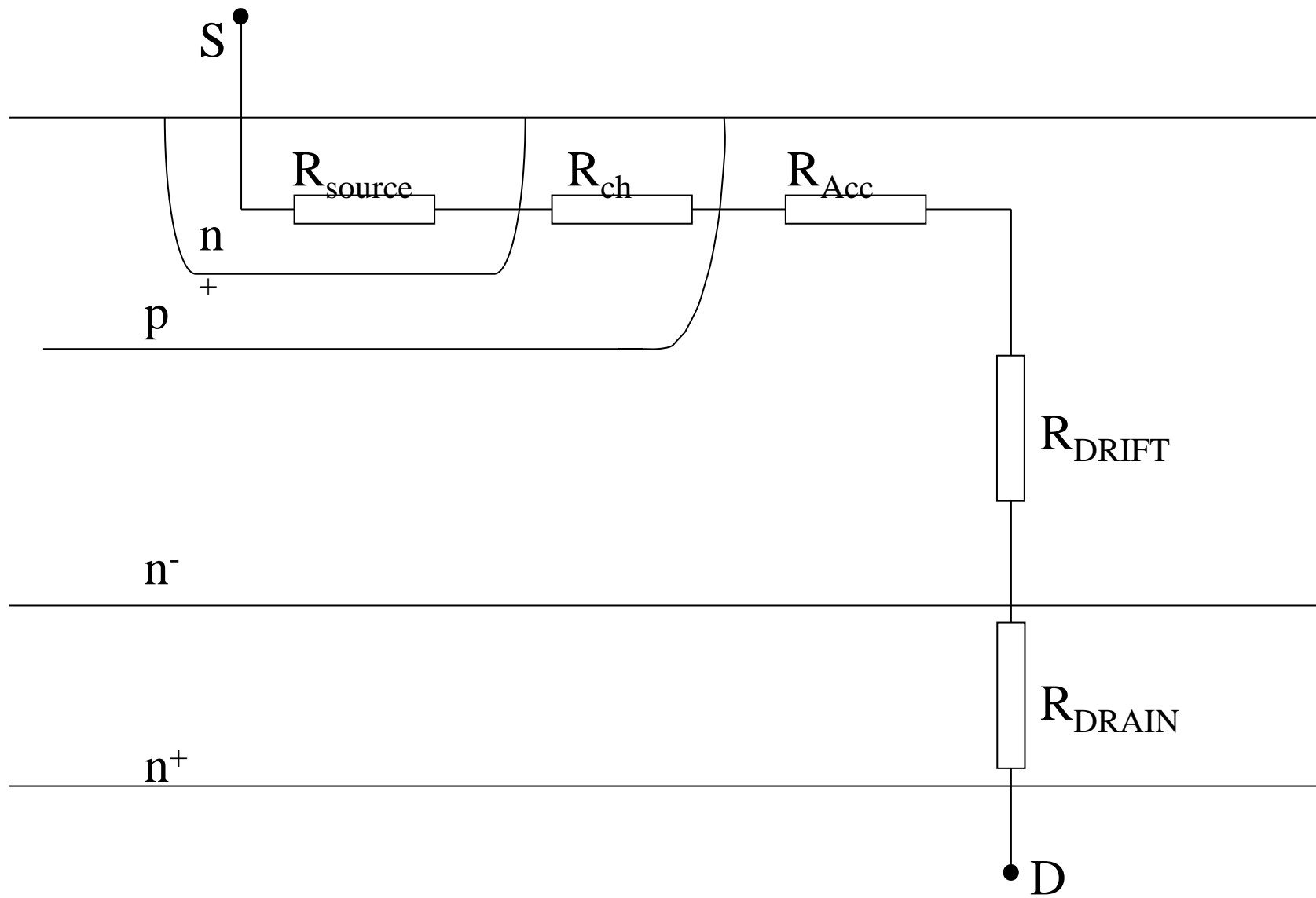

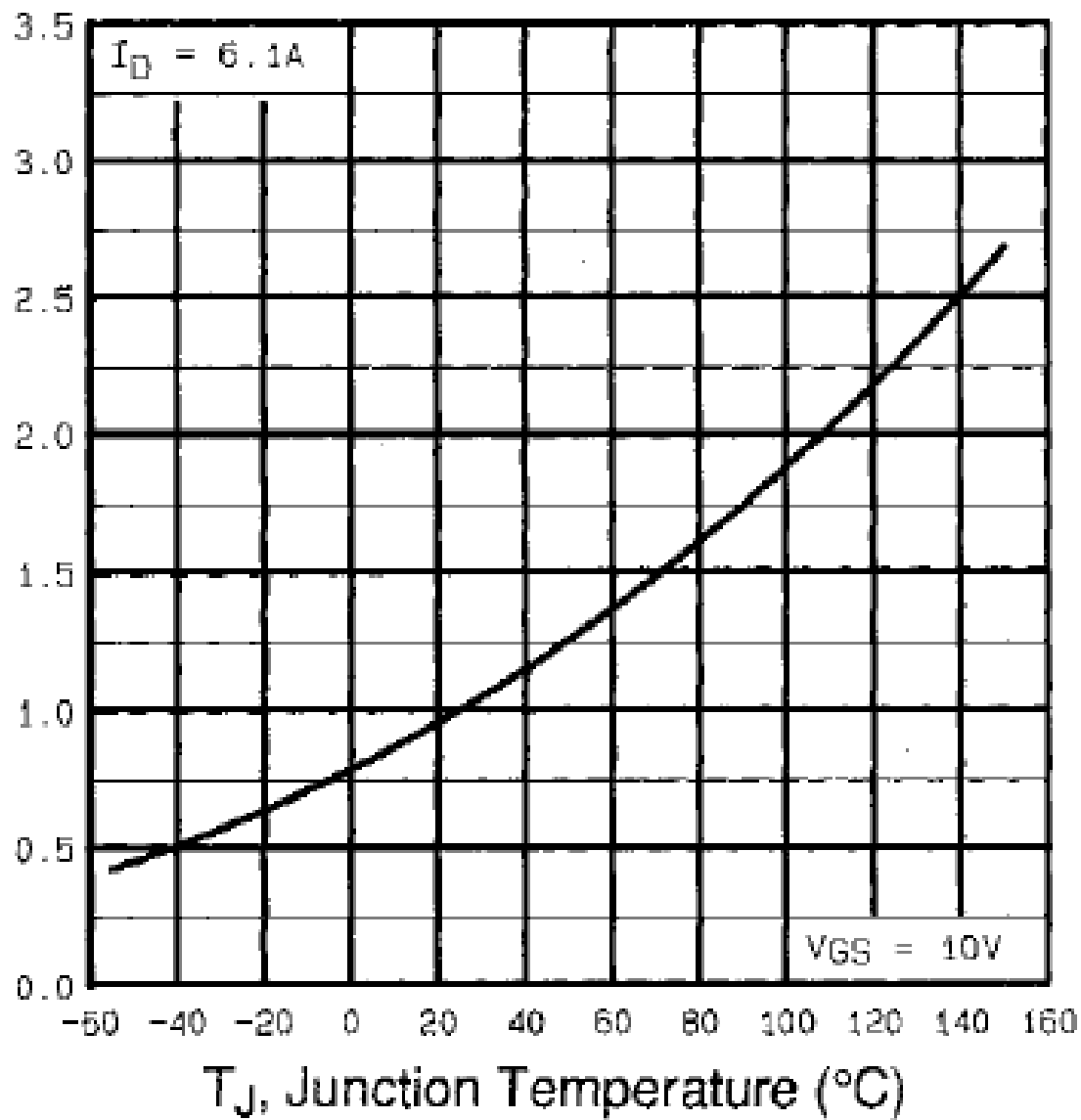
$R_{DS(ON)}$, Drain-to-Source On Resistance
(Normalized)




Conmutación

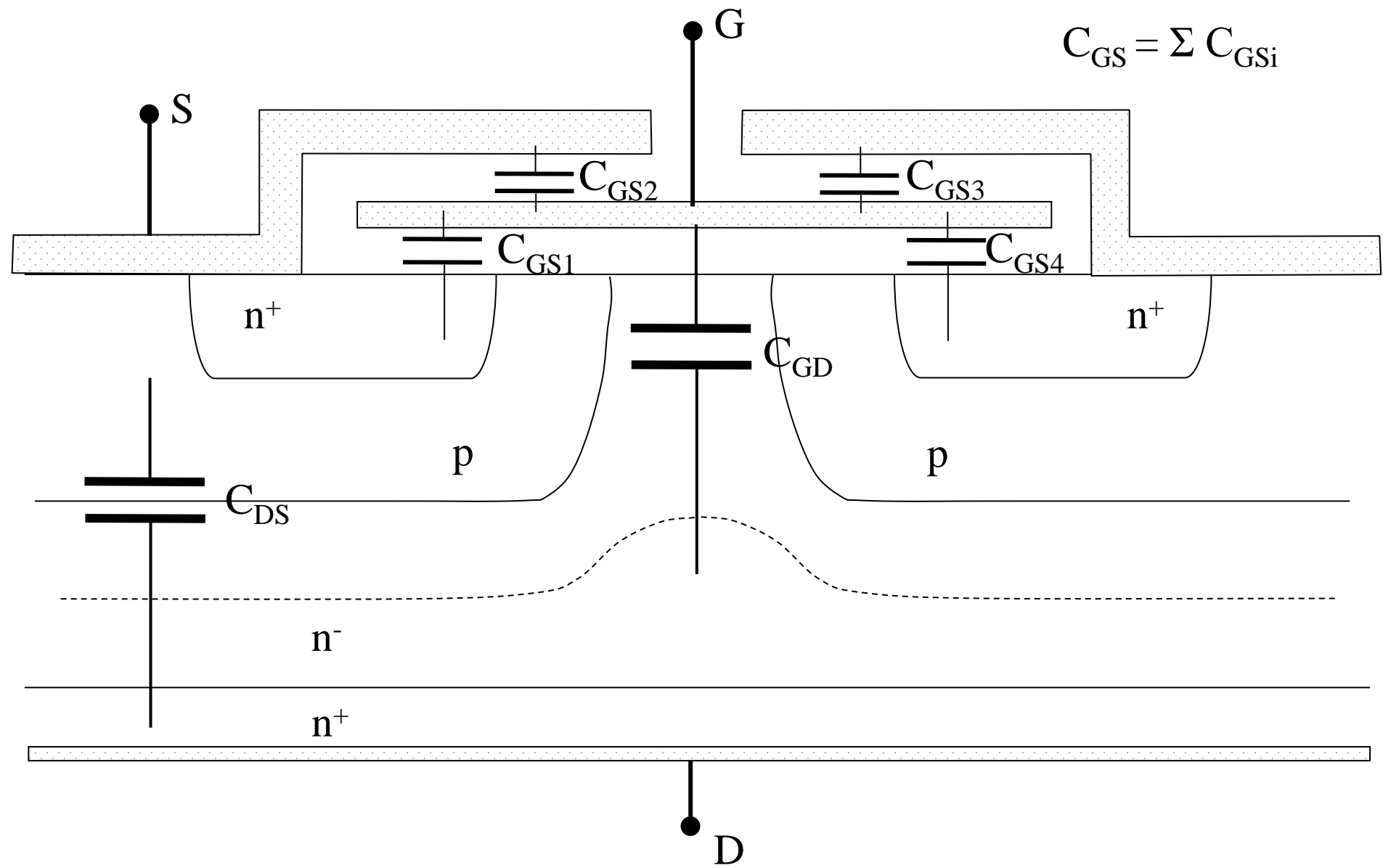


a)

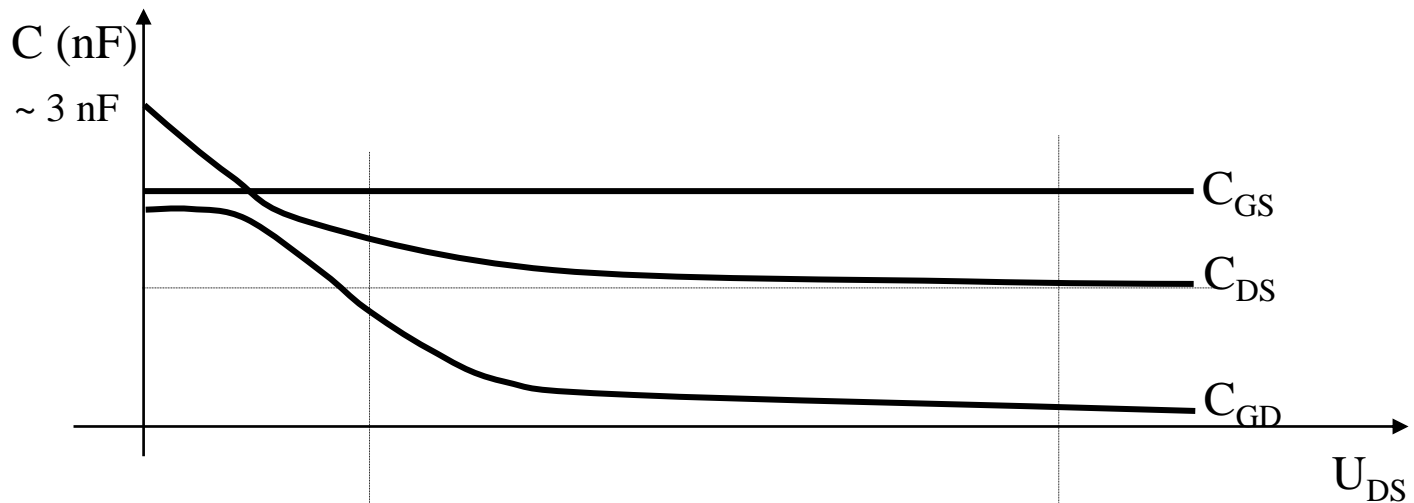


b)

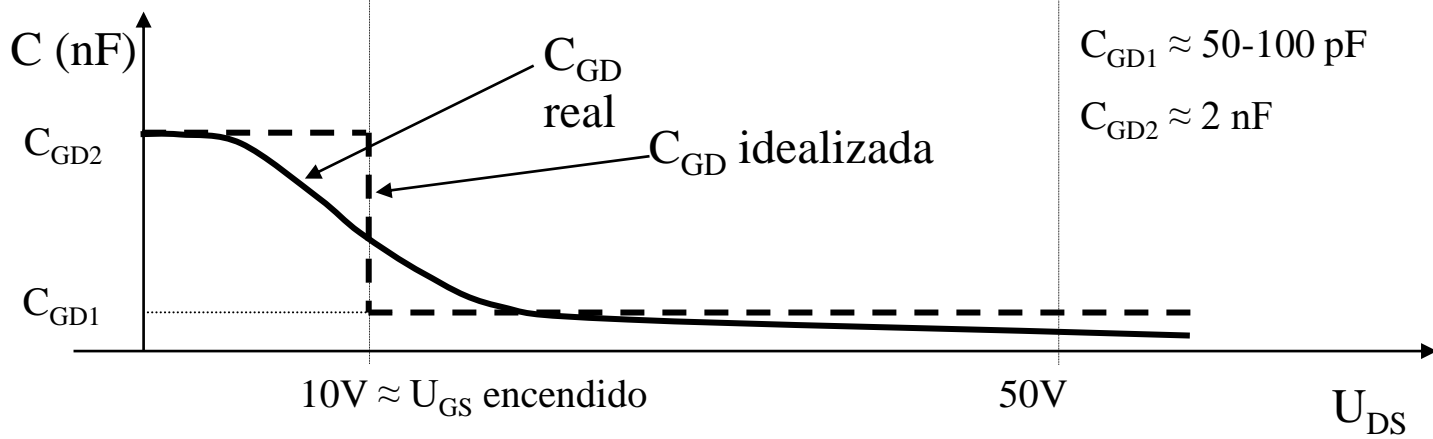




a) En la zona activa o de saturación


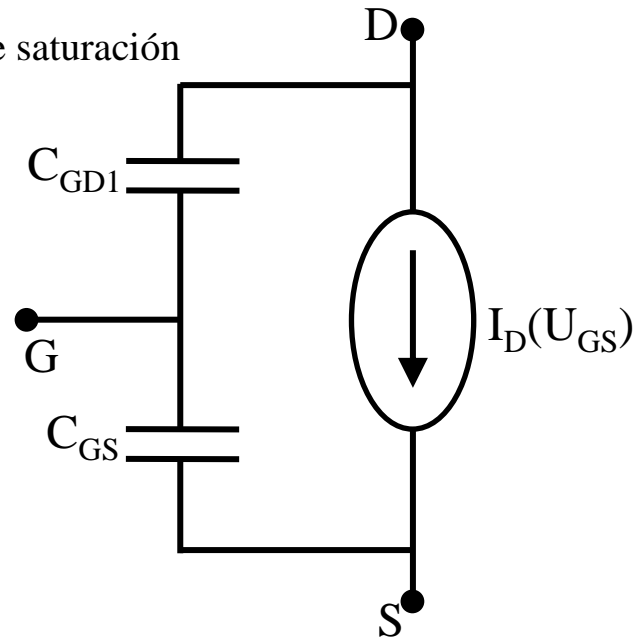



a) En la zona resistiva

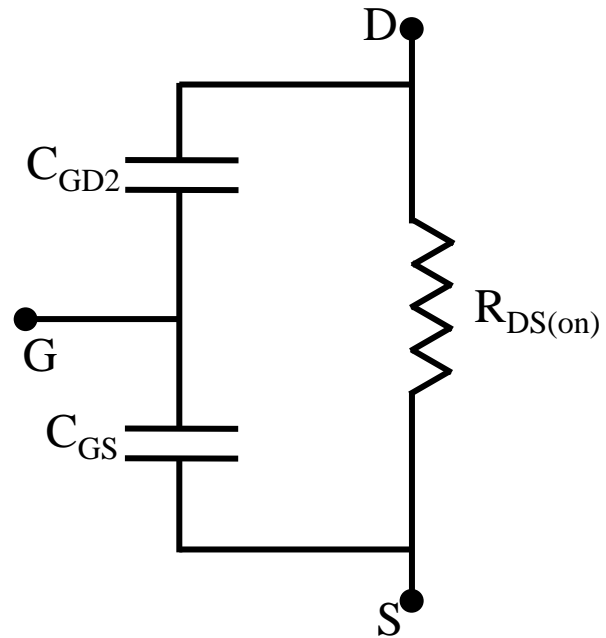



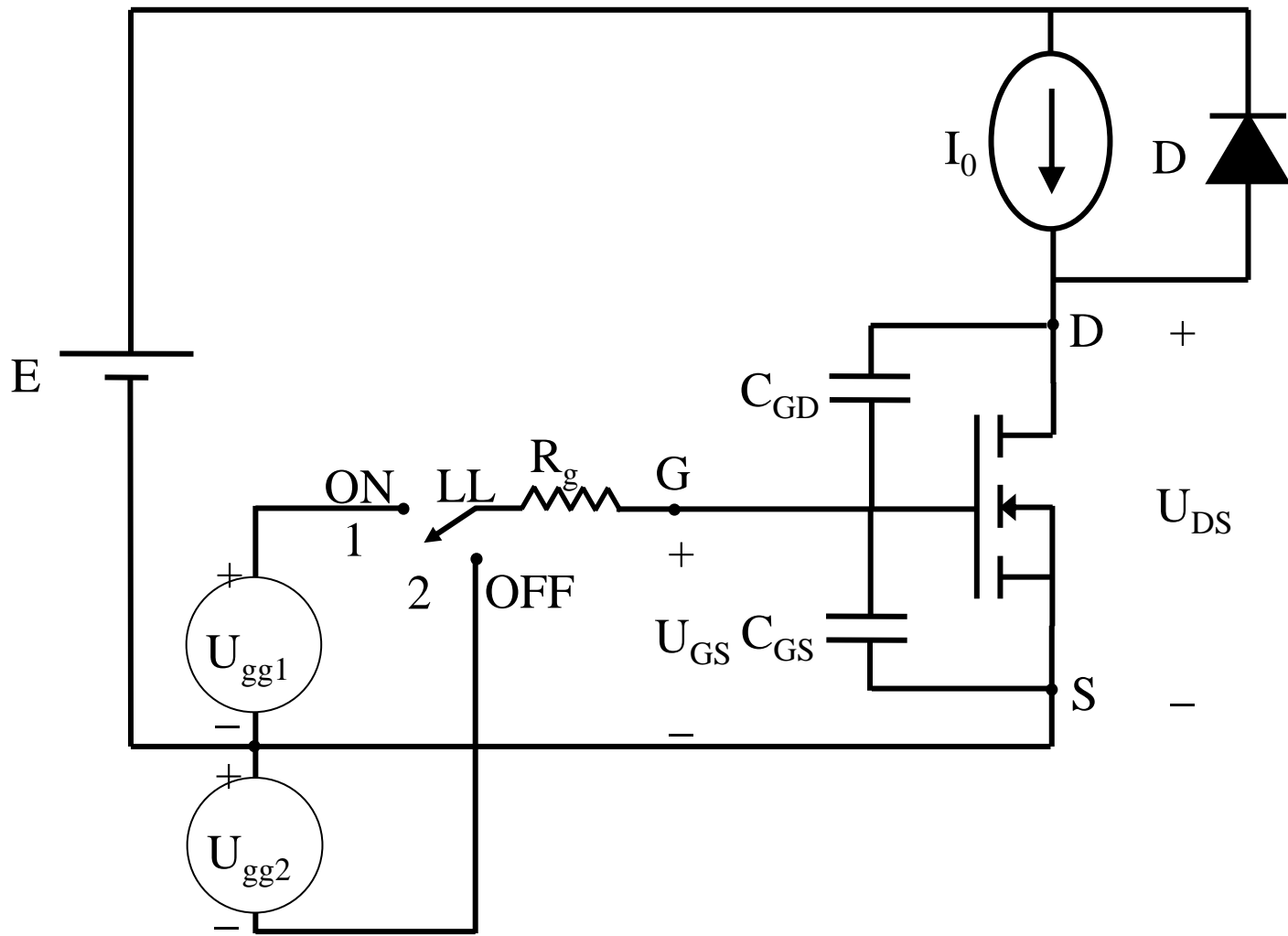


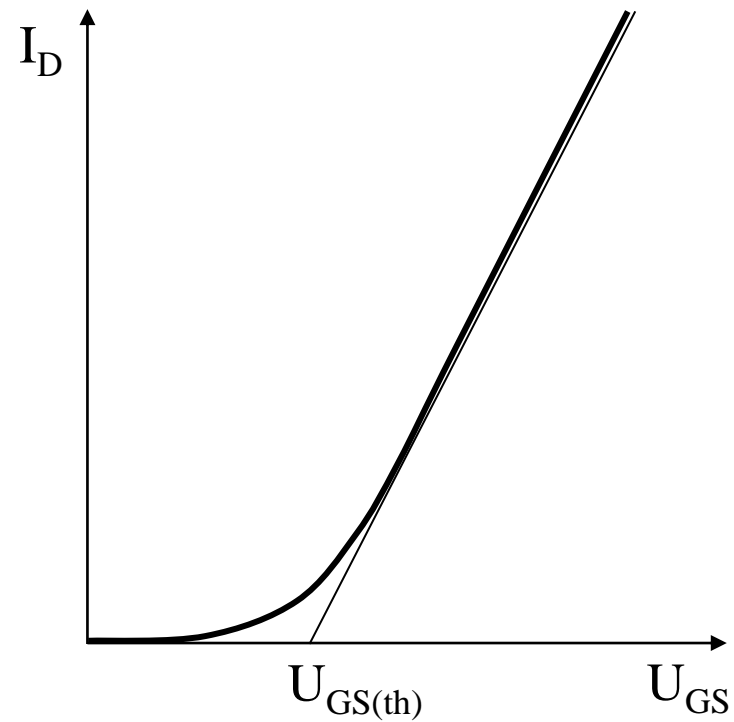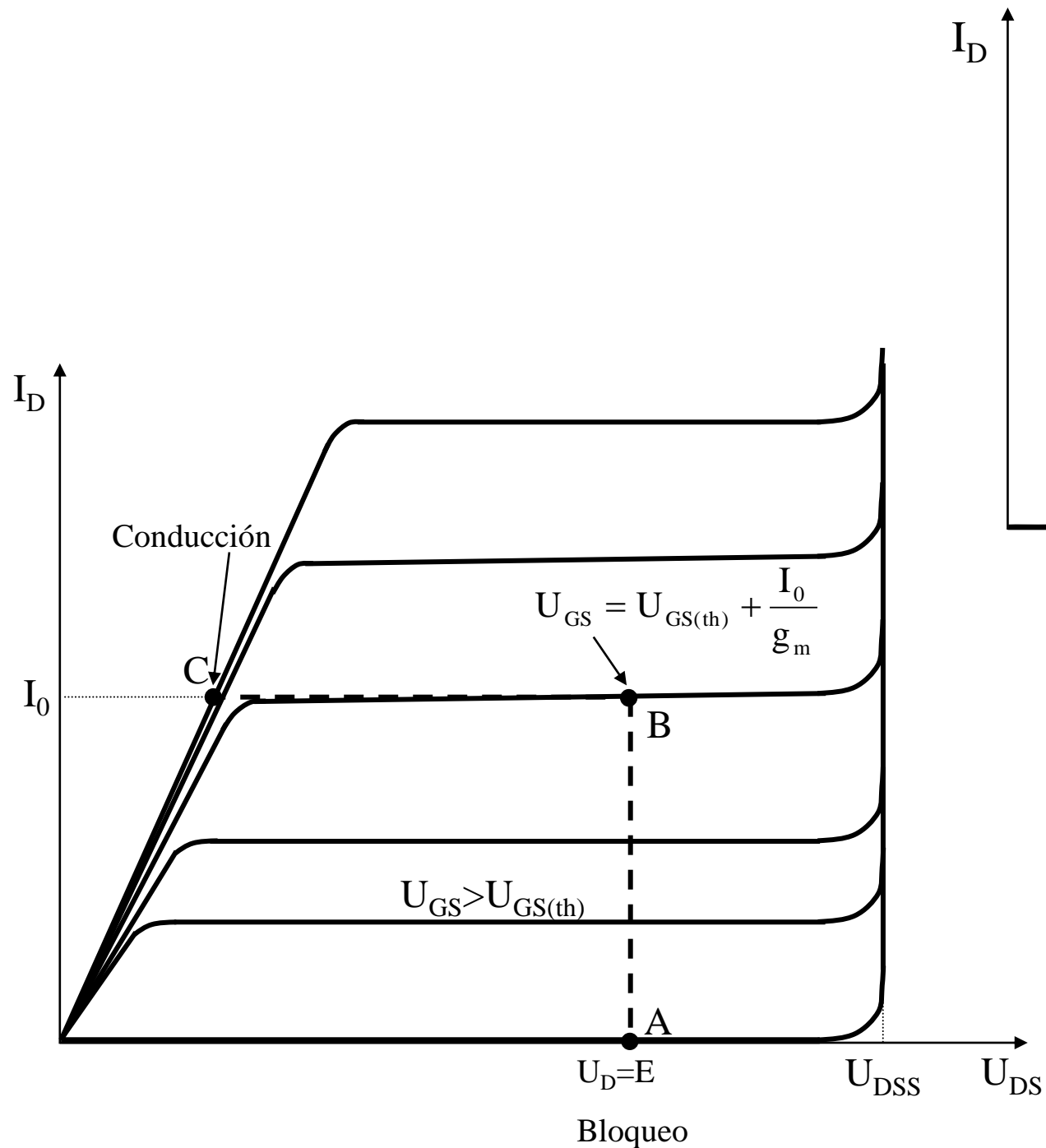

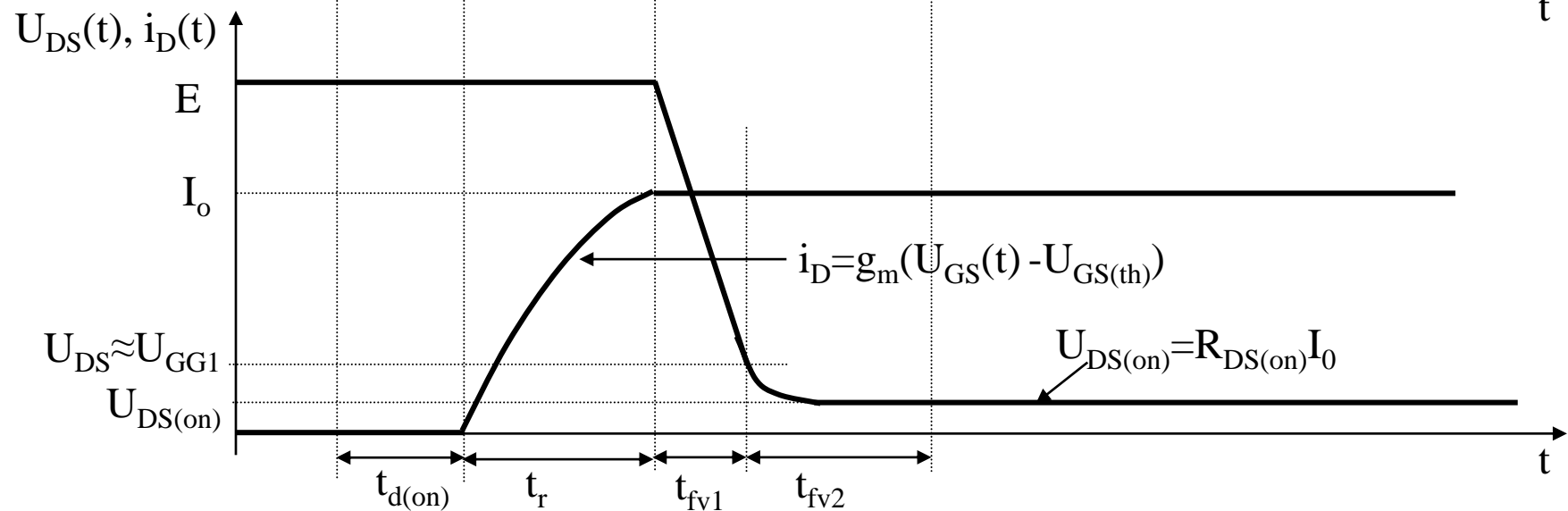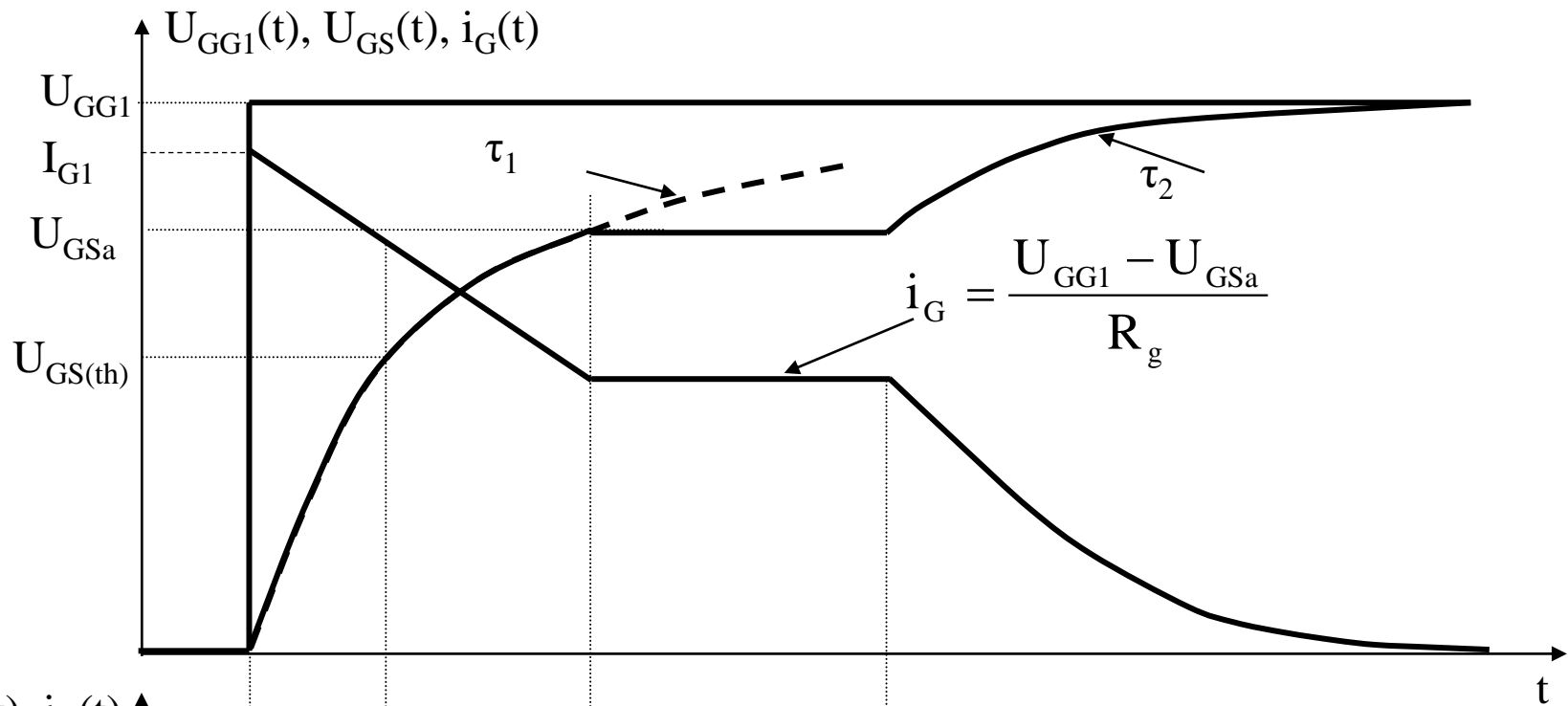


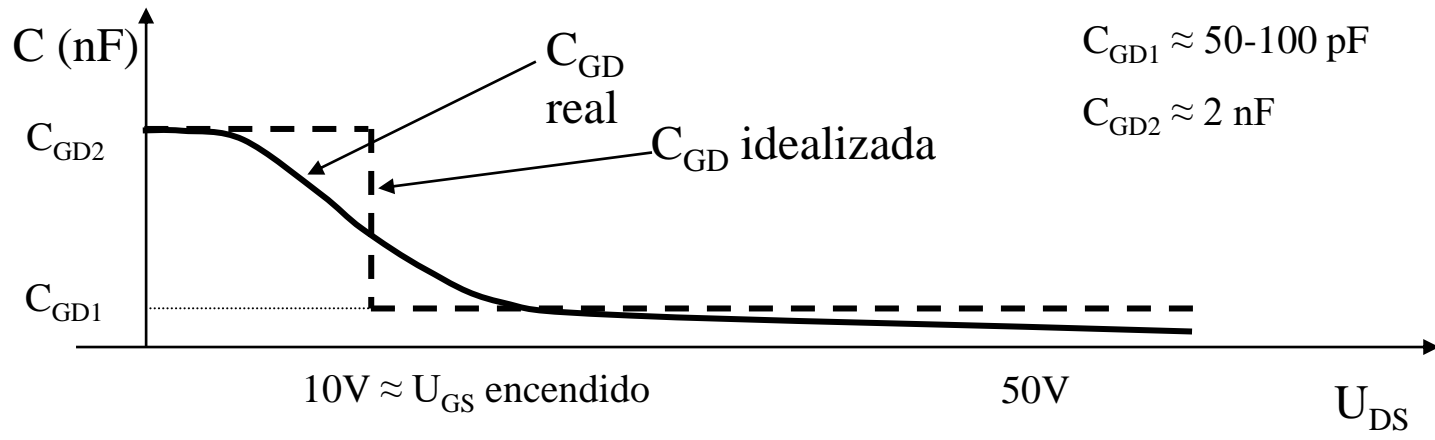


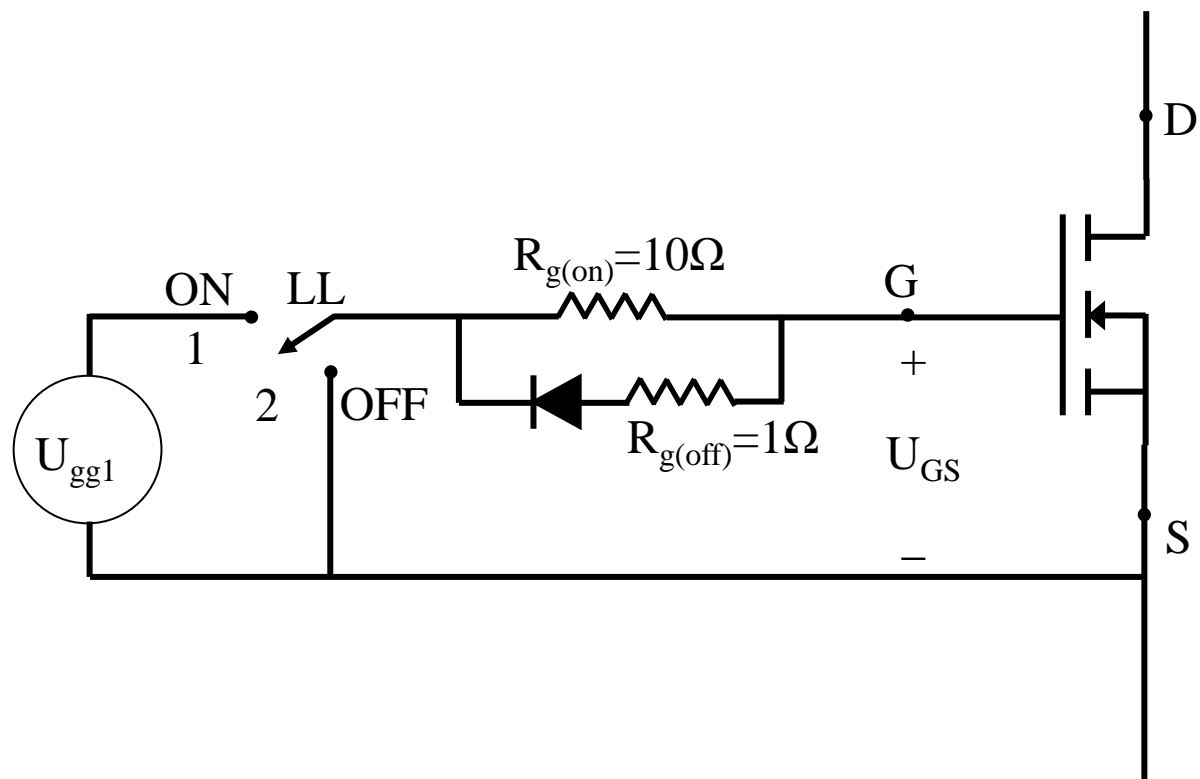

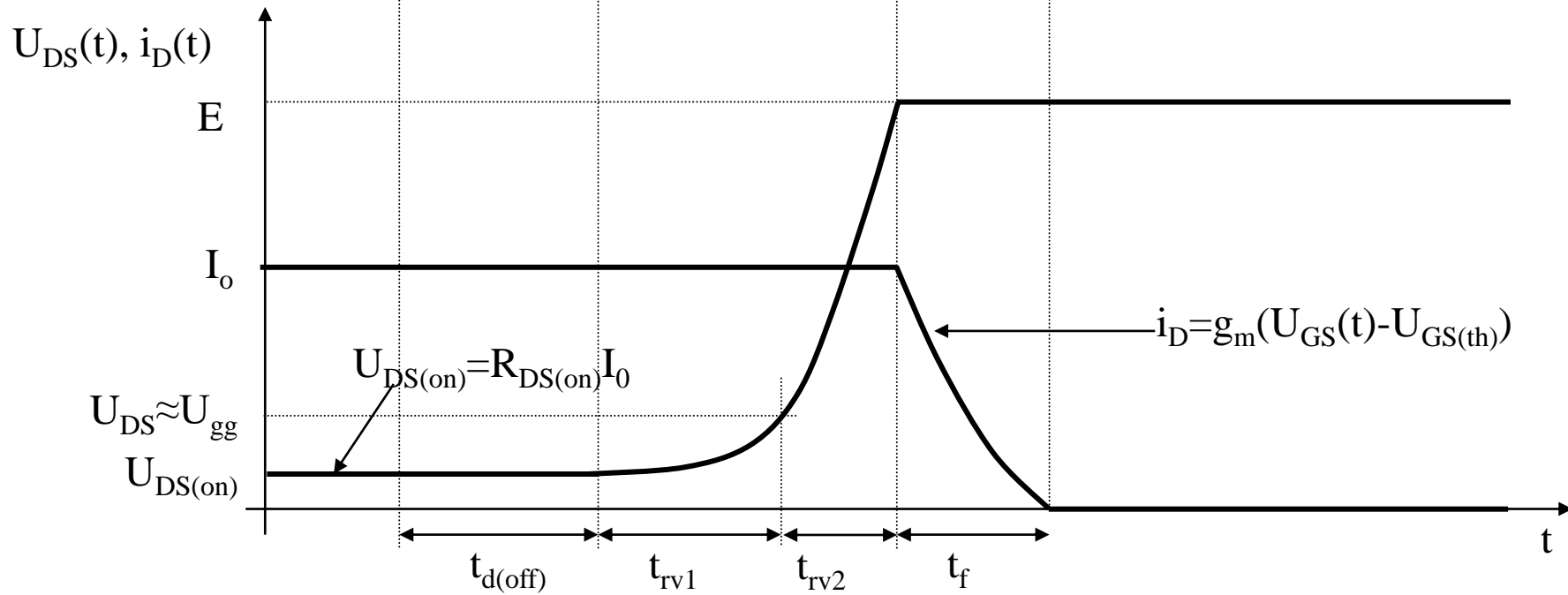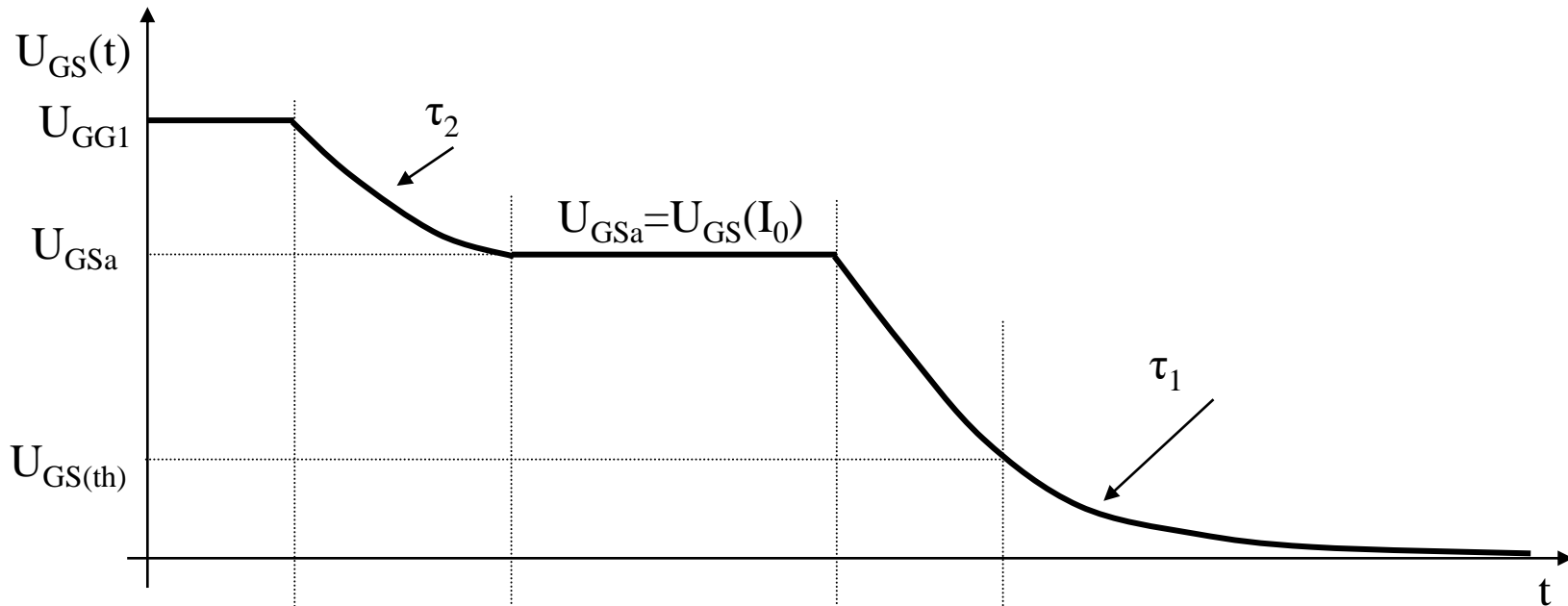


Pérdidas en el MOSFET

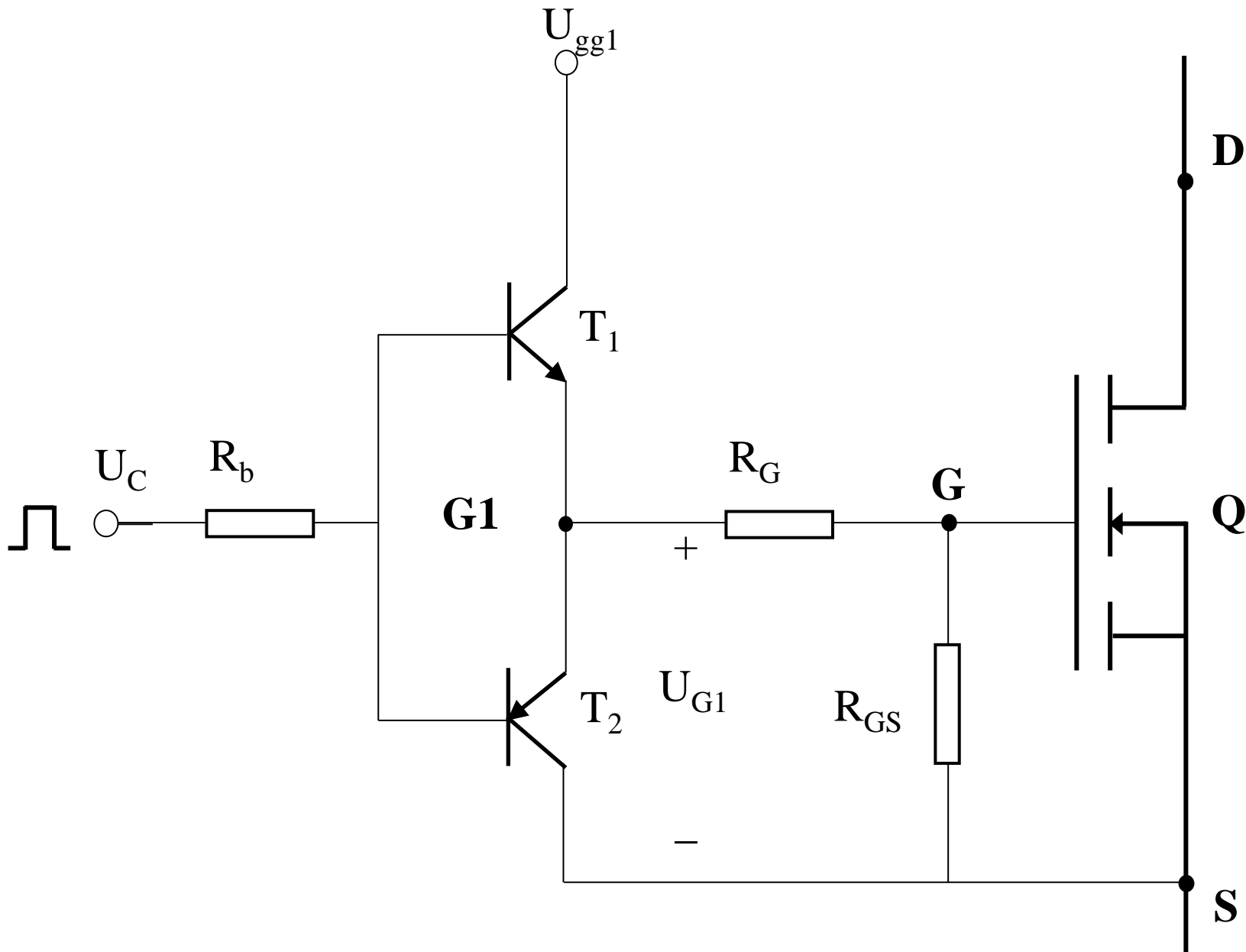

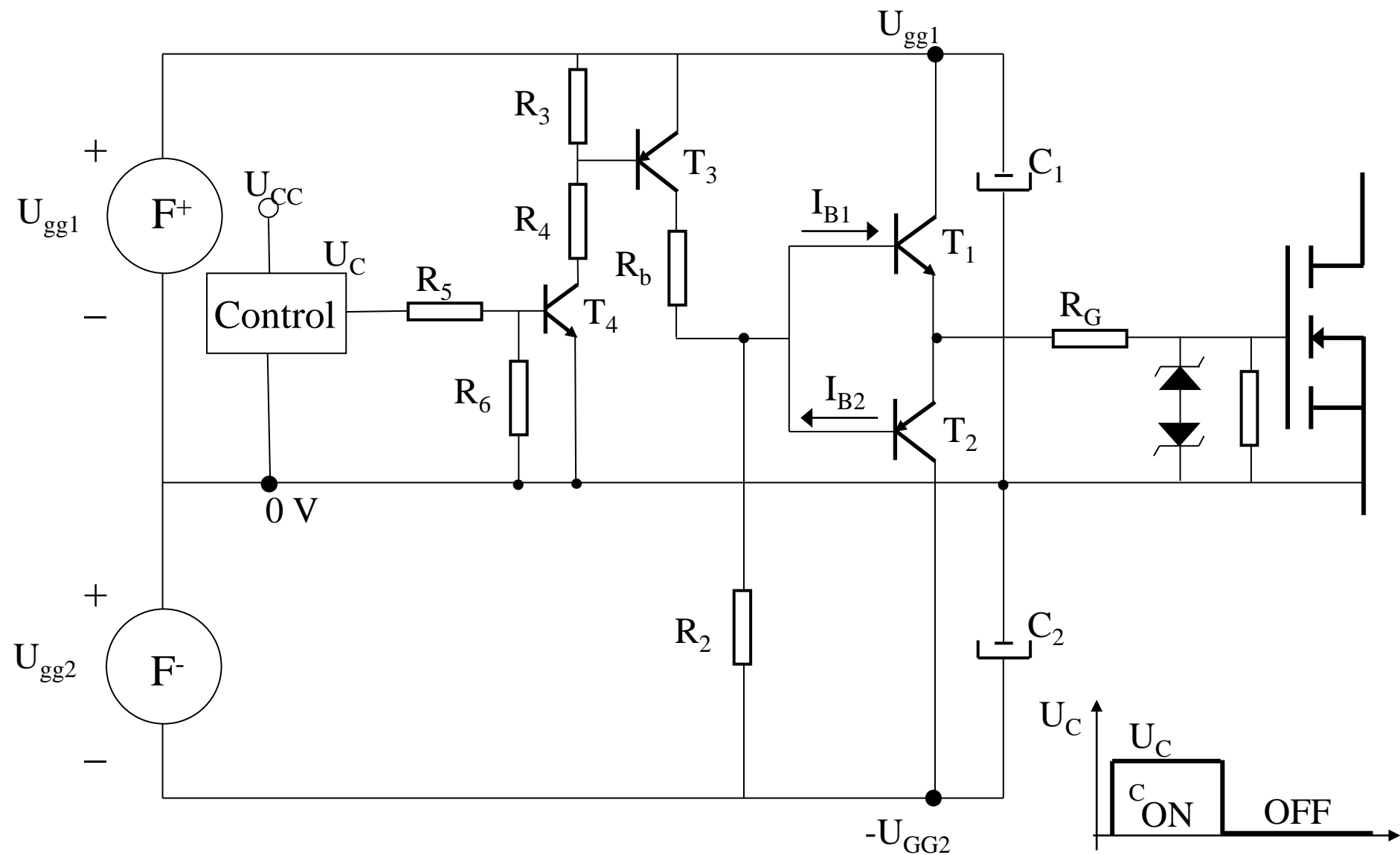


IGBT

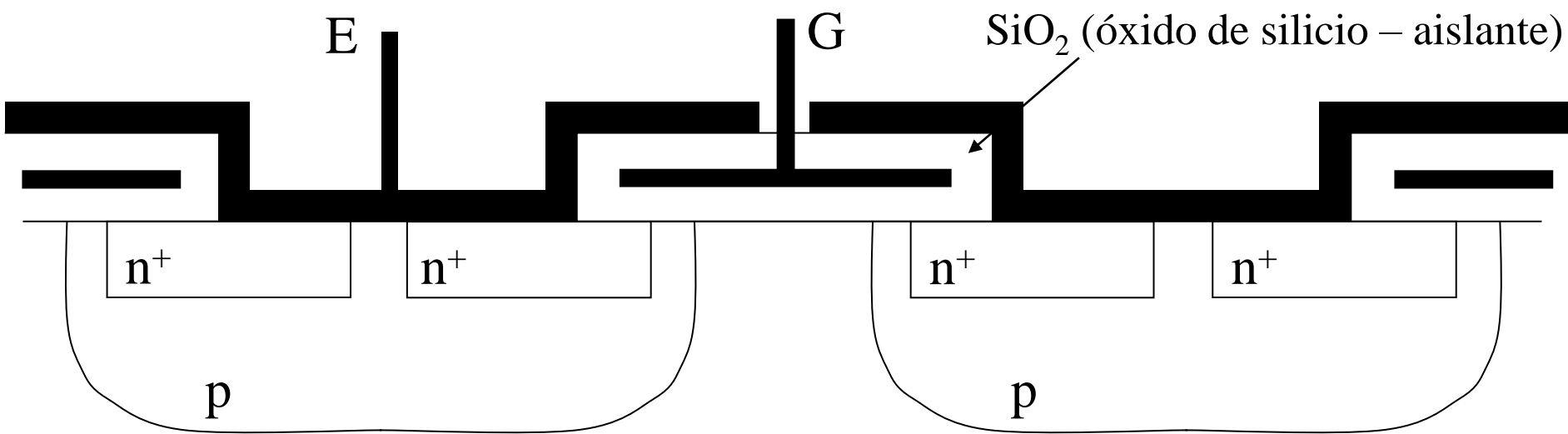



n^-


p^+


C



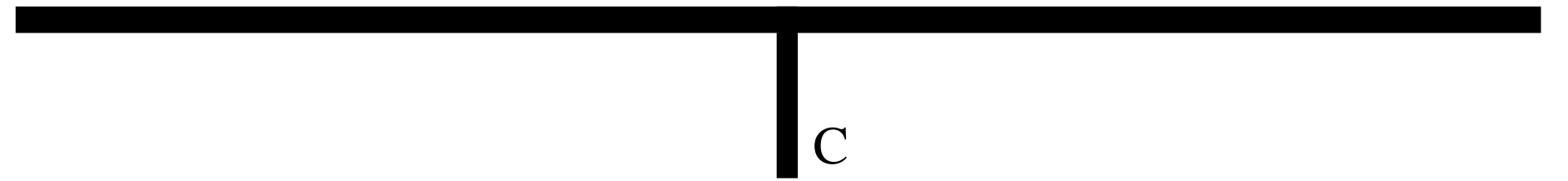


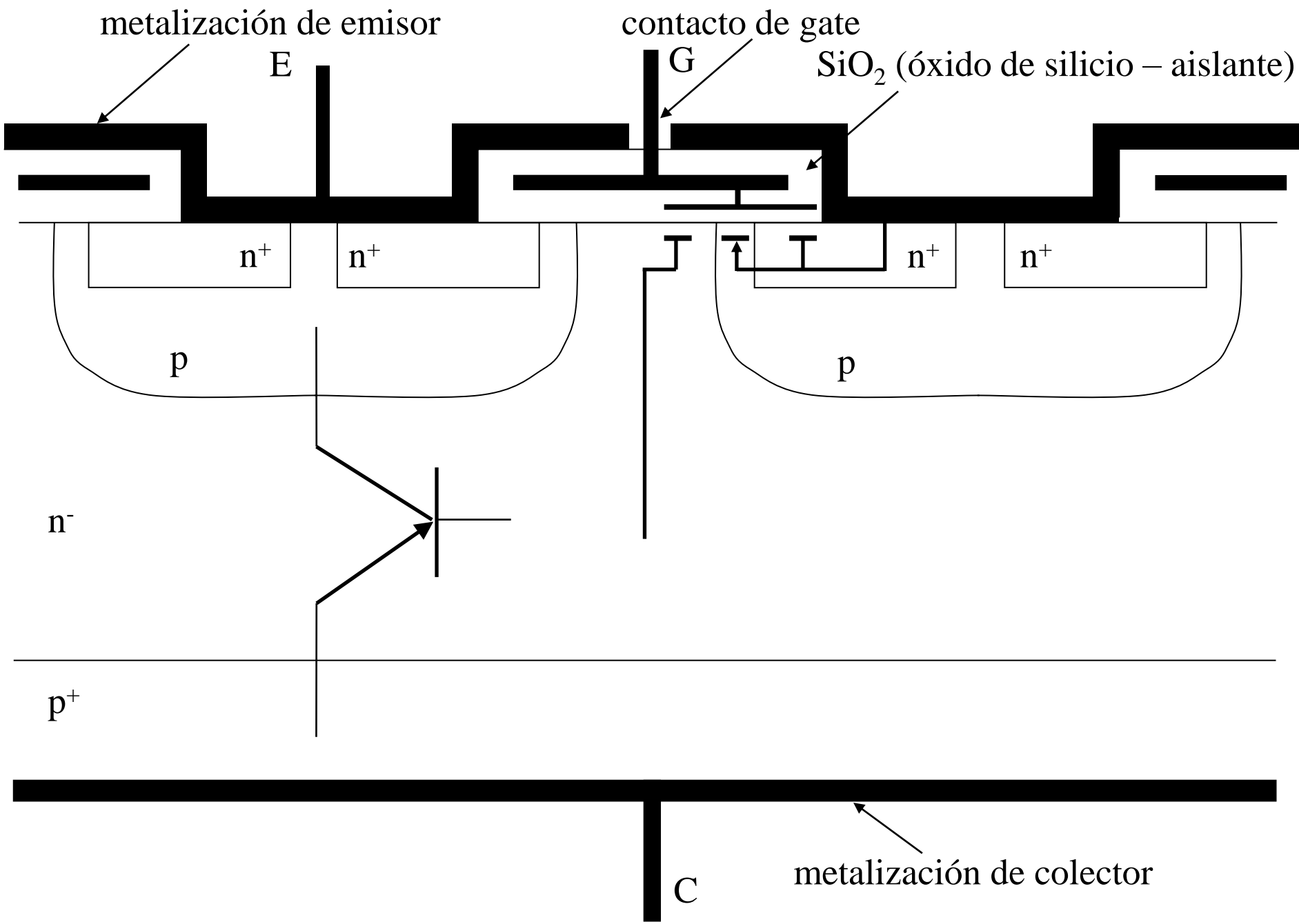


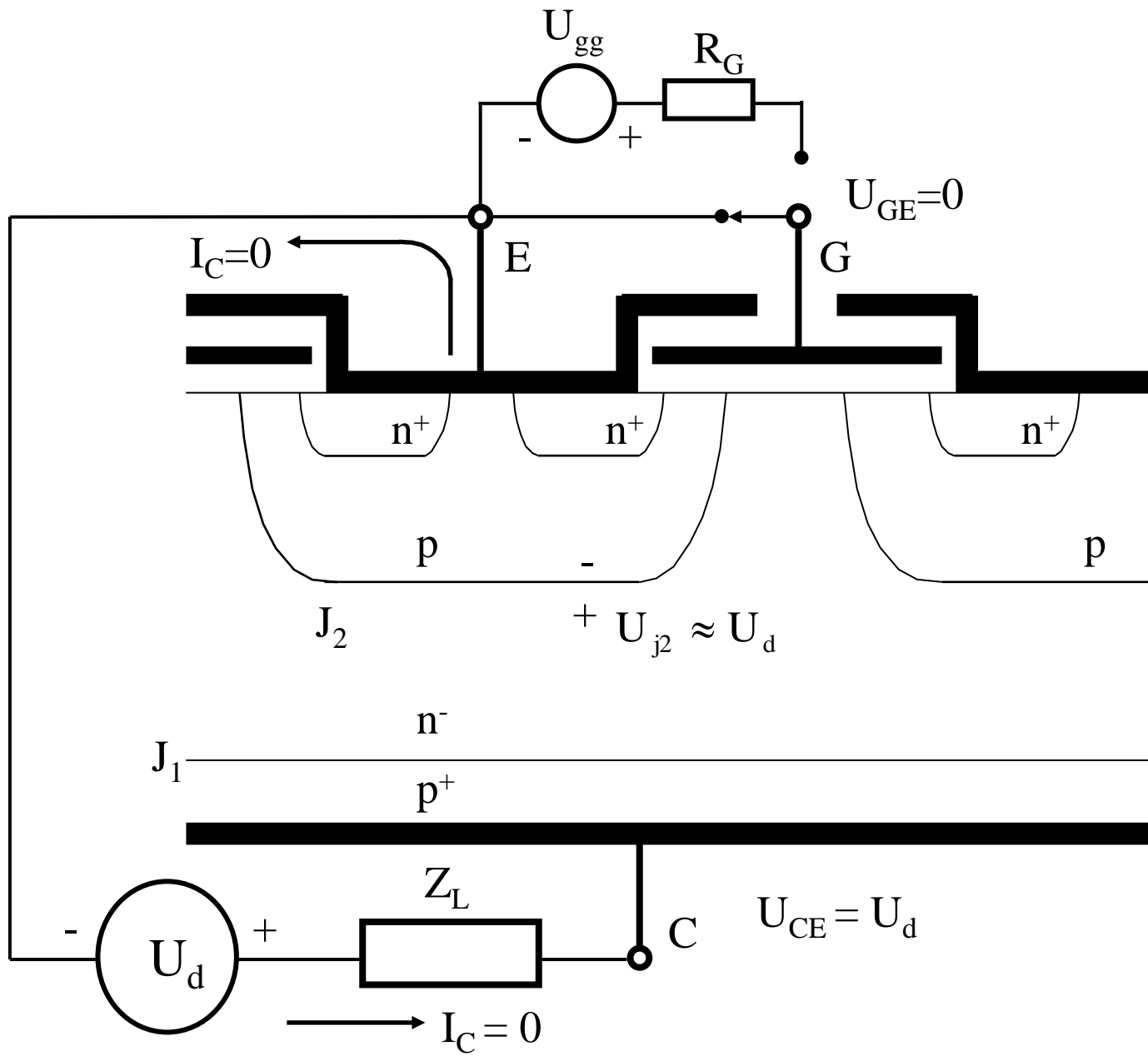


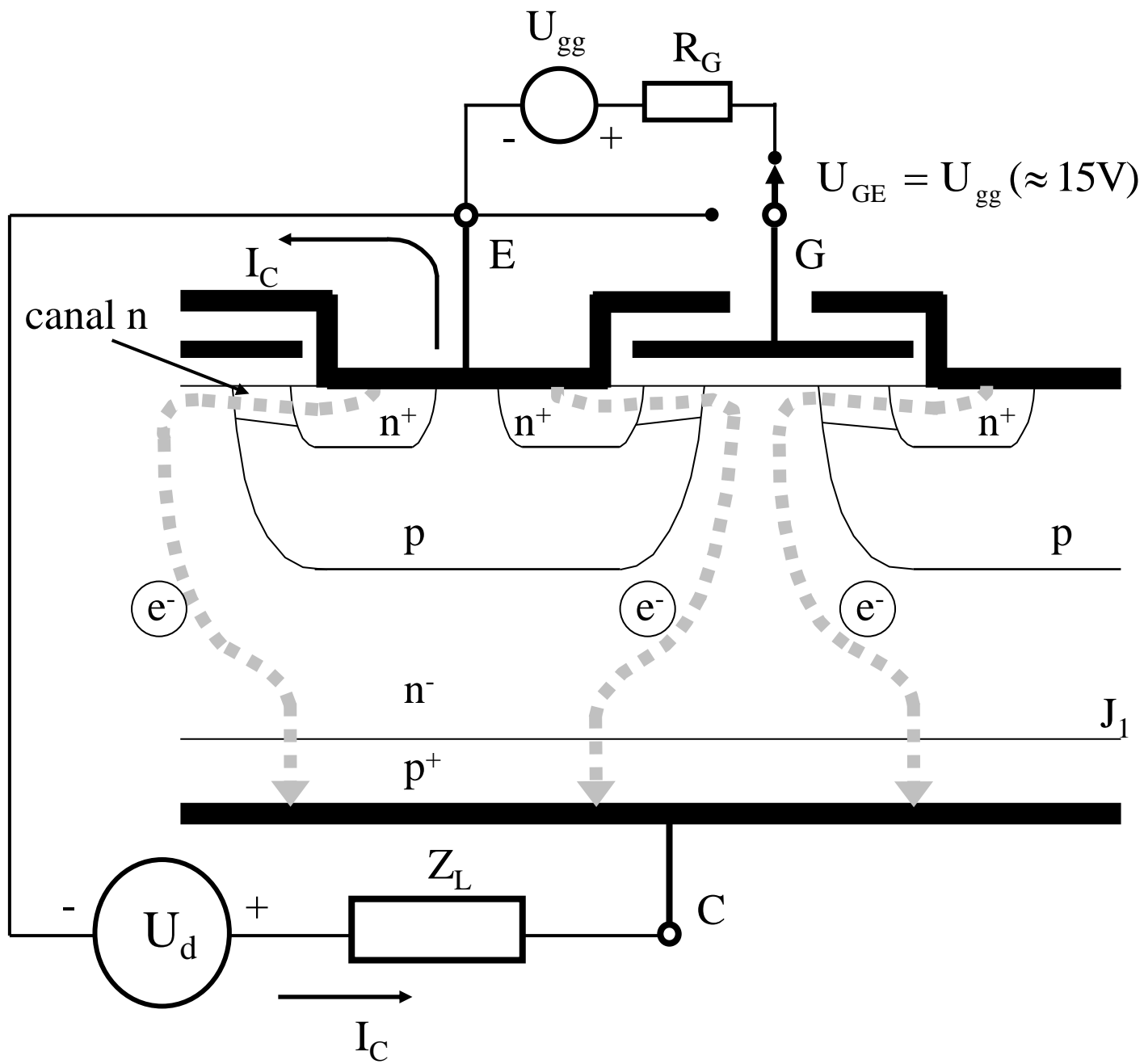


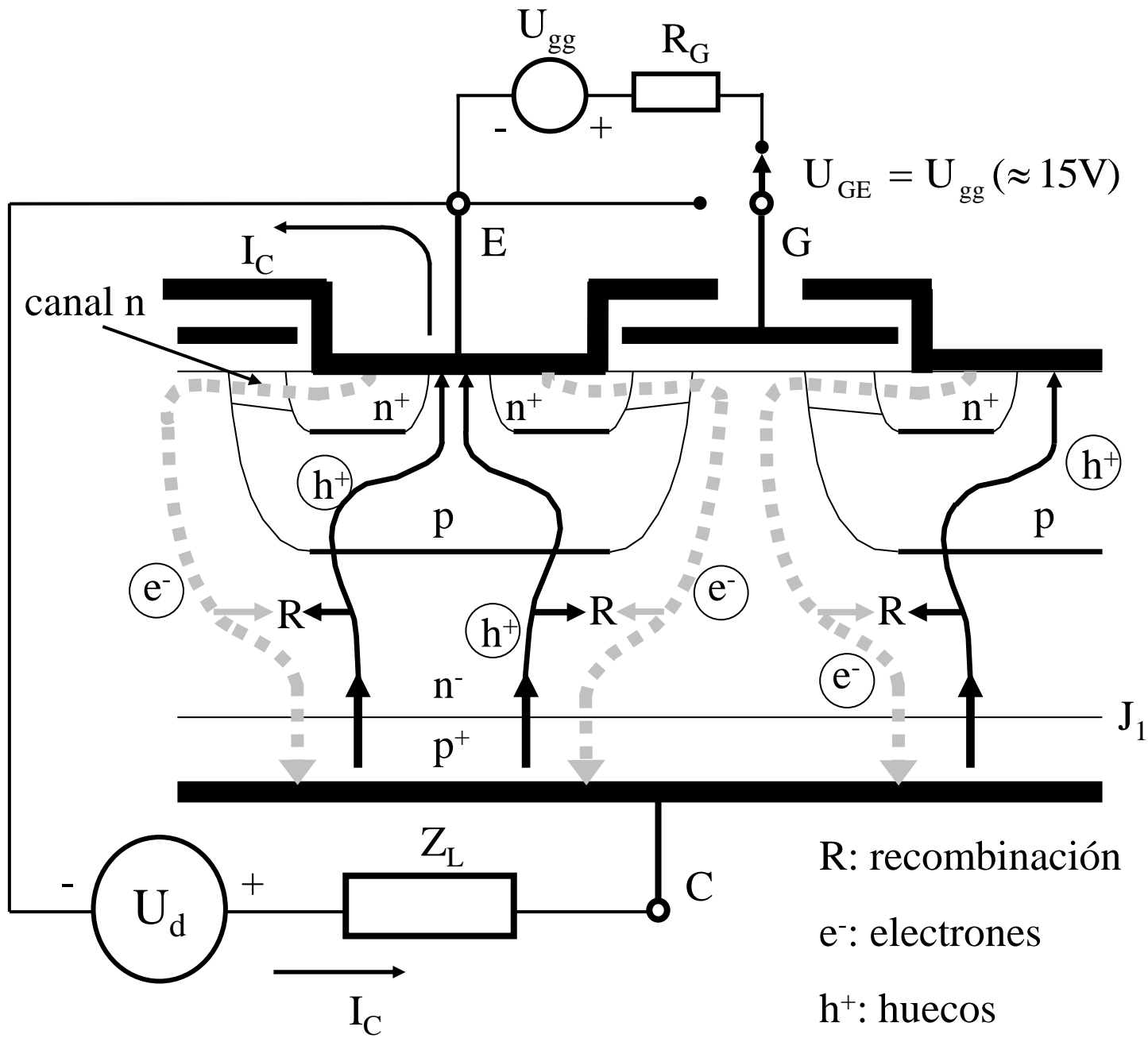

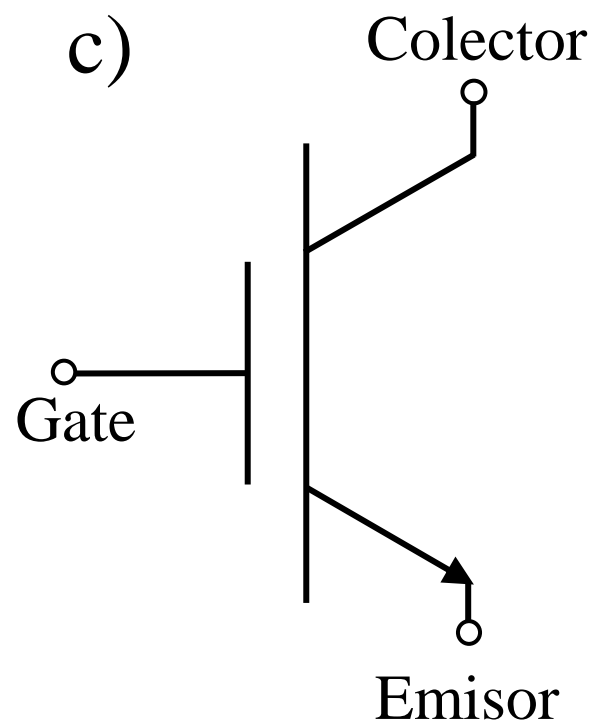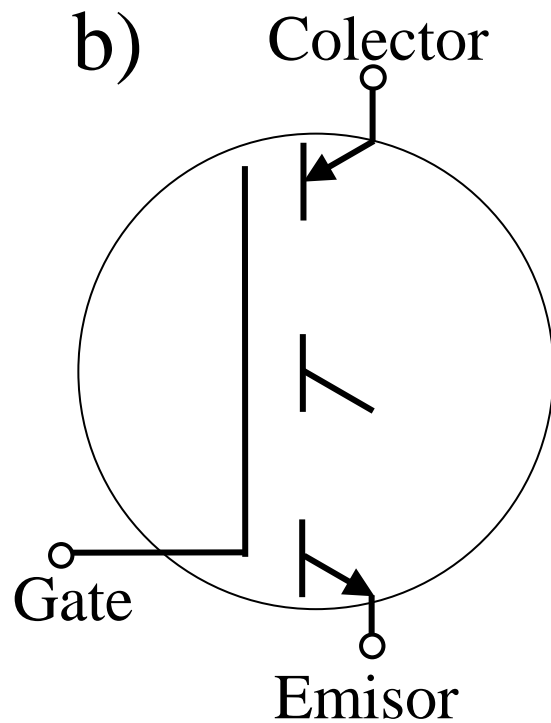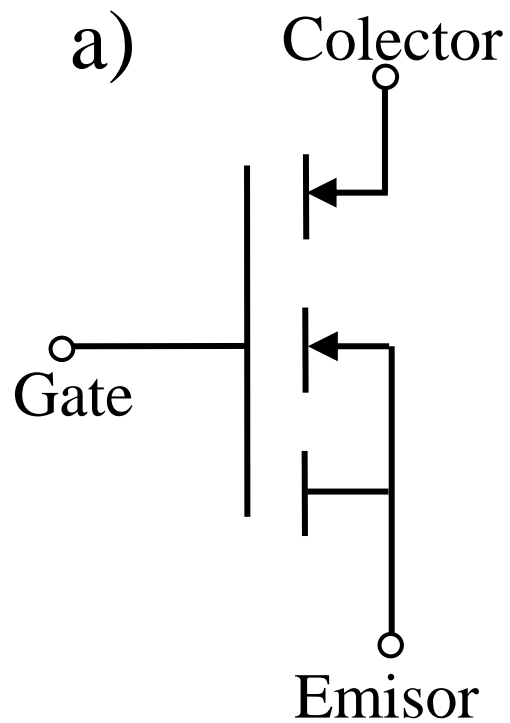


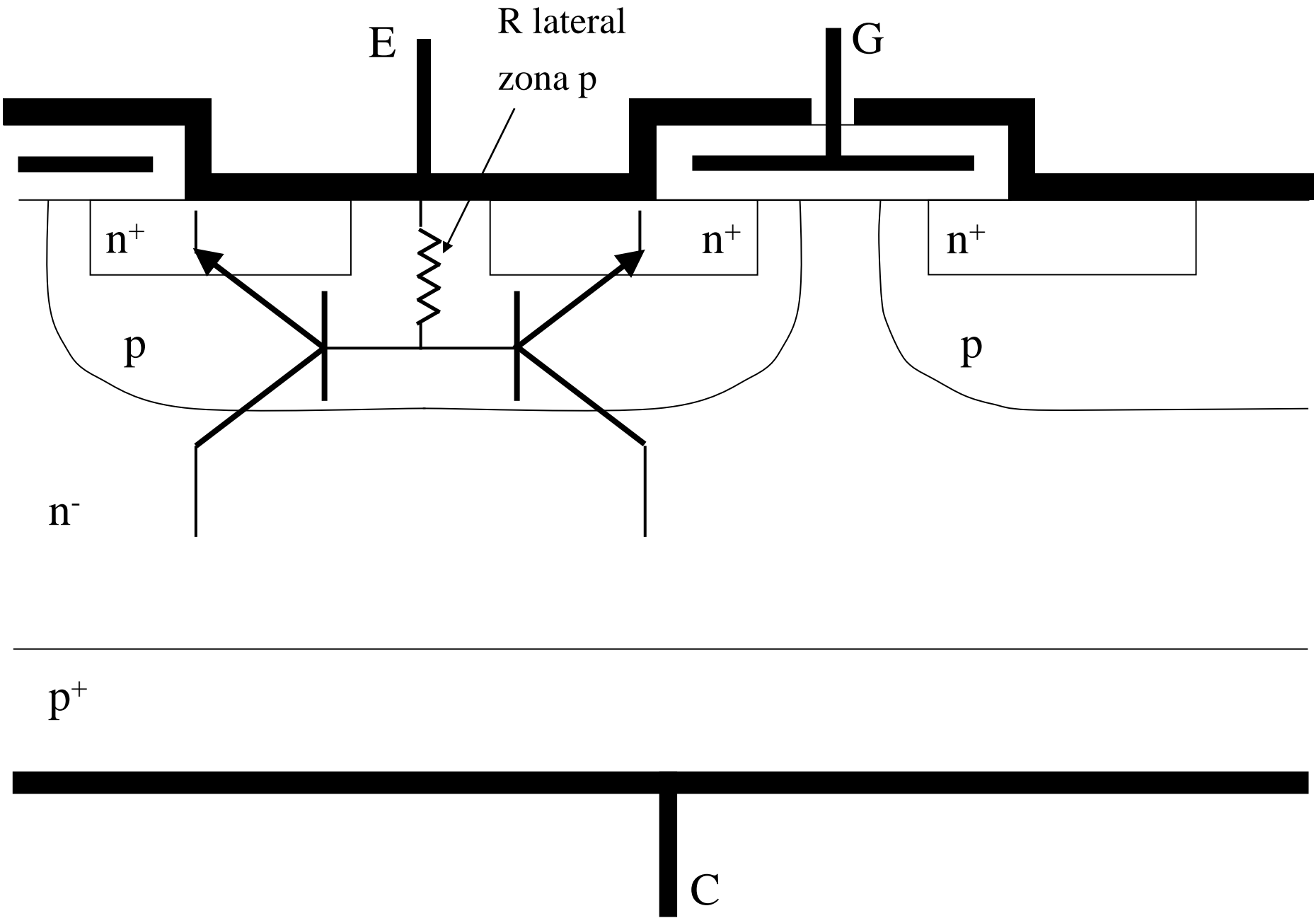


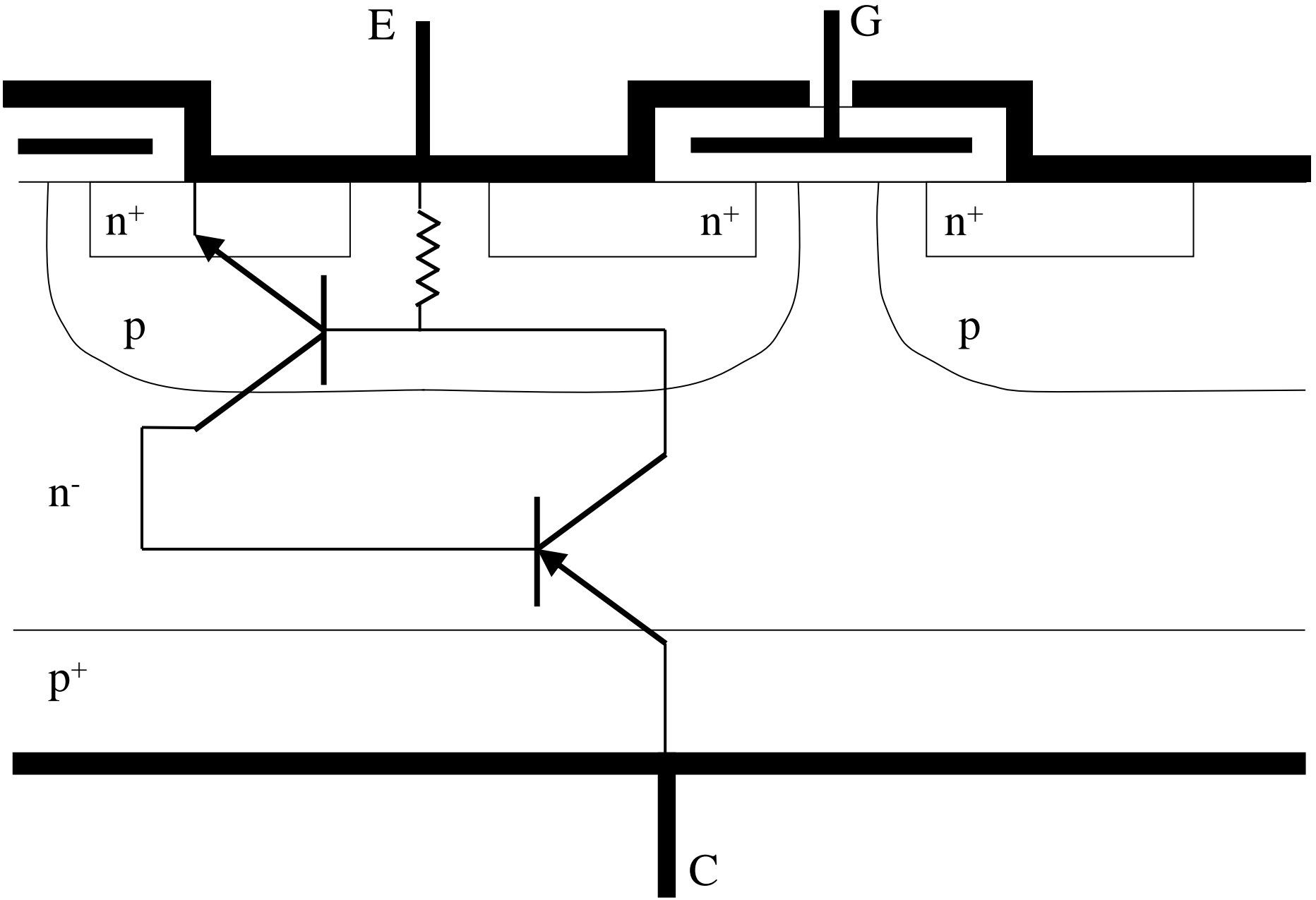


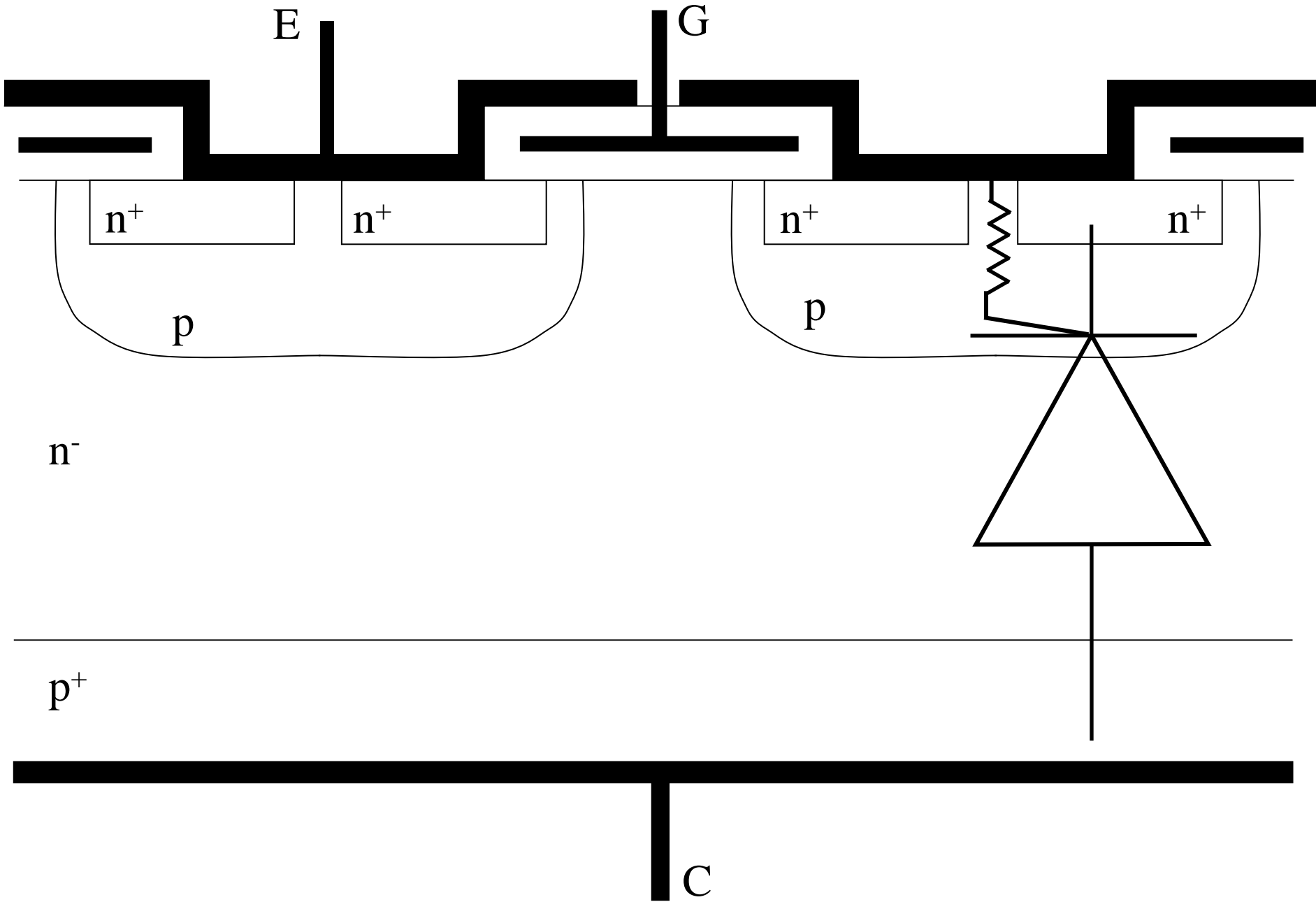





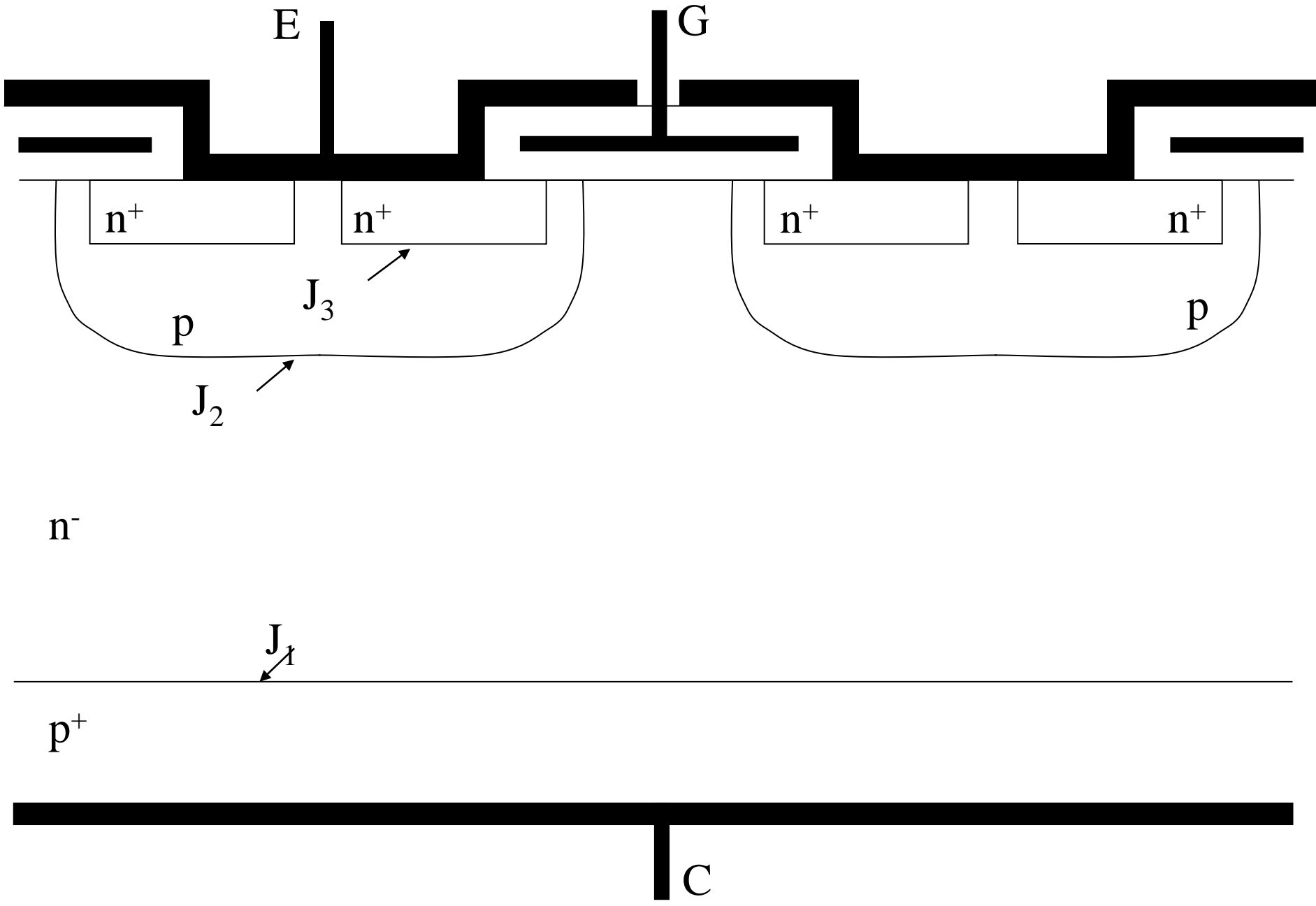

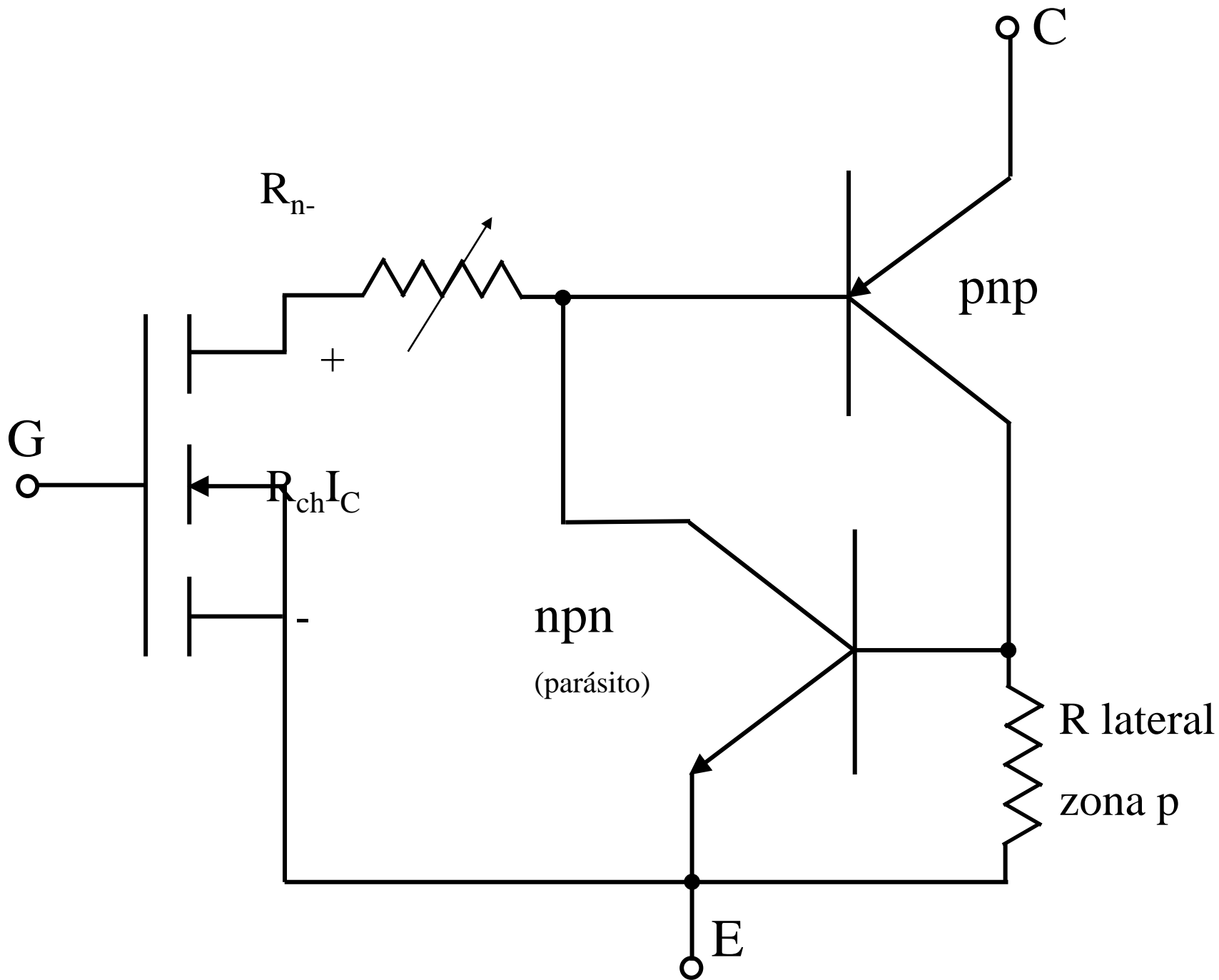

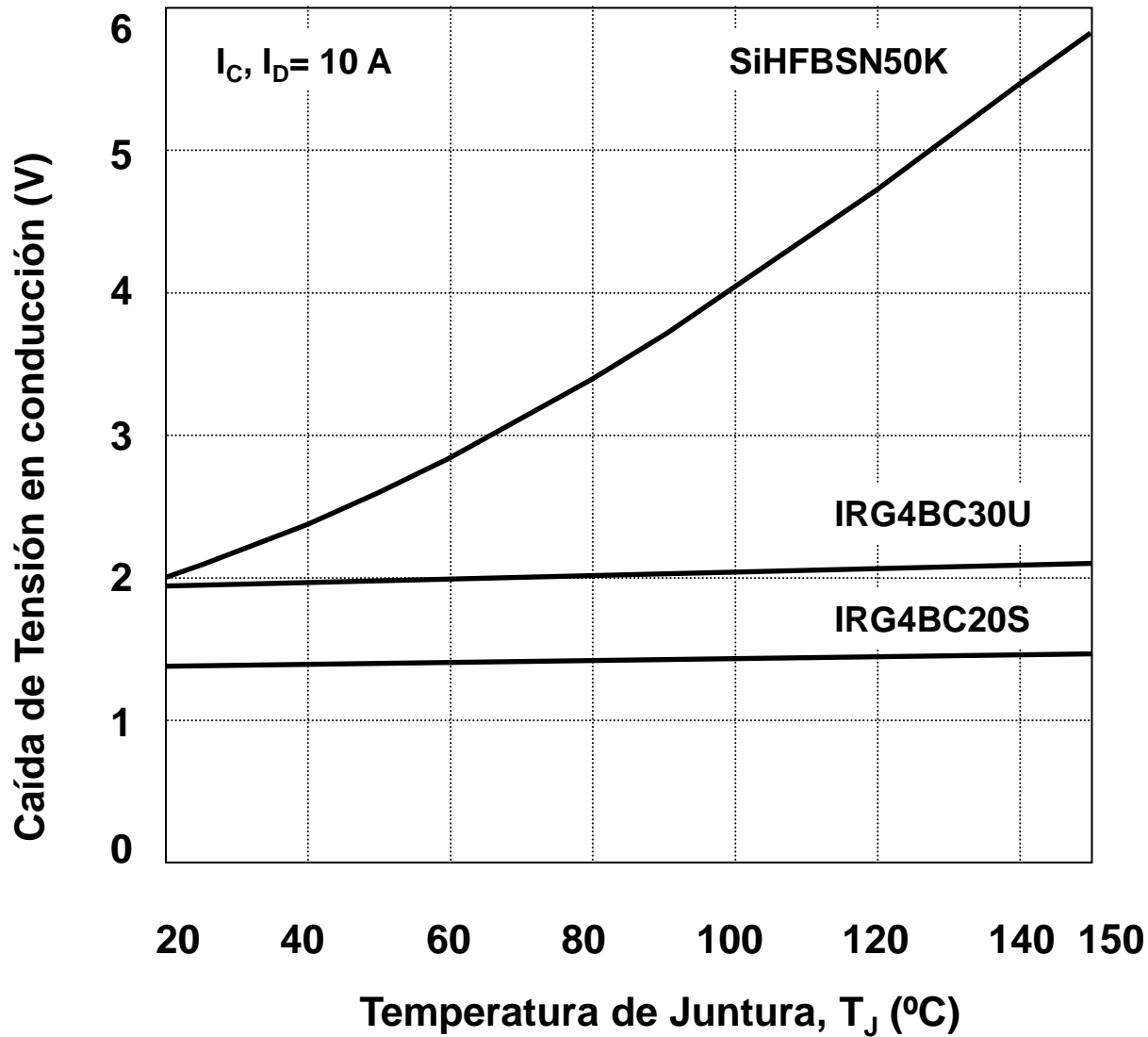

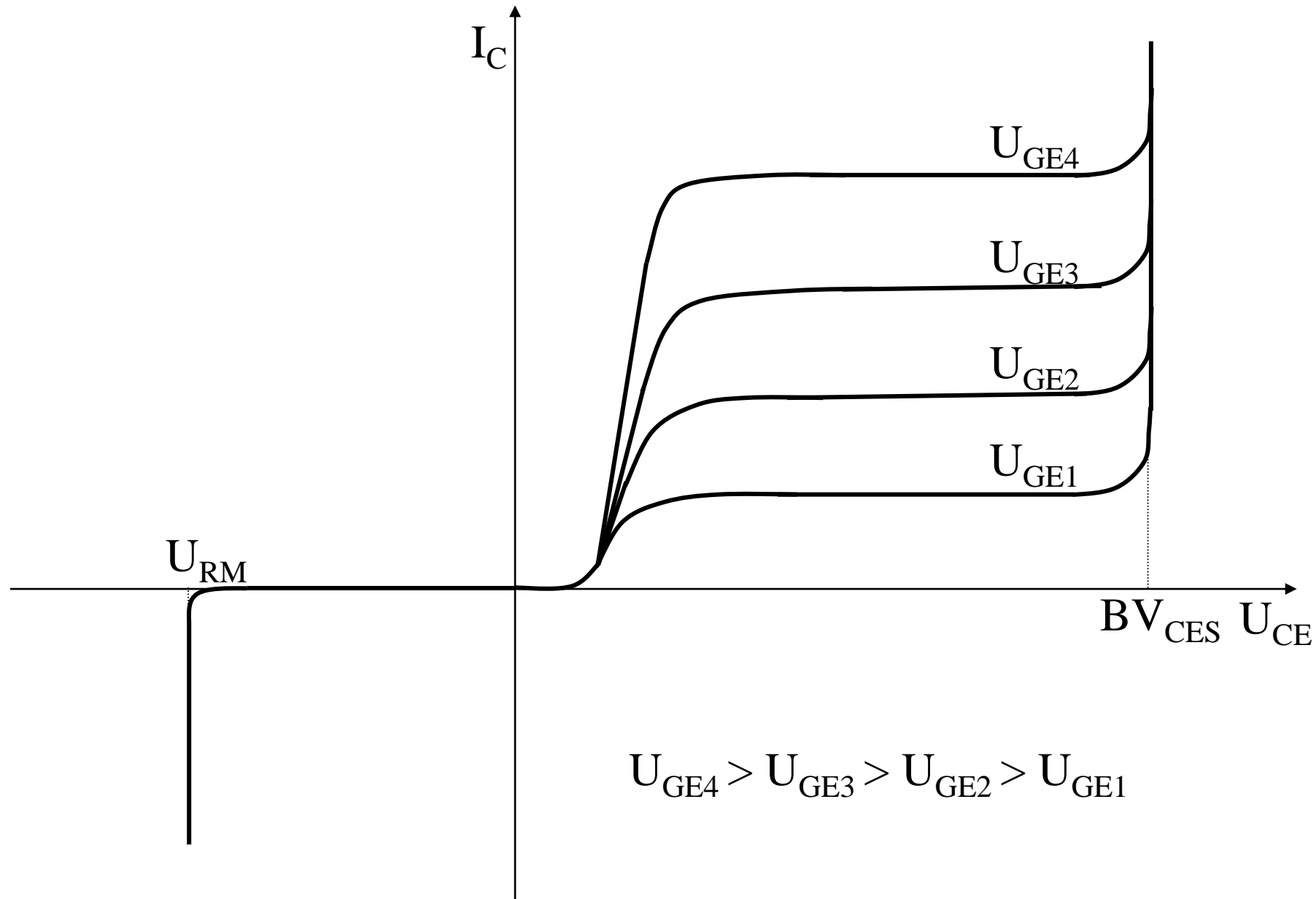

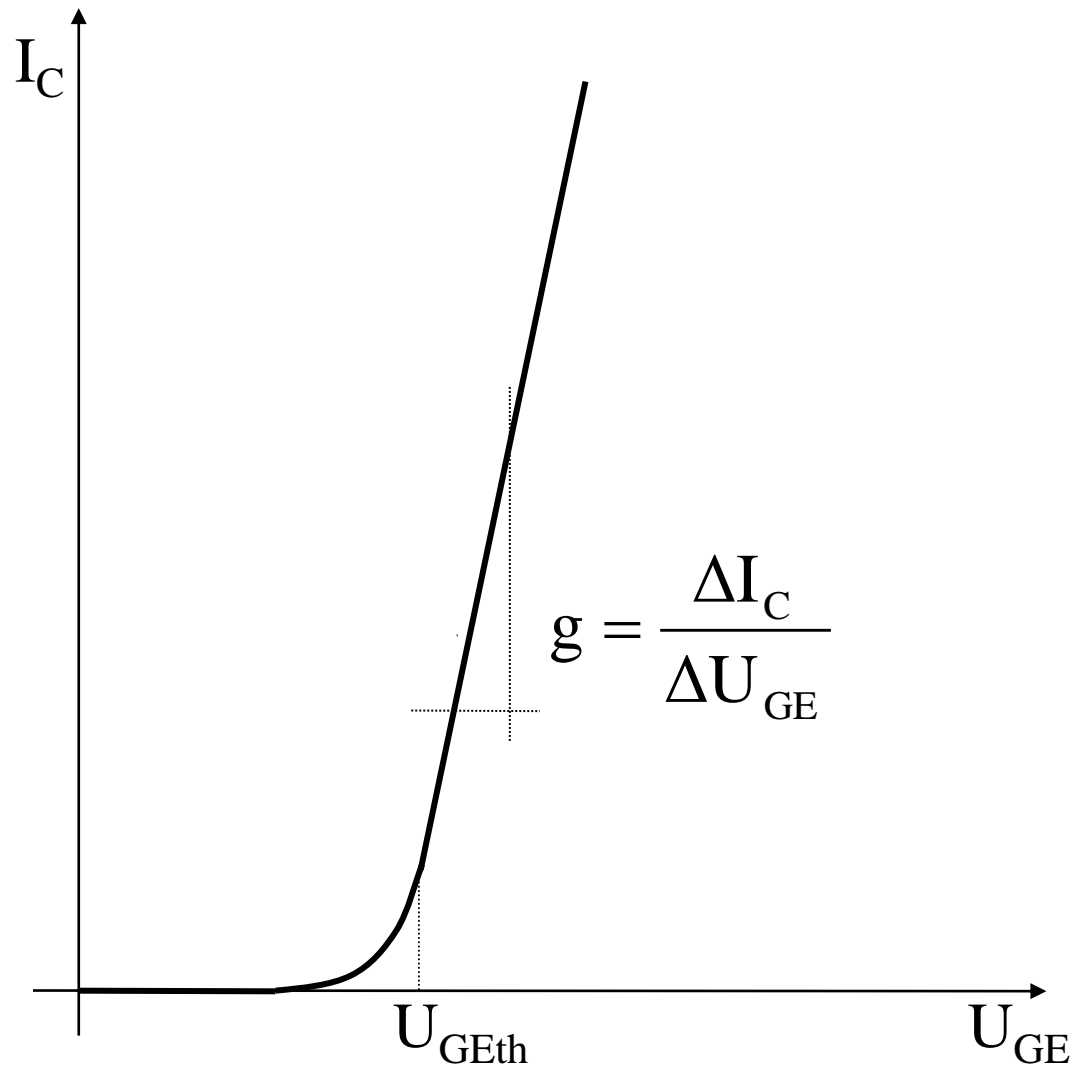

$g = \text{transconductancia}$

