

# Diseño de Amplificadores Operacionales Integrados

## Parte I

Pablo Aguirre

Rev 1.0

Diseño de Circuitos Integrados  
Instituto de Ingeniería Eléctrica

Universidad de la República, Uruguay

# Indice


---

- ◆ Sistemas Lineales 1er y 2do orden
  - Sistemas de 1er orden
  - Sistemas de 2do orden
- ◆ Amplificadores de 2 Etapas
  - Sin Compensar
  - Compensación Directa
  - Compensación Miller

# Sistemas de 1er orden (I)

Lazo Abierto:  $A_V(\omega) = \frac{A_{V0}}{1 + j \frac{\omega}{\omega_p}}$   $\Rightarrow A_V(\omega) = \frac{A_{V0}}{1 + j \frac{\omega A_{V0}}{\omega_T}}$

$20 \cdot \log_{10}(A_v(\omega))$

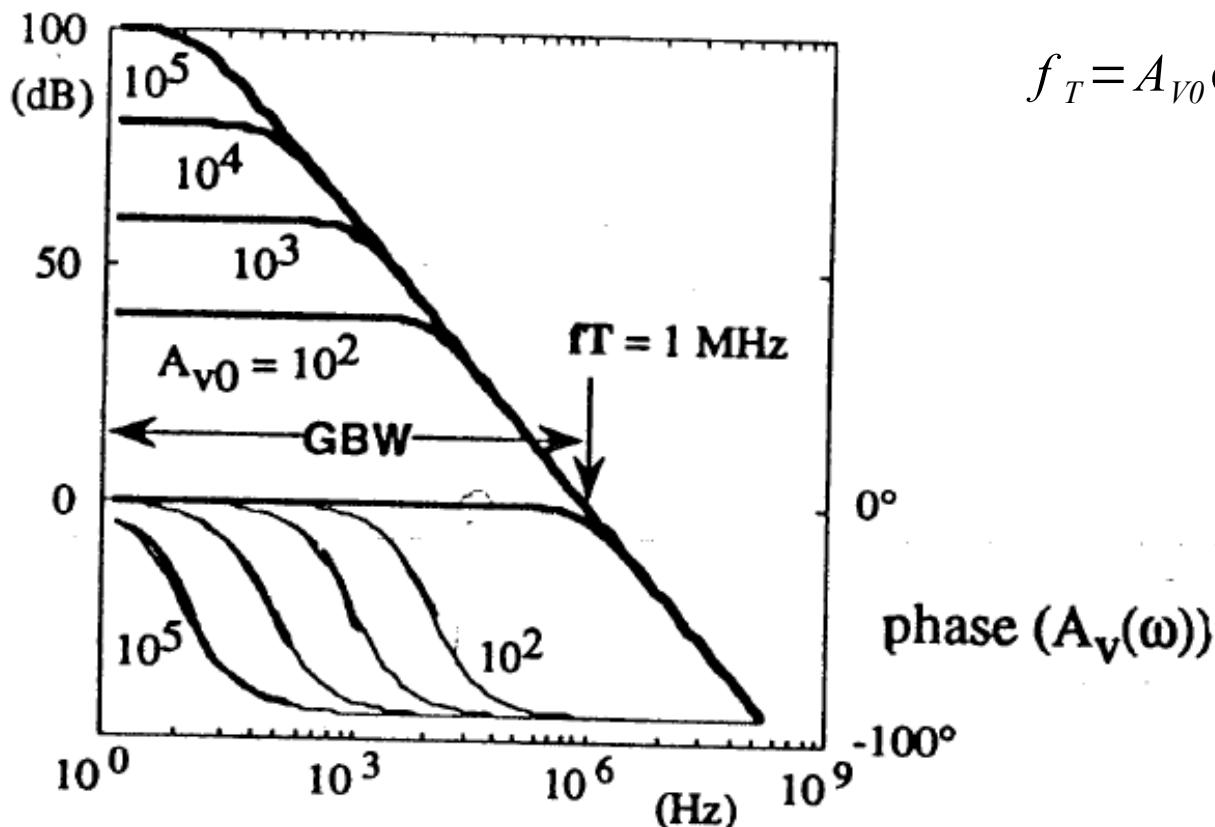


$$f_T = A_{V0} \omega_p = GBW$$


# Sistemas de 1er orden (II)

Lazo Cerrado:  $H(\omega) = \frac{A_V(\omega)}{1 + A_V(\omega)}$

Realimentación  
Unitaria

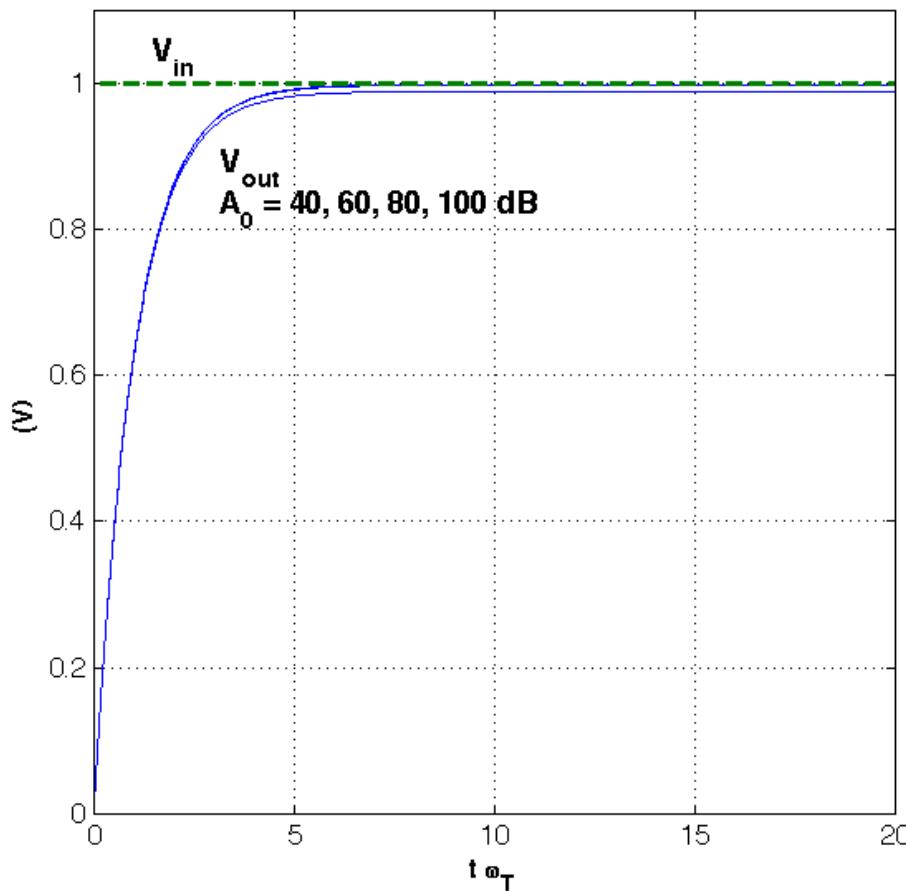

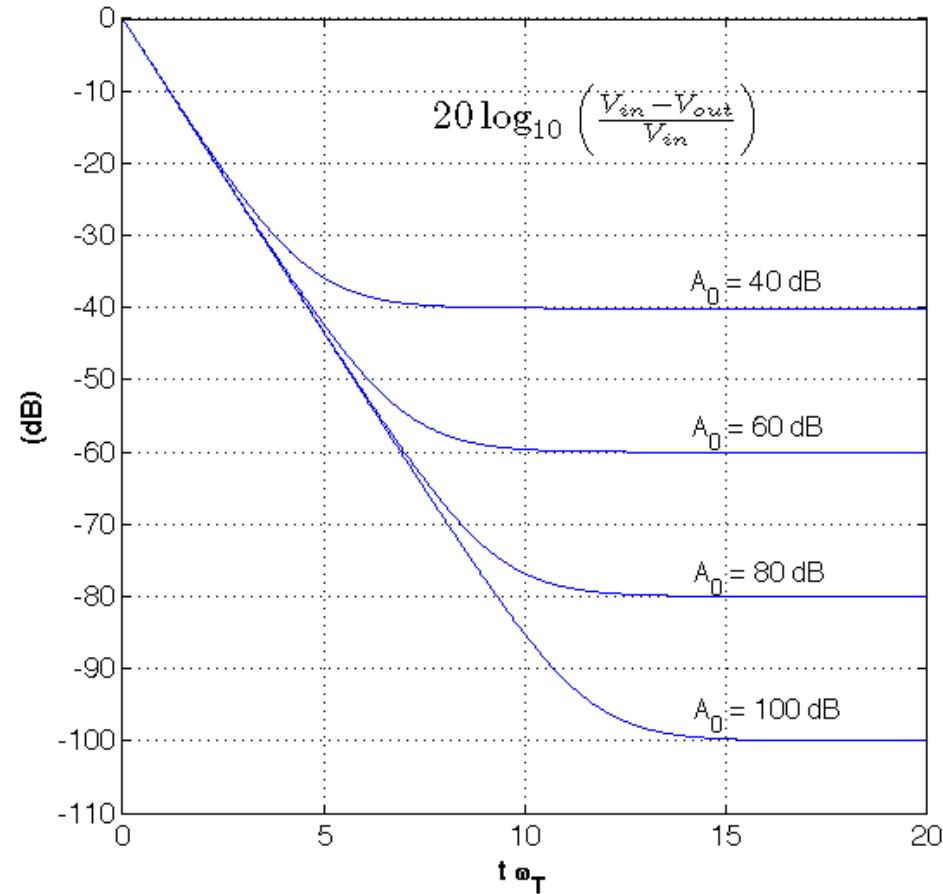Respuesta al escalón:  
Dos formas de verlo



# Sistemas de 2do orden (I)

Transferencia en Lazo Abierto:

$$A(\omega) = \frac{A_0}{(1 + j \frac{\omega}{\omega_{dp}})(1 + j \frac{\omega}{\omega_{ndp}})}$$

Polo no dominante

Polo dominante

Producto Ganacia por Ancho de Banda:

$$GBW = A_0 \omega_{dp}$$


Posición relativa del polo no dominante:

$$NDP = \frac{\omega_{ndp}}{GBW}$$

$$A(\omega) = \frac{A_0}{(1 + j \frac{\omega A_0}{GBW})(1 + j \frac{\omega}{NDP GBW})}$$

# Sistemas de 2do orden (I)

## Lazo Abierto:

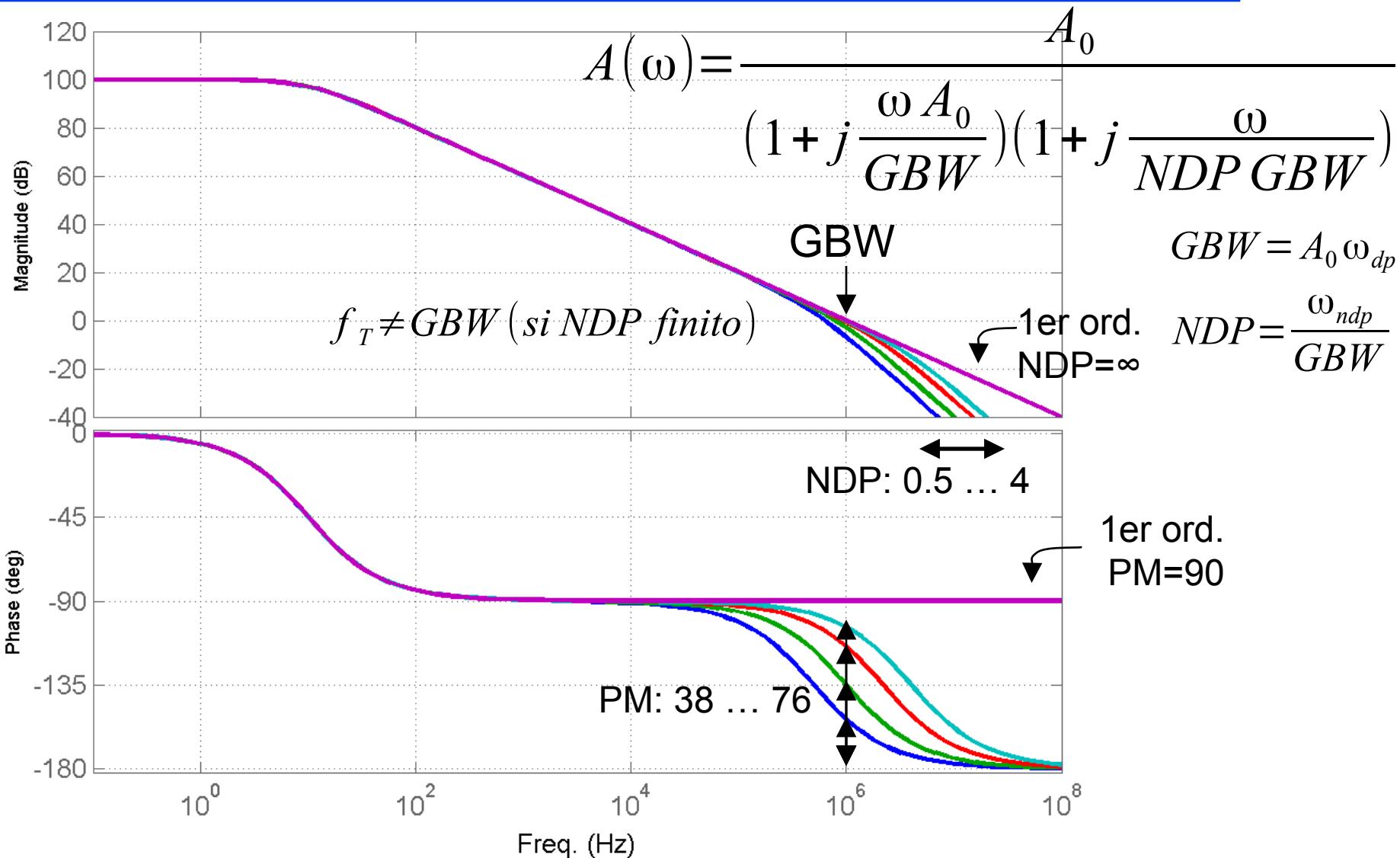


# Sistemas de 2do orden (II)

Lazo Cerado:

Bode:
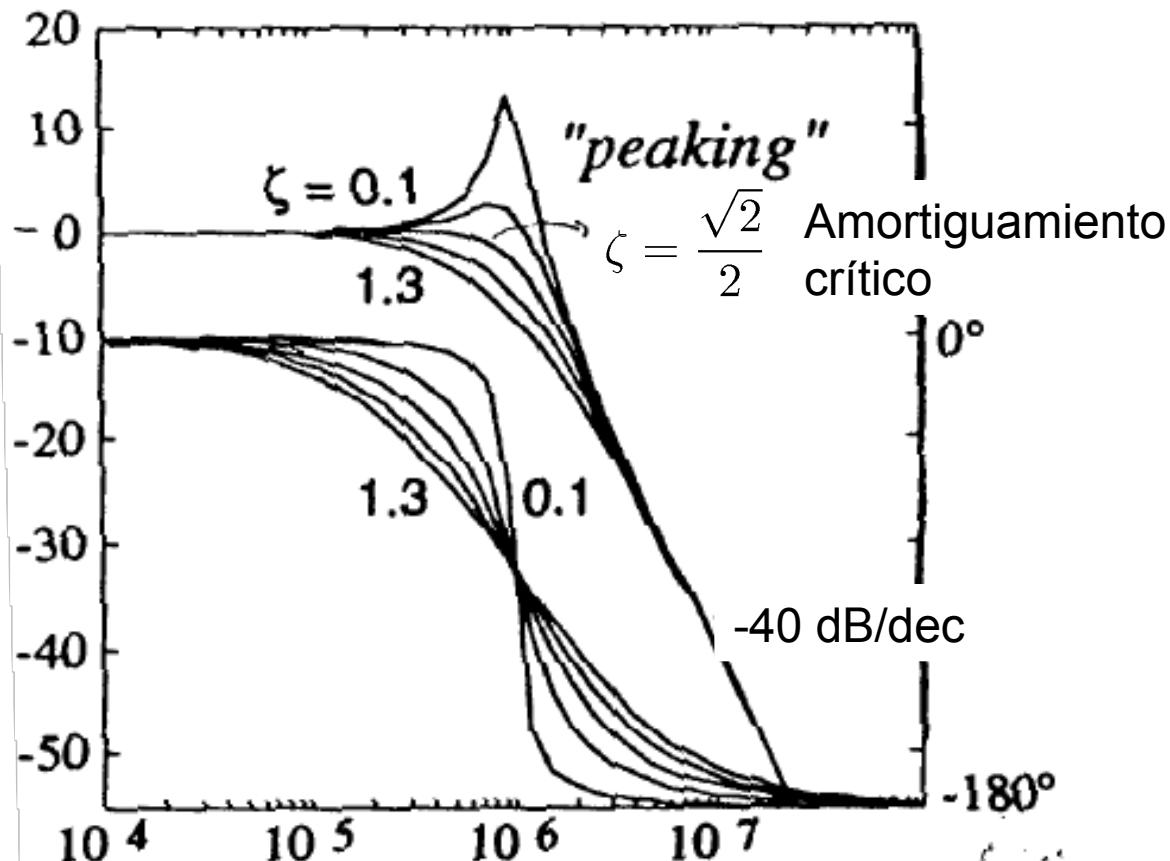
$$A(\omega) = \frac{1}{1 + j2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} + (j\frac{\omega}{\omega_n})^2}$$



$$\zeta = \frac{\sqrt{NDP}}{2}$$


$$\omega_n = GBW \sqrt{NDP}$$

# Sistemas de 2do orden (II)

Lazo Cerado:

$$A(\omega) = \frac{1}{1 + j2\zeta \frac{\omega}{\omega_n} + (j\frac{\omega}{\omega_n})^2}$$

Resp. al escalón:

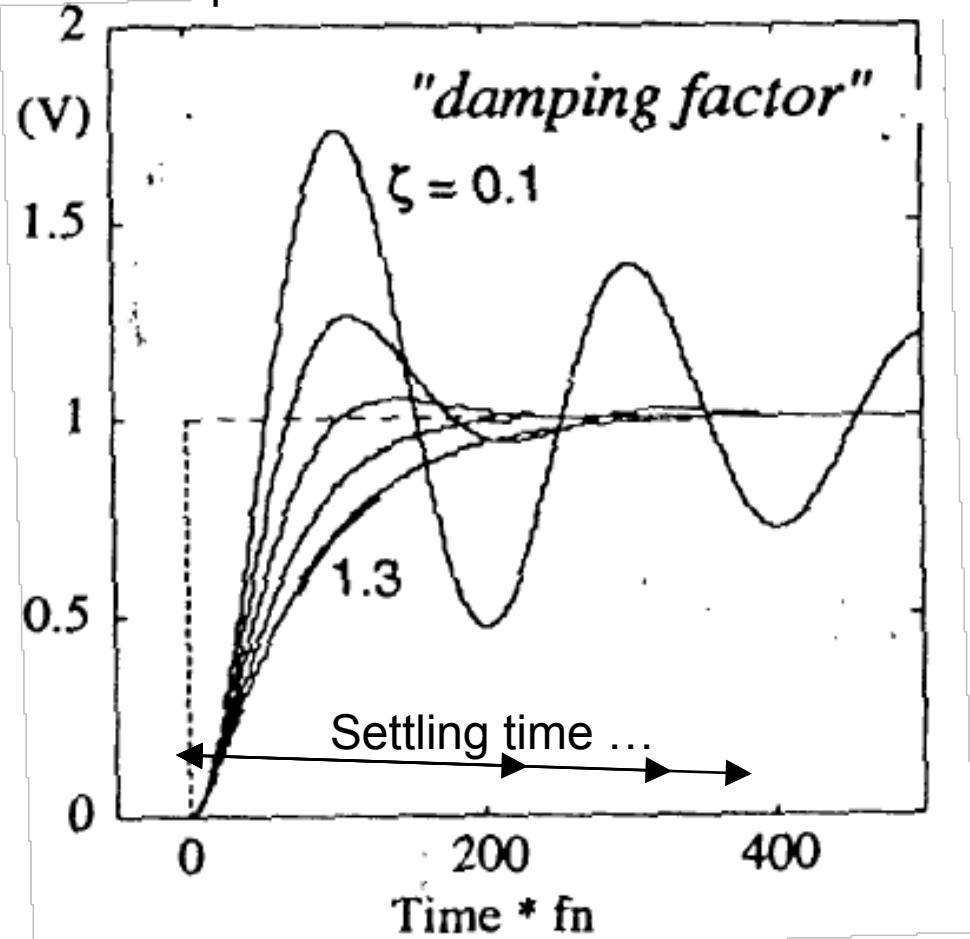

$$\zeta = \frac{\sqrt{NDP}}{2}$$

$$\omega_n = GBW \sqrt{NDP}$$

# Sistemas de 2do orden (III)

NDP	PM (°)	$\zeta$	Peaking (dB)	Sobre Tiro (%)	Sett. Time x GBW	
					err: 5%	err: 1%
0.5	38.7	0.35	3.6	30.5	11.2	16.3
1	51.8	0.5	1.25	16.3	5.3	8.8
2	65.5	0.71	0	4.3	2.1	4.7
2.2	67.3	0.74	-	3.1	2.1	4.5
4	76.3	1	-	0	2.4	3.3
Inf	90	inf	-	0	3.0	4.6

1er  
ord.

Open Loop

Closed Loop

# Sistemas de 2do orden (III)

NDP	PM (°)	$\zeta$	Peaking (dB)	Sobre Tiro (%)	Sett. Time x GBW	
					err: 5%	err: 1%
0.5	38.7	0.35	3.6	30.5	11.2	16.3
<b>Amortiguamiento crítico:</b>	51.8	0.5	1.25	16.3	5.3	8.8
2	65.5	0.71	0	4.3	2.1	4.7
2.2	67.3	0.74	-	3.1	2.1	4.5
4	76.3	1	-	0	2.4	3.3
Inf	90	inf	-	0	3.0	4.6

1er  
ord.

Open Loop

Closed Loop

# Sistemas de 2do orden (III)


NDP	PM (°)	$\zeta$	Peaking (dB)	Sobre Tiro (%)	Sett. Time x GBW err: 5%	Sett. Time x GBW err: 1%
0.5	38.7	0.35	3.6	30.5	11.2	16.3
1	51.8	0.5	1.25	16.3	5.3	8.8
Elección usual de diseño:		0.71	0	4.3	2.1	4.7
2.2	67.3	0.74	-	3.1	2.1	4.5
4	76.3	1	-	0	2.4	3.3
Inf	90	inf	-	0	3.0	4.6

1er  
ord.



Open Loop

Closed Loop
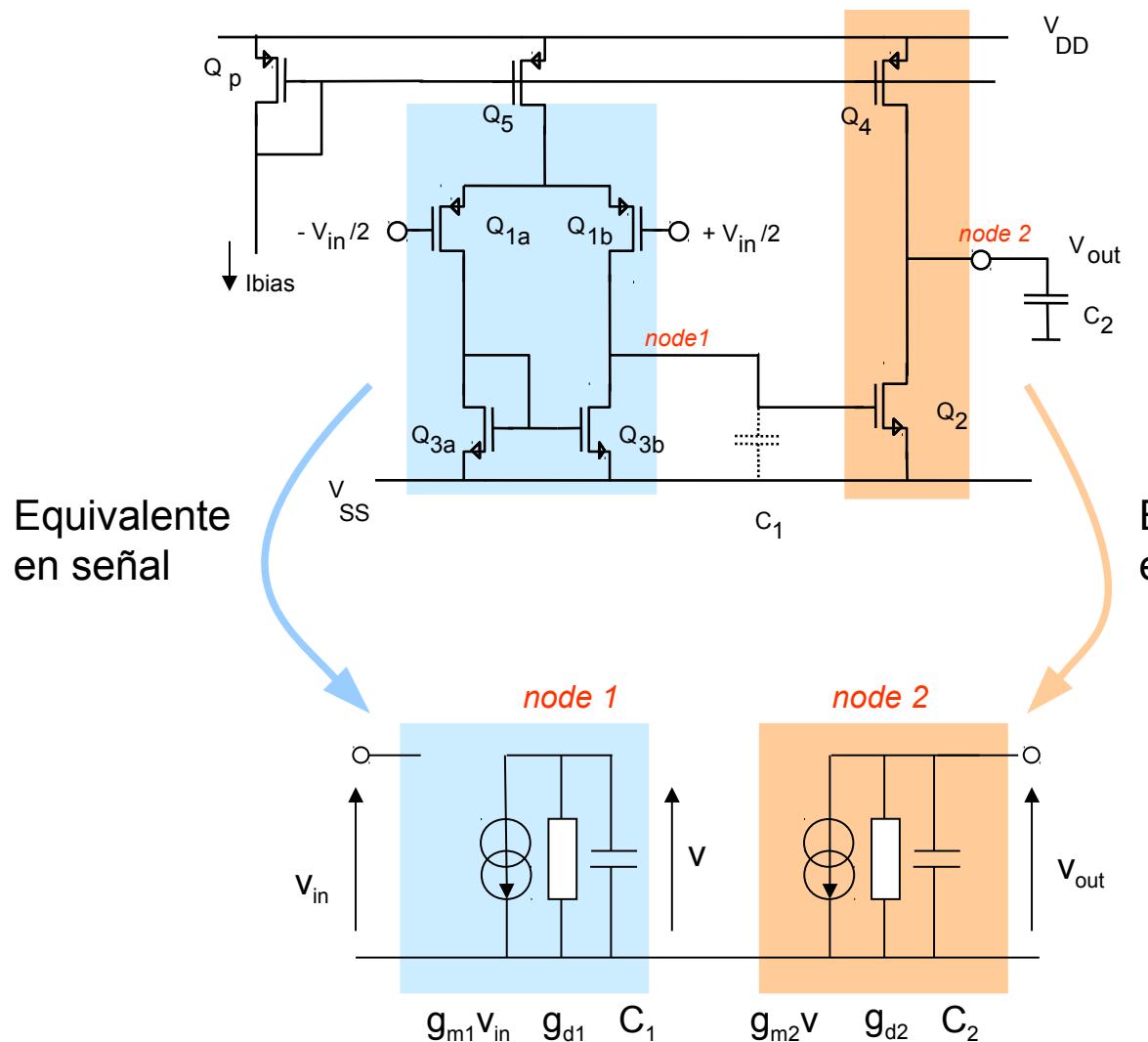
# Amplificador 2 etapas: Amplificador MOS



# Amplificador 2 etapas: Sin compensar

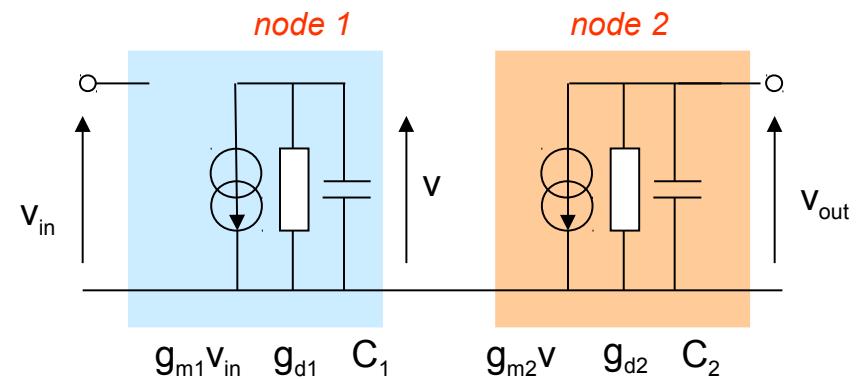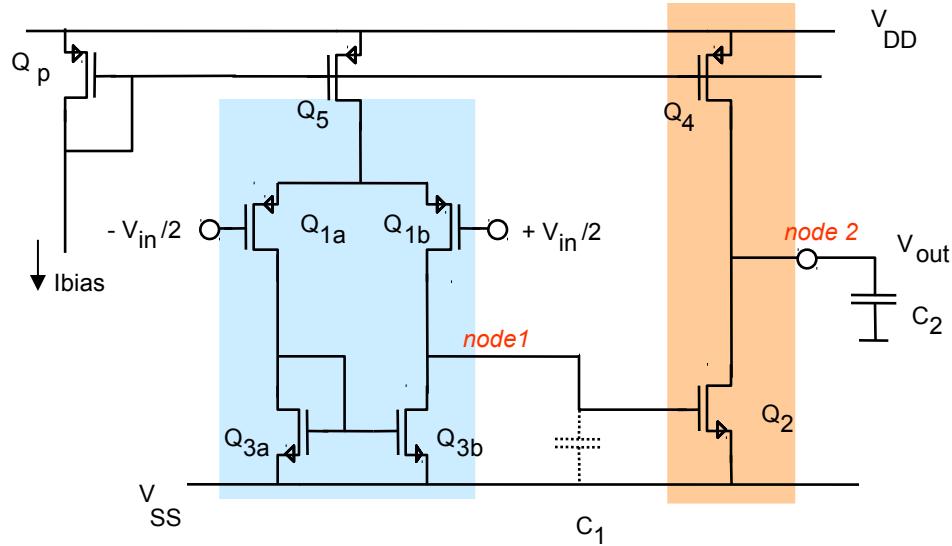

Valores Tipicos:

$$g_{m1} = 50 \mu A/V \quad g_{m2} = 500 \mu A/V$$

$$g_{d1} = 10^{-7} \Omega^{-1} \quad g_{d2} = 10^{-5} \Omega^{-1}$$

$$C_1 = 1 pF \quad C_2 = 3 pF$$



$$A(\omega) = \frac{A_0}{\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_{p1}}\right)\left(1 + j \frac{\omega}{\omega_{p2}}\right)}$$

$$A_0 = \frac{g_{m1} g_{m2}}{g_{d1} g_{d2}}, \quad \omega_{p1} = \frac{g_{d1}}{C_1}, \quad \omega_{p2} = \frac{g_{d2}}{C_2}$$
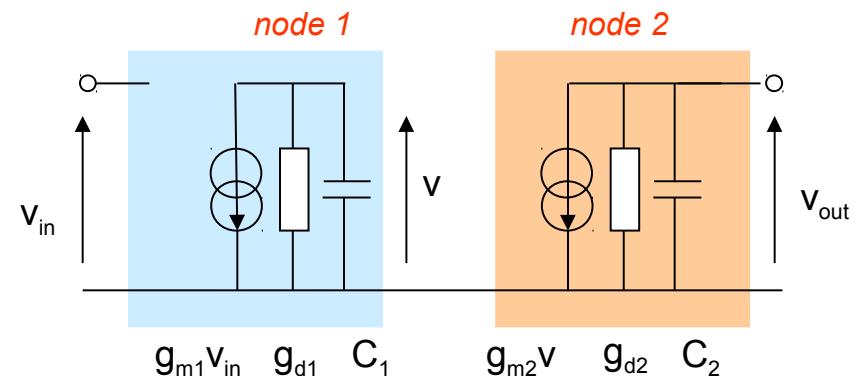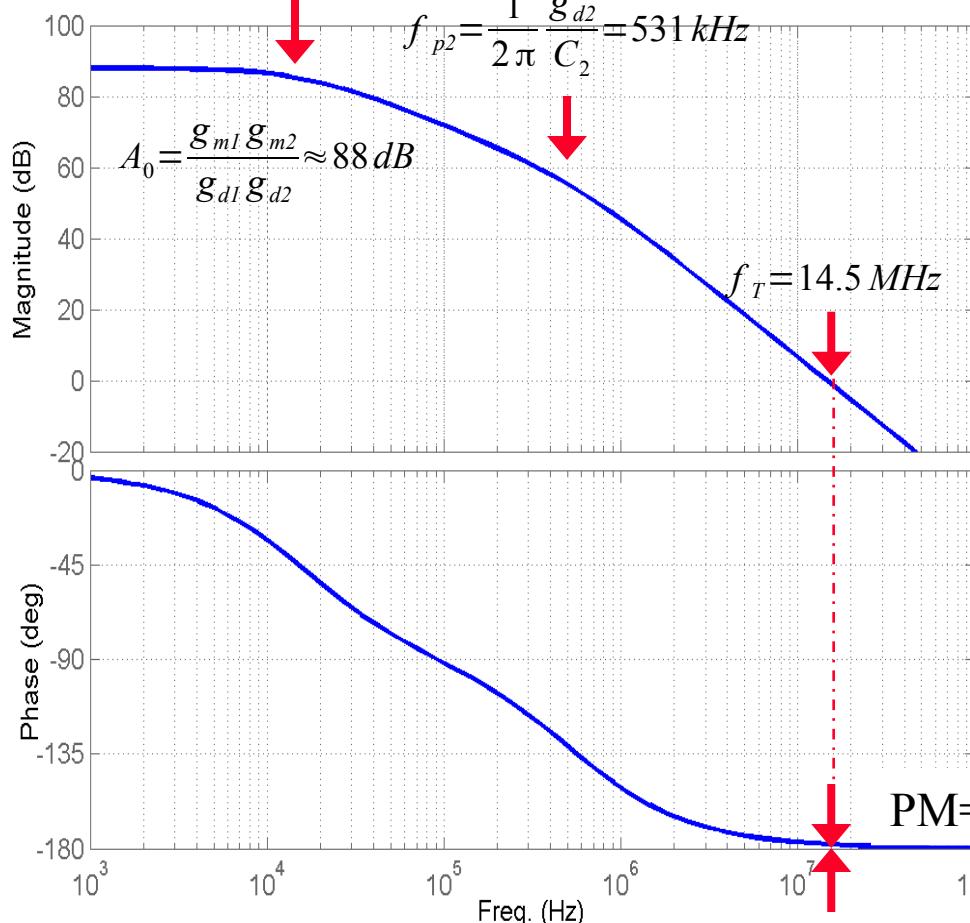
# Amplificador 2 etapas: Sin compensar

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi} \frac{g_{d1}}{C_1} = 16 \text{ kHz}$$

$$f_{p2} = \frac{1}{2\pi} \frac{g_{d2}}{C_2} = 531 \text{ kHz}$$



Valores Tipicos:



$g_{m1} = 50 \mu\text{A/V}$	$g_{m2} = 500 \mu\text{A/V}$
$g_{d1} = 10^{-7} \Omega^{-1}$	$g_{d2} = 10^{-5} \Omega^{-1}$
$C_1 = 1 \text{ pF}$	$C_2 = 3 \text{ pF}$

$$A(\omega) = \frac{A_0}{(1 + j \frac{\omega}{\omega_{p1}})(1 + j \frac{\omega}{\omega_{p2}})}$$

$$f_T \neq GBW \quad (A_0 f_{p1} = 400 \text{ MHz})$$
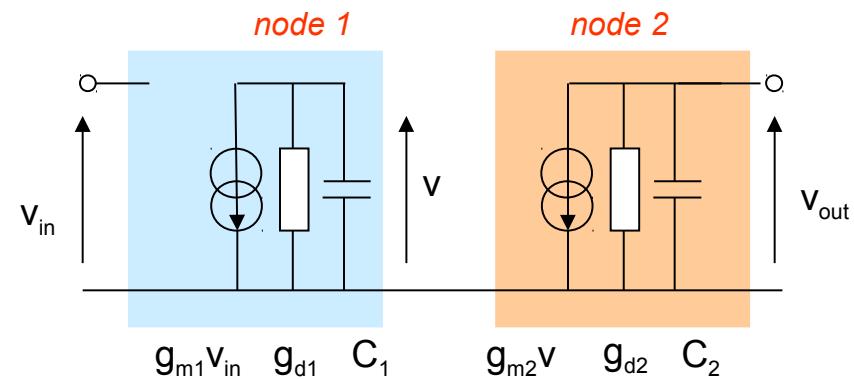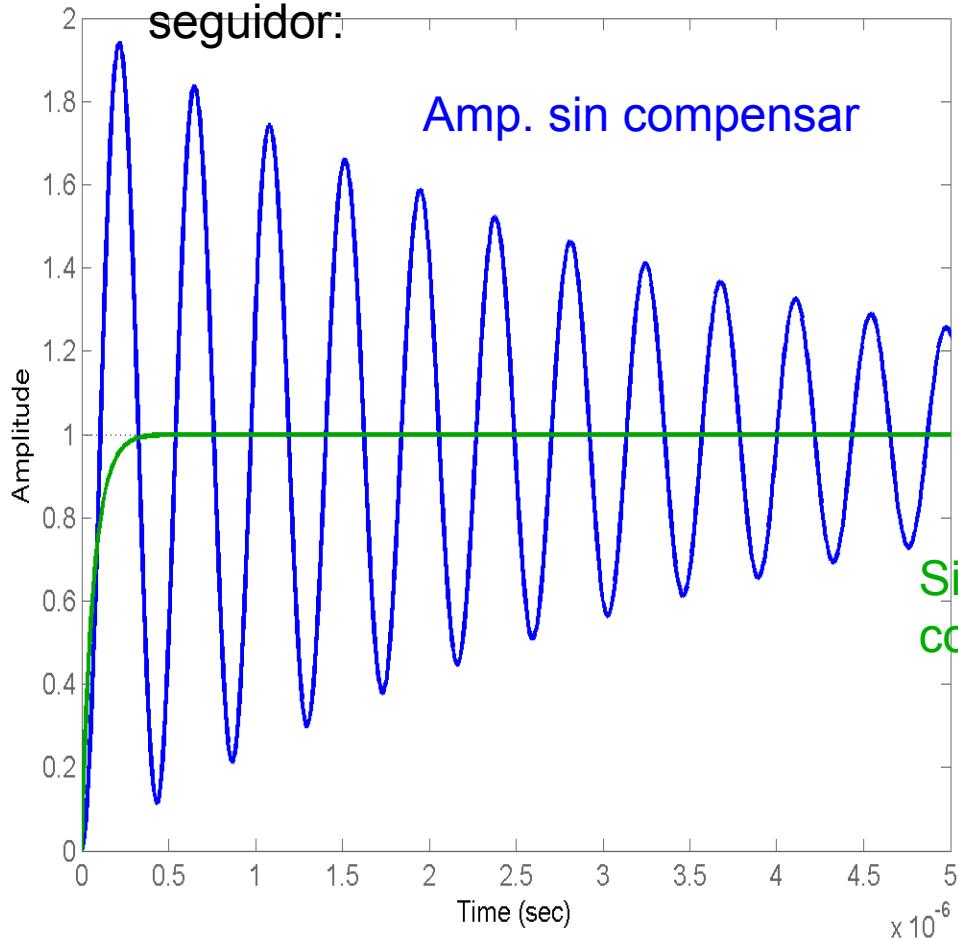
# Amplificador 2 etapas: Sin compensar



Respuesta al escalón del  
amp. en configuración  
seguidor:



$$g_{m1} = 50 \mu A/V \quad g_{m2} = 500 \mu A/V$$
$$g_{d1} = 10^{-7} \Omega^{-1} \quad g_{d2} = 10^{-5} \Omega^{-1}$$
$$C_1 = 1 pF \quad C_2 = 3 pF$$

Sist. de 1er orden  
con el mismo  $f_T$  y  $A_0$ .
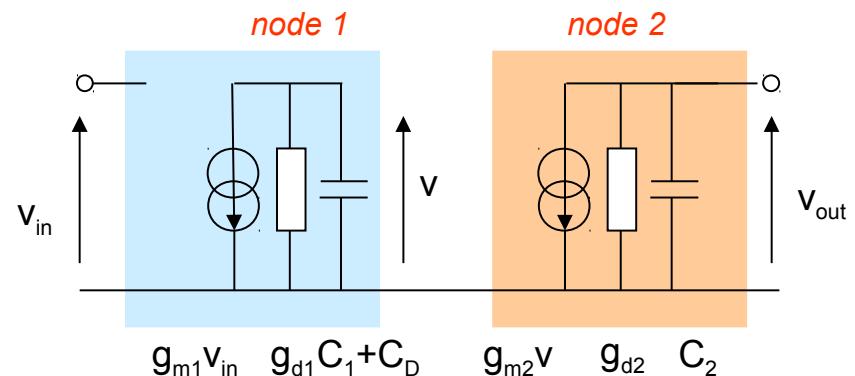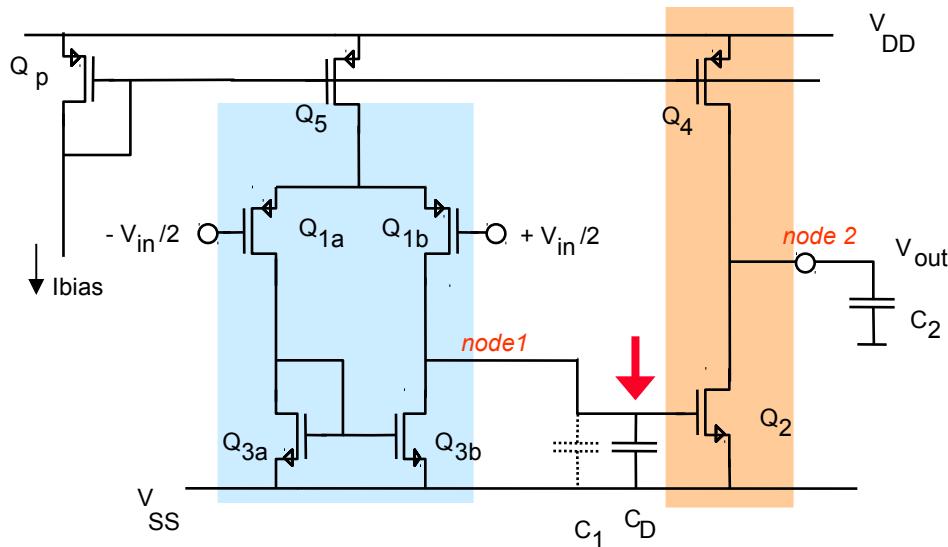
# Amplificador 2 etapas: Compensación Directa



Valores Tipicos:



$$g_{m1} = 50 \mu A/V \quad g_{m2} = 500 \mu A/V$$

$$g_{d1} = 10^{-7} \Omega^{-1} \quad g_{d2} = 10^{-5} \Omega^{-1}$$

$$C_1 = 1 pF \quad C_2 = 3 pF$$

Si agrego  $C_D$        $f_{p1} \downarrow \Rightarrow f_T \downarrow \Rightarrow PM \uparrow$
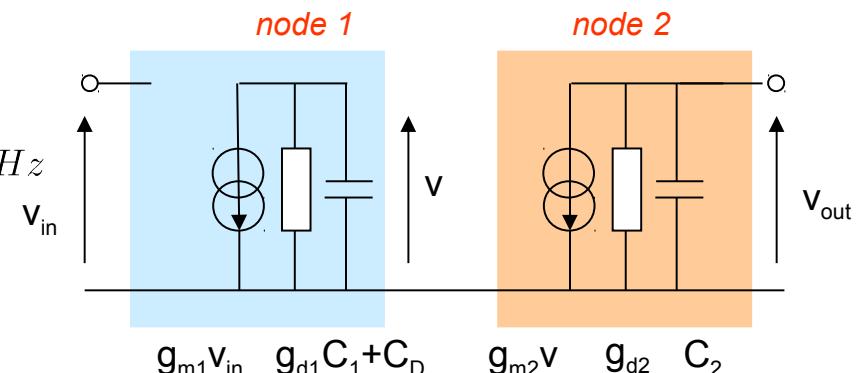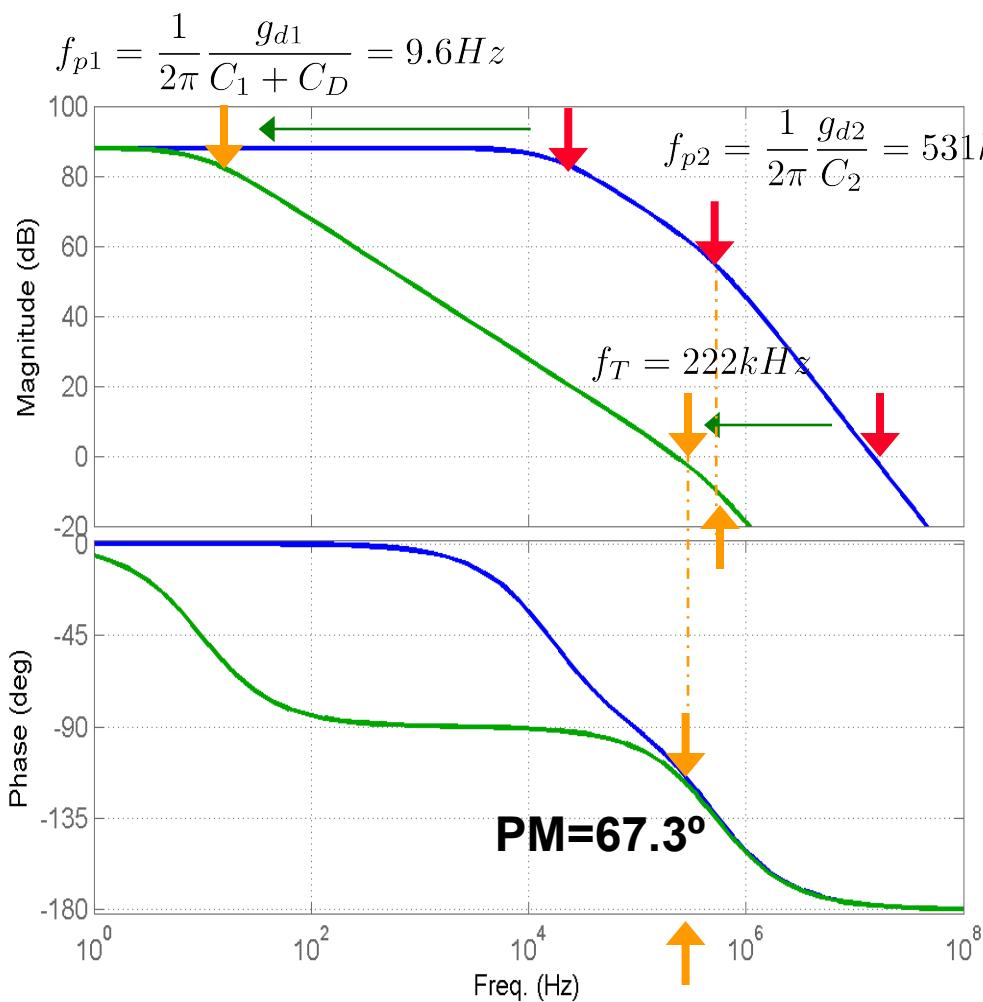
# Amplificador 2 etapas: Compensación Directa



Valores Tipicos:

$g_{m1} = 50\mu\text{A/V}$	$g_{m2} = 500\mu\text{A/V}$
$g_{d1} = 10^{-7}\Omega^{-1}$	$g_{d2} = 10^{-5}\Omega^{-1}$
$C_1 = 1\text{pF}$	$C_2 = 3\text{pF}$


Criterio usual:  $f_{p2} = 2.2f_T$

$$\Rightarrow f_{p2} = 2.2A_0f_{p1}$$

$$\Rightarrow \frac{g_{d2}}{C_2} = 2.2 \frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{d1}g_{d2}} \frac{g_{d1}}{C_1 + C_D}$$



$\Rightarrow C_D = 1.65\text{nF}!!!$  **Imposible de integrar!!!**

# Amplificador Miller:

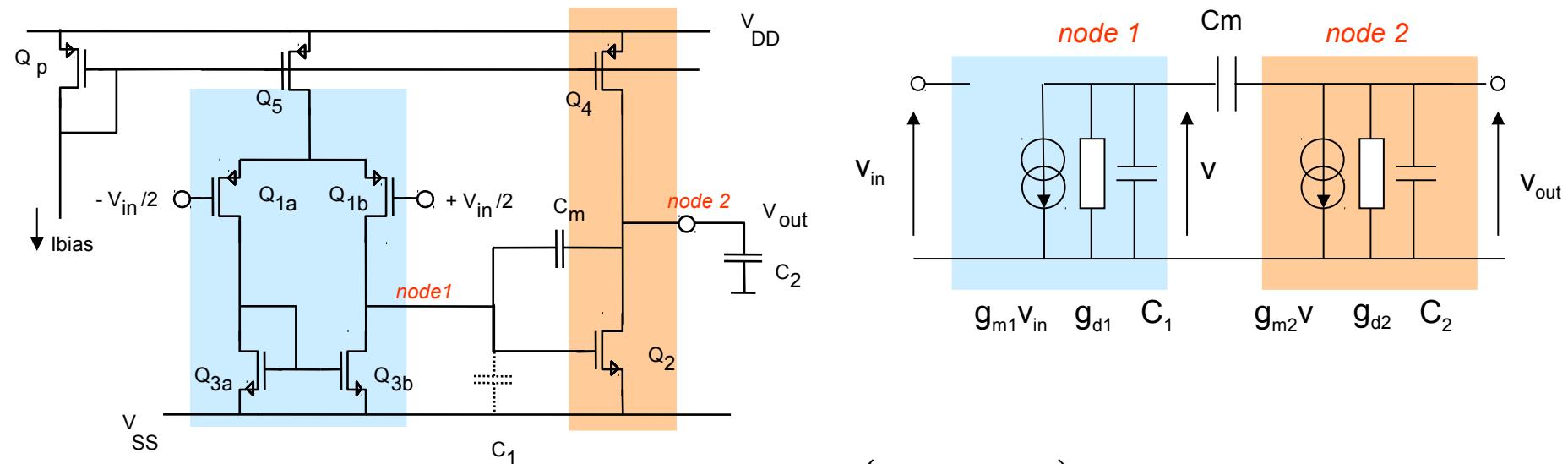

$$A(s) = \frac{\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{d1}g_{d2}} \left( 1 - s \frac{C_m}{g_{m2}} \right)}{1 + s \left( \frac{C_1}{g_{d1}} + \frac{C_2}{g_{d2}} + \frac{C_m}{g_{d1}g_{d2}} (g_{m2} + g_{d2} + g_{d1}) \right) + s^2 \left( \frac{C_1C_2 + C_m(C_1 + C_2)}{g_{d1}g_{d2}} \right)}$$

# Amplificador Miller:

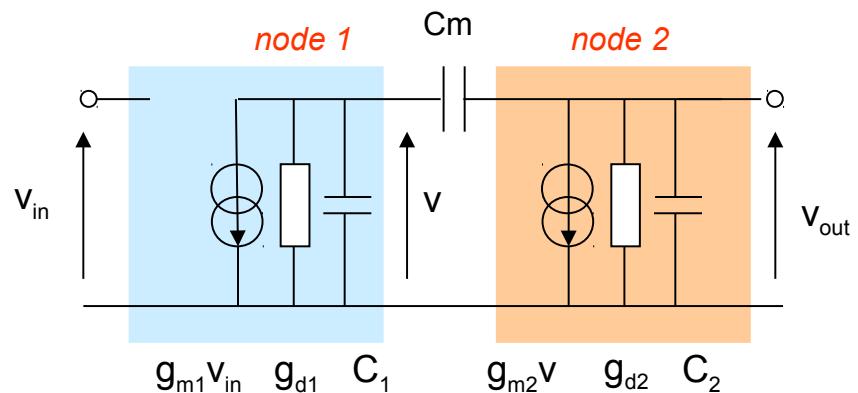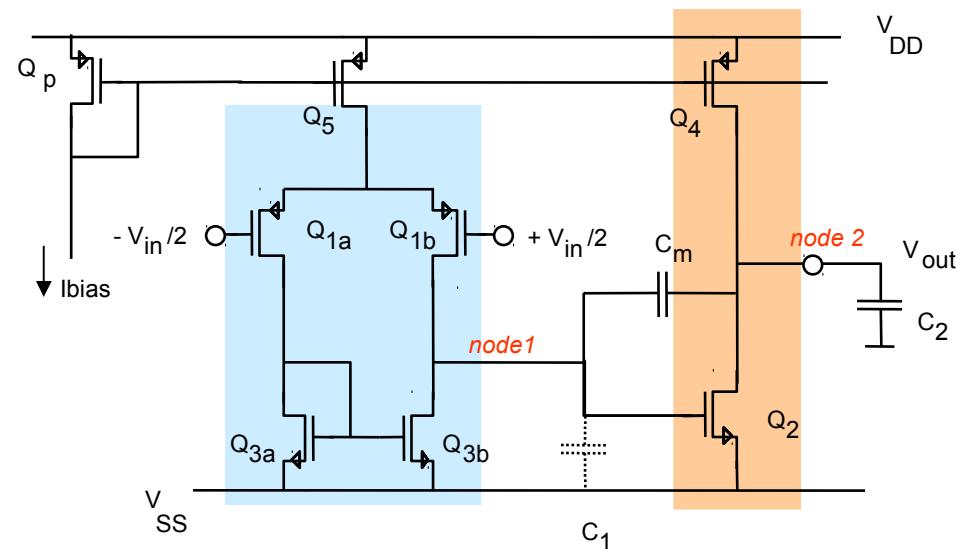

$$\text{zero RHP : } \omega_z = \frac{g_{m2}}{C_m} \quad (\text{resta fase})$$

$$\frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{d1}g_{d2}} \left( 1 - s \frac{C_m}{g_{m2}} \right)$$

$$A(s) = \frac{1 + s \left( \frac{C_1}{g_{d1}} + \frac{C_2}{g_{d2}} + \frac{C_m}{g_{d1}g_{d2}} (g_{m2} + g_{d2} + g_{d1}) \right)}{1 + s \left( \frac{C_1}{g_{d1}} + \frac{C_2}{g_{d2}} + \frac{C_m}{g_{d1}g_{d2}} (g_{m2} + g_{d2} + g_{d1}) \right) + s^2 \left( \frac{C_1C_2 + C_m(C_1 + C_2)}{g_{d1}g_{d2}} \right)}$$

$$\omega_{p1} \ll \omega_{p2}$$

Hipótesis :

- Polo dominante
- Efecto Miller domina


$$\frac{g_{m2}}{g_{d1}g_{d2}} C_m \gg \frac{C_1}{g_{d1}}, \frac{C_2}{g_{d2}}, \frac{C_m}{g_{d1}}, \frac{C_m}{g_{d2}}$$

$$\omega_{p1} \simeq \frac{g_{d1}}{\frac{g_{m2}}{g_{d2}} C_m} \ll \frac{g_{d1}}{C_1} \quad \text{"pole splitting"}$$

$$\omega_{p2} \simeq \frac{g_{m2} C_m}{C_1 C_2 + C_m (C_1 + C_2)} \gg \frac{g_{d2}}{C_2}$$

Gracias a efecto Miller, C<sub>m</sub> es integrable

# Amplificador Miller:

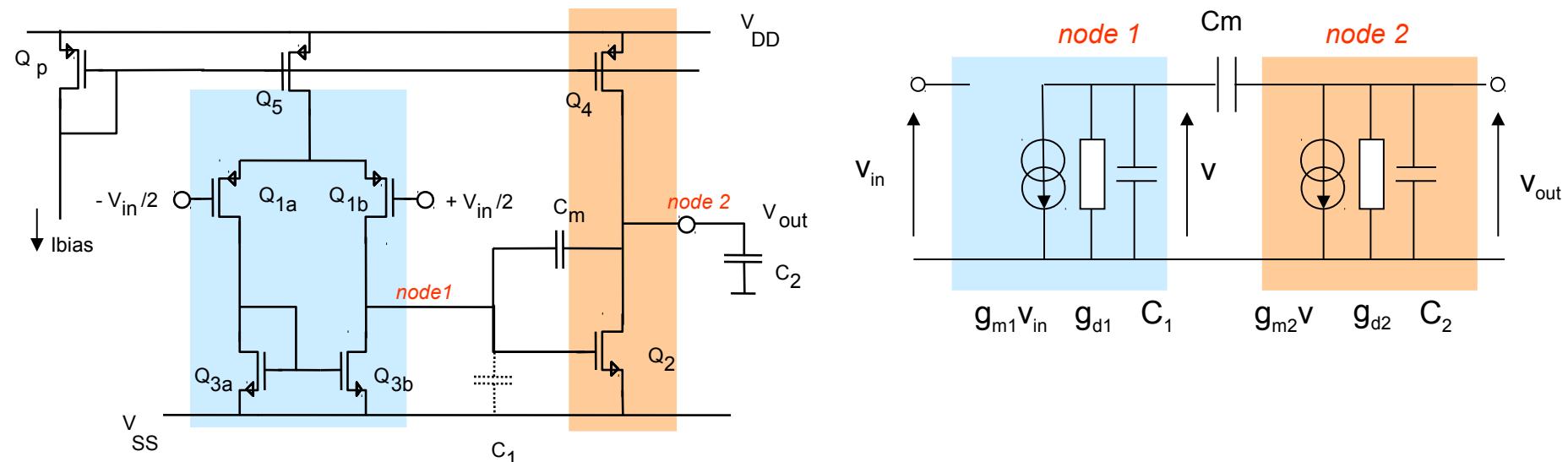

$$\left. \begin{aligned} A_0 &= \frac{g_{m1}g_{m2}}{g_{d1}g_{d2}} \\ \omega_{p1} &\simeq \frac{g_{d1}}{\frac{g_{m2}}{g_{d2}}C_m} \end{aligned} \right\}$$

$$GBW = \frac{g_{m1}}{C_m}$$

$$\omega_{p2} \simeq \frac{g_{m2}C_m}{C_1C_2 + C_m(C_1 + C_2)}$$

$$\omega_z = \frac{g_{m2}}{C_m}$$


$$NDP = \frac{\omega_{ndp}}{GBW}$$

$$Z = \frac{\omega_z}{GBW}$$

$$N D P = \frac{g_{m2}}{g_{m1}} \frac{C_m^2}{C_1C_2 + C_m(C_1 + C_2)}$$

$$Z = \frac{g_{m2}}{g_{m1}}$$

## Amplificador Miller:

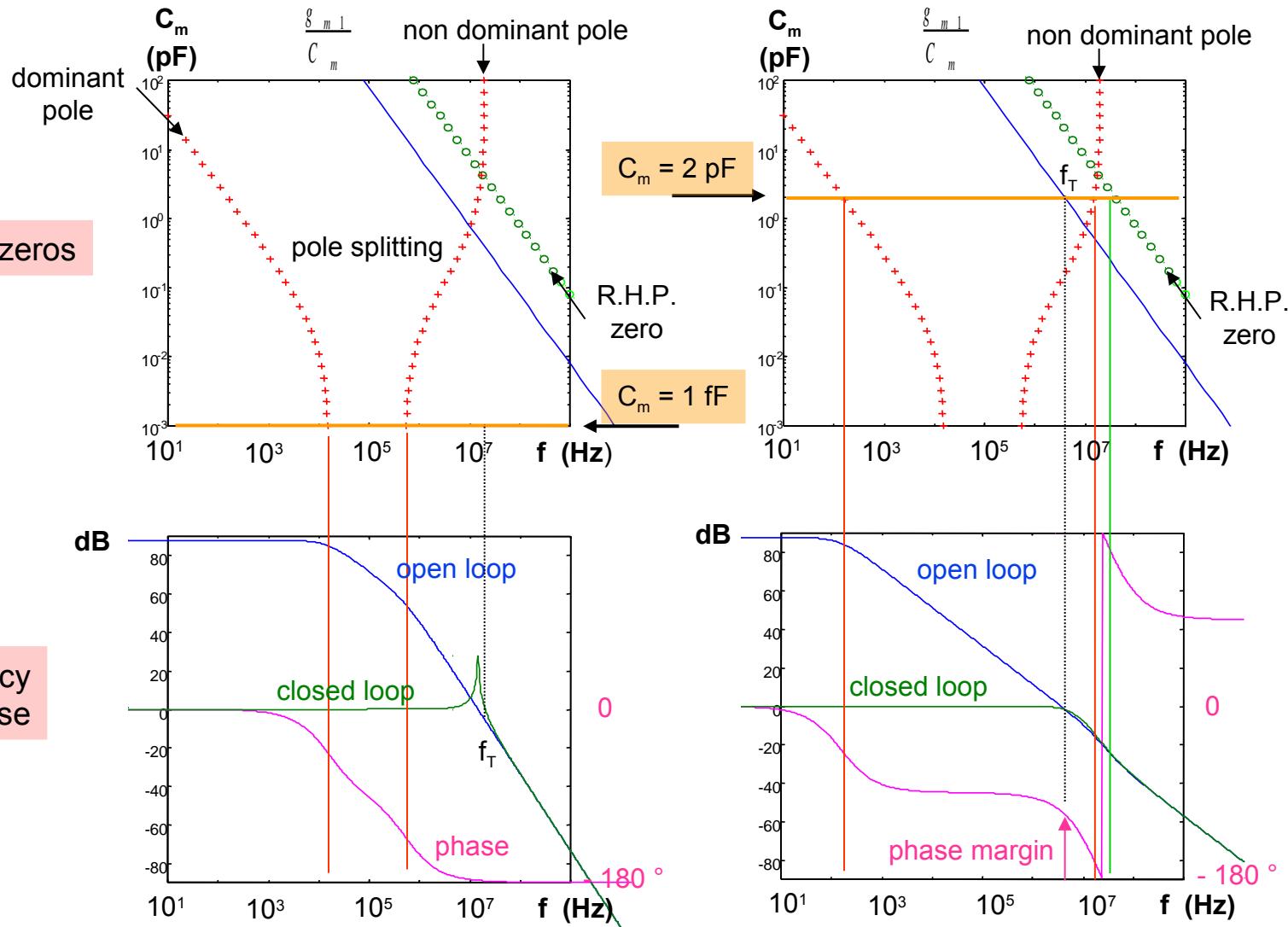

Tomado de P.Jespers – “Interfacing Microsystems” IWS 2001

# Resumen Compensacion Amps. 2 Etapas

Compensación	fp1	fp2	fz	fT	PM
Sin compensar	16 kHz	531 kHz	-	14.5 MHz	2°
Directa	9.6 Hz	531 kHz	-	222 kHz	67.3°
→ Miller	228 Hz	20 MHz	58 MHz	5.5 MHz	69.2°

Cm=1.36 pF

- ◆ Ventajas de la compensación Miller:
  - Gracias a efecto Miller, Cm es pequeña e integrable
  - Gracias a efecto “pole splitting”, no baja mucho el f<sub>T</sub> (buen compromiso velocidad – consumo)