

## Problema 2

a. Llamaremos  $D_1$  al diodo vertical y  $D_2$  al horizontal.

- i) El operacional claramente funciona como comparador, por lo tanto en el intervalo  $(0, T_1)$  la salida del operacional estará a  $+V_{CC}$  y en el intervalo  $(T_1, T_2)$  estará saturado a  $-V_{CC}$ . Cuando el operacional está saturado a  $+V_{CC}$ , con el condensador inicialmente descargado es lógico suponer que ambos diodos están cortados inicialmente. Con ambos diodos cortados, el condensador se cargará exponencialmente de 0 a  $+V_{CC}$  es decir:

$$v_C(t) = V_{CC} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right), \quad \forall t \in (0, t^1)$$

donde  $t^1$  es el tiempo en el cual el diodo  $D_2$  comienza a conducir.

La caída de voltaje en el diodo  $D_1$  es  $v_{D_1}(t) = -v_C t < 0$  por lo cual se verifica que el diodo  $D_1$  está cortado. Para el diodo  $D_2$  la caída es  $v_{D_2}(t) = E - v_C(t)$  la cual es negativa mientras  $v_C(t) < E$ , esto se cumple hasta un tiempo  $t^1 = -\tau \ln \left( 1 - \frac{E}{V_{CC}} \right)$  este valor está bien definido y es positivo ya que el argumento del logaritmo es positivo y menor que 1.

Luego de este tiempo  $v_{D_1} = -E$  por lo que  $D_1$  está cortado y  $i_{D_2}(t) = \frac{V_{CC} - E}{r} > 0$  por lo que  $D_2$  está conduciendo hasta el instante  $T_1$ .

Por lo tanto para que  $v_C(T_1) = E$  debe cumplirse  $T_1 \geq t^1$  es decir  $T_{1,\min} = t^1 = -\tau \ln \left( 1 - \frac{E}{V_{CC}} \right)$

Análogamente en el siguiente intervalo  $t \in (T_1, T_1 + T_2)$  el operacional estará saturado a  $-V_{CC}$  y los diodos ambos cortados ya que el condensador comenzará inmediatamente a descargarse. Para este tramo definimos  $t' = t - T_1$

$$v_C(t') = -V_{CC} + (E + V_{CC})e^{-\frac{t'}{\tau}}$$

Por el mismo argumento  $D_1$  comenzará a conducir en un tiempo  $t'^2$  cuando el condensador se descargue completamente.

$$T_{2,\min} = t'^2 = \tau \ln \left( 1 + \frac{E}{V_{CC}} \right)$$

Las verificaciones de los diodos son análogas al tramo anterior.

- ii) Juntando lo obtenido en la parte anterior queda:

$$v_C(t) = \begin{cases} V_{CC} \left( 1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) & t \in [0, T_{1,\min}) \\ E & t \in [T_{1,\min}, T_1) \\ -V_{CC} + (E + V_{CC})e^{-\frac{t-T_1}{\tau}} & t \in [T_1, T_1 + T_{2,\min}) \\ 0 & t \in [T_1 + T_{2,\min}, T_1 + T_2] \end{cases}$$

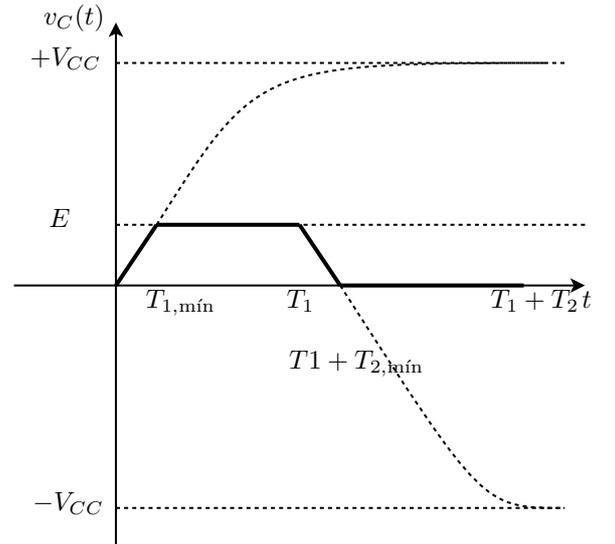


Figura 1: Voltaje en el condensador

- b. Para analizar el circuito identificamos bloques, un bloque está dado por el circuito de la parte anterior, el operacional  $A_2$  funciona en configuración seguidora. El operacional  $A_4$  implementa un integrador, y el operacional  $A_3$  un derivador.

- i) Llamaremos  $D_3$  al nuevo diodo que aparece en el circuito y  $v_{o_i}(t)$  a la salida del operacional  $A_i$ ,  $i \in 1,4$

$$v_{o_3}(t) = -L \frac{d \frac{v_C(t)}{R}}{dt} = -\frac{L}{R} \frac{dv_C(t)}{dt}$$

Cuando  $v_{o_3}(t) < 0$   $D_3$  conduce, esto es fácil de verificar, en este caso la corriente por  $D_3$  es  $i_{D_3}(t) = -v_{o_3}(t)/R > 0$ . Cuando  $v_{o_3}(t) \geq 0$   $D_3$  está cortado, esto es fácil de verificar también, pues en este caso la caída de voltaje en  $D_3$  es  $v_{D_3}(t) = -v_{o_3}(t) \leq 0$ .

Por lo tanto está claro que  $D_3$  conducirá cuando  $v_C(t)$  sea creciente lo cual ocurre en el intervalo  $0, T_{1,\text{mín}}$  y estará cortado cuando  $v_C(t)$  sea constante o decreciente.

Asimismo en este intervalo

$$v_o(t) = v_{o_4}(t) = n.E - \frac{1}{RC} \int_0^t v_{o_2}(u) du = n.E + \frac{L}{RC} v_C(t) = n.E + v_C(t)$$

En el intervalo  $[T_{1,\text{mín}}, T_1]$  el voltaje  $v_C(t)$  es constante, por lo que la caída de voltaje en  $L$  es nula (la corriente es constante e igual a  $E/R$ ) por lo cual también es nula la corriente por el condensador  $C_2$ , es decir  $v_o(t)$  se mantiene constante  $v_o(t) = n.E + v_C(T_{1,\text{mín}}) = (n+1)E$ .

En el siguiente intervalo  $v_C$  es decreciente o constante por lo cual  $D_3$  permanece cortado y el voltaje  $v_o$  se mantiene constante e igual a  $(n+1)E$ .

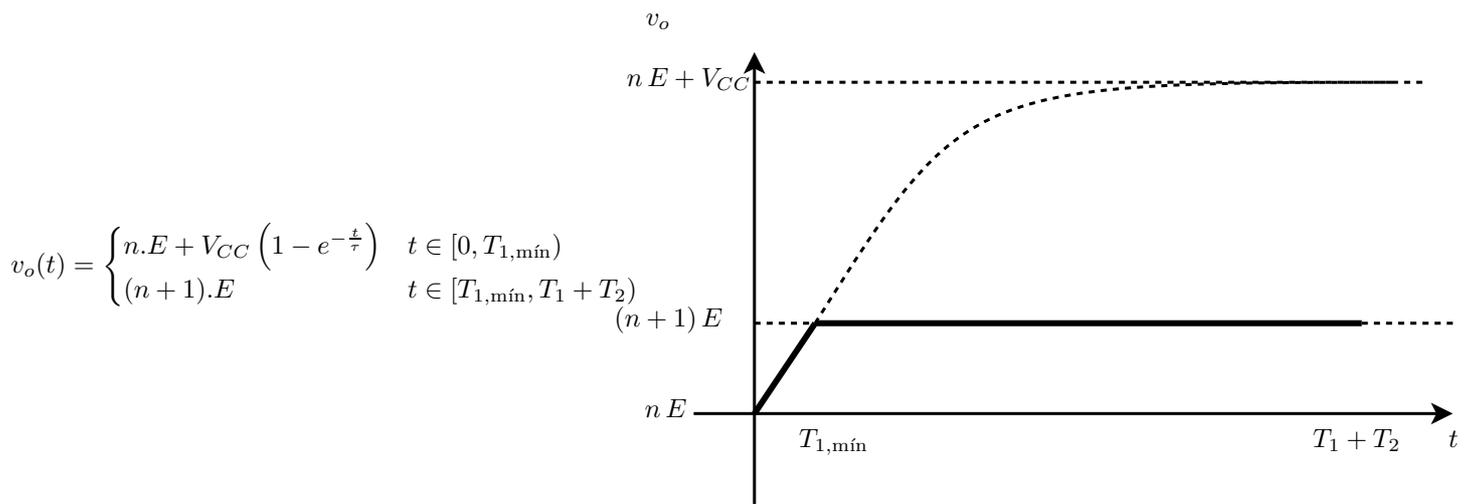


Figura 2: Voltaje  $v_o(t)$

- ii) De la parte anterior podemos ver que en cada ciclo de la entrada el voltaje en el condensador  $C_2$  se incrementa en  $E$ , es decir que  $v_o(t_{i+1}) = v_o(t_i) + E$ , como  $C_2$  comienza descargado  $v_o(t_0) = 0$ . Por inducción es fácil ver que  $v_o(t_i) = i.E$
- c. i) Como la constante  $\tau$  la consideramos despreciable, en particular podemos afirmar que  $T_0/2 > T_{i,\text{mín}}$ ,  $i \in \{1, 2\}$ . En particular esta es una entrada como la de la parte anterior, por lo cual en cada período  $T_0$  el valor de la salida se incrementa en  $E$ , como además consideramos despreciable la constante de tiempo  $\tau$  el salto lo consideramos instantáneo. Esto ocurre hasta que ocurren  $N_0$  períodos tras lo cual se resetea el condensador  $C_2$ . Es decir la salida será una sucesión infinita de escaleras como ese muestra en la figura 3 .

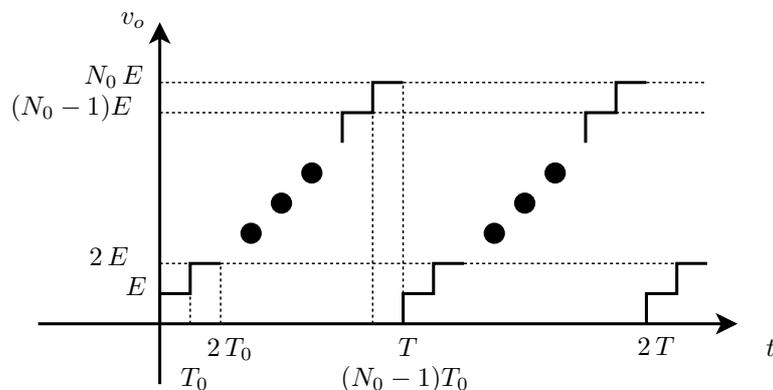


Figura 3: voltaje  $v_o(t)$

- ii) Es fácil ver que la integral en cada período es

$$\int_0^T v_o(t) dt = \sum_{i=1}^N T_0 E i = T_0 E \frac{N(N+1)}{2}$$

Es decir

$$\int_0^T v_o(t) dt = \frac{T_0}{T} E \frac{N(N+1)}{2} = E \frac{N+1}{2}$$

- d. i) En este circuito identificamos que el operacional  $A_1$  implementa un Schmidt trigger, de ventana de disparo  $[-kV_{CC}, kV_{CC}]$ . Dicho esto, la letra del problema dice que el operacional del Schmidt trigger comienza saturado a  $-V_{CC}$  y permanecerá en ese estado mientras la entrada  $v_i(t) > e^- = -kV_{CC}$ , o sea hasta que  $v_i(t) = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$ , es decir hasta  $t = \frac{T_0}{2\pi} \left( \pi + \arcsin \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = T_0 \left( \frac{1}{2} + \frac{1}{8} \right)$ . Luego cada medio período el Schmidt trigger cambia de estado, de esto se deducen las gráficas de  $v_x(t)$  y  $v_o(t)$  que se muestran en la figura 4

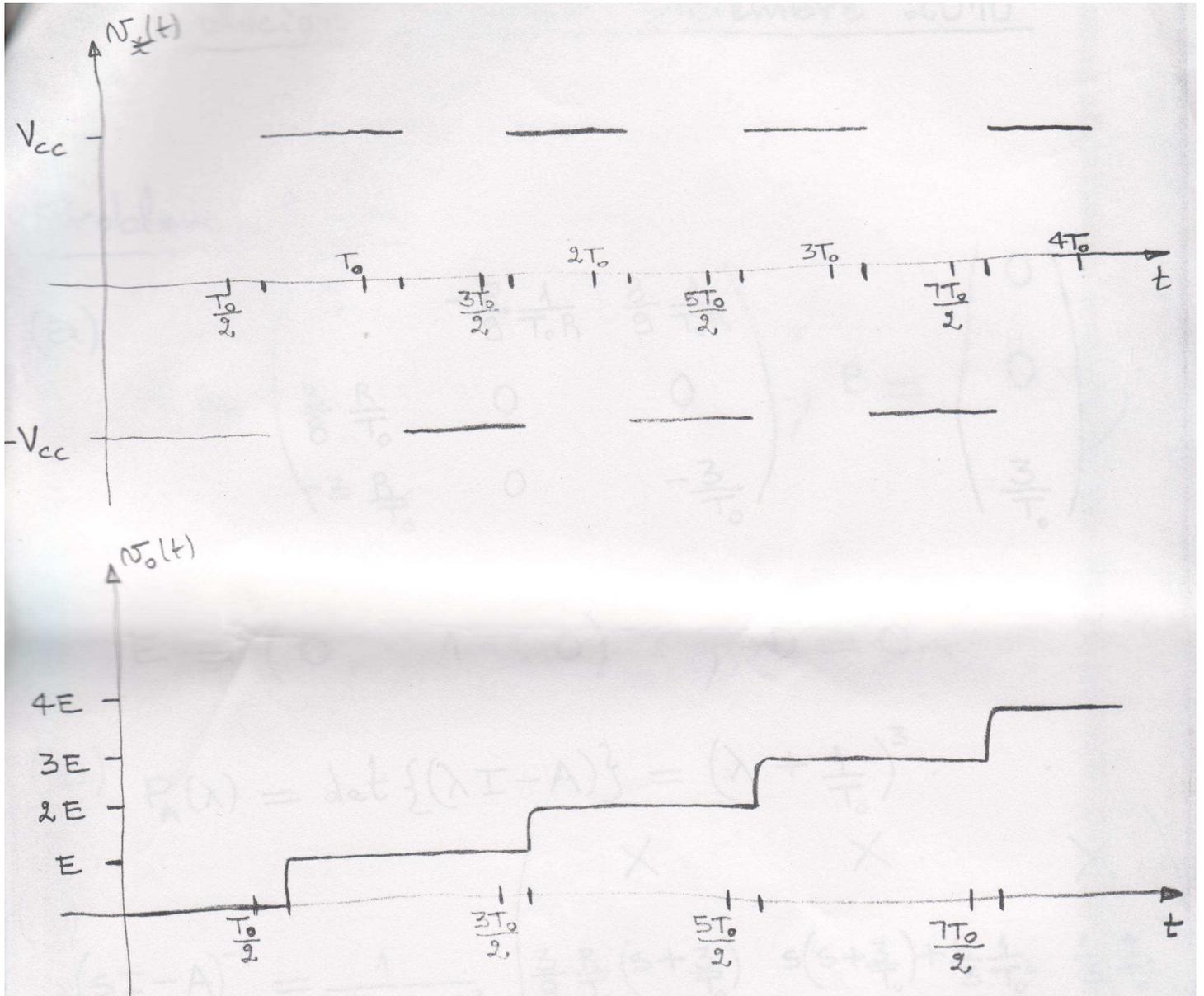


Figura 4:  $v_x(t)$  y  $v_o(t)$

- ii) Para asegurar lo que se pide basta con hacer que el operacional  $A_1$  cambie de estado dos veces en cada período, esto lo garantizamos haciendo que el ruido quede dentro de la ventana de disparo, es decir  $k > 0,1$ , además la señal tiene que salir de la ventana de disparo (para cualquier señal de ruido), por lo tanto también se debe cumplir  $k < 0,4$ .