

Figura 1: Circuito del ejercicio 2

## Solución Ejercicio 2

1. Sea la figura 1

Primero vemos que el voltaje en el punto 1 lo podemos sacar fácilmente en función de  $V_i$ .

$$V_1 = V_i \left( 1 + \frac{1}{RCs} \right)$$

También observamos que el operacional  $A_2$  funciona como un no inversor por lo que a la salida tenemos  $V_2 = \frac{5}{2}V_i$

Luego aplicamos nudo en ese punto:

$$V_o = V_1 + R \left( \frac{V_i}{R} + \frac{V_1 - \frac{5}{2}V_i}{Ls} \right) = V_i \left[ 1 + \frac{1}{RCs} + 1 + R \frac{1 + \frac{1}{Cs} - \frac{5}{2}}{Ls} \right] \quad (1)$$

$$= V_i \frac{2s + \frac{1}{RC} + \frac{1}{LCs} - \frac{3}{2} \frac{R}{L}}{s} \quad (2)$$

Luego

$$H(s) = 2 \frac{s^2 - \frac{1}{2} \left( \frac{3}{2} \frac{R}{L} - \frac{1}{RC} \right) s + \frac{1}{2LC}}{s^2} \quad (3)$$

2. Primero identificamos el bloque de la parte anterior y abrimos a la salida ya que el bloque tiene impedancia de salida nula.

Utilizamos las relaciones entre los parámetros para ver el valor de  $H(s)$ :

$$\frac{R}{L} = \frac{RC}{LC} = \frac{1}{\omega_0} \times 2\omega_0^2 = 2\omega_0 \quad (4)$$

$$H(s) = 2 \frac{s^2 - \frac{1}{2}(3\omega_0 - \omega_0)s + \omega_0^2}{s^2} = 2 \frac{s^2 - \omega_0 s + \omega_0^2}{s^2} \quad (5)$$

También identificamos el divisor dado por las resistencias  $R_1$  y  $R_2$  y la bobina  $L$  que es la entrada del seguidor conformado por el operacional  $A_3$ . La transferencia de este bloque queda:

$$H_1(s) = \frac{R_2 + Ls}{R_1 + R_2 + Ls} = \frac{\frac{R_2}{L} + s}{\frac{R_1 + R_2}{L} + s} = \frac{\frac{\omega_0}{10} + s}{10\omega_0 + s} \quad (6)$$

Finalmente el operacional  $A_4$  se comporta como un amplificador inversor de ganancia  $-k$  al anular la entrada  $u$ .

La transferencia total queda:

$$G_{OL} = -kH_1(s)H(s) = -2k \frac{s^2 - \omega_0 s + \omega_0^2}{s^2} \frac{\frac{\omega_0}{10} + s}{10\omega_0 + s} \quad (7)$$

O sea  $K' = 2k$ .

3. Los diagramas de Bode los mostramos en la figura 2

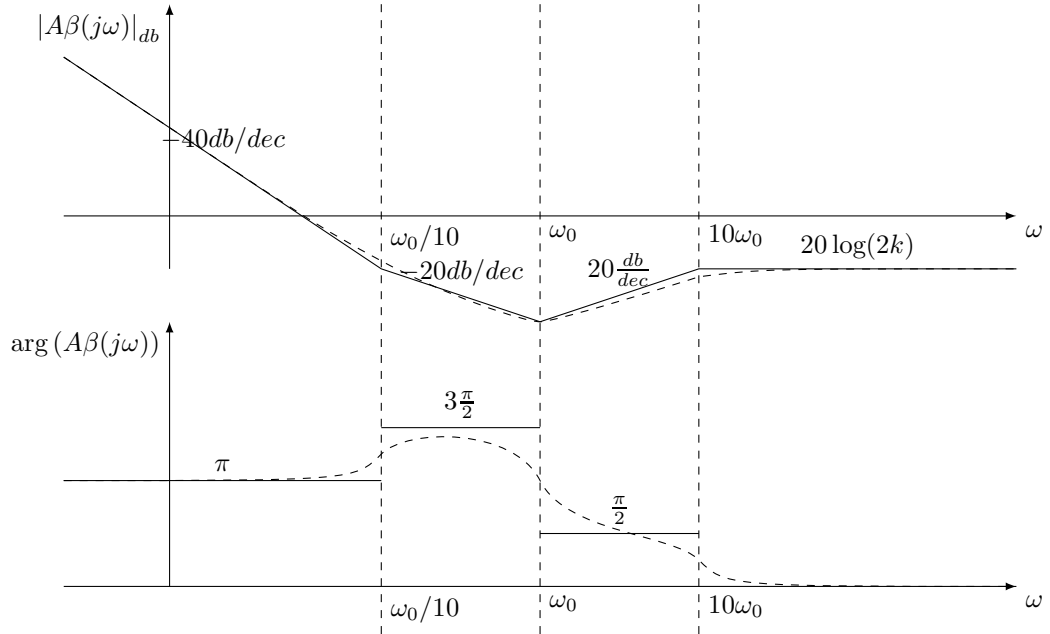


Figura 2: Diagramas asintóticos de Bode

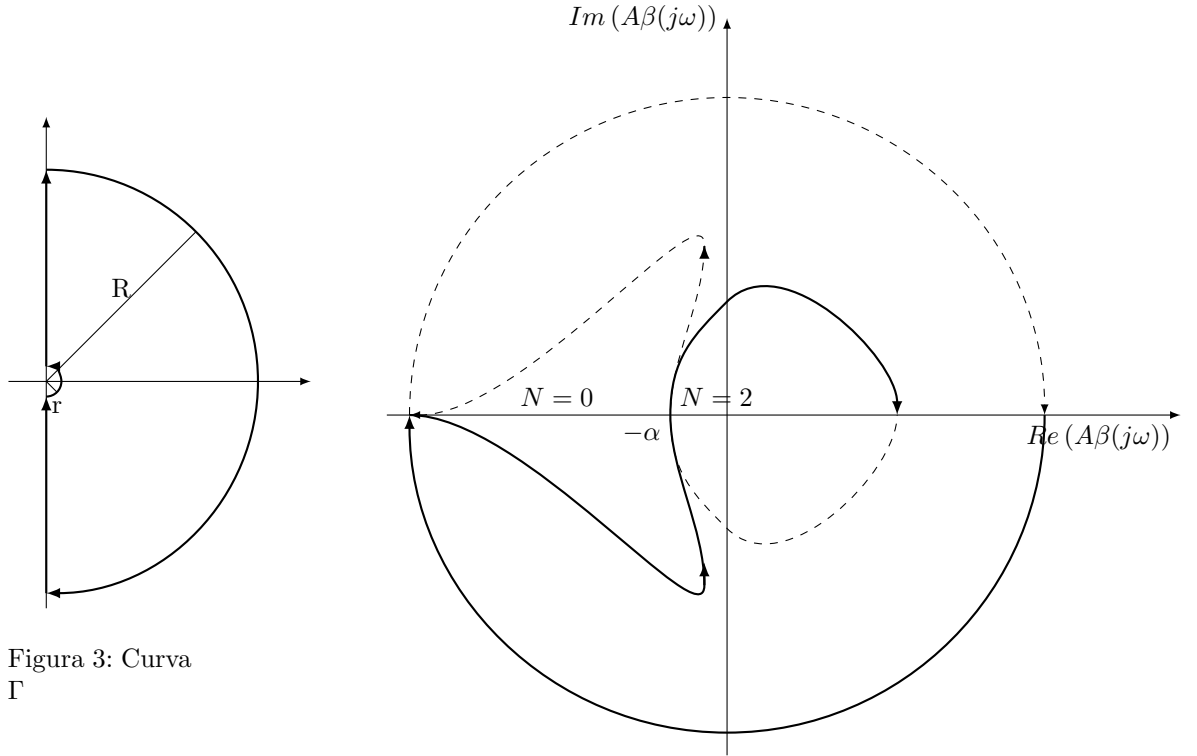


Figura 3: Curva  $\Gamma$

Figura 4: Diagrama de Nyquist

4. Para usar el criterio de Nyquist tenemos que usar una curva  $\Gamma$  como la de la figura 3 que esquive el polo en el origen.  
Mapeamos la curva que esquiva el origen.

$$A\beta(re^{j\theta}) \xrightarrow{r \rightarrow 0} \frac{2k}{100} \frac{\omega_0^2}{r^2 e^{2j\theta}} = \frac{2k}{100} \frac{\omega_0^2}{r^2} e^{-2j\theta}$$

Como  $\theta$  varía de 0 a  $\frac{\pi}{2}$ , el mapeo de la curva tiende a un arco de radio que tiende a  $\infty$  cuyo argumento va de 0 a  $-\pi$

Luego del Bode sacamos el resto del mapeo y obtenemos la figura 4, el número de polos encerrados por  $\Gamma$  es nulo por lo que tenemos que hacer que el Nyquist no encierre al  $-1$  para ello hallamos el punto de corte  $-\alpha$  con el eje real negativo. Cómo los polos están a una década es fácil ver en el Diagrama de Bode de fase que la fase de  $A\beta(j\omega_0)$  es aproximadamente  $\pi$ . Así que calculamos  $-\alpha = A\beta(j\omega_0) \simeq \frac{-k}{5}$

Para que el sistema sea estable entonces se debe cumplir que  $\frac{k}{5} > 1$ , es decir  $k > 5$

Haciendo cuentas se puede hallar  $\alpha$  exactamente y da:

$$\alpha = 2 \times k \times \frac{9,1}{89} = 0,20449k$$

o sea que imponiendo  $k > 5$  nos aseguramos la condición  $\alpha > 1$