

Solución Problema 1.

Solución Problema 1- d

a) Potencia mínima del transformador

$$S_{\min} \approx \sqrt{3} U_2 I_{\text{eff}2}$$

$$I_{\text{eff}2} = \sqrt{\frac{2}{3}} 50 \text{ A}$$

 U_2 tal que $U_d = U_{\text{bat}} = U_{\text{bat máxima en } \alpha_{\min}}$

$$U_{d_{\max}} = 70 \text{ V} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} U_2 \cos \alpha_{\min} - \frac{3}{\pi} \cdot 0,1 \frac{U_2}{\sqrt{3}} I_d = 2 U_T$$

$$U_2 = \frac{U_{d_{\max}} + 2 U_T}{\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cos \alpha_{\min} - \frac{3}{\pi} \frac{0,1}{\sqrt{2}}} = \frac{72,4 \text{ V}}{\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cos 150^\circ - \frac{3}{\pi} \frac{0,1}{\sqrt{2}}} = 58,53 \text{ V}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{400}{58,53} = 6,83$$

$$b) U_L = L \frac{di}{dt} = L \omega \frac{di}{d\omega}$$

$$\Delta I_L = \int_{\alpha + \frac{\pi}{3}}^{\delta} \frac{1}{L\omega} (\sqrt{2} U_2 \sin \omega t - U_d) d\omega$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{L\omega} \left(\sqrt{2} U_2 \sin \omega t - U_d \right) d\omega$$

$$\Delta I_L = \frac{1}{L\omega} \left\{ \sqrt{2} U_2 \left[\cos \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) - \cos \delta \right] - U_d \left[\delta - \left(\alpha + \frac{\pi}{3} \right) \right] \right\}$$


$$U_d = \sqrt{2} U_2 \sin \delta \quad \delta = \arcsin \frac{U_{d_{\min}}}{\sqrt{2} U_2} = \arcsin \frac{38,4 \text{ V}}{\sqrt{2} \cdot 58,53} = 27,64^\circ$$

$$\gamma \pi - 27,64^\circ = 152,36^\circ \quad \text{en } \sqrt{2} \text{ caso } \delta = 152,36^\circ$$

$$\alpha \text{ construido o } \alpha_{\max} \text{ en } U_d = U_{\text{bat mínima}} \quad \alpha = \arcsin \frac{38,4 \text{ V}}{\frac{3\sqrt{2}}{\pi} 58,53 \text{ V}} = 60,93^\circ$$

$$L \geq \frac{1}{314,30} \left[\sqrt{2} \cdot 58,53 \left(\cos [60,93 + 60] - \cos 152,36 \right) - 38,4 \left(152,36 - (60,93 + 60) \right) \cdot \frac{\pi}{180} \right]$$

$$L \geq 1,03 \text{ mH}$$

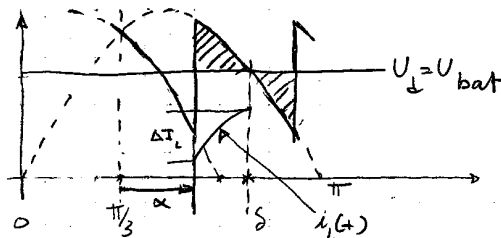

Solución Problema 1-2

②

b) alternativo

$$I_{\text{ent}} = 10 \text{ A}$$

Mayor rigido a mayor α - menor tensión.


$$U_d = U_{\text{bat min}} = 48 \times 0,8 = 38,4 \text{ V}$$

$$\alpha_0 = \arccos \frac{38,4}{\frac{3\sqrt{2}}{\pi} \cdot 58,53} = 60,93^\circ$$

$$I_0 = \frac{U_2}{8L\omega} \text{ Sen } \alpha_0$$

$$\Rightarrow L = \frac{U_2}{8I_0\omega} \text{ Sen } \alpha_0$$

$$L = 2,05 \text{ mH}$$

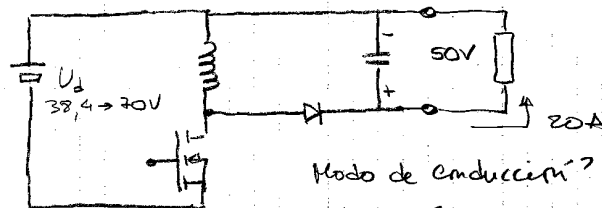c) Entrada 38,4V \rightarrow 70V ; Salida 50V \Rightarrow Buck-Boost.

Modo de conducción?

$$U_d = L \frac{\Delta I}{\delta T} \quad \text{Supondo cond. Continua}$$

$$\frac{U_0}{U_d} = \frac{\delta}{1-\delta} ; 1-\delta = \frac{U_d}{U_0} \cdot \delta ; \delta \left(1 + \frac{U_d}{U_0}\right) = 1 \Rightarrow \delta = \frac{1}{1 + \frac{U_d}{U_0}}$$

$$\delta_{\min} = \frac{1}{1 + \frac{70}{50}} = 0,4167 \quad \delta_{\max} = \frac{1}{1 + \frac{38,4}{50}} = 0,5656$$

$$U_d = \frac{L \Delta I (1 + U_d/U_0)}{T} \Rightarrow \Delta I = \frac{U_d}{1 + \frac{U_d}{U_0}} \cdot \frac{T}{L} = \frac{T}{L} \left(\frac{1}{\frac{1}{U_d} + \frac{1}{U_0}} \right)$$

$$\Delta I_{\max} \text{ em } U_{d \max} \quad \Delta I = \frac{0,4167 \cdot 10 \mu s \cdot 70}{2} = 2,91 \text{ A}$$

$$\langle I_{\text{in}} \rangle = \frac{1000 \text{ W}}{70 \text{ V}} = 14 \text{ A} = \frac{I_{\min} + I_{\max}}{2} \cdot \frac{\delta T}{T}$$

$$I_{\min} + I_{\max} = \frac{2 \times 14}{0,4167} = 67,19 \text{ A} \quad I_{\max} - I_{\min} = 2,91 \text{ A}$$

$$I_{\max} = \frac{67,19 + 2,91}{2} = 36,5 \text{ A} \quad I_{\min} = \frac{67,19 - 2,91}{2} = 33,5 \text{ A}$$

$$\Rightarrow \text{Condução continua. // Control } \frac{1}{2} \frac{100}{10} [36,5^2 - 33,5^2] = 1020 \text{ W } \underline{\underline{\text{OK}}}$$

Examen de Electrónica de potencia 10/4/2012 CB 8/4/2012


Solventi problema 1 - 3

3

Formas de onda

$$V_a = 70V + 50V$$

$$\langle I_L \rangle = 3.5A$$

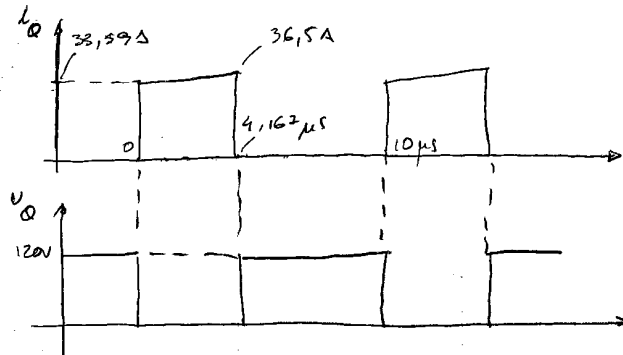

d) per el calculo térmico supongo corriente constante por la inductancia. ($\Delta I \ll I_{max}$, I_{min})

$$\langle P \rangle = R_{DS(on)} \langle I_L \rangle^2 \delta + \frac{1}{2} (V_o + V_d) \cdot \langle I_L \rangle \cdot (t_r + t_f) \cdot f$$

$$R_{DS(on)} = 38 \times 10^{-3} \times 3.4 \quad t_r = 27 \mu s, \quad t_f = 19 \mu s$$

$$\langle P \rangle = 38 \times 10^{-3} \times 3.4 \times 35^2 \times 0.416 + \frac{1}{2} \cdot 120 \cdot 35 (27 + 19) \times 10^{-9} \times 100 \times 10^3$$

$$\langle P \rangle = 75.5 W$$

$$T_j - T_a = 75.5 W (0.49 + 0.24 + R_{se})$$

$$R_{se} = \frac{175^\circ C - 60^\circ C}{75.5 W} - 0.49 - 0.24 = 0.79 K/W$$


$$R_{se} = 0.79 K/W$$

Examen Electrónica de Potencia
10 de abril de 2012
Solución Problema 2

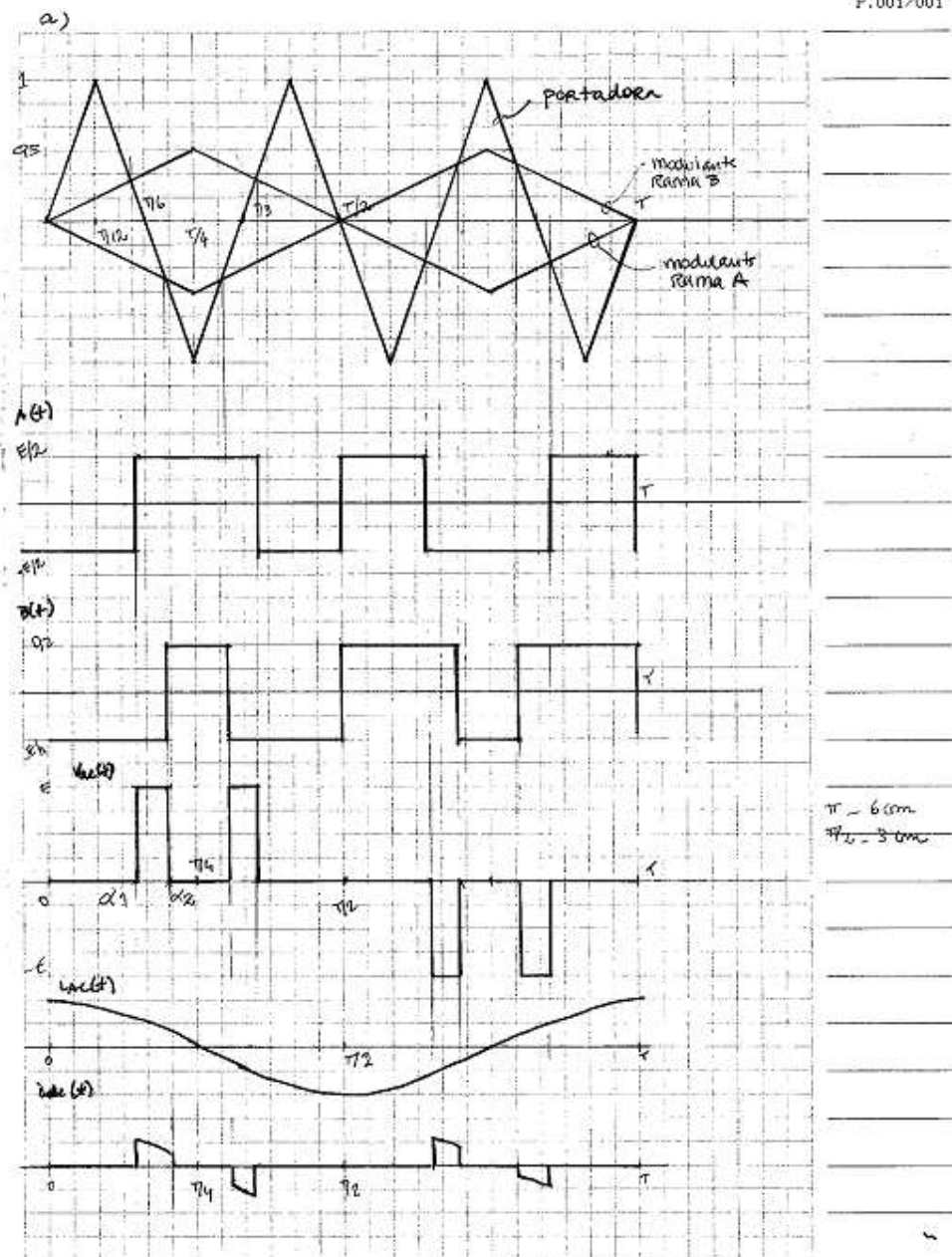1)

PWM sinusoidal 3 estados. La modulante de cada rama se encuentra desfazada 180° .

$$2p > 5 \rightarrow p > 2,5 \rightarrow p = 3$$



2)

La forma de onda de la tensión de salida se corresponde con la de PWM calculado 3 estados modificado con dos ángulos de conmutación en el cuarto de período.

Los ángulos α_1 y α_2 quedan determinados mediante la intersección de la modulante de cada rama y la portadora.

El contenido armónico de la tensión de salida $V_{ac}(t)$ es:

$$V_{acn} = \frac{2\sqrt{2}E}{\pi n} \sin\left(\frac{\pi n}{2}\right) [\cos(n\alpha_1) - \cos(n\alpha_2)] \forall n \neq 2$$

3)

El valor medio de la corriente entregada por el puente es 0, ya que la carga no consume potencia activa P (se supone que no hay pérdidas en el puente).

Haciendo el balance de potencias se tiene:

$$P_{dc} = E \langle i_{dc} \rangle = P_{carga} = 0 \rightarrow \langle i_{dc} \rangle = 0$$