

### 5.1.2) La reacción de armadura.


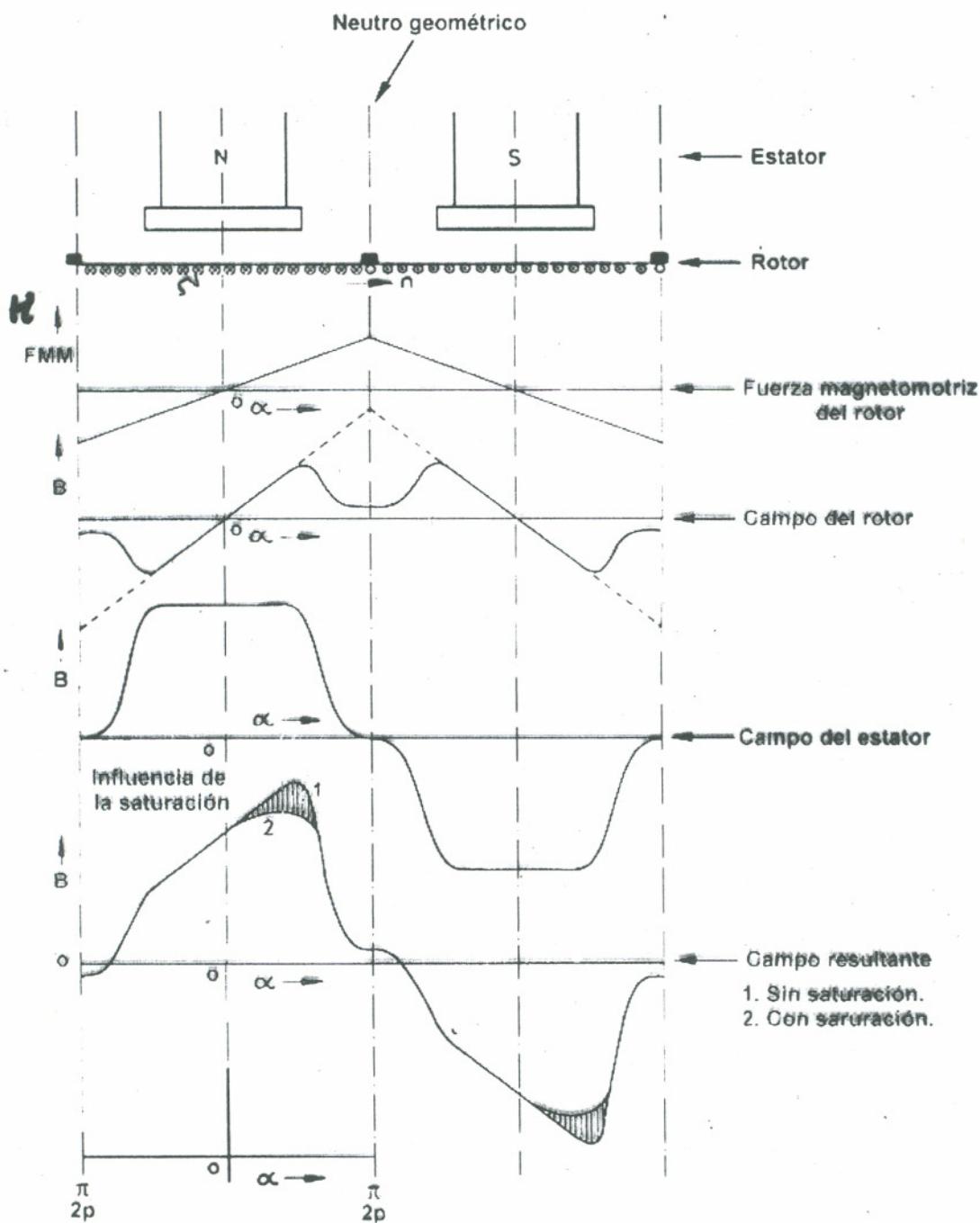


Fig.5.4.: Campos de la máquina de corriente continua.


Círculo:

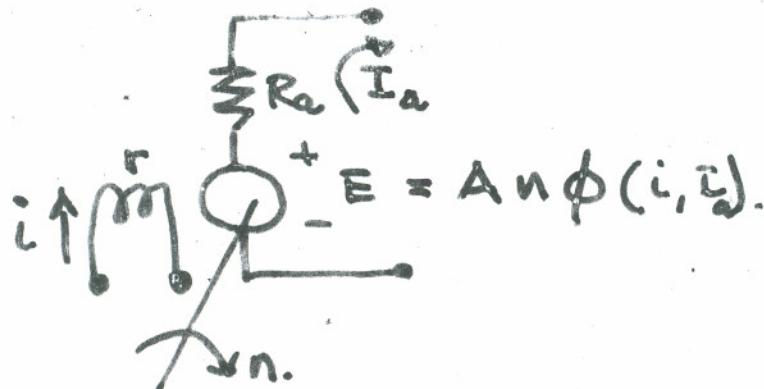

Con.

$$E = A_n \phi(i, I) \approx A_n \phi(i) - \epsilon(I_a) \approx A_n \phi(i).$$


Donde:  $\phi \uparrow$

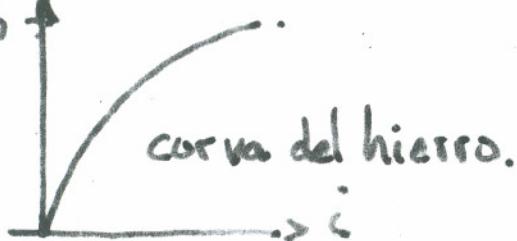


### TIPOS BÁSICOS DE LAS MCC.

Se clasifican por la forma de conectar la excitación..

#### I) INDEPENDIENTE.

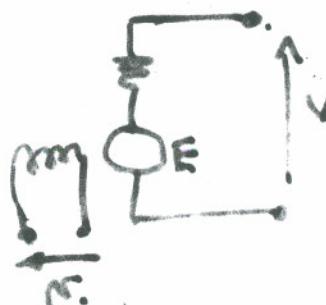

#### II) SHUNT o PARALELO.

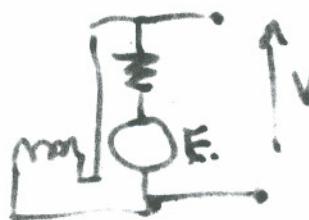


#### III) SERIE.



# LA MAQUINA COMO GENERADOR. : $f_H \Rightarrow EI$ .


ESTADO DE REGIMEN [n].

## I) INDEPENDIENTE.

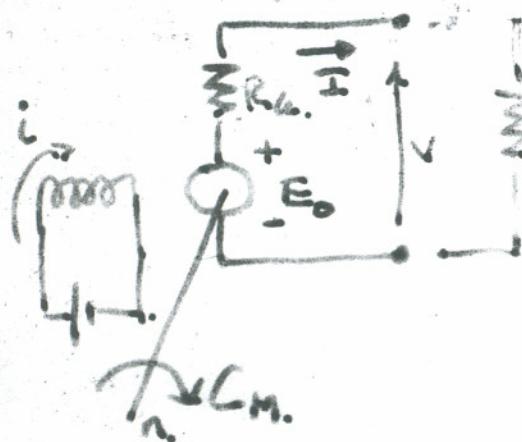

Ecuações Básicas.

$$1) E_0 = A n \phi (i).$$

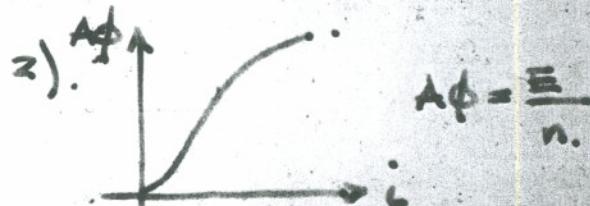


$$A\phi = \frac{E}{n}$$

$$2) V = [E_0 - \epsilon(I)] - R_L I.$$

$$4) C_H \omega = \frac{E}{n} I \quad \therefore \omega = \frac{2\pi n}{60}$$


Característica de Salida.

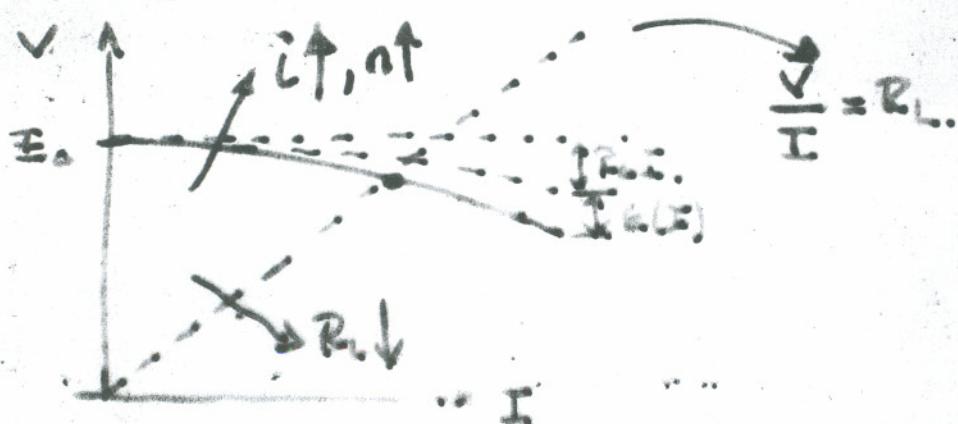

- Efecto del aumento de la excitación y velocidad.
- Efecto del aumento de carga ( $R_L \downarrow$ ).
- Regulación de tensión con: i


## II) SHUNT.

(3)

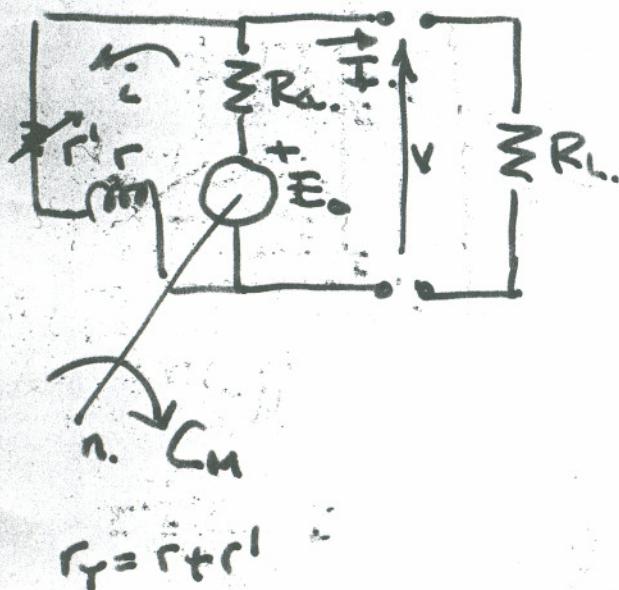

### Ecuaciones Básicas

$$1) E_0 = A \cdot n \phi(i).$$

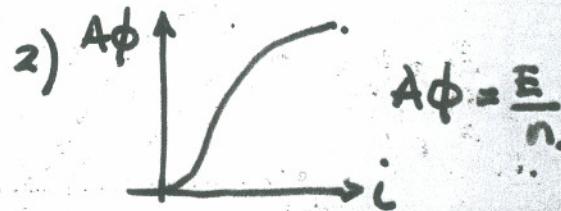


$$3) V = [E_0 - \epsilon(I)] - R_a(I + i).$$

$$4) i = V / r_T$$

$$5) C_H \omega = E_0 I \quad \omega = \frac{2\pi f_n}{60}$$

→ Cobado : X crítica.  
φ residual.

### → Característica de Saldido

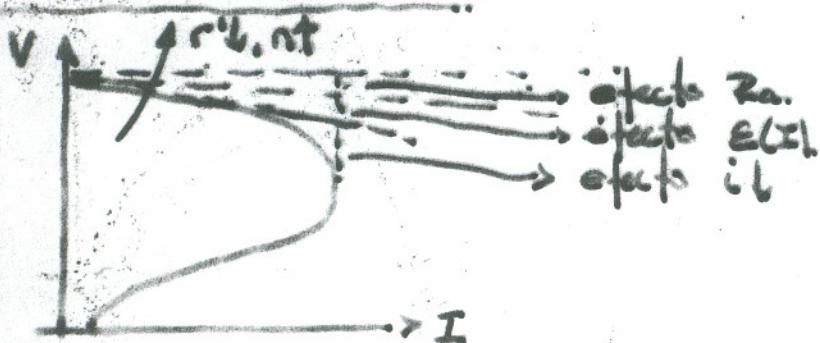


→ Característica de la mag. generatriz shunt.

→ Regulación de tensión :  $r'$

→ Efecto variaciones  $r'$ ,  $\omega'$ .


### III) GENERADOR SERIE

4

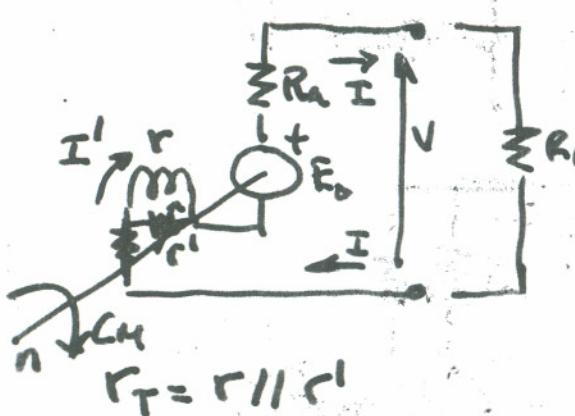

#### Ecuaciones Básicas

$$1). E_0 = A n \phi(I').$$

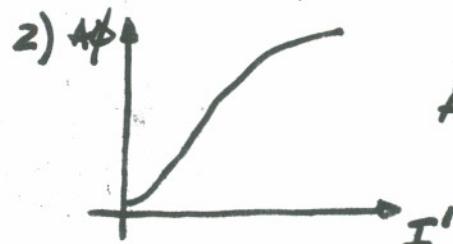

$$A\phi = \frac{E}{n}$$

$$3) V = [E_0 - \epsilon(I)] - (R_a + R_T) I.$$


$$4) I' = \frac{r}{r+r'} I.$$

$$5) C_H \omega = E_0 I \quad \omega = 2\pi n / 60.$$

→ Tension de vacío

$$E_0 \approx 0.$$

Característica de Satélite.

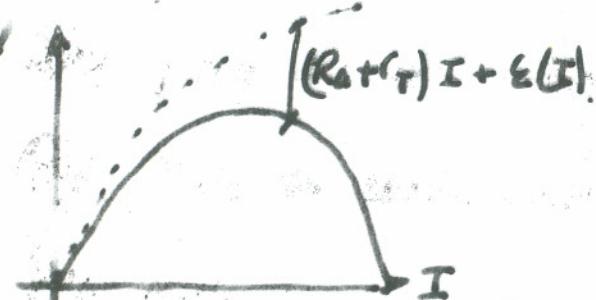

→ Esp. fto: V crece con I !

### IV) COMPOUND.

$$r_{sh} \gg r_{se}$$


$$N_s, N_a, N_c$$



## LA MÁQUINA COMO MOTOR

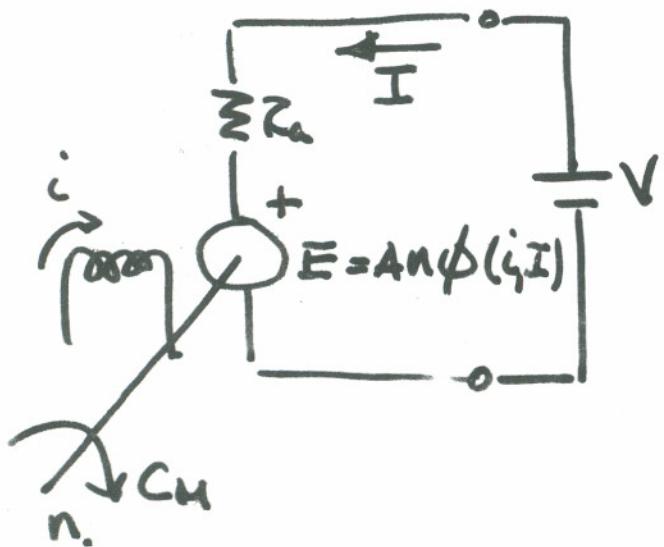(5)

$$V \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} C_M \\ n. \end{array} \right\}$$



→ Todas las ecuaciones básicas iguales, formalmente cambiando el sentido de  $I$  !

— \* —

### Ejercicios.

- Que pasa si "abre" la excitación de un motor shunt. ?
- Que pasa con un motor serie. sin carga en el eje. ?
- Que pasa si cortocircuita un generador. shunt ?
- Que pasa si un generador. serie queda en vacío. ?