
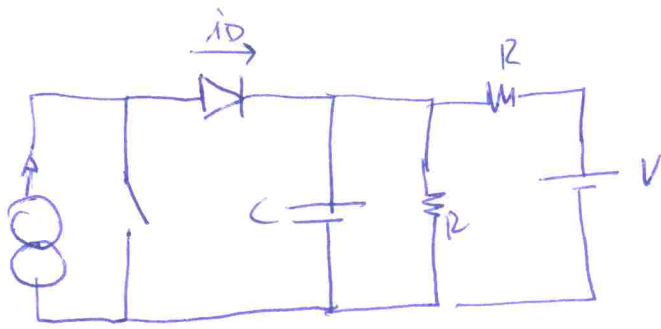


2.a

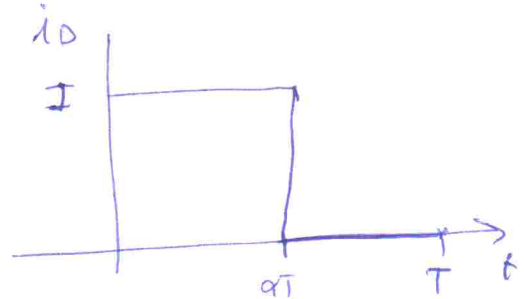

TRAMO 1
S OFF
 $0 < t < \alpha T$

D ON PUES $i_D = I > 0$




En el TRAMO 2


S ON

D OFF $\Rightarrow i_D = 0$

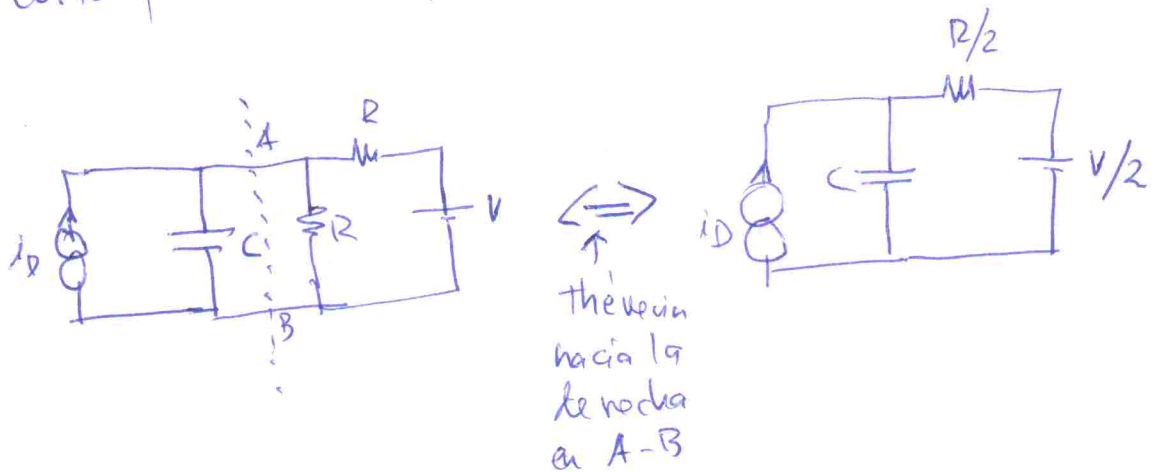\Rightarrow El circuito puede verse equivalente a este:



Por Superposición:

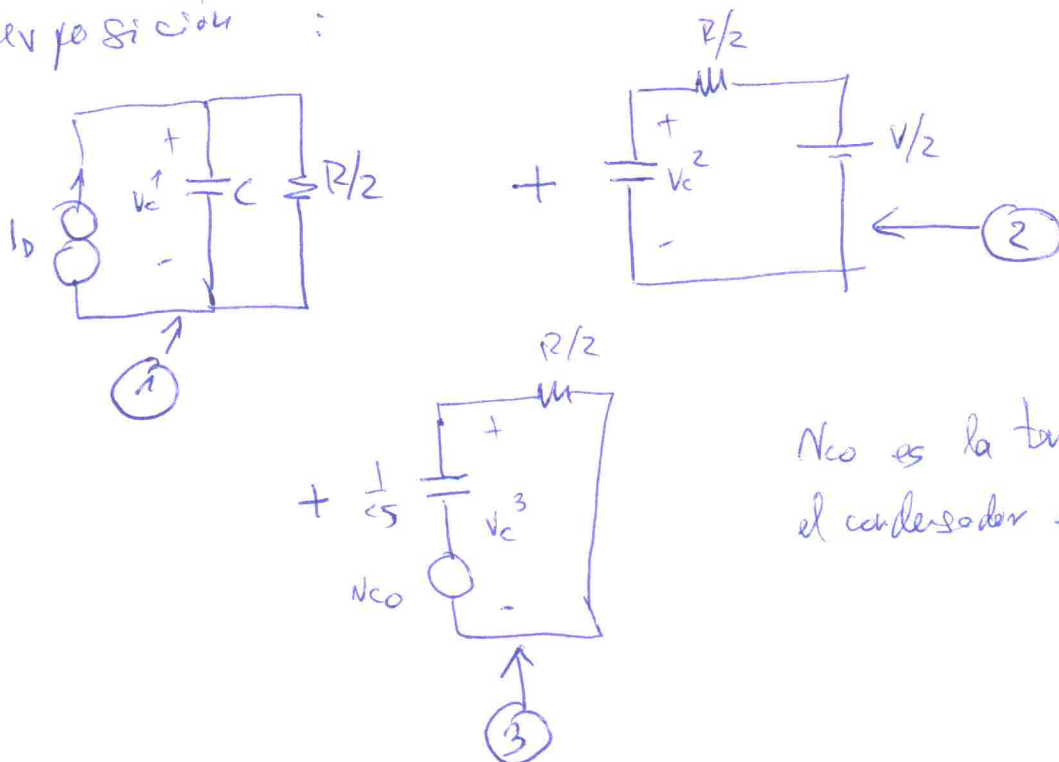

No es la tensión en el condensador en $t=0$

CIRCUITO ①

TRAMO 1
 $0 < t < \alpha T$

$$V_{C1}(s) = \frac{\frac{1}{Cs} \cdot R/2}{\frac{1}{Cs} + R/2} \cdot \frac{I}{s} = \frac{RI}{2} \frac{1}{1 + \frac{RCs}{2}} \frac{1}{s}$$

MÁS SENCILLO: $N_C'(t) = N_f + (N_i - N_f) e^{-\frac{2t}{RC}} = \frac{RI}{2} [1 - e^{-2t/RC}]$

$$N_i = 0$$


$$N_f = \frac{RI}{2}$$

$$N_C'(\alpha T) = \frac{RI}{2} [1 - e^{-\frac{2\alpha T}{RC}}]$$

TRAMO 2

 $\alpha T < t < T$ DES CARGA DEL CONDENSADOR

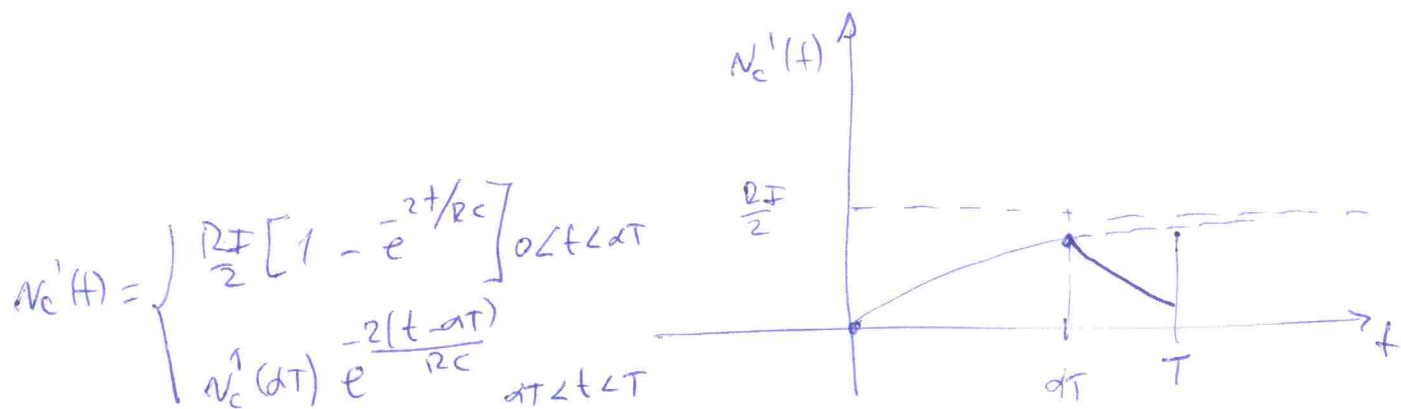
$$N_C'(t) = N_C'(\alpha T) e^{-\frac{2(t-\alpha T)}{RC}}$$



CIRCUITO ②


$$V_C^2(t) = N_f + (N_i - N_f) e^{-\frac{2t}{RC}} = \frac{V}{2} [1 - e^{-\frac{2t}{RC}}] \quad \forall t \in [0, T]$$
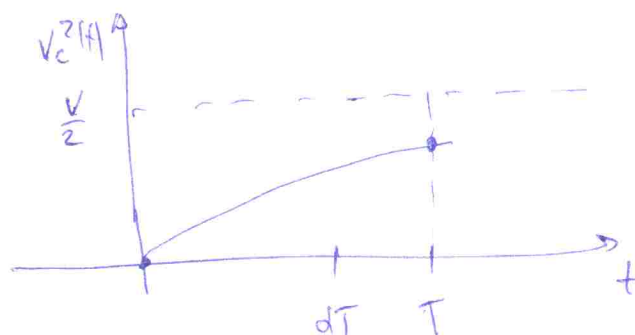
$$\left. \begin{aligned} N_f &= V/2 \\ N_i &= 0 \end{aligned} \right\}$$



Descarga de condensador
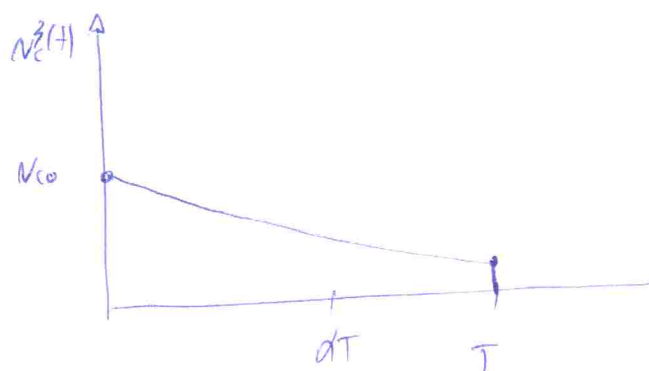
$$N_c^3(t) = N_0 e^{-\frac{2t}{RC}} \quad \forall t \in [0, T]$$



$$N_c(t) = N_c^1(t) + N_c^2(t) + N_c^3(t).$$


DEBO IGUALAR

$$N_c^1(0) + N_c^2(0) + N_c^3(0) = N_c^1(T) + N_c^2(T) + N_c^3(T) :$$

$$0 + 0 + N_0 = \frac{RI}{2} \left[1 - e^{-\frac{2\alpha T}{RC}} \right] e^{-\frac{2(1-\alpha)T}{RC}} + \frac{V}{2} \left[1 - e^{-\frac{2T}{RC}} \right] + N_0 e^{-\frac{2T}{RC}}$$

$$\Rightarrow N_0 = \frac{V}{2} + \frac{RI}{2} \frac{\left(1 - e^{-\frac{2\alpha T}{RC}} \right) e^{-\frac{2(1-\alpha)T}{RC}}}{\left(1 - e^{-\frac{2T}{RC}} \right)}$$
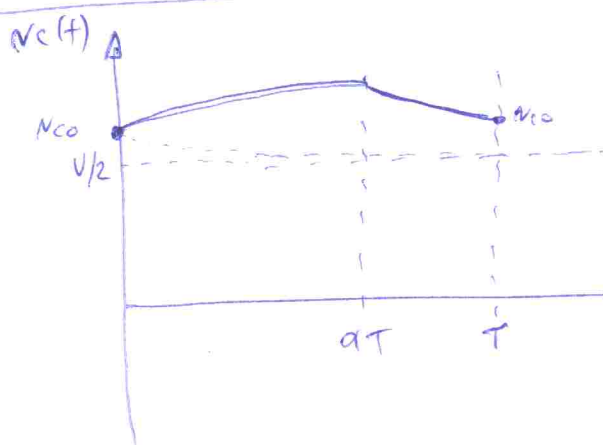
$$N_c(t) = N_c^1(t) + N_c^2(t) + N_c^3(t) \quad \text{con el valor de } N_0 \text{ calculado}$$



Es fácil ver que


$$N_0 \text{ y } N_c(t) > V/2$$

$$\Rightarrow V_D = -V_0 < 0 \text{ y el}$$

↑
Tramo 2 Dado se
VERIFICA ESTAR OFF
en el TRAMO 2.

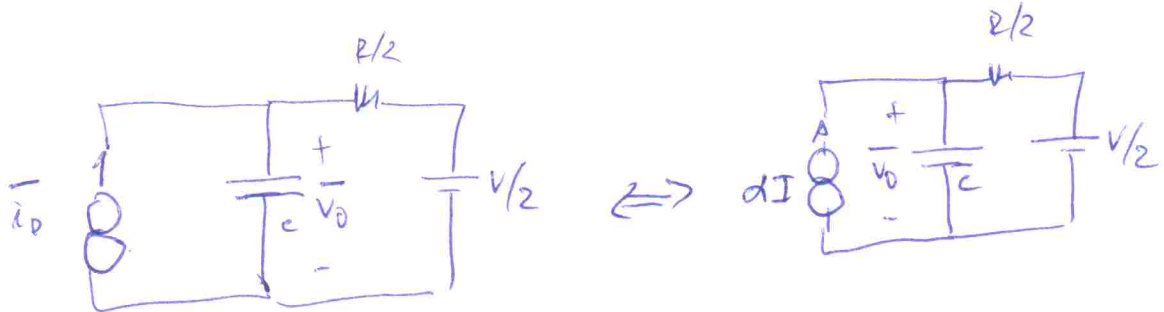2.6

CIRCUITO LINEAL EXCITADO POR SEÑALES PERIÓDICAS
 \Rightarrow EL VALOR MEDIO SALE (POR FOURIER) DE EXCITAR EL
 CIRCUITO CON LOS VALORES MEDIO DE i_D Y V :



$$\bar{V}_0 = \frac{2RI}{2} + \frac{V}{2}$$