




Diseño de Amplificadores de Microondas

Fernando Silveira


Instituto de Ingeniería Eléctrica

Universidad de la República

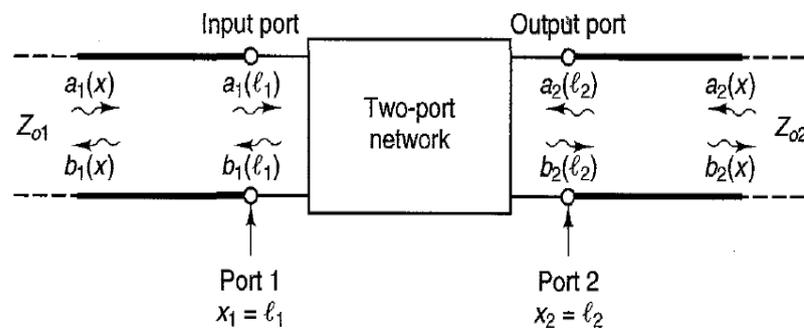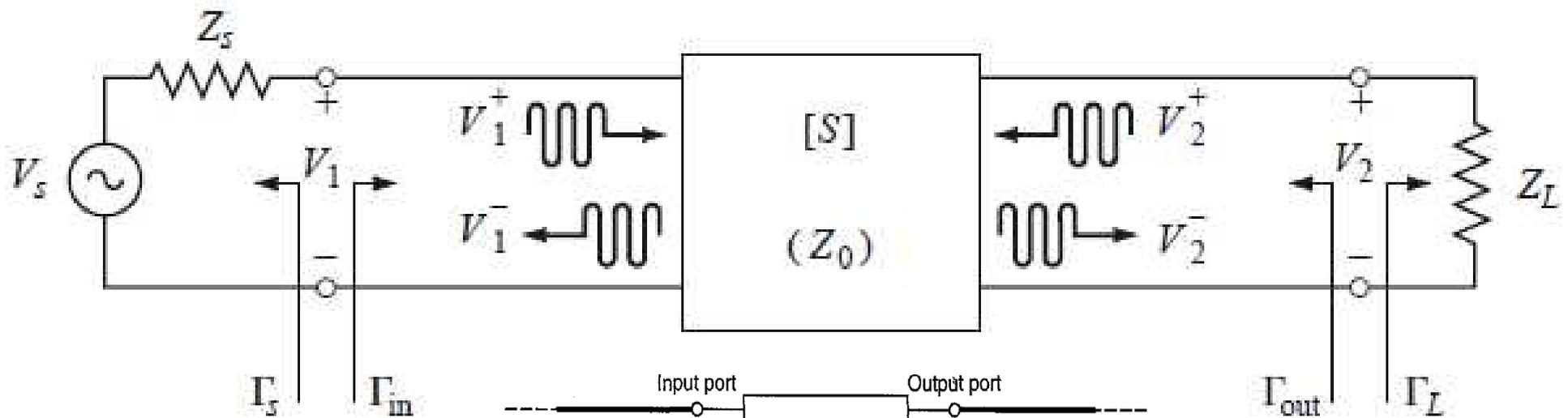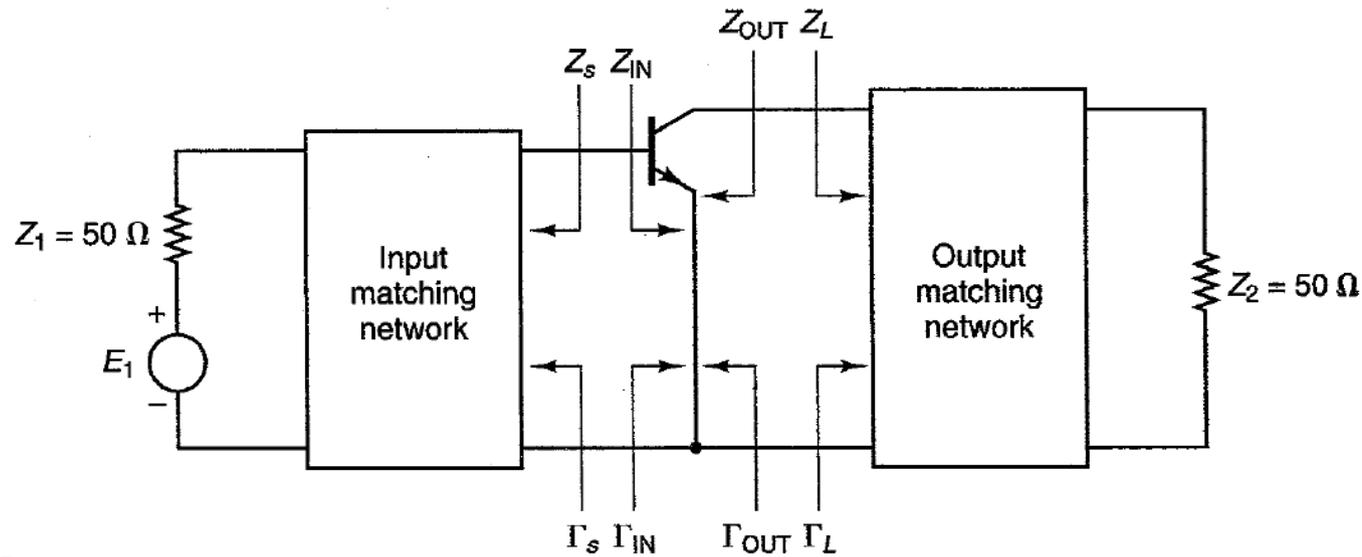Estructura Basica Amplificador de Microondas




Adaptaciones (1)


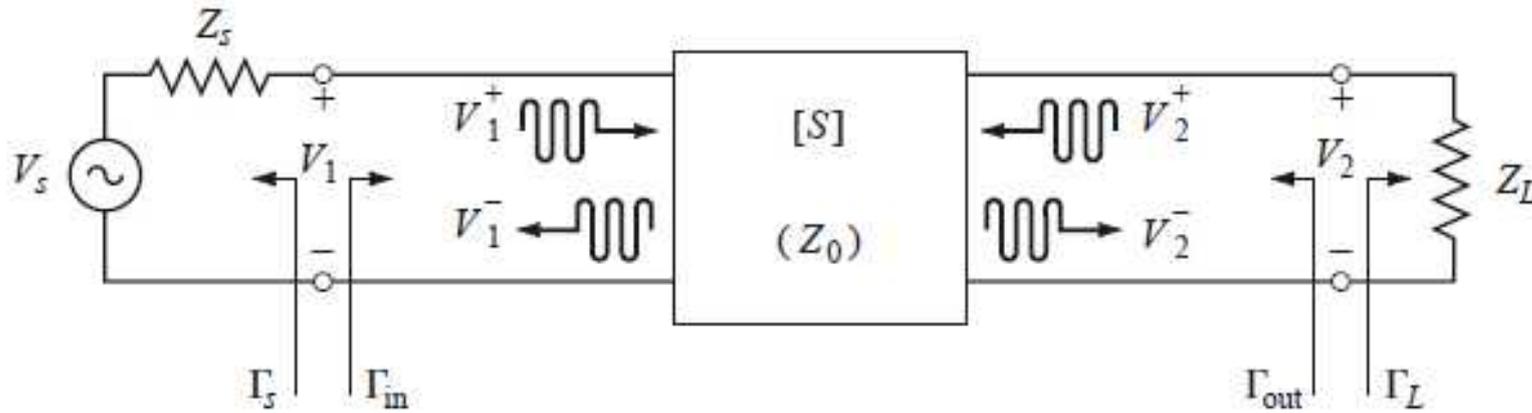


$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

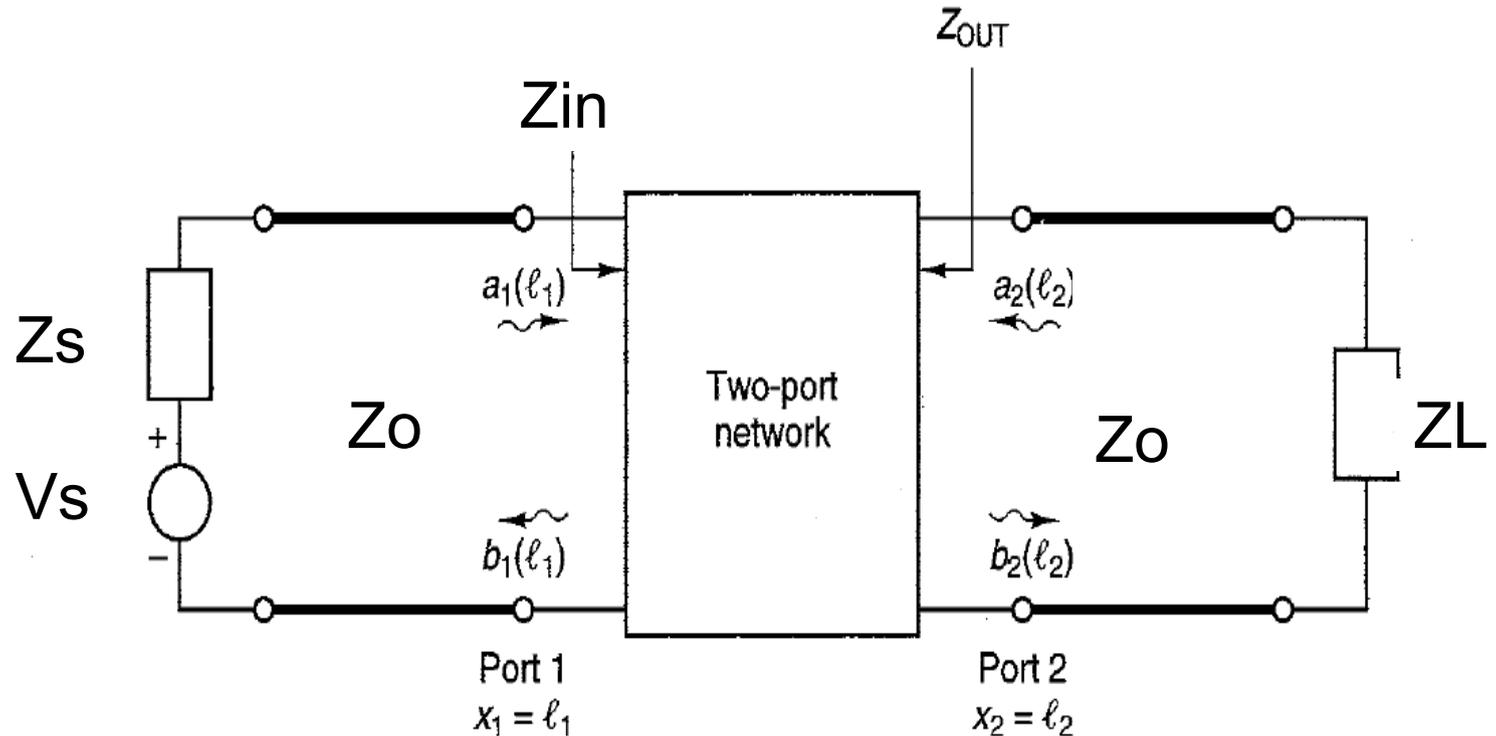
$$\Gamma_s = \frac{Z_s - Z_0}{Z_s + Z_0}$$



¿ Quién adaptado a quién ?

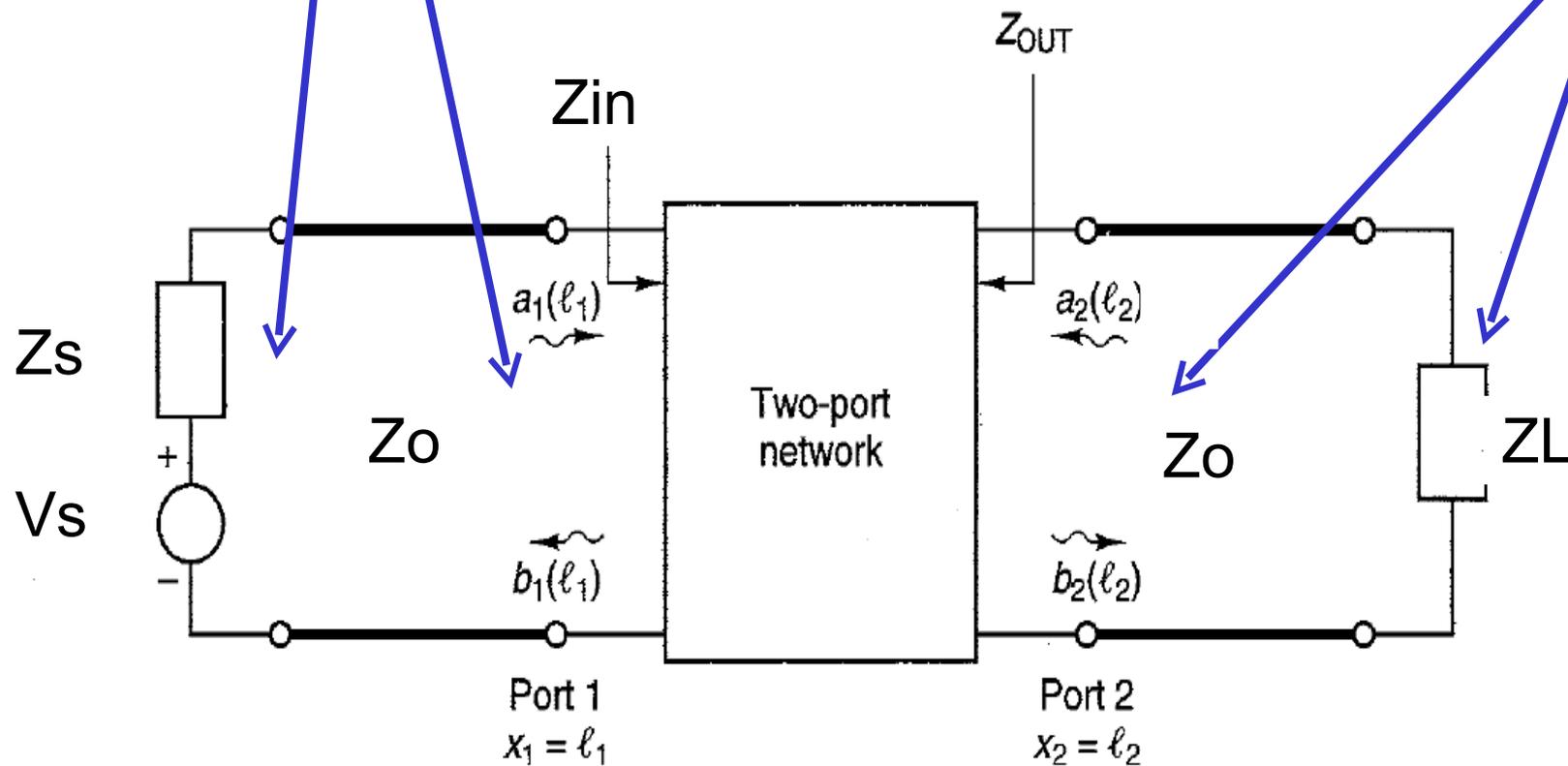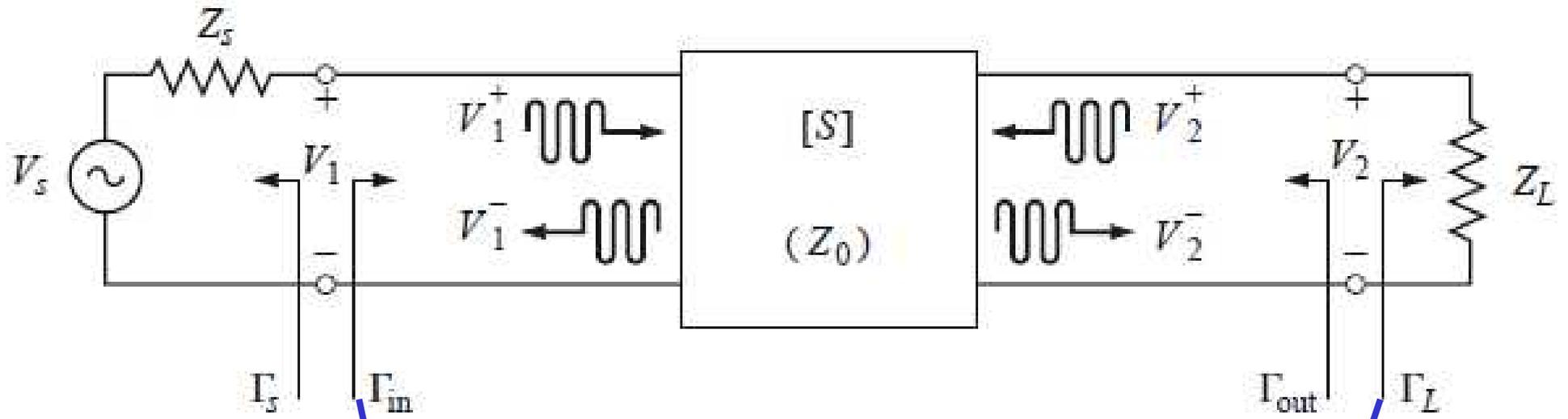

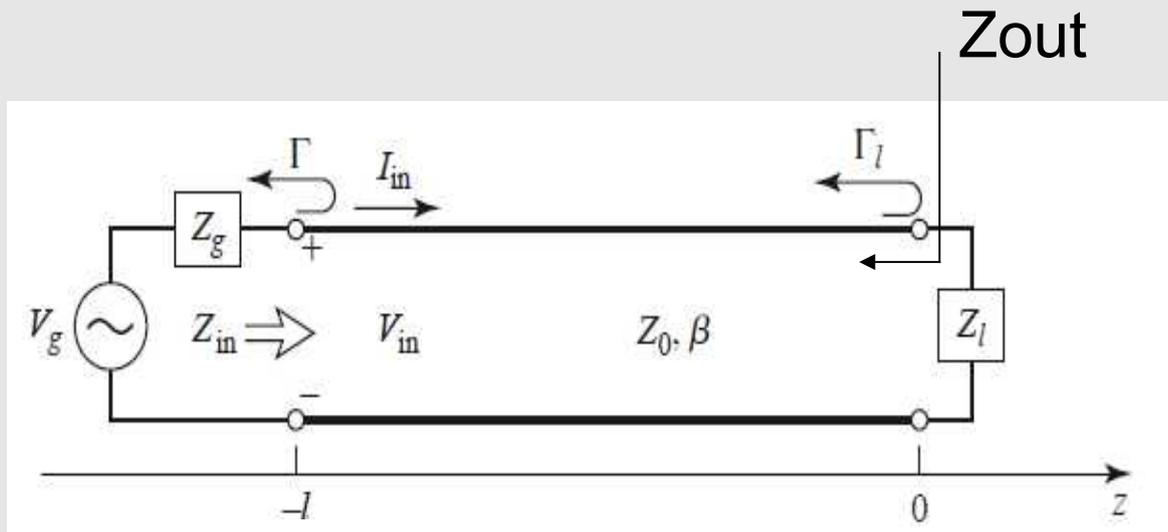Adaptaciones dos tipos: no reflexiones y máxima potencia



$$\Gamma_l = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_l e^{-2j\beta l}}{1 - \Gamma_l e^{-2j\beta l}} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan \beta l}{Z_0 + jZ_L \tan \beta l}$$


Si $Z_g = Z_0 / Z_L = Z_0 \Rightarrow$ no hay reflexiones

Si $Z_g = Z_{in}^*$ hay máxima transferencia del generador a la red
(como $Z_{in} = f(\text{frec}) \Rightarrow$ vale a una frecuencia)

Si $Z_L = Z_{out}^*$ hay máxima transferencia de la red a la carga

Si Z_0 real y $Z_g = Z_0 = Z_L$: Se cumplen ambas cosas al mismo tiempo

Ganancias

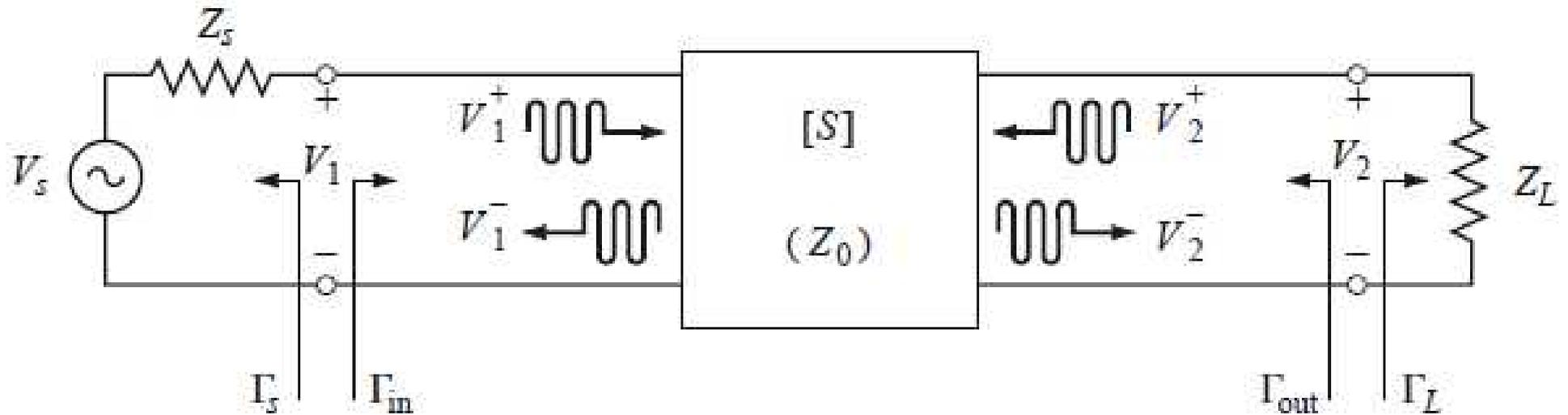

$$G_P = \frac{P_L}{P_{IN}} = \frac{\text{power delivered to the load}}{\text{power input to the network}}$$

Power Gain

$$G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}} = \frac{\text{power delivered to the load}}{\text{power available from the source}}$$

Transducer Gain

$$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}} = \frac{\text{power available from the network}}{\text{power available from the source}}$$

Available Power Gain

Ganancias

$$G = \frac{P_L}{P_{IN}} \quad \text{Power Gain}$$

$$P_{IN} < P_{AVS} \Rightarrow G \geq G_T$$

$$G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}} \quad \text{Transducer Gain}$$

$$P_{IN} = P_{AVS} \Leftrightarrow Z_i = Z_S^* \Rightarrow G = G_T$$

$$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}} \quad \text{Available Power Gain}$$

$$P_L < P_{AVN} \Rightarrow G_A \geq G_T$$

$$P_L = P_{AVN} \Leftrightarrow Z_{out} = Z_L^* \Rightarrow G_A = G_T$$

Bi-conjugate Match o entrada y salida simultaneamente adaptadas al conjugado ($Z_i = Z_S^*$, $Z_{out} = Z_L^*$) $\Rightarrow G_{p, \max} = G_{T, \max} = G_{A, \max}$

Parámetros S: Propiedades S21 (2)

$$S_{21} = \frac{2\sqrt{Z_{o1}} V_2(l_2)}{\sqrt{Z_{o2}} E_{1,TH}}$$

Si $Z_{o1} = Z_{o2} = Z_0$

Si $Z_{T1} = Z_{o1} \Rightarrow$
 A_v (ganancia en voltaje del bloque)


$$|S_{21}|^2 = \frac{\frac{1}{2} |V_2(l_2)|^2 / Z_{o2}}{|E_{1,TH}|^2 / 8Z_{o1}}$$

Potencia entregada a la carga Z_{o2} (P_L)


Acá $Z_s = Z_{o1}$ (Z_0), $Z_L = Z_{o2}$ (Z_0)
 $\Rightarrow \Gamma_s = 0, \Gamma_L = 0$

Potencia disponible en la fuente $E_{1,TH}$

Transducer Gain : $G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}} = |S_{21}|^2$

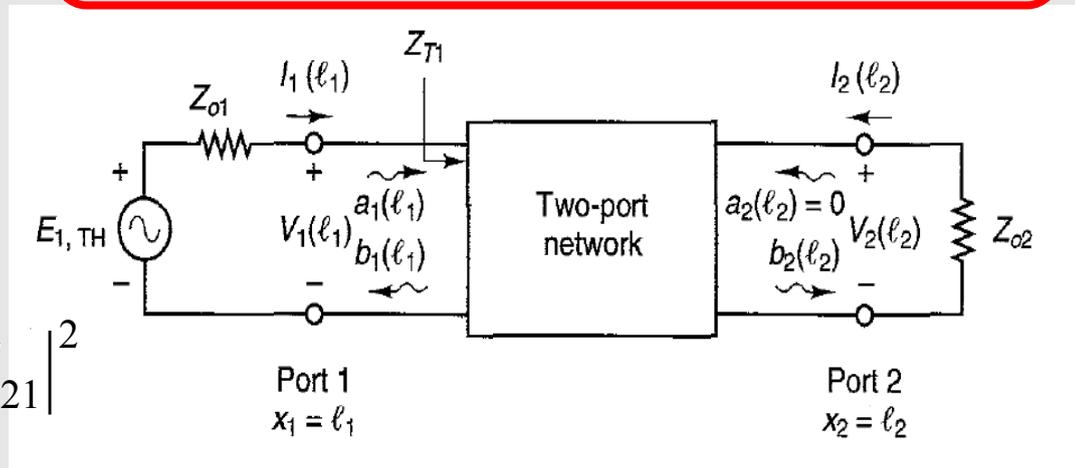

Γ_{in} , Γ_{out}

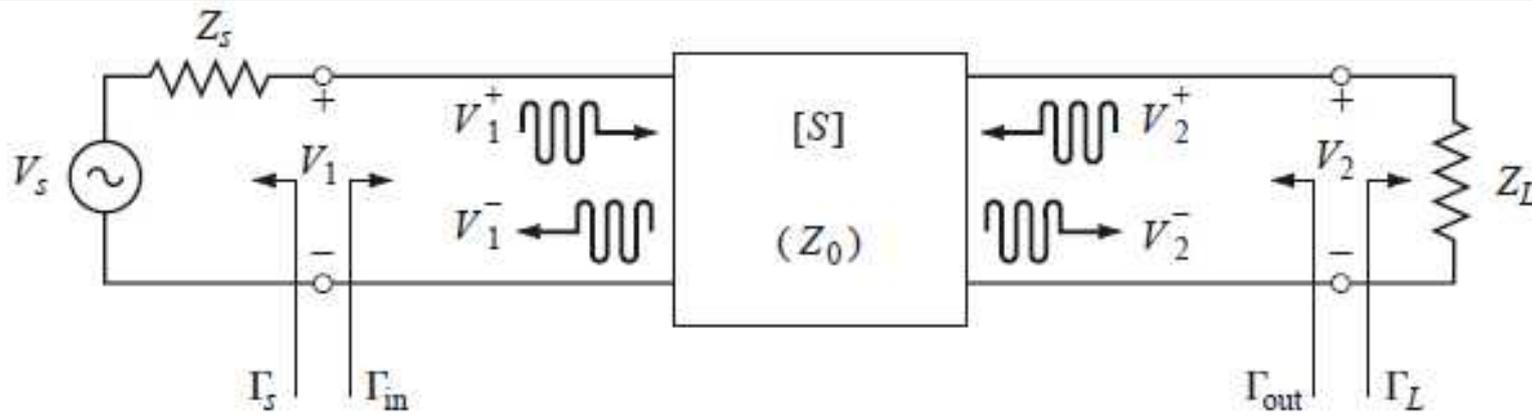

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+}$$

$$V_2^+ = \Gamma_L V_2^- \quad \text{Por definición de } \Gamma_L$$

$$V_1^- = S_{11} V_1^+ + S_{12} V_2^+ = S_{11} V_1^+ + S_{12} \Gamma_L V_2^-$$

$$V_2^- = S_{21} V_1^+ + S_{22} V_2^+ = S_{21} V_1^+ + S_{22} \Gamma_L V_2^-$$

Usando definición de parámetros S y de $\Gamma_L \Rightarrow$
2 ecs con 2 incognitas V_1^- , V_2^-


Resolviendo sistema y despejando V_1^- y $V_2^- \Rightarrow$

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_L}{1 - S_{22} \Gamma_L} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

$$\Gamma_{out} = \frac{V_2^-}{V_2^+} = S_{22} + \frac{S_{12} S_{21} \Gamma_S}{1 - S_{11} \Gamma_S}$$

P_{IN}
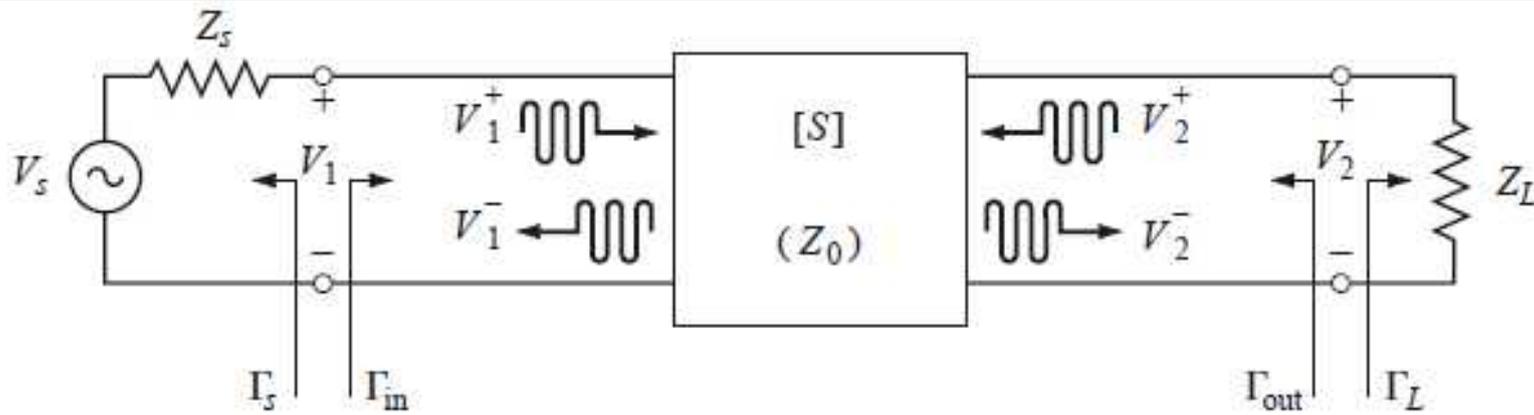
$$G_p = \frac{P_L}{P_{IN}} = \frac{\text{power delivered to the load}}{\text{power input to the network}}$$




$$P^+ = \text{Re}\left[V_{rms}^+ \cdot I_{rms}^{+*}\right] = \frac{1}{2} \text{Re}\left[V^+ \cdot (I^+)^*\right] = \frac{1}{2} \text{Re}\left[V^+ \cdot \frac{(V^+)^*}{Z_0}\right] = \frac{1}{2} \frac{|V^+|^2}{Z_0} \quad \text{Potencia incidente}$$

$$P^- = \text{Re}\left[V_{rms}^- \cdot I_{rms}^{-*}\right] = \frac{1}{2} \text{Re}\left[V^- \cdot (I^-)^*\right] = \frac{1}{2} \text{Re}\left[V^- \cdot \frac{(V^-)^*}{Z_0}\right] = \frac{1}{2} \frac{|V^-|^2}{Z_0} \quad \text{Potencia reflejada}$$

$$P_{IN} = P^+ - P^- = \frac{1}{2 \cdot Z_0} \left(|V_1^+|^2 - |V_1^-|^2 \right)$$

$$V_1^- = \Gamma_{IN} \cdot V_1^+ \Rightarrow P_{IN} = \frac{1}{2 \cdot Z_0} \left(|V_1^+|^2 - |V_1^-|^2 \right) = \frac{|V_1^+|^2}{2 \cdot Z_0} \left(1 - |\Gamma_{IN}|^2 \right)$$

$$P_{IN} = f(V_S)$$

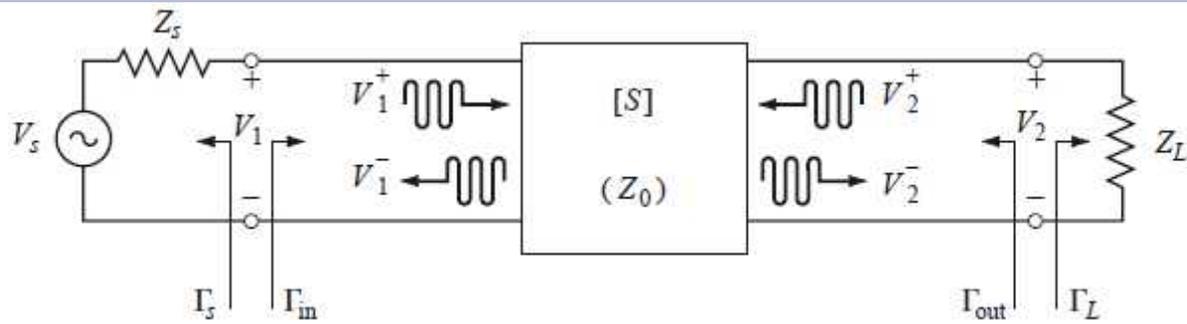

$$V_1 = V_S \frac{Z_{in}}{Z_S + Z_{in}} = V_1^+ + V_1^- = V_1^+ (1 + \Gamma_{in})$$

$$Z_{in} = Z_0 \frac{1 + \Gamma_{in}}{1 - \Gamma_{in}}$$

$$\Gamma_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0}$$

$$V_1^+ = \frac{V_S}{2} \frac{(1 - \Gamma_S)}{(1 - \Gamma_S \Gamma_{in})}$$

$$P_{in} = \frac{1}{2Z_0} |V_1^+|^2 (1 - |\Gamma_{in}|^2) = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

P_L, G

Análogamente a como se hizo con P_{IN}

$$P_L = P_{incidente} - P_{reflejada} = \frac{1}{2 \cdot Z_0} \left(|V_2^-|^2 - |V_2^+|^2 \right) \Rightarrow P_L = \frac{|V_2^-|^2}{2Z_0} (1 - |\Gamma_L|^2)$$

De def. de parametros S y Γ_L

$$V_2^- = S_{21} V_1^+ + S_{22} V_2^+ = S_{21} V_1^+ + S_{22} \Gamma_L V_2^-$$

$$P_L = \frac{|V_1^+|^2}{2Z_0} \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2} = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2 |1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2}$$

$$P_{in} = \frac{1}{2Z_0} |V_1^+|^2 (1 - |\Gamma_{in}|^2) = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$


$$G = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{in}|^2) |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

P_{AVS} , G_T

P_{AVS} : Potencia disponible de la fuente $= P_{IN} \Leftrightarrow Z_S = Z_{in}^* \Leftrightarrow \Gamma_S = \Gamma_{in}^*$
 Z_0 real

$$P_{in} = \frac{1}{2Z_0} |V_1^+|^2 (1 - |\Gamma_{in}|^2) = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2} (1 - |\Gamma_{in}|^2)$$

$$P_{avs} = P_{in} \Big|_{\Gamma_{in} = \Gamma_S^*} = \frac{|V_S|^2}{8Z_0} \frac{|1 - \Gamma_S|^2}{(1 - |\Gamma_S|^2)}$$

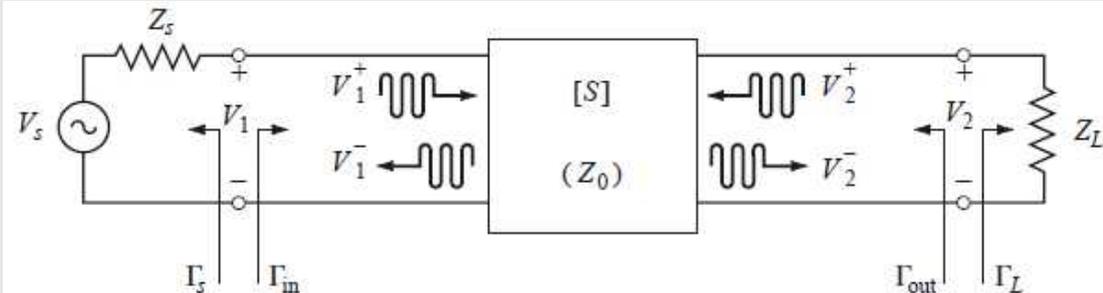


$$P_L = \frac{|V_S|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 |1 - S_{22} \Gamma_L|^2 |1 - \Gamma_S \Gamma_{in}|^2}$$

Si $\Gamma_L = \Gamma_S = 0$
 (entrada y salida adaptadas para reflexión 0) ↓

$$G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}}$$

$$G_T = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_{IN} \Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22} \Gamma_L|^2}$$

$$G_T = |S_{21}|^2$$

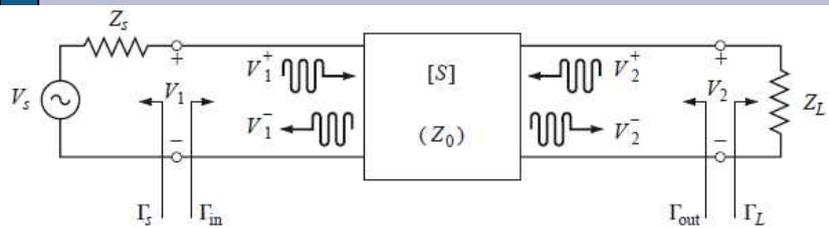

P_{AVN}, G_A

$$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}}$$

$$P_{avn} = P_L \bigg|_{\Gamma_L = \Gamma_{out}^*} = \frac{|V_S|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 |1 - S_{22}\Gamma_{out}^*|^2 |1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2} \bigg|_{\Gamma_L = \Gamma_{out}^*}$$

$$P_L = \frac{|V_S|^2 |S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2) |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 |1 - S_{22}\Gamma_L|^2 |1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2}$$

$$\Gamma_{in} = \frac{V_1^-}{V_1^+} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0} \Rightarrow$$


$$|1 - \Gamma_S\Gamma_{in}|^2 \bigg|_{\Gamma_L = \Gamma_{out}^*} = \frac{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2)^2}{|1 - S_{22}\Gamma_{out}^*|^2}$$

$$P_{avn} = \frac{|V_S|^2 |S_{21}|^2 |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 |1 - S_{11}\Gamma_S|^2 (1 - |\Gamma_{out}|^2)}$$

$$P_{avs} = P_{in} \bigg|_{\Gamma_{in} = \Gamma_S^*} = \frac{|V_S|^2 |1 - \Gamma_S|^2}{8Z_0 (1 - |\Gamma_S|^2)}$$

$$G_A = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_S|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{1 - |\Gamma_{OUT}|^2}$$

Resumiendo Ganancias

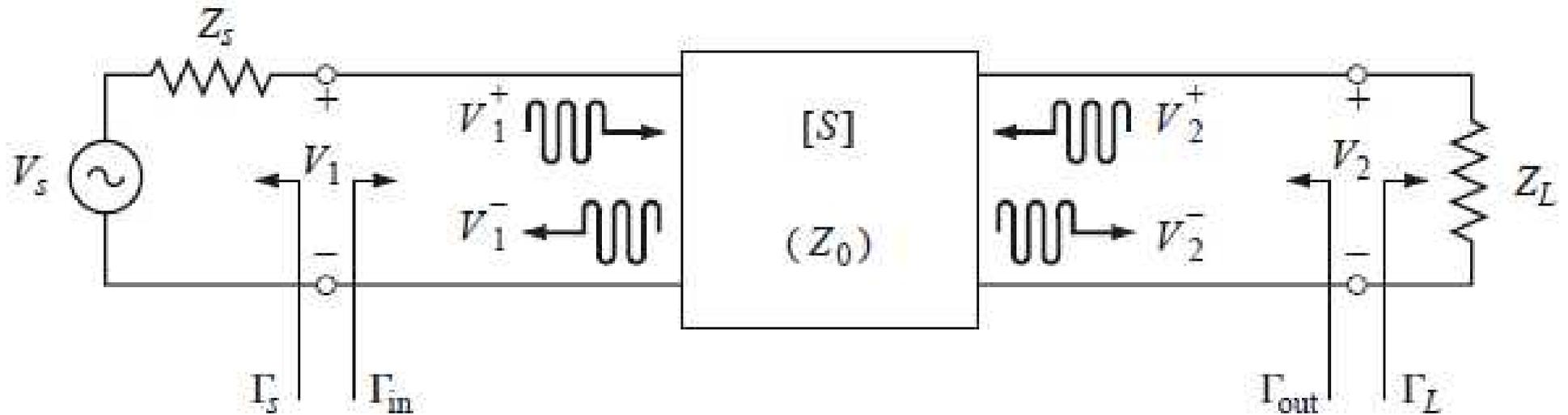

$$G = \frac{P_L}{P_{IN}} = f(\Gamma_L, [S])$$

$$G = \frac{P_L}{P_{in}} = \frac{|S_{21}|^2 (1 - |\Gamma_L|^2)}{(1 - |\Gamma_{in}|^2) |1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

Power Gain

$$G_T = \frac{P_L}{P_{AVS}} = f(\Gamma_S, \Gamma_L, [S])$$

$$G_T = \frac{1 - |\Gamma_s|^2}{|1 - \Gamma_{IN}\Gamma_s|^2} |S_{21}|^2 \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

Transducer Gain

$$G_A = \frac{P_{AVN}}{P_{AVS}} = f(\Gamma_S, [S])$$

$$G_A = \frac{1 - |\Gamma_s|^2}{|1 - S_{11}\Gamma_s|^2} |S_{21}|^2 \frac{1}{1 - |\Gamma_{OUT}|^2}$$


Available Power Gain

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L} = \frac{Z_{in} - Z_0}{Z_{in} + Z_0}$$

$$\Gamma_{out} = S_{22} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_S}{1 - S_{11}\Gamma_S}$$

$$\Gamma_S = \frac{Z_S - Z_0}{Z_S + Z_0} \quad \Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Ganancias en estructura de amplificador

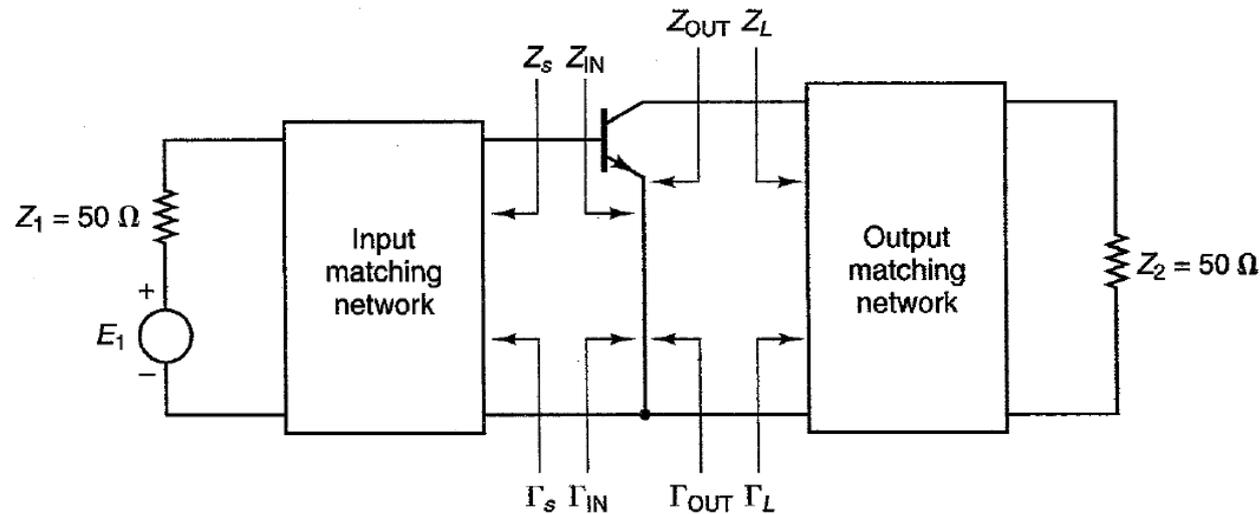

$$G_S = \frac{1 - |\Gamma_S|^2}{|1 - \Gamma_{in}\Gamma_S|^2}$$


$$G_0 = |S_{21}|^2,$$

$$G_L = \frac{1 - |\Gamma_L|^2}{|1 - S_{22}\Gamma_L|^2}$$

$$\Gamma_{in} = S_{11} + \frac{S_{12}S_{21}\Gamma_L}{1 - S_{22}\Gamma_L}$$

Si transistor
"unilateral" ($S_{12}=0$ o
despreciable)

$$\Gamma_{in} = S_{11}$$

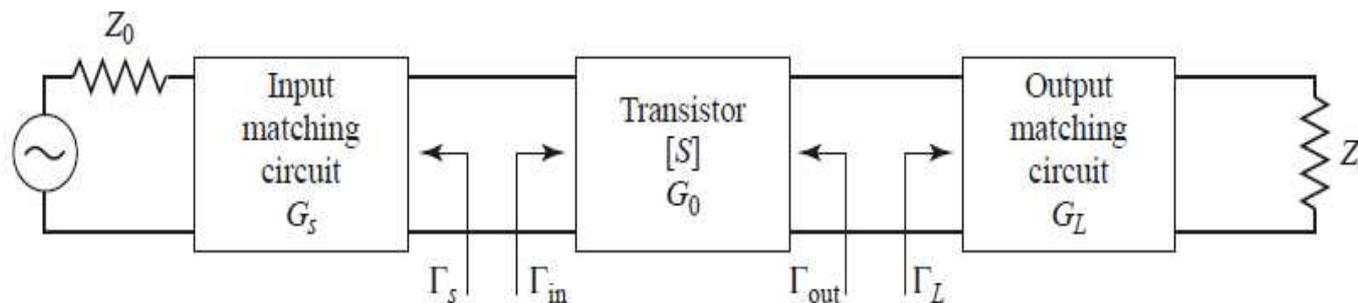

$$G_T = G_S G_0 G_L$$

G_S , G_L pueden ser >1 al reducir las pérdidas que habría debido a desadaptación