

SISTEMAS LINEALES 2

Examen, julio de 2015

- Escriba **nombre y apellido** en todas las hojas.
- Utilice las hojas de un solo lado. Resuelva problemas diferentes en hojas diferentes.
- Sea prolijo. Expresé sus resultados exactamente en el formato pedido. Explique y detalle todos sus pasos. Si algo no es claro para el evaluador, Ud. podría perder los puntos de la pregunta.
- Al entregar cuente las hojas y firme la planilla.
- No escriba ni raye el sobre.

Problema 1

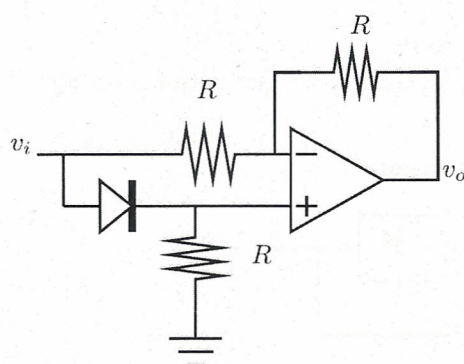


Figura 1:

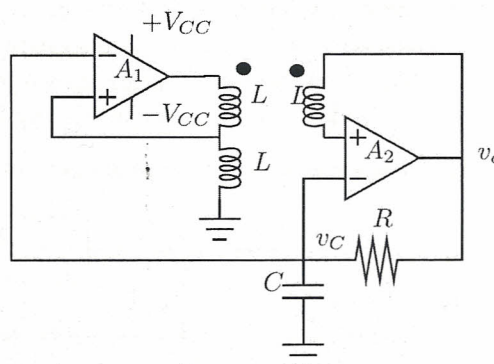


Figura 2:

- En el circuito de la figura 1, hallar v_o en función de v_i .
- En el circuito de la figura 2 el operacional A_1 funciona en zona no lineal y el operacional A_2 en zona lineal, ambos son ideales y el transformador es perfecto. Además en $t = 0$ el condensador está cargado a $\frac{-V_{cc}}{2}$, las bobinas descargadas y A_1 está saturado a $+V_{cc}$.
Se pide hallar y dibujar $v_C(t)$ y $v_o(t)$ hasta que el sistema llegue al régimen y calcular el período de v_C y v_o en régimen.
- Mostrar que la señal v_o en la figura 3 resulta ser un diente de sierra de período $2RC$.


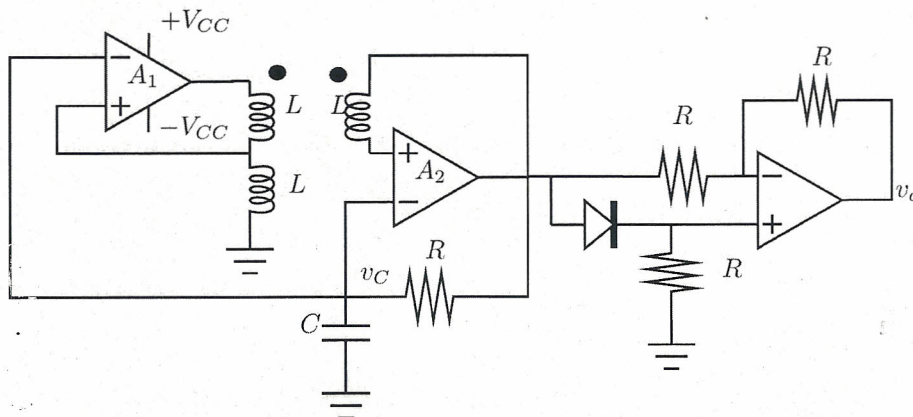


Figura 3:


Problema 2

La transferencia $M(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_0}{s + \omega_0}$, $\omega_0 > 0$ describe un modelo simplificado de un motor de corriente continua, con la tensión de alimentación como entrada ($u(t)$) y la frecuencia angular de giro de su eje como salida ($y(t)$).

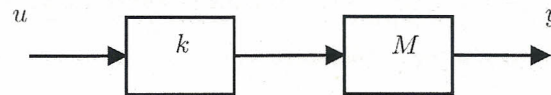1. Se propone en primera instancia la siguiente forma de conexión, donde la alimentación del motor es amplificada por un bloque de ganancia $k \geq 0$.



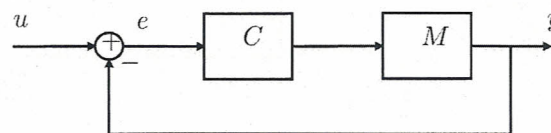- a) Estudiar la estabilidad del sistema en función de $k \geq 0$.
- b) Para una entrada del tipo escalón ($u(t) = Y(t)E$):
- 1) Calcular la respuesta $y(t) \forall t \geq 0$.
 - 2) Calcular el valor final de la respuesta en régimen.
 - 3) Calcular el tiempo de asentamiento (tiempo necesario para que la respuesta $y(t)$ alcance el 95 % de su valor en régimen), **ver nota**.
2. Suponga el esquema de conexión realimentado de la siguiente figura:



- a) Para el caso de $C(s) = k$, $k > 0$: repetir los cálculos de la parte 1. Para comparar estos resultados con los de la parte 1, grafique las respuestas $y(t)$ en un caso y otro en los mismos ejes e indique en la gráfica los valores respectivos de valores finales y tiempo de asentamiento.
- b) Calcular el valor final del error ($e(t) = u(t) - y(t)$) en régimen para una entrada escalón.
- c) Para el caso de $C(s) = \frac{k\omega_0^2}{s(s+10\omega_0)}$, $k \geq 0$ estudiar la estabilidad del sistema en función de $k \geq 0$ mediante el criterio de Nyquist y
- d) calcular el valor final de la respuesta en régimen y del error en régimen ante una entrada escalón.

Nota: $e^{-3} \approx 0,05$.

Problema 3

Considere los circuitos de las figuras 4 y 5, donde los amplificadores operacionales son ideales.

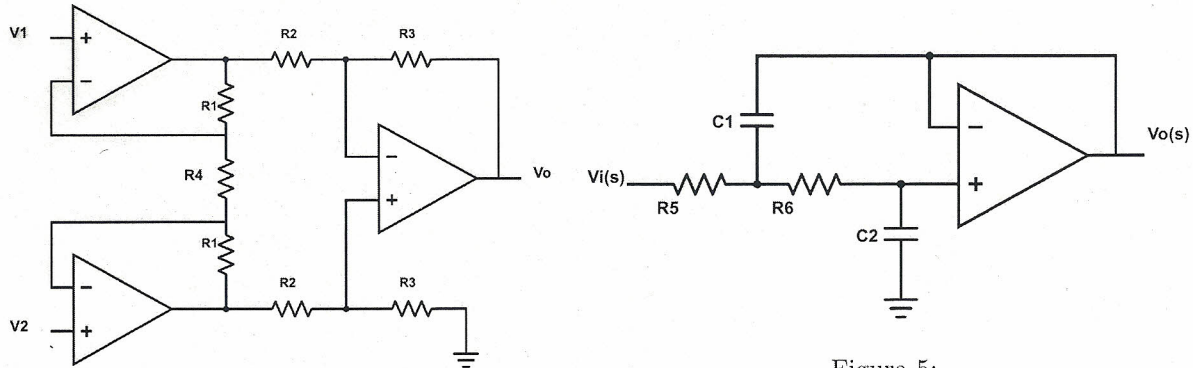


Figura 4:

Figura 5:

- Calcule V_o en función de V_1, V_2 para la figura 4.
- Calcule la impedancia vista en cada entrada y a la salida.

La siguiente es la transferencia de un filtro Butterworth de segundo orden y frecuencia de corte ω_c :

$$H(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}.$$

- Realice el diagrama de Bode de amplitud y fase calculando e indicando la respuesta en continua, la respuesta (módulo y fase) en la frecuencia de corte y la velocidad de caída (dB/dec) en alta frecuencia.
- Calcule las condiciones que deben cumplir R_5, R_6, C_1, C_2 en el circuito de la figura 5 para que el circuito se comporte como un filtro Butterworth de segundo orden y frecuencia de corte ω_c .
- Calcule la impedancia vista a la entrada.

Los circuitos de las figuras 4 y 5 se conectan según la figura 6. Suponga que se dan las condiciones de la parte d y que $R_1 = R_2 = R_3 = R_4$.

- Calcule la salida $V_o(t)$ en régimen para

$$V_1(t) = Y(t)[1 + \cos(10\omega_c t) + \sin(\omega_c t)],$$

$$V_2(t) = Y(t)[1 + \cos(10\omega_c t) - \sin(\omega_c t)].$$

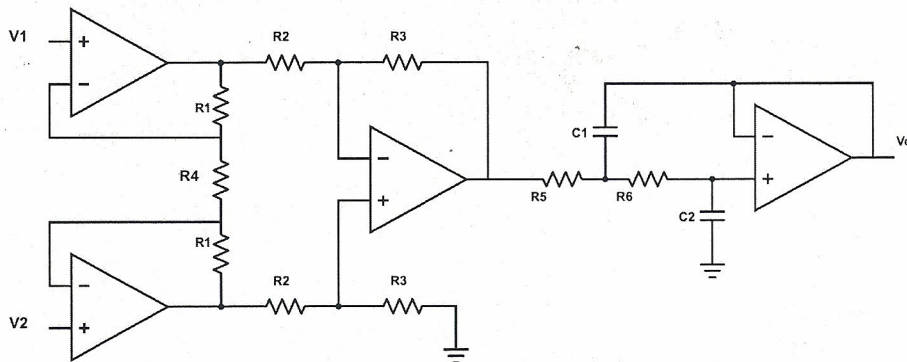


Figura 6:

Problema 0

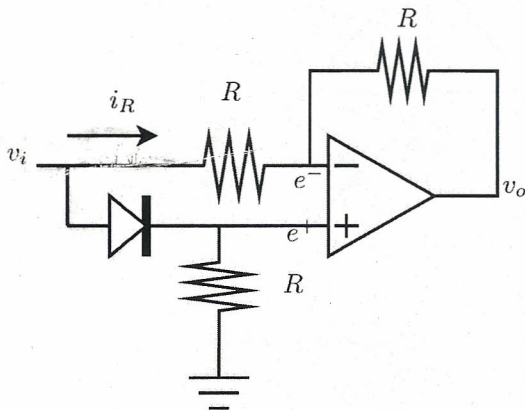


Figura 1:

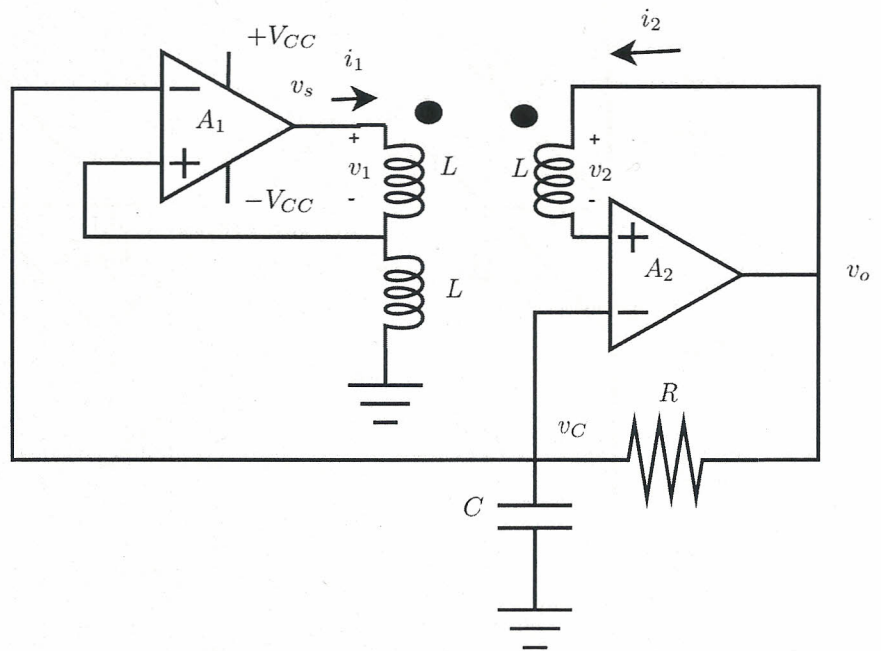


Figura 2:

a. Discutimos según el signo de v_i :

- Cuando $v_i \geq 0$ suponemos que el diodo conduce, lo cual se verifica automáticamente ya que $i_D = \frac{v_i}{R} \geq 0$. Por el cortocircuito virtual tenemos $e^- = v_i$ por lo que $i_R = 0$ y $v_o = v_i$
- Cuando $v_i < 0$ el diodo está abierto, esto se verifica viendo que $v_D = v_i < 0$ por lo que $e^+ = 0$ y el amplificador se comporta como un inversor, o sea $v_o = -v_i$

En resumen el circuito hace una rectificación de onda completa $v_o = |v_i|$.

b. El transformador es perfecto por lo que $M = \sqrt{LL} = L$

Notando que $I_2 = 0$ $V_1(s) = LsI_1$ y $V_2 = LsI_1$

$$V_s = 2LsI_1 = 2V_1 = 2E^+$$

Por lo tanto $e^+ = \frac{v_s}{2} = v_1 = v_2$.

Finalmente tenemos que $v_2 = v_r$ por cortocircuito virtual. O sea $v_2 = Ri = RC \frac{d}{dt} v_c$ entonces:

$$v_c(t) = v_c(0) + \frac{1}{RC} \int_0^t v_2(u) du = v_c(0) + \frac{1}{2RC} \int_0^t v_s(u) du$$

$$v_o(t) = v_c(t) + \frac{v_s}{2}$$

En $t = 0$, A_1 está saturado a $v_s = +V_{CC}$ y $v_c(0) = -\frac{V_{CC}}{2}$

Por las cuentas que hicimos antes: $e^+ = V_{CC}/2$, $e^-(0) = v_c(0) = -V_{CC}/2$ y verificamos que $e^+ > e^-$ mientras esa relación se mantenga el operacional seguirá saturado a $+V_{CC}$.

Para $t \geq 0$ mientras siga el operacional saturado se cumple $v_c(t) = -\frac{V_{CC}}{2} + \frac{V_{CC}}{2RC}t$, $v_o(t) = \frac{V_{CC}}{2RC}t$

Esto se cumple hasta que $v_c(t_1) = e^+(t_1) = \frac{V_{CC}}{2}$. Esto se da para $t_1 = 2RC$

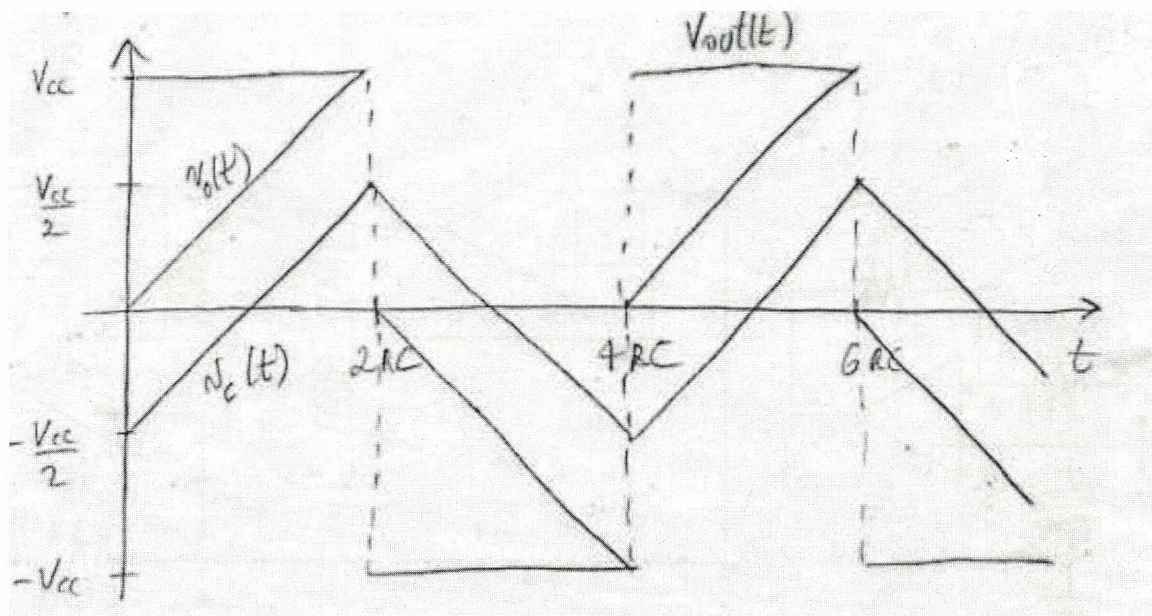


Figura 3:

Sea $t' = t - t_1$ y asumiendo ahora A_1 saturado a $-V_{CC}$.

$$v_C(t' = 0) = V_{CC}/2, e^+ = -V_{CC}/2.$$

Usando las relaciones que ya conocemos entre v_c y v_s tenemos:

$$v_C(t') = \frac{V_{CC}}{2} - \frac{V_{CC}}{2RC}t', \quad v_o(t') = -\frac{V_{CC}}{2RC}t'$$

Esto se verifica hasta que $e^- = e^+ = \frac{-V_{CC}}{2}$, esto ocurre para $t' = 2RC$ nuevamente. En ese momento A_1 está saturado a V_{CC} y el condensador tiene el mismo valor que al comienzo por lo que llegamos al régimen y el período de v_C y v_o es $4RC$.

- c. Usando la primera parte v_o es ahora el valor absoluto de la v_o de la parte anterior por lo cual las rampas negativas quedan positivas y nos queda una diente de sierra de alto V_{CC} y período $2RC$.

SISTEMAS LINEALES 2

Problema 2: Solución

1. (a) $H(s) = \frac{k\omega_0}{s+\omega_0}$ estable $\forall k$ (polo en $s_0 = -\omega_0$).
 - i. $u(t) = EY(t) \Rightarrow Y(s) = \frac{E}{s} \frac{k\omega_0}{s+\omega_0} = kEY(t) \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+\omega_0} \right) \Rightarrow y(t) = kEY(t)(1 - e^{-\omega_0 t})$.
 - ii. $y(t) \rightarrow kE$ o $Y(s) = \frac{E}{s} \frac{k\omega_0}{s+\omega_0} \rightarrow kE$.
 - iii. $y(t^*) = 0.95kE = (1 - e^{-3})kE \Rightarrow t^* = \frac{3}{\omega_0}$.
2. (a) $H(s) = \frac{C(s)H(s)}{1+C(s)H(s)} = \frac{k\omega_0}{s+(k+1)\omega_0}$ estable $\forall k$.
 - i. $y(t) = \frac{k}{k+1} EY(t)(1 - e^{-\omega_0(k+1)t})$.
 - ii. $y(t) \rightarrow \frac{k}{k+1} E$.
 - iii. $t^* = \frac{3}{(k+1)\omega_0}$.
- (b) $e(t) \rightarrow \frac{1}{k+1} E$.
3. $-G_{ol} = \frac{k\omega_0^3}{s(s+\omega_0)(s+10\omega_0)}$. El diagrama de bode y Nyquist se presenta en las siguientes figuras:

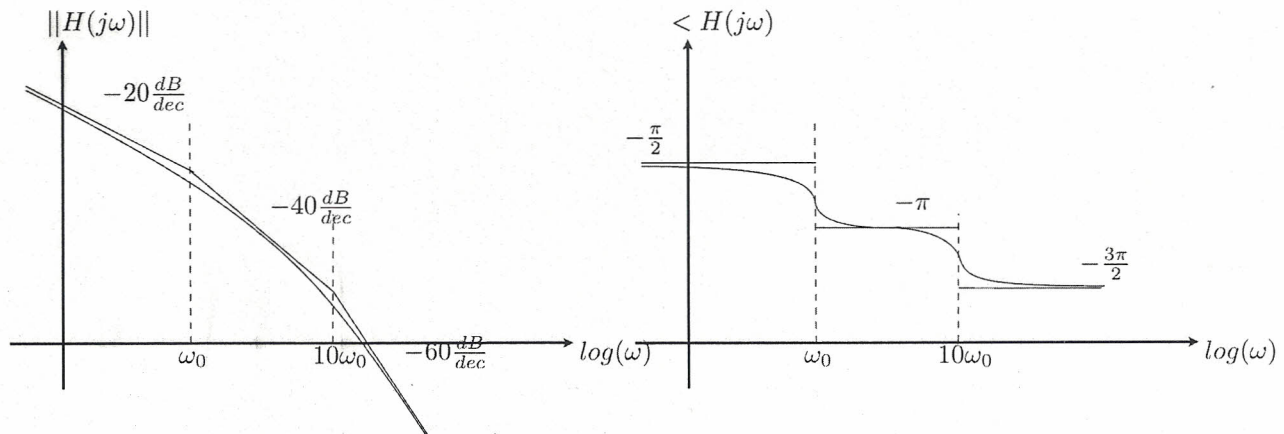


Figure 1:


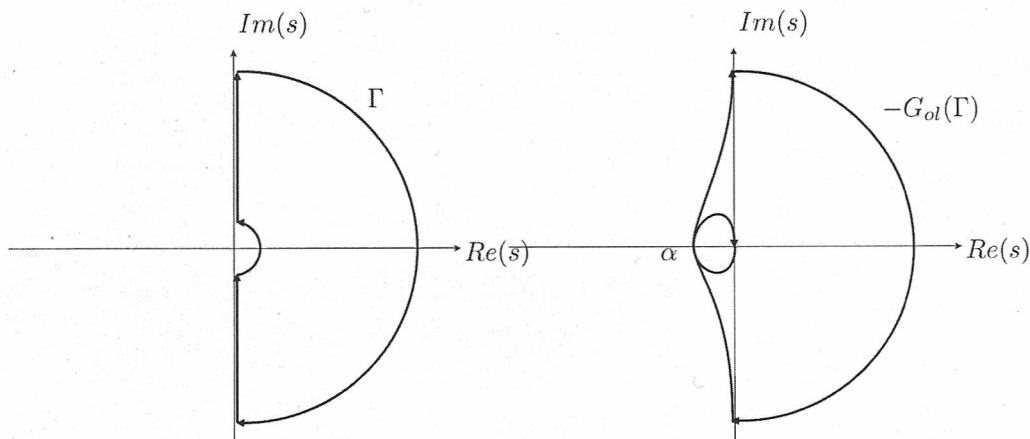


Figure 2:

$-G_{ol}(re^{j\theta}) \approx \frac{k\omega_0^3}{10\omega_0^2 re^{j\theta}}$. El cruce del diagrama por el semieje real negativo se da en α , calculado del siguiente modo: $\frac{k\omega_0^3}{j\omega_\alpha(j\omega_\alpha+\omega_0)(j\omega_\alpha+10\omega_0)} = \alpha \Rightarrow \omega_\alpha = \sqrt{10}\omega_0$, $\alpha = -\frac{k}{110}$. Para que el sistema sea estable el número de vueltas de la curva de Nyquist entorno al $-1 + j0$ debe ser cero, entonces $\alpha = -\frac{k}{110} < -1 \Rightarrow k > 110$.

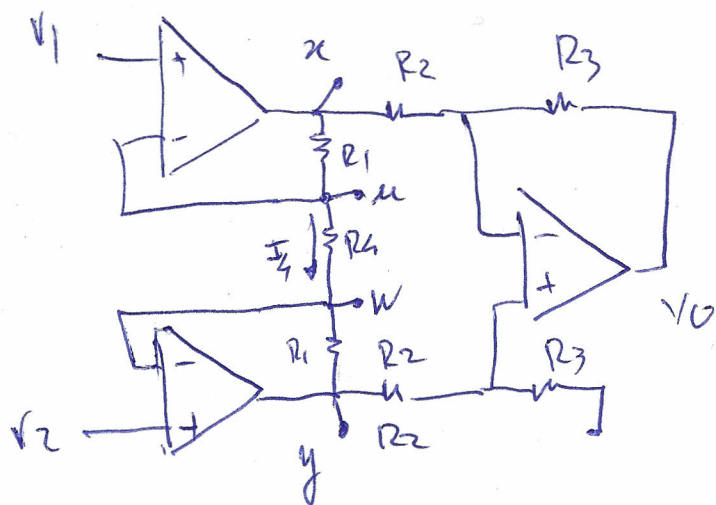4. $H(s) = \frac{k\omega_0^3}{s(s+\omega_0)(s+10\omega_0)+k\omega_0^3}$, para los valores de k que aseguran la estabilidad del sistema (obtenidos en la parte anterior), ante una entrada escalón: $u(t) = EY(t) \Rightarrow sY(s) = H(s) \cdot \frac{E}{s} \rightarrow EH(0) = y(+\infty) = E$. $e(+\infty) = 0$.

Solución Problema 3. Ex Julio 2015
SISTEMAS LINEALES 2



por tierra virtual

$$u = V_1$$

$$w = V_2$$

$$\Rightarrow I_4 = \frac{V_1 - V_2}{R_4}$$

$$\Rightarrow x = V_1 + R_1 I_4$$

$$x = V_1 + \frac{R_1}{R_4} (V_1 - V_2)$$

$$y = V_2 - \frac{R_1}{R_4} (V_1 - V_2)$$

$$V_0 = -\frac{R_3}{R_2} x + \frac{R_3}{R_3 + R_2} \left[1 + \frac{R_3}{R_2} \right] y$$

$$V_0 = -\frac{R_3}{R_2} x + \frac{R_3}{R_2} y = \frac{R_3}{R_2} (y - x) = \frac{R_3}{R_2} \left[V_2 - V_1 - 2 \frac{R_1}{R_4} (V_1 - V_2) \right]$$

$$\Rightarrow V_0 = -\frac{R_3}{R_2} \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_4} \right) (V_1 - V_2) \quad \textcircled{a}$$

b) $Z_{in} = \infty$ a las entradas, (op ideal).



$Z_{out} = 0$, operacional ideal redintada.

$$A(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \sqrt{2}\omega_c s + \omega_c^2}$$

(c)

$$\Delta = H(j\omega_c) \Big|_{-0} =$$

$$= \left| \frac{\omega_c^2}{j\sqrt{2}\omega_c^2} \right|_{dB} = \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right|_{dB} = -3 \text{ dB} \quad \text{At } H(j\omega)$$

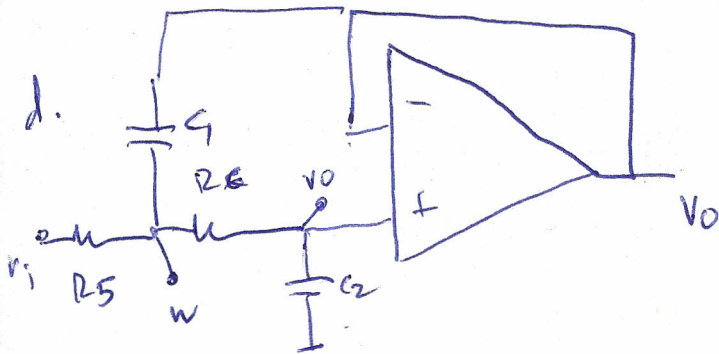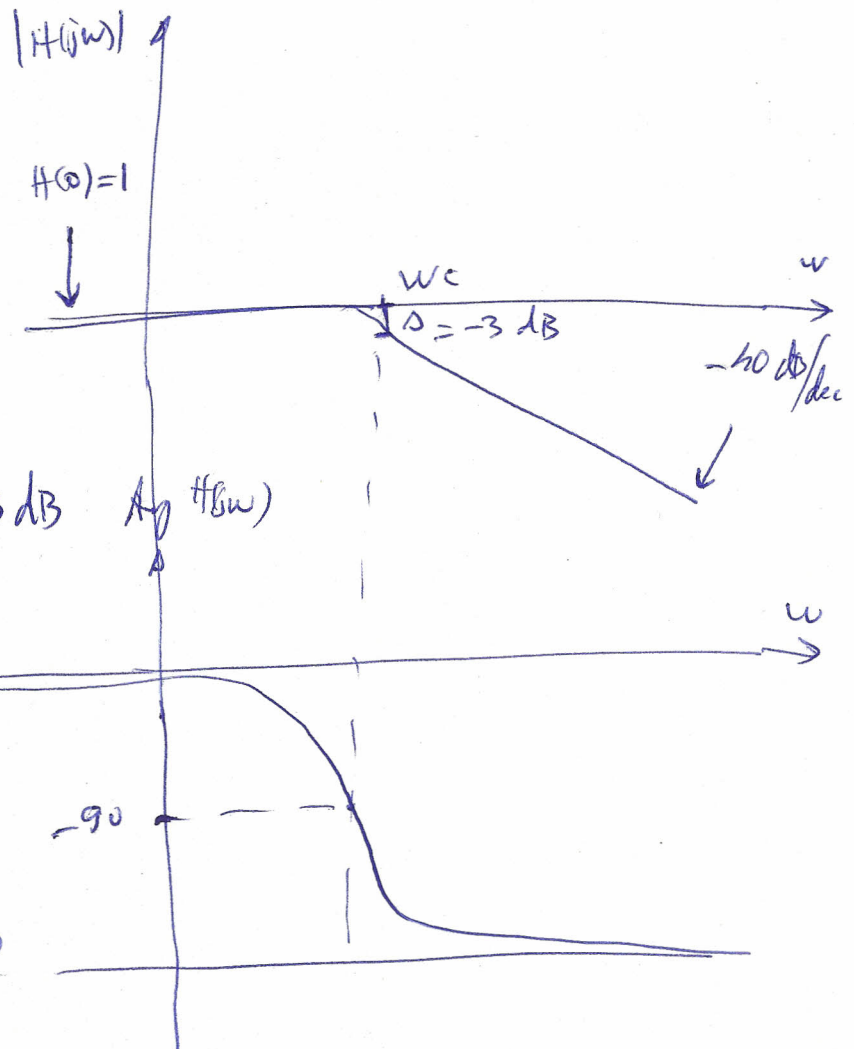

$$\begin{cases} \frac{w - V_i}{R_S} + \frac{w - V_o}{R_B} + C_1 S(w - V_o) = 0 \\ V_o = \frac{1}{C_2 S} w \end{cases} \Rightarrow V_o = \frac{1}{1 + R_B C_2 S} w$$


$$\Rightarrow \frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{R_S R_B C_1 C_2 S^2 + (R_S + R_B) C_2 S + 1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{R_s R_6 C_1 C_2} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{(R_s + R_6) C_2}{R_s R_6 C_1 C_2} s + \frac{1}{R_s R_6 C_1 C_2}}$$

$$\Rightarrow \omega_c^2 = \frac{1}{R_s R_6 C_1 C_2};$$

$$\sqrt{2} \sqrt{\frac{1}{R_s R_6 C_1 C_2}} = \frac{(R_s + R_6)}{R_s R_6 C_1}$$

e.

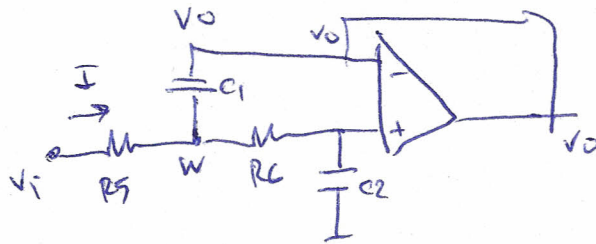

$$I = \frac{V_i - W}{R_s} = \frac{V_i - (1 + R_6 C_1 s) V_o}{R_s} = \frac{V_i - (1 + R_6 C_1 s) H(s) \cdot V_i}{R_s}$$

$$\Rightarrow I = \frac{1 - (1 + R_6 C_1 s) H(s)}{R_s} \cdot V_i$$

$$\Rightarrow Z_{in} = \frac{V_i}{I} = \frac{R_s}{1 - (1 + R_6 C_1 s) H(s)}$$

$$1. \quad V_o(s) = -\frac{R_3}{R_2} \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_4}\right) \cdot H(s) \cdot [V_1(s) - V_2(s)]$$

$$\Rightarrow W(s) = -3 H(s) (V_1(s) - V_2(s))$$

$$V_1(t) - V_2(t) = 2 Y(t) \sin \omega_c t$$

4.

$$\Rightarrow \text{in region } V_0(t) = 2 [-3 |H(j\omega_c)|] \sin(\omega_c t + \text{Arg } H(j\omega_c))$$

$$|H(j\omega_c)| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{Arg } H(j\omega_c) = -\pi/2.$$

$$\Rightarrow V_0(t) = -6 \frac{\sqrt{2}}{2} \sin(\omega_c t - \pi/2)$$