

1 Problema 2

En todo este problema se cumplen las siguientes relaciones: $\omega_0 = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

a) Escribimos el circuito en Laplace en la figura 1

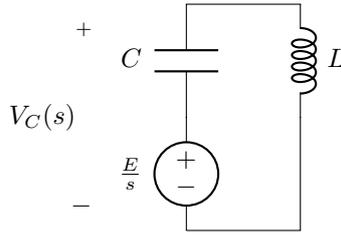


Figura 1: Circuito en Laplace

Resolviendo usando divisor de voltaje:

$$V_C(s) = \frac{Ls}{Ls + \frac{1}{Cs}} \frac{E}{s} = E \frac{s}{s^2 + \frac{1}{LC}} = E \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

Antitransformando: $v_C(t) = E \cos(\omega_0 t) Y(t)$

b) Escribimos el circuito en Laplace en la figura 2

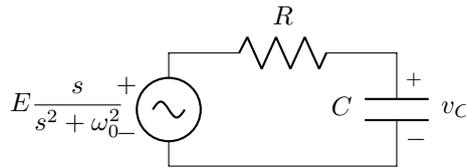


Figura 2:

Nuevamente usando divisor de voltaje y fracciones simples:

$$V_C(s) = E \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \frac{1}{RC} = E \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} \frac{\omega_0}{s + \omega_0} = E \left(\frac{A}{s + \omega_0} + \frac{Bs + C\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \right)$$

Por tapadita podemos sacar:

$$A = \frac{-\omega_0^2}{2\omega_0^2} = -\frac{1}{2}$$

Haciendo factor común e igualando coeficiente de polinomios nos quedan la condiciones $A + B = 0$ por el coeficiente de orden 2 y $A + C = 0$ por el coeficiente de orden 0. Por lo tanto $B = C = -A = \frac{1}{2}$

Por lo tanto al antitransformar:

$$v_c(t) = \frac{E}{2} (-e^{-\omega_0 t} + \cos(\omega_0 t) + \sin(\omega_0 t)) Y(t)$$

c) Durante el primer intervalo ($t < t_1 = \frac{2\pi}{\omega_0}$), tenemos dos circuitos independientes como los de las partes anteriores. El de la izquierda es como el de la parte a con condición inicial nula y el de la derecha idéntico y en las mismas condiciones que la parte b. Por lo tanto en este intervalo se cumple:

$$v_{C_1}(t) = \frac{E}{2} (-e^{-\omega_0 t} + \cos(\omega_0 t) + \sin(\omega_0 t)) \tag{1}$$

$$v_{C_2}(t) = 0 \tag{2}$$

$$v_s(t) = v_{C_1}(t) \tag{3}$$

$$i_s(t) = 0 \tag{4}$$

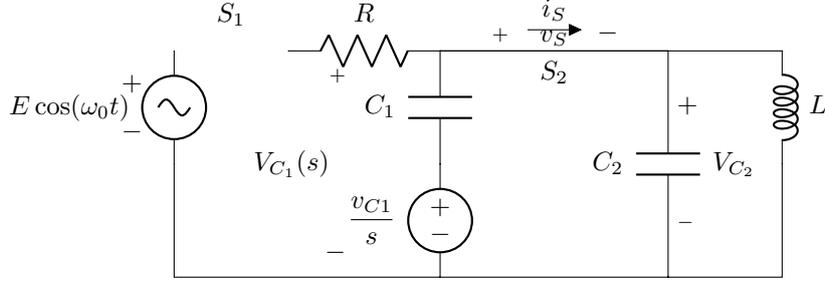


Figura 3:

En el instante en que las llaves cambian su estado, las condiciones iniciales de los condensadores son:

$$V_{C_1}(t_1^-) = v_{C_1} = \frac{E}{2} (1 - e^{-2\pi}) \quad (5)$$

$$V_{C_2}(t_1^-) = v_{C_2} = 0 \quad (6)$$

En la figura 3 escribimos el circuito en Laplace del último intervalo.

$$V_{C_1}(s) = V_{C_2}(s) = \frac{v_{C_1}}{s} \frac{1}{1 + \frac{1}{Cs} \left(\frac{1}{Ls} + Cs \right)} = \frac{v_{C_1}s}{2s^2 + \frac{1}{LC}} = \frac{v_{C_1}}{2} \frac{s}{s^2 + \frac{\omega_0^2}{2}}$$

Por lo tanto, definiendo $t' = t - t_1$ en este intervalo:

$$v_{C_1}(t) = v_{C_2}(t) = \frac{v_{C_1}}{2} \cos\left(\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}t'\right) = E \frac{1 - e^{-2\pi}}{4} \cos\left(\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}t - \sqrt{2}\pi\right)$$

Claramente $v_S = 0$ y falta hallar i_S .

$$I_S(s) = \left(\frac{v_{C_1}}{s} - V_{C_1}(s) \right) Cs = \left(\frac{v_{C_1}}{s} - \frac{v_{C_1}}{2} \frac{s}{s^2 + \frac{\omega_0^2}{2}} \right) Cs \quad (7)$$

$$= v_{C_1}C \left(1 - \frac{1}{2} \frac{s^2}{s^2 + \frac{\omega_0^2}{2}} \right) = \frac{v_{C_1}C}{2} \frac{s^2 + \omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0^2}{2}} \quad (8)$$

$$= \frac{v_{C_1}C}{2} \left(1 + \frac{\frac{\omega_0^2}{2}}{s^2 + \frac{\omega_0^2}{2}} \right) = \frac{v_{C_1}}{2R\omega_0} \left(1 + \frac{\omega_0}{\sqrt{2}} \frac{\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}}{s^2 + \frac{\omega_0^2}{2}} \right) \quad (9)$$

$$= \frac{v_{C_1}}{2R} \left(\frac{1}{\omega_0} + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}}{s^2 + \frac{\omega_0^2}{2}} \right) \quad (10)$$

Pasando al tiempo:

$$i_S(t') = \frac{v_{C_1}}{2R} \left(\frac{1}{\omega_0} \delta(t') + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}t'\right) Y(t') \right)$$

Resumiendo:

$$v_{C_1}(t) = \frac{E}{2} \begin{cases} -e^{-\omega_0 t} + \cos(\omega_0 t) + \sin(\omega_0 t) & t \in [0, t_1) \\ \frac{1 - e^{-2\pi}}{2} \cos\left(\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}t - \sqrt{2}\pi\right) & t \geq t_1 \end{cases} \quad (11)$$

$$v_{C_2}(t) = \begin{cases} 0 & t \in [0, t_1) \\ E \frac{1 - e^{-2\pi}}{4} \cos\left(\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}t - \sqrt{2}\pi\right) & t \geq t_1 \end{cases} \quad (12)$$

$$v_S(t) = \begin{cases} -e^{-\omega_0 t} + \cos(\omega_0 t) + \sin(\omega_0 t) & t \in [0, t_1) \\ 0 & t \geq t_1 \end{cases} \quad (13)$$

$$i_S(t) = \begin{cases} 0 & t \in [0, t_1) \\ E \frac{1 - e^{-2\pi}}{4R} \left(\frac{1}{\omega_0} \delta(t - t_1) + \frac{1}{\sqrt{2}} \sin\left(\frac{\omega_0}{\sqrt{2}}t - \sqrt{2}\pi\right) \right) & t \geq t_1 \end{cases} \quad (14)$$