

Electrónica Avanzada 2

Práctico 5 Osciladores

Los ejercicios marcados con ★ son opcionales. Además cada ejercicio puede tener una fecha, que indica en que prueba se planteó el ejercicio.

Objetivo: El objetivo general del presente práctico es introducir al alumno en la temática de osciladores. Los ejercicios propuestos contienen varias configuraciones como el Puente de Wien, osciladores por corrimiento de fase, osciladores con resistencias dependientes de tensión, osciladores Colpitts y osciladores a cristal. Se trabaja con los conceptos básicos de frecuencia y condición de oscilación y condición de arranque.

Ejercicio 1 (Examen 15/02/2000)

- Dado el circuito de la figura 1.1, dar la función que relaciona I_O con V_a y V_b ($V_{EE} < 0 < V_{CC}$).
- Considere el oscilador de la figura 1.2, el bloque 1 es el circuito de la figura 1.1 (parte recuadrada, excluyendo a R_L) y el bloque 2 presenta entre los terminales 1 y 2 una resistencia que depende de la tensión entre las terminales 3 y 2 ($R(V_r)$) ya que 2 está a tierra). Se considera que la impedancia vista desde 3 es infinita. ¿Cómo debe ser la dependencia $R(V_r)$ para tener una estabilización de la amplitud del oscilador? Fundamente.
- ¿Cómo dimensionaría C_{reg} para que el circuito funcione correctamente?
- Se desea una amplitud pico a pico V_{amp} a la salida; ¿Si $R(V_r)$ es de la forma $k \cdot V_r^2 + R_2/4$ qué valor debe tomar k en función de V_{amp} y los datos restantes para que eso suceda?

Ejercicio 2 (Examen 03/2000)

En este ejercicio se trabaja con un oscilador por corrimiento de fase, junto con el uso de diodos como limitadores de ganancia.

- Determinar frecuencia y condición de oscilación para el oscilador por corrimiento de fase de la Figura 2.1
- A los efectos de controlar la amplitud de las oscilaciones, se sustituye R_f por el circuito de la Figura 2.2. Determinar la condición que deben cumplir R_1 y R_2 para que el oscilador arranque y la amplitud resultante de las oscilaciones sea V_{amp} de pico. Considerar para los diodos un modelo con tensión de umbral V_γ y resistencia nula (ver Figura 2.3).

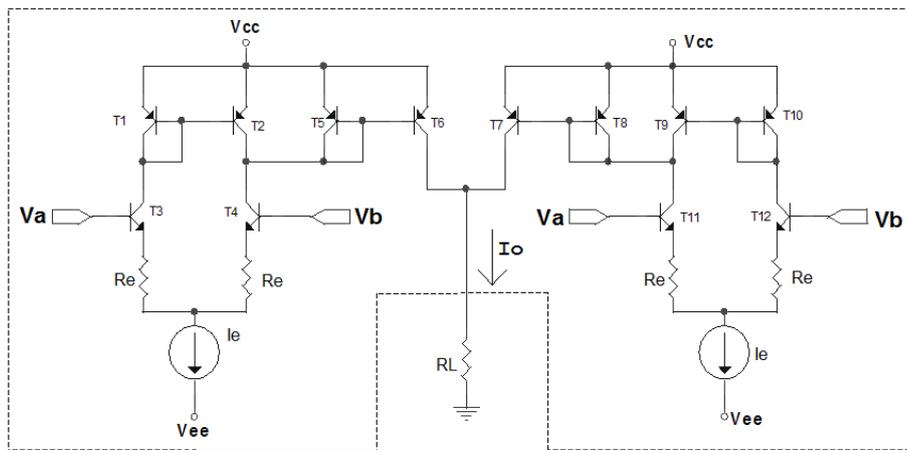


Figura 1.1

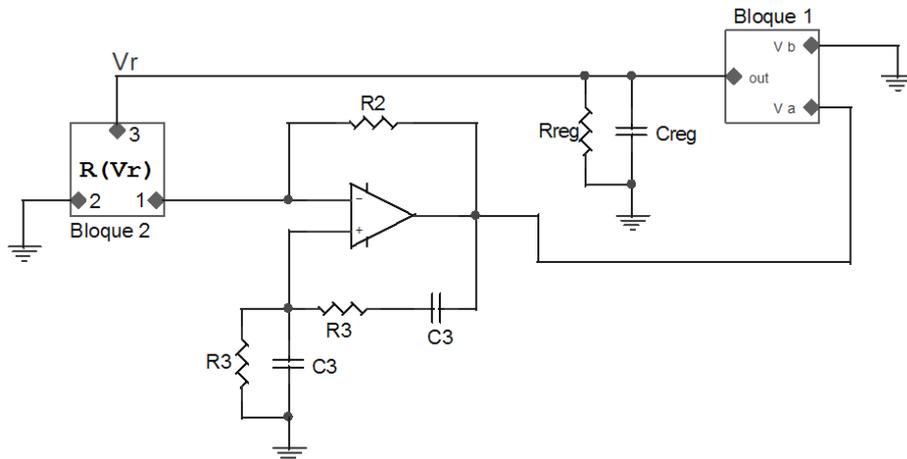


Figura 1.2

- (c) Determinar cuál es la máxima frecuencia de oscilación para que el slew rate del amplificador no afecte la salida del oscilador en función del valor del slew rate.

Ejercicio 3 (Examen 07/1999)

En este problema se muestra la implementación de una inductancia a partir del uso de un circuito que contiene un amplificador conectado como seguidor.

- (a) Calcular la impedancia vista Z_v en el circuito de la Figura 3.1 entre el punto A y tierra, ¿A qué frecuencia esta impedancia es puramente resistiva y cuál es su valor en este caso?. ¿Cuánto vale la parte positiva de la reactancia de la Z_v ? Notar que esto puede considerarse como una inductancia equivalente.

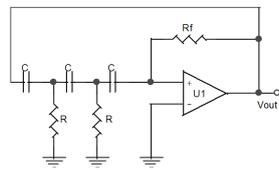


Figura 2.1

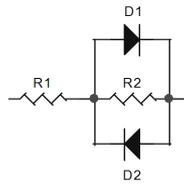


Figura 2.2

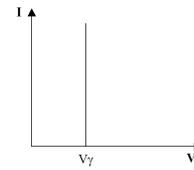


Figura 2.3

- (b) Hallar en el oscilador de la Figura 3.2 la frecuencia y la condición de oscilación.
- (c) Si el circuito de la Figura se modifica como se indica en la Figura 3.3, ¿Qué cambio se produce en el comportamiento del circuito al mover el potenciómetro P ?

Nota: Considerar los amplificadores como ideales.

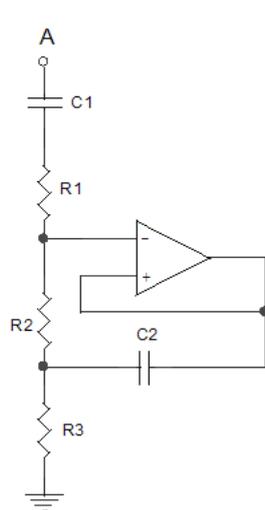


Figura 3.1

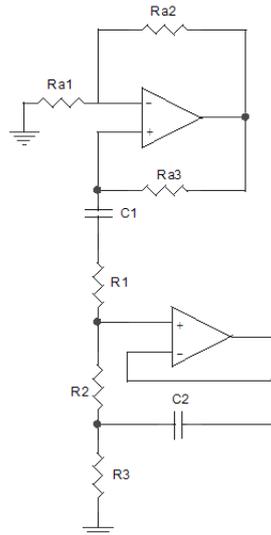


Figura 3.2

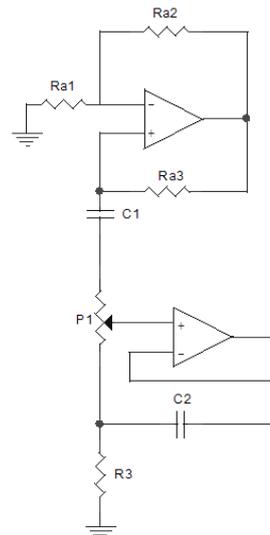


Figura 3.3

Ejercicio 4 (Examen 03/1999)

En este circuito se utiliza como circuito detector de amplitud un rectificador de media onda y se discute que ocurre cuando se utiliza un rectificador de onda completa.

- (a) Determinar la frecuencia y condición de oscilación del circuito de la Figura 4. R_{1A} es una resistencia dependiente de la tensión V_a .
- (b) ¿Qué condición debe cumplir el valor de R_{1A} con $V_a = 0$ para que el oscilador arranque? ¿Cómo debe ser la variación de R_{1A} con V_a para estabilizar la amplitud a la salida de oscilador (creciente o decreciente)? Justificar claramente.

- (c) ¿Cómo debe elegirse el polo del filtro implementado por AO3? ¿Cómo cambia esta condición si se emplea, en lugar del circuito implementado por AO2, un rectificador de onda completa?.

Nota : Considerar los amplificadores como ideales.

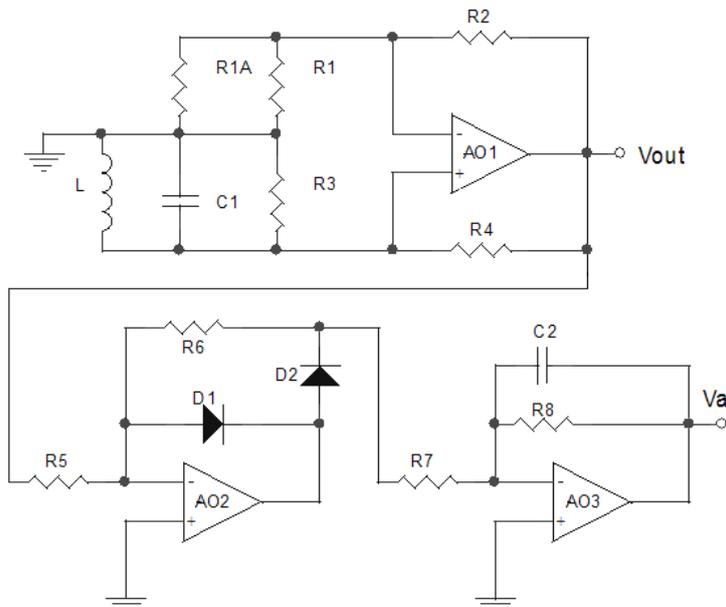


Figura 4

Ejercicio 5 (Examen 12/1998)

El circuito de la Figura 5.1 es un regulador de tensión lineal para una fuente de alimentación. Para el amplificador se considerará un modelo de dos polos con ganancia en DC A_0 infinita. Por lo tanto, la respuesta en frecuencia del amplificador se puede aproximar por la ecuación 1, siendo f_T la frecuencia de transición del modelo de primer orden, es decir el producto de ganancia por ancho de banda del modelo de primer orden suponiendo un solo polo, y f_{pnd} el polo no dominante. La impedancia de entrada del amplificador de supondrá infinita.

$$A(s) = \frac{A_0}{\left(1 + \frac{s}{\omega_T/A_0}\right)\left(1 + \frac{s}{\omega_{pnd}}\right)} \cong \frac{1}{\frac{s}{\omega_T}\left(1 + \frac{s}{\omega_{pnd}}\right)} \quad (1)$$

donde $\omega_T = 2\pi f_T$ y $\omega_{pnd} = 2\pi f_{pnd}$.

Considerar R_L tal que: $R_{min} < R_L < R_{max}$.

- (a) Calcular la condición que debe cumplir ω_T para que el circuito no oscile para ningún valor de R_L . Expresar claramente la condición en que se evalúa R_L (R_{min} o R_{max}).

- (b) La Figura 5.2 muestra un esquema interno del amplificador operacional utilizado en el circuito. Este amplificador permite colocar una capacidad de compensación externa (C_{ext}) adicional en paralelo con la capacidad interna C_m . La segunda etapa tiene una respuesta en frecuencia: $A_2(s) = \frac{A_{02}}{1+s/\omega_{pnd}}$ con $A_{02} \gg 1$, y una impedancia de entrada que se supondrá puramente resistiva. Calcular la condición que debe cumplir C_{ext} para asegurar la condición determinada en la primera parte y que por tanto el circuito no oscile para ningún valor de R_L .

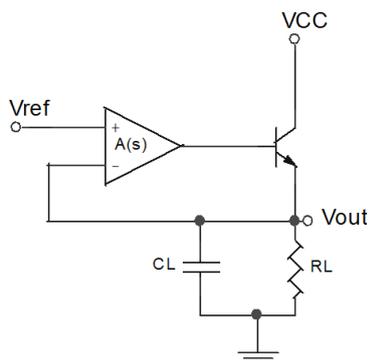


Figura 5.1

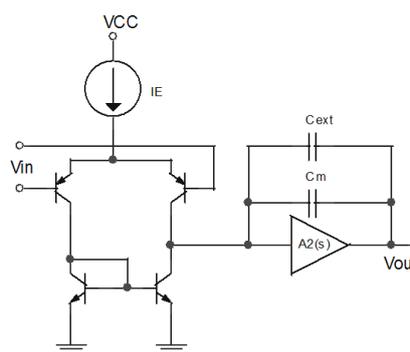


Figura 5.2

Ejercicio 6

El circuito de la Figura 6.1 es un oscilador Colpitts al que se le ha agregado una capacidad variable en paralelo con la inductancia L . Esta capacidad variable se implementa a partir del varactor D ; ésta varía con el voltaje E de acuerdo con la curva que se presenta en la Figura 6.2.

- Si definimos $G_m = I_C/E_X$ con I_C y E_X componentes del primer armónico, hallar la condición y frecuencia oscilación del circuito de la Figura 6.1 en función de los parámetros C_1 , C_2 , L , C , G_m y R_e . Se supondrá a estos efectos que la impedancia vista desde la base del transistor es infinita.
- Hallar el voltaje de polarización que es necesario aplicar al varactor para que con $L = 10mH$, $C_1 = 200pF$, $C_2 = 300pF$ y la frecuencia de oscilación sea $f = 4MHz$.

Ejercicio 7

El amplificador de la Figura 7.1, tiene ganancia A , impedancia de entrada grande e impedancia de salida R_O . El cristal se representa por el modelo de la Figura 7.2, sus frecuencias propias son ω_S y ω_P :

- Hallar la frecuencia y condición de oscilación. Mostrar que la frecuencia de oscilación está comprendida entre ω_S y ω_P (En un cristal $C_S \ll C_P$ de manera que son próximas).

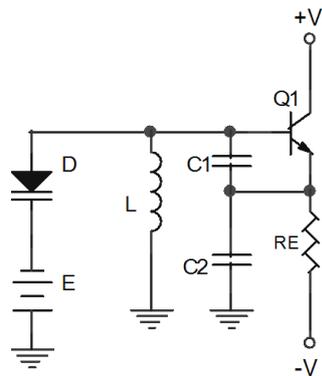


Figura 6.1

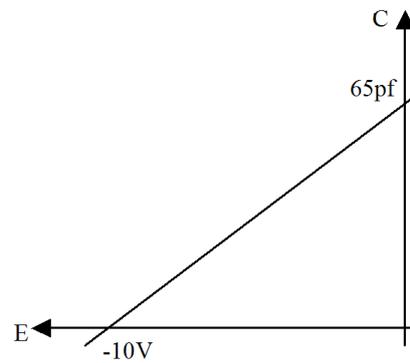


Figura 6.2

- (b) Hallar C_1 y C_2 para obtener un oscilador de $1krad/s$ considerando que $\omega_S = 998rad/s$, $\omega_P = 1002rad/s$, $C_P = 3pF$ y $A=10$.

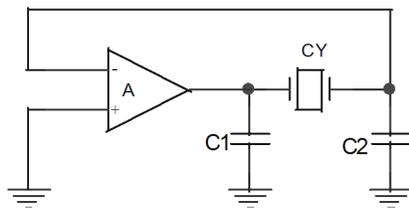


Figura 7.1

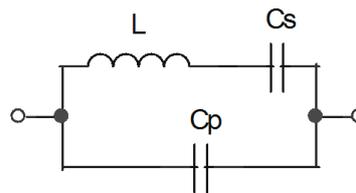


Figura 7.2