

## Sistemas Lineales 2 - Segundo Parcial

- Escriba **nombre y apellido** en todas las hojas.
- Utilice las hojas de **un solo lado**. Resuelva problemas diferentes en **hojas diferentes**.
- Sea prolijo. **Explique** y detalle bien todos sus pasos. Exprese sus resultados exactamente **en el formato pedido**. Recuerde, que a través de esta evaluación usted debe demostrar sus conocimientos en la materia. Tenga presente que si algo no es claro para el evaluador, usted podría perder los puntos correspondientes a la pregunta.

**Problema 1.- (12pts.-)** En el circuito de la Figura 1,  $\alpha$  y  $\beta$  son parámetros reales, finitos. La impedancia de entrada del bloque amplificador es infinita. Calcular los cuatro parámetros  $h$  del cuadripolo, cuya definición se recuerda:

$$\begin{aligned} V_1 &= h_{11}I_1 + h_{12}V_2, \\ I_2 &= h_{21}I_1 + h_{22}V_2. \end{aligned}$$

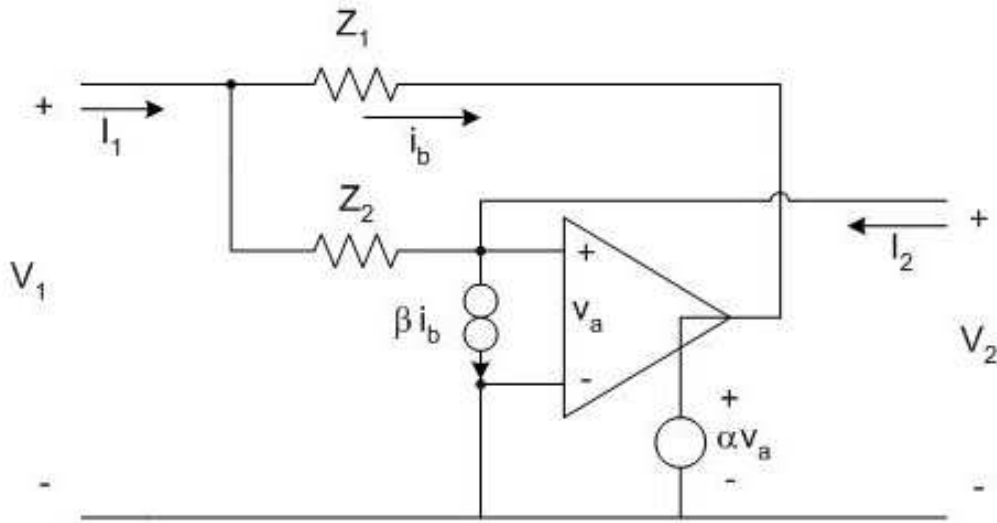


Figure 1: Circuito Correspondiente al Problema 1.

**Problema 2.- (12pts.-)** Considere los siguientes sistemas, de entrada  $u(t)$ , respuesta al impulso  $h(t)$ , y salida  $r(t)$ . Para cada uno de ellos, justificando claramente, indicar si es o no es BIBO estable. En los casos que corresponda, discuta según el parámetro  $k \in \mathbb{R}$ .

$$(a) \mathcal{L}\{h_a\}(s) = H_a(s) = \frac{1}{(s+5)}, \quad (b) \mathcal{L}\{h_b\}(s) = H_b(s) = \frac{(s-1)}{(s+10)(s+100)},$$

$$(c) \mathcal{L}\{h_c\}(s) = H_c(s) = \frac{k}{(s-1)(s+10)}, \quad (d) h_d(t) = \begin{cases} \frac{1}{(n+1)} & , t \in [n, n + \frac{1}{2}] \\ 0 & , \text{en otro caso} \end{cases}, \quad n = 0, 1, 2, \dots,$$

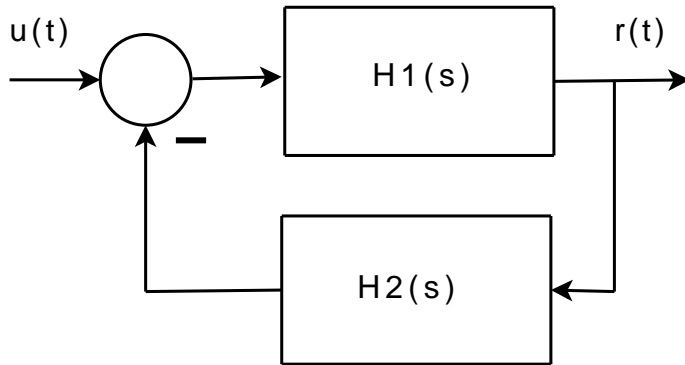


Figure 2: Sistema Realimentado Correspondiente al Problema 2.

(e) El sistema realimentado de la Figura 2, donde

$$H_1(s) = \frac{(s + 10)}{(s + 100)} , \quad H_2(s) = \frac{k}{(s - 1)^2} .$$

**Problema 3.- (18pts.-)** Considere una línea de transmisión, sin pérdidas, con impedancia característica  $Z_0$  y velocidad de fase  $v_P$ .

(a) Considere otra línea de transmisión, sin pérdidas, con impedancia característica  $Z_S$  y velocidad de fase  $v_P$ , de longitud  $d_S > 0$ , cuyo terminal se encuentra cortocircuitado, constituyendo de esta manera un Stub en cortocircuito. La línea de transmisión de impedancia característica  $Z_0$  es excitada con una fuente sinusoidal, de frecuencia angular  $\omega > 0$ , que se conecta a uno de sus extremos, y en el otro extremo se conecta una carga de impedancia  $Z_L$ . A una distancia  $d_L \geq 0$  de esta carga se conecta (en paralelo) el Stub arriba descrito. Asuma que  $Z_0 > 0$ ,  $Z_S > 0$ ,  $v_P > 0$ , y  $\omega > 0$  son dados. Demuestre, que para cualquier carga dada  $Z_L = x_L + jy_L$ , con  $x_L > 0$ , es siempre posible encontrar una longitud  $d_S > 0$  para el Stub, y una posición  $d_L \geq 0$  para colocar este Stub, de tal manera que la impedancia vista hacia atrás (en la línea de transmisión de impedancia característica  $Z_0$ ) sea exactamente  $Z_0$ .

**Nota 1.-** La siguiente fórmula, estudiada en clase, que nos da la impedancia vista sobre una línea de transmisión, sin pérdidas, (y de impedancia característica  $Z_C$ ) a una distancia  $d$  de la carga, podría ser útil:

$$Z|_d = \frac{(Z_L + jZ_C \tan \beta d)}{(Z_C + jZ_L \tan \beta d)} Z_C .$$

**Nota 2.-** Se sugiere tener presente que resolver una ecuación del tipo

$$\frac{Z_1 Z_2}{(Z_1 + Z_2)} = Z_3 ,$$

es equivalente a resolver una ecuación del tipo (lo cual podría resultar mas sencillo)

$$\frac{1}{Z_1} + \frac{1}{Z_2} = \frac{1}{Z_3} .$$

(b) Para  $Z_L = Z_0 - j2Z_0$  halle los valores mínimos para  $d_L \geq 0$  y  $d_S > 0$  tal que se verifique la condición de la parte (a). Expresé su respuesta claramente y solo en términos de  $Z_0$ ,  $Z_S$ , y  $\lambda = \frac{2\pi}{\omega} v_P$ .

- (c) Asuma que  $Z_L$  es como en la parte (b) y que  $d_L$  y  $d_S$  son los hallados en la parte (b). Asuma también que  $l$ , la longitud de la línea de transmisión de impedancia  $Z_0$ , es  $l = 2d_L$ . En el extremo  $z = 0$  de esta línea de transmisión conectamos una fuente de tensión  $v_g(t) = V \cos \omega t$ ,  $t \geq 0$ , en serie con  $R_g = Z_0$ , donde  $V > 0$  es dado. Halle las tensiones en regímen  $v(\frac{l}{2}, t)$  y  $v(l, t)$ ,  $t \geq 0$ . Expresé estos resultados claramente y solo en términos de  $V$ ,  $\omega$ , y  $t$ .

**Problema 4.- (18pts.-)** El sistema de la Figura 3 representa un sistema ascensor cuya velocidad se desea controlar mediante la entrada  $v_d$ . Para este sistema se considerarán como entradas el voltaje  $v_d$  y la masa  $m$ . Los motores/generadores de continua ( $M_1$  y  $M_2$ ) son

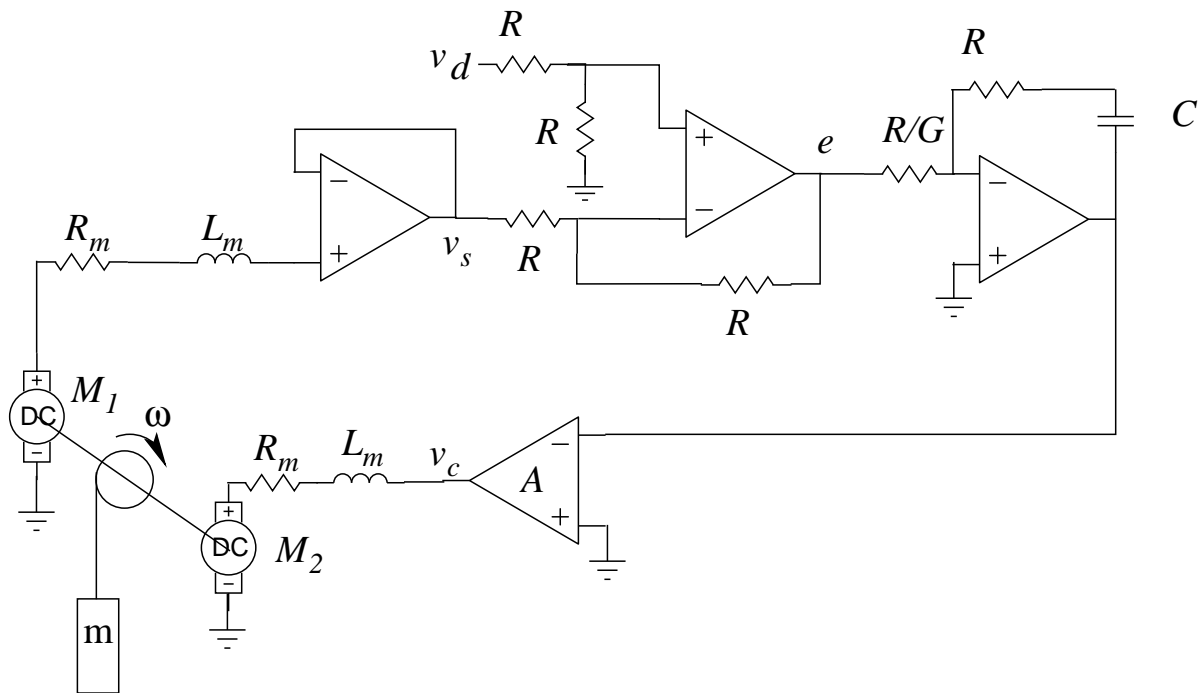


Figure 3: Sistema Correspondiente al Problema 4.

idénticos y de constante  $\kappa$ . Las resistencias  $R_m$  y bobinas  $L_m$  representan la resistencia e inductancia interna del bobinado. Se recuerdan las ecuaciones del motor:

$$v_m = \kappa \omega, \quad \tau = \kappa i_m,$$

donde  $\omega$  se toma en el sentido mostrado en la Figura 3 para ambos motores, y  $\tau$  es el torque generado por los motores sobre el eje. El eje, junto con la polea y los rotores tiene un momento de inercia  $J$ , la masa del hilo es despreciable. También se tiene como dato que el disco tiene radio  $r$ .

(a)

- (i) Hallar  $\Omega(s) = \mathcal{L}\{\omega\}(s)$  en función de  $M(s) = \mathcal{L}\{m\}(s)$  y  $V_c(s) = \mathcal{L}\{v_c\}(s)$ . Además, demuestre que  $v_s = \kappa \omega$ .
- (ii) Hallar  $E(s) = \mathcal{L}\{e\}(s)$  en función de  $\Omega(s)$  y  $V_d(s) = \mathcal{L}\{v_d\}(s)$ .

- (iii) Hallar la transferencia

$$F_1(s) = \frac{\frac{V_c(s)}{L_m s + R_m}}{E(s)} .$$

- (iv) Mostrar que el sistema se puede representar por un diagrama de bloques como el de la Figura 4, donde
- $F_3 = -\frac{rg}{\kappa}$
- . Halle la restante transferencia
- $F_2$
- .

- (b) Estudiar la estabilidad del sistema en lazo cerrado utilizando el criterio de Nyquist conociendo los siguientes datos:

$$\omega_0 = \frac{\kappa}{\sqrt{L_m J}} , \quad \frac{1}{RC} = 100\omega_0 , \quad \frac{R_m}{L_m} = \omega_0 ,$$

y donde  $A > 0$  es dado. Discutir según  $G$  en función de los restantes parámetros del sistema. (Se sugiere inicialmente estudiar la estabilidad del sistema en función de  $K = AG$ .) (Es importante que tenga presente que para el sistema representado por el diagrama de bloques de Figura 4, la transferencia  $L$  es proporcional a una transferencia de la forma

$$\frac{(s + \omega_1)}{s} \frac{1}{(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)} ,$$

con  $\omega_1 \gg \omega_0$ . Si esto no es a lo que usted arribó, entonces, revise lo que ha hecho.)

- (c) Use aquí los mismos datos que en la parte (b) y asuma que
- $G$
- es tal que el sistema en lazo cerrado es estable.

- (i) Hallar  $V_s$  en función de  $M$  y  $V_d$ . Exprese el resultado en términos de  $F_i$ ,  $i = 1, 2, 3$ .
- (ii) Demostrar que si las entradas tienden a un valor constante,  $\lim_{t \rightarrow +\infty} v_d(t) = V_0$  y  $\lim_{t \rightarrow +\infty} m(t) = M_0$ , con  $v_d, m \in \mathcal{L}_\infty$ , entonces la velocidad angular tiende también a un valor constante  $\lim_{t \rightarrow +\infty} \omega(t) = \frac{V_0}{\kappa}$ .

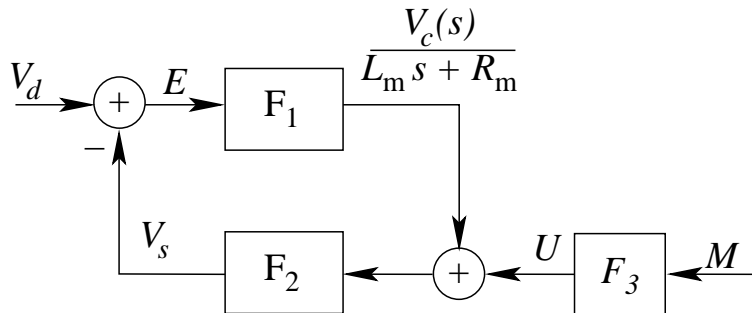


Figure 4: Diagrama de Bloques Correspondiente al Problema 4.