

**Sistemas Lineales 2**  
**Parexamen, 13 de febrero del 2003**

**Te solicitamos:**

- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- **resolver problemas diferentes en hojas separadas.**
- al finalizar la prueba, **colocar las hojas dentro del sobre**, depositar el mismo sobre el banco y retirarse del salón.
- **NO ESCRIBIR NI RAYAR EL SOBRE**, ya que será re-utilizado.

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 4 horas**. No olvides de administrar el tiempo de la mejor manera. Para aprobar completamente la asignatura es necesario tener al menos un ejercicio completo y al menos dos preguntas completas. Para aprobar el curso se pide el 25% del total de los puntos. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. En las preguntas teóricas, se pide justificar debidamente las afirmaciones realizadas. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente. Si tiene dudas respecto a si debe probar o no determinado resultado o propiedad que utiliza, consulte al docente. Fuera de este tipo de consultas, sólo se responderán dudas sobre la letra.

Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!

**Ejercicio 1 (30 puntos)**

a) i) En el circuito de la figura 1 siguiente hallar la transferencia  $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ ,

sabiendo que  $RC = \frac{L}{R} = t$ . **(6)**

ii) Verificar que puede escribirse como:  $H(s) = \frac{ts + 5}{-3t^2s^2 + 2ts + 1}$ . **(2)**

iii) Verificar que se cumple que  $H(jw_0) = \frac{1}{2}$ , con  $w_0 = \frac{\sqrt{3}}{t}$ . **(1)**

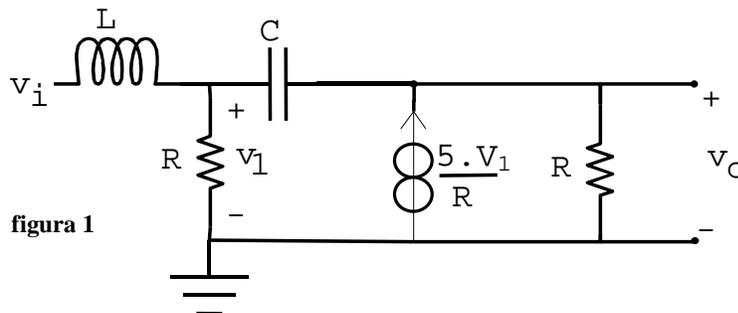


figura 1

b) Deducir la transferencia en lazo abierto del circuito de la figura 2; los operacionales son ideales. (Se sugiere identificar bloques de transferencia conocida antes de abrir el lazo). Verificar que da  $-Ab(s) = k.H(s)$ . **(9)**

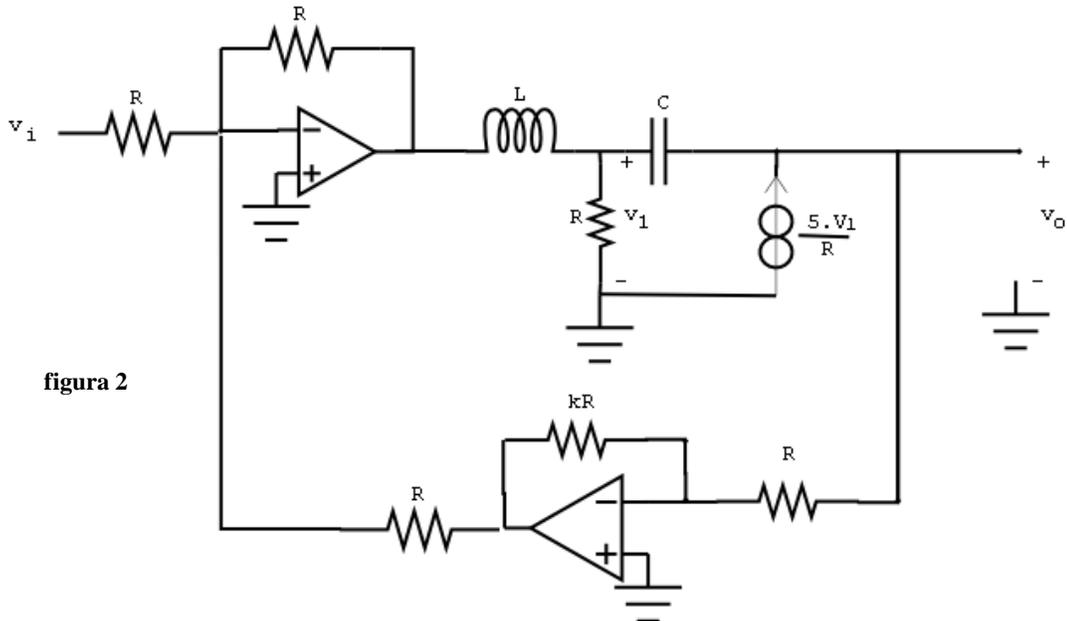


figura 2

c) Utilizando el Criterio de Nyquist, estudiar la estabilidad del sistema realimentado, discutiendo según k. **(12)**

**Ejercicio 2 (30 puntos)**

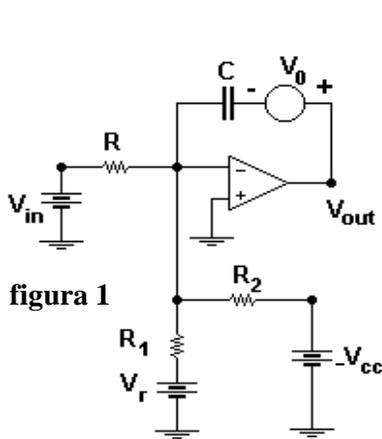


figura 1

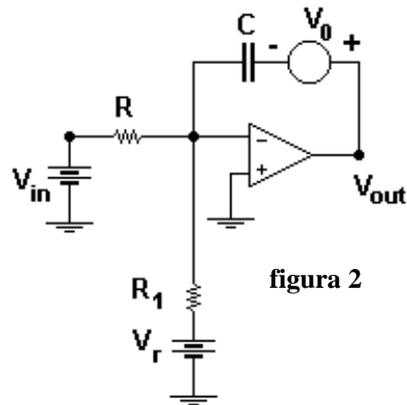


figura 2

a) En los circuitos de las figuras 1 y 2, hallar  $V_{out}$  en función de  $V_{in}$ ,  $V_r$ ,  $V_o$  y  $V_{cc}$ . (6)

b) i) Hallar y graficar  $V_1(t)$  y  $V_2(t)$  del circuito de la figura 3, conociendo que solamente el operacional A está trabajando en zona no lineal (fuentes  $\pm V_{cc}$ ) y los otros dos trabajan en zona lineal, que  $V_0=2 V_{cc}/3$  (carga inicial del condensador) y que  $V_2(t=0)=-V_{cc}$ . (18)

ii) Calcular el período de la señal  $V_2(t)$ . (3)

iii) Hallar la condición que se debe cumplir para que las pendientes de la señal  $V_1(t)$  sean iguales en módulo en cada semiciclo. (3)

Se cumple que:

$$\frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} > 0 \quad V_{cc}, V_{in} \text{ y } V_r > 0$$

y son constantes.


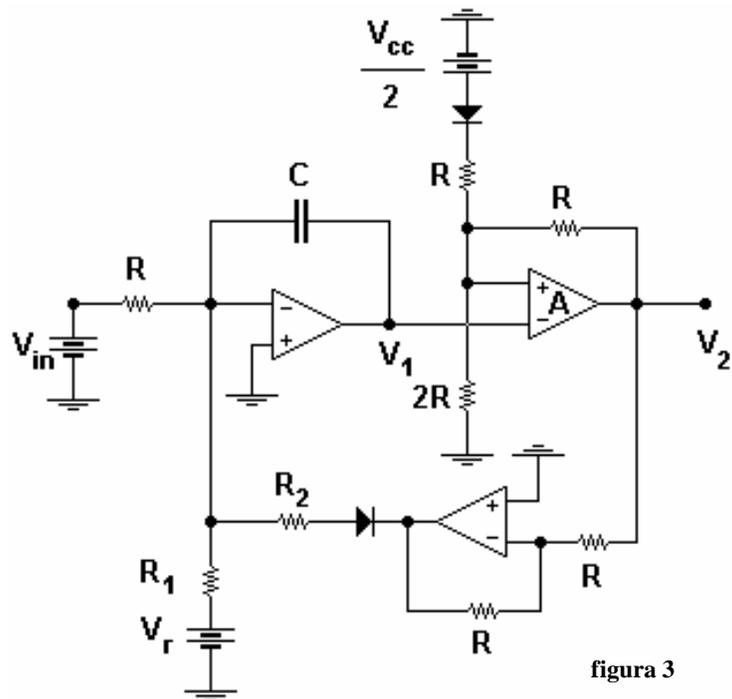


figura 3

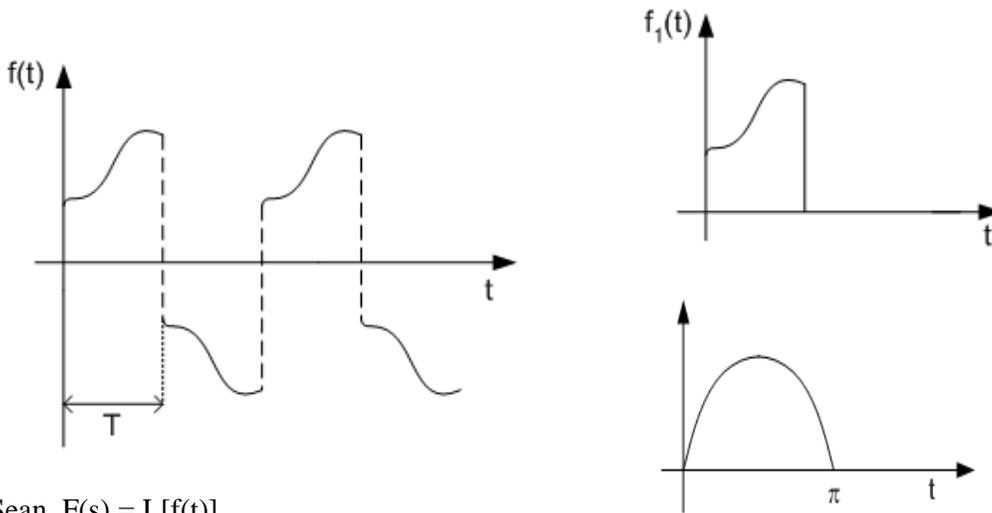**Pregunta 1 (10 puntos)**

Sea  $f(t)$  periódica de período  $2T$ , tal que  $f(t+T) = -f(t)$




Sean  $F(s) = L[f(t)]$   
 $F_1(s) = L[f_1(t)]$


- a) Hallar  $F(s)$  en función de  $F_1(s)$ . (6)
- b) Calcular la Transformada de Laplace del pulso de senoide de la figura. (4)

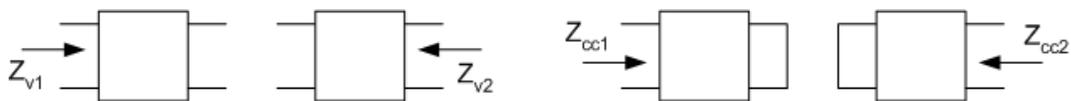**Pregunta 2 (10 puntos)**

Dado un cuadripolo, se definen los parámetros  $Z_{v1}$ ,  $Z_{v2}$ ,  $Z_{cc1}$ ,  $Z_{cc2}$



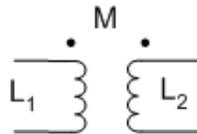- a) Calcular esos 4 parámetros para el Transformador simple: (3)




- b) Calcular los 4 parámetros en función de las constantes generales: A, B, C, D. (3)

c) Probar que  $\frac{Z_{v1}}{Z_{v2}} = \frac{Z_{cc1}}{Z_{cc2}}$ . (2)

- d) Decir si esos 4 parámetros constituyen un juego válido para caracterizar un cuadripolo cualquiera. (2)

**Pregunta 3 (10 puntos)**

- a) Enunciar y demostrar el Teorema de Miller. (6)  
 b) En el circuito de la figura, aplicando el Teorema de Miller, hallar la impedancia vista por la fuente de entrada  $v_{in}$ . Explicar claramente como aplica el Teorema. (4)

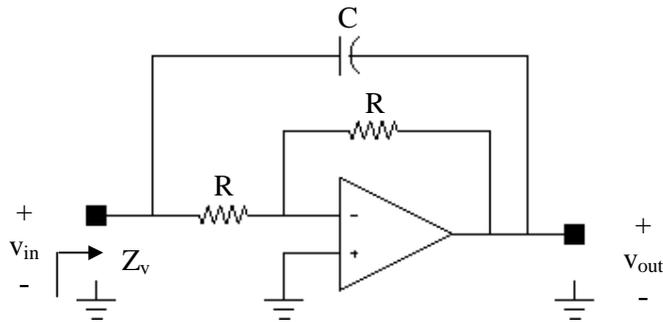
**Pregunta 4 (10 puntos)**

- a) Definir la estabilidad BIBO de un sistema lineal. (2)  
 b) Enunciar una condición necesaria y suficiente de estabilidad BIBO para el caso en que la respuesta al impulso del sistema es una función. (3)  
 c) i) Probar que si la transferencia del sistema es una función real racional estrictamente propia, entonces la condición de la parte b) es equivalente a que los polos de la transferencia estén en el semiplano complejo izquierdo abierto. (4)  
 ii) ¿Qué sucede en el caso en que la transferencia es simplemente una función real racional propia? (1)

SISTEMAS LINEALES 2: PAREXAMEN FEBRERO 2003

①

② (i)

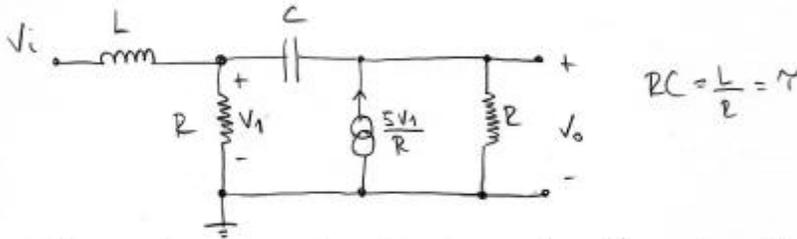

Plantando el nodo a la entrada:  $\frac{V_i - V_1}{Ls} = \frac{V_1}{R} + (V_1 - V_0)Cs$

$$V_i = V_1 \left( 1 + \frac{L}{R}s + LCs^2 \right) - V_0 LCs^2$$

Plantando el nodo de salida:  $(V_1 - V_0)Cs + \frac{5V_1}{R} = \frac{V_0}{R} \Rightarrow V_1 \frac{(RCs + 5)}{R} = \frac{V_0(1 + RCs)}{R}$

$$\Rightarrow V_i = V_0 \left[ \frac{1 + RCs}{5 + RCs} \left( \frac{R + Ls + RLCs^2}{R} \right) - LCs^2 \right]$$


$$V_i = V_0 \left[ \frac{R + Ls + RLCs^2 + R^2Cs + RLCs^2 + R^2Cs^2 - 5RLCs^2 - RLC^2Ls^3}{R(5 + RCs)} \right]$$

$$\Rightarrow V_i = V_0 \left[ \frac{1 + \left(\frac{L}{R} + RC\right)s - 3LCs^2}{5 + RCs} \right] \Rightarrow \boxed{H(s) = \frac{V_0}{V_i} = \frac{5 + RCs}{-3LCs^2 + \left(\frac{L}{R} + RC\right)s + 1}}$$

(ii) Utilizando que  $RC = \frac{L}{R} = \tau \Rightarrow LC = \tau^2$ ,  $H(s)$  puede escribirse como

$$\boxed{H(s) = \frac{\tau s + 5}{-3\tau^2 s^2 + 2\tau s + 1}}$$

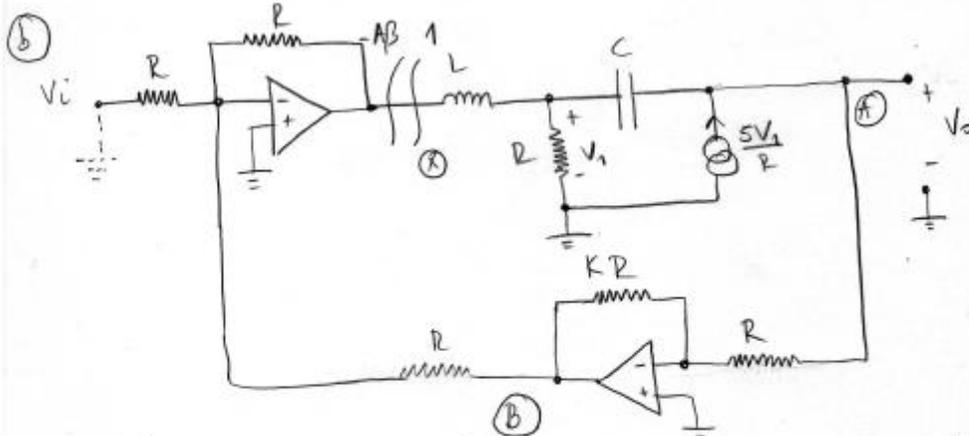(iii) Sea  $\omega_0 = \frac{\sqrt{3}}{\tau} \Rightarrow H(j\omega_0) = \frac{5 + j\sqrt{3}}{1 + 2\sqrt{3}j + 9} = \frac{5 + j\sqrt{3}}{2(5 + j\sqrt{3})} = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{H(j\omega_0) = \frac{1}{2}}$



Abro el lazo e injecto una señal unitaria en  $\otimes$ . Se que a la vuelta tengo  $-AB$ .

Reconociendo el bloque de la parte anterior (la resistencia de salida está a tierra por la tierra virtual) se tiene que en (A) tengo  $H(s)$ . Reconociendo la etapa inversora de ganancia  $K$ , en (B) tengo  $-KH(s)$ . Finalmente y tras el último inversor se tiene que  $-AB = KH(s)$

Para el estudio de estabilidad realizamos en primer lugar los diagramas de Bode asintóticos de  $AB(j\omega)$ .

$$AB(j\omega) = \frac{K}{3T} \frac{j\omega + \frac{5}{T}}{(j\omega)^2 - \frac{2j\omega}{3T} - \frac{1}{3T^2}}$$

Buscamos los raíces del denominador:

$$w = \frac{\frac{2}{3T} \pm \sqrt{\frac{4}{9T^2} + \frac{4}{3T^2}}}{2} \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{3T} + \frac{2}{3T} = \frac{1}{T} \\ \frac{1}{3T} - \frac{2}{3T} = -\frac{1}{3T} \end{array} \right.$$


$$\Rightarrow AB(j\omega) = \frac{K}{3T} \frac{j\omega + \frac{5}{T}}{(j\omega - \frac{1}{T})(j\omega + \frac{1}{3T})}$$

$$\text{Si } \omega \ll \frac{1}{3T} \Rightarrow AB(j\omega) \approx -5K \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |AB| = 20 \log 5K \text{ dB} \\ \arg(AB) = \pi \end{array} \right.$$


$$\text{Si } \frac{1}{3T} \ll \omega \ll \frac{1}{T} \Rightarrow AB(j\omega) \approx \frac{-5K}{3Tj\omega} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |AB| = 20 \log \frac{5K}{3T} - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(AB) = \frac{\pi}{2} \end{array} \right.$$

$$\text{Si } \frac{1}{T} \ll \omega \ll \frac{5}{T} \Rightarrow AB(j\omega) \approx \frac{-5K}{3T^2 \omega^2} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |AB| \approx 20 \log \frac{5K}{3T^2} - 40 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(AB) = \pi \end{array} \right.$$


$$\text{Si } \omega \gg \frac{5}{T} \Rightarrow AB(j\omega) \approx \frac{K}{3Tj\omega} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} |AB| = 20 \log \frac{K}{3T} - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(AB) = \frac{3\pi}{2} \end{array} \right.$$

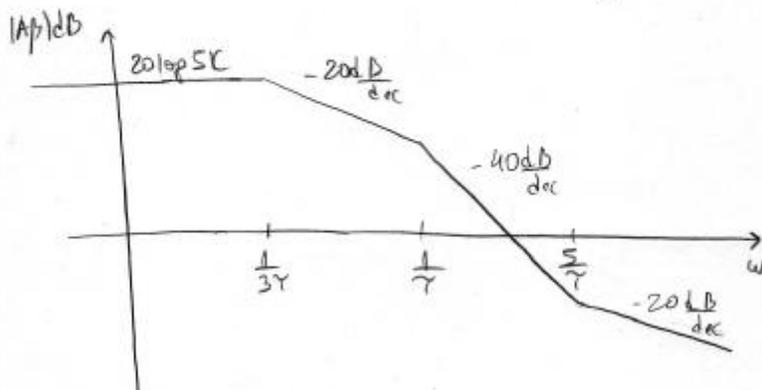


3

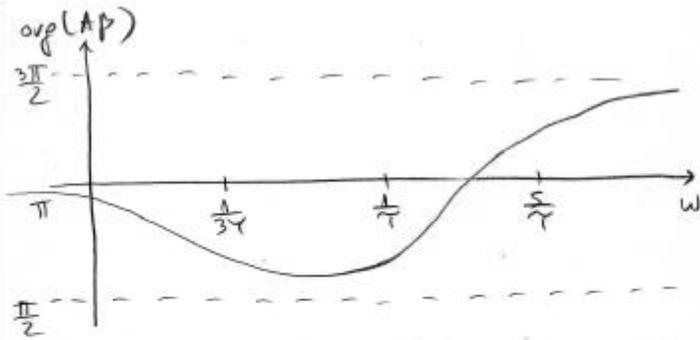

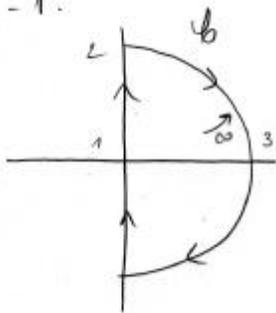Ahora podemos realizar el diagrama de Nyquist y ver cuantos vueltas da alrededor de -1.



$AP(s)$

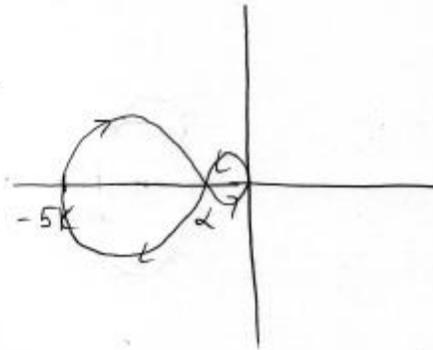

Para la curva elegida  $P=1$   
 De 1 a 2, uso la información del Bode.  
 De 2 a 3 se mapea al origen  
 El resto simétrico respecto al eje real.


Si se toma que  $\alpha < -1$ , el Nyquist dará una vuelta antihoraria alrededor del -1  
 $\Rightarrow N = Z - P = -1 \Rightarrow Z = 0$  y el sistema resulta ESTABLE.

Para de la parte (iii) sabemos que a frecuencia  $\omega_0 = \frac{\sqrt{3}}{\tau} \Rightarrow H(j\omega_0) = \frac{1}{2}$   
 $\Rightarrow AP(j\omega_0) = -\frac{K}{2} = \alpha \Rightarrow -\frac{K}{2} < -1 \Rightarrow$  Si  $K > 2$  es ESTABLE  
 Si  $K \leq 2$  es INESTABLE

Ejercicio 2:

(4)

(a)

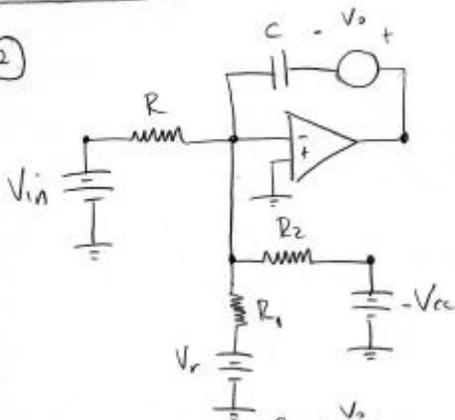


Planteando la ecuación de nodos se tiene:

$$\frac{V_{in}}{R_s} + \frac{V_r}{R_1 s} - \frac{V_{cc}}{R_2 s} = \left( \frac{V_o - V_{out}}{s} \right) C s$$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{V_{in}}{R C s^2} - \frac{V_r}{R_1 C s^2} + \frac{V_{cc}}{R_2 C s^2} + \frac{V_o}{s}$$
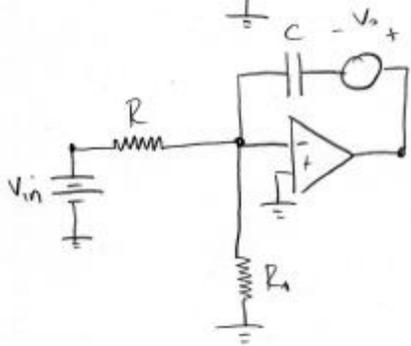
$$\Rightarrow v_{out}(t) = \left[ V_o + \left( \frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t}{C} \right] \gamma(t)$$




Igual que antes con  $V_{cc} = 0$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{V_{in}}{R C s^2} - \frac{V_r}{R_1 C s^2} + \frac{V_o}{s}$$

$$\Rightarrow v_{out}(t) = \left[ V_o - \left( \frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t}{C} \right] \gamma(t)$$

(b) (i)

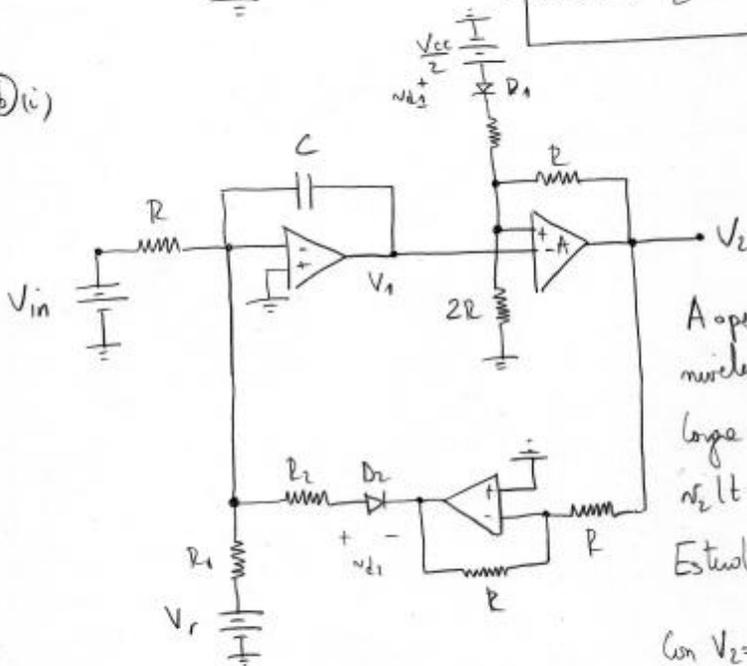

Operando en zona no lineal entre niveles  $\pm V_{cc}$ .

longe inicial en el condensador C,  $V_o = \frac{2V_{cc}}{3}$

$v_2(t=0) = -V_{cc}$

Estudios para  $t \geq 0$ ,  $v_2(t) = -V_{cc} \gamma(t)$

Con  $V_2 = -\frac{V_{cc}}{s}$  supongo  $D_1$  ON y  $D_2$  OFF.

Es fácil de verificar que  $D_2$  está OFF. En efecto,  $v_{d2} = 0 - (+V_{cc}) = -V_{cc} < 0$

Sean  $V_{A+}$  y  $V_{A-}$  las tensiones de entrada del comparador A.  $V_{A-} = V_1$

Planteando la ecuación de nodos se tiene:

$$-\frac{V_{A+}}{2R} = \frac{V_{A+} + \frac{V_{cc}}{s}}{R} + \frac{V_{A+} - \frac{V_{cc}}{2s}}{R} \Rightarrow \frac{5}{2} V_{A+} = -\frac{V_{cc}}{2s}$$

$\Rightarrow v_{A+}(t) = -\frac{V_{cc}}{5} Y(t)$  (5)

Con  $D_2$  OFF y reconociendo la segunda configuración de la parte anterior, se tiene que:

$$v_{A+}(t) = \left[ \frac{2V_{cc}}{3} - \left( \frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t}{C} \right] Y(t)$$

El comparador A conmuta para  $t = t_1 / v_{A+}(t_1) = V_{A+} = -\frac{V_{cc}}{5}$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{13}{15} \frac{V_{cc} C}{\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1}}$$

Verifiquemos el supuesto sobre el diodo  $D_1$ :  $i_{D1} = \frac{V_{cc}}{2} + \frac{V_{cc}}{3} > 0$

Extendamos para  $t' = t - t_1 \geq 0$ ,  $v_{A+}(t') = V_{cc} Y(t')$

Con  $V_2 = -\frac{V_{cc}}{5}$  suponga  $D_1$  OFF y  $D_2$  ON. Nuevamente es inmediato verificar que  $D_2$  está ON.

ON.  $i_{D2} = \frac{0 - (-V_{cc})}{R} > 0$

Con  $D_1$  OFF y por el divisor resistivo se tiene que:  $V_{A+} = \frac{2V_{cc}}{3} \Rightarrow v_{A+}(t') = \frac{2V_{cc}}{3} Y(t')$

Reconociendo la primera configuración de la parte anterior, con  $V_0 = -\frac{V_{cc}}{5}$  se tiene:


$$v_{A+}(t') = \left[ -\frac{V_{cc}}{5} + \left( \frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t'}{C} \right] Y(t')$$


El comparador A conmuta para  $t' = t_2 / v_{A+}(t_2) = V_{A+} = \frac{2V_{cc}}{3}$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{13}{15} \frac{V_{cc} C}{\frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1}}$$

Nota que es positivo por el dato de letra. Como la tensión en el condensador  $C$  es  $V_0 = \frac{2V_{cc}}{3}$  el circuito entró en régimen

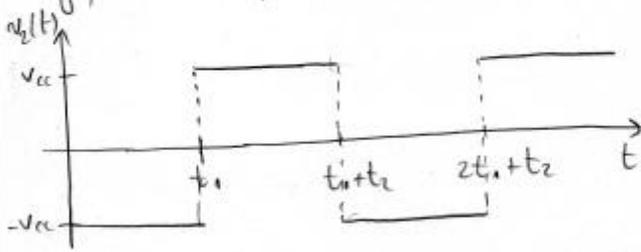Verifiquemos el supuesto sobre  $D_1$ :  $i_{D1} = \frac{V_{cc}}{2} - \frac{2V_{cc}}{3} < 0$



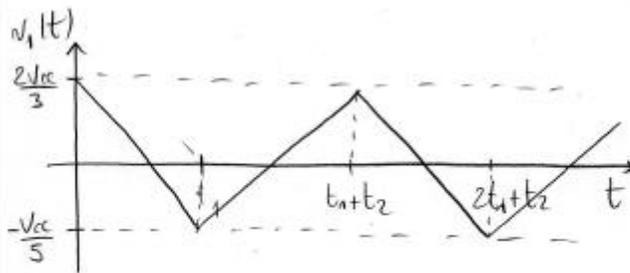

(ii)  $T = t_1 + t_2 \Rightarrow T = \frac{13}{15} V_{cc} C \left[ \frac{1}{\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1}} + \frac{1}{\frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1}} \right]$

(iii) Dete cumplirse que:

$$\frac{1}{C} \left( \frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) = \frac{1}{C} \left( \frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} \right)$$

$$\rightarrow 2 \left( \frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) = \frac{V_{cc}}{R_2}$$