

**Sistemas Lineales 2**  
**Parexamen, 13 de marzo del 2003**

**Te solicitamos:**

- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- **resolver problemas y preguntas diferentes en hojas separadas.**
- al finalizar la prueba, **colocar las hojas dentro del sobre**, depositar el mismo sobre el banco y retirarse del salón.
- **NO ESCRIBIR NI RAYAR EL SOBRE**, ya que será re-utilizado.

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 4 horas**. Te recomendamos administrar el tiempo de manera de poder hacer toda la prueba. Para aprobar completamente la asignatura es necesario tener al menos un ejercicio conceptualmente completo y al menos dos preguntas conceptualmente completas. Para aprobar el curso se pide al menos el 25% del total de los puntos. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. En las preguntas teóricas, se pide justificar debidamente las afirmaciones realizadas. Si utiliza algún resultado o propiedad, enúncielo correctamente. Si tiene dudas respecto a si debe probar o no determinado resultado o propiedad que utiliza, consulte al docente. Fuera de este tipo de consultas, sólo se responderán dudas sobre la letra.


Muchas gracias por prestar atención a las solicitudes que te hacemos.  
Buena suerte!!!

**Ejercicio 1 (30 puntos)**

En el circuito de la figura, los operacionales A y B se suponen ideales, con  $R_{in} = \infty$ ,  $R_o = 0$  y ganancia infinita. El operacional C opera en su zona no lineal, de tal modo que:

$$v_{c+} > v_{c-} \Rightarrow V_o = V_{cc}$$

$$v_{c+} < v_{c-} \Rightarrow V_o = 0$$

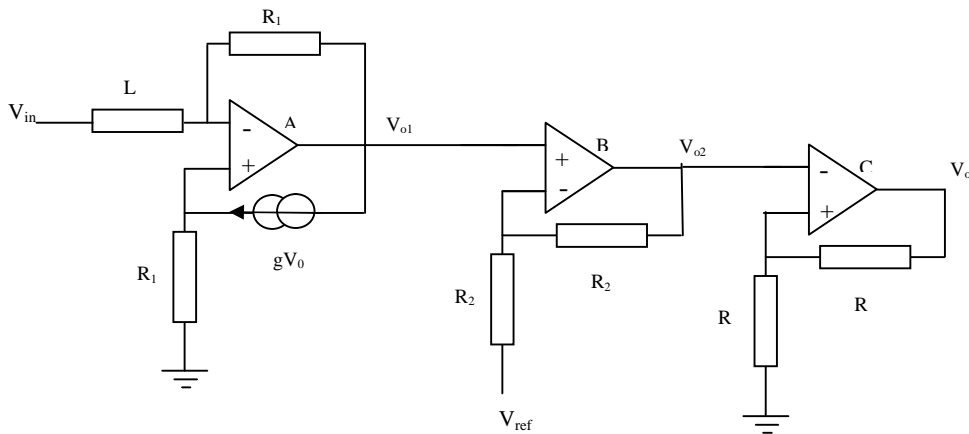

En el instante  $t = 0$  se aplica en la entrada  $V_{in}$  un escalón de amplitud  $V_E$ .

Se suponen además las siguientes relaciones válidas:

$$L/R_1 = 2 \cdot t$$

$$m \cdot R_1 = 2 \cdot V_E / V_{cc} \quad 8 \cdot V_E < V_{cc}$$


$$V_{ref} = -V_{cc}$$

Se pide:


Graficar  $V_o(t)$  y  $V_{o1}(t)$  en función de  $V_E$ ,  $V_{cc}$ ,  $t$ , calculando además los instantes en los que  $V_o(t)$  cambia de estado, hasta que el circuito alcance el régimen. Justificar las hipótesis hechas sobre el comparador.

**Ejercicio 2 (30 puntos)**

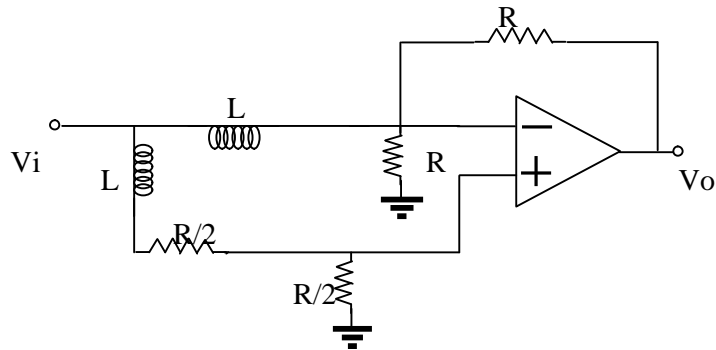- a) Considerando el operacional ideal de la figura la transferencia  $H(s)=V_o(s)/V_i(s)$  del circuito:



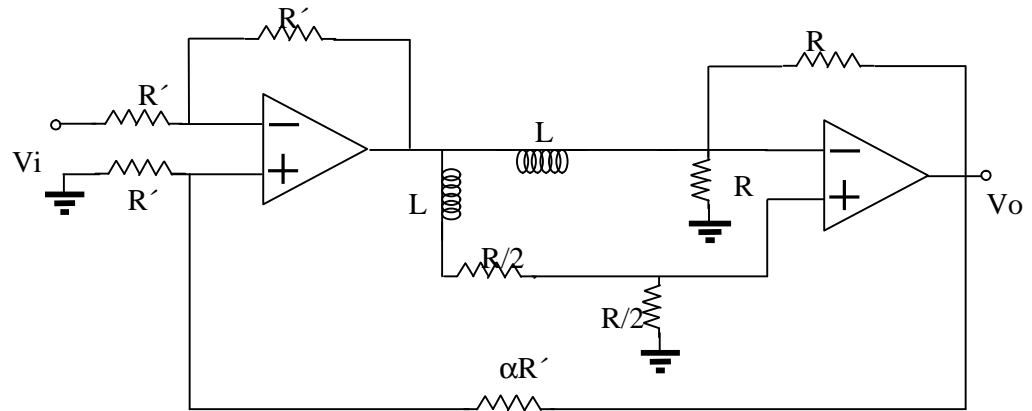- b) Hallar la transferencia de lazo abierto del siguiente circuito, con las mismas hipótesis sobre los operacionales que las realizadas en la parte a).



- c) i- Estudiar la estabilidad del circuito de la parte b) utilizando el criterio de Nyquist para  $\alpha$  positivo.  
 ii ¿Qué cambiaría si se implementara el circuito con  $\alpha$  negativo? **Justificar.**


**Pregunta 1 (10 puntos)**

Se define el cuadripolo “girador”, cuyo símbolo se representa en la figura, por las relaciones:

$$\begin{cases} V_1 = -r I_2 \\ V_2 = r I_1 \end{cases}$$

Queda pues definido por un solo parámetro resistivo  $r > 0$ .

- Recordando que la energía recibida por el cuadripolo es:  $E = \int_{t_1}^{t_2} (v_1 i_1 + v_2 i_2) dt$ , decir si el girador es activo o pasivo.
- Si se carga el secundario con una impedancia  $Z_L$ , calcular la impedancia  $Z_V$  vista desde el primario. En particular, decir qué tipo de impedancia se ve si:
  - $Z_L$  es una resistencia  $R$ .
  - $Z_L$  es un capacitor  $C$ .
- Calcular los parámetros generales  $A, B, C, D$  del girador.
- Deducir si el girador es recíproco.
- Se conectan en cascada dos giradores idénticos. ¿Qué se puede afirmar del cuadripolo global?

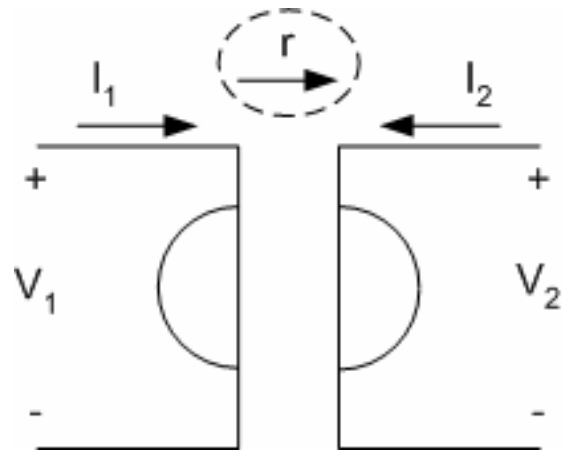
**Pregunta 2 (10 puntos)**


En el circuito de la figura, el operacional está alimentado por fuentes  $+V_{cc}$  y  $-V_{cc}$ .

Decir si en las siguientes condiciones, hay o no una tierra virtual en la pata  $-$ .

**Justificar en cada caso.**

- |    |              |                |              |
|----|--------------|----------------|--------------|
| 1) | $A$ finito   | $R_i = \infty$ | $R_o = 0$    |
| 2) | $A = \infty$ | $R_i$ finito   | $R_o = 0$    |
| 3) | $A = \infty$ | $R_i$ finito   | $R_o \neq 0$ |
| 4) | $A$ finito   | $R_i = \infty$ | $R_o \neq 0$ |

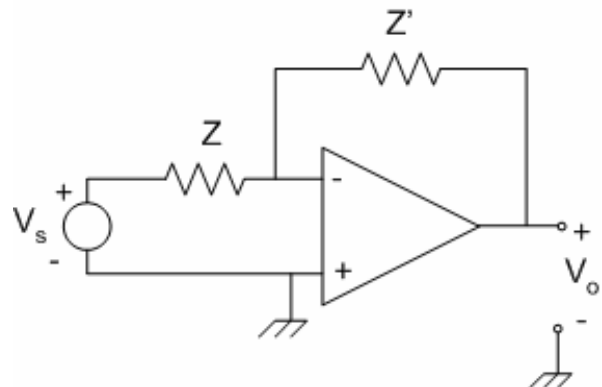

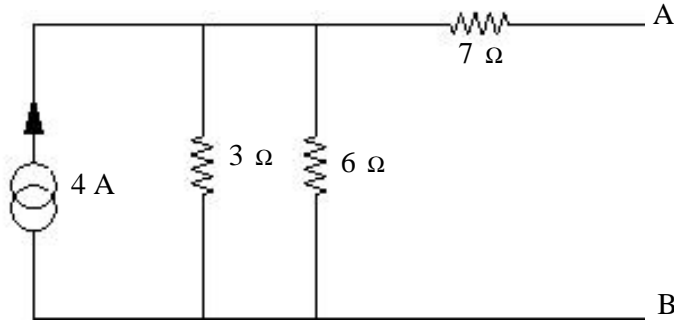**Pregunta 3** (10 puntos)

- Enunciar y demostrar del Teorema de Thévenin, especificando **claramente** las hipótesis y **cómo** se usan las mismas en la demostración. (Definir en forma precisa la tensión de vacío y la impedancia vista).
- Hallar el **equivalente Thévenin** del circuito anterior.

**Pregunta 4** (10 puntos)


- Enunciar y demostrar el Teorema del valor inicial de la Transformada de Laplace, explicitando **claramente** las hipótesis.
- Hallar la relación entre las Transformadas de Laplace de  $f(t)$  y  $f(t-t_0)$ , siendo  $t_0$  un real positivo y  $f$  una función de soporte  $[0, +\infty)$ .
- Sea  $T$  una distribución transformable y  $a$  un real positivo. Hallar la relación entre la Transformada de Laplace de  $T(t)$  y la de la distribución  $e^{-at} \cdot T(t)$ .

(Justificar los distintos pasos seguidos.)

## SISTEMAS LINEALES 2: PAREXAMEN MARZO 2003

①

## Ejercicio 1:

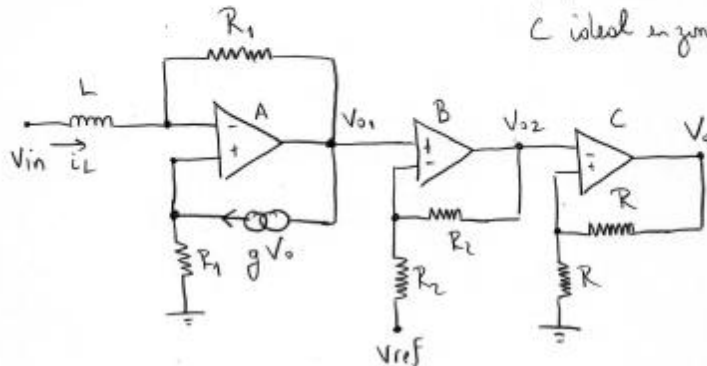

A, B ideales en zona lineal  
C ideal en zona no lineal entre niveles 0,  $V_{cc}$

Datos:  $\frac{L}{R_1} = 2\tau$   
 $\frac{1}{gR_1} = \frac{2V_E}{V_{cc}}$   
 $8V_E < V_{cc}$   
 $V_{ref} = -V_{cc}$

En  $t=0$  se aplica un escalón de tensión de amplitud  $V_E$  a la entrada  $\Rightarrow V_{in} = \frac{V_E}{S}$   
 Supongo inicialmente  $V_o = 0$  ( $V_c = V_{o2} > V_{c+}$ ). Además  $V_{c+} = 0$  por el divisor a la salida  
 Con la fuente de corriente controlada por tensión anulada, la primera etapa es un integrador:  
 don:  $\frac{V_{o1}}{V_{in}} = -\frac{R_1}{Ls} = -\frac{1}{2\tau s} \Rightarrow V_{o1} = -\frac{V_E}{2\tau s^2}$ ,  $n_{o1}(t) = \left[-\frac{V_E}{2\tau} t\right] \gamma(t)$


De la tierra virtual en B  $\Rightarrow \frac{V_{o2} - V_{o1}}{R_L} = \frac{V_{o1} - \frac{V_{ref}}{S}}{R_L} = V_{o1} + \frac{V_{cc}}{S}$   
 $\Rightarrow V_{o2} = 2V_{o1} + \frac{V_{cc}}{S}$ ,  $n_{o2}(t) = \left[V_{cc} - \frac{V_E}{\tau} t\right] \gamma(t)$

El comparador C conmuta por  $t = t_1 / n_{o2}(t_1) = V_c = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{V_{cc} \tau}{V_E}$

$n_{o1}(t_1) = -\frac{V_{cc}}{2}$ ;  $I_o = i_L(t_1) = -\frac{n_{o1}(t_1)}{R_1} \Rightarrow I_o = \frac{V_{cc}}{2R_1}$

Estudiamos para  $t' = t - t_1 \geq 0$

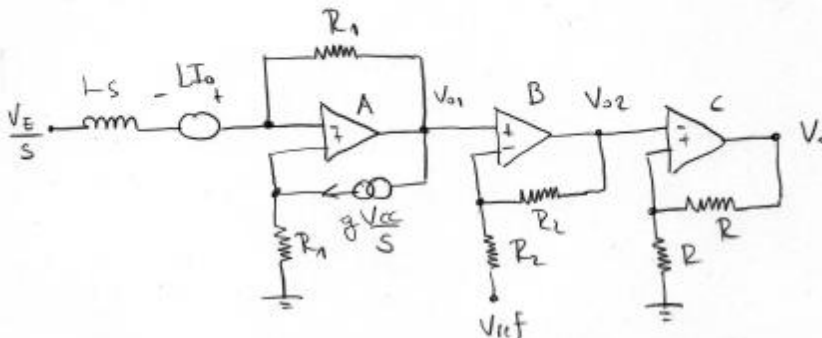Se tiene que  $V_o = V_{cc}$ . Además  $V_{c+} = \frac{V_{cc}}{2}$  por el divisor a la salida. lo que tenemos es



$$V_{Ar} = V_A = R_1 \frac{V_{cc}}{S} = \frac{2V_E}{S} \Rightarrow \frac{V_{in} - (-LI_0 + \frac{2V_E}{S})}{Ls} = \frac{\frac{2V_E}{S} - V_{o1}}{R_1} \quad (2)$$

$$\Rightarrow V_{o1} = \frac{2V_E}{S} + \frac{2R_1 V_E}{Ls^2} - \frac{V_{cc}}{2s} - \frac{R_1 V_E}{Ls^2}$$

$$N_{o1}(t') = \left[ 2V_E - \frac{V_{cc}}{2} + \frac{V_E}{2\tau} t' \right] \gamma(t') \quad N_{o1}(0^+) = 2V_E - \frac{V_{cc}}{2}$$

Notar el salto positivo de tensión en  $N_{o1}$ , ya que la activación de la fuente de corriente produce una caída en  $R_1$  que levanta la referencia del inductor.

$$\text{Nuevamente se tiene que } V_{o2} = 2V_{o1} + \frac{V_{cc}}{S} \Rightarrow N_{o2}(t') = \left[ V_E \left( 4 + \frac{t'}{\tau} \right) \right] \gamma(t')$$

El comparador C conmuta para  $t' = t_2$  ( $N_{o2}(t_2) = V_c = \frac{V_{cc}}{2}$ )

$$\Rightarrow t_2 = \tau \frac{(V_{cc} - 8V_E)}{2V_E} > 0 \text{ por el dato de letra.}$$

$$N_{o1}(t_2) = -\frac{V_{cc}}{4}, \quad I_0' = i_L(t_2) = \frac{2V_E}{R_1} - \frac{N_{o2}(t_2)}{R_1} \Rightarrow I_0' = \frac{V_{cc} + 8V_E}{4R_1}$$

Estudiamos para  $t'' = t' - t_2 \geq 0$ . Nuevamente  $V_o = 0$  y  $V_{ct} = 0$  por el divisor.

$$\frac{V_{in} + LI_0'}{Ls} = -\frac{V_{o1}}{R_1} \Rightarrow V_{o1} = -\frac{(V_{cc} + 8V_E)}{4s} - \frac{R_1 V_E}{Ls^2}$$

$$\Rightarrow N_{o1}(t'') = \left[ -\frac{(V_{cc} + 8V_E)}{4} - \frac{V_E}{2\tau} t'' \right] \gamma(t'') \quad N_{o1}(0^+) = -2V_E - \frac{V_{cc}}{4}$$



$$\text{Nuevamente se tiene que: } V_{o2} = 2V_{o1} + \frac{V_{cc}}{S}, \quad N_{o2}(t'') = \left[ \frac{V_{cc} - 8V_E}{2} - \frac{V_E}{\tau} t'' \right] \gamma(t'')$$

$$\text{El comparador C conmuta para } t'' = t_3 / N_{o2}(t_3) = V_c = 0 \Rightarrow t_3 = \tau \frac{(V_{cc} - 8V_E)}{2V_E}$$

$$N_{o1}(t_3) = -\frac{V_{cc}}{2}; \quad I_0'' = i_L(t_3) = -\frac{N_{o2}(t_3)}{R_1} \Rightarrow I_0'' = \frac{V_{cc}}{2R_1} = I_0$$

por lo que alcanza el régimen.


③

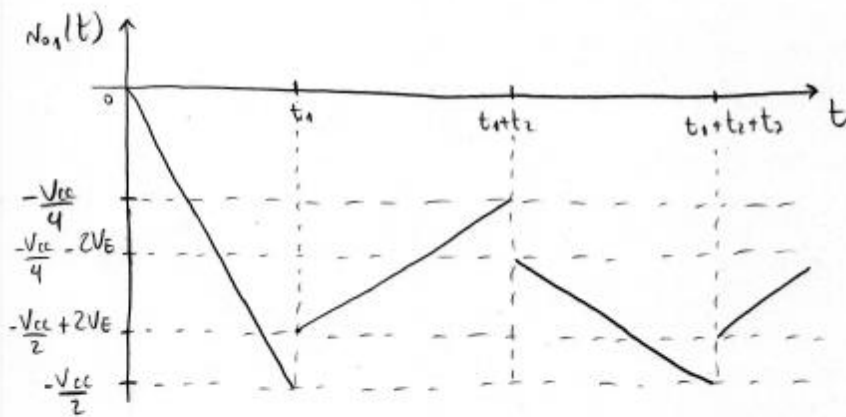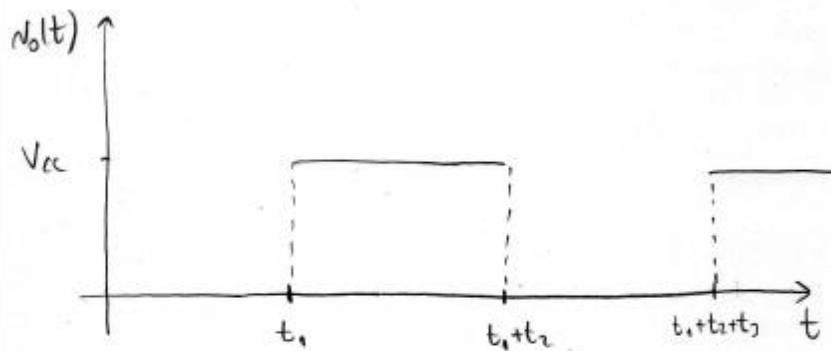



(4)

## Ejercicio 2:

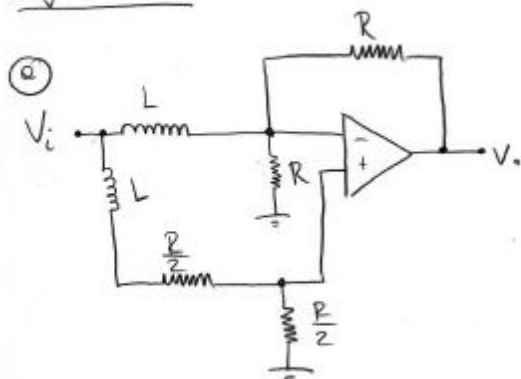

Operacional ideal


Por el divisor resistivo se tiene que

$$V_+ = \frac{\frac{R}{2}}{R + Ls} V_{in} = \frac{R}{2(R + Ls)} V_{in}$$

De la tierra virtual se tiene  $V_+ = V_-$ 

Plantando la ecuación de nudo:  $\frac{V_{in} - V_+}{Ls} = \frac{V_+}{R} + \frac{V_+ - V_o}{R} \Rightarrow V_o = \left( \frac{R + 2Ls}{Ls} \right) V_+ - \frac{R}{Ls} V_{in}$
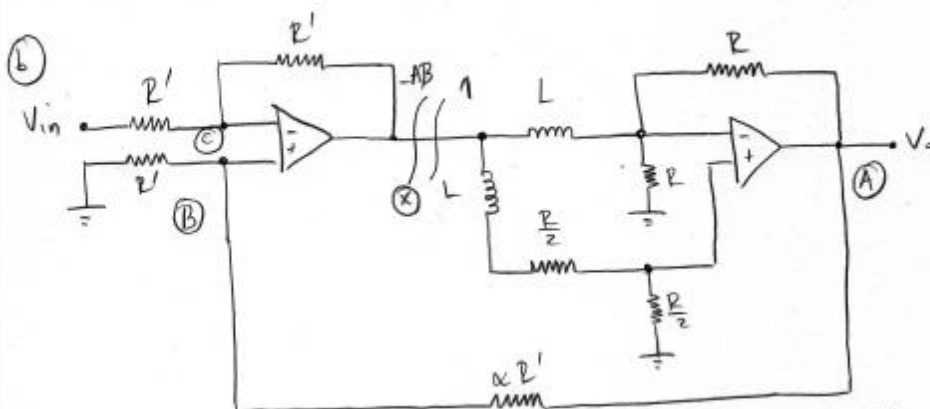
$$V_o = \left( \frac{R(R + 2Ls)}{2Ls(R + Ls)} - \frac{R}{Ls} \right) V_{in} = - \frac{R^2 V_{in}}{2Ls(R + Ls)} \Rightarrow H(s) = \frac{-\frac{R^2}{2L^2}}{s(s + \frac{R}{L})}$$



Abro el lazo e injecto una señal unitaria en (C). Se que a la vuelta tengo  $-A\beta$ .

Reconociendo el bloque ya estudiado, en (A) tengo  $H(s)$ . En (B) tengo  $\left( \frac{1}{1+\alpha} \right) H(s)$  por el divisor resistivo. Notando que en la apertura de lazo se anula  $V_{in}$  y por la tierra virtual, en (C) tengo  $\left( \frac{1}{1+\alpha} \right) H(s)$ . Finalmente  $-\frac{H(s)}{1+\alpha} = \frac{H(s)}{1+\alpha} + A\beta$


$$\Rightarrow -A\beta(s) = \frac{2H(s)}{1+\alpha}$$

(c) (i) Realicemos en primer lugar los diagramas de Bode asintóticos de  $A\beta(j\omega)$


$$\text{Sea } \omega_c = \frac{R}{L} \Rightarrow A\beta(j\omega) = \frac{\omega_c^2}{1+\alpha} \frac{1}{j\omega(j\omega + \omega_c)}$$

Si  $\omega \ll \omega_c \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{\omega_c}{(1+\alpha)j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log \frac{\omega_c}{1+\alpha} - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx -\frac{\pi}{2} \end{cases} \quad (5)$


Si  $\omega \gg \omega_c \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{-\omega_c^2}{(1+\alpha)\omega^2} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log \frac{\omega_c^2}{1+\alpha} - 40 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx -\pi \end{cases}$

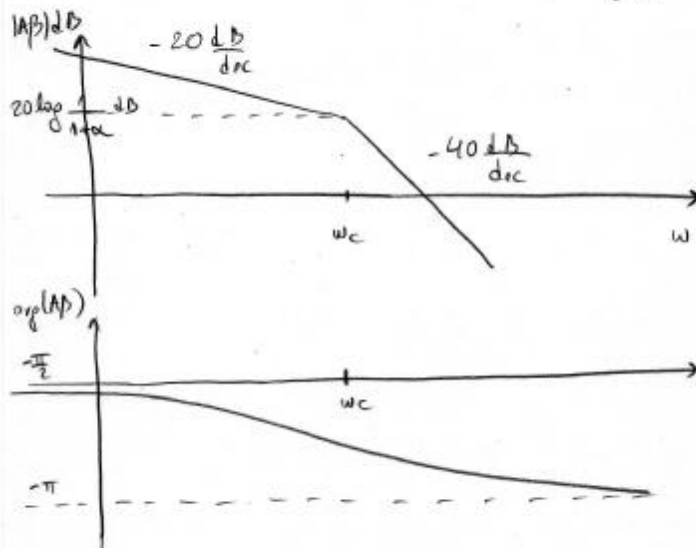

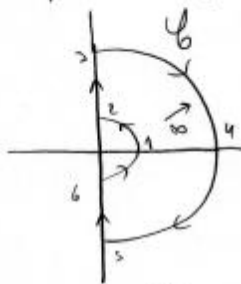Ahora podemos realizar el diagrama de Nyquist y ver cuantos vueltas da alrededor de  $-1$ .



$A\beta(s)$

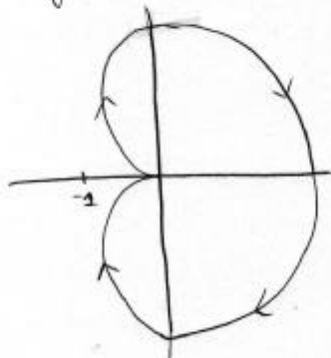

De 1a2:  $s = re^{j\theta}$  con  $r \rightarrow 0$ ,  $\theta \in [0, \pi]$   
 $\Rightarrow A\beta(s) \approx \frac{\omega_c}{1+\alpha} \frac{e^{-j\theta}}{r}$  con  $r \rightarrow 0$  y  $\arg$   
 de  $0$  a  $-\frac{\pi}{2}$

De 2a3 usamos la información del Bode.

De 3a4 se mueve al origen.


El resto simétrico respecto al eje real.

Para la curva  $\ell$  elegida  $P=0$   
 Del Nyquist se observa que  $N=Z-P=0$   
 $\Rightarrow Z=0$  y es ESTABLE  $\forall \alpha$

⑥

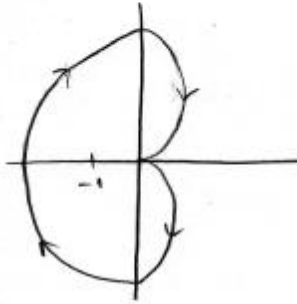(ii) Si  $0 < \alpha < -1$  el signo de  $A\beta$  no cambia y sigue siendo ESTABLE

Si  $\alpha < -1$ , se invierte el signo y el diagrama se gira  $\pi$ . El Nyquist queda:



$P=0$  y  $N=Z-P=1 \Rightarrow Z=1$  y el sistema es  
INESTABLE