

**Sistemas Lineales 2**  
**Primer parcial, 5 de octubre 2005**

**Te solicitamos:**

- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- utilizar las hojas de un solo lado.
- resolver problemas diferentes en hojas separadas.
- al finalizar la prueba, **colocar las hojas dentro del sobre**, entregar el sobre y retirarse del salón.
- **NO ESCRIBIR NI RAYAR EL SOBRE**, ya que será re-utilizado.

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 4 horas**.  
Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!

## Problema 1 ( 10 puntos )

En el circuito de la figura 1, el amplificador operacional es ideal y trabaja como comparador entre niveles  $\pm V_{cc}$ .

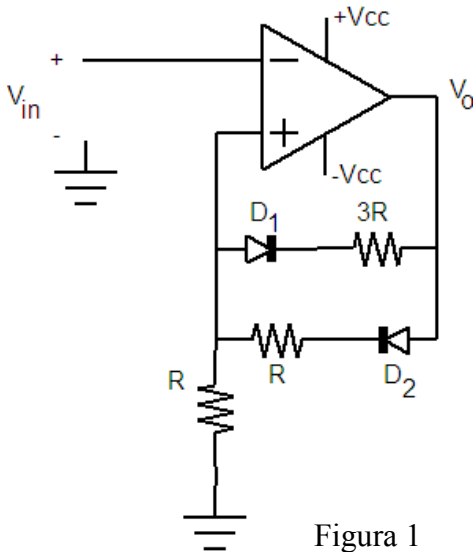


Figura 1

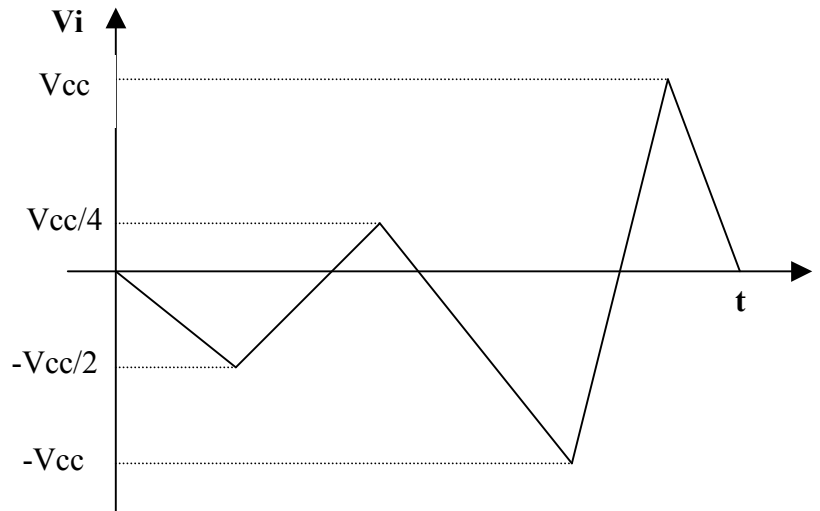


Figura 2

- Hallar y graficar la relación  $V_o(V_i)$  para todo el rango de entradas. Realizar primero el análisis para valores crecientes de  $V_i$  (desde valores negativos pequeños hasta aquellos positivos muy grandes) y completar el estudio para valores decrecientes de  $V_i$ . **Justifique claramente su forma de trabajo con las componentes no lineales involucradas.**
- ¿Cuál es el ancho de la ventana de disparo?
- Graficar la salida para la entrada de la figura 2. Indicar los valores notables y **las suposiciones que deba realizar.**
- Indique el valor de la fuente de voltaje que agregaría y cómo la conectaría para obtener una ventana de disparo simétrica respecto a  $V_i=0$ .

## Problema 2 ( 6 puntos )

La respuesta al impulso de un cierto sistema lineal  $H$  es la función  $h(t)$  indicada en la figura 1.

- Hallar y **dibujar** la respuesta  $r(t)$  de ese sistema a la entrada  $e(t)$  de la figura 2, indicando los instantes en los que  $r(t)$  se anula.
- Se alimenta con  $r(t)$  un sistema diferenciador ideal, obteniendo una respuesta  $f(t)$ . **Dibujar**  $f(t)$ .
- Indicar qué entrada  $g(t)$  deberá aplicarse al sistema original  $H$  para que su respuesta sea idéntica a  $f(t)$ . Justificar.

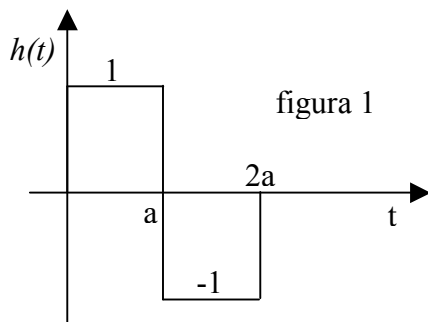


figura 1

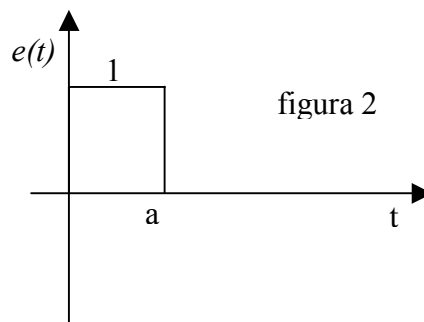


figura 2

### Problema 3 ( 9 puntos )

- a) En el circuito de la figura 1 las fuentes son las dadas en las figuras 2 y 3. Usando el teorema de Thévenin, hallar la relación entre  $R$ ,  $I_0$  y  $E$  para que el período del voltaje en el condensador ( $v_c$ ) sea  $T$ .
- b) Hallar y dibujar  $v_c$  en régimen sabiendo que  $RC = 2T$ .

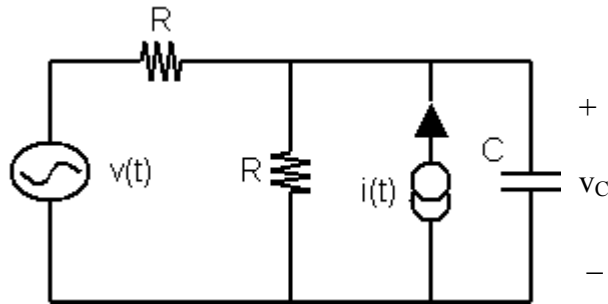


figura 1

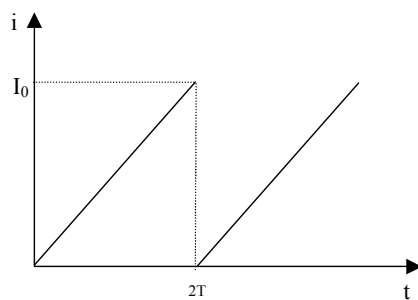


figura 2

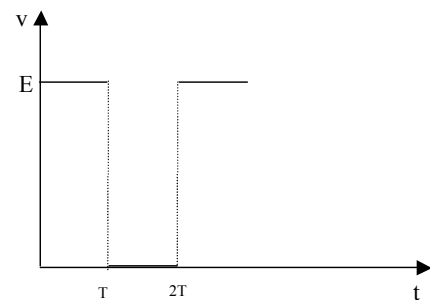


figura 3

### Problema 4 (6 puntos)

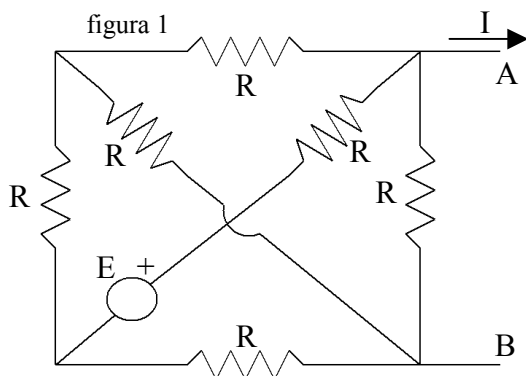


figura 1


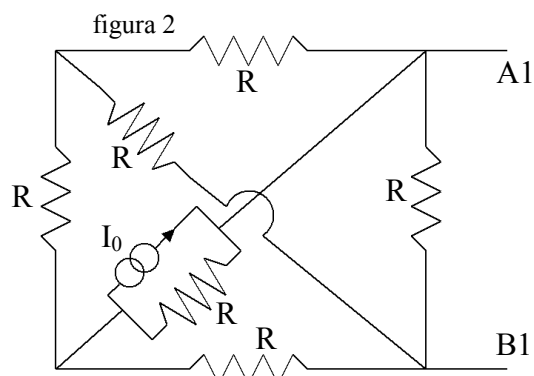


figura 2

- a) Hallar el circuito equivalente Thévenin entre A y B, para el circuito de la figura 1. (Recordar que para transfigurar una estrella de tres impedancias idénticas, se multiplica por 3).
- b) Deducir el equivalente Thévenin entre A1 y B1 en el circuito de la figura 2.
- c) Se interconectan ambos circuitos uniendo A con A1 y B con B1. Llamaremos  $I$  a la corriente desde A a A1. Hallar:
- condición para que  $I=0$ ;
  - condición para que  $I=I_0$ .

## **Problema 5** ( 9 puntos )

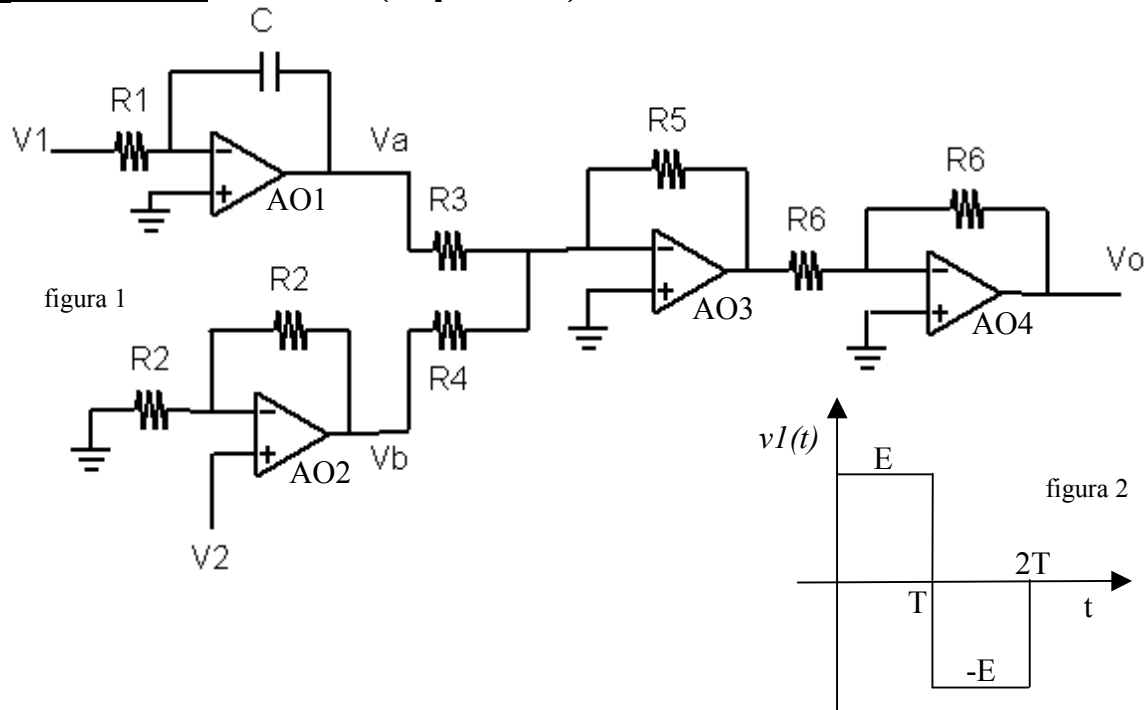

En el circuito de la figura 1, los operacionales son ideales, con  $R_i = \infty$ ,  $R_o = 0$ ,  $A = \infty$ . Se pide:

- hallar las señales  $V_a(s)$ ,  $V_b(s)$  y  $V_o(s)$  en función de  $V_1(s)$  y  $V_2(s)$ . Explique claramente el análisis que realiza.
- elegir los valores de  $R_3$ ,  $R_4$  y  $R_5$  para que a la salida ( $V_o$ ) se obtenga el promedio de las señales  $V_a$  y  $V_b$ . (Estos valores se mantienen en el resto del ejercicio).

Supongamos que el operacional AO3 se alimenta entre fuentes  $\pm V_{cc}$ . Se considera la señal  $v_1(t)$  de la figura 2, y como  $v_2(t)$  un escalón de amplitud  $E$ , con  $0 < E < V_{cc}$ .


- Mostrar que hay un valor máximo  $T_{MAX}$ , tal que si se elige  $0 < T < T_{MAX}$ , el operacional AO3 no satura en ningún instante. Hallar  $T_{MAX}$  en función de  $E$  y de los parámetros del circuito.

## SISTEMAS LINEALES 2 PRIMER PARCIAL 2005

(1)

Problema 1:

(a)

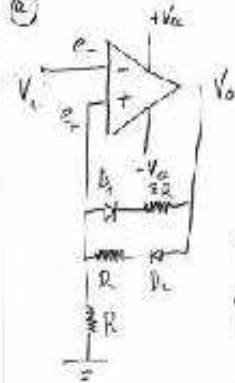

Sea  $V_i$  muy chica y negativa. Supongo el comparador saturado a  $+V_{cc}$ . Supongo  $D_1$  OFF y  $D_2$  ON.  $\Rightarrow V_o = +V_{cc}$

En estos condiciones, por el divisor se tiene  $e_+ = \frac{V_o}{2}$

Verifico el comparador:  $e_+ - e_- = \frac{V_o}{2} - V_i > 0 \checkmark$

Verifico  $D_1$ :  $i_{D1} = e_+ - V_o = \frac{V_o}{2} - V_o = -\frac{V_o}{2} < 0 \checkmark$

Verifico  $D_2$ :  $i_{D2} = \frac{V_o - e_-}{R} = \frac{V_{cc}}{2R} > 0 \checkmark$

Este estado se mantiene mientras  $V_i$  sea menor al valor  $\frac{V_{cc}}{2}$

Si  $V_i > \frac{V_{cc}}{2}$ , supongo el comparador saturado a  $-V_{cc}$ . Supongo  $D_1$  ON y  $D_2$  OFF.  $\Rightarrow V_o = -V_{cc}$


En estas condiciones, por el divisor se tiene  $e_+ = \frac{R(-V_{cc})}{3R+R} = -\frac{V_{cc}}{4}$

Verifico el comparador:  $e_+ - e_- = -\frac{V_{cc}}{4} - V_i < 0 \checkmark$  (por  $V_i > \frac{V_{cc}}{2}$ )

Verifico  $D_1$ :  $i_{D1} = \frac{e_+ - V_o}{3R} = \frac{-\frac{V_{cc}}{4} - (-V_{cc})}{3R} = \frac{V_{cc}}{4R} > 0 \checkmark$

Verifico  $D_2$ :  $i_{D2} = V_o - e_- = -V_{cc} - (-\frac{V_{cc}}{4}) = -\frac{3V_{cc}}{4} < 0 \checkmark$

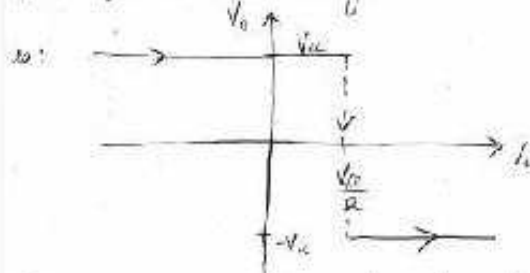Para  $V_i$  creciente me mantengo en este estado, la relación  $V_o(V_i)$  es:




(b) Estudiar para valores decrecientes de  $V_i$ . Asumiendo desde valores grandes y positivos, me encuentro en el estado donde funciona la parte

anterior  $\Rightarrow V_o = -V_{cc}$

Cambio de estado cuando  $V_i$  se hace menor que el umbral  $-\frac{V_{cc}}{4}$


Si  $V_i < -\frac{V_{cc}}{4}$  y descendiendo seguimos al estado en  $V_o = V_{cc}$ ,  $D_1$  OFF y  $D_2$

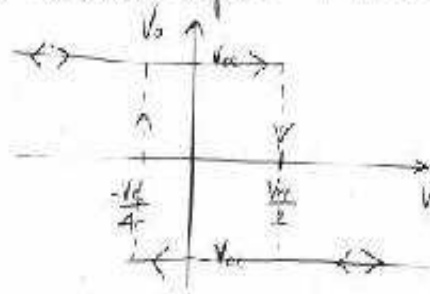ON). la relación completa  $V_o(V_i)$  es:



Es un comparador con histeresis.  
El umbral superior es  $\frac{V_{cc}}{2}$ .  
El umbral inferior es  $-\frac{V_{cc}}{4}$ .

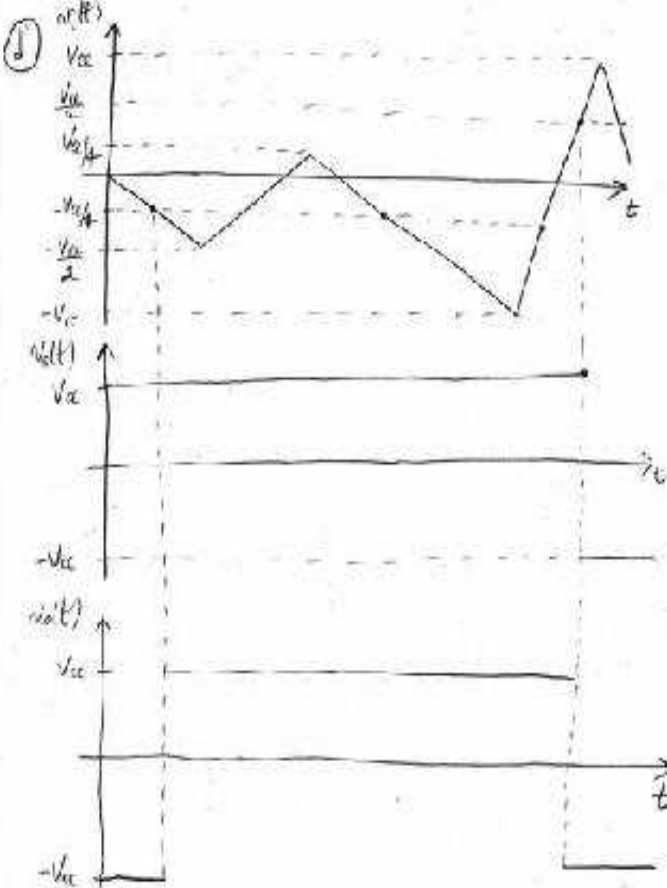
El ancho de la zona de disparo es  $\frac{V_{cc}}{2} - (-\frac{V_{cc}}{4}) = \frac{3V_{cc}}{4}$



Si para  $t=0$   
 $V_o = V_{cc}$

Si para  $t=0$   
 $V_o = -V_{cc}$

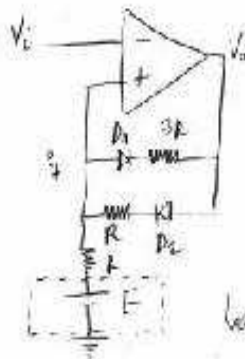① Debemos modificar la red de los umbrales superior e inferior  
 agregando una fuente independiente de voltaje para modificar la referencia.




En este caso el umbral superior resulta: (A.D. =  $V_{cc}$ ,  $D_1$  OFF,  $D_2$  ON)  $e_{11} = \frac{V_{cc} + E}{2}$

El nuevo umbral inferior resulta: (A.D. =  $-V_{cc}$ ,  $D_1$  ON,  $D_2$  OFF)  $e_{12} = \frac{-V_{cc} + 3E}{4}$  (condición:  $3E < V_{cc}$ )

Lo igual para umbral simétrico:  $e_{11} = -e_{12}$


$$\Rightarrow \frac{V_{cc} + E}{2} = -\frac{-V_{cc} + 3E}{4} \Rightarrow 2V_{cc} + 2E = -V_{cc} + 3E \Rightarrow \boxed{E = -\frac{V_{cc}}{5}}$$

$$\Rightarrow e_{11} = \frac{4V_{cc}}{10} = \frac{2V_{cc}}{5} \quad ; \quad e_{12} = -\frac{V_{cc} - \frac{3V_{cc}}{5}}{4} = -\frac{0V_{cc}}{20} = -\frac{2V_{cc}}{5}$$

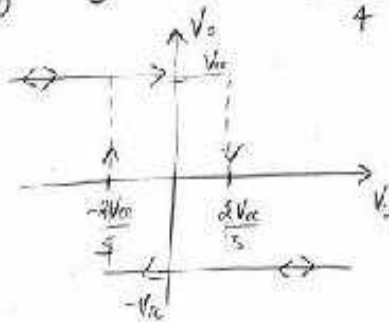


Problema 2:

④

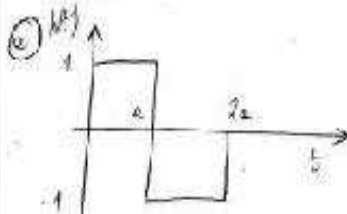

$$h(t) = \gamma(t) - 2\gamma(t-a) + \gamma(t-2a)$$
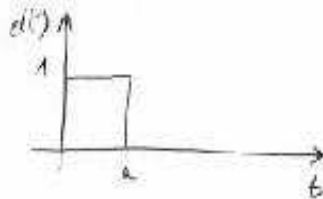
$$\Rightarrow H(s) = \frac{1 - 2e^{-as} + e^{-2as}}{s} = \frac{(1 - e^{-as})^2}{s}$$




$$e(t) = \gamma(t) - \gamma(t-a)$$


$$\Rightarrow E(s) = \frac{1 - e^{-as}}{s}$$

$$r(t) = h(t) * e(t) \Rightarrow R(s) = H(s)E(s) = \frac{(1 - e^{-as})^3}{s^2} = \frac{1 - 3e^{-as} + 3e^{-2as} - e^{-3as}}{s^2}$$
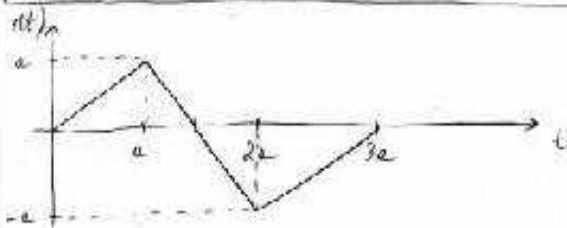
$$r(t) = t\gamma(t) - 3(t-a)\gamma(t-a) + 3(t-2a)\gamma(t-2a) - (t-3a)\gamma(t-3a)$$



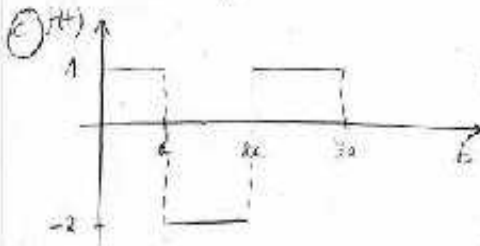⑤  $r(t)$  se anula para  $t=0$ ,  $t=\frac{3a}{2}$ ,  $t=3a$



$$f(t) = \gamma(t) - 3\gamma(t-a) + 3\gamma(t-2a) - \gamma(t-3a)$$

$$\textcircled{7} F(s) = \frac{1 - 3e^{-as} + 3e^{-2as} - e^{-3as}}{s} = \frac{(1 - e^{-as})^3}{s}$$

$$F(s) = H(s)G(s) \Rightarrow \frac{(1 - e^{-as})^3}{s} = \frac{(1 - e^{-as})^2}{s} G(s) \Rightarrow G(s) = 1 - e^{-as}$$


$$g(t) = f(t) - f(t-a)$$



Problema 3:

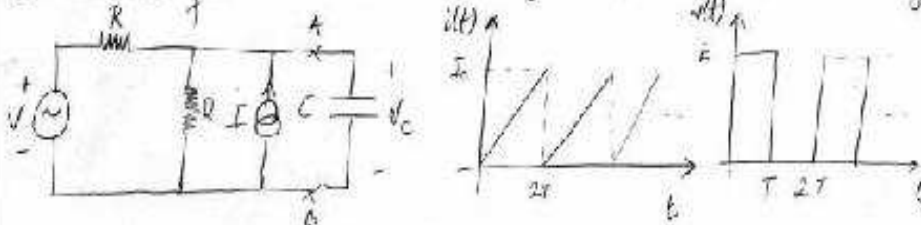(5)



① Calcular el equivalente Thévenin entre A y B. Considerar el condensador una carga.



Analizando las fuentes:  $Z_{th} = R // R = R/2$

Para el voltaje de nudo:  $V_{th} = \frac{R}{R+R} V(t) + \frac{R}{R+R} I(s) = \frac{V(t)}{2} + \frac{R}{2} I(t)$

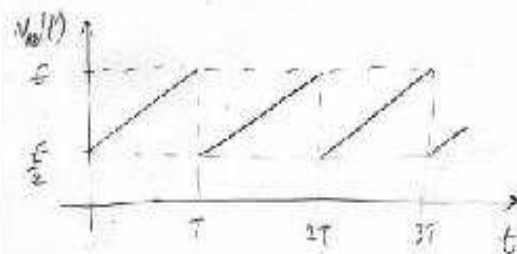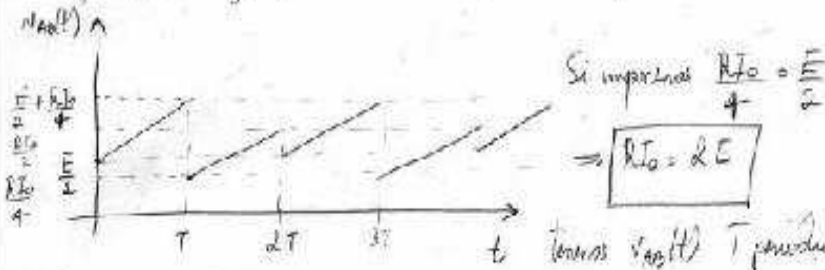Como que  $v(t)$  tenga período  $T \rightarrow v(t)$  tendrá período  $T$ .



② Para hallar la respuesta en régimen, utilizo el circuito equivalente Thévenin. Analizo un período de  $v_{th}(t)$  luego de que el circuito alcanza el régimen. Hay un salto por  $V_{C0}$  desconocido en el condensador.



$$V_{AB}(s) = \frac{E}{2s} + \frac{E}{2Ts^2} \quad (6)$$

Iguando la corriente por  $Z_{AB}$  y el condensador:  $\frac{V_{AB} - V_C}{R/2} = (V_C - \frac{V_{CO}}{s})C_s$

$$\Rightarrow \frac{E}{2s} + \frac{E}{2Ts^2} = -\frac{RC}{2} V_{CO} + V_C \left(1 + \frac{RC}{2}s\right) \quad \text{Usando que } \frac{RC}{2} = T$$


$$\Rightarrow V_C(s) = \frac{E}{2s(1+Ts)} + \frac{E}{2Ts^2(1+Ts)} + \frac{TV_{CO}}{(1+Ts)}$$

$$\text{Antitransformando: } v_C(t) = \left[ \frac{E}{2} \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) + \frac{E}{2} \left(\frac{t}{T} - 1 + e^{-\frac{t}{T}}\right) + V_{CO} e^{-\frac{t}{T}} \right] \gamma(t)$$

$$\Rightarrow v_C(t) = \left[ \frac{E}{2} \frac{t}{T} + V_{CO} e^{-\frac{t}{T}} \right] \gamma(t)$$


Si se trata de la solución en régimen:  $v_C(T) = V_{CO} = \frac{E}{2} + V_{CO} e^{-1}$
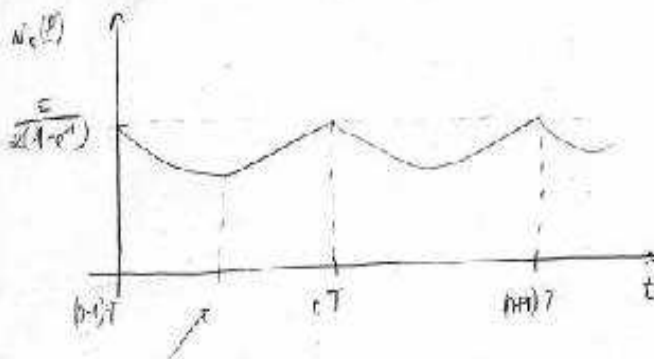
$$\Rightarrow V_{CO} = \frac{E}{2(1-e^{-1})}$$



Presenta un mínimo por  $nT(1 - \ln(2))$ , es d


## Problema 4:

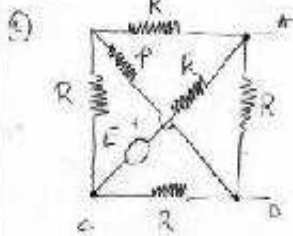


Hallar el equivalente Thévenin entre A y B. Debo calcular  $E_{AB}$  y  $V_{AB}$

Para el cálculo de  $Z_{AB}$ , solo la fuente independiente. Transformamos la red de resistencias de valor R y obtenemos A, B y C. Resulta el siguiente circuito:
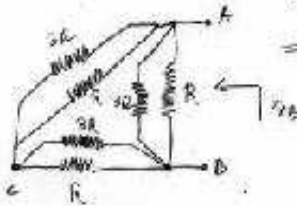
$$\Rightarrow Z_{AB} = \left[ 2 \frac{(3R \parallel R)}{3/2 R} \right] \parallel \left[ \frac{3R \parallel R}{3/2 R} \right] \Rightarrow \boxed{Z_{AB} = R/2}$$



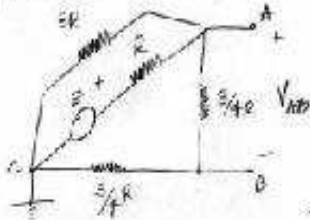
Para  $V_{AB}$ , también transformamos la misma red de resistencias y simplificamos en parte de equivalentes paralelos:




Tomamos como referencia y calculamos la tensión en A respecto a tierra. Plantearé la ecuación de nodos:

$$\frac{E - V_A}{R} = \frac{V_A}{3/2 R} + \frac{V_A}{3R} \Rightarrow V_A = \frac{E}{2}$$

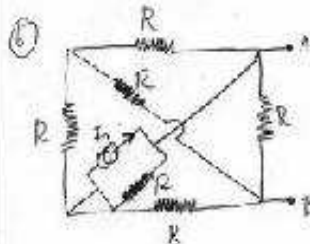Finalmente:  $V_{AB} = \frac{V_A}{2} \Rightarrow \boxed{V_{AB} = \frac{E}{4}}$





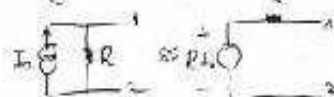El modelo Norton de la diagonal es equivalente al siguiente modelo Thévenin:



Podemos usar la parte anterior  $\Rightarrow \boxed{Z_{AB} = R/2}, \quad \boxed{V_{AB} = \frac{R I_0}{4}}$

© Incremento ambos circuitos:

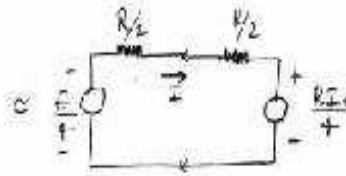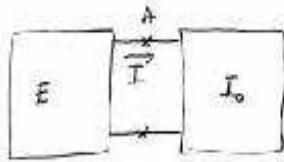

Para que  $I = 0 \Rightarrow \boxed{E = RI_0}$

Para que  $I = I_0 \Rightarrow \frac{\frac{E}{4} - \frac{RI_0}{4}}{R} = I_0 \Rightarrow E - RI_0 = 4RI_0 \Rightarrow \boxed{E = 5RI_0}$

Problema 5: (9)

Integrador Ideal

Sumador ponderado

Configuración Inversora

Configuración Inversora


(a) Revisando el integrador ideal:  $V_A(s) = -\frac{1}{R_1 C s} V_1(s)$   
 De la configuración no inversora:  $V_B(s) = 2 V_2(s)$   
 Del sumador:  $V_C(s) = -\frac{R_3}{R_2} V_A(s) - \frac{R_5}{R_4} V_D(s)$   
 Del inversor:  $V_D(s) = -V_C(s)$   
 Juntamos todo:  $V_C(s) = -\frac{R_3}{R_2 R_1 C s} V_1(s) + \frac{2 R_5}{R_4} V_C(s)$

(b)  $V_D = \frac{R_3}{R_2} V_A(s) + \frac{R_5}{R_4} V_C(s) \Rightarrow \text{Si } R_3 = R_4 = 2 R_5$   
 $\Rightarrow V_D = \frac{V_A(s) + V_C(s)}{2}$  como se quiere.

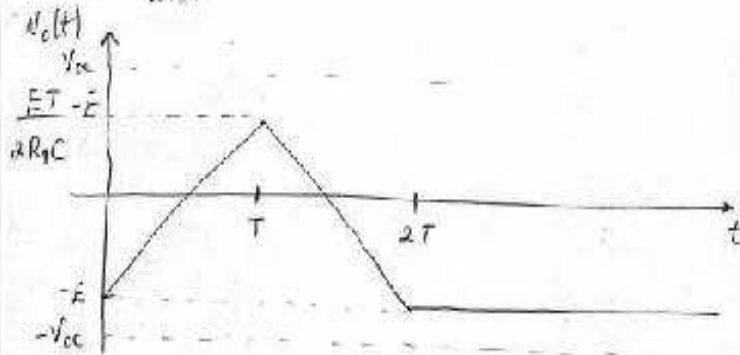(c) La salida de A.D. 3 es  $v_c(t)$ ;  $V_C(s) = \frac{V_1(s)}{2 R_1 C s} - V_D(s)$   
 donde se han utilizado las relaciones de la parte (b)  
 $V_1(s) = \frac{E}{s} - \frac{2 E}{s} e^{-2s} + \frac{E}{s} e^{-2s}$ ,  $V_2(s) = \frac{E}{s}$

$$\Rightarrow V_c(s) = \frac{E}{2R_1C s^2} [1 - 2e^{-Ts} + e^{-2Ts}] \quad (10)$$

$$\Rightarrow v_c(t) = \frac{E}{2R_1C} [t\gamma(t) - 2(t-T)\gamma(t-T) + (t-2T)\gamma(t-2T)] - E\gamma(t)$$



Nunca habrá saturación contra  $-V_{cc}$  pues  $E < V_{cc}$ .

El  $T_{on}$  pedido es tal que  $\max\{v_c(t_{on})\} = V_{cc}$

$$\Rightarrow E \left( \frac{T_{on}}{2R_1C} - 1 \right) = V_{cc} \quad \Rightarrow \quad T_{on} = 2R_1C \left( \frac{V_{cc} + E}{E} \right)$$