

## Sistemas Lineales 2 - Primer Parcial

### Problema 1.-

- a) En el circuito de la Fig. 1, hallar el voltaje  $e(t)$ , a partir del voltaje inicial del capacitor  $V_{C0}$ .  $V_1$  es un voltaje de continua.

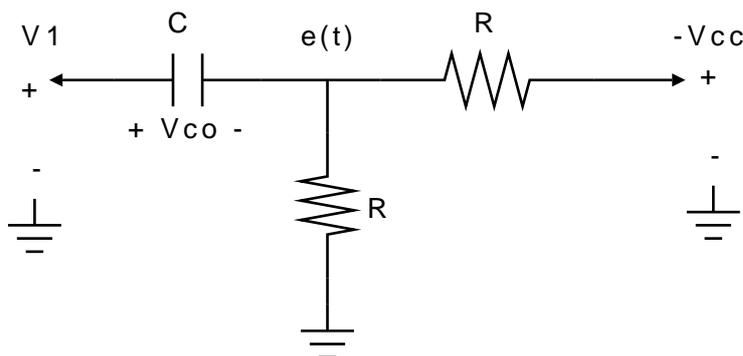


Figure 1: Circuito Correspondiente al Problema 1.

- b) En el circuito de la Fig. 2, el amplificador operacional es ideal.
- El circuito se supone en régimen, con la llave  $S$  abierta.
  - 1) Calcular el voltaje de salida  $V_O$  y el voltaje al que se encuentra cargado el capacitor  $C$ .
  - En esas condiciones, en  $t = 0$ , se cierra la llave  $S$  por un brevísimo intervalo de tiempo, suficiente para provocar la transición del amplificador operacional. Inmediatamente, la llave  $S$  vuelve a abrir.
  - 2) Calcular y dibujar la evolución del voltaje  $V(t)$ , en la entrada + del operacional, para todo  $t > 0$ , explicando claramente las causas de dicha evolución.
  - 3) Dibujar - en correspondencia con  $V(t)$  - el voltaje de salida  $V_O(t)$  para todo  $t > 0$ .
  - 4) Hallar el valor de la constante de tiempo  $= RC$ , para obtener a la salida un pulso de duración 1 segundo.

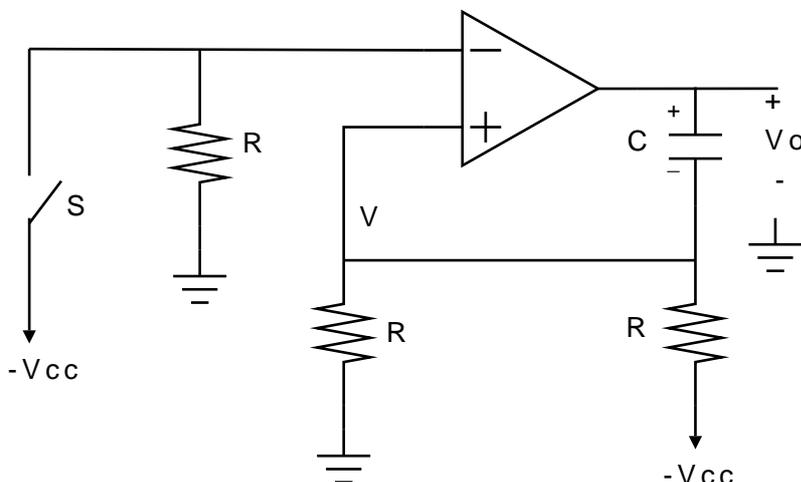


Figure 2: Circuito Correspondiente al Problema 1.

**Problema 2.-** Considere el circuito que se muestra en Figura 3, el cual se encuentra inicialmente en reposo, y en donde  $D$  es un diodo ideal. Los parámetros  $L$ ,  $R$ , y  $C$  son dados y son tales que se verifica  $0 < \zeta < 1$ , donde  $\zeta = \frac{1}{2} \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ , y por conveniencia también acá definimos  $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ . La función excitación  $v_g$  esta definida de la siguiente manera:

$$v_g(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ V, & t \in [0, T) \\ 0, & t \geq T \end{cases}$$

donde  $V > 0$ , y  $T > 0$ , son dados.

La llave  $S$  solo permanece cerrada durante el intervalo  $[0, T)$ .

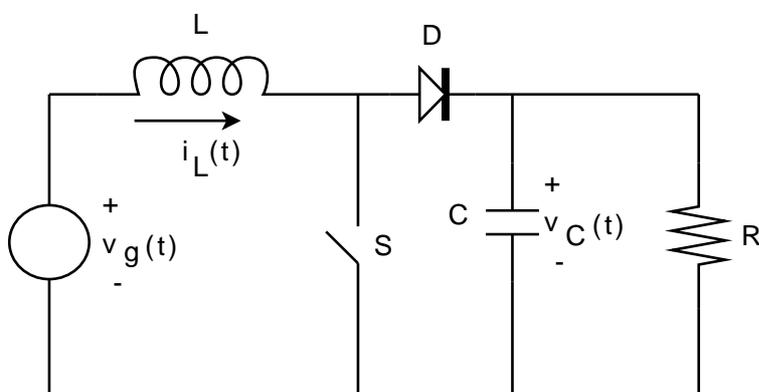


Figure 3: Circuito Correspondiente al Problema 2.

- Hallar las expresiones de la corriente  $i_L(t)$  y del voltaje  $v_C(t)$  (que se indican en Figura 3) validas para todo  $t \geq 0$ . Exprese su respuesta claramente y solo en términos de  $V$ ,  $L$ ,  $T$ ,  $t$ ,  $\zeta$ , y  $\omega_0$ .
- Grafique las funciones  $i_L$  y  $v_C$  halladas en la parte (a).
- Calcule  $\int_0^{+\infty} \frac{v_C^2(t)}{R} dt$ . Es decir, la energía total disipada en el resistor. Exprese su respuesta claramente y solo en términos de  $V$ ,  $L$ , y  $T$ .

**Problema 3.-** Considere el circuito de la Figura 4. Los amplificadores operacionales son todos ideales. El operacional 1 funciona como comparador, en tanto el resto funciona en zona lineal. Las dos inductancias conforman un transformador perfecto. Se cumple que  $RC = \frac{L}{R} = \tau$ .

- Partiendo de condiciones iniciales nulas y suponiendo que el comparador arranca en  $+V_{CC}$ , mostrar que existe un instante de tiempo en el que el comparador conmuta por primera vez. Escriba una ecuación que al resolverla determine dicho instante de tiempo.
- Calcule las tensiones de salida de los tres operacionales en el tramo que va desde  $t = 0$  hasta dicho instante.

**Nota:** Debe verificar las hipótesis sobre el comparador y explicar claramente el análisis de los operacionales.

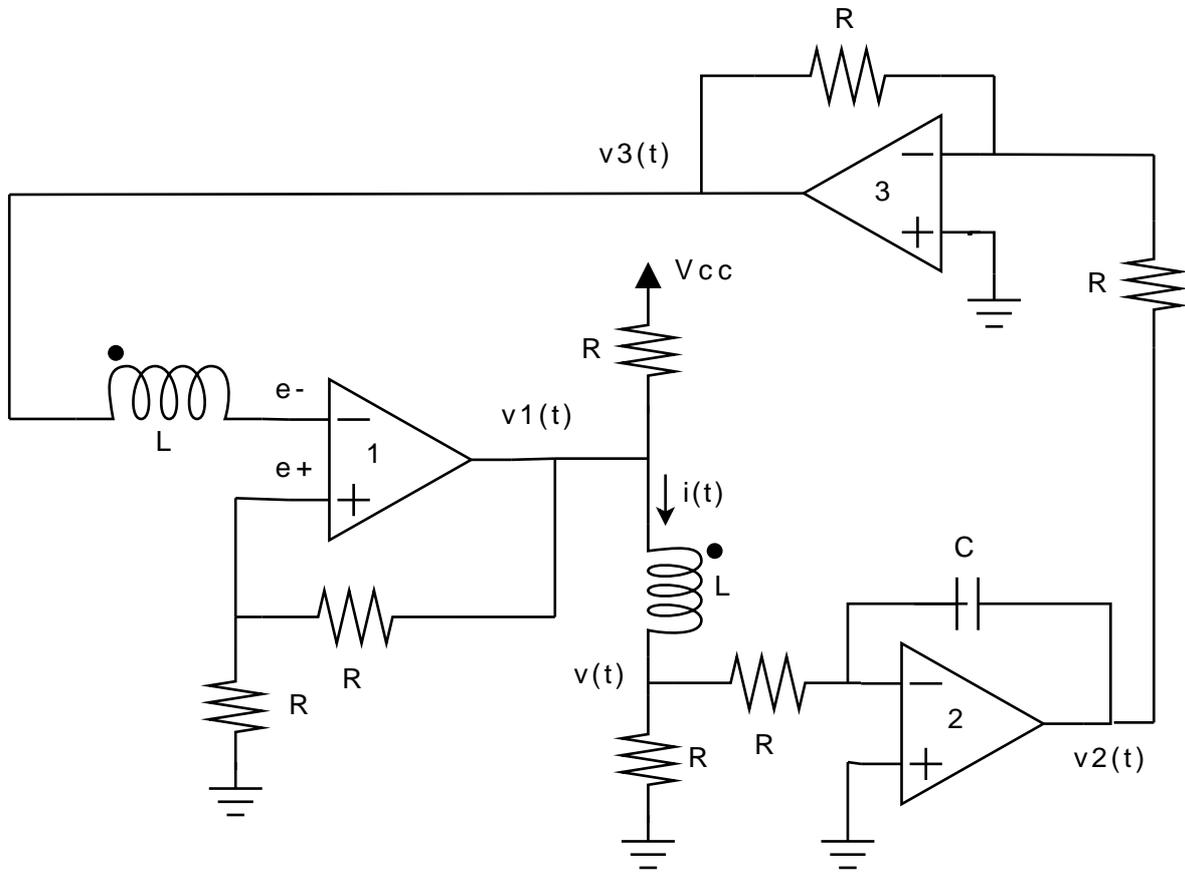


Figure 4: Circuito Correspondiente al Problema 3.

**Problema 4.-** El esquema de la Figura 5 muestra un sistema electro-mecánico movido por un motor eléctrico de corriente continua e imanes permanentes. El comportamiento dinámico de dicho motor es descrito por las siguientes ecuaciones:

$$L \frac{di(t)}{dt} + Ri(t) + v_M(t) = v_i(t) ,$$

$$\tau(t) = ki(t) , \quad v_M(t) = k\omega(t) ,$$

donde  $L > 0$ ,  $R > 0$ , y  $k > 0$  son parámetros dados,  $\omega(t)$  es la velocidad angular del motor,  $\tau(t)$  es el torque generado por el motor, y  $v_i(t)$  es la tensión con que este es excitado. El eje del motor está soldado a un disco, de radio  $r$ , que enrolla una cuerda que en el otro extremo tiene colgando una masa  $m$  que a su vez está unida a un resorte de constante  $k_1$ . El sistema compuesto por (el disco) + (el eje) + (el rotor (del motor)) tiene momento de inercia  $J$ . Se supone que la masa de la cuerda es despreciable, por lo que la tensión  $F(t)$  es la misma a lo largo de toda la cuerda. Vea la Figura 5 donde se muestra la fuerza ejercida por la cuerda sobre el disco, y por la cuerda sobre la masa  $m$ .  $x(t)$  es la desviación en la posición de la masa con respecto a la longitud natural del resorte; véase la figura.  $\theta(t)$ , indicada en la figura, indica la posición angular del eje con respecto a alguna referencia prefijada. Con las direcciones indicadas en la figura tenemos que  $\dot{\theta}(t) = \omega(t)$ . Se pide:

a) Halle la función de transferencia  $H$  que vincula la entrada  $v_i$  con la salida  $x$  del

sistema. Es decir, halle  $H(s)$  tal que, con condiciones iniciales nulas, se verifica que  $X(s) = H(s)V_i(s)$ , donde  $V_i = \mathcal{L}\{v_i\}$  y  $X = \mathcal{L}\{x\}$ .

- b) Asuma que los polos de  $H$  tienen parte real negativa. Halle la posición final  $x_F$  a la que se estabiliza la masa cuando se excita el sistema con una entrada  $v_i$  dada por:

$$v_i(t) = \begin{cases} \frac{E}{T}t, & t \in [0, T) \\ E, & t \geq T \end{cases} .$$


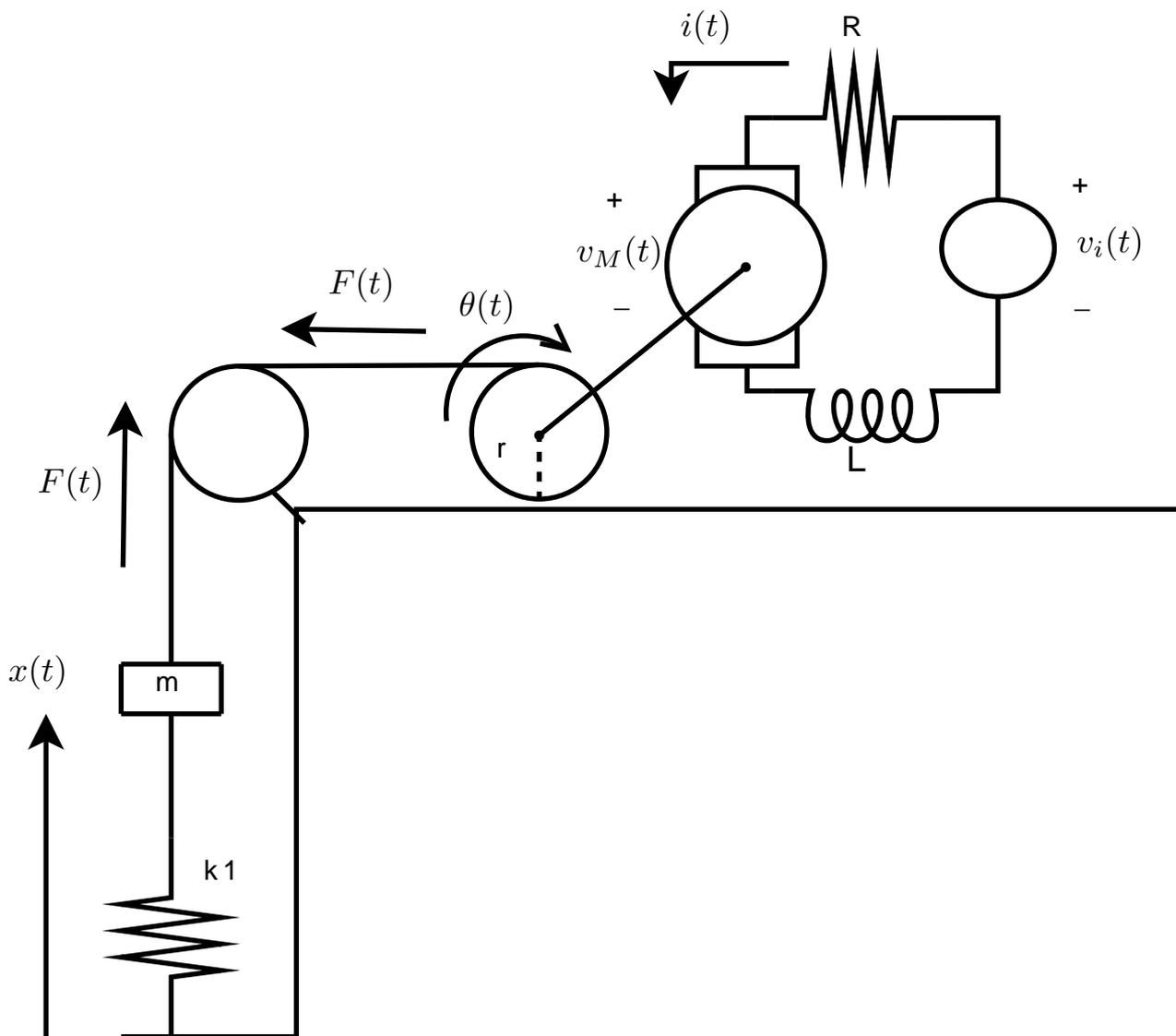
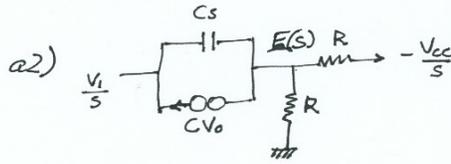


Figure 5: Sistema Correspondiente al Problema 4.


a)

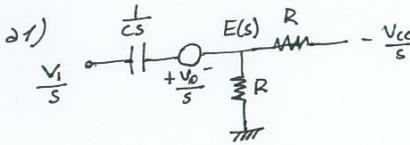El circuito se puede analizar de diversas formas



a3) Por superposición de  $\frac{V_i}{s}$  y  $-\frac{V_{cc}}{s}$

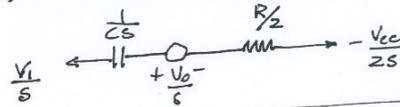a4) Sustituyendo por Thévenin la parte derecha



Con cualquiera de ellas, se llega a:

$$E(s) = \frac{V_i - V_0}{s + \frac{2}{RC}} - \frac{V_{cc}/2}{s} + \frac{V_{cc}/2}{s + \frac{2}{RC}}$$

$$\Rightarrow e(t) = \gamma(t) \left[ (V_i - V_0 + \frac{V_{cc}}{2}) e^{-\frac{t}{2RC}} - \frac{V_{cc}}{2} \right] \quad (\alpha)$$

O bien, directamente en el tiempo, aplicando  $e = e_f + (e_i - e_f) e^{-\frac{t}{\tau}}$

con  $e_f = -\frac{V_{cc}}{2}$   $e_i = V_i - V_0$   $\tau = \frac{RC}{2}$

b) 1) Con S abierto y en régimen  $\begin{cases} V_- = 0 \\ V_+ = -\frac{V_{cc}}{2} \end{cases}$   $V_i = V_+ - V_- = -\frac{V_{cc}}{2} < 0 \Rightarrow \underline{V_0 = -V_{cc}}$

C está cargado del  $\frac{1}{T} - \frac{V_{cc}}{2}$

2) Al cerrar S,  $V_-$  se pasa a  $-V_{cc}$ , por debajo de  $V_+$   $\Rightarrow V_i > 0 \Rightarrow \underline{V_0 = +V_{cc}}$   
S se abre en seguida, con lo que  $V_-$  vuelve a 0.

Queda el circuito de la parte d) con  $V_i = +V_{cc}$

Por  $(\alpha)$   $v(t) = -\frac{V_{cc}}{2} + (V_{cc} + \frac{V_{cc}}{2} + \frac{V_{cc}}{2}) e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{V_{cc}}{2} + 2V_{cc} e^{-\frac{2t}{RC}}$


Esto vale mientras  $V_+ = v(t) > V_- = 0$ , o sea hasta que  $v(t)$  se anula.

En un instante, se da vuelta el operacional, y la salida salta a  $-V_{cc}$   $\underline{V_0 = -V_{cc}}$

En  $T^-$ , el capacitor está cargado así:  $\frac{1}{T_0}$

Aplico otra vez  $(\alpha)$ :  $v(t) = -\frac{V_{cc}}{2} + (-V_{cc} - V_{cc} + \frac{V_{cc}}{2}) e^{-\frac{t}{RC}} = -\frac{V_{cc}}{2} - \frac{3}{2} V_{cc} e^{-\frac{2t}{RC}}$

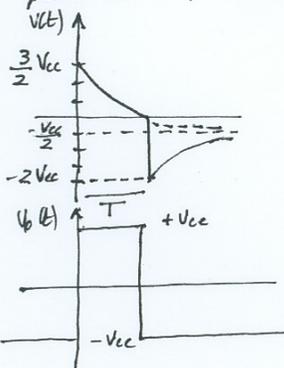A partir de  $T$ ,  $v(t)$  queda siempre por debajo de 0,  $V_i < 0$ ,  $V_0 = -V_{cc}$



4)  $-\frac{V_{cc}}{2} + 2V_{cc} e^{-\frac{2t}{RC}} = 0$   $2e^{-x} = \frac{1}{2}$

$e^{-x} = \frac{1}{4}$   $e^x = 4$   $x = \frac{2T}{RC} = \ln 4$

$RC = \frac{2T}{\ln 4}$  Para  $T=1 \Rightarrow RC = \frac{2}{\ln 4} \approx 1,44 \text{ seg}$

## Sistemas Lineales 2 - Soluciones Primer Parcial

### Problema 2.-

a) Intervalo  $[0, T)$ : El sistema evoluciona de acuerdo a  $V = L \frac{di_L}{dt}$ , entonces

$$\begin{aligned} i_L(t) &= \frac{V}{L} t, \quad t \in [0, T], \\ v_C(t) &= 0, \quad t \in [0, T]. \end{aligned}$$

Intervalo  $[T, T_C)$ : Las ecuaciones que describen el comportamiento del sistema son:

$$\begin{aligned} L \frac{di_L}{dt} + v_C &= 0, \quad i_L = C \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{R}. \\ \implies \ddot{v}_C + 2\zeta\omega_0 \dot{v}_C + \omega_0^2 v_C &= 0. \end{aligned}$$

Entonces,

$$i_L(t) = \frac{VT}{L} \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_0(t-T)} \sin(\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}(t-T) + \arccos(\zeta)), \quad t \in [T, T_C],$$

$$v_C(t) = V(\omega_0 T) \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\zeta\omega_0(t-T)} \sin(\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}(t-T)), \quad t \in [T, T_C],$$

donde

$$T_C = T + \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}} (\pi - \arccos(\zeta)).$$

Así tenemos que

$$i_L(T_C) = 0, \quad v_C(T_C) = V(\omega_0 T) e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\pi - \arccos(\zeta))}.$$

Intervalo  $[T_C, +\infty)$ : El sistema evoluciona de acuerdo a  $\dot{v}_C = -\frac{1}{RC} v_C$ , entonces

$$\begin{aligned} i_L(t) &= 0, \quad t \geq T_C \\ v_C(t) &= V(\omega_0 T) e^{-\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\pi - \arccos(\zeta))} e^{-2\zeta\omega_0(t-T_C)}, \quad t \geq T_C; \end{aligned}$$


o equivalentemente

$$\begin{aligned} i_L(t) &= 0, \quad t \geq T + \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}} (\pi - \arccos(\zeta)) \\ v_C(t) &= V(\omega_0 T) e^{\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}(\pi - \arccos(\zeta))} e^{-2\zeta\omega_0(t-T)}, \quad t \geq T + \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}} (\pi - \arccos(\zeta)). \end{aligned}$$

c)

$$\int_0^{+\infty} \frac{v_C^2(t)}{R} dt = \frac{1}{2} L i_L^2(T) = \frac{1}{2} \frac{(VT)^2}{L}.$$

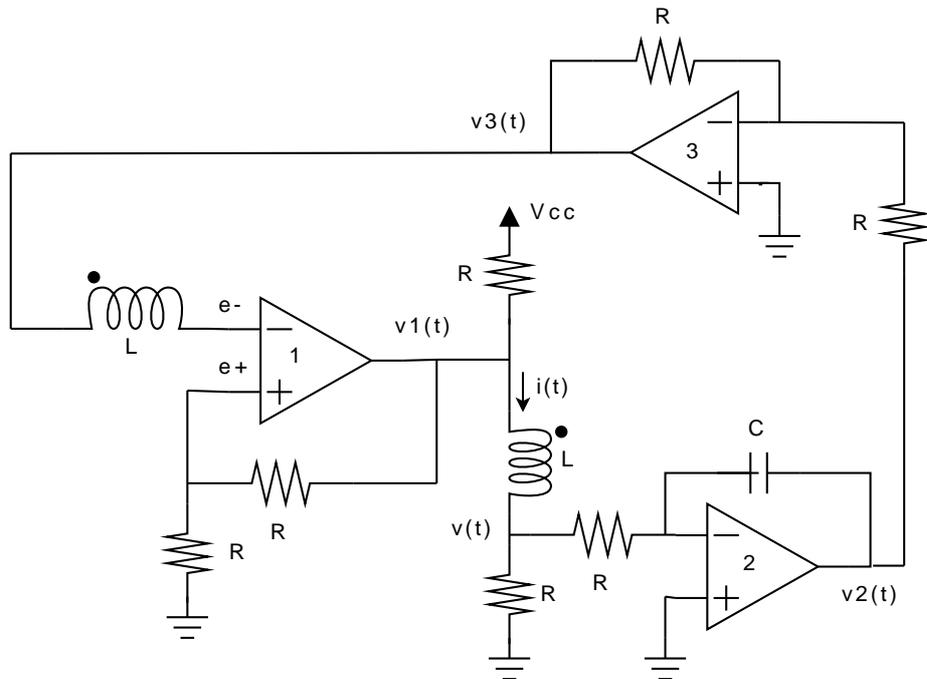Considere el circuito de la figura. Los amplificadores operacionales son todos ideales. El operacional 1 funciona como comparador, en tanto el resto funciona en zona lineal. Las dos inductancias conforman un transformador perfecto. Se cumple que  $RC = \frac{L}{R} = \tau$ .



- Partiendo de condiciones iniciales nulas y suponiendo que el comparador arranca en  $+V_{CC}$ , mostrar que existe un instante de tiempo en el que el comparador conmuta por primera vez.
- Calcule las tensiones de salida de los tres operacionales en el tramo que va desde  $t = 0$  hasta dicho instante.

**Nota:** debe verificar las hipótesis sobre el comparador y explicar claramente el análisis de los operacionales.

### Solución:

Llamemos  $L_1$  a la bobina conectada a  $e^-$  y  $L_2$  a la bobina a la salida del operacional 1. Debido a la resistencia de entrada infinita del operacional 1, no circula corriente por  $L_1$ . Esto implica que la mutua solamente influye en un sentido.

Supongamos que  $v_1(t) = +V_{CC}$ . La caída en  $L_2$  resulta ser:

$$v_1(t) - v(t) = L \cdot \frac{di}{dt}(t)$$

pues la mutua no influye. Considerando la tierra virtual del operacional 2,

$$i(t) = \frac{v(t)}{R||R} = 2 \frac{v(t)}{R}$$

Entonces:

$$v_1(t) - v(t) = \frac{2L}{R} \cdot \frac{dv}{dt}(t) \Rightarrow v(t) = Y(t) \cdot V_{CC} \cdot \left[ 1 - e^{-\frac{t}{2\tau}} \right]$$

(esto puede resolverse por Laplace, considerando que la bobina está inicialmente descargada).

El circuito que involucra al operacional 2 es una configuración inversora que, por las componentes que posee, implementa un integrador:

$$V_2(s) = -\frac{1}{RCs} V(s) \Rightarrow v_2(t) = -Y(t) \cdot V_{CC} \cdot \left[ \frac{t}{\tau} + 2 \cdot \left( e^{-\frac{t}{2\tau}} - 1 \right) \right]$$

El operacional 3 está en una configuración inversora que simplemente cambia el signo de la entrada:

$$v_3(t) = -v_2(t) = Y(t) \cdot V_{CC} \cdot \left[ \frac{t}{\tau} + 2 \cdot \left( e^{-\frac{t}{2\tau}} - 1 \right) \right]$$

Estamos en condiciones de calcular  $e^-(t)$  y verificar la hipótesis del comparador. Como por la bobina  $L_1$  no circula corriente, tenemos que

$$v_3(t) - e^-(t) = M \cdot \frac{di}{dt}(t) = \frac{2L}{R} \cdot \frac{dv}{dt}(t) = 2\tau \cdot \frac{dv}{dt}(t)$$

donde hemos usado que el transformador es perfecto. Entonces

$$e^-(t) = v_3(t) - 2\tau \cdot \frac{dv}{dt}(t) \Rightarrow e^-(t) = Y(t) \cdot V_{CC} \cdot \left[ \frac{t}{\tau} - 2 + e^{-\frac{t}{2\tau}} \right]$$

Como  $e^+(t) = \frac{V_{CC}}{2}$ , ya que es el punto medio de un divisor de tensión con resistencias iguales, tenemos que inicialmente  $e^-(t) < e^+(t)$  y se verifica la

hipótesis sobre el estado del comparador. Esto se cumple hasta el instante  $T$  en que

$$e^-(T) = e^+(T) \Rightarrow \frac{V_{CC}}{2} = V_{CC} \cdot \left[ \frac{T}{\tau} - 2 + e^{-\frac{T}{2\tau}} \right]$$

Observemos que  $e^-(t)$  se inicia con un valor negativo y luego tiende a  $+\infty$ . La ecuación

$$\frac{5}{2} = \frac{T}{\tau} + e^{-\frac{T}{2\tau}}$$

muestra que existe un tiempo  $T > 0$  en el cual el comparador conmuta por primera vez. Hasta ese instante, las salidas de los operacionales valen:

$$\begin{aligned} v_1(t) &= +V_{CC} \\ v_2(t) &= -Y(t) \cdot V_{CC} \cdot \left[ \frac{t}{\tau} + 2 \cdot \left( e^{-\frac{t}{2\tau}} - 1 \right) \right] \\ v_3(t) &= Y(t) \cdot V_{CC} \cdot \left[ \frac{t}{\tau} + 2 \cdot \left( e^{-\frac{t}{2\tau}} - 1 \right) \right] \end{aligned}$$

## Solucion Problema 4, primer parcial de sistemas lineales 2, 2008

a)

La ecuación de mallas en la malla del motor nos da la siguiente ecuación:

$$(Ls + R)I + V_M = V_i$$

*Ecuación 1: Malla*

Las ecuaciones del motor dan lo siguiente:

$$T = \kappa \cdot I, \quad V_M = \kappa \Omega = \kappa \frac{sX}{r}$$

*Ecuación 2: Ecuaciones del motor*

Donde se usó la relación entre  $\Omega = s \frac{X}{r}$  dada por  $\dot{x} = r \omega$ .

De la segunda cardinal obtenemos:

$$Js \Omega = T - r F(s) \Rightarrow Js^2 \frac{X}{r} = \kappa I - r F(s)$$

*Ecuación 3: Segunda Cardinal*

Planteando la segunda ley de newton a la masa m:

$$m s^2 X = F(s) - k_1 X \Rightarrow F(s) = X(m s^2 + k_1)$$

Sustituyendo F en Ecuación 3 queda:

$$Js^2 \frac{X}{r} = \kappa I - r \left( X(m s^2 + k_1) \right) \Rightarrow I = \frac{s^2 \left( \frac{J}{r} + m r \right) + k_1 r}{\kappa} X$$

*Ecuación 4:*

Sustituyendo I de la Ecuación 4 y  $V_M$  de la Ecuación 2 en la Ecuación 1 obtenemos

$$V_i = (Ls + R) \frac{s^2 \left( \frac{J}{r} + m r \right) + k_1 r}{\kappa} X + \kappa \frac{sX}{r} = \left( (Ls + R) \frac{J + m r^2}{r \kappa} s^2 + \left( \frac{L k_1 r}{\kappa} + \frac{\kappa}{r} \right) s + \frac{k_1 r R}{\kappa} \right) X$$

Entonces

$$H(s) = V_i \frac{(s)}{X}(s) = \frac{1}{(Ls + R) \frac{J + m r^2}{r \kappa} s^2 + \left( \frac{L k_1 r}{\kappa} + \frac{\kappa}{r} \right) s + \frac{k_1 r R}{\kappa}}$$

b)

Como todos los polos de H están a la izquierda del semi plano derecho y  $V_i$  solo tiene un polo simple en cero podemos usar el teorema del valor final para obtener  $x_F$  de la siguiente forma:

$$x_F = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s H(s) V_i(s) = H(0) \lim_{s \rightarrow 0} s V_i(s) = H(0) \lim_{t \rightarrow \infty} v_i(t) = E. \quad H(0) = \frac{\kappa E}{k_1 r R}$$