

**Sistemas Lineales 2**  
**Segundo parcial, 6 de diciembre del 2003**

**Te solicitamos:**

- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- utilizar las hojas de un solo lado.
- resolver problemas diferentes en hojas separadas.
- al finalizar la prueba, **colocar las hojas dentro del sobre**, depositar el mismo sobre el banco y retirarse del salón.
- **NO ESCRIBIR NI RAYAR EL SOBRE**, ya que será re-utilizado.

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 4 horas**.  
Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!

**Problema 1** ( 11 puntos )

- a) Para el sistema realimentado de la Figura 1:
- dar la condición de oscilación (Barkhausen). Justificar **cualitativamente** mediante una apertura de lazo, por qué dicha condición implica la oscilación del sistema.
  - suponiendo que se cumple la condición de Barkhausen: ¿puede deducir algo acerca de los polos del sistema en lazo cerrado? ¿Y acerca de su estabilidad? **Justifique.**

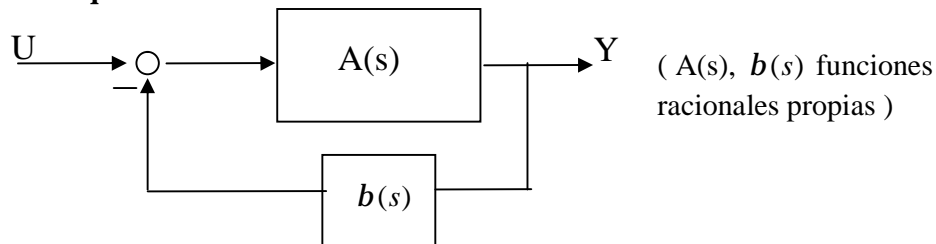


figura 1

- b) Se considera el circuito de la Figura 2, con el operacional ideal ( $R_i = \infty$ ,  $R_o = 0$ ) y ganancia  $A(s) = \frac{A_o w_o}{s + w_o}$ . Se cumple además que  $\frac{1}{RC} = w_1$ .

- Hallar la ganancia de lazo abierto –  $Ab(s)$ .
- Calcular la frecuencia y condición de oscilación del sistema.

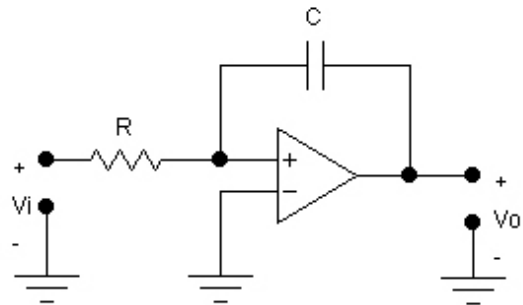
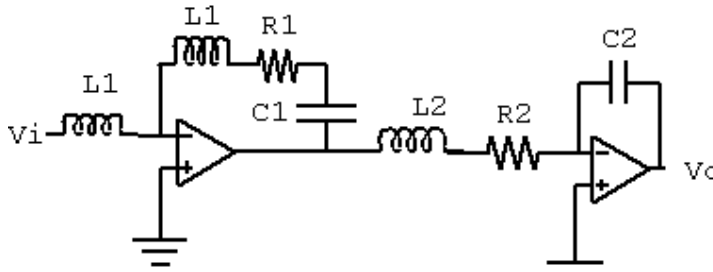


figura 2.

**Problema 2** ( 8 puntos )

Se quiere conectar un generador que trabaja a 300 MHz a una impedancia de carga  $Z_L = 500\Omega$  a través de una línea de transmisión sin pérdidas de impedancia característica  $Z_0 = 80\Omega$ . Se asume una velocidad de propagación de  $3 \times 10^8$  m/s.


- a) Se desea adaptar la carga a la línea a través de un transformador de cuarto de longitud de onda ( $\lambda/4$ ) de impedancia característica  $Z_T$  (sin pérdidas).
- ¿cuál debería ser la longitud del transformador?
  - ¿cuál debería ser su impedancia característica?
- b) Si se trabajara a 200 MHz, calcular la relación de onda estacionaria (ROE) resultante en la línea de transmisión de impedancia característica  $Z_0 = 80\Omega$ .

**Problema 3 ( 30 puntos )****a) ( 6 puntos )**i) En el circuito de la figura hallar la transferencia  $H(s)=V_o(s)/V_i(s)$ :

ii) Verificar que bajo las condiciones

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_1}}, L_1 = \frac{R_1^2 \cdot C_1}{4}, R_2 = 1000 \cdot L_2 \cdot \omega_0, C_2 = \frac{1}{1000 \cdot L_2 \cdot \omega_0^2}, \text{ se cumple que}$$

$$H(s) = 1000 \frac{\omega_0^2}{s^3} \cdot \frac{(s + \omega_0)^2}{s + 1000 \cdot \omega_0}$$

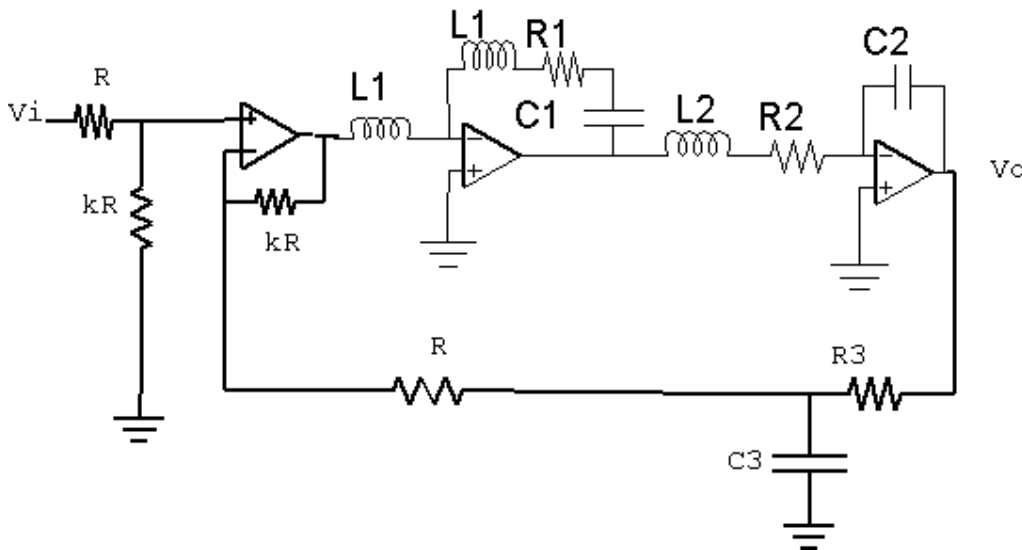**b) Calcular la transferencia de lazo abierto del sistema de la figura siguiente:****( 8 puntos )**c) Sabiendo que se cumplen las relaciones  $R_3 = \frac{1}{100 \cdot \omega_0 C_3}$ ,  $R = \frac{1}{900 \cdot \omega_0 C_3}$ .

Realizar los diagramas asintóticos de Bode de " $A\beta$ ", y en base a ellos estimar las frecuencias en las cuales " $A\beta$ " es real. Es razonable basarse en el diagrama asintótico en este caso? Justificar. Utilizar la expresión real de " $A\beta$ " para verificar si en los puntos hallados ésta es realmente "casi" real. **( 7 puntos )**

d) Utilizando el criterio de Nyquist estudiar la estabilidad del circuito de la parte anterior. **( 9 puntos )**

**Problema 4** ( 11 puntos )

Se considera el circuito de la Figura 1, en el que el cuadripolo se caracteriza por sus parámetros h.

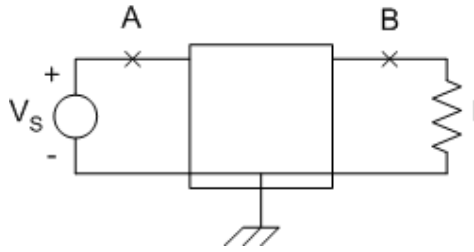


figura 1

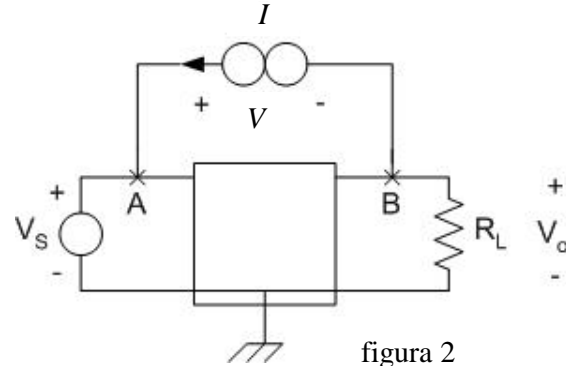


figura 2

- a) Dibujar un modelo equivalente del cuadripolo en función de los parámetros híbridos.

Para las siguientes partes se utiliza el modelo del cuadripolo hallado en la parte a).

- b) Calcular la impedancia vista entre A y B ( $Z_{AB}$ ).
- c) Se conecta una fuente de corriente  $I$  entre los bornes A y B, como se indica en la figura 2. Manteniendo la fuente  $V_s$ , se ajusta el valor de  $I$  de modo de anular el voltaje de salida ( $V_o = 0$ ). En esas condiciones, calcular el voltaje  $V$ , y la llamada “impedancia de anulación”  $Z_N = \frac{V}{I}$  (en función de los parámetros híbridos del cuadripolo).


## SISTEMAS LINEALES 2: SEGUNDO PARCIAL 2003

①
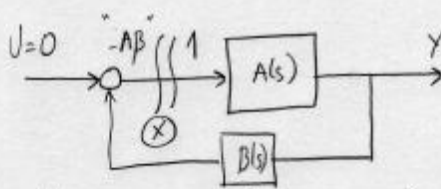
## Problema 1:

- ②(i) La condición de oscilación de Barkhausen es  $-A\beta(j\omega_0) = 1$  donde
- $A\beta(s)$  es la transferencia de lazo abierto para el sistema realimentado clásico de bloques  $A(s)$ ,  $\beta(s)$ , y  $\omega_0$  es la frecuencia de oscilación (podría existir más de una).


Para una justificación de dicha condición de oscilación, abro el lazo e injecto una señal unitaria en  $\otimes$ . Se que a la vuelta tengo  $-A\beta(s)$ , la transferencia en lazo abierto del sistema. Si para alguna frecuencia  $\omega_0$ , se cumple  $-A\beta(j\omega_0) = 1$ , lo que tengo a la vuelta del lazo es lo mismo que injecté. Por lo tanto la señal se regenera y el sistema oscila a esa frecuencia.



- (ii) Si  $-A\beta(j\omega_0) = 1 \Rightarrow 1 + A\beta(j\omega_0) = 0$ . Pero  $1 + A\beta(s)$  es la ecuación característica del sistema en lazo cerrado ( $H(s) = \frac{A(s)}{1 + A\beta(s)}$ ). Por lo tanto se deduce que el sistema en lazo cerrado tiene un polo en  $j\omega_0$  y además otro en  $-j\omega_0$ . (Para cada frecuencia  $\omega_0$  a la que se cumple la condición de oscilación, el sistema en lazo cerrado tendrá polos en  $\pm j\omega_0$ )

El sistema en lazo cerrado con función de transferencia  $H(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ , presenta al menos un par de polos en el semiplano derecho cerrado  $\Rightarrow$  Es inestable.

③ (i)

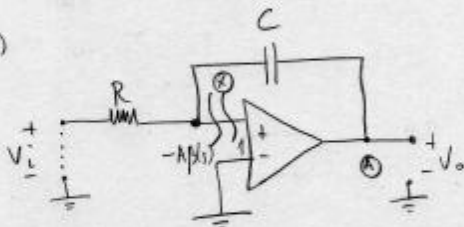Operacional ideal:  $R_i = \infty$ ,  $R_o = 0$ 

$$A(s) = \frac{A_0 \omega_0}{s + \omega_0}, \quad \omega_0 = \frac{1}{RC}$$

Abro el lazo e injecto una señal unitaria en  $\otimes$ . Se que a la vuelta tengo  $-A\beta(s)$ . En  $\textcircled{A}$  tengo  $A(s)$ , notando que se anula la entrada y por el

divisor de tensiones  $\Rightarrow -A\beta(s) = A(s) \frac{RCs}{RCs+1}$

(2)

$$\Rightarrow -A\beta(s) = \frac{A_0 \omega_0 s}{(s+\omega_0)(s+\omega_1)}$$

(ii) De la condición de oscilación de Barkhausen  $\Rightarrow -A\beta(j\omega^*) = 1$  siendo  $\omega^*$  la frecuencia de oscilación.


$$\Rightarrow 1 = \frac{A_0 \omega_0 j\omega^*}{(j\omega^* + \omega_0)(j\omega^* + \omega_1)} \Rightarrow (j\omega^* + \omega_0)(j\omega^* + \omega_1) = A_0 \omega_0 j\omega^*$$

$$\Rightarrow \omega_1 \omega_0 - \omega^{*2} + j\omega^*(\omega_0 + \omega_1) = A_0 \omega_0 j\omega^*$$

Iguando partes reales:  $\omega_1 \omega_0 - \omega^{*2} = 0 \Rightarrow \omega^* = \sqrt{\omega_1 \omega_0}$  frecuencia de oscilación.

Iguando partes imaginarias:  $\omega^*(\omega_0 + \omega_1) = A_0 \omega_0 \omega^* \Rightarrow A_0 = \frac{\omega_0 + \omega_1}{\omega_0}$  condición de oscilación.

(3)

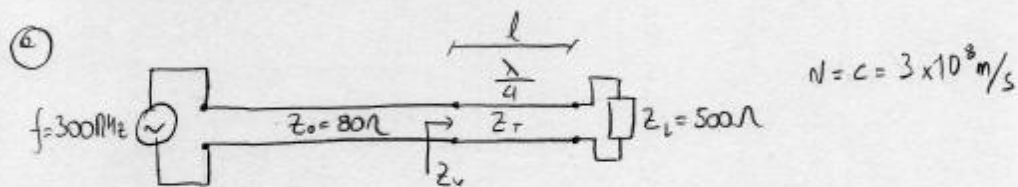
Problema 2:

$$(i) \quad c = \lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow \lambda = 1 \text{ m}$$

$$\Rightarrow l = \frac{\lambda}{4} \Rightarrow l = 0,25 \text{ m}$$

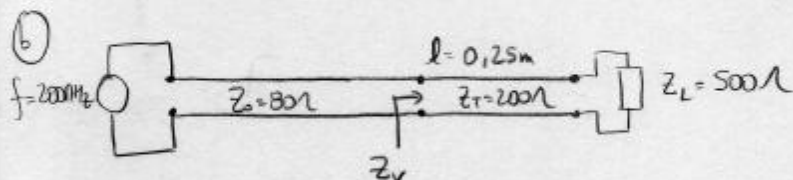(ii) Para que exista adaptación, se debe tener  $Z_v = Z_0 = 80 \Omega$ . De la conocida relación para el transformador de  $\frac{\lambda}{4}$  se tiene:

$$Z_v \cdot Z_L = Z_T^2 \Rightarrow Z_T = \sqrt{Z_v Z_L} \Rightarrow Z_T = 200 \Omega$$



Notamos que a la nueva frecuencia,  $\frac{\lambda}{4} \neq 0,25 \text{ m}$ .

$$\lambda = \frac{c}{f} \Rightarrow \lambda = 1,5 \text{ m}$$

Resolviendo  $Z_v$ , y luego obtengo el coeficiente de reflexión de tensión  $\Gamma_T = \frac{Z_v - Z_0}{Z_v + Z_0}$ .

Finalmente hallo el ROE buscado como  $\text{ROE} = \frac{1 + |\Gamma_T|}{1 - |\Gamma_T|}$


$$Z_v = Z_T \left( \frac{Z_L + j Z_T \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)}{Z_T + j Z_L \tan\left(\frac{2\pi}{\lambda} l\right)} \right) \Rightarrow Z_v = (101 + j 92) \Omega$$

$$\Rightarrow \Gamma_T = 0,298 - j 0,356 \quad \text{y} \quad |\Gamma_T| = 0,464$$

$$\Rightarrow \text{ROE} = 2,74$$

# Problema 4


a)

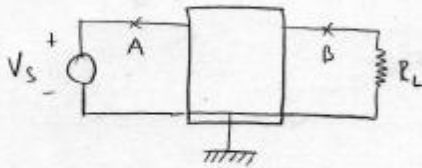


Considerando las señales eléctricas usuales:  $V_1, I_1, V_2, I_2$  se tiene para los parámetros híbridos:

$$\begin{cases} V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2 \\ I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2 \end{cases}$$

El modelo equivalente resulta:

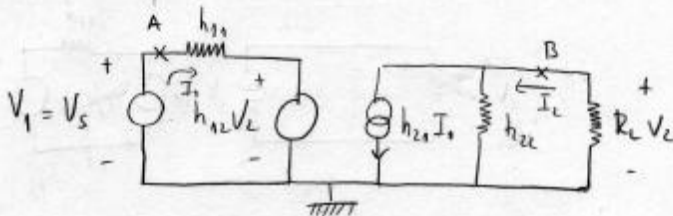

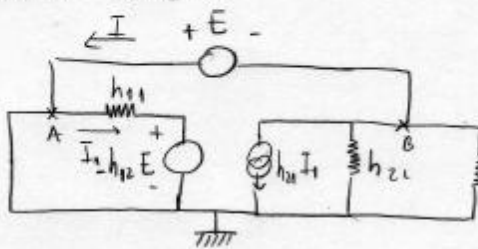b) Para el cálculo de la impedancia vista, conecta una fuente de valor  $E$  entre A y B y calcula la corriente  $I$  que integra. Recuerda que las fuentes independientes se anulan  $\Rightarrow V_s = 0$



Plantando la ecuación de mallas:

$$h_{11} I_1 - h_{12} E = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{h_{12} E}{h_{11}}$$


Plantando la ecuación de nodos (B):

$$I = \frac{E}{R_L} + E h_{22} - h_{21} I_1$$

$$\Rightarrow I = E \left( \frac{1}{R_L} + h_{22} - \frac{h_{21} h_{12}}{h_{11}} \right) = \left( \frac{h_{11} + h_{22} h_{11} R_L - h_{12} h_{21} R_L}{R_L h_{11}} \right) E$$

$$\Rightarrow Z_{AB} = \frac{E}{I} \Rightarrow Z_{AB} = \frac{R_L h_{11}}{h_{11} + R_L (h_{11} h_{22} - h_{12} h_{21})}$$

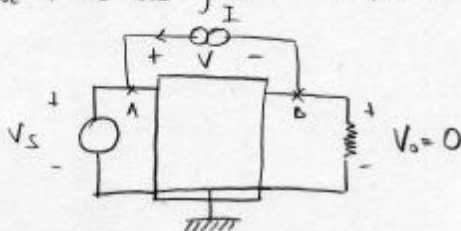c) Conectamos una fuente de corriente entre A y B. Plantamos  $V_s$ , y ajusto el valor  $I$  de la fuente de modo de anular  $V_o$





Planteando el circuito equivalente (con  $V_2=0$ ). De la malla exterior:

$$\boxed{V = V_s}$$

Planteando la ecuación de mallas:

$$V = V_s = h_{11} I_1 \Rightarrow I_1 = \frac{V}{h_{11}}$$

Planteando la ecuación de malla (2):

$$I = -h_{21} I_1$$

$$\Rightarrow I = -h_{21} \frac{V}{h_{11}} \Rightarrow Z_N = \frac{V}{I} \Rightarrow \boxed{Z_N = -\frac{h_{11}}{h_{21}}}$$

