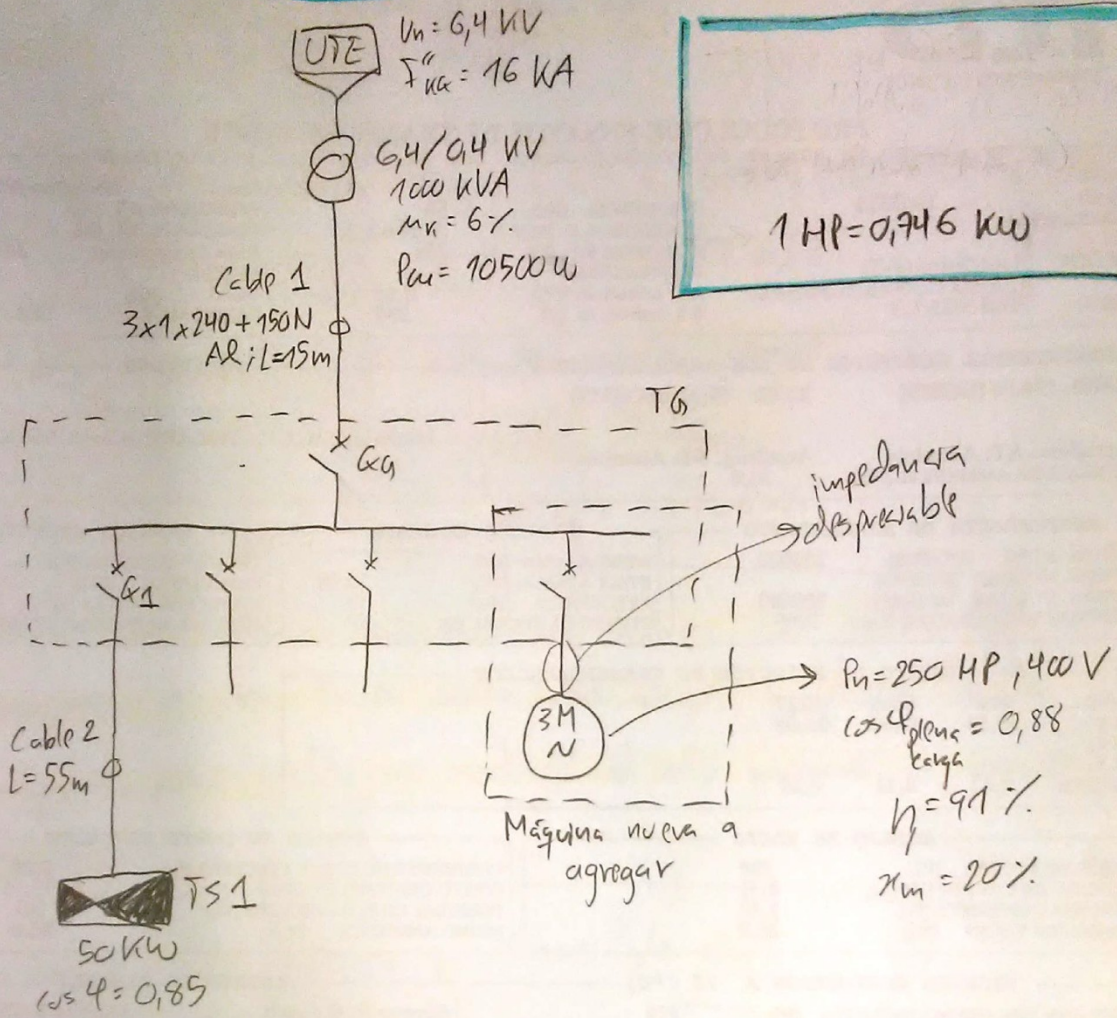


Ejercicio 10

(1)



(a) Red  $\boxed{Z_{RED} = j X_{RED} = j \cdot \frac{U^2}{S_{CL}} = j \cdot \frac{400^2}{\sqrt{3} \cdot 6,4 \cdot 16} = j \cdot 0,9 \text{ m}\Omega}$

TRAFEO  $|Z_T| = m_v \cdot \frac{U^2}{S} = 0,06 \cdot \frac{400^2}{1000 \times 10^3} = 9,6 \text{ m}\Omega$

$P_{cu} = 3 R_T \cdot I^2 \rightarrow R_T = \frac{P_{cu}}{3 I^2} = \frac{10.500}{3 \cdot 1443,37^2} = 1,68 \text{ m}\Omega$

$I = \frac{S_n}{\sqrt{3} U_n} = \frac{1000 \times 10^3}{\sqrt{3} \cdot 400} = 1443,37 \text{ A}$

$|Z_T|^2 = R_T^2 + X_T^2 \rightarrow X_T = \sqrt{|Z_T|^2 - R_T^2} = \sqrt{9,6^2 - 1,68^2} = 9,45$

$\boxed{Z_T = 1,68 + j 9,45 \text{ m}\Omega}$

Cable  $\boxed{Z_{cable1} = R_m + j X_{c1} = 0,160 \cdot 0,015 + j 0,092 \cdot 0,015 = 24 + j 1,38 \text{ m}\Omega}$

$$I_{c_{sf}} = \frac{U/\sqrt{3}}{|Z_{eq}|} = \frac{400/\sqrt{3}}{12,419} = 18,60 \text{ KA}$$

$$Z_{eq} = Z_{RED} + Z_{TR} + Z_{C1} = j0,9 + (1,68 + j9,45) + (24 + j1,38)$$

$$= 4,08 + j11,73 \rightarrow |Z_{eq}| = 12,419 \text{ m}\Omega$$

b)  $Pd_{C_{G6}} = 20 \text{ KA}$  ¿Es adecuado?  $\rightarrow$  Si, porque

$$Pd_{C_{G6}} > I_{c_{sf}} \cdot I_{C_{G6}}$$

$$(20 \text{ KA}) > (18,6 \text{ KA})$$


c) No, la nueva máquina sube los contactos máximos de las llaves secundarias, excepto la propia de la máquina, pero NO me modifica el cto máximo en bornes de G6.

d) Cálculo cto máximo en bornes de G1:

$$Z_m = j \cdot x \cdot \frac{U^2}{S} = j \cdot 0,2 \cdot \frac{400^2}{232,89 \times 10^3} = j137,4 \text{ m}\Omega$$

$$P_e = \frac{P_m}{\eta} = \frac{250 \text{ HP}}{0,91} = \frac{250 \cdot 0,746}{0,91} = 204,94 \text{ kW}$$
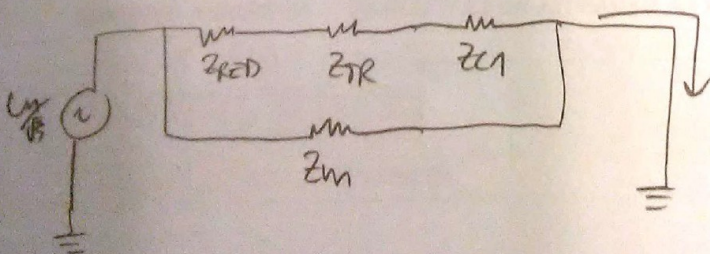
$$S = \frac{P}{\cos \phi} = \frac{204,94}{0,88} = 232,89 \text{ KVA}$$



$$Z_{eq} = 11,438 \text{ m}\Omega$$

$$I_{c_{sf}} = \frac{U/\sqrt{3}}{|Z_{eq}|} = \frac{400/\sqrt{3}}{11,438} = 20,19 \text{ KA}$$

$$(Z_{RED} + Z_{TR} + Z_{C1}) // Z_m = (4,08 + j11,73) // j137,4 = 3,46 + j10,9$$

Es necesario cambiar el interruptor

20KA



$$I_{cc2FA} = 20,19 \text{ KA}$$

$$\begin{matrix} I_L < I_V < I_Z \\ \parallel & & \parallel \\ 84,9 \text{ A} & & 96,59 \end{matrix}$$

Casido  $I_m = 100 \text{ A} \rightarrow x 1, I_V = 100 \text{ A}$


- $x 0,95, I_V = 95 \text{ A}$
- $x 0,90, I_V = 90 \text{ A}$
- $x 0,85, I_V = 85 \text{ A}$
- $x 0,8, I_V = 80 \text{ A}$

Decido ajustarlo  
en  $I_V = 90 \text{ A}$

n) Halla cto minimo asociado a Q1:

cto 2F

$$I_{cc2F} = \frac{U_m}{2|Z_{eq1}|} = \frac{400}{2 \cdot 34,88} = 5,73 \text{ KA}$$

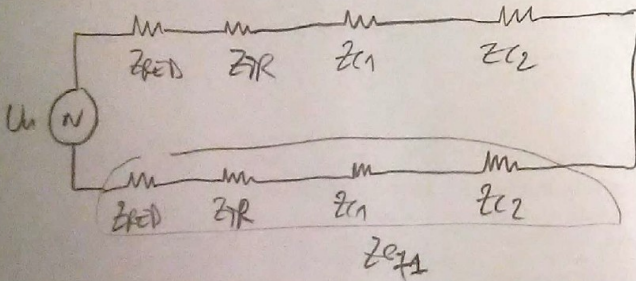


$I_m < 285 \text{ KA}$

$$Z_{eq1} = 4,08 + j11,73 + \left( \frac{PL}{S} + jx.L \right) = 38,96 + j16,68 \text{ m}\Omega$$

$$|Z_{eq1}| = 42,38 \text{ m}\Omega$$

$$\begin{matrix} 0,0222 \cdot 55 \\ 35 \\ 34,88 \text{ m}\Omega \end{matrix} \quad \begin{matrix} j0,09 \times 10^3 \cdot 55 \\ j4,95 \text{ m}\Omega \end{matrix}$$

cto F-N

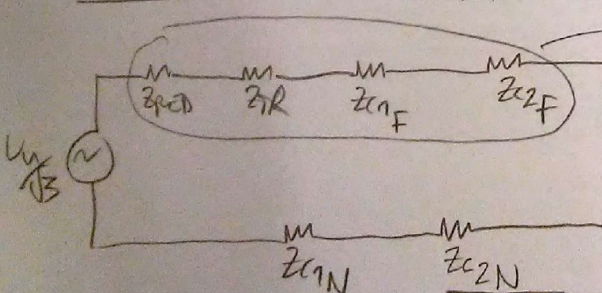

$$Z_{eq1} = 38,96 + j16,68$$

$$\begin{aligned} Z_{eq \cdot tot} &= Z_{eq1} + Z_{C1N} + Z_{C2N} \\ &= (38,96 + j16,68) + (3,96 + j1,455) \\ &\quad + (34,88 + j4,95) = 77,8 + j23,09 \text{ m}\Omega \end{aligned}$$

$$Z_{C1N} = 0,264 \cdot 0,015 + j \cdot 0,097 \cdot 0,015 = 3,96 + j1,455 \text{ m}\Omega$$

$$Z_{C2N} = Z_{C2F} = 34,88 + j4,95 \text{ m}\Omega$$

$$I_{ccFV} = \frac{U_m \sqrt{3}}{|Z_{eq \cdot tot}|} = 2,85 \text{ KA}$$

$$|Z_{eq \cdot tot}| = 81,15 \text{ m}\Omega$$