

Sistemas Lineales 2
Examen, 1 de agosto del 2003

Te solicitamos:


- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- **resolver problemas diferentes en hojas separadas.**

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 3 horas**. No olvides de administrar el tiempo de la mejor manera. Para pasar a la instancia de oral es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Sólo se responderán dudas sobre la letra.

Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!


Ejercicio 1

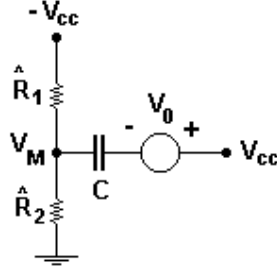a) Calcular $V_M(t)$ en función de los parámetros V_0 (constante), V_{cc} (constante), \hat{R}_1 , \hat{R}_2 y C , en los siguientes circuitos:




b) i) Hallar y graficar $V_1(t)$, $V_2(t)$ y $V_3(t)$, sabiendo que los operacionales están trabajando en zona no lineal, que $v_0 = -V_{cc}$ (carga inicial del condensador) y que $V_3(t=0) = V_{cc}$. **Justificar las hipótesis realizadas sobre el estado de los comparadores.**

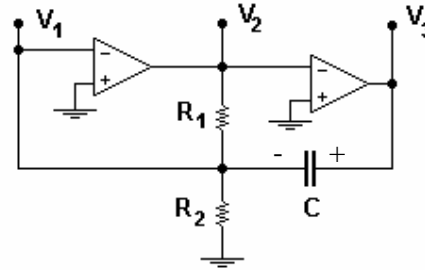ii) Calcular el periodo T de la señal $V_3(t)$.



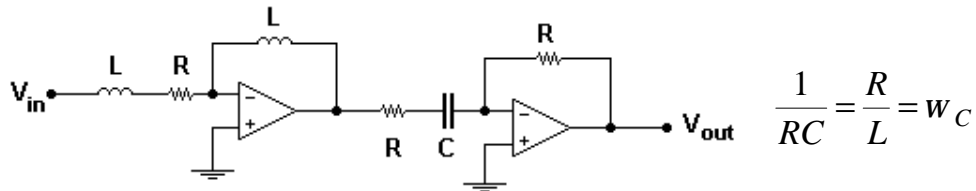c) i) Calcular la transferencia del siguiente circuito (operacionales ideales) y determinar la atenuación en dB que el mismo introduce a una octava por encima de la frecuencia de corte.




ii) Hallar la salida en régimen del circuito anterior, si la entrada es el $V_3(t)$ hallado en parte b) y se sabe que $\frac{2p}{T} \gg \frac{1}{RC}$. **Justificar.**

Ejercicio 2

a) Hallar la Transformada de Laplace (TdL) de $Y(t).e^{-at}$, con a complejo. Determinar la abscisa de convergencia.

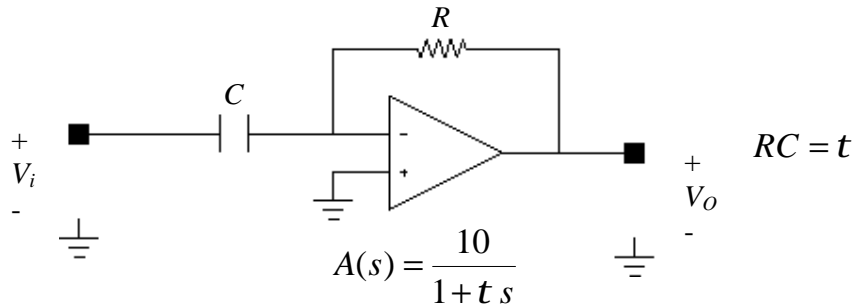b) Deducir la TdL de $Y(t).f(t) = Y(t) \cdot \frac{e^{-zw_n t}}{\sqrt{1-z^2}} \cdot \sin(\sqrt{1-z^2} w_n t)$, con $0 < z < 1$, $w_n > 0$.



c) Hallar la transferencia $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ para el circuito de la figura, donde el operacional tiene impedancia de entrada infinita, impedancia de salida nula y ganancia $A(s) = \frac{10}{1 + t s}$. Verificar que es de segundo orden; hallar z y w_n .

d) Hallar la respuesta del circuito anterior a un escalón de tensión de amplitud E .

e) Dibujar los Diagramas de Bode asintóticos de $H(s)$. Calcular el número $H(jw_n)$.


f) Discutir según K real, aplicando el Criterio de Nyquist, la estabilidad en lazo cerrado de un sistema realimentado cuya ganancia de lazo abierto vale $-K.H(s)$. **Justificar.**

SISTEMAS LINEALES 2 : AGOSTO 2003

①

Ejercicio 1:

②

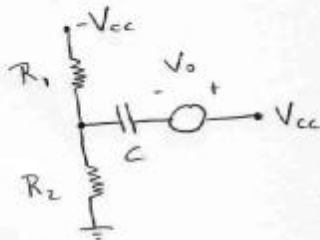

Planteando la ecuación de mudo:


$$\frac{-\frac{V_{cc}}{s} - V_n}{R_1} = \frac{V_n}{R_2} + \left(V_n + \frac{V_o}{s} - \frac{V_{cc}}{s}\right)Cs$$

$$\Rightarrow -\frac{V_{cc}}{s} - V_o R_1 C + V_{cc} R_1 C = V_n \left(\frac{R_1 + R_2 + R_1 R_2 C s}{R_2} \right)$$

$$\Rightarrow -\frac{V_{cc}}{R_1 C s} - V_o + V_{cc} = V_n \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} + s \right)$$

$$\Rightarrow V_n = \frac{V_{cc}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} + s} - \frac{V_o}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} + s} - \frac{V_{cc}}{R_1 C s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C} + s \right)} \quad \text{Sea } \gamma = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2}$$

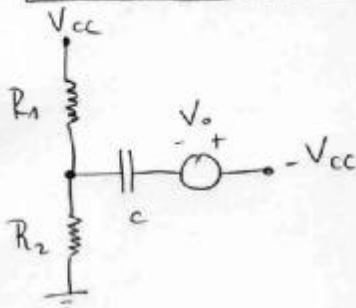
$$\Rightarrow v_n(t) = \left[V_{cc} e^{-\frac{t}{\gamma}} - V_o e^{-\frac{t}{\gamma}} - \frac{R_2 V_{cc} (1 - e^{-\frac{t}{\gamma}})}{R_1 + R_2} \right] \gamma(t)$$



Combinando el signo de Vcc en la expresión anterior, se obtiene el resultado:

$$v_n(t) = \left[\frac{R_2 V_{cc} (1 - e^{-\frac{t}{\gamma}})}{R_1 + R_2} - V_{cc} e^{-\frac{t}{\gamma}} - V_o e^{-\frac{t}{\gamma}} \right] \gamma(t)$$

③ (i)

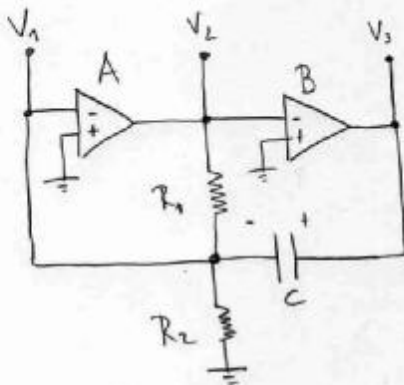Ambos operacionales ideales trabajando en zona no lineal entre niveles de $\pm V_{cc}$ Inicialmente, se sabe que $V_o = -V_{cc}$ y $v_3(t=0) = V_{cc}$ Se deduce que $v_2(t=0) = -V_{cc}$ ya que $v_2 = V_o < V_{B+} = 0$ para que la salida de B sea V_{cc} . En general se tendrá que $v_3(t) = -v_2(t) \forall t$

$$\text{Estudiamos para } t \geq 0 \quad v_3(t) = V_{cc} \gamma(t), \quad v_2(t) = -V_{cc} \gamma(t)$$

Revolviendo la primera configuración de la parte anterior y notando que $v_1(t) = v_n(t)$

$$\Rightarrow v_1(t) = \left[2V_{cc} e^{-\frac{t}{\gamma}} - \frac{R_2 V_{cc} (1 - e^{-\frac{t}{\gamma}})}{R_1 + R_2} \right] \gamma(t), \quad v_1(0^+) = 2V_{cc}$$

Los comparadores A y B conmutan para $t = t_1 / v_1(t_1) = V_{At} = 0$ (2)

$$\Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} = V_{cc} \left[\frac{2R_1 + 3R_2}{R_1 + R_2} \right] e^{-\frac{t_1}{\tau}} \Rightarrow t_1 = \tau \ln \left[\frac{2R_1 + 3R_2}{R_2} \right]$$

la tensión en el condensador en el instante t_1 es $V_0 = v_3(t_1) - v_1(t_1) = V_{cc}$

Estudiamos para $t' = t - t_1 \geq 0$ $v_3(t') = -V_{cc} \gamma(t')$, $v_2(t') = V_{cc} \gamma(t')$


Reconociendo la segunda configuración de la parte anterior se tiene que:

$$v_1(t') = \left[\frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{cc} (1 - e^{-\frac{t'}{\tau}}) - 2V_{cc} e^{-\frac{t'}{\tau}} \right] \gamma(t'), \quad v_1(0') = -2V_{cc}$$


los comparadores A y B conmutan para $t' = t_2 / v_1(t_2) = V_{At} = 0$

$$\Rightarrow t_2 = \tau \ln \left[\frac{2R_1 + 3R_2}{R_2} \right]$$

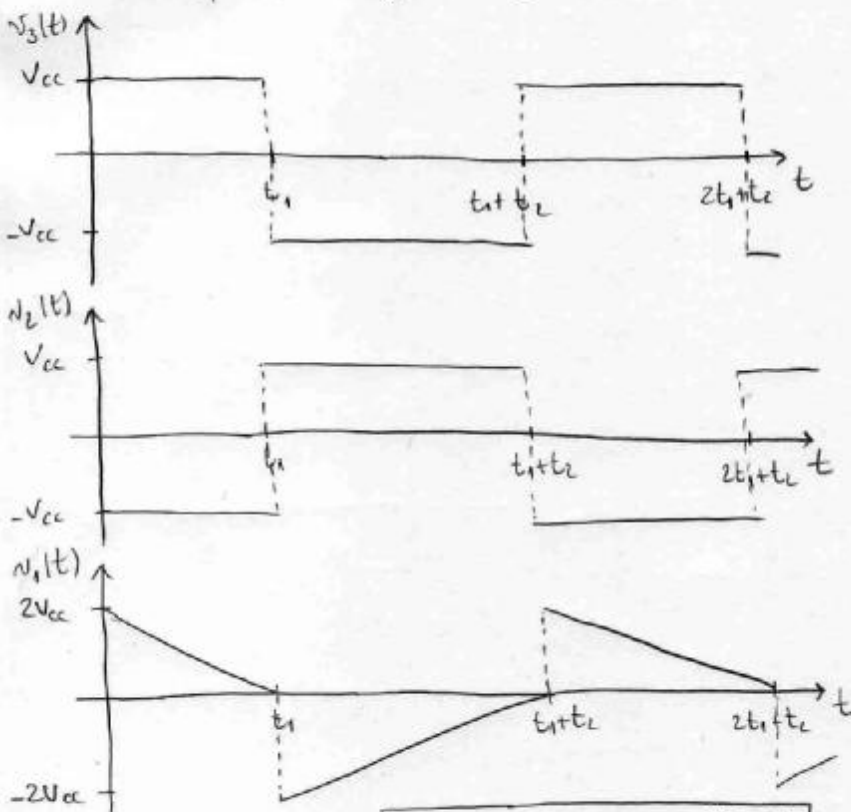la tensión en el condensador en el instante t_2 es $V_0 = v_3(t_2) - v_1(t_2) = -V_{cc}$ igual que cuando arranca \Rightarrow llegué al régimen.


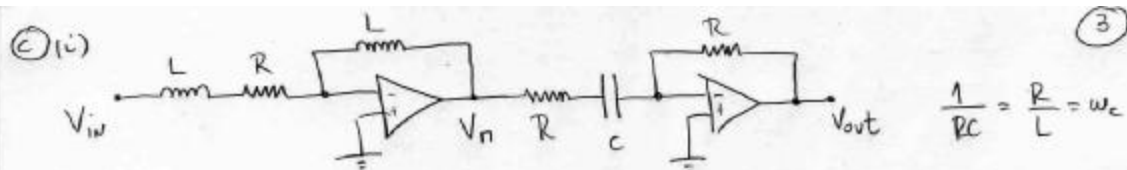
$$(ii) T = t_1 + t_2 \Rightarrow T = 2\tau \ln \left[\frac{2R_1 + 3R_2}{R_2} \right]$$



Estudiamos la primera etapa: $\frac{V_n}{V_{in}} = -\frac{Ls}{R+Ls} = -\frac{s}{s+\omega_c}$

Estudiamos la segunda etapa: $\frac{V_{out}}{V_n} = -\frac{RCs}{RCs+1} = -\frac{s}{s+\omega_c}$

$\Rightarrow H(s) = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{V_{out}}{V_n} \cdot \frac{V_n}{V_{in}} \Rightarrow H(s) = \left(\frac{s}{s+\omega_c} \right)^2$ Para altos de segundo orden. Ganancia unitaria en la banda pasante.

$H(j\omega) = \left(\frac{j\omega}{j\omega+\omega_c} \right)^2 \Rightarrow$ Para $\omega_0 = 2\omega_c \Rightarrow H(j\omega_0) = \frac{-4\omega_c^2}{\omega_c^2(1+2j)^2} = \frac{4}{3+4j} \Rightarrow |H(j\omega_0)| = -1,93 \text{ dB}$

Se tiene una atenuación de 1,93 dB respecto a la banda pasante a 0 dB.

(ii) A altas frecuencias $H(j\omega) \approx 1 \Rightarrow V_{out}(t) = v_s(t)$

(4)

Ejercicio 2:

a) $g(t) = \gamma(t) e^{-at}$, $a \in \mathbb{C}$

De la definición de Transformada de Laplace:

$$G(s) = \int_0^{\infty} e^{-at} e^{-st} dt = \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \frac{1}{s+a}$$

Para la convergencia de la integral impropia, debe verificarse $\operatorname{Re}(a+s) > 0 \Rightarrow \operatorname{Re}(s) > -\operatorname{Re}(a)$

$$\Rightarrow \boxed{G(s) = \frac{1}{s+a}, \text{ con } \sigma_a = -\operatorname{Re}(a)}$$

b) $f(t) = \gamma(t) \frac{e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\sqrt{1-\zeta^2} \omega_n t)$ $0 < \zeta < 1$, $\omega_n > 0$


Puede escribirse como $f(t) = \gamma(t) \left[\frac{e^{-(\zeta - j\sqrt{1-\zeta^2})\omega_n t}}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} - \frac{e^{-(\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2})\omega_n t}}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} \right]$

Utilizando la propiedad de linealidad y el resultado de la parte anterior se tiene que:

$$G(s) = \frac{1}{2j\sqrt{1-\zeta^2}} \left(\frac{1}{s + (\zeta - j\sqrt{1-\zeta^2})\omega_n} - \frac{1}{s + (\zeta + j\sqrt{1-\zeta^2})\omega_n} \right)$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{\omega_n}{(s + \zeta\omega_n)^2 + (1-\zeta^2)\omega_n^2}$$
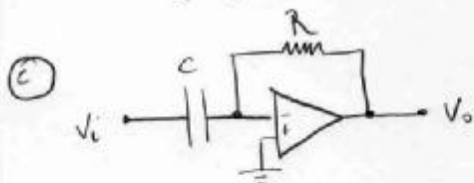
$$\boxed{G(s) = \frac{\omega_n}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}}$$



$$RC = \tau$$

$$A(s) = \frac{10}{1 + \tau s}$$

Planteando el nodo: $(V_i - e_-)Cs = \frac{e_- - V_o}{R}$

Por otro lado: $-A(s)e_- = V_o \Rightarrow e_- = -\frac{V_o(1 + \tau s)}{10}$

$$\Rightarrow V_i \tau s = e_- (\tau s + 1) - V_o = -\frac{V_o((1 + \tau s)^2 + 10)}{10}$$

$$\Rightarrow 10\tau s V_i = -V_o(\tau^2 s^2 + 2\tau s + 11)$$

Finalmente:

$$\boxed{H(s) = -\frac{10}{\tau} \frac{s}{s^2 + \frac{2}{\tau}s + \frac{11}{\tau^2}}}$$

$$\omega_n = \frac{\sqrt{11}}{\tau}$$

$$\zeta = \frac{1}{\sqrt{11}}$$

① $x(t) = EY(t)$

$$Y(s) = H(s)X(s) = H(s) \frac{E}{s} \Rightarrow Y(s) = -\frac{10E}{\sqrt{11}} \frac{\omega_n}{s^2 + 2\gamma\omega_n s + \omega_n^2}$$

Reconociendo la Transformada de Laplace hallada en partes previas, se deduce:


$$y(t) = -\frac{10E}{\sqrt{11}} \frac{e^{-\gamma\omega_n t}}{\sqrt{1-\gamma^2}} \sin(\sqrt{1-\gamma^2}\omega_n t)$$

Usando los valores hallados para γ y ω_n : $y(t) = -\sqrt{10}E e^{-\frac{t}{\tau}} \sin(\sqrt{10}\frac{t}{\tau}) Y(t)$

② $H(j\omega) = -\frac{10\omega_n}{\sqrt{11}} \frac{j\omega}{(j\omega)^2 + 2\gamma\omega_n(j\omega) + \omega_n^2}$

Para $\omega \ll \omega_n \Rightarrow H(j\omega) \approx -\frac{10}{\sqrt{11}} \frac{j\omega}{\omega_n} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)| \approx 20 \log \frac{10}{\sqrt{11}\omega_n} + 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$

Para $\omega \gg \omega_n \Rightarrow H(j\omega) \approx -\frac{10}{\sqrt{11}} \frac{\omega_n}{j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega)| \approx 20 \log \frac{10\omega_n}{\sqrt{11}} - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega)) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$

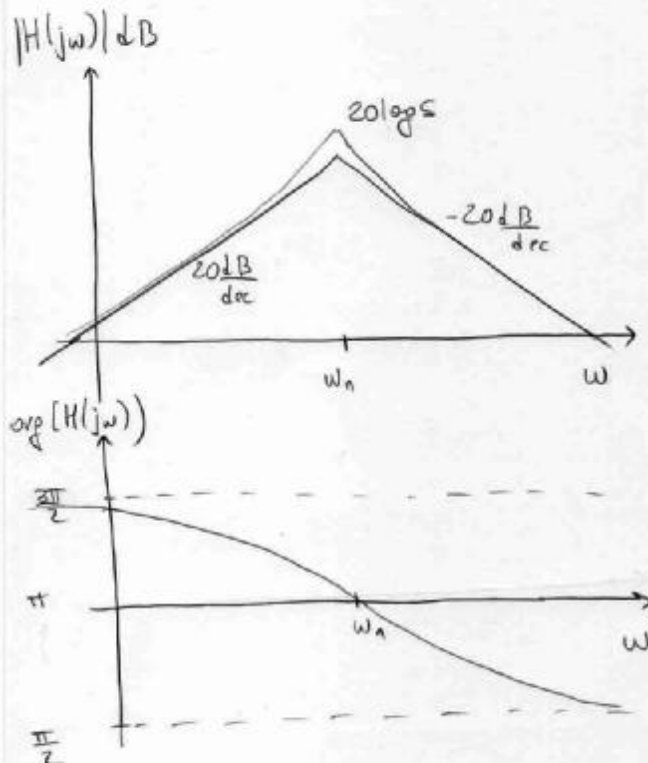


$$H(j\omega_n) = -5$$

$$\Rightarrow \begin{cases} |H(j\omega_n)| = 20 \log 5 \text{ dB} \\ \arg(H(j\omega_n)) = \pi \end{cases}$$

$$\textcircled{5} - A\beta(s) = -KH(s) \rightarrow A\beta(s) = KH(s) \quad \textcircled{6}$$

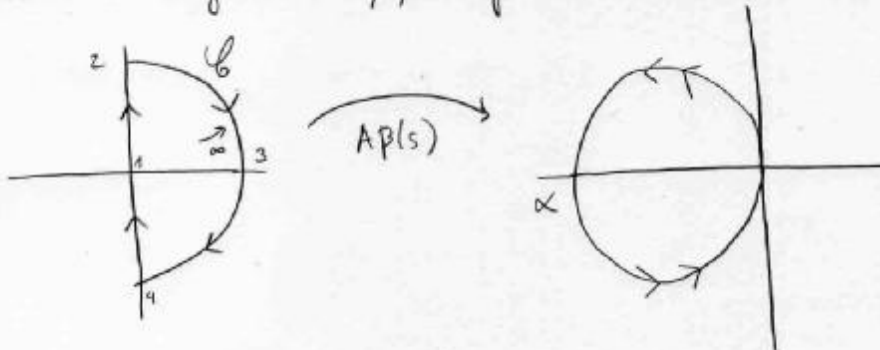Resolvamos el Diagrama de Nyquist y vemos cuantos vueltas da alrededor de -1.



Para la curva lo elegida $P=0$ ya que los polos tienen parte real negativa.

De 1 a 2, uso la información del Bode.

De 2 a 3, se mapea al origen.

El resto, simétrico respecto al eje real.

Vemos del Nyquist que ni $\alpha > -1$, no se da ninguna vuelta alrededor del -1

$\Rightarrow N = Z - P = 0 \Rightarrow Z = 0$ y el sistema es ESTABLE

Pero vemos de la parte anterior que a frecuencia ω_m , $H(j\omega_m) = -5$

$\Rightarrow A\beta(j\omega_m) = -5K = \alpha \Rightarrow -5K > -1$ por lo que:

Si $K < \frac{1}{5}$ es ESTABLE

Si $K \geq \frac{1}{5}$ es INESTABLE