

Solucion — Examen Final — Sistemas Lineales 2  
Diciembre 2008

Problema 1.

② Circuito Fig. 1

$$\dot{N}_{out}(t) = N_{in}(t)$$

Circuito Fig. 2 Izq.

$$N_{out}(t) = b_0 N_{in}(t)$$

Circuito Fig. 2 Der.

$$N_{out}(t) = \sum_{k=1}^m N_k(t)$$

⑥

$$\dot{N}_m(t) = -a_{m-1} N_m(t) - a_{m-2} N_{m-1}(t) - \dots - a_0 N_1(t) + u(t)$$

$$\dot{N}_{m-1}(t) = N_m(t)$$

$\vdots$

$$\dot{N}_1(t) = N_2(t)$$

$$y(t) = b_0 N_1(t)$$

Entonces,

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ & & \ddots & & \\ 0 & 0 & \dots & 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 & \dots & -a_{m-2} & -a_{m-1} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$E = (b_0 \ 0 \ \dots \ 0), \quad D = 0.$$

$$(A \in \mathbb{R}^{m \times m}, B \in \mathbb{R}^{m \times 1}, E \in \mathbb{R}^{1 \times m}, D \in \mathbb{R}.)$$

Usando condiciones iniciales nulas y

$$U = \mathcal{L}\{u\}, \quad Y = \mathcal{L}\{y\}, \quad V_1 = \mathcal{L}\{v_1\}$$

obtenemos que

$$s^m V_1(s) = -a_{m-1} s^{m-1} V_1(s) - a_{m-2} s^{m-2} V_1(s) - \dots - a_0 V_1(s) + U(s)$$

$$\Rightarrow V_1(s) = \frac{1}{(s^m + a_{m-1} s^{m-1} + a_{m-2} s^{m-2} + \dots + a_0)} U(s)$$

$$\Rightarrow H_m(s) = \frac{b_0}{(s^m + a_{m-1} s^{m-1} + a_{m-2} s^{m-2} + \dots + a_0)}$$

$$\textcircled{c} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & -2\zeta\omega_0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad E = (\omega_0^2 \ 0), \quad D = 0$$

$$H_2(s) = \frac{\omega_0^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)}$$

$P_A(\lambda) = \det\{\lambda I - A\} = \lambda^2 + 2\zeta\omega_0 \lambda + \omega_0^2 \Rightarrow$  Los valores prop. de  $A$  tienen parte real negativa, así el sistema es internamente estable.


El sistema es BIBO estable dado que estabilidad interna implica estabilidad BIBO.

d) Aquí  $L(s) = \left( \frac{\omega_0^2}{(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)} \right)$

Usaremos el criterio de estabilidad de Nyquist:

$$P=0.$$
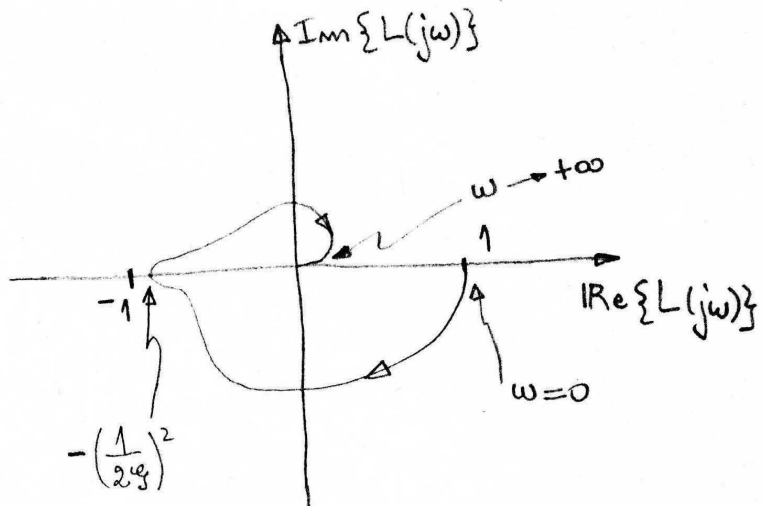
$$L(j\omega_0) = -\left(\frac{1}{2\zeta}\right)^2.$$



Así el sistema es BIBO estable si y solo si

$$\frac{1}{2\zeta} < 1 \iff \boxed{\zeta > \frac{1}{2}}.$$

e)  $H(s) = \frac{\omega_0^2 (s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)}{(s^2 + 2\zeta\omega_0 s + \omega_0^2)^2 + \omega_0^4} = \frac{P_{\text{Num},2}(s)}{P_{\text{Denom},4}(s)}.$

Note que los polinomios  $P_{\text{Num},2}$  y  $P_{\text{Denom},4}$  de grados 2 y 4 respectivamente son coprimos.

Sigue también que en este caso la matriz  $A \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ .

Como aquí  $\zeta = \frac{1}{\sqrt{2}}$ , en virtud de d) el sistema es


BIBO estable. Así, invocando Proposición 6 (pág. 18-19 de Notas Sobre Estabilidad BIBO y Estabilidad Interna en Cuertas Clases de Sistemas) sigue que el sistema es también internamente estable.

# Problema 2

$$N_1 = L \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \quad N_2 = L \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \xrightarrow{L=0} N_1 = M \frac{di_2}{dt} = \frac{M}{L} L \frac{di_2}{dt} = \frac{N_2}{2}$$

$$N_2 = L \frac{di_2}{dt}$$
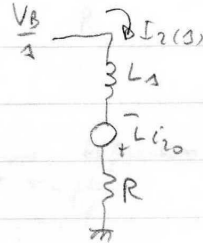
$$V_A = e^-(t) = \frac{V_B - N_1}{2} = \frac{V_B - N_2}{2}$$



$$I_2(s) = \frac{V_B + L i_{20}}{Ls + R} = \frac{V_B}{L} \frac{1}{s(s+1/2)} + \frac{i_{20}}{s+1/2}$$

$$I_2(s) = \frac{V_B}{R} \left[ \frac{1}{s} - \frac{1}{s+1/2} \right] + \frac{i_{20}}{s+1/2}$$

$$i_2(t) = \frac{V_B}{R} (1 - e^{-t/2}) + i_{20} e^{-t/2}$$

$$V_2(t) = V_B(t) - R i_2 = V_B - V_B (1 - e^{-t/2}) - R i_{20} e^{-t/2}$$

$$V_2 = e^{-t/2} (V_B - R i_{20})$$

$$e^-(t) = \frac{1}{2} [V_B - e^{-t/2} (V_B - R i_{20})] = \frac{1}{2} [V_B (1 - e^{-t/2}) + R i_{20} e^{-t/2}]$$

$$e^-(t) = \frac{R i_2(t)}{2} \Rightarrow i_2(t) = \frac{2}{R} e^-(t)$$


Trans inicial  $V_B = +V_{CC} \Rightarrow e^-(t) = \frac{V_{CC}}{2} (1 - e^{-t/2})$ ;  $e^-(0) = 0$   
 $i_{20} = 0$

$e^+(t) = \frac{V_{CC}}{3}$  ( $D_1$  ON,  $I_{D1} > 0$ )  $\Rightarrow$  Además verifica el estado con comparador hasta  $T/$   
 $D_2$  OFF,  $V_{D2} < 0$

$$e^-(T) = \frac{V_{CC}}{2} = \frac{V_{CC}}{2} (1 - e^{-T/2}) \Rightarrow \frac{1}{2} = \frac{1}{2} (1 - e^{-T/2}) \Rightarrow \frac{2}{3} = 1 - e^{-T/2}$$

$$\Rightarrow -\frac{1}{3} = -e^{-T/2} \Rightarrow \frac{1}{3} = e^{-T/2} \Rightarrow T = 2 \log 3$$
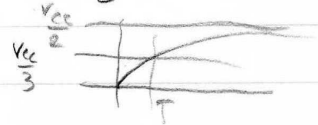
$$i_2(T) = \frac{2}{R} e^-(T) = \frac{2}{3} \frac{V_{CC}}{R}$$




Tramo siguiente:  $V_B = -V_{CC} \Rightarrow e^-(t) = \frac{1}{2} [-V_{CC} (1 - e^{-t/2}) + \frac{2}{3} V_{CC} e^{-t/2}]$   
 (nuevo origen temporal)  $i_{20} = \frac{2}{3} \frac{V_{CC}}{R}$

$$e^-(t) = \frac{V_{CC}}{6} [-3 (1 - e^{-t/2}) + 2 e^{-t/2}] = \frac{V_{CC}}{6} [5 e^{-t/2} - 3] \Rightarrow e^-(0) = \frac{V_{CC}}{3}$$

$e^+(t) = \frac{-V_{CC}}{3}$  ( $D_1$  OFF,  $V_{D1} < 0$ )  $\Rightarrow$  Además verifica el compa  
 $D_2$  ON,  $I_{D2} > 0$

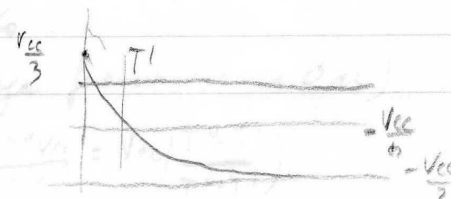Vale hasta  $T'/$   $e^-(T') = \frac{-V_{CC}}{3}$



$$-\frac{V_{cc}}{R} = \frac{V_{cc}}{6} (3e^{-3}) \Rightarrow -\frac{3}{2} + 3 = 5e^{-3}$$

$$\Rightarrow \frac{3}{2} = 5e^{-T'/2} \Rightarrow \frac{3}{10} = e^{-T'/2} \Rightarrow \boxed{T' = -2 \log \frac{3}{10}}$$


$$i_2(T') = \frac{2}{R} e^{-T'/2} = -\frac{2}{R} \frac{V_{cc}}{5} = -\frac{V_{cc}}{2.5R}$$

Tramo siguiente:  $V_B = +V_{cc}$   
(masa origen)  
temporal  $i_{in} = -\frac{V_{cc}}{2R}$

$$\Rightarrow e^{-}(t) = \frac{1}{2} \left[ V_{cc} (1 - e^{-t/2}) - \frac{V_{cc}}{2} e^{-t/2} \right] = \frac{V_{cc}}{4} [2(1 - e^{-t/2}) - e^{-t/2}]$$

$$e^{-}(t) = \frac{V_{cc}}{4} (2 - 3e^{-t/2}) \Rightarrow e^{-}(0) = -\frac{V_{cc}}{2}$$

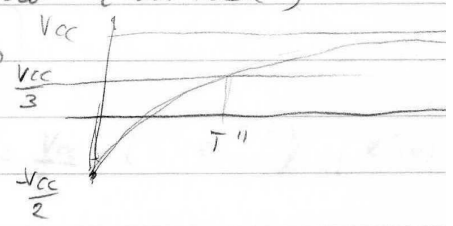$e^{+}(t) = \frac{V_{cc}}{3}$  (igual que a tramo inicial)  
se verifica el comparador



Vale hasta  $T''$  /

$$e^{-}(T'') = \frac{V_{cc}}{3} = \frac{V_{cc}}{4} (2 - 3e^{-T''/2}) \Rightarrow \frac{4}{3} = 2 - 3e^{-T''/2} \Rightarrow -\frac{2}{3} = -3e^{-T''/2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{9} = e^{-T''/2} \Rightarrow \boxed{T'' = -2 \log \left( \frac{1}{9} \right)}$$

$$i_2(T'') = \frac{2}{R} e^{-T''/2} = \frac{2}{R} \frac{V_{cc}}{3}$$

Tramo siguiente:  $V_B = -V_{cc}$

$$i_{in} = \frac{2}{3} \frac{V_{cc}}{R}$$

b) Período  $T_0 = T' + T''$

c) El sistema es un filtro pasabajos de primer orden se excita con una onda cuadrada de período  $T_0$ .

La fundamental  $\frac{1}{T_0}$  es mucho más alta de la frecuencia de corte del filtro, por lo que  $v_o(t)$  puede aproximarse por el valor medio de la entrada.

(Obs: la ganancia del filtro a baja frecuencia es 0dB)

$$v_o = \frac{1}{T_0} \int_0^{T'} -V_{cc} dt + \frac{1}{T_0} \int_{T'}^{T''} +V_{cc} dt = \frac{-T'V_{cc} + T''V_{cc}}{T' + T''} = V_{cc} \left( \frac{T'' - T'}{T'' + T'} \right)$$