

Sistemas Lineales 2
Examen, 13 de febrero del 2003

Te solicitamos:

- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- **resolver problemas diferentes en hojas separadas.**

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 3 horas**. No olvides de administrar el tiempo de la mejor manera. Para pasar a la instancia de oral es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Sólo se responderán dudas sobre la letra.

Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!


Ejercicio 1

a) i) En el circuito de la figura 1 siguiente hallar la transferencia $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$,


sabiendo que $RC = \frac{L}{R} = t$.

ii) Verificar que puede escribirse como: $H(s) = \frac{ts + 5}{-3t^2s^2 + 2ts + 1}$.

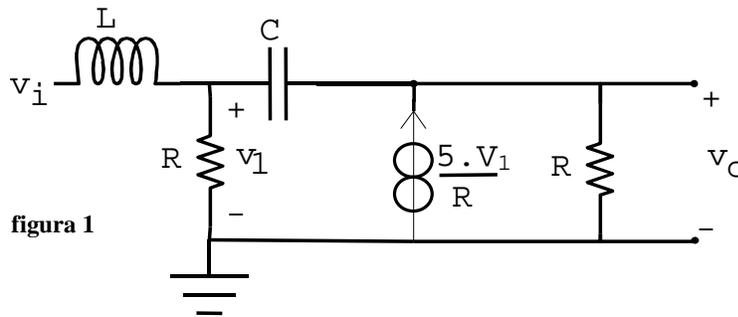iii) ¿Es el sistema BIBO estable? Justificar.



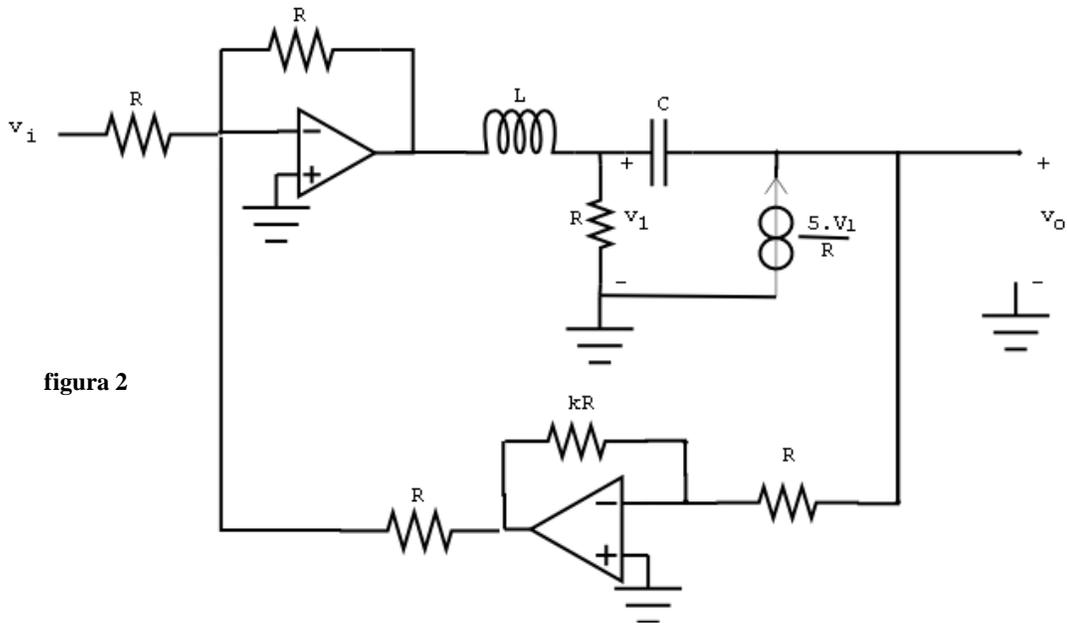b) Deducir la transferencia en lazo abierto del circuito de la figura 2; los operacionales son ideales. (Se sugiere identificar bloques de transferencia conocida antes de abrir el lazo).



c) Utilizando el Criterio de Nyquist, estudiar la estabilidad del sistema realimentado, discutiendo según k.

Ejercicio 2

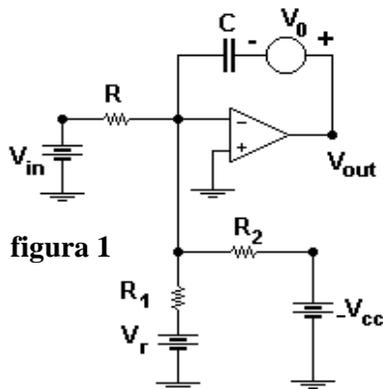


figura 1

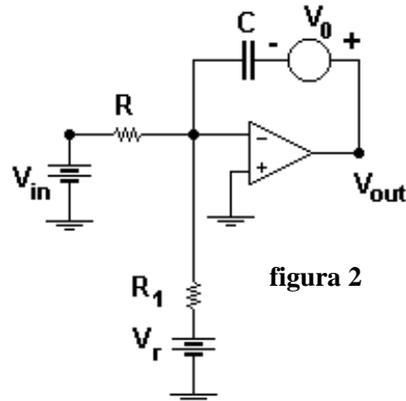


figura 2

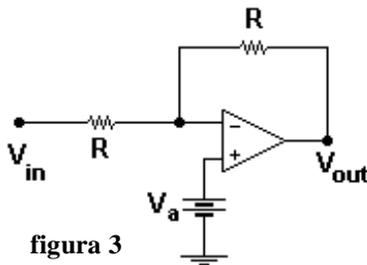


figura 3

a) i) En los circuitos de las figuras 1 y 2, hallar V_{out} en función de V_{in} , V_r , V_0 y V_{cc}

ii) Hallar la salida V_{out} del circuito de la figura 3, sabiendo que V_a es una fuente de continua.

b) i) Hallar y graficar $V_1(t)$ y $V_2(t)$ del circuito de la figura 4, conociendo que solamente el operacional A está trabajando en zona no lineal (fuentes $\pm V_{cc}$) y los otros dos trabajan en zona lineal, que $V_0=2 V_{cc}/3$ (carga inicial del condensador) y que $V_2(t=0)=-V_{cc}$.

ii) Calcular el período de la señal $V_2(t)$.

iii) Hallar la condición que se debe cumplir para que las pendientes de la señal $V_1(t)$ sean iguales en módulo en cada semiciclo.

iv) Asumiendo que se cumple la condición hallada en b) iii), ¿qué circuito agregaría a la salida de V_1 para poder obtener una onda simétrica? Calcular los valores y justificar.

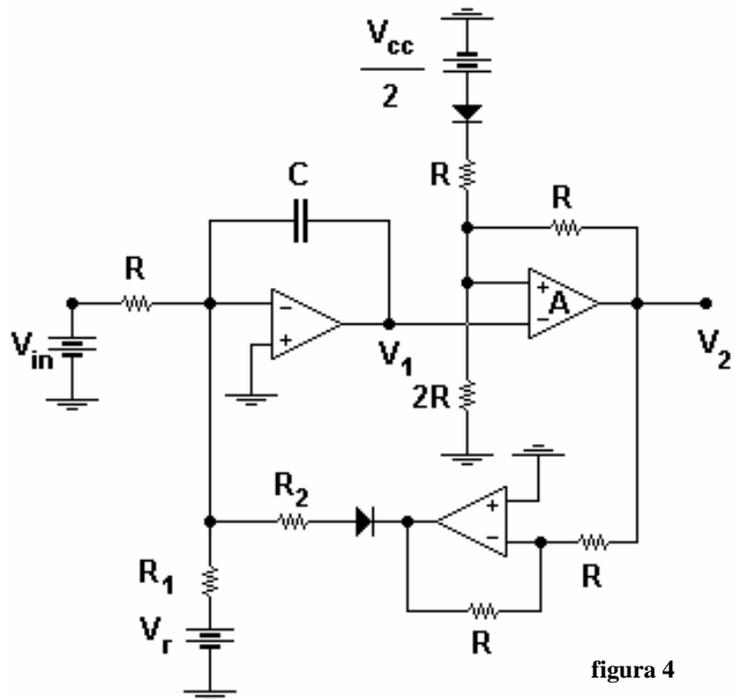


figura 4


Se cumple que: $\frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} > 0$ V_{cc}, V_{in} y $V_r > 0$ y son constantes.

SISTEMAS LINEALES 2: FEBRERO 2003

①

Ejercicio 1:

② (i)

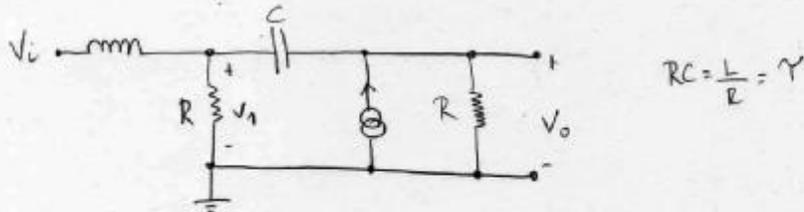

Plantando el nodo a la entrada: $\frac{V_i - V_1}{Ls} = \frac{V_1}{R} + (V_1 - V_o)Cs$

$V_i = V_1 \left(1 + \frac{L}{R}s + LCs^2 \right) - V_o LCs^2$

Plantando el nodo de salida: $(V_1 - V_o)Cs + \frac{5V_1}{R} = \frac{V_o}{R} \Rightarrow V_1 \left(\frac{RCs + 5}{R} \right) = \frac{V_o (1 + RCs)}{R}$

$\Rightarrow V_i = V_o \left[\frac{1 + RCs}{5 + RCs} \left(\frac{R + Ls + RLCs^2}{R} \right) - LCs^2 \right]$

$V_i = V_o \left[\frac{R + Ls + RLCs^2 + R^2Cs + RLCs^2 + R^2C^2Ls^3 - 5RLCs^2 - R^2C^2Ls^3}{R(5 + RCs)} \right]$

$\Rightarrow V_i = V_o \left[\frac{1 + \left(\frac{L}{R} + RC \right)s - 3LCs^2}{5 + RCs} \right] \Rightarrow H(s) = \frac{V_o}{V_i} = \frac{5 + RCs}{-3LCs^2 + \left(\frac{L}{R} + RC \right)s + 1}$


(ii) Utilizando que $RC = \frac{L}{R} = \gamma \Rightarrow LC = \gamma^2$, $H(s)$ puede reescribirse como

$H(s) = \frac{\gamma s + 5}{-3\gamma^2 s^2 + 2\gamma s + 1}$

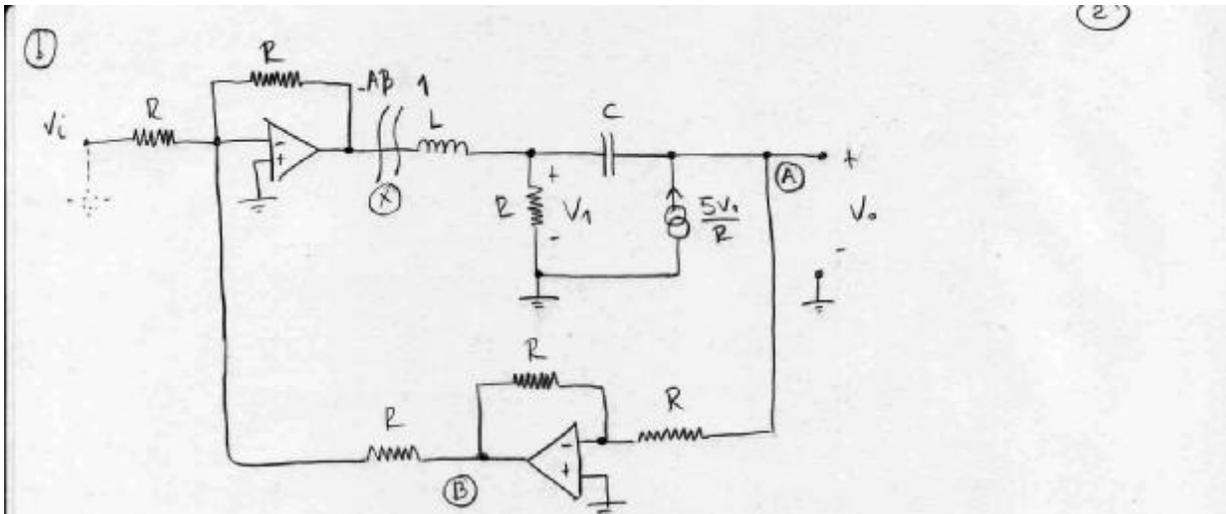(iii) $H(s) = -\frac{1}{3\gamma} \frac{s + \frac{5}{\gamma}}{s^2 - \frac{2s}{3\gamma} - \frac{1}{3\gamma^2}}$ y hallamos los polos de la transferencia.

$s = \frac{\frac{2}{3\gamma} \pm \sqrt{\frac{4}{9\gamma^2} + \frac{4}{3\gamma^2}}}{2} < \begin{cases} \frac{1}{3\gamma} + \frac{1}{3\gamma} = \frac{2}{3\gamma} \\ \frac{1}{3\gamma} - \frac{2}{3\gamma} = -\frac{1}{3\gamma} \end{cases}$

$H(s) = -\frac{1}{3\gamma} \frac{s + \frac{5}{\gamma}}{\left(s - \frac{1}{\gamma} \right) \left(s + \frac{1}{3\gamma} \right)}$ y como presenta un polo real positivo es inestable en el sentido BIBO



Abro el lazo e injecto una señal unitaria en (X). Reconvirtiendo el bloque de la parte anterior. (la resistencia de salida está a tierra por la tierra virtual) se tiene que en (A) tengo $H(s)$. Reconvirtiendo la etapa inversora de ganancia K , en (B) tengo $-KH(s)$. Finalmente y tras la última etapa inversora. $-A\beta(s) = KH(s)$

Para el estudio de estabilidad realizaremos en primer lugar los Diagramas de Bode asintóticos de $A\beta(j\omega)$.

$$A\beta(j\omega) = \frac{K}{3T} \frac{j\omega + \frac{5}{T}}{(j\omega)^2 - \frac{2(j\omega)}{3T} - \frac{1}{3T^2}}$$



Si $\omega \ll \frac{1}{3T} \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx -5K \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log 5K \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx \pi \end{cases}$

Si $\frac{1}{3T} \ll \omega \ll \frac{1}{T} \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{-5K}{3Tj\omega} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| = 20 \log \frac{5K}{3T} - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) = \frac{\pi}{2} \end{cases}$


Si $\frac{1}{T} \ll \omega \ll \frac{5}{T} \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{-5K}{3T^2 \omega^2} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| = 20 \log \frac{5K}{3T^2} - 40 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) = \pi \end{cases}$

Si $\omega \gg \frac{5}{T} \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{K}{3Tj\omega} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| = 20 \log \frac{K}{3T} - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) = \frac{3\pi}{2} \end{cases}$

3

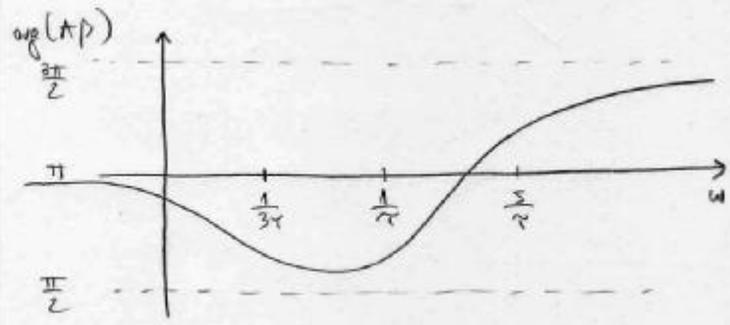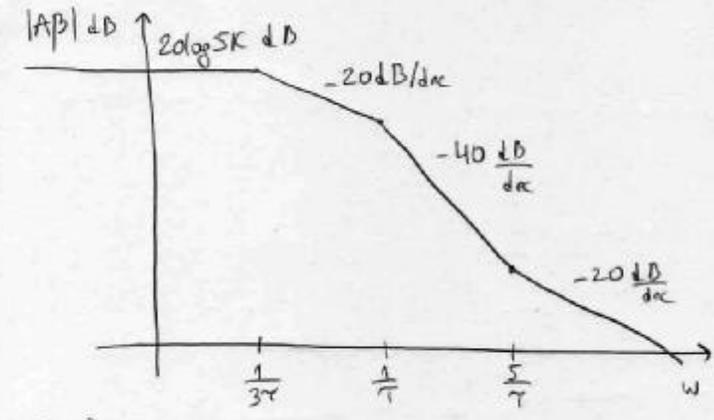

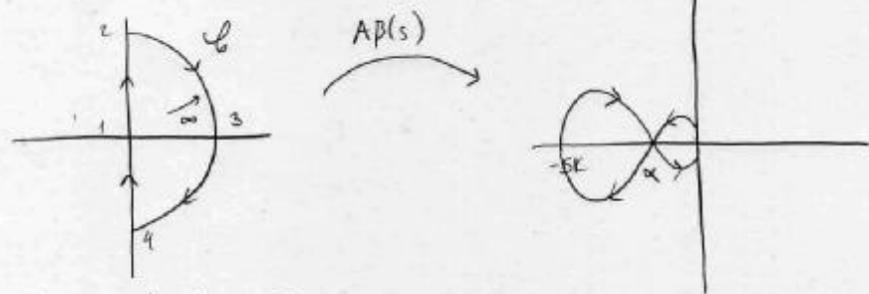Ahora podemos realizar el Diagrama de Nyquist y recuantos vueltas de alrededor de -1.



Para la curva C elegida $P=1$.
 De 1 a 2, uso la información del Bode.
 De 2 a 3 se mapea al origen.
 El resto simétrico respecto al eje real.

Si se toma que $\alpha < -1$, el Nyquist dará una vuelta anti horaria alrededor de -1.
 $\Rightarrow N = Z - P = -1 \Rightarrow Z = 0$ y el sistema resulta estable.


Hallamos el valor de α :
$$\alpha = \frac{K}{3\tau} \frac{j\omega + \frac{5}{\tau}}{(j\omega)^2 - 2(j\omega) - \frac{1}{3\tau^2}} \Rightarrow -3\tau\alpha \left(\omega^2 + \frac{1}{3\tau^2} + \frac{2j\omega}{3\tau} \right) = j\omega + \frac{5}{\tau}$$

Es igualando partes imaginarias se obtiene $\alpha = -\frac{K}{2}$
 $\Rightarrow -\frac{K}{2} < -1 \Rightarrow$ Si $K > 2$ es ESTABLE
 Si $K \leq 2$ es INESTABLE

Ejercicio 2:

(4)

(a)(i)

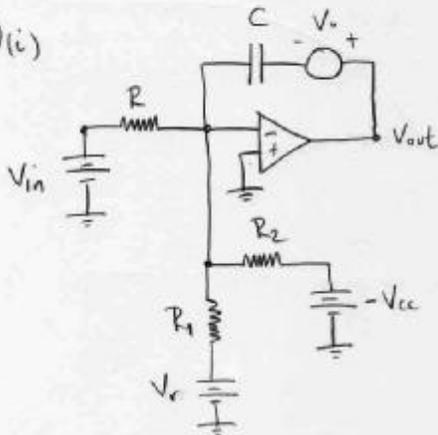


Plantando la ecuación de nudo se tiene:

$$\frac{V_{in}}{R_s} + \frac{V_r}{R_1 s} - \frac{V_{cc}}{R_2 s} = \left(\frac{V_o - V_{out}}{s} \right) C s$$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{V_{in}}{R C s^2} - \frac{V_r}{R_1 C s^2} + \frac{V_{cc}}{R_2 C s^2} + \frac{V_o}{s}$$
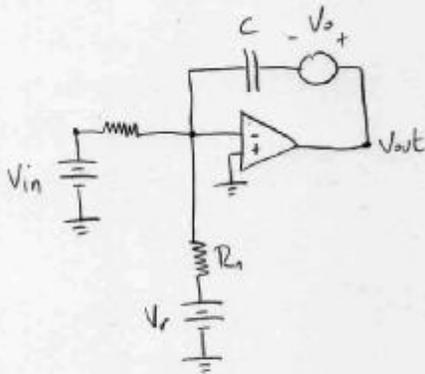
$$\Rightarrow v_{out}(t) = \left[V_o + \left(\frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t}{C} \right] \gamma(t)$$




Igual que antes con $V_{cc} = 0$

$$\Rightarrow V_{out} = -\frac{V_{in}}{R C s^2} - \frac{V_r}{R_1 C s^2} + \frac{V_o}{s}$$

$$\Rightarrow v_{out}(t) = \left[V_o - \left(\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t}{C} \right] \gamma(t)$$


(ii)

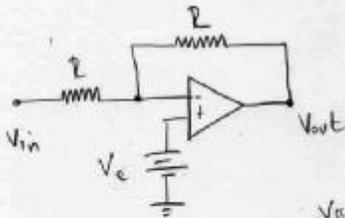

Plantando la ecuación de nudo se tiene:

$$\frac{V_{in}}{R} - \frac{V_o}{s} = \frac{V_o - V_{out}}{R} \Rightarrow V_{out} = \frac{2V_o - V_{in}}{s}$$

(b)(i)

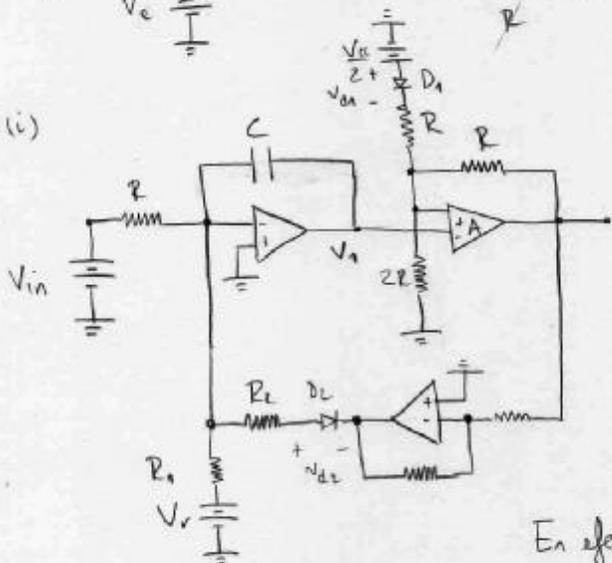

A operando en zona no lineal entre niveles $\pm V_{cc}$.

V_c carga inicial en el condensador C, $V_o = \frac{2V_{cc}}{3}$
 $v_2(t=0) = -V_{cc}$

Estudiamos para $t \geq 0$, $v_2(t) = -V_{cc} \gamma(t)$

Con $V_c = -V_{cc}$ supongo D_1 ON y D_2 OFF.

Es fácil de verificar que D_2 está OFF.

En efecto, $v_{D_2} = 0 - (+V_o) = -V_{cc} < 0$

↑ tierra virtual ↑ inverting

5

Sean V_{in+} y V_{in-} las tensiones de entrada del comparador A. $V_{in-} = V_{in}$

Plantando la ecuación de nodo setene:
$$-\frac{V_{in+}}{2R} = \frac{V_{in+} + \frac{V_{cc}}{5}}{R} + \frac{V_{in+} - \frac{V_{cc}}{25}}{R} \Rightarrow \frac{5}{2} V_{in+} = -\frac{V_{cc}}{25}$$

$$\Rightarrow v_{A+}(t) = -\frac{V_{cc}}{5} \gamma(t)$$

Con D_2 OFF y reanunciando la segunda configuración de la parte anterior, setene que:

$$v_1(t) = \left[\frac{2V_{cc}}{5} - \left(\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t}{C} \right] \gamma(t)$$

El comparador A conmuta para $t = t_1$ / $v_1(t_1) = v_{A+} = -\frac{V_{cc}}{5}$

$$\Rightarrow t_1 = \frac{13}{15} \frac{V_{cc} C}{\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1}}$$

Verifiquemos el supuesto sobre el diodo D_1 : $i_{D1} = \frac{V_{cc}}{2} + \frac{V_{cc}}{5} > 0$

Estudienmos para $t' = t - t_1 \geq 0$,
$$v_2(t') = V_{cc} \gamma(t')$$

Con $V_2 = -\frac{V_{cc}}{5}$ supongo D_1 OFF y D_2 ON. Nuevamente es inmediato verificar que D_2 está ON.

$$i_{D2} = \frac{0 - (-V_{cc})}{R} > 0$$

Con D_1 OFF y por el divisor resistivo se tiene que: $V_{in+} = \frac{2V_{cc}}{3} \Rightarrow v_{A+}(t') = \frac{2V_{cc}}{3} \gamma(t')$

Reanunciando la primer configuración de la parte anterior, con $V_0 = -\frac{V_{cc}}{5}$ setene que:


$$v_1(t') = \left[-\frac{V_{cc}}{5} + \left(\frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} \right) \frac{t'}{C} \right] \gamma(t')$$

El comparador A conmuta para $t' = t_2$ / $v_1(t_2) = v_{A+} = \frac{2V_{cc}}{3}$

$$\Rightarrow t_2 = \frac{13}{15} \frac{V_{cc} C}{\frac{V_{cc}}{R_2} - \frac{V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1}}$$

Notar que es positivo por el dato de la letra. Como la tensión en el condensador C es $V_0 = \frac{2V_{cc}}{3}$ el circuito entró en régimen.

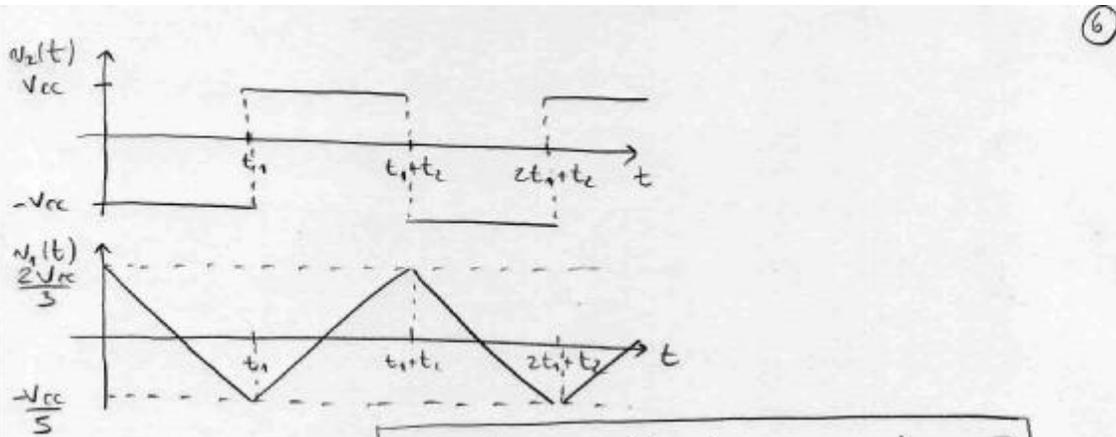Verifiquemos el supuesto sobre el diodo D_1 : $i_{D1} = \frac{V_{cc}}{2} - \frac{2V_{cc}}{3} < 0$



(ii) $T = t_1 + t_2 \Rightarrow T = \frac{13}{15} V_{cc} C \left[\frac{1}{\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1}} + \frac{1}{\frac{V_{cc} - V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1}} \right]$

(iii) Debe cumplirse que :

$$\frac{1}{C} \left(\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) = \frac{1}{C} \left(\frac{V_{cc} - V_{in}}{R} - \frac{V_r}{R_1} \right)$$

$$\Rightarrow \boxed{2 \left(\frac{V_{in}}{R} + \frac{V_r}{R_1} \right) = \frac{V_{cc}}{R_2}}$$

(iv) El circuito estudiado en la parte (ii) modifica el nivel de amplitud de la señal de entrada.

La señal $v_o(t)$ presenta un offset de $\frac{2V_{cc} + (-V_{cc})}{2} = \frac{7V_{cc}}{30}$

hago si conectamos dicho circuito a la salida de V_1 y se elige V_a de forma de que

$$2V_a = -\frac{7V_{cc}}{30} \Rightarrow \boxed{V_a = -\frac{7V_{cc}}{60}} \text{ y de esta manera la onda } v_o(t) \text{ resulta sinusoidal.}$$