

Sistemas Lineales 2
Examen, 12 de febrero del 2004

Te solicitamos:


- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- **resolver problemas diferentes en hojas separadas.**

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 3 horas**. No olvides de administrar el tiempo de la mejor manera. Para pasar a la instancia de oral es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Sólo se responderán dudas sobre la letra.


Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!

Ejercicio 1

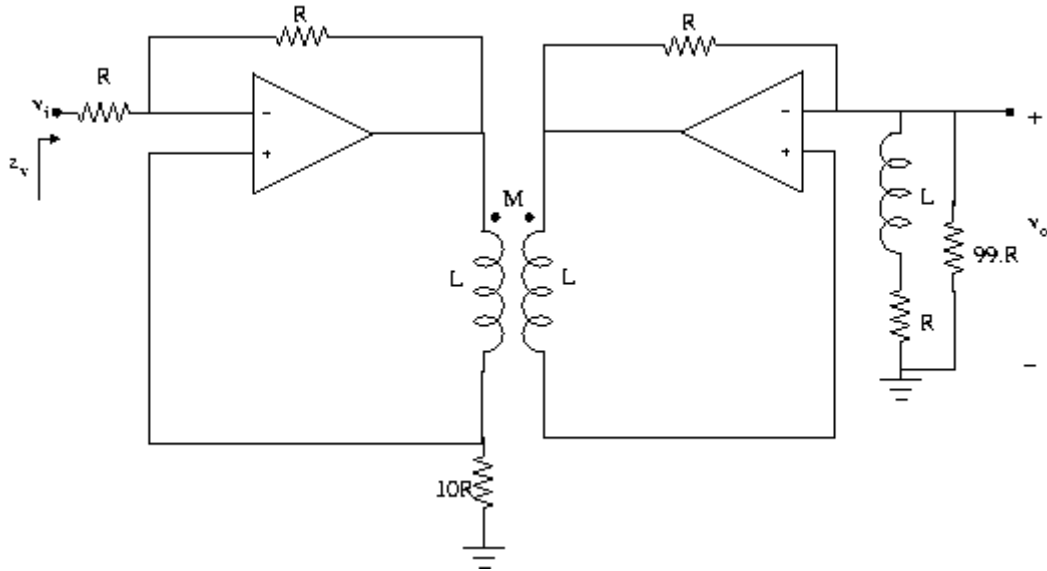a) En el circuito de la figura hallar la **transferencia** $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ y la **impedancia de entrada** z_v . Los operacionales son ideales y de ganancia infinita.



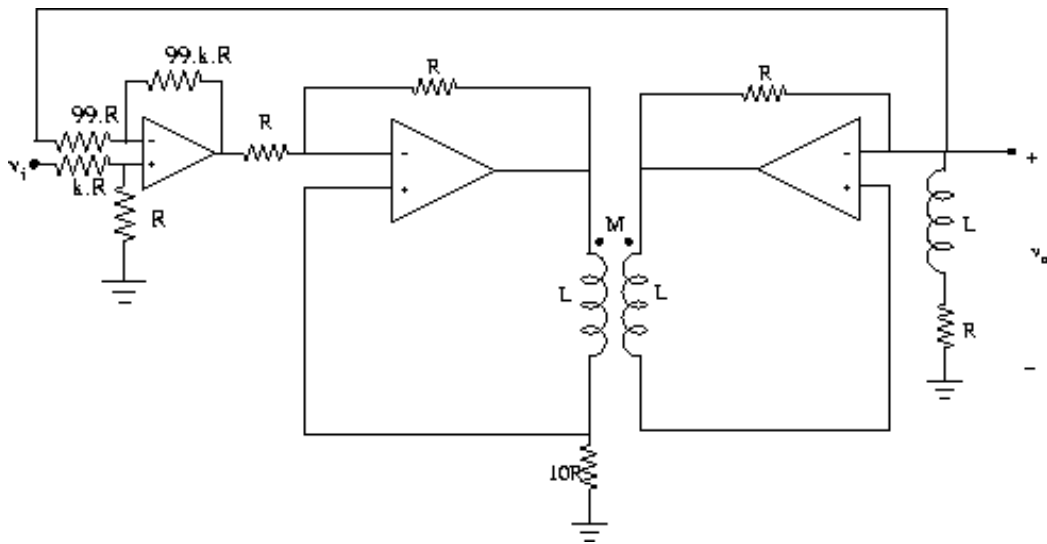b) Hallar la transferencia de lazo abierto en el circuito de la figura siguiente. Los operacionales son como en la parte a). **Explicar claramente el proceso realizado, en particular si usa la parte a).**



c) Estudiar la estabilidad del circuito de la parte anterior según el criterio de Nyquist. Discutir según K sabiendo que $M = \frac{L}{99}$.

Ejercicio 2

- a) Se considera el circuito de la Fig.1, donde los operacionales son ideales de ganancia infinita. A salida se muestra un bloque que introduce únicamente una ganancia $K > 0$ y tiene impedancia de entrada ∞ .

i) Diseñar dicho bloque si se dispone de un A.O. ideal y resistencias de valores R_a y R_b . Hallar la relación que deben cumplir R_a y R_b para que $K = 10$. **Este valor para K se mantendrá por el resto del ejercicio.**

ii) Hallar la transferencia $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$.

iii) Realizar los diagramas asintóticos de Bode de $H(j\omega)$. Valen las siguientes relaciones: $\omega_o = \frac{1}{2R_1C_1}$ y $\omega_o^2 = \frac{1}{R^2CC_1}$.

Verificar que se trata de un filtro pasabajos de 2º orden de frecuencia de corte ω_o .

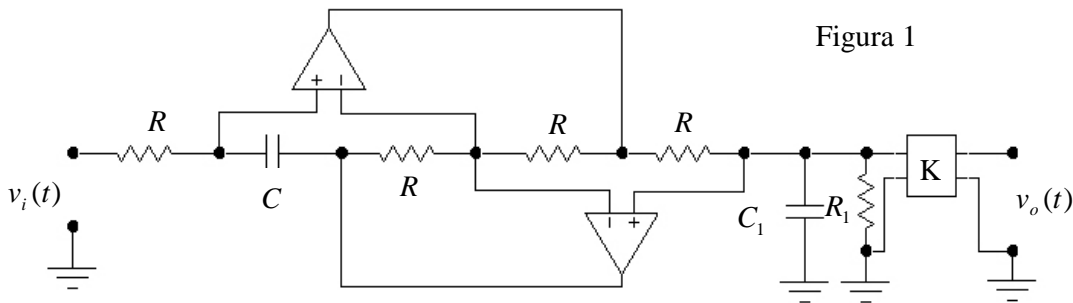


Figura 1

- b) Se consideran los circuitos de la Fig.2, donde A.O.1 es ideal trabajando como comparador entre niveles $\pm V_{CC}$ y A.O.2 es ideal trabajando en zona lineal sin saturación.

i) Hallar y graficar las salidas $v_{o1}(t)$ y $v_{o2}(t)$ si la entrada $v_i(t)$ es sinusoidal de amplitud V_{cc} . **Justificar claramente las hipótesis realizadas sobre los elementos no lineales.**

ii) Hallar sus respectivos períodos.

iii) Para el Schmidt-Trigger, dar el ancho de la ventana de disparo.

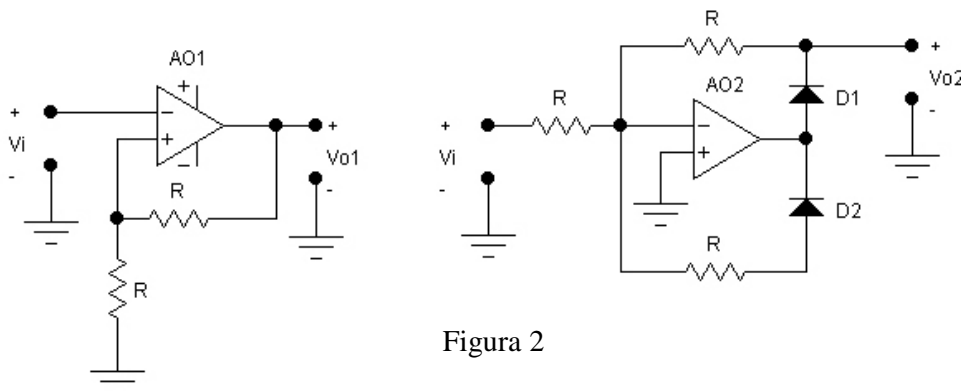
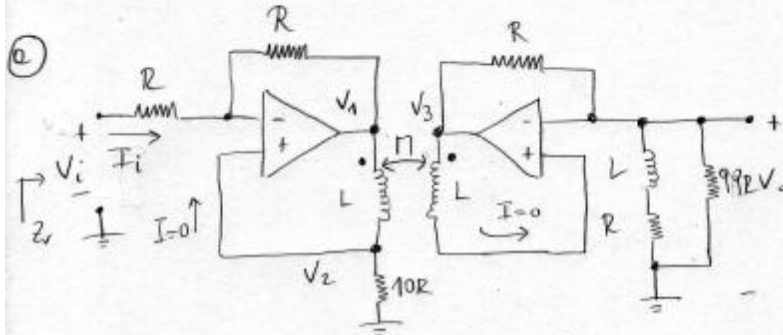


Figura 2

SISTEMAS LINEALES 2: FEBRERO 2004

①

Ejercicio 1:

Para el A.O. de la izquierda, por el cortocircuito virtual tenemos que $e_- = e_+ = V_2$

Planteando la ecuación de nodos: $\frac{V_i - V_2}{R} = \frac{V_2 - V_1}{R} \Rightarrow V_1 = 2V_2 - V_i$

Notando que la corriente por el primario del transformador es $\frac{V_2}{10R}$ tenemos:

$$V_1 - V_2 = Ls \frac{V_2}{10R} \Rightarrow V_2 = \frac{10R}{10R - Ls} V_i$$

Para el A.O. de la derecha, por el cortocircuito virtual tenemos que $e_- = e_+ = V_0$

Notando que la corriente por el secundario del transformador es 0 tenemos:


$$V_3 - V_0 = \frac{n}{10R} Ls \frac{V_2}{10R} \Rightarrow V_3 - V_0 = \frac{n Ls}{10R - Ls} V_i$$

Planteando la ecuación de nodos a la salida: $\frac{V_3 - V_0}{R} = \frac{V_0 (Ls + 100R)}{99R(Ls + R)}$

$$\Rightarrow \frac{n Ls}{10R - Ls} V_i = \frac{Ls + 100R}{99(Ls + R)} V_0 \Rightarrow H(s) = -\frac{99n}{L} \frac{s(s + \frac{R}{L})}{(s - \frac{10R}{L})(s + \frac{100R}{L})}$$

$$I_i = \frac{V_i - V_2}{R} \Rightarrow R I_i = V_i \left(1 - \frac{10R}{10R - Ls}\right) = V_i \frac{Ls}{Ls - 10R}$$
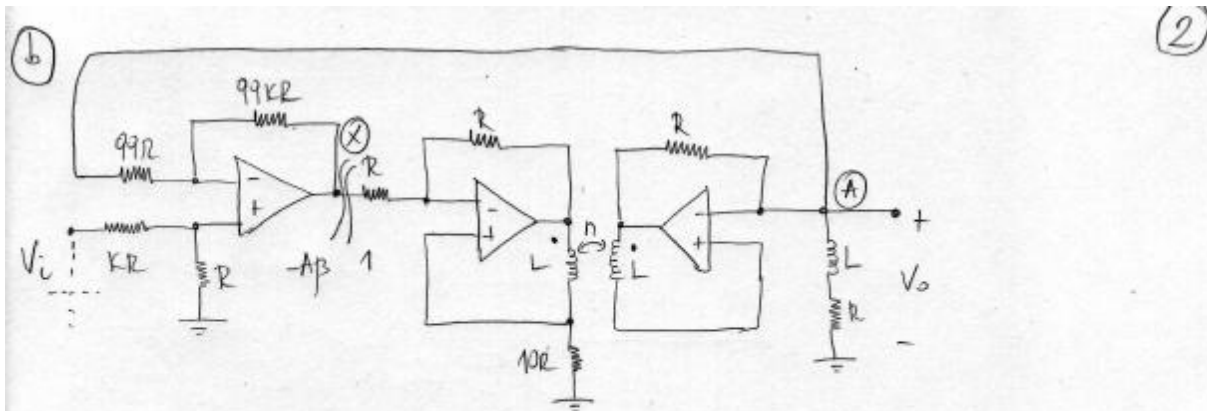
$$Z_v = \frac{V_i}{I_i} \Rightarrow Z_v = R \frac{(Ls - 10R)}{Ls}$$



Abro el log y injecto una señal unitaria en (X). Se que a la vuelta tengo $-A\beta(s)$.
 Notando que al dar el log omulo la entrada V_i , por la tensión virtual la resistencia $99R$ queda a tierra y recupero el bloque de la parte interior.
 En (A) tengo $H(s)$. Tras el bloque inversor de ganancia K , $-A\beta(s) = -KH(s)$

(c) En primer lugar realizamos los diagramas de Bode de $A\beta(j\omega)$.


Siendo $\eta = \frac{L}{99} \Rightarrow A\beta(j\omega) = -K \frac{j\omega(j\omega + \omega_0)}{(j\omega - 10\omega_0)(j\omega + 100\omega_0)}$
 $\omega_0 = \frac{R}{L}$


Si $\omega \ll \omega_0 \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{Kj\omega}{1000\omega_0} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log \frac{K}{1000\omega_0} + 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$

Si $\omega_0 \ll \omega \ll 10\omega_0 \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx -\frac{K\omega^2}{1000\omega_0^2} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log \frac{K}{1000\omega_0^2} + 40 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx \pi \end{cases}$

Si $10\omega_0 \ll \omega \ll 100\omega_0 \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx -\frac{Kj\omega}{100\omega_0} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log \frac{K}{100\omega_0} + 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx \frac{3\pi}{2} \end{cases}$

Si $\omega \gg 100\omega_0 \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx -K \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log K \\ \arg(A\beta) \approx \pi \end{cases}$

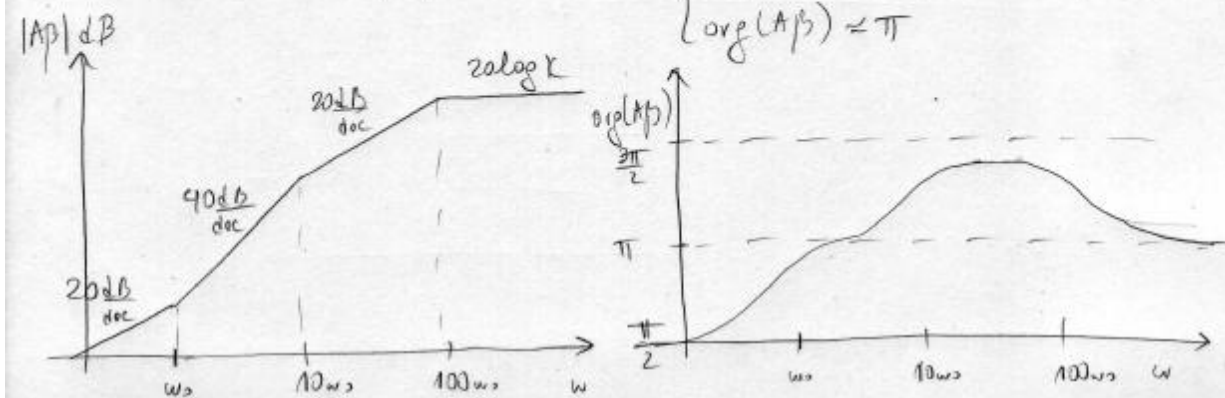

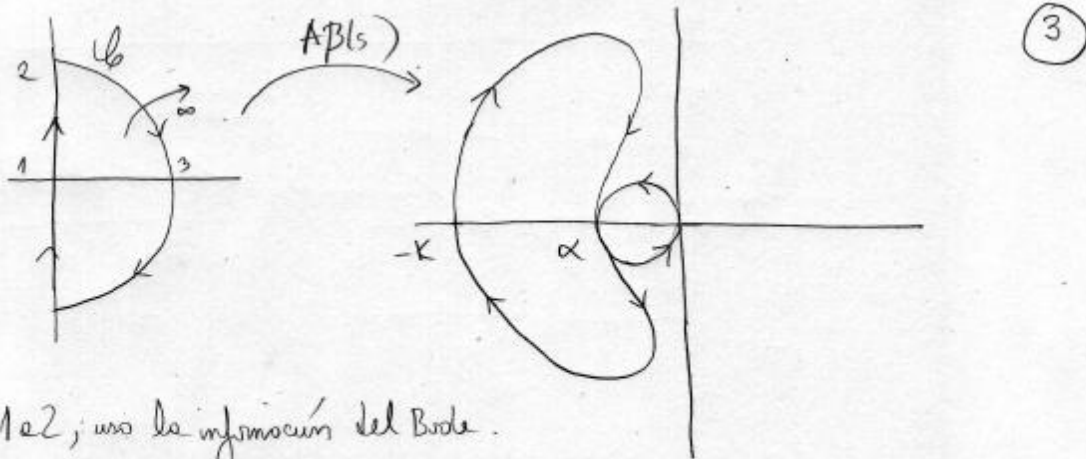

De 1a2, uso la información del Bode.

De 2a3, se mapea a $-K$

El resto simétrico respecto al eje real.

Para la curva C elegida, $P=1$. Para estabilidad $N=Z-P=-1$.


Por lo tanto del diagrama vemos que si $\alpha < -1 \Rightarrow N=-1$ y el sistema será estable.


Calculamos α :

$$\alpha = \frac{-Kj\omega(j\omega + \omega_0)}{(j\omega - 10\omega_0)(j\omega + 100\omega_0)} \Rightarrow \alpha(-1000\omega_0^2 + \omega^2 + 900\omega_0^2j) = -Kj\omega(j\omega + \omega_0)$$


Iguando partes imaginarias $\alpha 90\omega_0\omega = -K\omega\omega_0 \Rightarrow \alpha = -\frac{K}{90}$

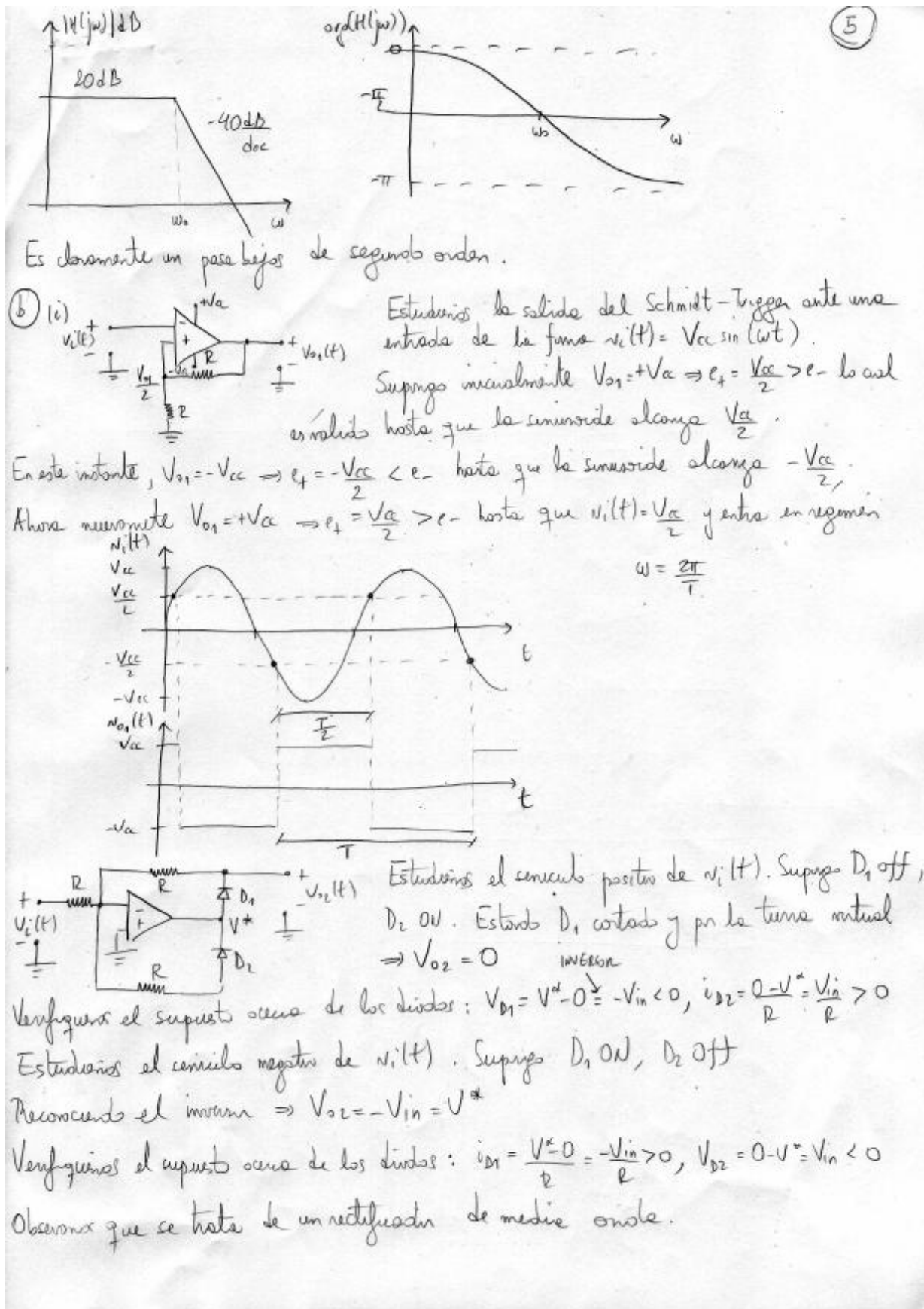$-\frac{K}{90} < -1 \Rightarrow$ Si $\boxed{K > 90}$ es ESTABLE



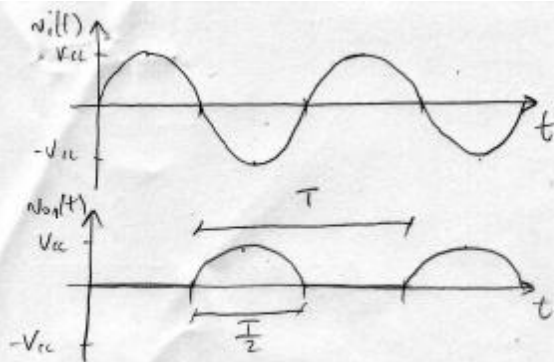

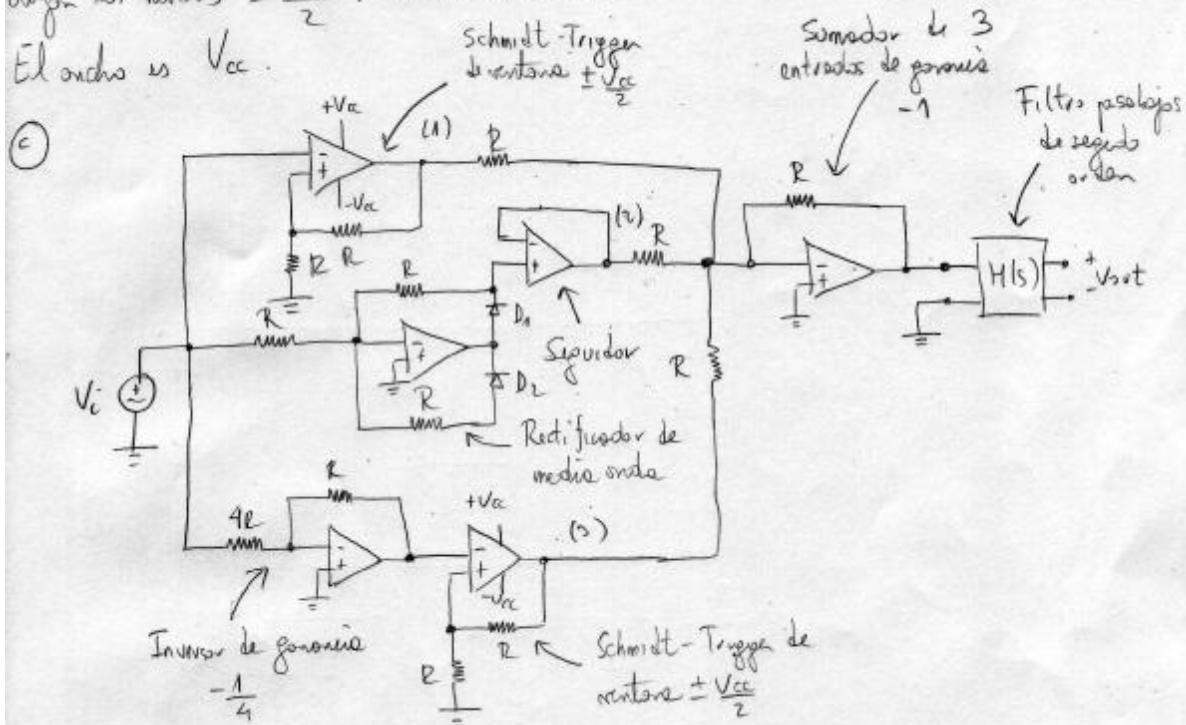- (ii) Ambas señales son T periódicas ($T = \frac{2\pi}{\omega}$)
- (iii) En el Schmitt-Trigger más que permite el estado del umbral cuando se cruzan los niveles $\pm \frac{V_{cc}}{2}$. Estos valores son los límites de la ventana de disparo. El ancho es V_{cc} .




Se inyecta $V_i = V_{cc} \sin(\omega t)$ y $\omega \gg \omega_0$.
 Como por la parte anterior vimos que todos las señales involucradas mantienen el período $T = \frac{2\pi}{\omega}$, podemos suponer que en régimen el filtro $H(s)$ solo deja pasar los componentes de continua. (con ganancia 10)
 Vemos que el sumador suma 3 señales y los inyecta al filtro por lo cual podemos aplicar superposición para estudiar el efecto de cada una a la salida.

En primer lugar tenemos la salida del Schmidt-Trigger con ganancia $\textcircled{7}$ de -1. Pero el valor medio de la onda cuadrada simétrica es nulo
 $\Rightarrow v_{out}^{(1)}(t) \approx 0$

En segundo lugar tenemos la salida del redifusor de media onda con ganancia -1
 $\Rightarrow v_{out}^{(2)}(t) = -\frac{V_{cc}}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} \sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right) dt = -\frac{V_{cc}}{\pi} \Rightarrow v_{out}^{(2)}(t) \approx -\frac{10V_{cc}}{\pi}$ pues el filtro introduce una ganancia de 10.

Finalmente, tenemos la salida del Schmidt-Trigger con ganancia de -1, pero se inyecta una señal $-\frac{V_{cc}}{4} \sin(\omega t)$. Esta señal queda totalmente comprendida dentro de la ventana de disparo por lo cual la salida será constante $-V_{cc}$ ó $+V_{cc}$ según si inicialmente el comparador estaba saturado a $+V_{cc}$ ó $-V_{cc}$ respectivamente
 $\Rightarrow v_{out}^{(3)}(t) = -10V_{cc}$ pues el filtro introduce una ganancia de 10 y supone el comparador inicialmente saturado a $+V_{cc}$

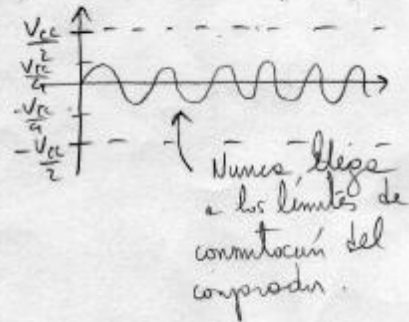

$$\Rightarrow v_{out} \approx v_{out}^{(1)} + v_{out}^{(2)} + v_{out}^{(3)}$$

Regimen

$$\Rightarrow v_{out} \approx -10V_{cc} \left(1 + \frac{1}{\pi}\right)$$