

## Sistemas Lineales 2

### Examen, 15 de febrero del 2006

**Te solicitamos:**


- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- **resolver problemas diferentes en hojas separadas.**

Se recuerda que la prueba es individual y **dura 3 horas**. No olvides de administrar el tiempo de la mejor manera. Para pasar a la instancia de oral es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Sólo se responderán dudas sobre la letra.

Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!
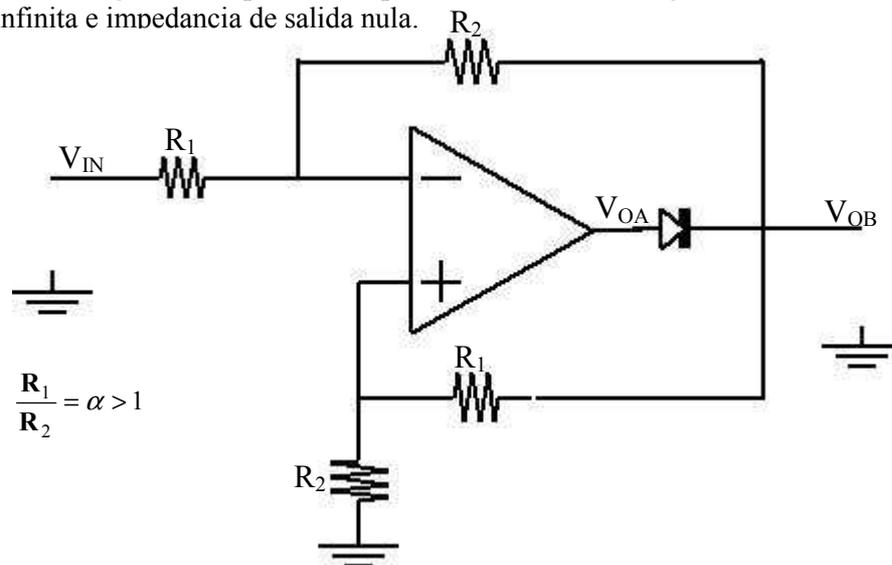
### Ejercicio 1

En el circuito de la figura, el amplificador operacional es ideal, con ganancia infinita, resistencia de entrada infinita e impedancia de salida nula.



- a) Deducir, explicando claramente, la relación entre el estado del diodo, el modo de funcionamiento del amplificador operacional y el signo de la señal de entrada  $V_{IN}$ .
- b) Para el caso  $V_{IN} = A \cdot \text{sen}(\omega t)$ , representar en gráficas correlacionadas, las tensiones  $V_{IN}$ ,  $V_{OA}$  y  $V_{OB}$ .
- c) Calcular el valor eficaz de la señal de entrada de la parte anterior [  $V_{eff}(V_{IN})$  ] y hallar su relación con el valor medio de la respectiva  $V_{OB}$  [  $V_M(V_{OB})$  ].
- d) Se desea filtrar la señal de salida  $V_{OB}$  de la parte **b)** de manera tal de obtener una señal aproximadamente constante. Para el caso de una señal de entrada de frecuencia 1kHz, indicar qué tipo de filtro utilizaría y con qué frecuencia de corte trabajaría. Fundamente la respuesta.
- e) ¿Qué ganancia (en decibeles) debería tener el filtro de la parte anterior para que la constante sea igual a **A** (amplitud de la entrada  $V_{IN}$ )?
- f) Diseñe un circuito que cumpla con las partes **d)** y **e)**.

**Ejercicio 2**

- a) En el circuito de la figura 1 hallar la impedancia vista  $Z_v$  y la transferencia

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

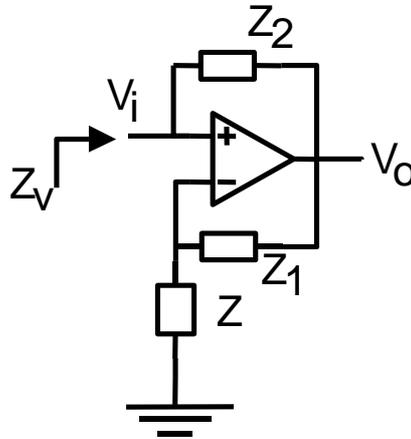


Figura 1

- b) Hallar la transferencia de lazo abierto del circuito de la figura 2.

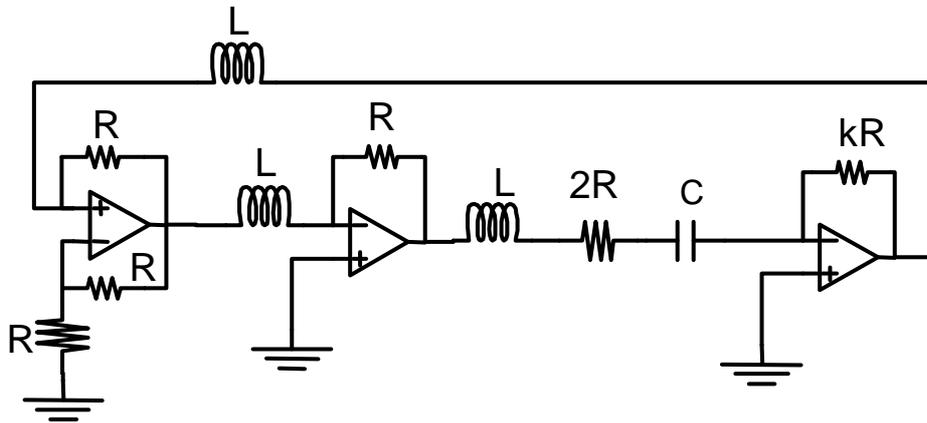


Figura 2

- c) Estudiar la estabilidad del circuito de la figura 2 usando el criterio de Nyquist.

Sabiendo que  $\frac{L}{R} = 10\sqrt{LC} = \frac{1}{\omega_0}$ ; discutir según k.

$V_D = V_{OA} - V_{OB}$ ,  $I_D$  es la corriente por el diodo  
 si  $D < 0$ ,  $V_{OA} = V_{OB}$  El operacional trabaja en zona lineal.  
 Debe verificarse  $I_D > 0$ .


$V_{OA} = V_{OB} = \frac{V_i}{1-d}$ ;  $I_D = \left( \frac{d}{1-d^2} \right) \left( \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2} \right) V_{in} > 0$  si  $V_{in} < 0$   
 pues  $d > 1$

si  $D > 0$ ,  $V_{OA} = \pm V_{cc}$  (el operacional trabaja como  
 $I_D = 0$  comparador)

Desemos verificar  $V_D = V_{OA} - V_{OB} < 0$ .

$V_{OB} = \frac{V_{in}}{2}$ ;  $e^- = \left( \frac{d+2}{d+1} \right) \frac{V_{in}}{2}$ ;  $e^+ = \frac{V_{in}}{2(d+1)}$

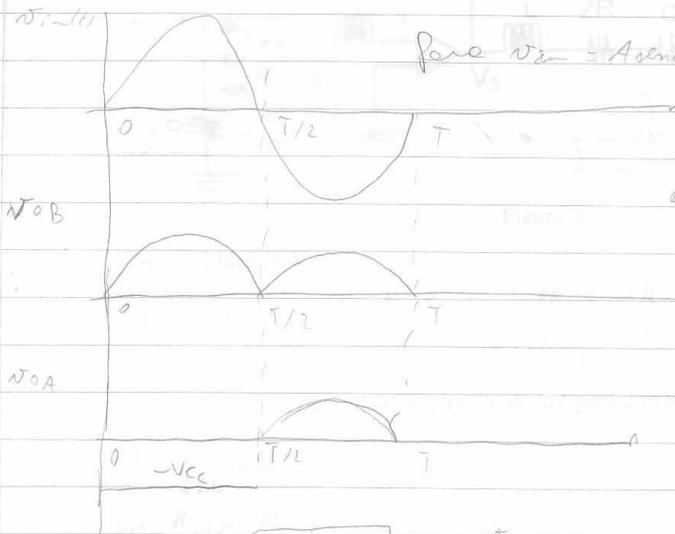$\Rightarrow e^+ - e^- = -\frac{V_{in}}{2} \Rightarrow$  si  $V_{in} > 0 \Rightarrow e^+ < e^- \Rightarrow V_{OA} = -V_{cc} < V_{OB}$ .



Para  $v_{in} = A \cos \omega t$ ,  $v_{OB}$  es periódica, de  
 periodo  $T = \frac{2\pi}{\omega}$ . Entre  
 $0$  y  $T/2$ , vale  $\frac{A}{2} \cos \omega t$  y  
 entre  $T/2$  y  $T$  vale  $\frac{A}{2} \sin \omega t$ .

c)  $V_{eff}(V_{in}) = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T v_i^2 dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T A^2 \cos^2 \omega t dt} = A \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T \frac{1 + \cos 2\omega t}{2} dt} = \frac{A}{\sqrt{2}}$

$\Rightarrow V_{eff}(V_{in}) = \frac{A}{\sqrt{2}}$

$V_M(V_{OB}) = C_M(V_{OB}) = \frac{1}{T} \int_0^T v_{OB}(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{T/2} A \cos \omega t dt + \frac{1}{T} \int_{T/2}^T A \sin \omega t dt$

$= \frac{A}{2T} \left[ \cos \omega t \Big|_0^{T/2} - \cos \omega t \Big|_{T/2}^T \right] = \frac{A}{2T} \left[ \cos \frac{\omega T}{2} - 1 + \cos \frac{\omega T}{2} - \cos \omega T \right]$

$= \frac{A}{2T} \left[ \frac{-2}{2} + \frac{2}{1-d} \right] = \frac{-A}{T} \left[ \frac{-(1-d)+2}{2(1-d)} \right] = \frac{-A}{2T} \frac{(d+1)}{(1-d)} = \frac{A}{2T} \frac{(d+1)}{d-1}$

$$\frac{V_{diff}(V_{in})}{Co(V_{oB})} = \frac{\frac{A}{\sqrt{2}}}{\frac{A(\omega+1)}{2\pi(\omega-1)}} = \frac{2(\omega-1)}{\sqrt{2}(\omega+1)}$$

d) Para obtener una señal cte a partir de  $V_{oB}$  basta con realizar un filtrado paso-bajos que solo deje pasar lo continuo. Para ello, la frecuencia de corte del filtro debe ser mucho menor que la fundamental de  $V_{oB}$ , que vale 1 kHz. Alcanza con  $f_c \approx 100$  Hz.

e) La ganancia  $K$  del filtro a continua de ser tal que  $K \cdot Co = A \Rightarrow K \cdot \frac{A(\omega+1)}{2\pi(\omega-1)} = A \Rightarrow K = \frac{2\pi(\omega-1)}{\omega+1}$

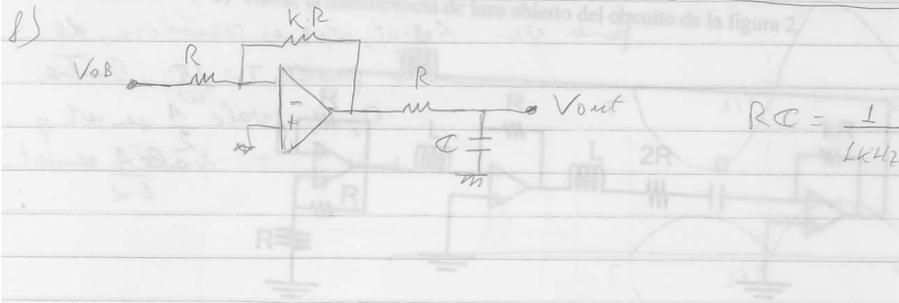


Figura 2

c) Estudiar la estabilidad del circuito de la figura 2 usando el criterio de Nyquist. Sabiendo que  $\frac{L}{R} = 10\sqrt{LC} = \frac{1}{\omega}$ ; discutir según k.

*[Faded handwritten notes and calculations related to the stability analysis, including transfer functions and Nyquist plots.]*

a) En el circuito de la figura 1 hallar la impedancia vista  $Z_v$  y la transferencia

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$$

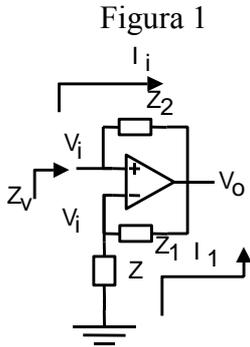


Figura 1

$$V_o = \left(1 + \frac{Z_1}{Z}\right) e^- = \left(1 + \frac{Z_1}{Z}\right) V_i \text{ por divisor de tensión y cc virtual}$$

virtual

$$\left. \begin{aligned} Z_1 I_1 &= Z_2 I_i \\ V_i &= -Z \cdot I_1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow -\frac{Z_1}{Z} V_i = Z_2 I_i \Rightarrow Z_v = \frac{V_i}{I_i} = -\frac{Z_2 Z}{Z_1} \text{ la caída en } Z_1 \text{ y en } Z_2 \text{ debe ser igual por cc virtual}$$

b) Hallar la transferencia de lazo abierto del circuito de la figura 2.

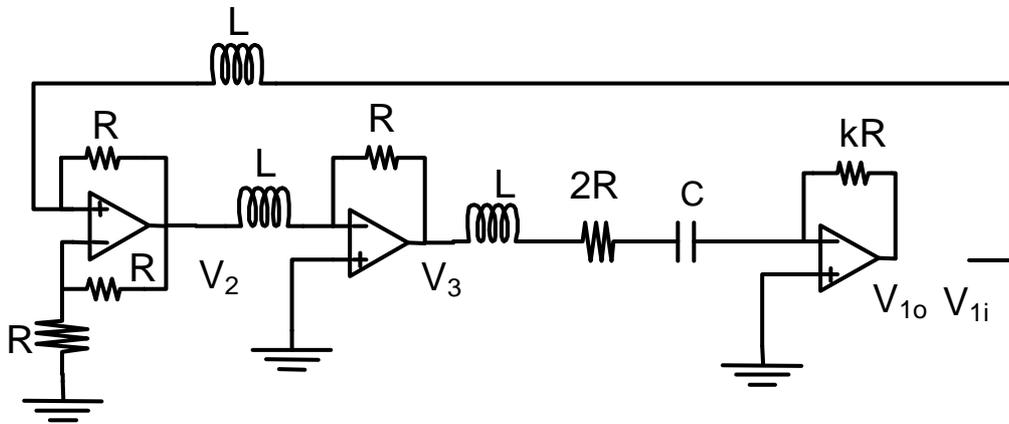


Figura 2

Abro el lazo en  $V_1$ .

$$G_{ol} = "-A\beta" = \frac{V_{1o}}{V_{1i}} = \frac{V_{1o}}{V_3} \cdot \frac{V_3}{V_2} \cdot \frac{V_2}{V_{1i}} = \frac{-kR}{Ls + 2R + \frac{1}{Cs}} \cdot \frac{-R}{Ls} \cdot \frac{-2R}{Ls - R}$$



c) Estudiar la estabilidad del circuito de la figura 2 usando el criterio de Nyquist.

$$\frac{10R}{L} = \sqrt{\frac{1}{LC}} = \omega_0$$

$$RC = \frac{R}{L} \cdot LC = \frac{\omega_0}{10} \cdot \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{1}{10\omega_0}$$

$$\frac{R^2 C}{L} = \frac{R}{L} \cdot RC = \frac{\omega_0}{10} \cdot \frac{1}{10\omega_0} = \frac{1}{100}$$
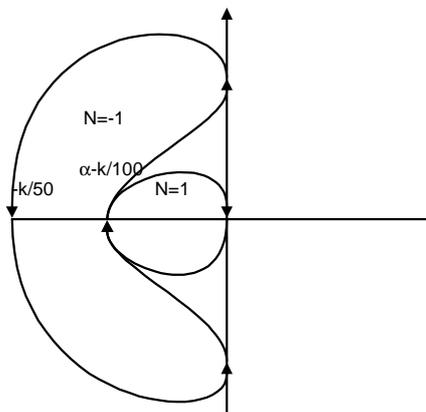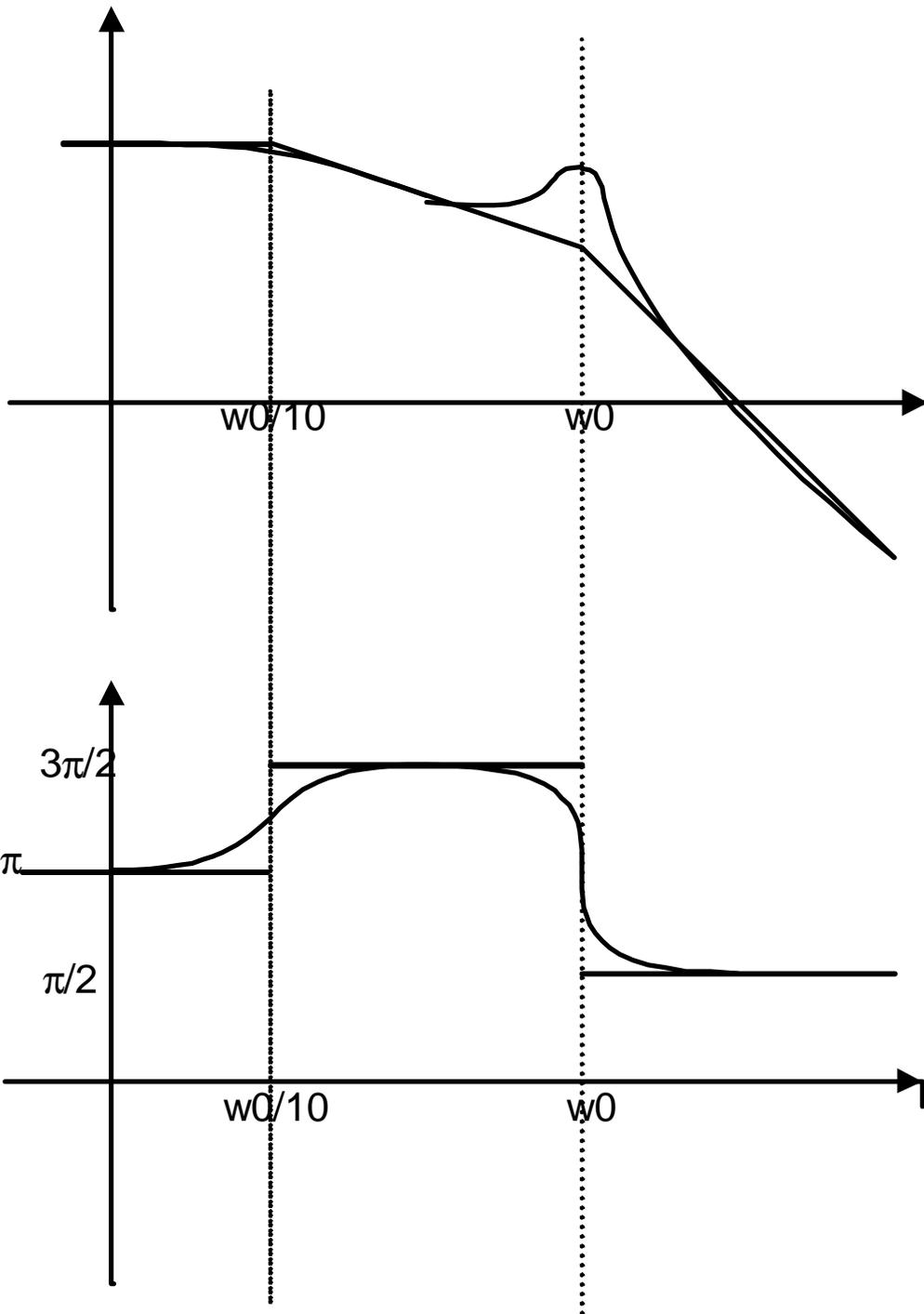
$$A\beta = \frac{-kR^2 C/L}{LCs^2 + 2RCs + 1} \cdot \frac{-2}{\frac{Ls}{R} - 1} = \frac{k}{50} \cdot \frac{1}{\frac{s^2}{\omega_0^2} + \frac{s}{5\omega_0} + 1} \cdot \frac{1}{\frac{s}{\omega_0} - 1}$$



$$P=1, N=Z-P \Rightarrow Z=N+P=N+1$$

Del bode  $\alpha \sim A\beta(j\omega_0) = -k/100$

Para que sea estable  $N=-1$  por lo tanto debe ser:

$$\alpha = k/100 < 1 < k/50 \text{ o sea } 100 > k > 50$$

Sin hacer la aproximación, se puede plantear  $\omega_1$  tal que  $A\beta(j\omega_1)$  sea real negativo, lo que da  $\alpha = k/99$ .