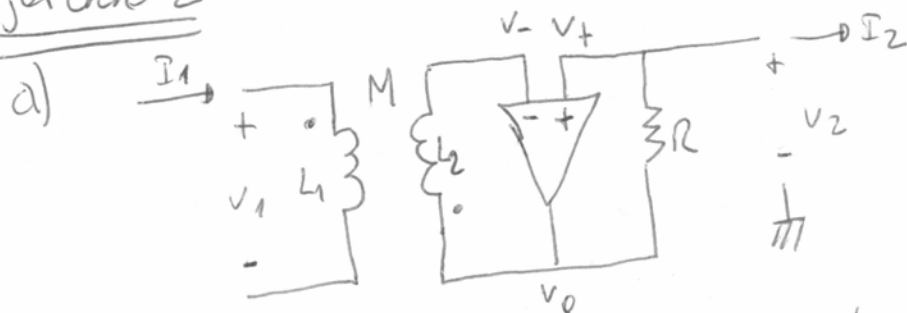


Ejercicio 2



Debido a que por L_2 no circula corriente, las ecuaciones en Laplace quedan:


$$(I) \quad V_1 = L_1 s I_1$$

$$V_0 - V_- = M s I_1$$


$$(II) \quad I_2 = \frac{V_0 - V_+}{R} = \frac{V_0 - V_-}{R} = \frac{M}{R} s I_1$$

($V_- = V_+$ A.O. ideal)

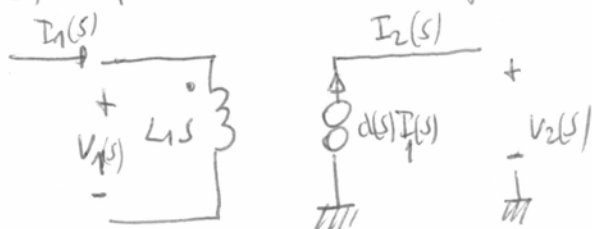
Con (I) y (II) se puede construir el equivalente



Con $\alpha(s) = \frac{M s}{R}$

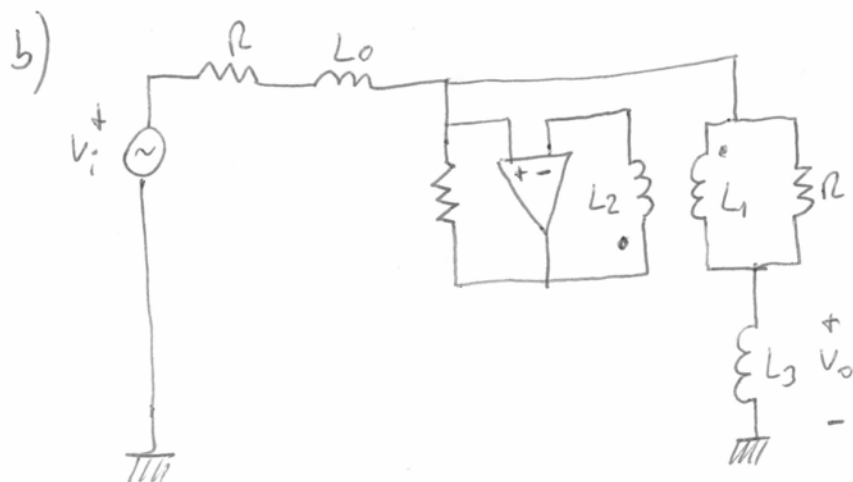

utilizando el equivalente hallado en la parte (a), el circuito queda (en Laplace)

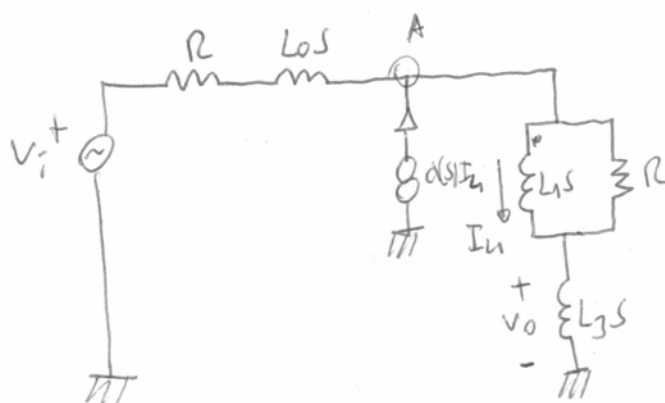

Ejercicio 2:

b) Por divisor de corriente:

$$I_{L1} = \left(\frac{R}{R+L_1 s} \right) \frac{V_o}{L_3 s}$$

Node on A:

$$\frac{V_i - V_A}{R+L_o s} + \frac{M s I_{L1}}{R} = \frac{V_o}{L_3 s}$$

$$V_A = V_o + (R // L_1 s) \frac{V_o}{L_3 s}$$

$$\frac{V_i}{R+L_o s} - \frac{V_o}{R+L_o s} - \left(\frac{R L_1 s}{R+L_1 s} \right) \frac{V_o}{L_3 s} \frac{1}{(R+L_o s)} + \frac{M s R}{R (R+L_1 s) L_3 s} \frac{V_o}{L_3 s} = \frac{V_o}{L_3 s}$$

$$\Rightarrow V_i = \left[1 + \left(\frac{R L_1 s}{R+L_1 s} \right) \frac{1}{L_3 s} - \left(\frac{M s}{R+L_1 s} \right) \frac{1}{L_3 s} (R+L_o s) + \frac{(R+L_o s)}{L_3 s} \right] V_o$$

$$V_i = \frac{(L_1 L_3 - M L_o + L_o L_1) s^2 + R(2 L_1 + L_3 + L_o - M) s + R^2}{L_3 s (R+L_1 s)} V_o$$

$$H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{L_3 s (R+L_1 s)}{(L_1 L_3 + L_o L_1 - M L_o) s^2 + R(2 L_1 + L_3 + L_o - M) s + R^2}$$

c) Trabajando con las relaciones: $L_2 = \frac{L_1}{4}$, $L_o = \frac{5}{4} L_1$, $L_3 = \frac{L_1}{4}$, $M = \sqrt{L_1 L_2}$
 (Transf. perfecto)

Con las relaciones anteriores:

$$(L_1 L_3 + L_o L_1 - M L_o) s^2 + R(2 L_1 + L_3 + L_o - M) s + R^2 = -L_1^2 s^2 + \frac{3}{2} R L_1 s + R^2 =$$

$$= -L_1^2 \left(s + \frac{R}{2 L_1} \right) \left(s - \frac{2 R}{L_1} \right)$$


Entonces: $H(s) = \frac{L_3 L_1}{-L_1^2} \frac{s \left(s + \frac{R}{L_1} \right)}{\left(s + \frac{R}{2 L_1} \right) \left(s - \frac{2 R}{L_1} \right)} \Rightarrow$

$$H(s) = H_o \frac{s(s+\omega_o)}{(s-2\omega_o)(s+\frac{\omega_o}{2})}$$

con $H_o = -\frac{1}{4}$

$$\omega_o = \frac{R}{L_1}$$

Ejercicio 2


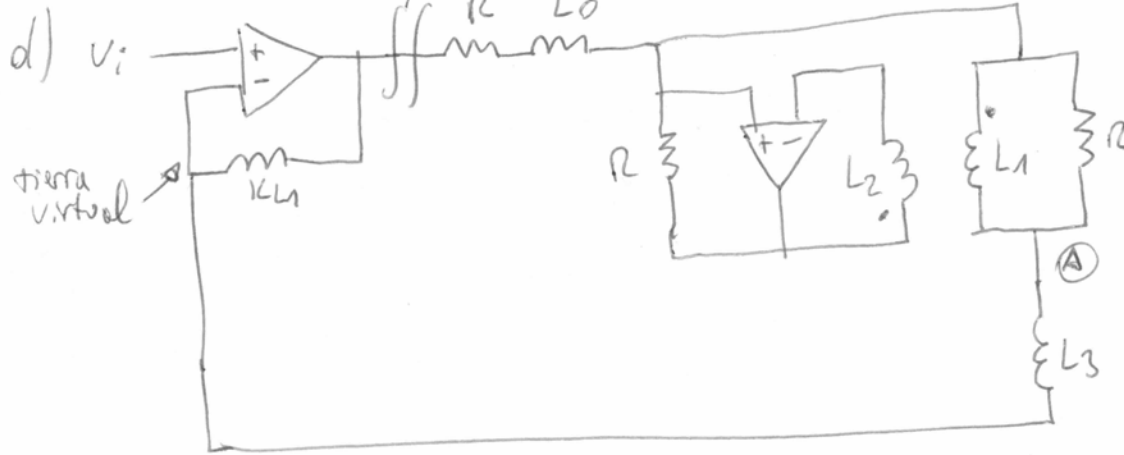


Cortando el lazo donde se indica, entre dicho punto, y el punto A se tiene la transferencia calculada anteriormente $H(s)$.
 El otro tramo es una configuración inversora (observar tierra virtual en V_i).
 Por lo que su transferencia es: $-K \frac{L_1}{L_3} \Rightarrow$ para todo el lazo abierto se tiene

$$-A\beta(s) = -K \frac{L_1}{L_3} H(s) = -K \frac{L_1}{L_3} \frac{K(s + \omega_0)}{(s - 2\omega_0)(s + \omega_0/2)}$$


$$A\beta(s) = -K \frac{s(s + \omega_0)}{(s - 2\omega_0)(s + \omega_0/2)}$$

Calculando el Bode de $A\beta(j\omega) = \frac{-K(j\omega + \omega_0)j\omega}{(j\omega - 2\omega_0)(j\omega + \omega_0/2)}$ se tiene

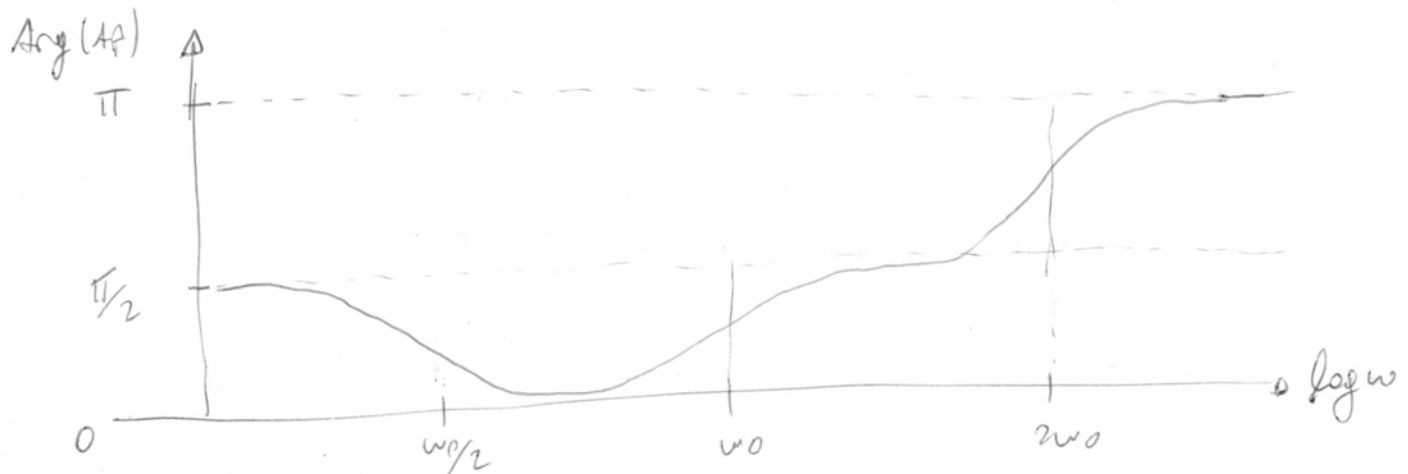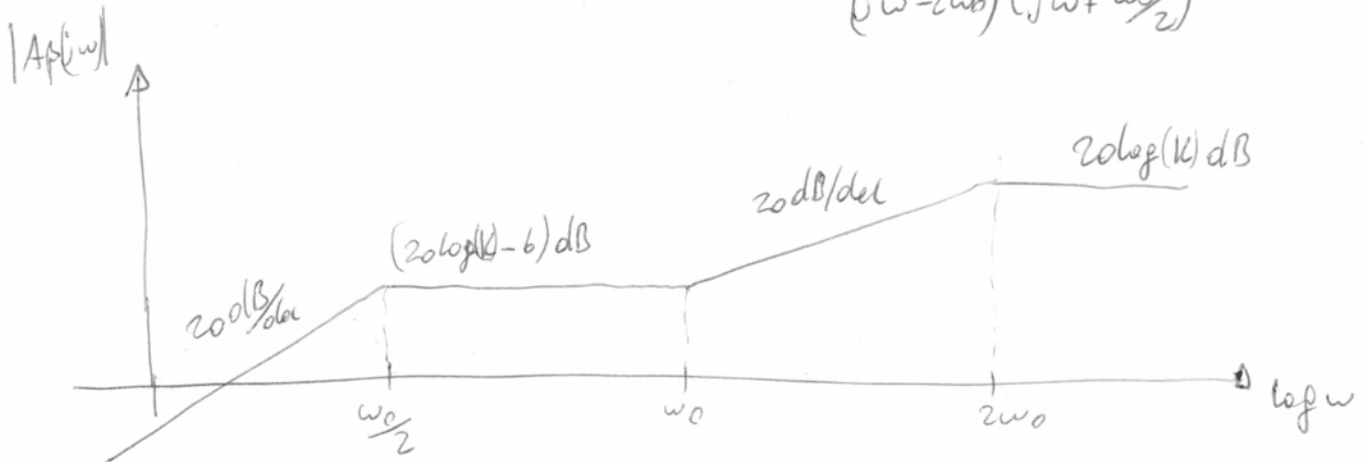

Ejercicio 2

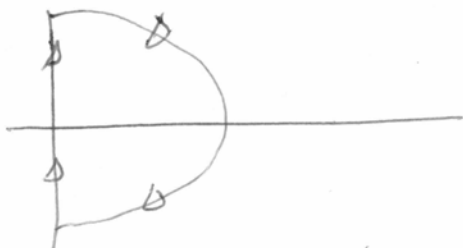
d) Para construir el diagrama de Nyquist elegimos la curva Γ para cubrir el semiplano derecho.



$$\Rightarrow \begin{matrix} P=1 \\ z=0 \end{matrix} \Rightarrow N = z - P \Rightarrow N = -1$$

(1 vuelta anti horaria)

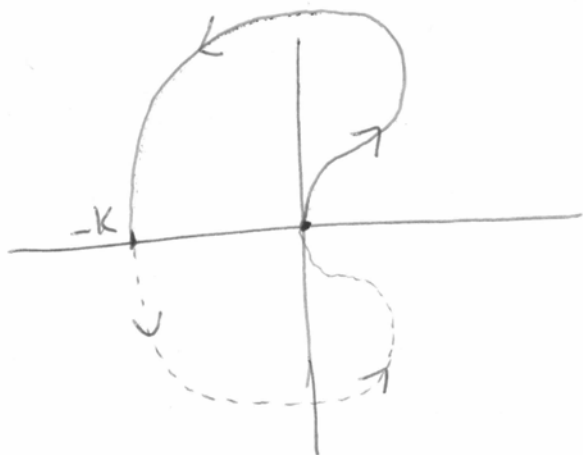Teniendo en cuenta esto y los datos del Bode, Nyquist queda:



Para que haya estabilidad, debe de ser $-K < -1 \Rightarrow$

$K > 1$
Estable