
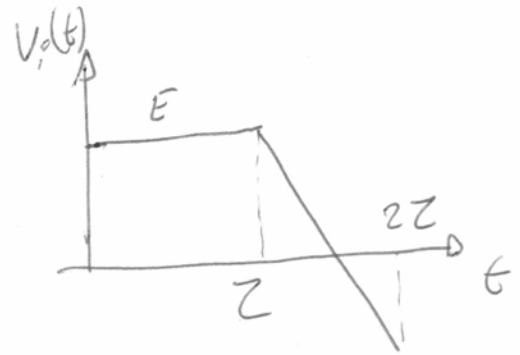


Ejercicio 1:

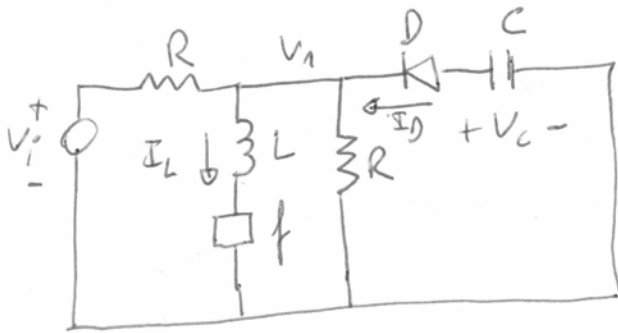


a)

Para calcular I_{corte} , debemos calcular I_L en el instante $t=Z$.

En Laplace $I_L(s) = \frac{V_1(s)}{LS}$

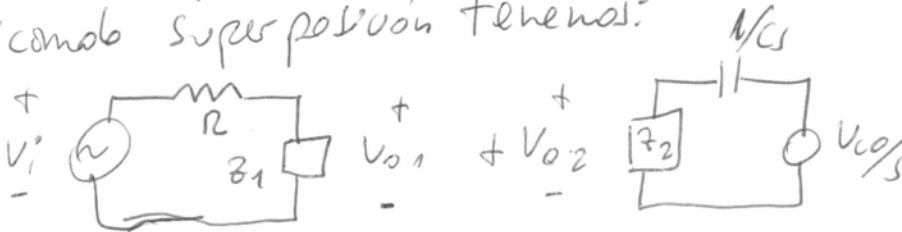Para calcular $V_1(s)$ pasamos el circuito a Laplace, suponemos $0V$ ($\Delta V_{\text{diodo}} = 0$). Tenemos condiciones iniciales en el capacitor, que se comportan como una fuente independiente en Laplace. Aplicando superposición tenemos:



$$V_{C0} = \frac{3E}{4}$$

$$V_i = \frac{E}{s}$$

La superposición de los dos circuitos es equivalente al circuito original, siendo:

$$V_1 = V_{01} + V_{02} \quad (V_1 \text{ es el del circuito original})$$

$$Z_1 = LS // R // 1/Cs = \frac{LRS}{LRCs^2 + LS + R} = \frac{LS}{Z^2s^2 + 2Zs + 1}$$

$$(Z = \frac{L}{R} = RC)$$

$$Z_2 = R // R // LS = \frac{RLS}{R + 2LS} = \frac{LS}{2Zs + 1}$$

Por divisor de tensión calculamos V_{01} y V_{02} :

$$\left. \begin{aligned} V_{01} &= \frac{Z_1}{Z_1 + R} V_i = \frac{Z}{Z^2s^2 + 2Zs + 1} E \\ V_{02} &= \frac{Z_2}{Z_2 + 1/Cs} \frac{V_{C0}}{s} = \frac{3}{4} \frac{Z^2s}{Z^2s^2 + 2Zs + 1} E \end{aligned} \right\} V_1 = \frac{1}{Z} \frac{1}{(s + 1/Z)^2} E + \frac{3}{4} \frac{s}{(s + 1/Z)^2} E$$

$$Z^2s^2 + 2Zs + 1 = (Zs + 1)^2 = Z^2(s + 1/Z)^2$$

$$V_1 = V_{01} + V_{02}$$

Ejercicio 1:

a) Continuación

Ahora podemos calcular I_L :

$$I_L(s) = \frac{V_1(s)}{Ls} = \frac{E}{RZ^2} \frac{1}{s(s+1/2)^2} + \frac{3}{4} \frac{E}{RZ} \frac{1}{(s+1/2)^2}$$

$(L=RZ, C=Z/R)$

$$I_L(s) = \frac{E}{RZ^2} \left(\frac{Z^2}{s} - \frac{Z}{(s+1/2)^2} - \frac{Z^2}{(s+1/2)} \right) + \frac{3}{4} \frac{E}{RZ} \frac{1}{(s+1/2)^2}$$

Antitransformando y reordenando términos:

$$i_L(t) = \frac{E}{R} \left[1 - \left(1 + \frac{1}{4} \frac{t}{Z} \right) e^{-1/2 \frac{t}{Z}} \right] \gamma(t) \quad t \in [0, t)$$

Calculamos ahora I_{orte} :

$$I_{\text{orte}} = i_L(Z) = \frac{E}{R} \left(1 - \frac{5}{4} e^{-1} \right) \approx 0,54 \frac{E}{R} \Rightarrow \boxed{I_{\text{orte}} = 0,54 \frac{E}{R}}$$

b) Esta parte complementa la parte (a), ya que para que tenga validez el resultado hallado en la parte anterior se debe verificar que el diodo conduce en el tramo $[0, Z)$. Para que esto sea cierto, se debe cumplir $I_{\text{diodo}} = I_D > 0$.

Calculamos I_D :

$$I_D = \frac{V_{CO} - V_1}{1/Cs} = \frac{3}{4} \frac{E}{s} - Cs \left(\frac{1}{Z} \frac{1}{(s+1/2)^2} E + \frac{3}{4} \frac{s}{(s+1/2)^2} E \right)$$

$$I_D = \frac{3}{4} \frac{ZE}{R} - \frac{s}{(s+1/2)^2} \frac{E}{R} - \frac{3}{4} Z \frac{s^2}{(s+1/2)^2} \frac{E}{R}$$

$(C = \frac{Z}{R})$

Tenemos que:

$$\frac{s}{(s+1/2)^2} = \frac{1}{s+1/2} - \frac{1}{Z} \frac{1}{(s+1/2)^2}$$

$$\frac{s^2}{(s+1/2)^2} = 1 - \frac{2}{Z} \frac{1}{(s+1/2)} + \frac{1}{Z^2} \frac{1}{(s+1/2)^2}$$

\Rightarrow

Ejercicio 1:

b) Continuación:

$$I_0 = \cancel{\frac{3}{4} \frac{Z E}{R}} - \frac{1}{(s+1/2)} \frac{E}{R} + \frac{1}{Z} \frac{1}{(s+1/2)^2} - \cancel{\frac{3}{4} \frac{Z E}{R}} + \frac{3}{2} \frac{1}{(s+1/2)} \frac{E}{R} - \cancel{\frac{3}{4} \frac{1}{Z} \frac{1}{(s+1/2)} \frac{Z E}{R}}$$

Antitransformando y reordenando términos:

$$i_0(t) = \frac{E}{R} \left[\frac{1}{2} e^{-1/2 t} + \frac{1}{4} \frac{t}{Z} e^{-1/2 t} \right] \gamma(t), \text{ con } t \in [0, Z)$$

Se puede ver que $i_0(t) > 0 \quad \forall t \in [0, Z)$

c) Vamos a analizar $V_C(t)$ por tramos:

• En $t \in [0, Z)$ $V_C = V_1$ que ya lo tenemos calculado de la parte (a):

$$V_C = \frac{1}{Z} \frac{1}{(s+1/2)^2} E + \frac{3}{4} \frac{5}{(s+1/2)^2} E$$

Antitransformando y reordenando términos:

$$V_C(t) = \left[\frac{E}{4} \frac{t}{Z} e^{-1/2 t} + \frac{3}{4} E e^{-1/2 t} \right] \gamma(t) \quad 0 \leq t < Z$$

• En el instante $t=Z$ se corta el fusible, por lo que el circuito no contiene más la rama en la que se encuentra L .

Calculamos el dato previo del condensador para el siguiente tramo

$$V_{C1} = V_C(t) \big|_{t=Z} = e^{-1} E$$

En este tramo suponemos D off, el circuito queda



V_i es una rampa decreciente: en $t=Z$, $V_i = E \Rightarrow \Delta V_0^{(Z)} = V_{C1} - V_1 = (e^{-1} - \frac{1}{2}) E < 0$

Esto verifica D off. Luego V_i decrece hasta que en $t=t_1$ $\Delta V_0 = 0$.

$$\text{Calculamos ese instante: } V_{C1} = V_1 \Rightarrow e^{-1} E = \frac{V_i}{Z} = -\frac{E}{Z} t_1 + \frac{E}{Z}$$

$$\Rightarrow t_1 = \left(\frac{1}{2} - e^{-1} \right) Z \approx 0,132Z$$

$$(\text{tomando } t' = t - Z; V_i = -\frac{2E}{Z} t' + E)$$

$\Rightarrow t_1 = t_1 + Z = 1,132Z$ luego de t_1 , V_i sigue decreciendo, por lo que el diodo vuelve a conducir ($\Delta V_0 = 0$), luego el tramo analizamos $V_C = V_{C1} \Rightarrow V_C(t) = e^{-1} E \quad t \in [Z; 1,132Z)$