

Sistemas Lineales 2
Examen, 13 de marzo del 2003

Te solicitamos:

- **poner nombre y apellido** en todas las hojas.
- **recuadrar las respuestas** correspondientes a las distintas partes de los ejercicios.
- **resolver problemas diferentes en hojas separadas.**


Se recuerda que la prueba es individual y **dura 3 horas**. No olvides de administrar el tiempo de la mejor manera. Para pasar a la instancia de oral es necesario tener al menos un ejercicio completo. Se sugiere justificar o explicar cada uno de los pasos realizados. Sólo se responderán dudas sobre la letra.

Muchas gracias por tu colaboración y buena suerte!!!

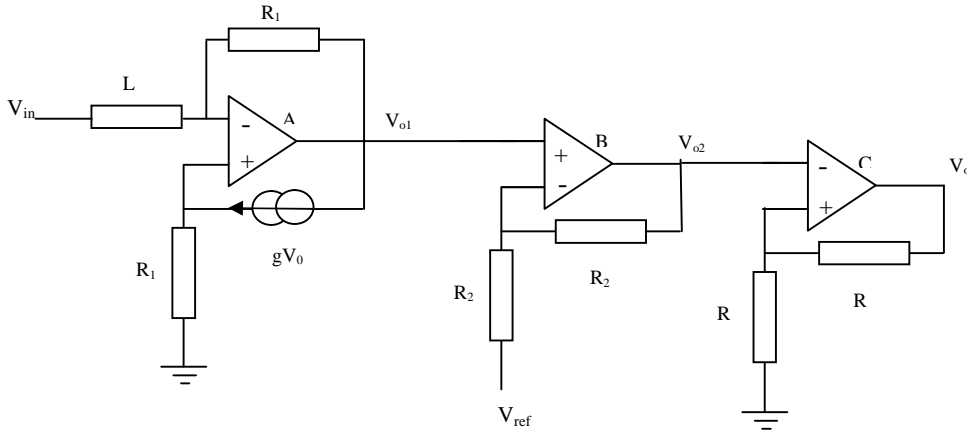Ejercicio 1

En el circuito de la figura, los operacionales A y B se suponen ideales, con $R_{in} = \infty$, $R_o = 0$ y ganancia infinita. El operacional C opera en su zona no lineal, de tal modo que:

$$\begin{aligned} v_{c+} > v_{c-} &\Rightarrow V_o = V_{cc} \\ v_{c+} < v_{c-} &\Rightarrow V_o = 0 \end{aligned}$$



En el instante $t = 0$ se aplica en la entrada V_{in} un escalón de amplitud V_E .

Se suponen además las siguientes relaciones válidas:

$$L/R_1 = 2 \cdot t$$

$$g \cdot R_1 = 2 \cdot V_E / V_{cc} \quad 8 \cdot V_E < V_{cc}.$$


$$V_{ref} = -V_{cc}$$

Se pide:

- Graficar $V_o(t)$ y $V_{o1}(t)$ en función de V_E , V_{cc} , t , calculando además los instantes en los que $V_o(t)$ cambia de estado, hasta que el circuito alcance el régimen. Justificar las hipótesis hechas sobre el comparador.
- Hallar la relación que debe cumplirse entre V_E y V_{CC} para que el circuito oscile a $f_{osc} = 1/(3t)$.


Ejercicio 2

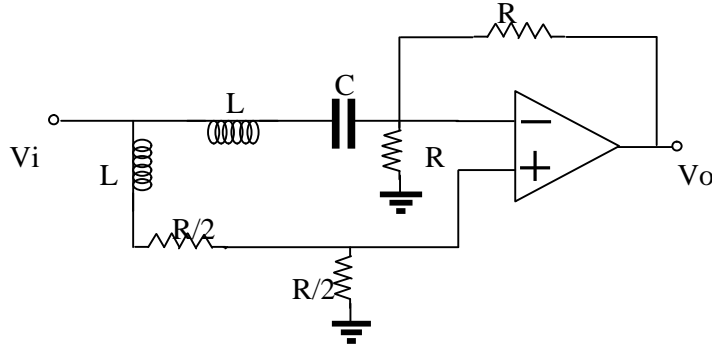- a) i - Considerando el operacional ideal de la figura la transferencia $H(s)=V_o(s)/V_i(s)$ del circuito:



- ii – Decir si el sistema es BIBO estable, justificar.

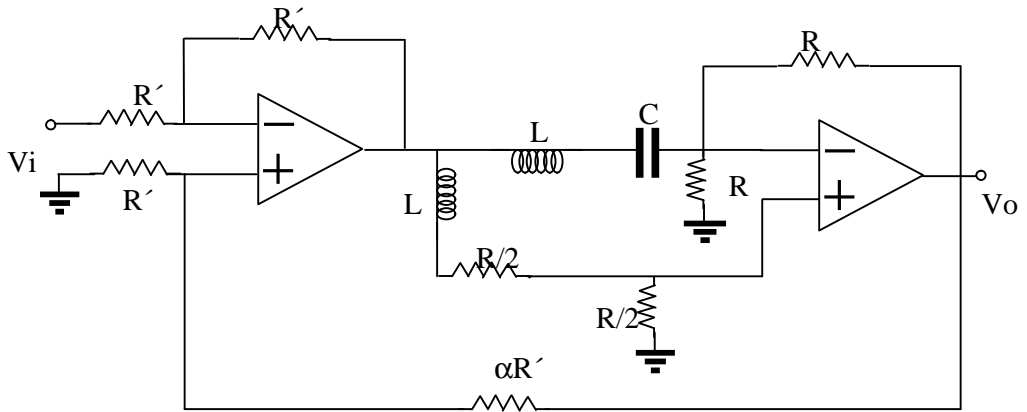- b) Hallar la transferencia de lazo abierto del siguiente circuito, con las mismas hipótesis sobre los operacionales que las realizadas en la parte a).




- c) Estudiar la estabilidad del circuito de la parte b) utilizando el criterio de Nyquist. Discutir según α .

Asumir que se cumple que $R/L = 100\omega_0$ y $1/LC = \omega_0^2$.

SISTEMAS LINEALES 2 : MARZO 2003

①

Ejercicio 1:

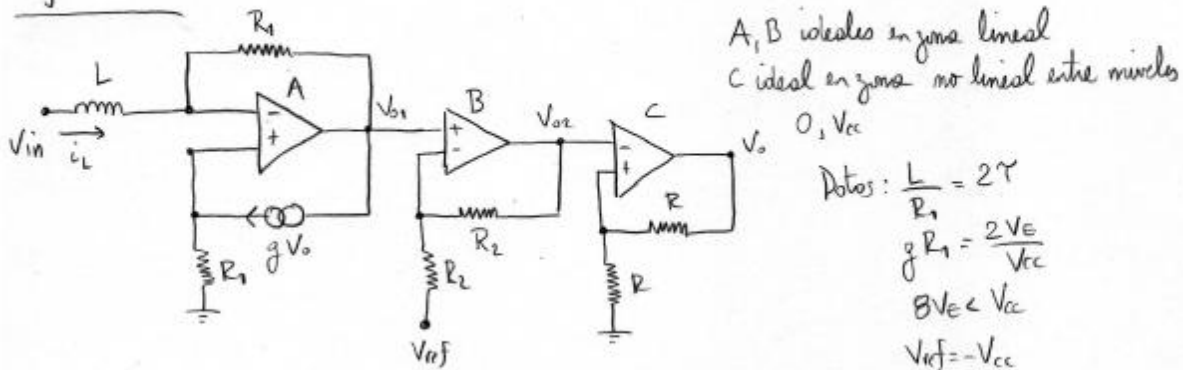

En $t=0$ se aplica un escalón de tensión de amplitud V_E a la entrada $\Rightarrow V_{in} = \frac{V_E}{s}$

Suponemos inicialmente $V_0 = 0$ ($V_{c-} = V_{02} > V_{c+}$). Además $V_{c+} = 0$ por el divisor a la salida.

Con la fuente de corriente controlada por tensión anulada, la primera etapa es un integrador:

$$\frac{V_{01}}{V_{in}} = -\frac{R_1}{Ls} = -\frac{1}{2Ts} \Rightarrow V_{01} = -\frac{V_E}{2Ts^2}, \quad v_{01}(t) = \left[-\frac{V_E}{2T} t\right] \gamma(t)$$

$$\text{De la tierra virtual en B: } \frac{V_{02} - V_{01}}{R_2} = \frac{V_{01} - \frac{V_{ref}}{s}}{R_2} = V_{01} + \frac{V_{cc}}{s}$$


$$\Rightarrow V_{02} = 2V_{01} + \frac{V_{cc}}{s}, \quad v_{02}(t) = \left[V_{cc} - \frac{V_E}{T} t\right] \gamma(t)$$

$$\text{El comparador } C \text{ conmuta por } t=t_1, v_{02}(t_1) = V_{c-} = 0 \Rightarrow t_1 = \frac{V_{cc}}{V_E} T$$

$$v_{01}(t_1) = -\frac{V_{cc}}{2}; \quad I_0 = i_L(t_1) = \frac{-v_{01}(t_1)}{R_1} \Rightarrow I_0 = \frac{V_{cc}}{2R_1}$$

Estudiamos para $t' = t - t_1 \geq 0$

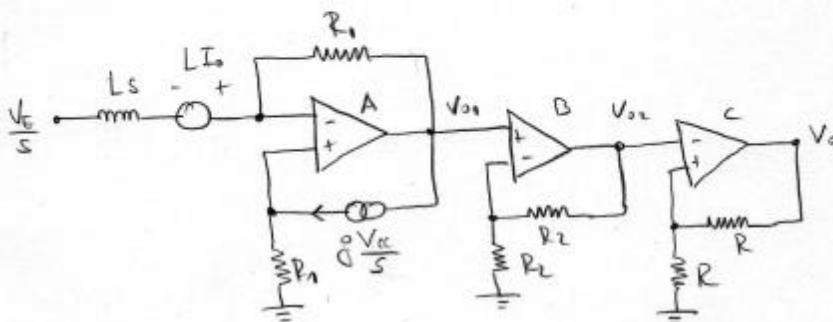Se tiene que $V_0 = V_{cc}$. Además $V_{c+} = \frac{V_{cc}}{2}$ por el divisor a la salida. lo que quedará:



$$V_{A+} = V_{A-} = R_1 \phi \frac{V_{CC}}{S} = \frac{2V_E}{S} \Rightarrow \frac{V_{in} - (-LI_0 + \frac{2V_E}{S})}{Ls} = \frac{\frac{2V_E}{S} - V_{o1}}{R_1} \quad (2)$$

$$\Rightarrow V_{o1} = \frac{2V_E}{S} + \frac{2R_1 V_E}{Ls^2} - \frac{V_{CC}}{2s} - \frac{R_1 V_E}{Ls^2}$$

$$v_{o1}(t') = \left[\frac{2V_E - \frac{V_{CC}}{2}}{2} + \frac{V_E}{2\tau} t' \right] \gamma(t') \quad v_{o1}(0^+) = 2V_E - \frac{V_{CC}}{2}$$

Notar el salto positivo de tensión en v_{o1} , ya que la activación de la fuente de corriente, produce una caída en R_1 que levanta la referencia del circuito.

$$\text{Nuevamente se tiene que } V_{o2} = 2V_{o1} + \frac{V_{CC}}{S} \Rightarrow v_{o2}(t') = \left[V_E \left(4 + \frac{t'}{\tau} \right) \right] \gamma(t')$$

El comparador C conmuta para $t' = t_2 \mid v_{o2}(t_2) = V_{CC} = \frac{V_{CC}}{2}$

$$\Rightarrow t_2 = \tau \left(\frac{V_{CC} - 8V_E}{2V_E} \right) > 0 \text{ por el dato de letra.}$$

$$v_{o1}(t_2) = -\frac{V_{CC}}{4}, \quad I_0' = i_L(t_2) = \frac{2V_E}{R_1} - \frac{v_{o1}(t_2)}{R_1} \Rightarrow I_0' = \frac{V_{CC} + 8V_E}{4R_1}$$

Estudiamos para $t'' = t' - t_2 \geq 0$. Nuevamente $V_{o2} = 0$ y $V_{C+} = 0$ por el divisor

$$\frac{V_{in} + LI_0'}{Ls} = -\frac{V_{o1}}{R_1} \Rightarrow V_{o1} = -\frac{(V_{CC} + 8V_E)}{4s} - \frac{R_1 V_E}{Ls^2}$$

$$\Rightarrow v_{o1}(t'') = \left[-\frac{(V_{CC} + 8V_E)}{4} - \frac{V_E}{2\tau} t'' \right] \gamma(t'') \quad v_{o1}(0^+) = -2V_E - \frac{V_{CC}}{4}$$



$$\text{Nuevamente se tiene que: } V_{o2} = 2V_{o1} + \frac{V_{CC}}{S}, \quad v_{o2}(t'') = \left[\frac{V_E - 8V_E}{2} - \frac{V_E}{\tau} t'' \right] \gamma(t'')$$

$$\text{El comparador C conmuta para } t'' = t_3 \mid v_{o2}(t_3) = V_{CC} = 0 \Rightarrow t_3 = \tau \frac{(V_{CC} - 8V_E)}{2V_E}$$

$$v_{o1}(t_3) = -\frac{V_{CC}}{2}; \quad I_0'' = i_L(t_3) = -\frac{v_{o1}(t_3)}{R_1} \Rightarrow I_0'' = \frac{V_{CC}}{2R_1} = I_0$$

por lo que alcanza el régimen

(3)

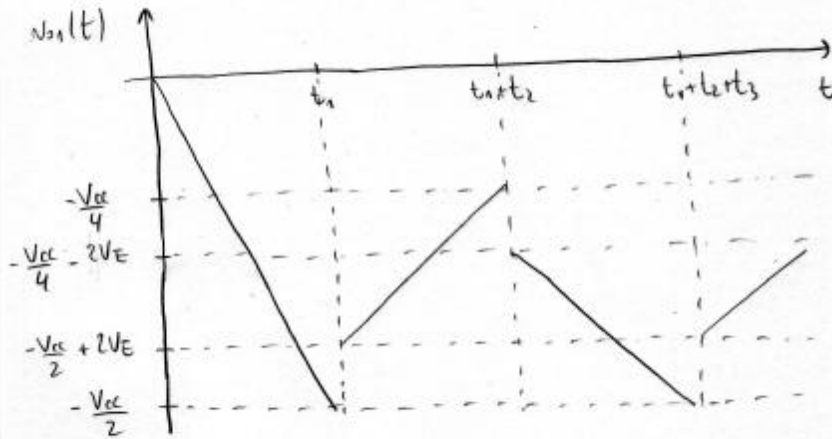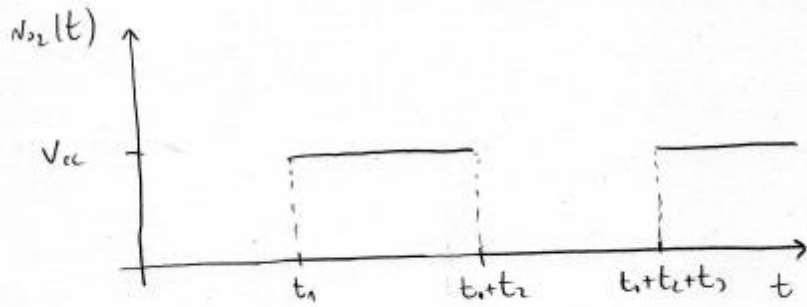

⑥ Dado sea $T = 3\tau$


$$\text{Pero } T = t_2 + t_3 = \tau \frac{(V_{cc} - 8V_E)}{V_E} \Rightarrow 3V_E = V_{cc} - 8V_E$$

$$\Rightarrow \boxed{V_{cc} = 11V_E}$$

Ejercicio 2:

(4)

(a) (i)

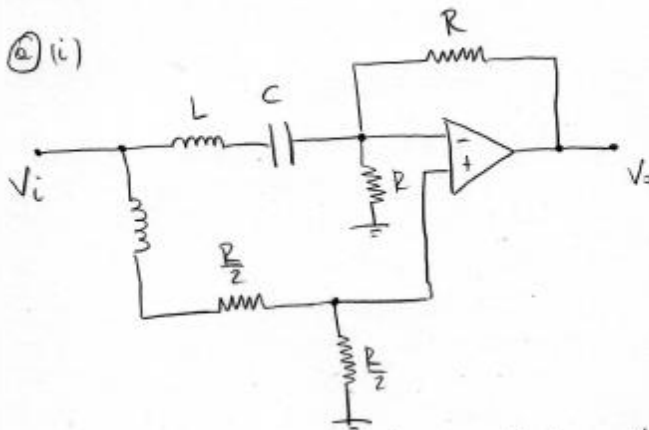

La tensión en la pata + del operacional resulta $e_+ = \frac{R}{2(R+Ls)} V_i$ por el divisor resistivo


Plantando al nudo:
$$V_i - \frac{R}{2(R+Ls)} V_i = \frac{V_i}{Ls + \frac{1}{Cs}} + \frac{R V_i}{2(R+Ls)} - V_o$$

$$\Rightarrow \frac{V_i Cs}{LCs^2 + 1} \frac{(R+2Ls)}{2(R+Ls)} = \frac{V_i}{R+Ls} - \frac{V_o}{R}$$

$$\Rightarrow V_i \left[\frac{RCs - 2}{2(R+Ls)(LCs^2 + 1)} \right] = -\frac{V_o}{R} \Rightarrow H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = -\frac{R}{2L} \frac{RCs - 2}{(s + \frac{R}{L})(LCs^2 + 1)}$$

(ii) Hallando los polos de la transferencia encontramos que son $s_1 = -\frac{R}{L}$, $s_2 = \frac{j}{\sqrt{LC}}$, $s_3 = -\frac{j}{\sqrt{LC}}$. Como dos de los polos son imaginarios puros, el sistema es inestable en el sentido BIBO.

(b)

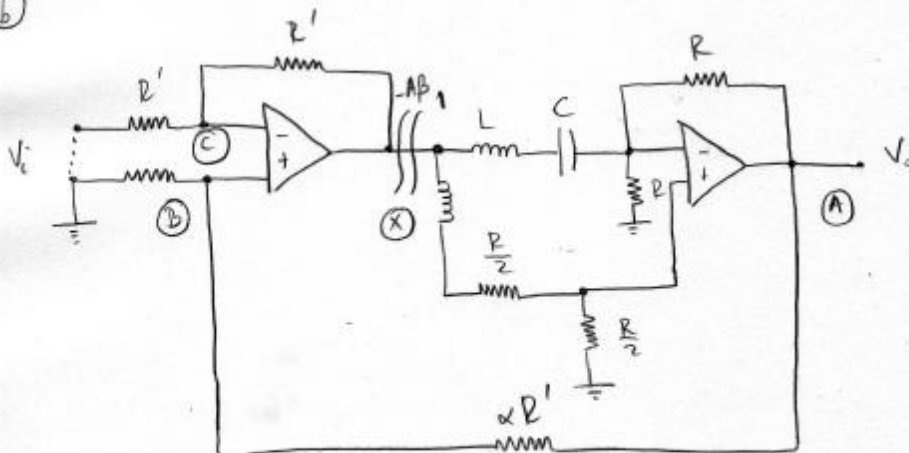

Abro el loop e injecto una señal unitaria en (C). Se que a la multi tengo -AB.

Reconociendo el bloque ya estudiado, en (A) tengo $H(s)$. En (B) tengo $\frac{H(s)}{1+\alpha}$ por el divisor resistivo. Notando que en la apertura de lazo se anula V_{in} y por la tierra virtual, en (C) tengo $\frac{H(s)}{1+\alpha}$. Finalmente $-\frac{H(s)}{1+\alpha} = \frac{H(s)}{1+\alpha} + A\beta$

$$\Rightarrow \boxed{-A\beta(s) = \frac{2H(s)}{1+\alpha}}$$

© En primer lugar realizamos los diagramas de Bode asintóticos de $A\beta(j\omega)$.

$$\text{Usando que } \frac{R}{L} = 100\omega_0, \quad \frac{1}{LC} = \omega_0^2 \Rightarrow \frac{1}{RC} = \frac{\omega_0}{100}$$


$$A\beta(j\omega) = \frac{10^4 \omega_0^2}{1+\alpha} \frac{(j\omega - \frac{\omega_0}{50})}{(j\omega + 100\omega_0)(j\omega)^2 + \omega_0^2}$$


$$\text{Para } \omega \ll \frac{\omega_0}{50} \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx -\frac{2}{1+\alpha} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| \approx 20 \log \frac{2}{1+\alpha} \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx \pi \end{cases}$$

$$\text{Para } \frac{\omega_0}{50} \ll \omega \ll \omega_0 \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{100 j\omega}{(1+\alpha)\omega_0} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| = 20 \log \frac{100}{(1+\alpha)\omega_0} + 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx \frac{\pi}{2} \end{cases}$$


$$\text{Para } \omega_0 \ll \omega \ll 100\omega_0 \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx \frac{100\omega_0}{(1+\alpha)j\omega} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| = 20 \log \frac{100\omega_0}{1+\alpha} - 20 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\text{Para } \omega \gg 100\omega_0 \Rightarrow A\beta(j\omega) \approx -\frac{10^4 \omega_0^2}{(1+\alpha)\omega^2} \Rightarrow \begin{cases} |A\beta| = 20 \log \frac{10^4 \omega_0^2}{1+\alpha} - 40 \log \omega \text{ dB} \\ \arg(A\beta) \approx -\pi \end{cases}$$

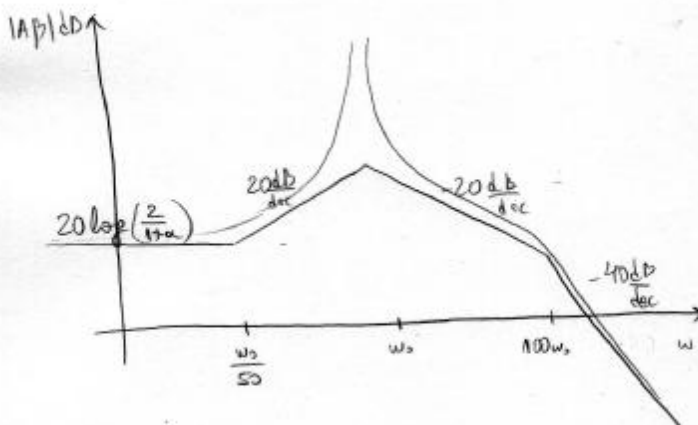


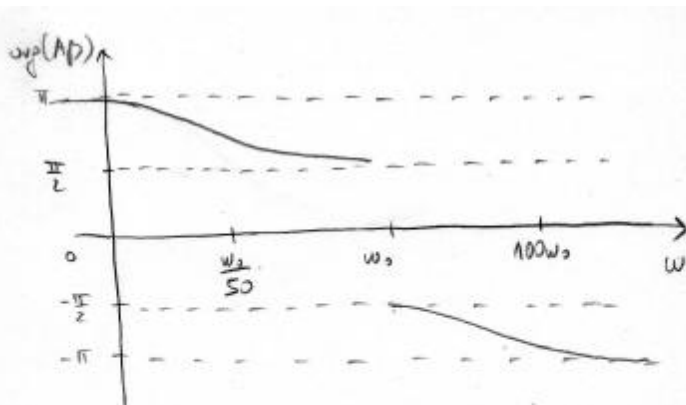

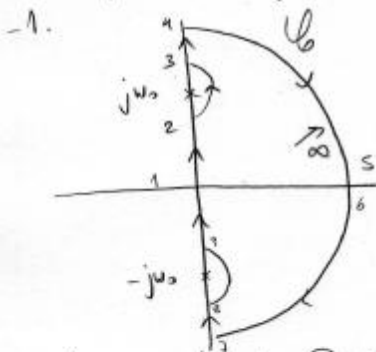Ahora podemos resolver el diagrama de Nyquist y ver cuantos vueltas da alrededor de -1.



$A\beta(s)$

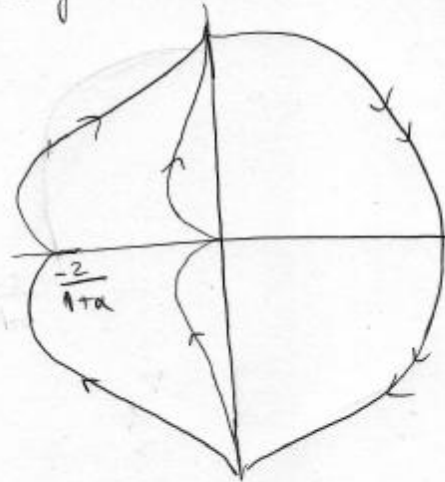

Para la curva elegida $P=0$
De 1a2 uso la información del Bode.

De 2a3, $s = j\omega_0 + re^{j\theta}$, $\theta \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ y $r \rightarrow 0$

$$\Rightarrow A\beta(s) \approx \frac{10^4 \omega_0^2}{1+\alpha} \frac{j\omega_0}{100\omega_0 (2j\omega_0 re^{j\theta})} = \frac{50\omega_0}{(1+\alpha)} \frac{e^{-j\theta}}{r} \text{ por lo que describe una}$$

curva de $\frac{\pi}{2}$ a $-\frac{\pi}{2}$ con radio tendiendo a infinito

De 3a4 uso la información del Bode.

De 4a5 se mapea al origen

El resto, simétrico respecto al eje real.

Del Nyquist vemos que si $\frac{-2}{1+\alpha} > -1$, no se da ninguna vuelta alrededor de -1.

$$\Rightarrow N = Z - P = 0 \Rightarrow Z = 0 \text{ y es ESTABLE.}$$

$$\Rightarrow -2 > -1 - \alpha \Rightarrow \text{Si } \boxed{\alpha > 1} \text{ es ESTABLE.}$$