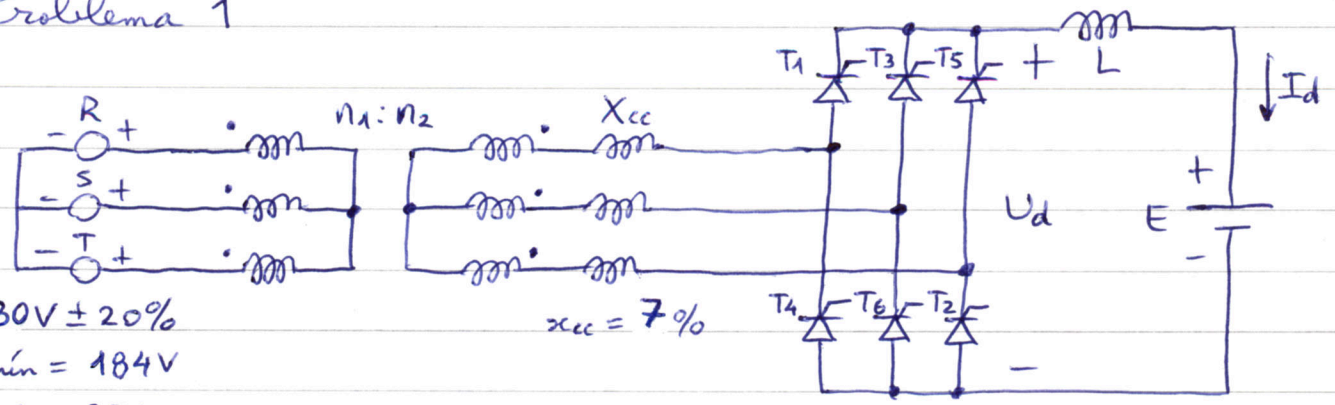


Examen de Electrónica de Potencia - 11/12/2018 - N.G.

Problema 1



$U = 230V \pm 20\%$
 $\Rightarrow \begin{cases} U_{\text{mín}} = 184V \\ U_{\text{máx}} = 276V \end{cases}$

$x_{cc} = 7\%$

$\alpha_{\text{mín}} = 15^\circ$
 $\begin{cases} U_{d\text{mín}} = 0V \\ U_{d\text{máx}} = 110V \end{cases}$
 $I_{d\text{máx}} = 20A$

① $U_d = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} \left(U \frac{n_2}{n_1} \right) \cos(\alpha) - \frac{3}{\pi} X_{cc} I_d$

Corriente nominal del transformador:

$I_n = \sqrt{\frac{2}{3}} I_{d\text{máx}} = \sqrt{\frac{2}{3}} (20A) = 16,33A$

$X_{cc} = x_{cc} \frac{U_n}{\sqrt{3} I_n} = x_{cc} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \frac{U}{\sqrt{3} I_n}$

Caso más restrictivo: cuando se quiere entregar $U_d = 110V$ con $U = U_{\text{mín}} = 184V$ e $I_d = I_{d\text{máx}} = 20A$, $\alpha = \alpha_{\text{mín}}$.

$\frac{3}{\pi} \sqrt{2} \left(U_{\text{mín}} \frac{n_2}{n_1} \right) \cos(\alpha_{\text{mín}}) - \frac{3}{\pi} x_{cc} \left(\frac{n_2}{n_1} \right) \frac{U}{\sqrt{3} \left(\frac{2}{3} I_{d\text{máx}} \right)} \geq U_{d\text{máx}}$

$\frac{n_2}{n_1} \left(\frac{3}{\pi} \sqrt{2} U_{\text{mín}} \cos(\alpha_{\text{mín}}) - \frac{3}{\pi} x_{cc} \frac{U}{\sqrt{2}} \right) \geq U_{d\text{máx}}$

$\frac{n_2}{n_1} \geq \frac{(110V)}{\frac{3}{\pi} \sqrt{2} (184V) \cos(15^\circ) - \frac{3}{\pi} (7\%) \frac{(230V)}{\sqrt{2}}} = \boxed{0,48}$


② Para $U = 230V$, $I_d = 20A$ y $U_d = 110V$:

$\frac{3}{\pi} \sqrt{2} \left(U \frac{n_2}{n_1} \right) \cos(\alpha) - \frac{3}{\pi} X_{cc} I_d = U_d$

$\alpha = \arccos \left(\frac{U_d + \frac{3}{\pi} X_{cc} I_d}{\frac{3}{\pi} \sqrt{2} U \left(\frac{n_2}{n_1} \right)} \right) = \boxed{39,4^\circ}$

$\mu = \arccos \left(\cos(\alpha) - \frac{2 X_{cc} I_d}{\sqrt{2} U \left(\frac{n_2}{n_1} \right)} \right) - \alpha = \boxed{6,0^\circ}$

2

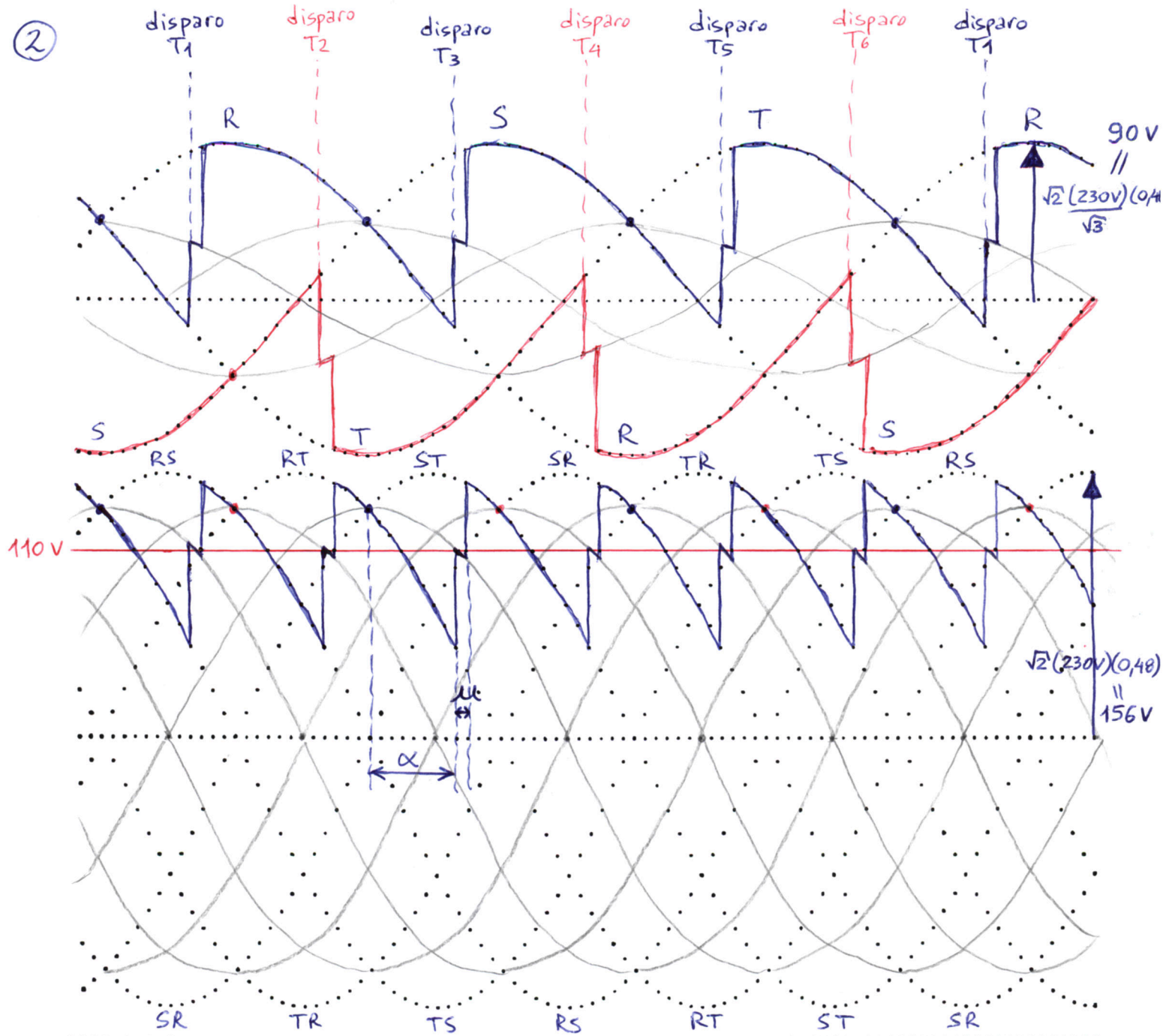

Examen de Electrónica de Potencia - 11/12/2018 - N.G.

Problema 1

③ Corriente límite de conducción continua - discontinua:

$$I_{lim} = \frac{1}{8} \cdot \frac{U \left(\frac{n_2}{n_1}\right)}{L\omega} \sin(\alpha) < 10 \text{ A}$$

↳ para cualquier condición de operación

Despreciando el efecto de la conmutación:

$$U_d = \frac{3}{\pi} \sqrt{2} \left(U \frac{n_2}{n_1} \right) \cos(\alpha)$$

$$\Rightarrow \alpha = \arccos \left(\frac{U_d}{\frac{3}{\pi} \sqrt{2} U \left(\frac{n_2}{n_1}\right)} \right)$$

$$L > \frac{1}{8} \cdot \frac{U \left(\frac{n_2}{n_1}\right)}{(10 \text{ A}) \omega} \sin(\alpha)$$

El caso más restrictivo se da para $\sin(\alpha) = 1$, es decir

$$\alpha = 90^\circ \Rightarrow U_d = 0 \text{ V},$$

y para $U = U_{m\acute{a}x} = 276 \text{ V}$.

$$\Rightarrow L > \frac{1}{8} \cdot \frac{(276 \text{ V})(0,48)}{(10 \text{ A})(2\pi)(50 \text{ Hz})} \sin(90^\circ) = \boxed{5,27 \text{ mH}}$$