



PLC

---

# Introducción

Repaso




# ¿Qué es un PLC?

---

- **Programmable Logic Controller**
  - Controlador
  - Programable
  - Hardware + Software
  - Aplicación: Automatización / Control Industrial
  - Interconexión con proceso/máquina a controlar ("campo") estandarizado


# ¿Qué es un PLC?

 

- Proceso representado en el PLC por las E/S
- Cantidad de señales define el tamaño del PLC

# Historia de los PLCs

Tablero con lógica de relé

 

Fuente: <http://www.xl-technology.com/control-upgrades.html>

# Arquitectura de un PLC

El PLC ejecuta un Sistema Operativo (SO)

El SO ejecuta cíclicamente:

El período de ejecución se denomina “Tiempo de ciclo” del PLC

Cada ciclo se divide en 3 etapas:


1 Actualización de entradas físicas y de comunicaciones

2 Ejecución del programa de usuario


3 Actualización de salidas físicas y de comunicaciones

Las salidas no cambian mientras se ejecuta el programa

 Se ignoran los cambios en las entradas mientras se ejecuta el programa



# Programa del Curso

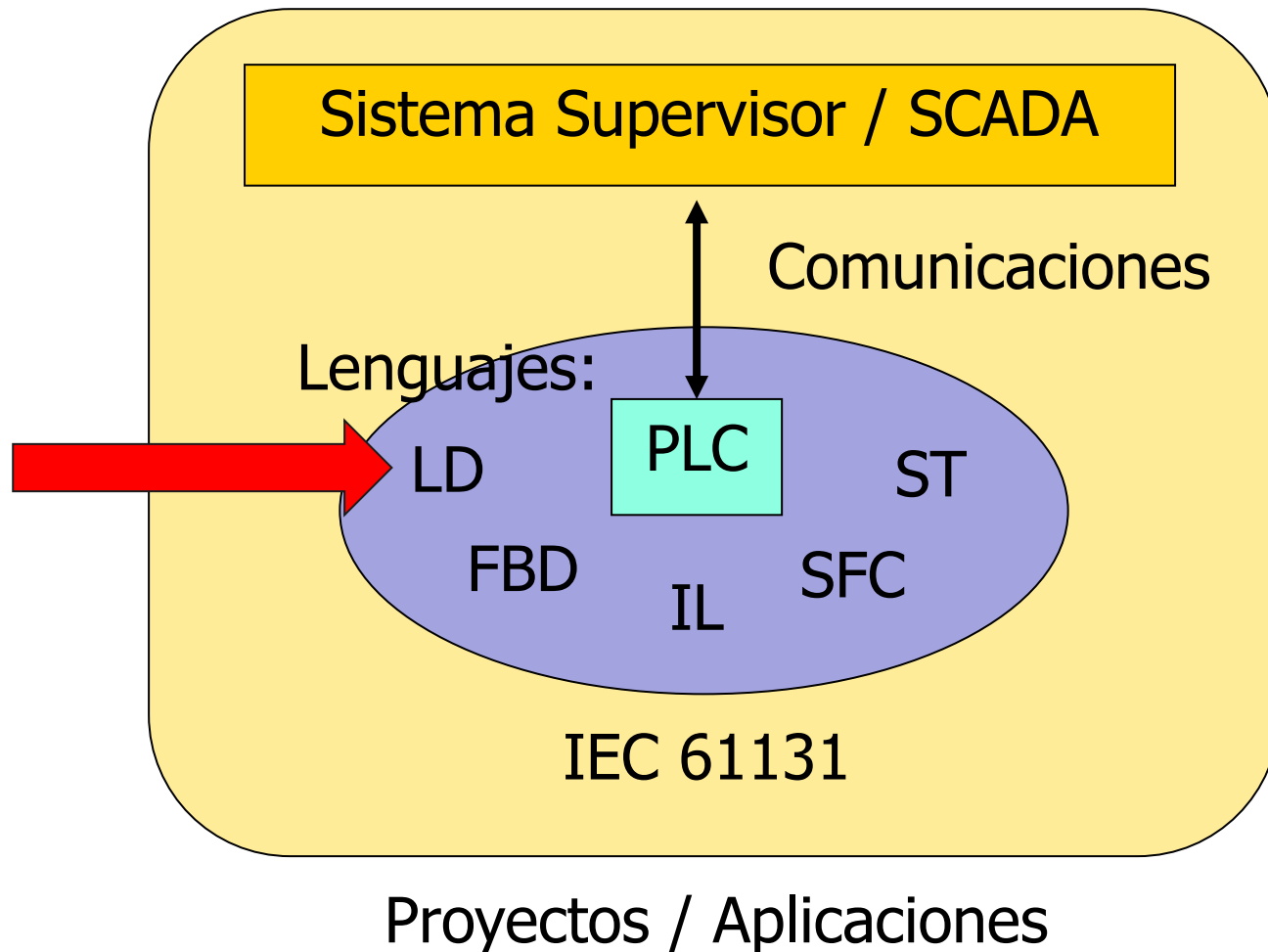



PLC

---


# LENGUAJE LD

(Ladder Diagram)

# Orígenes históricos


Ejemplo 1: encendido de motor M por distintas lógicas de dos llaves A1 y A2

Lógica de relé

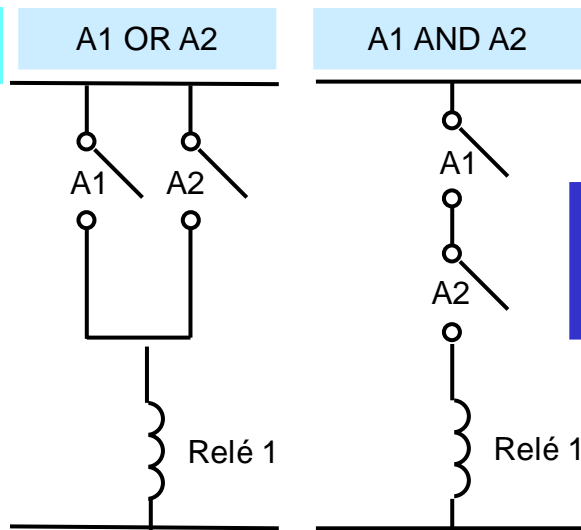


Cambio de lógica (OR a AND) requiere recableado paralelo a serie

PLC

 

 Cambio de lógica (OR a AND) se resuelve por software del PLC









# Orígenes históricos

---

## Objetivos del PLC:


Aumentar la confiabilidad

Aumentar la flexibilidad

Mantener la facilidad de soporte

# Historia de los PLCs

Tablero con lógica de relé

 

Tablero con PLC





# Orígenes históricos

---

## Objetivos del PLC:

Aumentar la confiabilidad

Aumentar la flexibilidad

Mantener la facilidad de soporte





Lenguaje de programación fácilmente entendido por electricistas de planta


**LADDER (LD)**

# Orígenes históricos


## Programas LD del ejemplo 1

 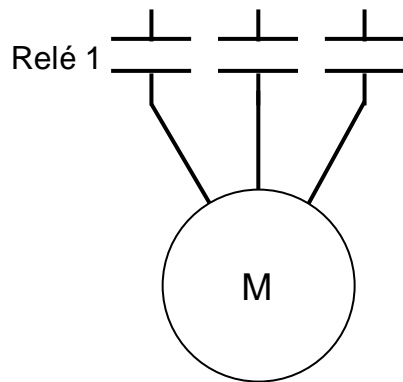

Encendido por I1 OR I2

 


Encendido por I1 AND I2

 

# Orígenes históricos

## Programa LD del ejemplo 2

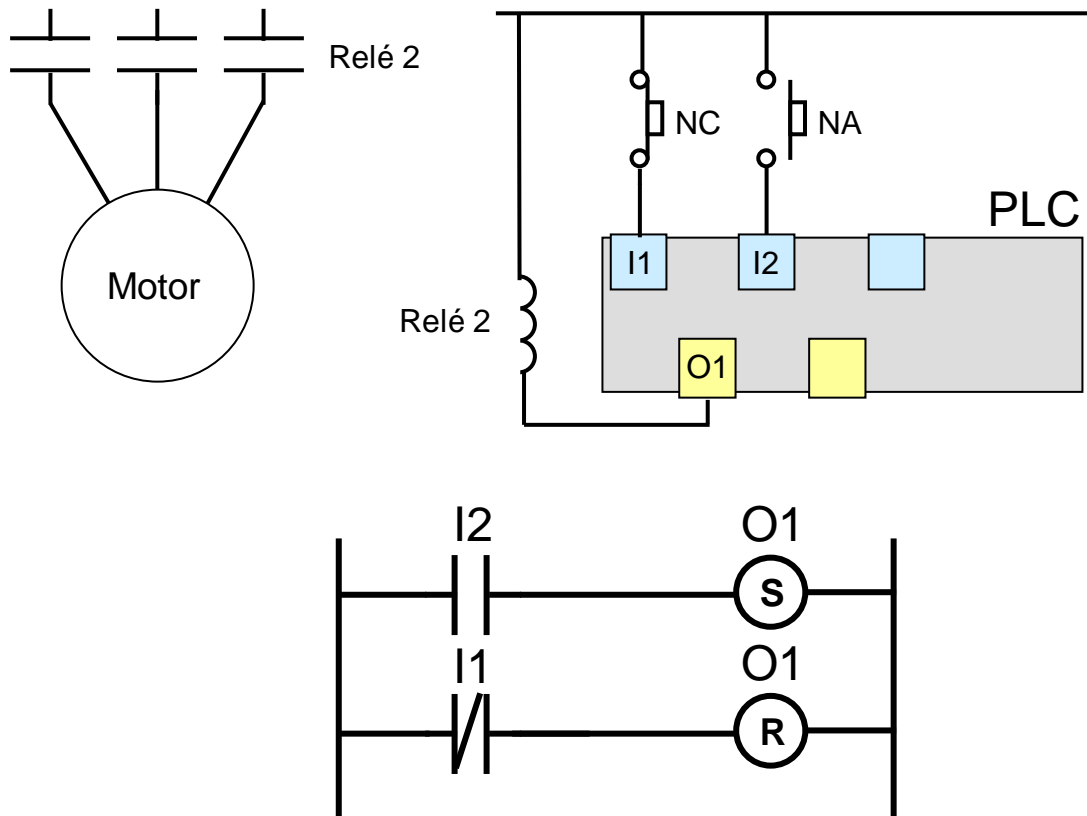

# Estructura programa LD

Lenguaje gráfico


Programa consiste en una secuencia de escalones (rungs)

Estructura de cada escalón:

- 1 Comienza en una barra de alimentación izquierda (positivo de la fuente)
- 2 Condiciones y acciones, conectadas por líneas de conexión
- 3 Termina en una barra de alimentación derecha (negativo de la fuente)


Los escalones se ejecutan de arriba hacia abajo

 Cada escalón se ejecuta de izquierda a derecha




# Circuitos de Lógica de Relé

## Breaker Operation Control "X" Relay

 



# Circuitos de Lógica de Relé

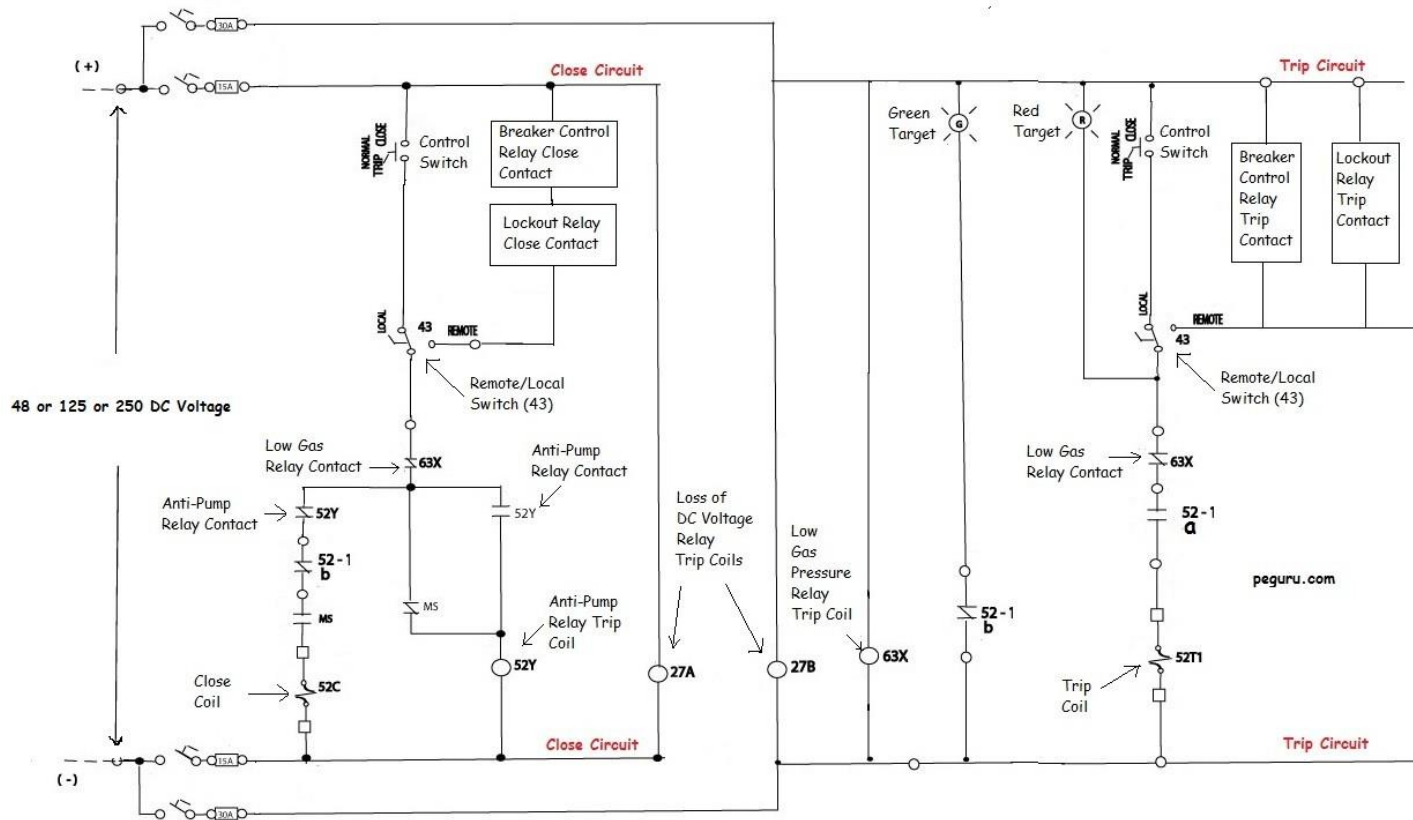



# Diferencias entre fabricantes


---

Diferencias entre fabricantes: implementación y nomenclatura de las instrucciones


Este curso usa la nomenclatura de los PLCs del laboratorio, según estándar

# Símbolos básicos

Contacto (entrada)

 

Bobina (salida)

 

Cada símbolo tiene asociado un bit de memoria

Un bit de memoria se refiere por:


Su dirección

Su etiqueta (label)
 
# Operaciones Básicas


AND (conexión serie):

$(O1 = 1)$  si  $(I1 = 1)$  y  $(I2 = 1)$



OR (conexión paralelo):

 $(O1 = 1)$  si  $(I1 = 1)$  o  $(I2 = 1)$



# Instrucciones con BITS

Contacto directo



Contacto normalmente abierto

Verdadero si bit vale 1

Contacto invertido



Contacto normalmente cerrado

Verdadero si bit vale 0

Bobina directa



Análoga a la bobina de un relé

Si el escalón es 1, escribe 1 en bit asociado

Si el escalón es 0, escribe 0 en bit asociado

Bobina invertida



Función inversa de bobina directa

SET (o LATCH)



Instrucción de salida retentiva

Si el escalón es 1, escribe 1 en bit asociado

Si el escalón es 0, no hace nada

RESET (UNLATCH)



Se usa en conjunto con el SET

Si el escalón es 1, escribe 0 en bit asociado



Si el escalón es 0, no hace nada

# Instrucciones con BITS

## Ejemplo: BOBINA vs. SET/RESET



### Contador de pulsos con rebotes

#### Solución con bobina

  

Siguen instrucciones para contar pulsos

#### Solución con SET

  

Siguen instrucciones para contar pulsos y realizar RESET luego de filtrado



# Bloques funcionales


---

- Las instrucciones de aquí en adelante se representan gráficamente como bloques funcionales
- Bloque funcional: objeto gráfico que se representa por un rectángulo, con puntos de conexión de entradas, conexión de salidas y un identificador

# Bloques funcionales

- El identificador describe función del bloque
- Ejemplo: bloque funcional que implementa la función FUN, con dos entradas y dos salidas

Puntos de conexión de  
entradas

 

Puntos de conexión de  
salidas

- Las entradas y salidas son datos. El tipo de dato de cada una depende del bloque.






# Contadores

---



- Existen tres tipos:
  - UP - Counters: CTU
  - DOWN – Counters: CTD
  - UP-DOWN Counters: CTUD
  
- Rango de cuenta: depende de fabricante. En PLCs de laboratorio:
  - CTU cuenta desde 0 a 32767
  - CTUD cuenta desde 0 a 32767

# Contadores

 

- Entrada CU (bit): "Pulso", se conecta al tren de pulsos que se cuentan
- Entrada RESET (bit): escribe 0 en acumulador
- Entrada PV (Word): límite máximo de cuenta (Preset Value)
- Salida Q (bit): "Done", indica si acumulador  $\geq$  PV
- CV (Word) = cuenta, acumulador (Current Value)

# Contadores: Ejemplo

  



# Contadores: Ejemplo

---

- Observación: el contador se incrementa a intervalos de tiempo variables (dependen del pulso I1)




# Timers

---

- Timer: instrucción destinada a esperar cierto tiempo antes de una acción
- Tres tipos de timers:
  - TON: Timer On Delay (retardo en el encendido): luego que la entrada pasa a 1 durante X seg, la salida pasa a 1.
  - TOF: Timer Off Delay (retardo en el apagado): luego que la entrada pasa 0 durante X seg, la salida pasa a 0.
  - Timers retentivos: no existen en los PLCs de lab. Cuenta el tiempo que la entrada es 1, congelando la cuenta con cambios de 1 a 0.



# Timers: TON

- Timer On Delay TON:


 


- Entrada IN (bit): "Habilitación", se conecta al pulso que el timer retarda
- Entrada PT (time): "Preset", determina valor del acumulador para el que se ejecuta acción del timer
- Salida Q (bit): "Done", indica la expiración del tiempo de retardo
- Salida ET (time): "Elapsed Time", la cuenta del tiempo transcurrido

# Timers: Ejemplo TON

 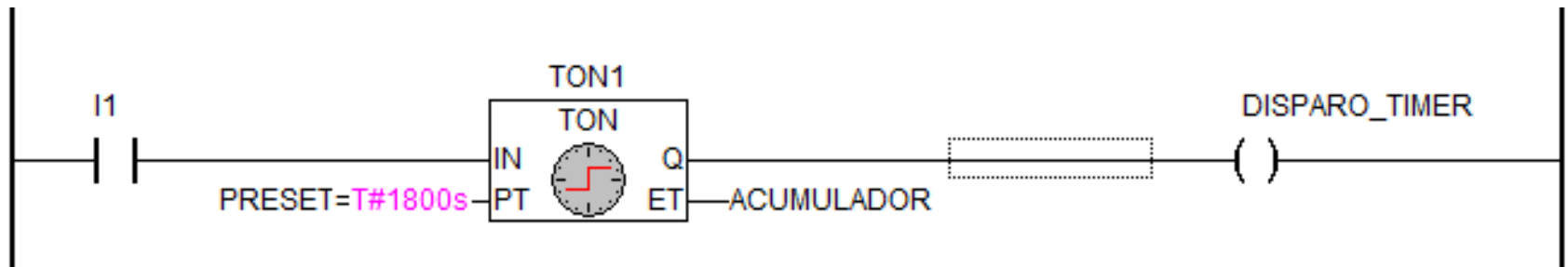


# Timers: Ejemplo Retentivo

  





# Timers: TP

- Timer de Pulso TP:

 

- Entrada IN (bit): entrada que genera el pulso cuando pasa a 1
- Entrada PT (time): "Preset", duración del pulso de salida
- Salida Q (bit): se mantiene en 1 durante el tiempo PT luego de 1 en la entrada
- Salida ET (time): "Elapsed Time", la cuenta del tiempo transcurrido

# Timers: Ejemplo TP

  



# Timers

---

- La cuenta del timer es independiente de la ejecución del programa (a cargo del sistema operativo)
- La cuenta del contador SI depende de la ejecución del programa




# Timers

---

- Precisión
  - Demora en la entrada: 1 tiempo de ciclo
  - Demora en ejecución del timer: 1 tiempo de ejecución (máx 1 ciclo)
  - Demora en la salida: 1 tiempo de ciclo
  - Total: 3 tiempos de ciclo
  - Ejemplo: tiempo de ciclo de 5 mseg lleva a error de 15 mseg
- Retardos en filtrado y en la electrónica

# Triggers: R\_TRIG


- Trigger Ascendente (Rising):

 

- Detección de flanco ascendente
- Entrada CLK (bit): activa la salida cuando pasa a 1 (flanco)
- Salida Q (bit): se mantiene en 1 durante 1 ciclo de ejecución ante flanco en CLK, luego pasa a 0

# Triggers: F\_TRIG

- Trigger Ascendente (Falling):

 

- Detección de flanco descendente
- Entrada CLK (bit): activa la salida cuando pasa a 0 (flanco)
- Salida Q (bit): se mantiene en 1 durante 1 ciclo de ejecución ante flanco en CLK, luego pasa a 0




# Shift Registers

---

- Instrucción que almacena eventos en área de memoria por desplazamiento o rotación de los bits individuales
- En el PLC del laboratorio, se denomina “SH\_L” o “SH\_R”

# Shift Registers

- Operaciones ROT/ROTC de SHIFT:

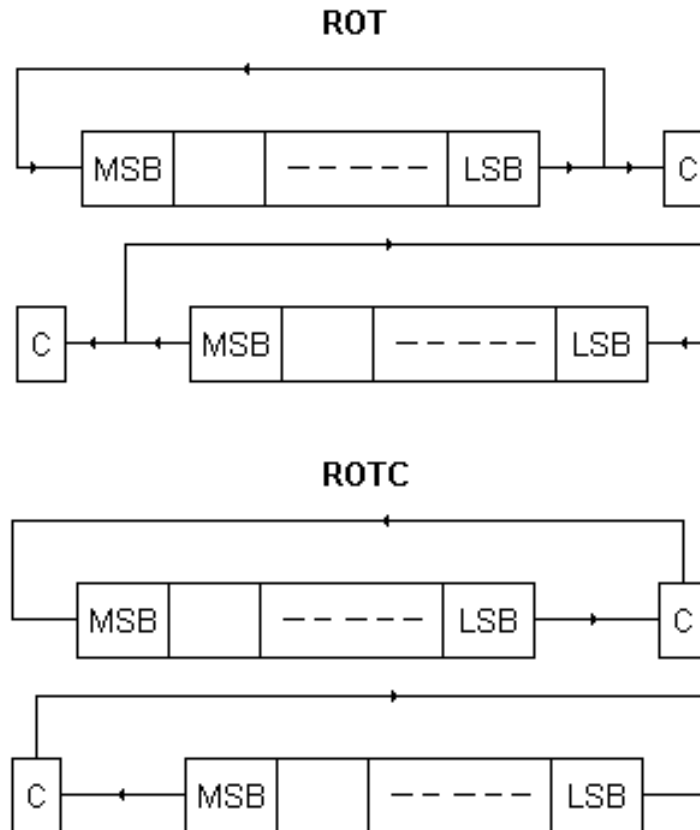






# Control de Flujo

---

- JSR (Jump to subroutine)
- En PLC de laboratorio, salto condicional a valor TRUE de un bit, definido por:
  - Jump symbol: símbolo asociado a instrucción JUMP
  - Bit que define el salto
  - Jump label: posición donde salta (siempre hacia adelante)

# Control de flujo

- Esquema instrucción JUMP PLC lab:

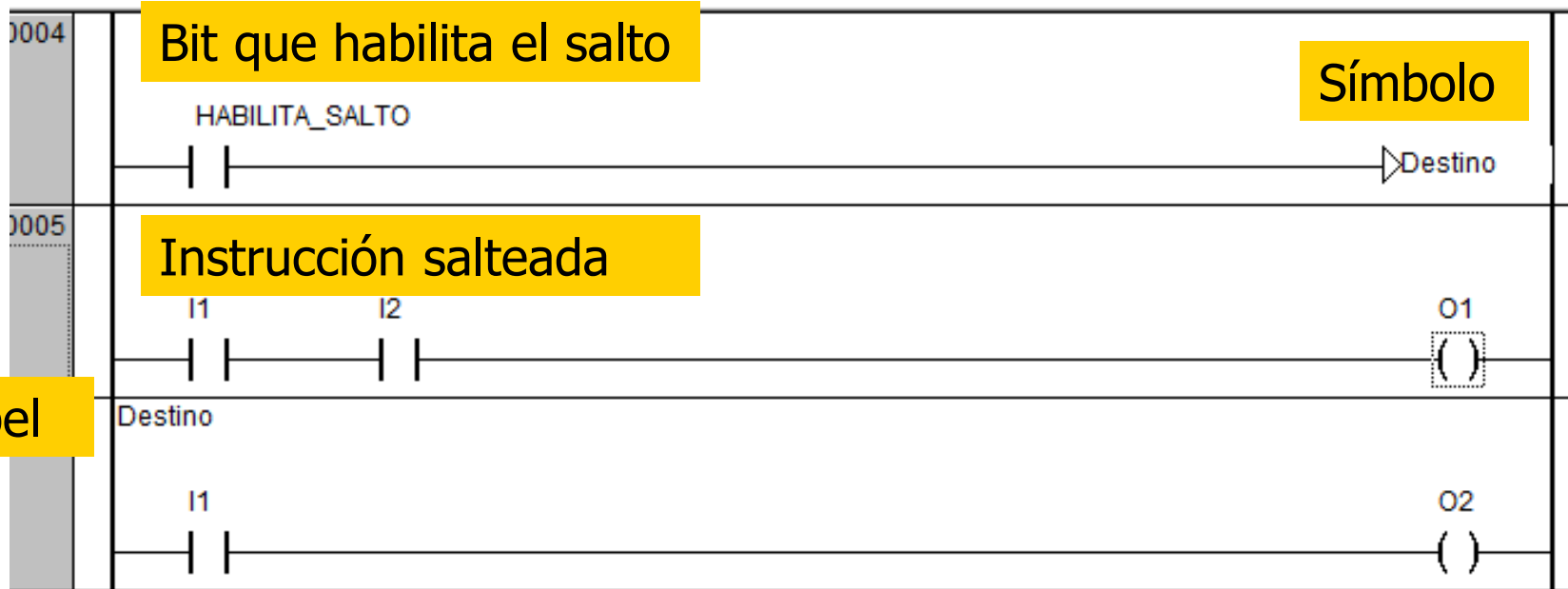



# Otras Instrucciones

---

- Existen muchas instrucciones en forma de bloques funcionales (varias se estudian en otras partes del curso)
- Desde el punto de vista del programa LADDER se clasifican en:
  - Instrucciones de entrada: evalúan si el escalón es verdadero o falso
  - Instrucciones de salida: se ejecutan según resultado del escalón



# Otras Instrucciones

---

- Ejemplos de instrucciones de entrada:
  - Instrucciones de comparación: Igual (EQ), Mayor (GT), etc. Salida verdadera o falso en función de comparación de entradas (tipo Bool, Word, etc.)



# Otras Instrucciones

---

- Ejemplos de instrucciones de salida:
  - Operaciones aritméticas o lógicas: ADD, AND, MUL, etc. Entradas y salida tipo Word, Real, etc.
  - Operaciones de movimiento de memoria: permiten copiar áreas de memoria
  - Funciones de control PID
  - Funciones de comunicaciones: permiten intercambio de mensajes entre PLCs



# Ejemplo

---

Se desea escribir un programa que controle el encendido - apagado de una bomba.

La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.

Desde un tiempo  $T$  después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo  $T$  después del arranque, la corriente  $I$  debe cumplir  $I_{\text{MIN}} < I < I_{\text{MAX}}$ , siendo  $I_{\text{MIN}}$  e  $I_{\text{MAX}}$  límites prefijados.




# Ejemplo

---


El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.

# Conexiones al PLC

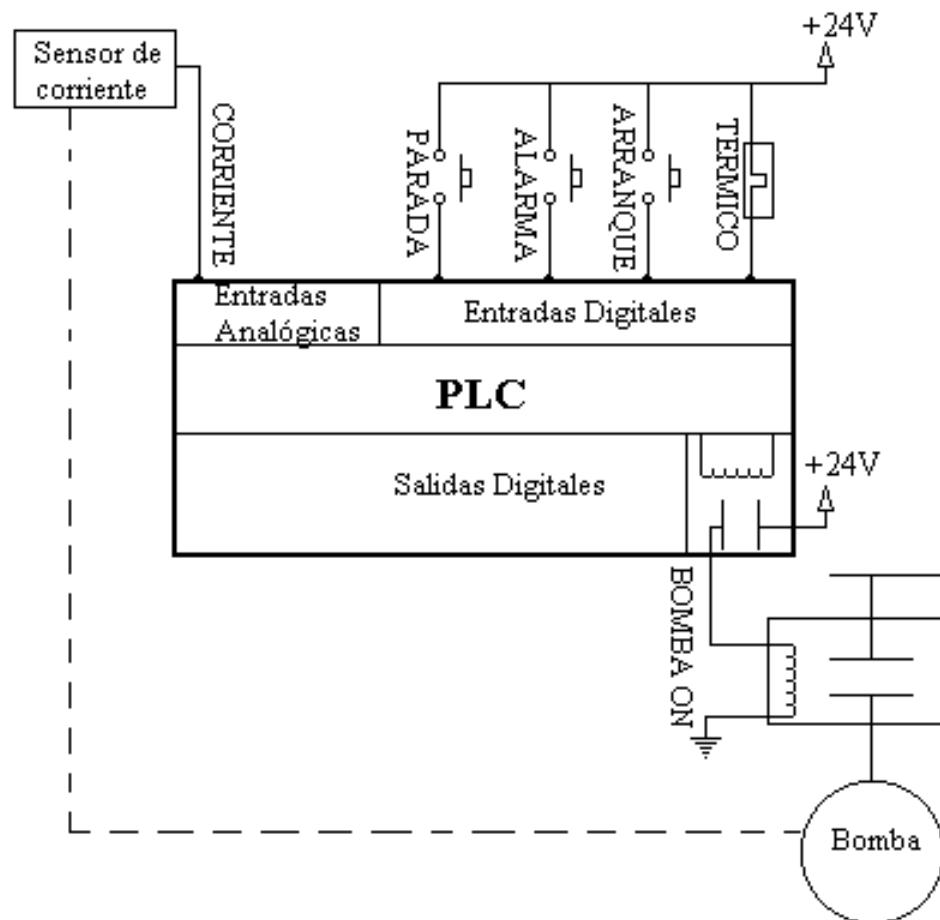



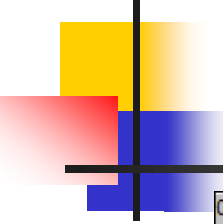

# Ejemplo – Parte 1

---

0001





# Ejemplo – Parte 1

0001

BOMBA\_ON

(S)

# Ejemplo – Parte 1

  

La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.

# Ejemplo – Parte 1



La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.

# Ejemplo – Parte 1



La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.


# Ejemplo – Parte 1



La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.


# Ejemplo – Parte 1

 

La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.


# Ejemplo – Parte 1

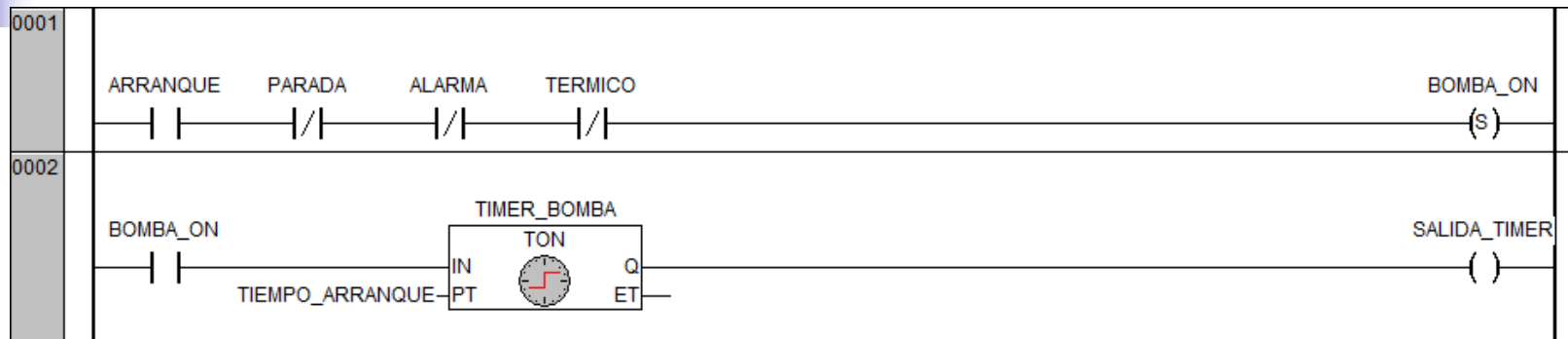

Desde un tiempo T después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo T después del arranque, la corriente I debe cumplir  $I_{MIN} < I < I_{MAX}$ , siendo  $I_{MIN}$  e  $I_{MAX}$  límites prefijados.




# Ejemplo – Parte 1

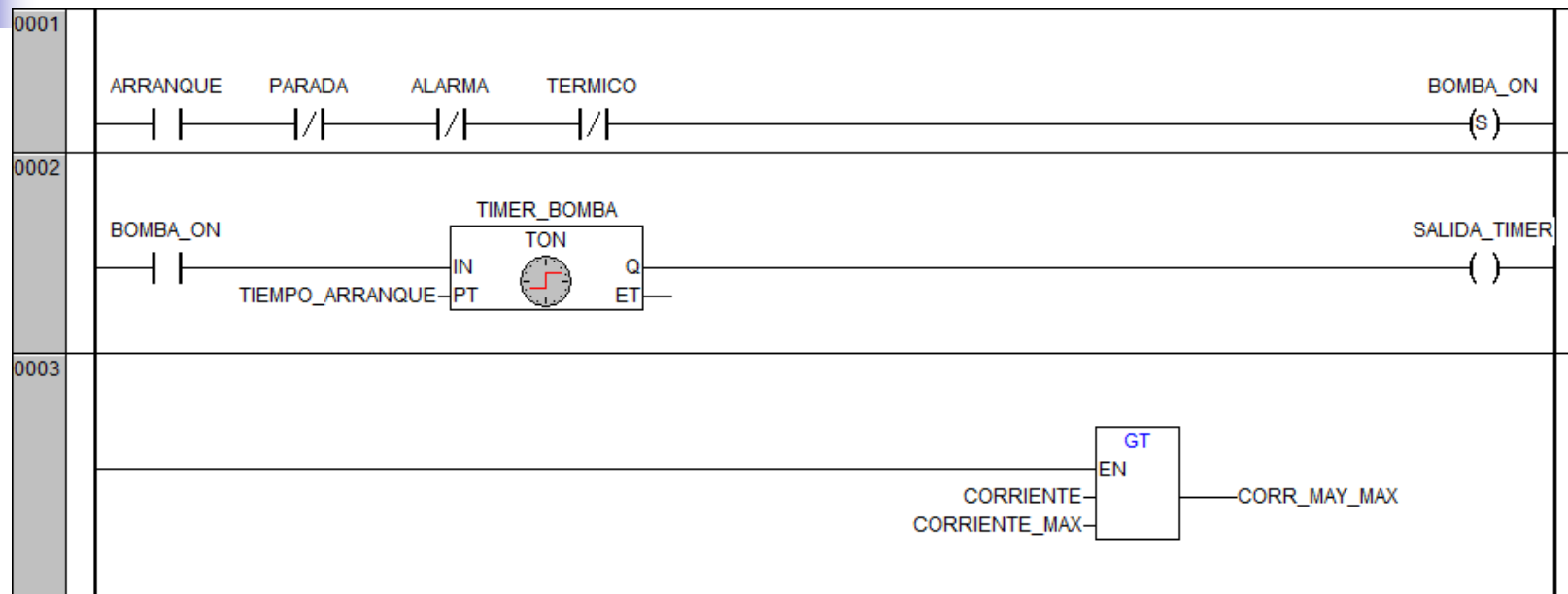


Desde un tiempo T después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo T después del arranque, la corriente I debe cumplir  $I_{MIN} < I < I_{MAX}$ , siendo  $I_{MIN}$  e  $I_{MAX}$  límites prefijados.

# Ejemplo – Parte 1

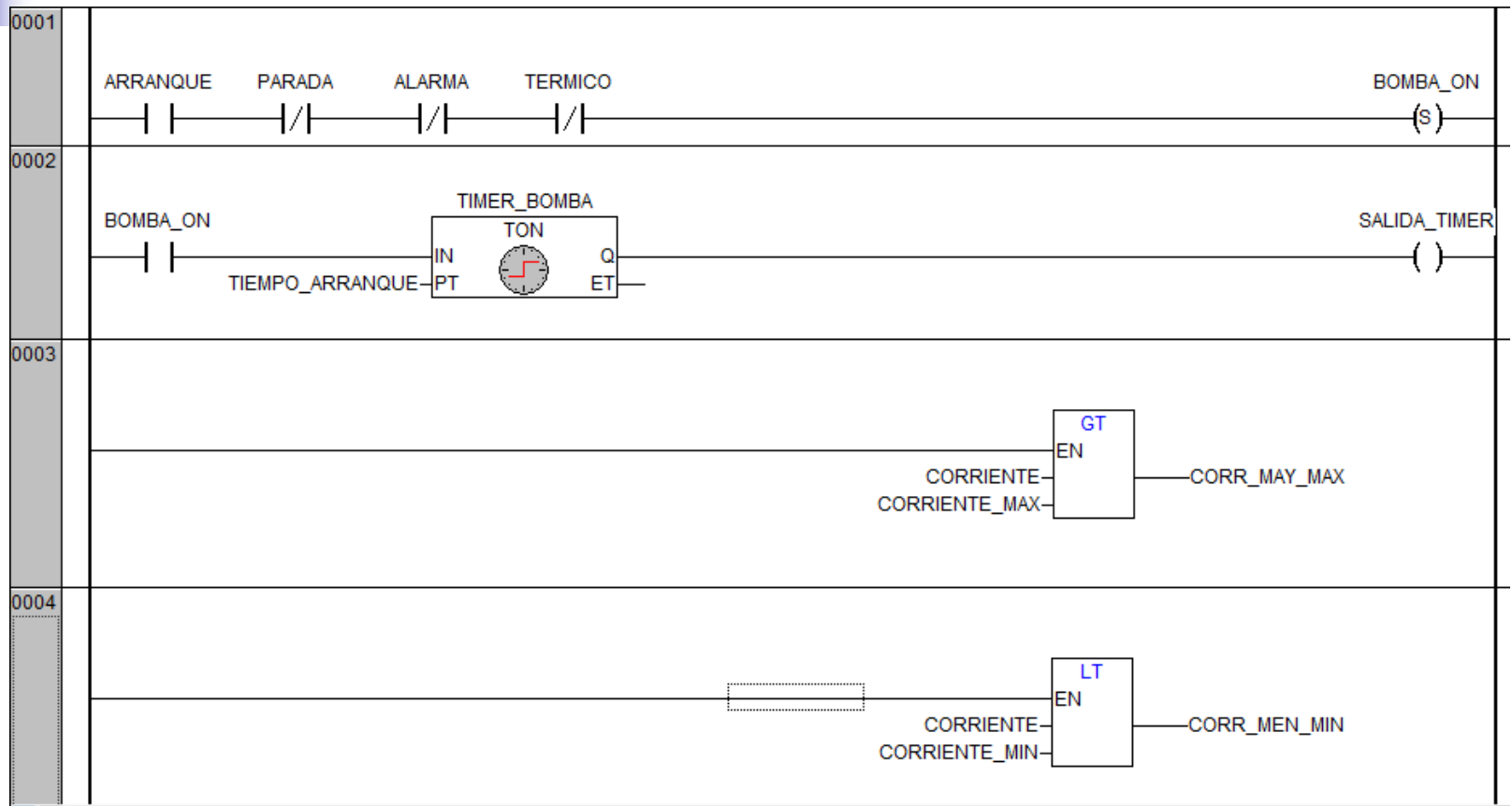


# Ejemplo – Parte 2

 

Desde un tiempo T después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo T después del arranque, la corriente I debe cumplir  $I_{\text{MIN}} < I < I_{\text{MAX}}$ , siendo  $I_{\text{MIN}}$  e  $I_{\text{MAX}}$  límites prefijados.


# Ejemplo – Parte 2

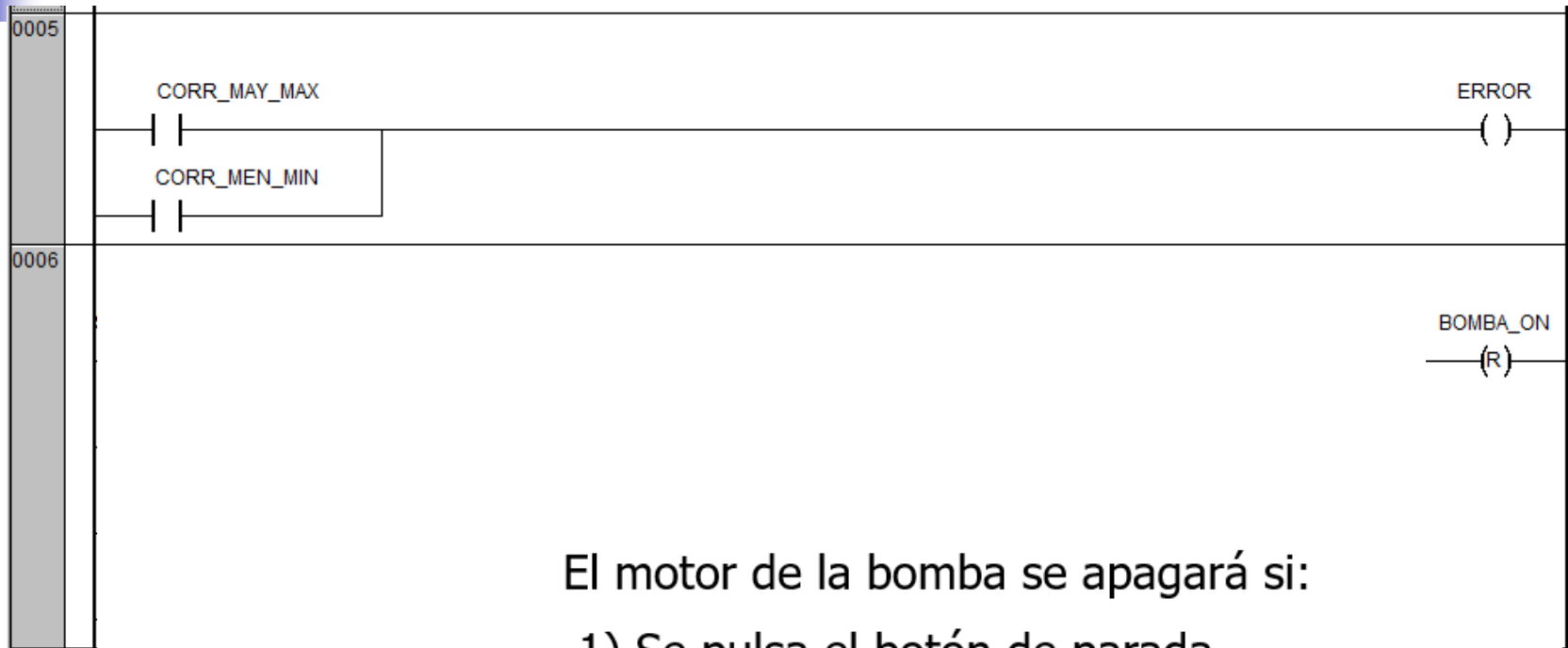

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.


# Ejemplo – Parte 2

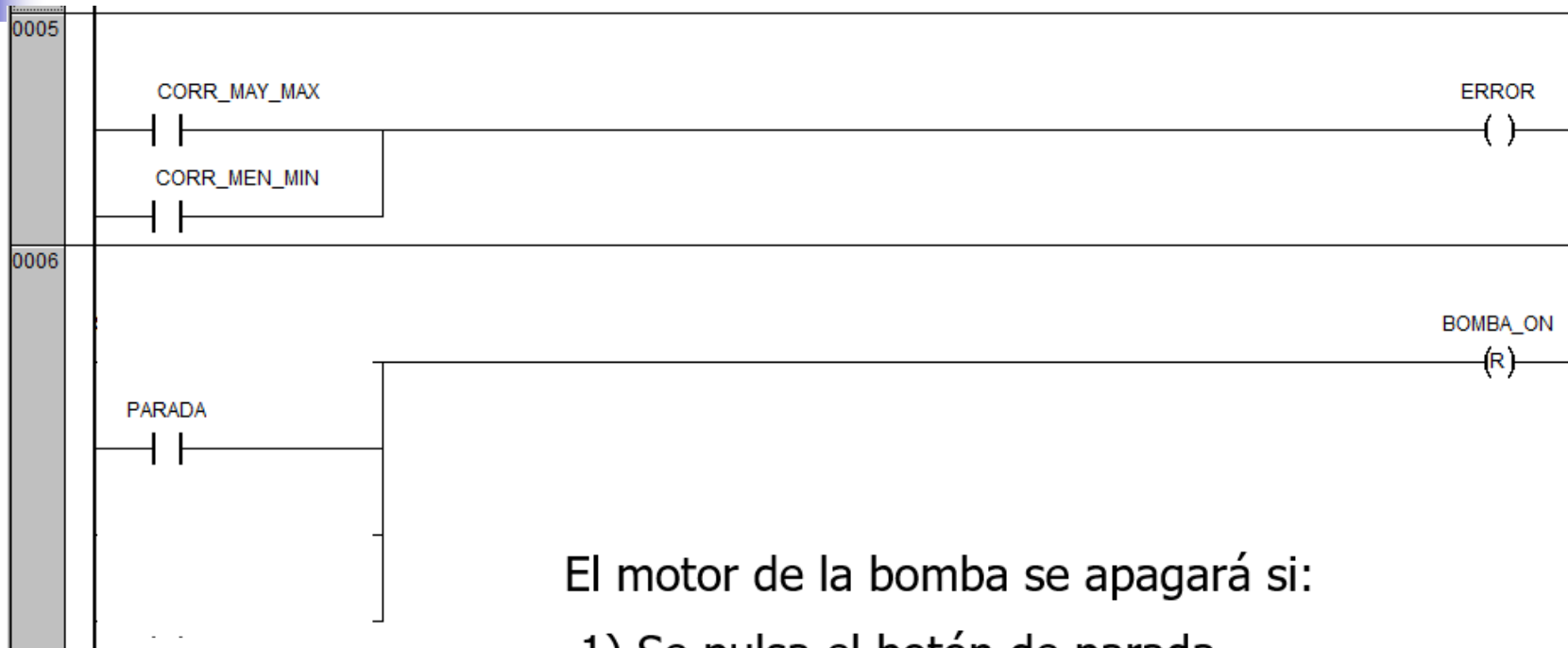

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.

# Ejemplo – Parte 2

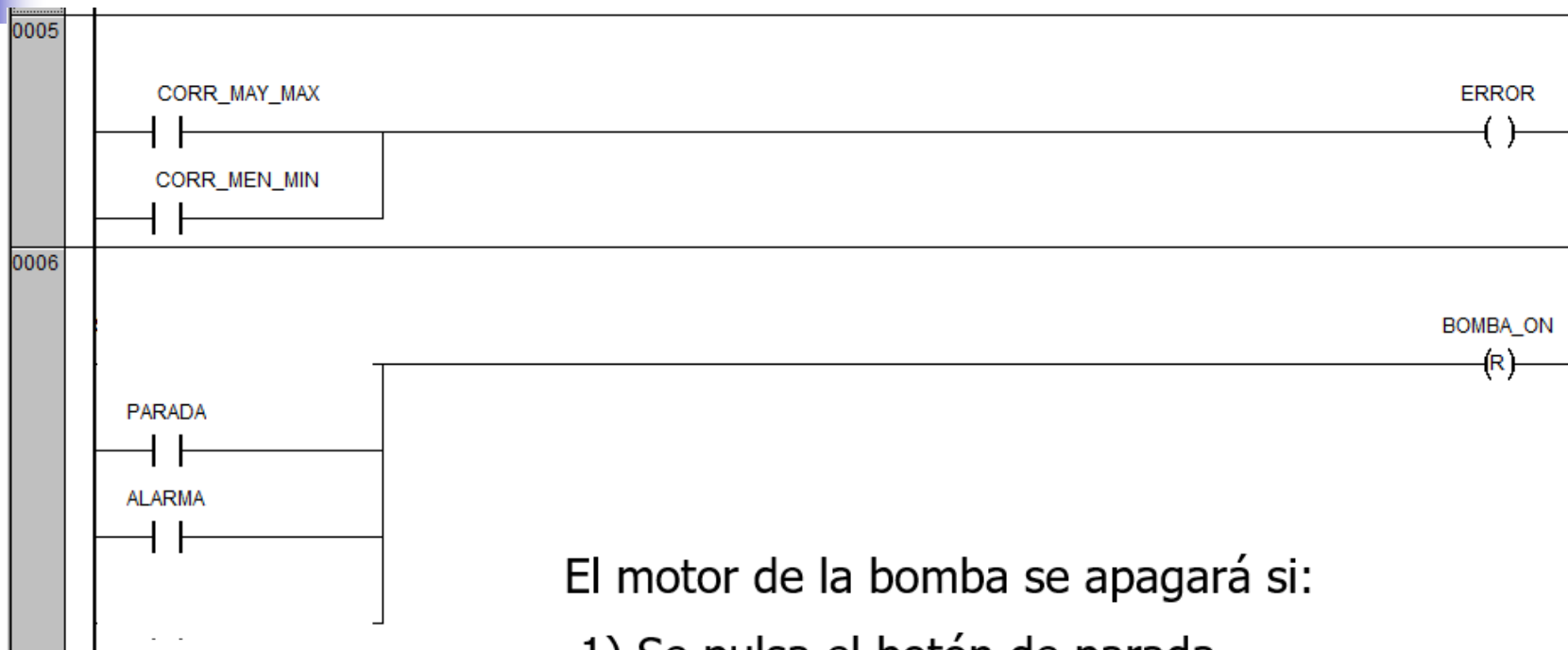


El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.



# Ejemplo – Parte 2

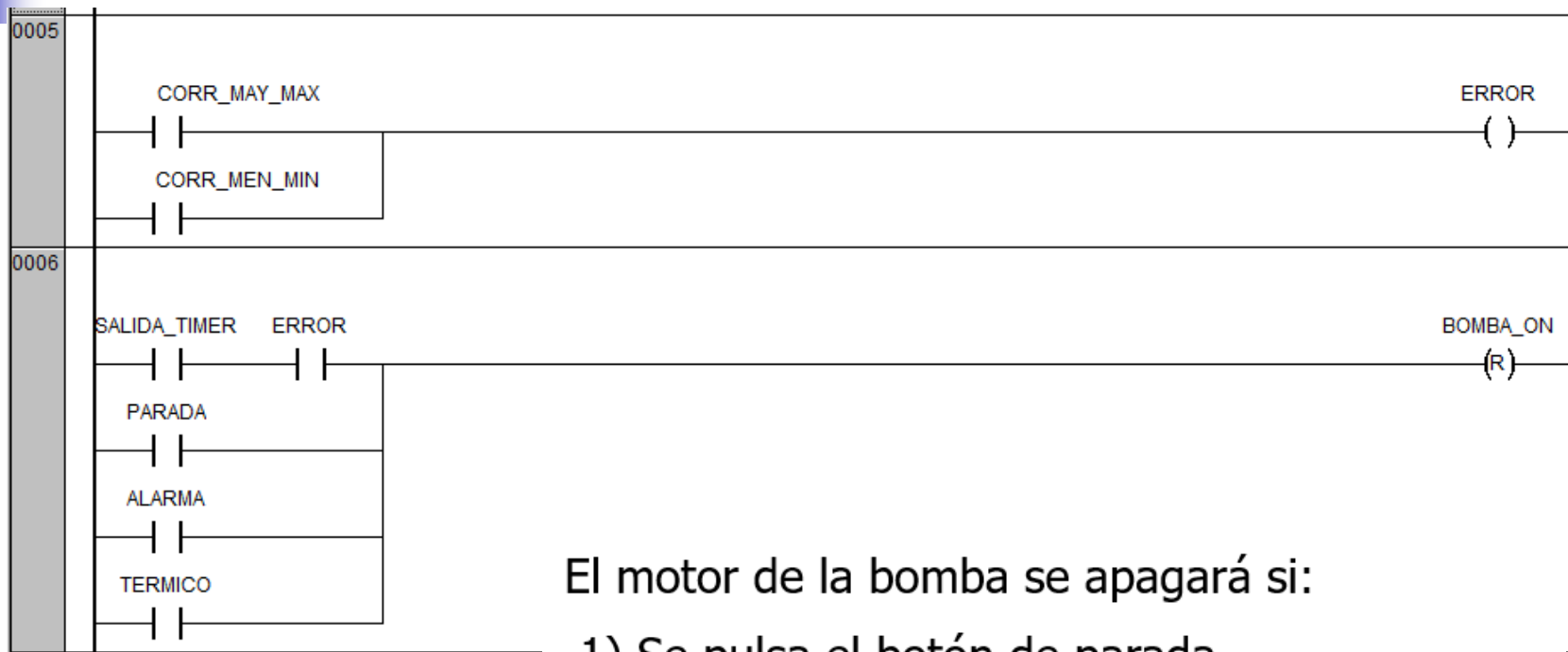


El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.



# Ejemplo – Parte 2

 

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.




# Diagrama de Estados

---


- STD – State Transitions Diagram
- No es un lenguaje
- Es una metodología para representar cierta lógica de funcionamiento en base a estados y transiciones

# Ejemplo

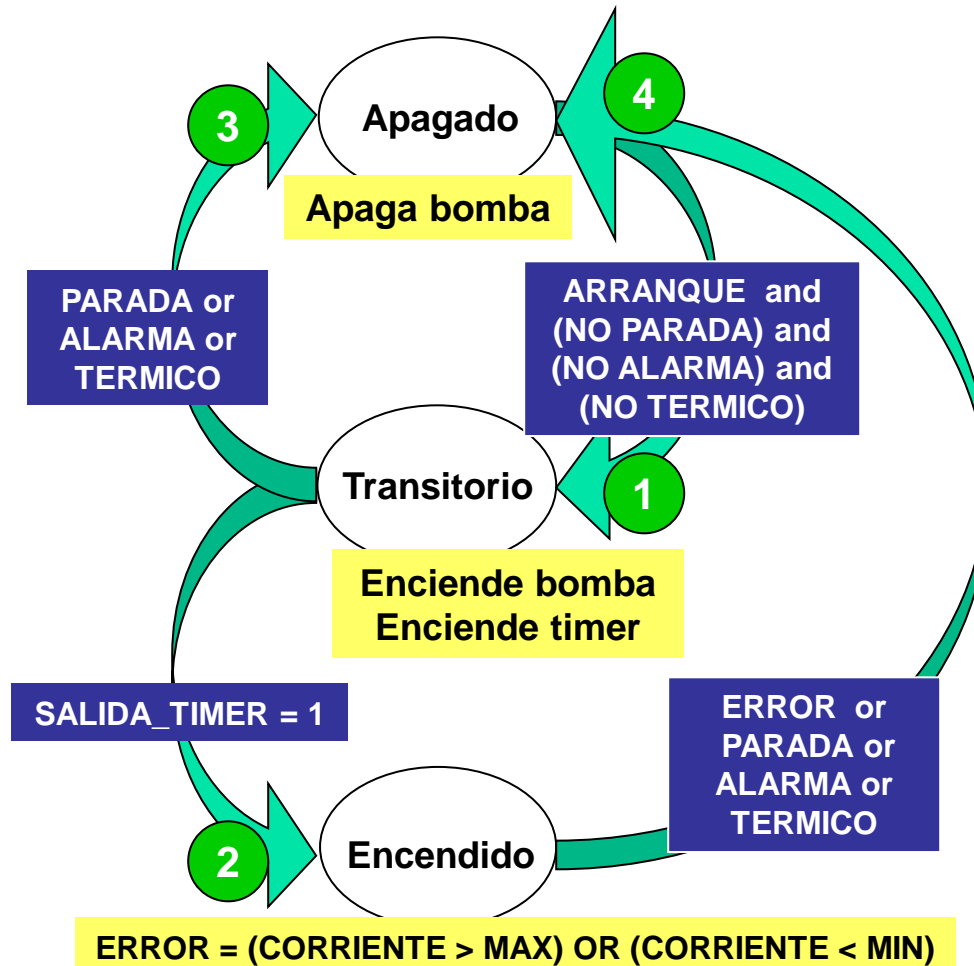
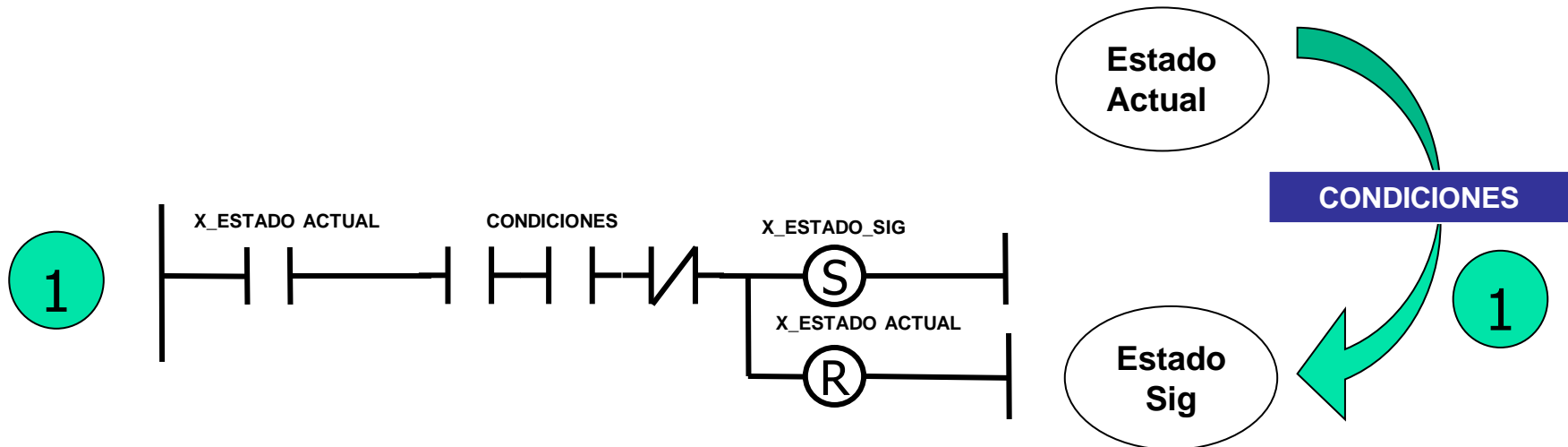
# Diagrama de Estados en LD

- Método para convertir un diagrama de estados al lenguaje LD







# Ventajas / Desventajas

---

- ↑ ■ Método sistemático
- ↑ ■ Minimiza/elimina errores posteriores
- ↑ ■ LD disponible en todos los PLCs
- ↓ ■ Poco intuitivo, difícil de comprender sin el diagrama de estados asociado
- ↓ ■ Cambios requieren estudio del diagrama previamente



# Ambiente de Desarrollo

---

- <http://new.abb.com/plc/automationbuilder/platform/software>

Latest Automation Builder version (recommended): Automation Builder 2.5.1

Automation Builder 2.5 Download

Automation Builder 2.5 Release  
Note

Previous Automation Builder versions:

Automation Builder 2.4 Download

Automation Builder 2.3 Download

Automation Builder 2.2 Download

Automation Builder 2.1 Download

- Instalar versión **2.5 Básica** en **Inglés**