

**Examen de Electrónica 2**  
**11/12/2006**



Resolver cada problema en hojas separadas.

Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

50711154

**Problema 1 (38 ptos):**

- Determine la ganancia diferencial a bajas frecuencias del amplificador de la Figura.
- Suponga que el valor de  $C_{\mu}$  en Q3 y Q4 es distinto de cero. Que ventaja aporta la presencia de Q5 y Q6 desde el punto de vista de la respuesta en frecuencia del amplificador. (Puede considerar el resto de los transistores como ideales en su respuesta en frecuencia).
- Calcule el valor de  $C_c$  para obtener un  $f_T=250\text{MHz}$  en el amplificador.
- Calcule el  $S_R$  del amplificador

Datos:

Transistores:  $V_{BE} = |V_{EB}| = 0.7\text{V}$ , Tensión de Early:  $V_A = 50\text{ V}$ ,  $\beta = 200$ , excepto Q11 y Q12 con  $\beta_{OUT} = 20$



La corriente inversa de saturación de todos los transistores es  $I_S = I_{SQ8}$  excepto:

$I_{SQ7} = 10 * I_{SQ8}$ ,  $I_{SQ19} = I_{SQ20} = 3 * I_{SQ8}$ ,  $I_{SQ21} = 10 * I_{SQ8}$ ,  $I_{SQ14} = I_{SQ15} = 2 * I_{SQ8}$

$R_1 = R_2 = 2\text{k}\Omega$ ,  $R_9 = 33\text{k}\Omega$ ,  $R_3 = 100\ \Omega$ ,  $R_E = 100\ \Omega$

$R_4 = R_5 = 2\text{k}\Omega$ ,  $R_6 = R_7 = 5\ \Omega$ ,  $R_L = 300\ \Omega$ .

$V_{CC} = -V_{EE} = 5\text{V}$

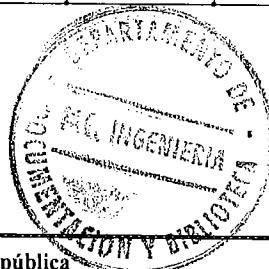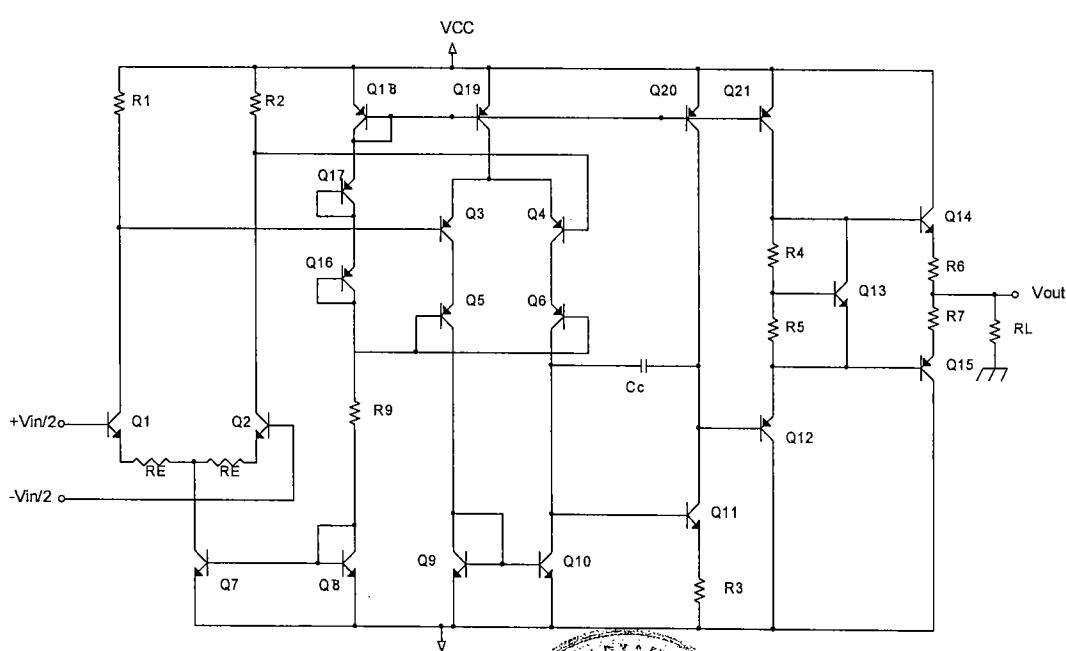

**Problema 2 (38 ptos):**


El circuito de la figura es un oscilador del tipo Hartley. En el cual para realizar un ajuste fino en la frecuencia se agrega un condensador variable implementado por Q2.

- Calcular frecuencia y condición de oscilación. Exprese el resultado en forma literal suponiendo que el condensador que agrega Q2 es  $C_{Q2}$ .
- Si la polarización de Q2 es tal que el mismo se encuentra en la zona de saturación calcular el valor de la frecuencia de oscilación cuando  $I_{control} = 2\text{mA}$ .
- Calcular el rango de variación de la frecuencia de oscilación si  $I_{control}$  varía entre  $0.5\text{mA}$  y  $3.5\text{mA}$ .

**Datos:** El  $\beta$  del transistor se podrá considerar muy grande, los condensadores  $C_p$  se podrán considerar infinitos. Se supondrá que los inductores Choke RF presentan una impedancia infinita para toda frecuencia  $> 0$ .

Para Q2 :  $C_{ox} = 4e-3 \text{ pF}/\mu\text{m}^2$ ,  $\mu_n = 48.4e9 \mu\text{m}^2/\text{V.s}$ ,  $W = 200\mu\text{m}$ ,  $L = 0.5\mu\text{m}$ ,  $C_{gs\_overlap} = C_{gd\_overlap} = 3.0e-4 \text{ pF}/\mu\text{m}$ ,  $R_5 = 2\text{k}\Omega$ .

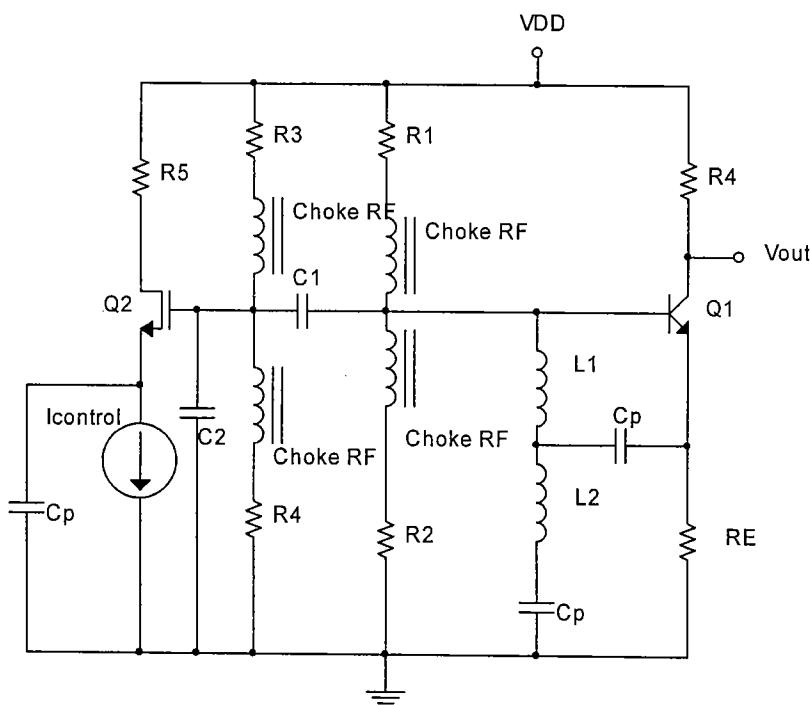$C_1 = 15\text{pF}$ ,  $C_2 = 5\text{pF}$ ,  $L_1 = L_2 = 50\mu\text{H}$ .



**Pregunta (24ptos):**

En el circuito de la figura, determinar:

- a) Los mínimos valores de IBIAS y VCC para poder entregar 6 Watts a una carga de  $8\ \Omega$ .

En lo que sigue se despreciará la corriente de reposo en los transistores de salida

- b) Determinar el máximo rendimiento de la etapa de salida Q1, Q2.  
 c) Determinar la máxima potencia que tiene que disipar Q1 y para qué amplitud de salida ocurre.  
 d) Este circuito se utilizará en un ambiente a  $T_A = 65^\circ\text{C}$ . Demuestre que Q1 y Q2 no soportarán estas condiciones ambientales.  
 e) Para solucionar el problema mencionado en la parte d) se acoplarán térmicamente Q1 y Q2 a un disipador. Las características del mismo son:  
 $R_{\theta SA}=5\ ^\circ\text{C.m/W}$  y  $R_{\theta CS}=1\ ^\circ\text{C/W}$ . Que largo debe tener el disipador?  
 f) ¿Es recomendable montar a Q3 y Q4 en el mismo disipador que a Q1 y Q2 ? Justifique la respuesta.


En todo el problema: Q1 idéntico a Q4 y Q3 idéntico a Q2, las fuentes de corriente IBIAS tienen una tensión de saturación de 0.3V, los transistores tienen  $VBE=|VEB|=0.8\text{V}$ ,  $VCESAT=0.5\text{V}$  y  $\beta=50$ .

Para Q1 y Q2:


Operating and Storage Junction Temperature Range	$T_J, T_{stg}$	-65 to +150	°C
--	----------------	-------------	----

**THERMAL CHARACTERISTICS**

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	62.5	°C/W
Thermal Resistance, Junction to Case	$R_{\theta JC}$	1.92	°C/W

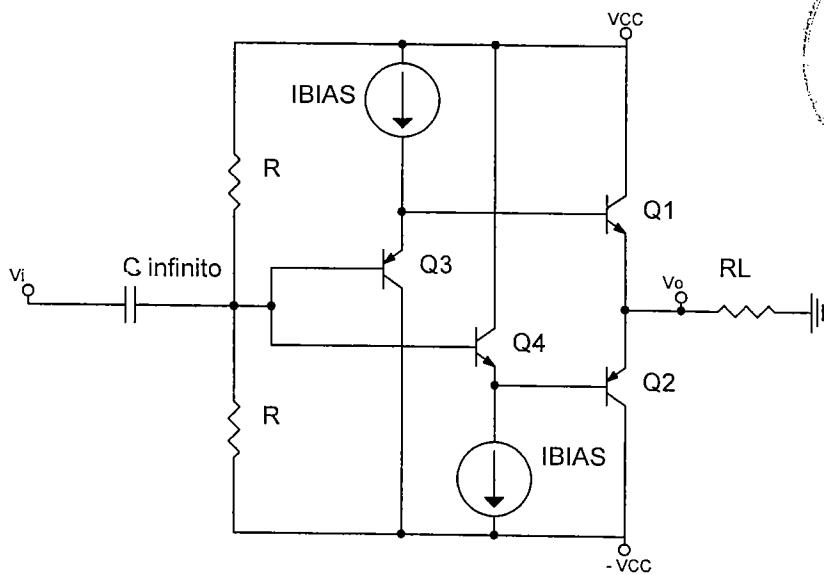

# Problema 1

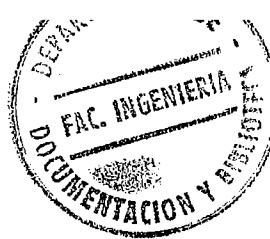

4/8

a)  $I_{Rg} = \frac{V_{cc} - V_{EE} - 4V_{BE}}{R_g} = 218,2 \text{ mA}$

$$I_{SQ7} = 10I_{SQ8} \Rightarrow I_{Q7} = 2,2 \text{ mA} \quad || \quad I_{Q1} = I_{Q2} = \frac{I_{Q7}}{2} = 1,1 \text{ mA}$$

$$I_{SQ19} = 3I_{SQ8} \Rightarrow I_{Q19} = 654,6 \text{ mA} \quad || \quad I_{Q3} = I_{Q4} = I_{Q5} = I_{Q6} = \frac{I_{Q19}}{2} = 327 \text{ mA}$$

$$I_{Q19} = I_{Q20} = I_{Q11} = 654,6 \text{ mA}$$

1<sup>er</sup> etapa2<sup>a</sup> etapa

$$G_1 = \frac{\beta(R_1 \parallel R_{i3})}{r_{\pi 1} + (\beta+1)R_E} = 14,3 \quad || \quad G_2 = g_m \cdot (R_{o2} \parallel R_{i3}) = 298$$

$$R_{o2} = r_{o10} \parallel R_{o6} \quad y \quad R_{i3} = r_{\pi 11} + (\beta+1)R_3 = 28 \text{ k}\Omega$$

3<sup>er</sup> etapa

$$G_3 = \frac{\beta \cdot \alpha \cdot \beta^2 R_L}{r_{\pi 11} + (\beta+1)R_3} = 28,5 \quad \Rightarrow \quad G = G_1 G_2 G_3 \Rightarrow \boxed{G = 121,5 \times 10^3}$$


) Como es una configuración Cascode el efecto Miller se ve disminuido ya que la ganancia entre base y colector de Q<sub>3</sub> y Q<sub>4</sub> es -1.

∴  $G_m = g_m G_1 = 0,18 \Rightarrow C_c = \frac{G_m}{2\pi f_T} = \boxed{114,5 \text{ pF}}$

)  $SR = \frac{I_{Q19}}{C_c} = \boxed{5,7 \times 10^6 \text{ V/A}}$

obligatorio 2 :

5/8

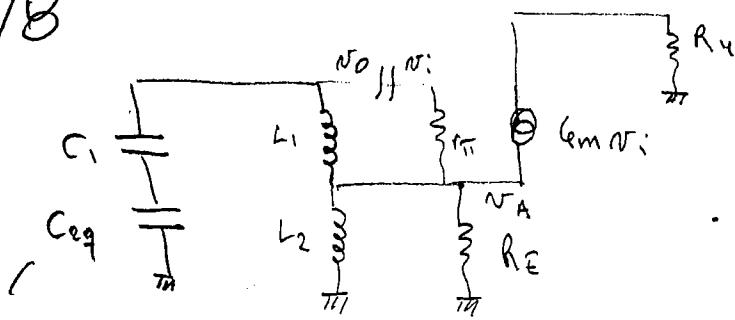

$$f = C_2 + C_{eq}$$

$$6mN_i = \frac{N_A}{R_E} + \frac{N_A}{L_2 s} + \frac{N_A - N_0}{L_1 s}$$

$$\frac{N_A - N_0}{L_1 s} = \frac{N_0 \cdot C_1 \cdot C_{eq} s}{(C_1 + C_{eq})}$$



$$C_{tot} = \frac{C_1 \cdot C_{eq}}{C_1 + C_{eq}}$$

$$\frac{N_0}{N_i} = \frac{6m R_E L_1 L_2 s}{L_1^2 L_2 C_{tot} s^3 + R_E L_1^2 C_{tot} s^2 + L_1 L_2 R_E (C_{tot} s^2 + L_1 L_2 s + R_E)}$$

$$Im = 0 \Rightarrow R_E L_1 ((L_1 + L_2) C_{tot} s^2 + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \omega^2 = \frac{1}{(L_1 + L_2) C_{tot}} \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{1}{(L_1 + L_2) C_{tot}}}$$

$$-\frac{6m R_E L_1 L_2}{L_1^2 L_2 C_{tot} \omega^2 + L_1 L_2} = 1 \Rightarrow 6m R_E = \frac{L_2}{L_1 + L_2}$$

b)



$$C_{gs} = \frac{2}{3} W \cdot L \cdot C_{ox} + C_{gs,ov} \cdot W = 0,33 \text{ pF}$$

$$C_{gd} = C_{gd,ov} \cdot W = 0,06 \text{ pF}$$

$$gmR_L = \sqrt{2 \mu n \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L} \cdot I_D} \cdot R_L \approx 30$$

$$g_m R_L \cdot C_{gd} = 0,03 \text{ pF} \quad 36 = 1,08 \text{ pF}$$

6/8

$$C_{MOS} = 1,08 + 0,33 = 1,42 \text{ pF}$$

$$C_{eq} = 5 \text{ pF} + 1,42 = 6,42 \text{ pF}$$

$$C_{TOT} = 4,50 \text{ pF}$$

$$f = 47,1 \text{ MHz.}$$

c)

$$I_D = 0,5 \text{ mA} \Rightarrow g_m R_L = 17,6$$

$$\Rightarrow C_{MOS} = 0,88 \Rightarrow C_{eq} = 5,88 \text{ pF} \Rightarrow C_{TOT} = 4,5 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow f = 48,7 \text{ MHz}$$

$$I_D = 3,5 \text{ mA} \Rightarrow g_m R_L = 46,6$$

$$\Rightarrow C_{MOS} = 1,73 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow C_{eq} = 6,73 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow C_{TOT} = 4,65 \text{ pF}$$

$$\Rightarrow f = 46,2 \text{ MHz.}$$



pregunta :

$$P = \frac{\hat{V}_o^2}{2R_L} \Rightarrow \hat{V}_o = 9,8V$$

$$V_{out\max} = V_{cc} - V_{CE(sat)} - V_{BEQ_1} = 9,8 \Rightarrow V_{cc} = 10,9V$$

$$\hat{I}_o = \frac{\hat{V}_o}{R_L} = \frac{9,8V}{8\Omega} = 1,225A.$$

$$\Rightarrow I_{BQ_1} = 24,5mA \Rightarrow I_{bias} \geq 24,5mA.$$

$$\gamma = \frac{P_L}{P_S}$$

$$P_L = \frac{\hat{V}_o^2}{2R_L}$$

$$P_{S_{V_{cc}}} = P_{S_{-V_{cc}}} = V_{cc} \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi \hat{I}_o \cdot \sin \theta d\theta = V_{cc} \cdot \frac{\hat{V}_o}{R_L} \cdot \frac{1}{\pi}$$

$$\gamma = \frac{\frac{\hat{V}_o^2}{R_L} \cdot \pi}{2R_L \cdot 2V_{cc} \cdot \hat{V}_o} = \frac{\hat{V}_o}{V_{cc}} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{V_{cc} - V_{CE(sat)} - V_{BEQ_1}}{V_{cc}} \cdot \frac{\pi}{4}$$

$$\Rightarrow P_D = \frac{2}{\pi} \frac{\hat{V}_o}{R_L} \cdot V_{cc} - \frac{1}{2} \frac{\hat{V}_o^2}{R_L}$$

$$\hat{V}_o |_{P_{D\max}} = \frac{2}{\pi} \cdot V_{cc} \Rightarrow P_D = \frac{\frac{V_{cc}^2}{\pi^2 R_L}}{2} = 1,5W$$

$$d) P_{D_{Hx}} = \frac{T_{j\max} - T_A}{R_{Theta}} = \frac{150 - 65}{62,5} = 1,36W < 1,5W \text{ parte c)}$$

$$R_{\theta JA} = R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA} / L$$

Pueder disipar  $L_{SW}$   $R_{\theta JA} = \frac{150 - 65}{1,5} = 56,7 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$

$$R_{\theta JA} = 1,92 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W} + 1^{\circ}\text{C}/\text{W} + 5 \text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{m}/\text{W} / L = 56,7 \text{ }^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

$$\frac{5 \text{ }^{\circ}\text{C} \cdot \text{m}/\text{W}}{L} = 53,78 \Rightarrow L = 9,2 \text{ cm}$$

f) Si de forma de que  $V_{BB} = V_{EB3} + V_{BEY}$  varien de igual forma respecto a  $T$  que  $V_{BE1} + V_{EB2}$  evitando así una corrida térmica.

