

Examen de Electrónica 2
15/02/2016

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es **sin material**.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.

Problema 1: (39 puntos)

El circuito de la figura es una amplificador "sintonizado" a ser usado en la etapa de frecuencia intermedia de un receptor de FM. Suponiendo que la frecuencia central y banda pasante del mismo quedan determinados por el circuito resonante a la salida:

- a) Calcular el valor de R, L y C si se deben cumplir la siguientes especificaciones:

Frecuencia central 10.7 MHz, Ganancia en la banda pasante = 500, ancho de la banda pasante 200KHz (recordar que en un circuito resonante RLC paralelo el ancho de banda es aproximadamente igual a (frecuencia central/factor de calidad) = $(1/(2\pi R C))$)


- b) Verificar que los polos introducidos por las capacidades de los transistores en la entrada y nodo intermedio (colector de Q1) son mucho mayores que la frecuencia central.

DATOS:

- El condensador Cd se podrá considerar infinito.
- La corriente $I_o = 10mA$, $R_s = 250 \Omega$.
- V_{CC} , V_{EE} y V_{BIAS} tales que los transistores operan en zona activa.

Los transistores Q1 y Q2 son idénticos y tienen:

- Tensión de early V_A infinito.
- Beta = 100
- $C_{je} = 2 \text{ pF}$, $C_{mu} = 1 \text{ pF}$
- $f_T @ I_c = 2 \text{ mA} = 3 \text{ GHz}$.

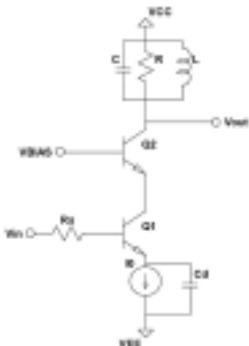

Problema 2: (39 puntos)

- a) Determinar la tensión de polarización necesaria en V_{in} para que la tensión de reposo a la salida sea de 0V.
- b) Se desea que la corriente en reposo por Q4 y Q5 sea $I_Q=5mA$, lo que se corresponde con una caída de 0.5V de tensión base-emisor en Q4 y una caída de 0.5V de tensión emisor-base en Q5. Determinar R_{M1} y R_{M2} si la suma de ambas es $12k\Omega$.

En lo que sigue se supondrá se verifican las condiciones de las partes a) y b)


- c) Determinar la corriente de polarización por Q1 y Q2.
- d) Se desea representar el amplificador por un diagrama de bloques de sistema realimentado A, β donde la entrada de A es la tensión base-emisor de Q1 y la entrada del sistema realimentado total es V_{in} . Determinar A, β y la ganancia del amplificador realimentado.

Datos:

Q1, Q2, Q3: $\beta = 200$, $V_{BE} = 0.7V$, tensión de Early infinita

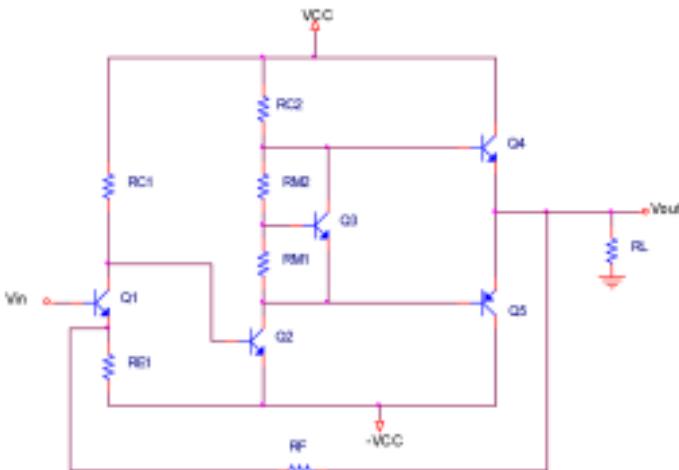Q4, Q5: $\beta_0=50$, tensión de Early infinita


$RE1=100\Omega$, $RF=640\Omega$, $RC1=9k\Omega$, $RL=100\Omega$, $RC2=5k\Omega$, $VCC=5V$






Pregunta (22 ptos):

En el circuito R-C de la Fig. 1, debido al ruido térmico, se tiene una tensión rms de ruido a la salida de valor v_{nout} .

- ¿Cuál es el valor de la tensión de ruido rms a la salida si se duplica el valor de la resistencia, manteniendo el valor de la capacidad ? . Y si se duplica el valor de la capacidad manteniendo el valor de la resistencia ?
- ¿ Cuál vale la tensión rms de ruido a la salida si $R = 100\text{ k}\Omega$ y $C = 10\text{ pF}$? . Recordar que a temperatura ambiente kT vale $4.15 \cdot 10^{-19}\text{ V.C.}$
- El circuito RC de la parte b) se conecta a la entrada de un seguidor como se muestra en la Fig. 2. El ruido rms equivalente de entrada del seguidor está dado por $v_{nsegm} = 15\text{ }\mu\text{V}_{rms}$, es decir que todo el ruido que aporta el seguidor se puede representar por la fuente de ruido v_{nsegm} como se muestra en la Fig. 2. Indicar en este caso cuánto vale el ruido rms total a la salida del seguidor, teniendo en cuenta las contribuciones del circuito RC y del seguidor.

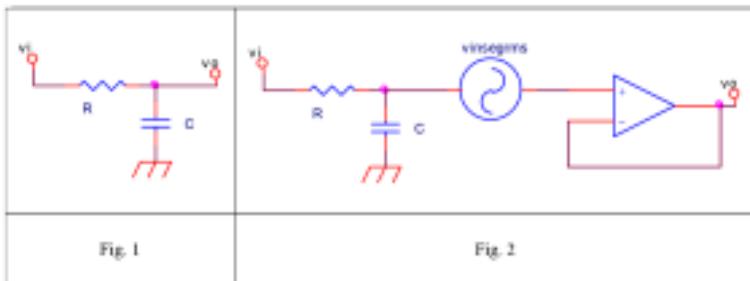
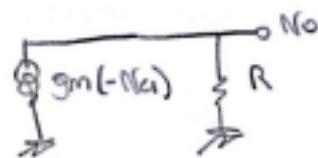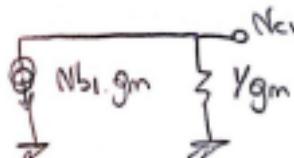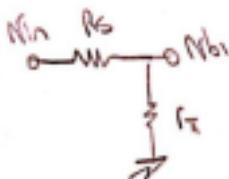
$$\textcircled{2} \quad \text{Grenzante Bands Potentie} \quad f = \frac{1}{2\pi R C}$$




$$G = \frac{N_o}{N_n} = \frac{f_n}{R_s + f_n} \cdot \frac{g_m}{g_m} \cdot g_m R \Rightarrow R = \frac{G(R_s + f_n)}{\beta} \\ f_n = \frac{\beta V_t}{I_o}$$

$$\Rightarrow R = 2,55 \text{ k}\Omega$$


$$BW = \frac{1}{2\pi R G} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi R BW} = 312 \text{ pF}$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi L C} \Rightarrow L = \frac{1}{C(2\pi f_c)^2} = 709 \text{ nH}$$

\textcircled{1}

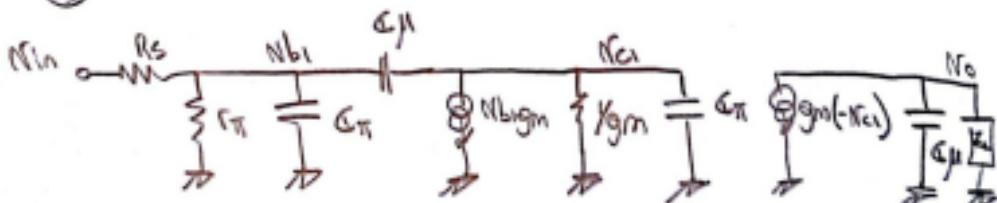

$$N_{c1}/N_{b1} = -1 \Rightarrow$$

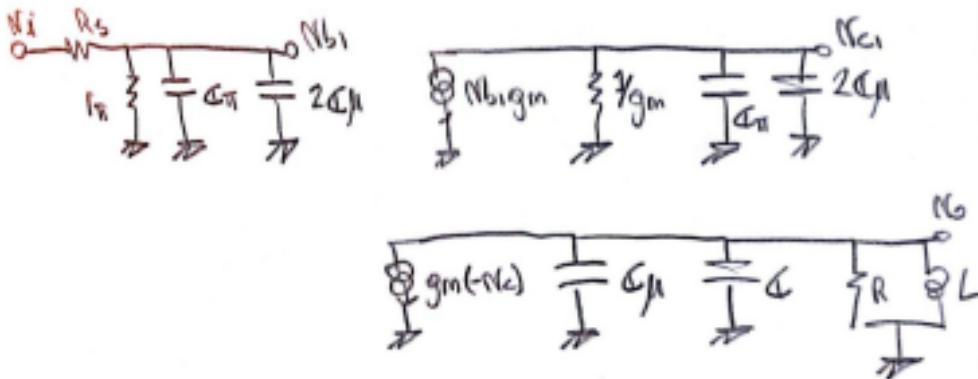

$$f_{P_1} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{(R_g/C_\pi)(C_\pi + 2C_\mu)} = 133 \text{ MHz}$$

$$f_{P_2} = \frac{1}{2\pi} \frac{g_m}{(C_\pi + 2C_\mu)} = 6.5 \text{ GHz}$$

$$C_\mu = 1 \text{ pF} \ll 312 \text{ pF} = C$$

\Rightarrow logg d.

PROBLÈME 2:

a) $V_{ES} = V_{IN} - V_{BE1} \Rightarrow V_{IN} = V_{BE1} + V_{ES}$
 $\text{I}_{B1} \ll \text{I}_{C1}$, se vérifie avec c)

$$\text{I}_{B1} \approx \text{I}_{C1} = \frac{V_{CC} - (-V_{BE} + V_{BE2})}{R_{C1}} = 1 \mu\text{A}$$

$\hookrightarrow \beta \gg 1 \quad = 0$

$$V_{E1} = R_{E1} \left(\text{I}_{E1} - \left(\frac{V_{E1} - V_{OUT}}{R_F} \right) \right) - V_{CC}$$

$$\Rightarrow V_{E1} \left(1 + \frac{R_{E1}}{R_F} \right) = R_{E1} \cdot \text{I}_{E1} - V_{CC}$$

$$\Rightarrow V_{E1} = \frac{R_{E1} \cdot R_F}{R_{E1} + R_F} \cdot \text{I}_{E1} - \frac{V_{CC} \cdot R_F}{R_F + R_{E1}} = -4.24 \text{V}$$

$$\Rightarrow V_{IN} = -4.24 \text{V} + 0.7 \text{V} = -3.54 \text{V}$$

b) $V_{BE4} + V_{BE5} = -1 \text{V} = \frac{R_{M1} + R_{M2}}{R_{M1}} \cdot V_{BE3}$

$$\Rightarrow R_{M1} = \frac{(R_{M1} + R_{M2})}{12 \text{k}} \cdot \frac{V_{BE3}}{(V_{BE4} + V_{BE5})} = \frac{8.4 \text{k}}{1 \text{V}}$$


$$\Rightarrow R_{M2} = 12 \text{k} - 8.4 \text{k} = 3.6 \text{k}$$

c) $\text{I}_{C1} = 1 \mu\text{A}$ (voir partie a))

$$\text{I}_{PC2} = \frac{V_{CC} - V_{BE4} - V_{OUT}}{R_{C2}} = 0.03 \mu\text{A} = \text{I}_{C2}$$

Se vérifie que $\text{I}_{B2} \ll \text{I}_{C2}$ que $\text{I}_{B4} < \text{I}_{C2}$.

Prbl. 2)

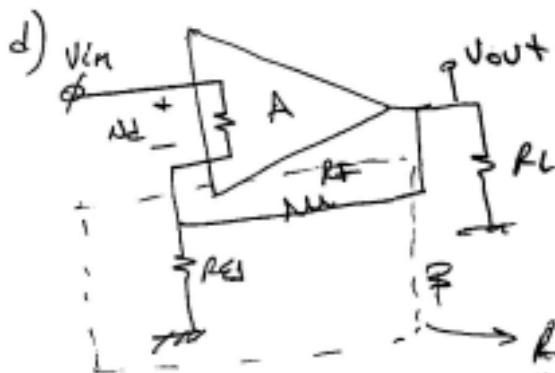


$$h_{112} = \frac{N_f}{N_o} \Big|_{i_1=0} = \frac{R_{E1}}{R_f + R_{E1}} = \beta = 0.135$$

$$R_{22} = \frac{N_o}{i_2} \Big|_{i_2=0} = R_f + R_{E1}$$

$$R_{22} = \frac{N_o}{i_2} \Big|_{i_2=0} = R_f + R_{E1}$$

$$h_{112} = \frac{N_f}{N_o} \Big|_{i_1=0} = \frac{R_{E1}}{R_f + R_{E1}} = \beta = 0.135$$

bloque A'

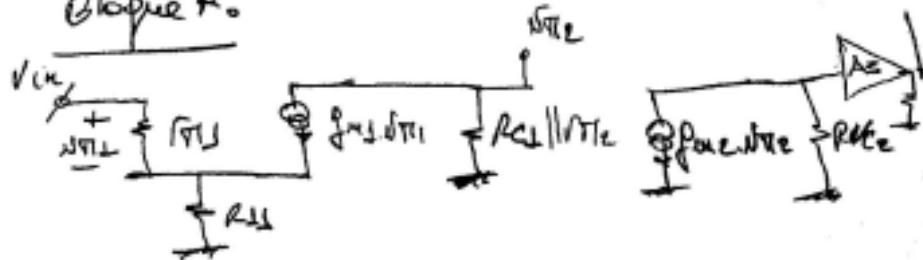

$$A_3 \approx 1 \Leftrightarrow f_{m4,5} \cdot (R_L || R_{22}) \gg 1$$

$$R_L || R_{22} = 88\lambda$$

$$\left. \begin{aligned} & f_{m4,5} = \frac{I_Q}{V_T} \\ & \text{para caso } f_{m4,5} = \frac{I_Q}{V_T} \end{aligned} \right\} \Rightarrow 16.2 \gg 1 \quad \checkmark$$

$$R_{VC2} = \begin{cases} R_{TWLT} + R_{C2} || \beta (R_L || R_{22}) & (Q_4 \text{ condensado}) \\ (R_{TWLT} + R_{C2}) || \beta_{Q_5} (R_L || R_{22}) & (Q_5 \text{ condensado}) \end{cases}$$

$$R_{TWLT} = \frac{R_{T2} + R_{T1} || R_{T3}}{1 + f_{m3}(R_{T1} || R_{T3})} =$$

$\hookrightarrow R_{VC2}$ es la sumatoria de los multiplicadores

de V_{BE}

$$I_{C3} = I_{RC2} - \frac{I_{Q4}}{\beta_4} - \frac{V_{SE4} + V_{BES}}{R_{T2} + R_{T1}} = 0.74 \mu A$$

$\hookrightarrow I_{B3} \ll I_{RC2}$

$\frac{1}{11} \frac{1}{11}$

$3.6 \mu A \quad 83 \mu A$

$$\Rightarrow R_{TWLT} = 69 \Omega \ll \begin{cases} R_{C2} = 5 k\Omega \\ R_{C2} || \beta (R_L || R_{22}) = 2.34 k\Omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_{VC2} \approx 2.34 k\Omega \Rightarrow$$

$$\frac{N_0}{N_{T1}} = f_{m4,5} \cdot (R_{T1} || R_{T2}) \cdot f_{m4,5} \cdot R_{VC2}$$

$$\frac{N_{T1}}{N_{T1}} = R_{m1} - R_{22} (1 + \beta) \frac{V_{TL}}{V_{T1}} \Rightarrow N_{T1} = \frac{R_{T1}}{R_{T1} + (\beta + 1) R_{22}} \cdot \frac{V_{TL}}{V_{T1}}$$

$$A_3 \approx 1 \Leftrightarrow f_{m4,5} \cdot (R_L || R_{22}) \gg 1$$

$$R_L || R_{22} = 88\lambda \quad \text{Sust } \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow 16.2 \gg 1 \quad \checkmark$$

peor caso $f_{m4,5} = \frac{I_Q}{V_T}$

$$R_{VC2} = \begin{cases} R_{TWLT} + R_{C2} || \beta_{4,5} (R_L || R_{22}) & (Q_4 \text{ condensado}) \\ (R_{TWLT} + R_{C2}) || \beta_{4,5} (R_L || R_{22}) & (Q_5 \text{ condensado}) \end{cases}$$

$$R_{TWLT} = \frac{R_{T2} + R_{T1} || R_{T3}}{1 + f_{m3} (R_{T1} || R_{T3})} =$$

$\hookrightarrow R_{VC2}$ es la sombra del multiplicador

de V_{BE}

$$I_{C3} = I_{RC2} - \frac{I_{Q4}}{\beta_{4,5}} - \frac{V_{SE4} + V_{BES}}{R_{T2} + R_{T1}} = 0.74 \mu A$$

$\hookrightarrow I_{B3} \ll I_{RC2}$

$\frac{1}{3.6 \mu A} \quad \frac{1}{83 \mu A}$

$$\Rightarrow R_{TWLT} = 69 \Omega \ll \begin{cases} R_{C2} = 5 k\Omega \\ R_{C2} || \beta_{4,5} (R_L || R_{22}) = 2.34 k\Omega \end{cases}$$

$$\Rightarrow R_{VC2} \approx 2.34 k\Omega \Rightarrow$$

$$\frac{N_0}{N_{T1}} = f_{m4,5} \cdot (R_{C2} || R_{T2}) \cdot f_{m4,5} \cdot R_{VC2}$$

$$\frac{N_0}{N_{T1}} = R_{m4} - R_{T2} (1 + \beta) \frac{V_{TL}}{R_{T1}} \Rightarrow N_{T1} = \frac{R_{T1}}{R_{T1} + (\beta + 1) R_{T2}} \cdot \frac{V_{TL}}{V_{m4}}$$

$$\Rightarrow A = \frac{r_{11}}{r_{11} + (\beta + 1) R_{11}} \cdot f_{\text{un}}(R_{11} / R_{12}) \cdot f_{\text{out}} R_{12} \quad (4)$$

$= 2545$

$$Acl = \frac{A}{1 + \underbrace{AB}_{11}} \approx \frac{1}{\beta} = \underline{\quad 7.4 \quad}$$


343



FERNANDO SILVEIRA

Preguntas.

②

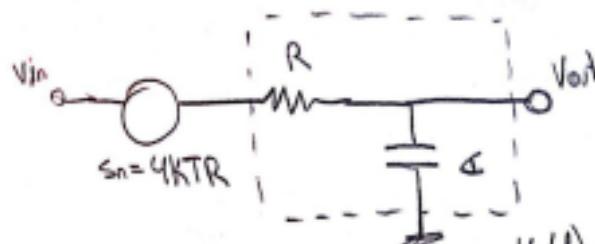

$$s_n = 4KTR$$

$$H(f) = \frac{1}{1 + j f \cdot 2\pi RC}$$

$$N_{0, rms} = \sqrt{\int_0^{\infty} s_n \cdot |H(f)|^2 df} \cdot \sqrt{\frac{4KTR}{s_n} \cdot \frac{1}{4RC}} = \sqrt{\frac{KT}{C}}$$

a) $N_{0, rms}$ si $R \times 2 \Rightarrow s_n$ no cambia

b) $N_{0, rms}$ si $C \times 2 \Rightarrow N_{0, rms, new} = \sqrt{\frac{K}{C}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$
(Normalizado)

\Rightarrow se reduce por $\frac{1}{\sqrt{2}}$.

⑤

$$N_{0,1, rms} = \sqrt{\frac{KT}{C}} = 20,4 \mu V$$

⑥

$$N_{0,2, rms} = \sqrt{(20,4 \mu V)^2 + (15 \mu V)^2} = 25,3 \mu V$$