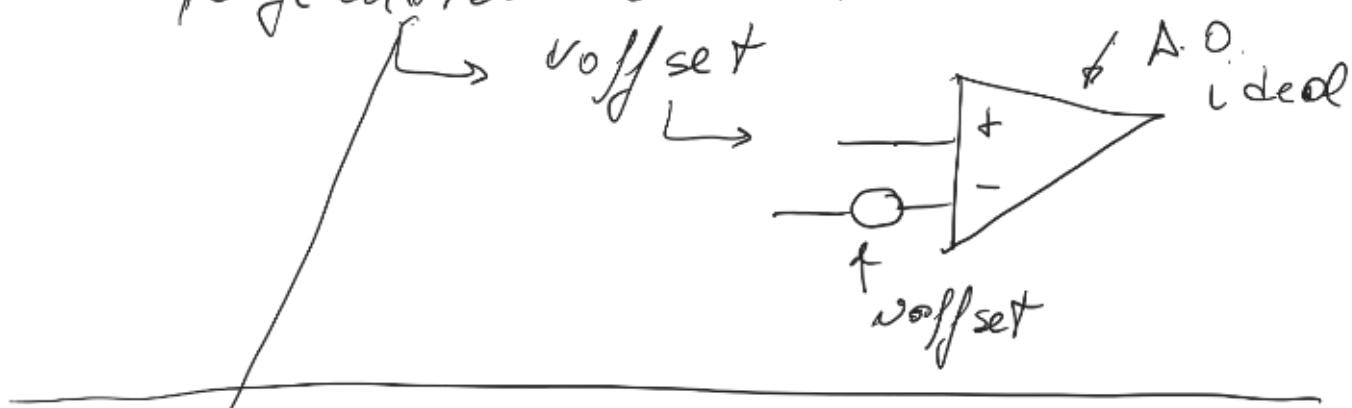



Imperfecciones DC de los A.O.



Corrientes de polarización
Dependiendo de la tecnología

el A.O. toma cierta corriente DC por sus entradas que se denominan corriente de polarización.

⇒ Modelo:

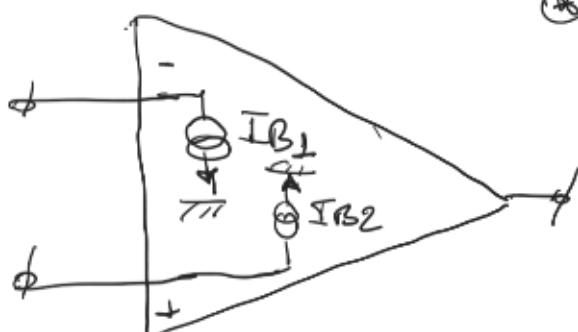

④ Pueden ser activas o pasivas (en fref según el modelo de A.O.)

④ Es un fenómeno ≠ a que $R_i \neq \infty$
 $R_i \neq 0$



En general el siguiente específico:

④ Corriente de polarización: $I_B = \frac{I_{B1} + I_{B2}}{2}$
 (Bias Current)

④ Corriente de offset: $I_{\text{offset}} = |I_{B1} - I_{B2}|$

$$I_{\text{offset}} \ll I_B$$

$$I_{B1} = I_B \pm I_{\text{offset}}/2$$

$$I_{B2} = I_B \mp I_{\text{offset}}/2$$

A.O. tecnología bipolar $\rightarrow I_B = 80 \mu A \text{ tip}$
(ej. 741) $\rightarrow I_B = 500 \mu A \text{ max}$
 $\rightarrow I_{\text{offset}} = 20 \mu A \text{ tip}$
 $\rightarrow I_{\text{offset}} = 200 \mu A \text{ max}$

A.O. tecnología FET: Caso MOSFET

Caso TLC 271



$$I_B \text{ teórico} \approx 0$$


Pero en la práctica: $\approx 2 \mu A$.

$$I_B \text{ tip} = 0.2 \mu A \text{ max } 60 \mu A$$

$$I_{\text{offset tip}} = 0.1 \mu A, \text{ max } 60 \mu A$$

Ej. impacto (análisis) auf. inversor
no inversor: \Rightarrow Aplicar superposición

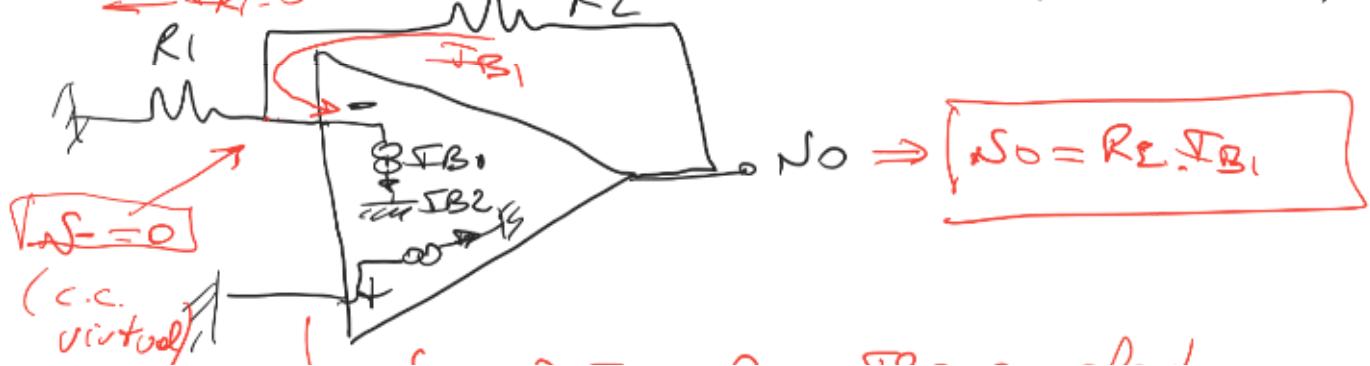
$V_{\text{in}} = 0$ (\Rightarrow otras fuentes indep, ej. $v_{\text{offset}} = 0$)



$$I_+ = 0 \cdot I_{B2} = 0 \Rightarrow \text{no } I_{B2} \text{ no efecto}$$

$$\text{Ej: } 741, I_{B1} = I_B + \frac{I_{\text{offset}}}{2} = 500 \text{ mA} + \frac{200 \mu\text{A}}{2}$$
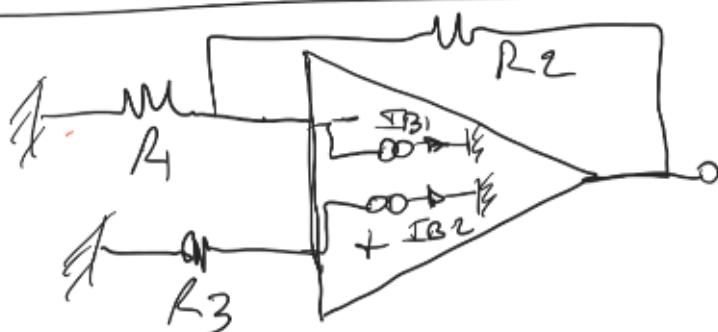
$$\begin{aligned} & \Rightarrow I_{B1} = 600 \mu\text{A} \quad \Rightarrow N_{DC} = \\ & \quad \rightarrow I_{B1, \text{ max.}} = 6000 \times 10^{-3} \text{ V} \\ & \text{Si por ej. } R_2 = 10 \text{ k}\Omega \quad = 6 \text{ V!!} \\ & \quad (\text{peor caso}) \end{aligned}$$



A.O. ideal R_3 no efectúa el resultado de V_O/V_i

$$I_+ = -R_3 \cdot I_{B2}$$

\rightarrow haciendo círculos (modo en terminal -):


$$V_O = -I_{B2} \left(R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} \right) + R_2 \cdot I_{B1}$$

Para que el resultado dependa de I_{offset} ($|I_{B1} - I_{B2}|$)

$$\begin{aligned} & \Rightarrow \text{Si } R_3 + \frac{R_2 R_3}{R_1} = R_2 \Leftrightarrow \boxed{R_3 = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}} \\ & \Rightarrow \boxed{V_O = \pm R_2 \cdot I_{\text{offset}}} \quad \boxed{R_1 \parallel R_2} \end{aligned}$$

\hookrightarrow regla mnemotécnica:
+, -, ..., modo terminal + tiene

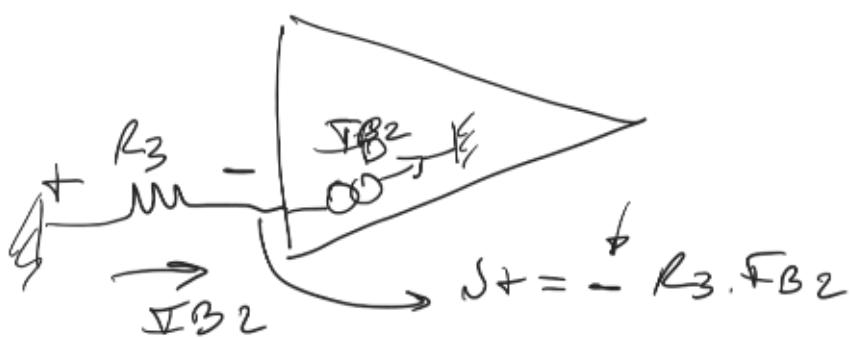corriente de vuoto
puede ser igual a visto desde terminal -




No idealidades de prem señal

No idealidades que ocurren cuando la amplitud (o la señal) es suficientemente grande.




Saturación: (excusión de sólido)

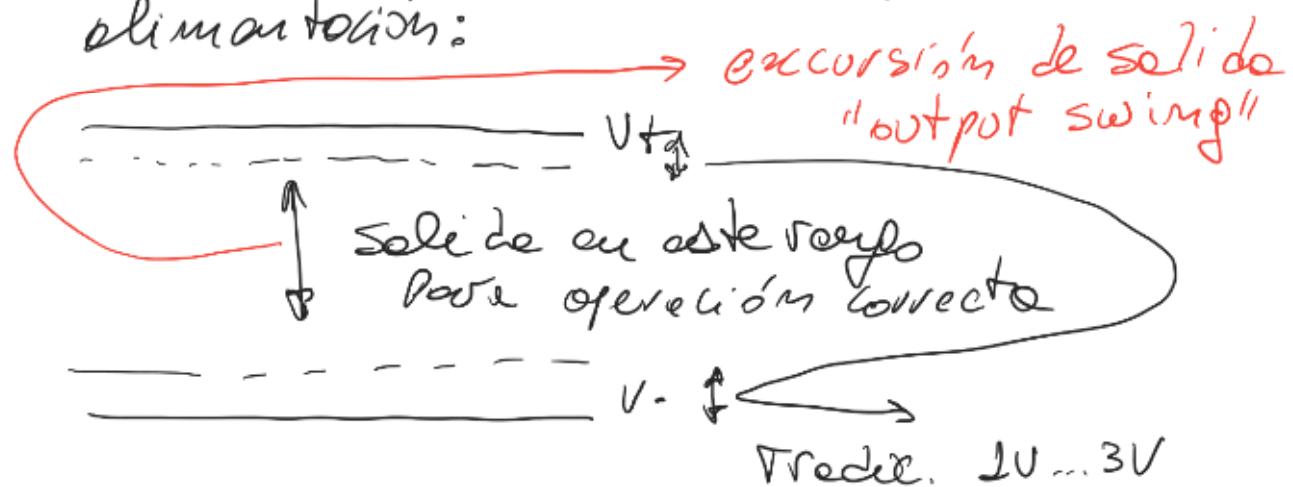Los A.O. operan linealmente, de acuerdo a especificaciones en un cierto rango de tensiones dentro de los límites de alimentación:



Enth. A.O. con sólido "real-to-real"
se pierde < 0.5V de cada lado
o incluso n 0.1V o menos

TLC271

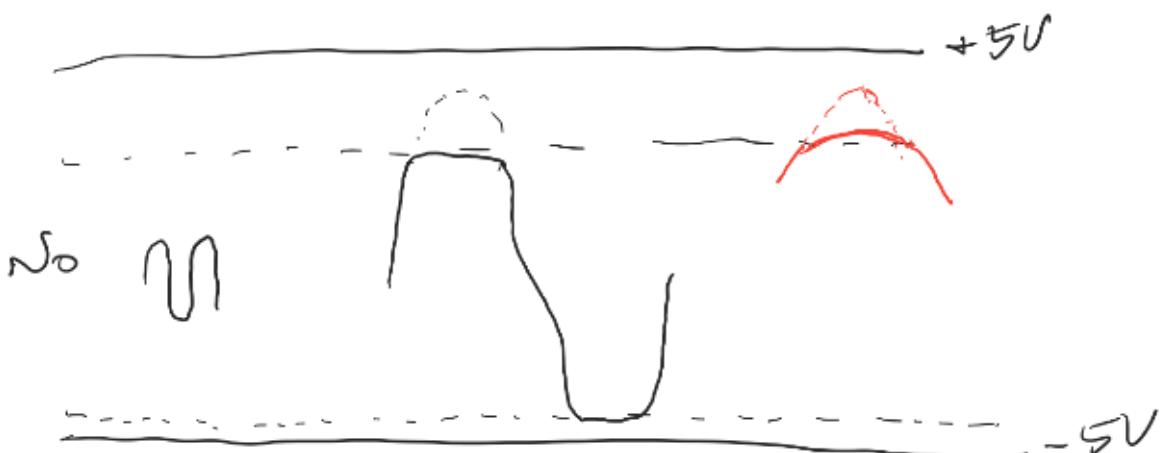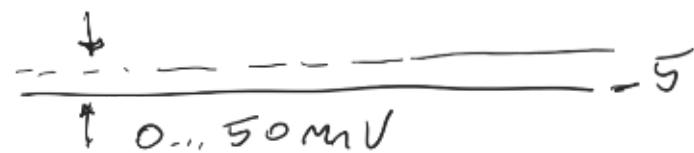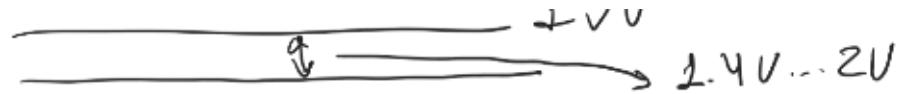

Importante: 1) Si $A \cdot 0$ está saturado

⇒ no vale c.c. virtual

c.c. virtual es porque $\frac{N_{ecotodo}}{A \rightarrow \infty} \rightarrow 0$

no vale si es ≤ 0 saturado

2) Hoy circuitos free operan delibera-
mente en saturación.

Ej: comparadores, Schmidt trigger.

Slew-rate

→ Por su estructura interna con A.O.
tiene límite de lo máximo parámetro
(dvo) con que puede variar su salida

(JT)

A ese límite se le llama slew rate (SR)



$[V/S]$, $[V/\mu s]$

Ej. TLC271: 3.6 V/ μ s

A.O. de alto

Velocidad: SR: miles V/ μ s
(2500 V/ μ s)

Ej. de efecto del SR:

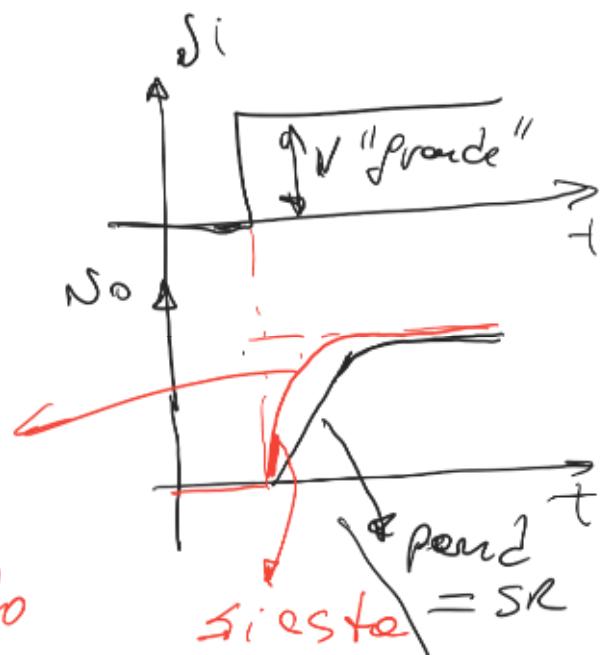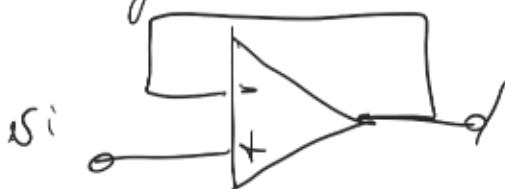


limitadas a un cierto valor máx

Idea original:

debido a recho de fondo finito


pend > SR
 \Rightarrow límite el SR

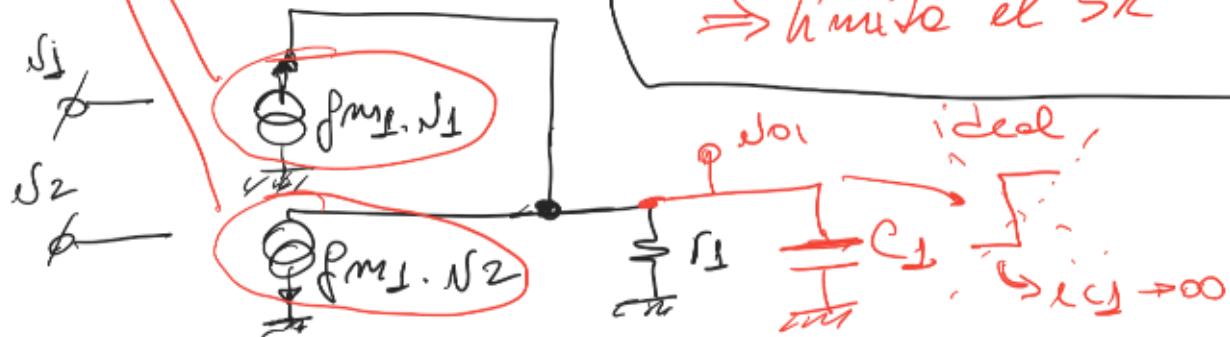

→ Como corriente de carga de C1 está limitada \rightarrow fb. lo está la pendiente (la velocidad) que suele prede vario la tensión en 1) \Rightarrow 2)

Ancho de banda finito

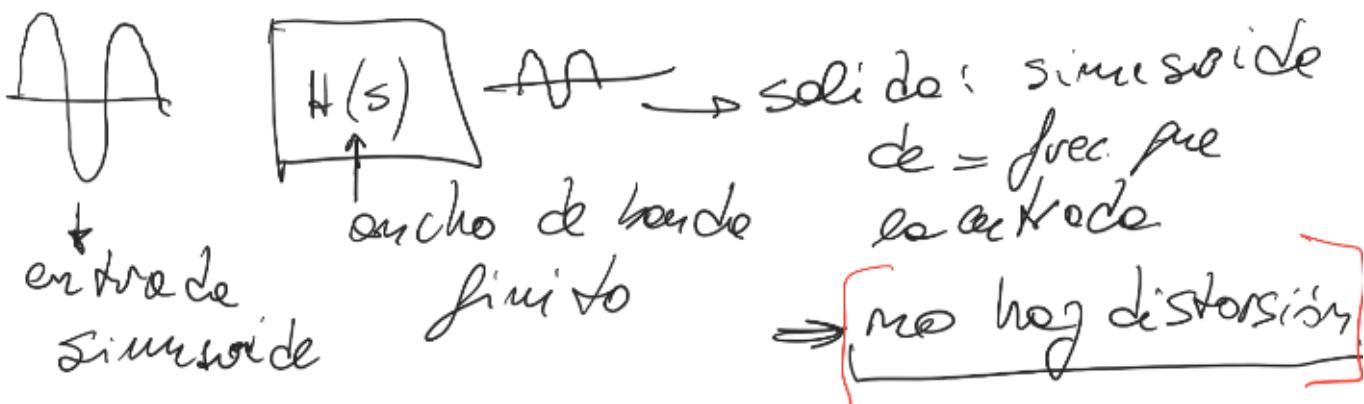→ es otro fenómeno que limita la velocidad de variación de la señal
pero: es un fenómeno lineal



SR: fenómeno no lineal


→ genera distorsión



Sinusoides de la actividad + armónicos (múltiplos de la freq. de actividad).

condición para que afecte el SR

$$s_0(t) = \hat{V} \sin \omega t$$

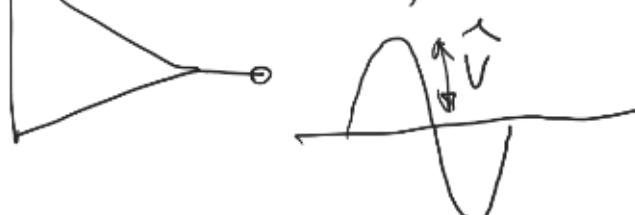

100 $\hat{s}(t)$ acant

$$\Rightarrow \frac{dV_0}{dt} > SR \quad , \quad \frac{dV_0}{dt} = V \cdot \omega \cdot \cos \omega t$$

$$\Rightarrow \max\left(\frac{dV_0}{dt}\right) = \left.\frac{dV_0}{dt}\right|_{t=0} = \hat{V} \cdot \omega$$

\Rightarrow SL no efecto (no hay distorsión)

$$\Leftrightarrow \boxed{\hat{V} \cdot \omega < SR}$$

Ej: Si $\hat{V}_{max} = V_{omax}$ dado por la saturación,


$$\Rightarrow \boxed{I_{max} = \frac{SR}{2\pi \cdot V_{omax}}}$$

Ej: TLC271:
 $SR = 4.6V/\mu s$ ($\hat{V}_{DD} = 10V$)
 $V_{omax} = \frac{8.5V}{2}$ ($5.3V/\mu s$)
 $\hat{V}_{DD} = 10V$)

"full power bandwidth" $\boxed{f_{max} = \frac{10}{2\pi kH}}$
 "ancho de banda a plena potencia"




Si $f = f_T$ (ancho de banda del separador)
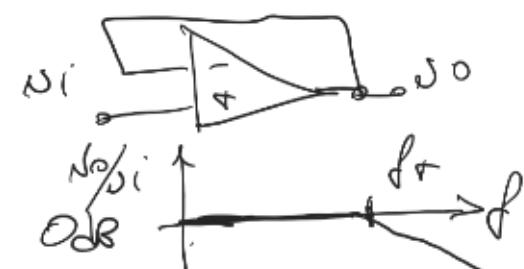
$$\Rightarrow \boxed{\hat{V} < \frac{SR}{2\pi \cdot f_T}}$$



Ej: TLC271
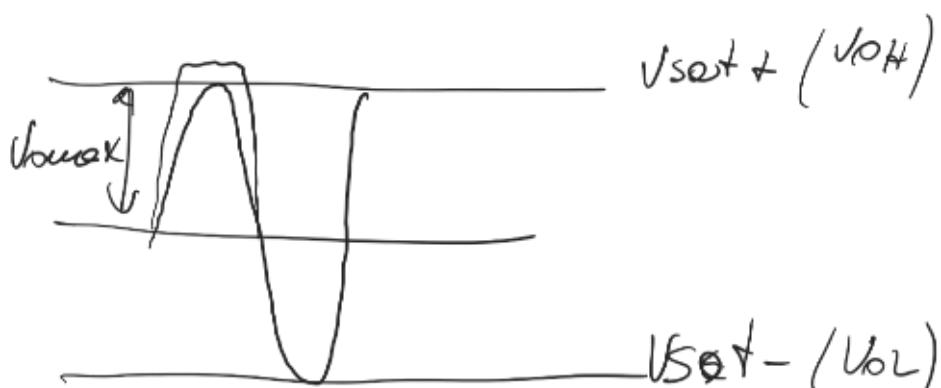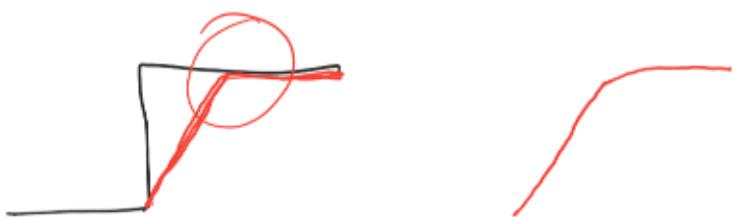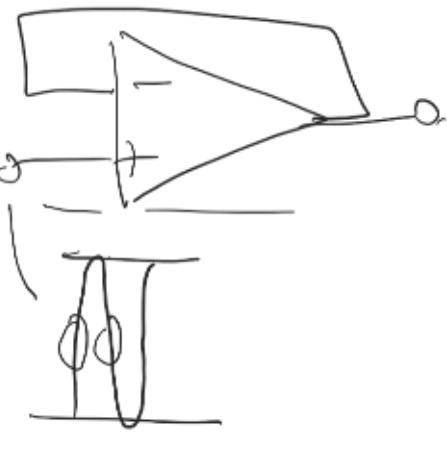
$$\begin{cases} f_T = 2.2MHz \\ SR = 5.3V/\mu s \end{cases} \Rightarrow \hat{V} < \frac{5.3 \times 6}{2\pi \cdot 2.2 \times 6} = \underline{\underline{= 0.38V}}$$



$I_{set+} (V_{0H})$

$I_{set-} (V_{0L})$

Otros no ideales

⊗ R_i

⊗ R_o

⊗ I_{max}

⊗ Ruido (E_A2)

⊗ Consumo

Y vistos:

⊗ A, B, W finitos

⊗ A_c, CRR


⊗ DC (voffset, I_b ies)

⊗ Gran señal
saturación SR

- 1) Integrador real
- 2) Asamble

Integrador real:

1) Influencia de A y R_i

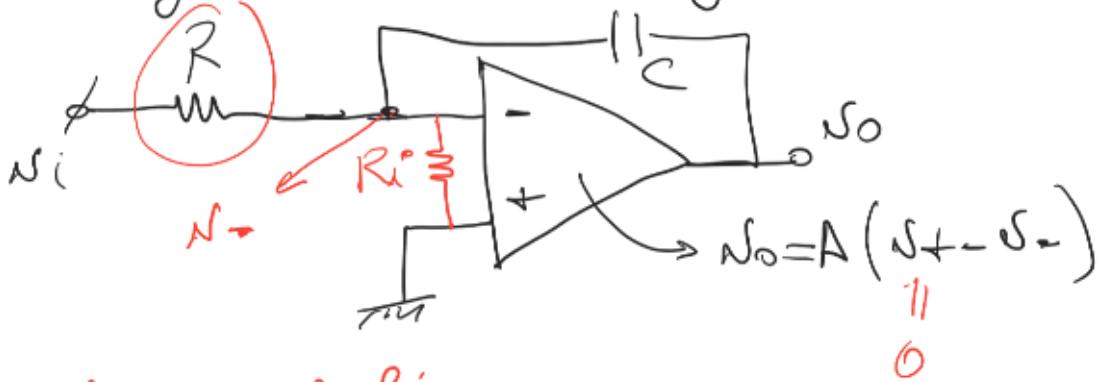

$$\Rightarrow \frac{N_o}{N_i} = \frac{-A \cdot R_i}{R_i + R + R \cdot R_f C s (\pm A)}$$

$$= \frac{-1}{\frac{1}{A} \left(1 + \frac{R}{R_i} \right) + R C s \left(\frac{1}{A} + 1 \right)} = (*)$$

$$\text{Si } A \rightarrow \infty \text{ (caso ideal)} \Rightarrow \frac{N_o}{N_i} \rightarrow -\frac{1}{R C s} \quad \checkmark$$

(*) R_i solo aparece en el término:

$$\left(1 + \frac{R_i}{R} \right) \Leftrightarrow \frac{R}{R_i} \ll 1 \rightarrow [R_i \gg R]$$

$$(*) \approx \frac{-1}{\frac{1}{A} + R C s}$$

$\cancel{R_i \gg R}$

$A \gg 1 \quad (\text{y } A \gg 1)$

$$s \rightarrow 0 \rightarrow \frac{N_o}{N_i} = -A$$

(Influencia del A. 0)



Efecto de offset y corrientes de polarización

→ "Deber": pensor fue pose si se considera esto en el circuito anterior.