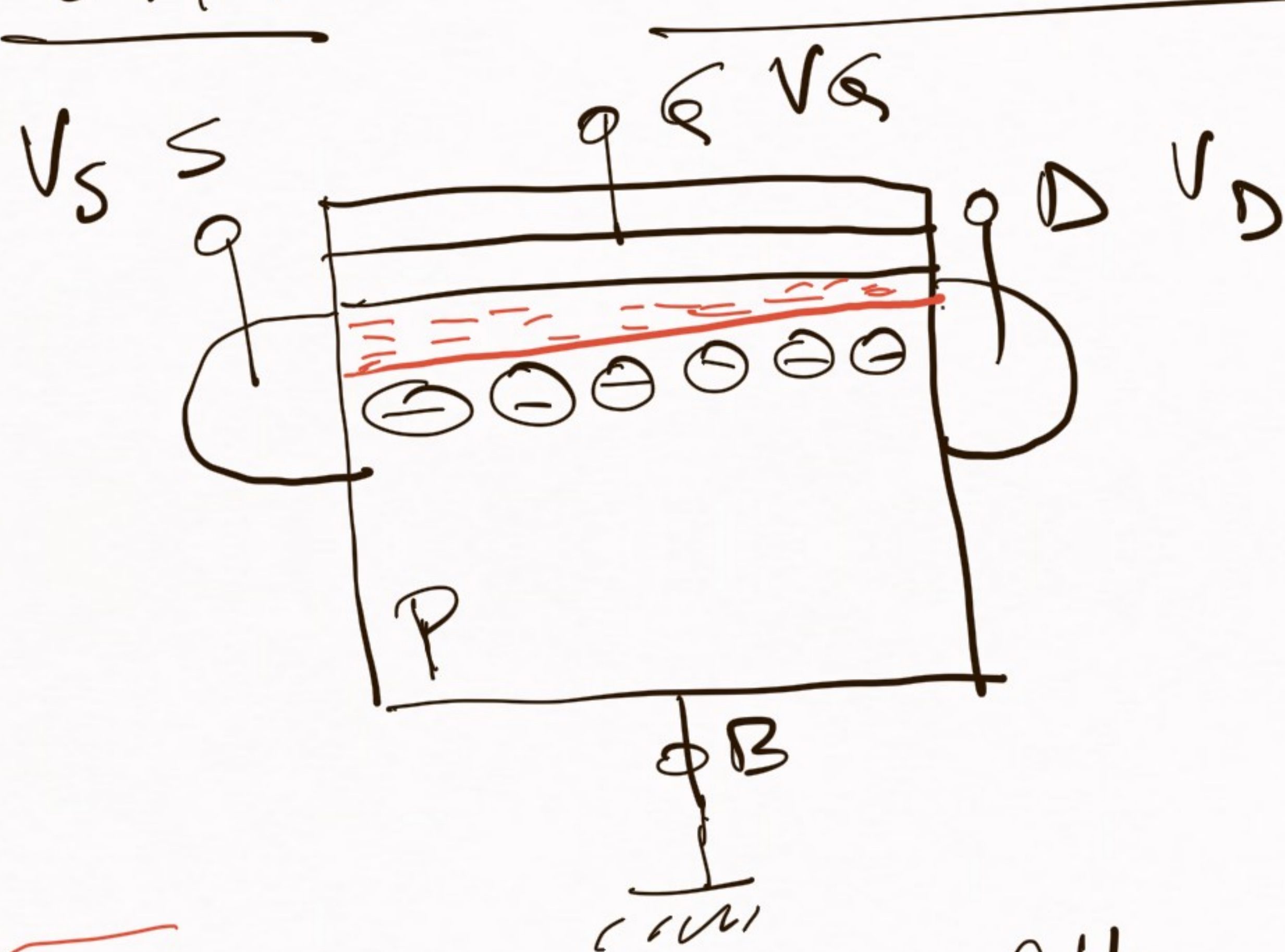


27/4

ECS. del transistor MOS



$V_S < V_P$
 $V_D < V_P$] Zona lineal

$$V_P = \frac{V_G - V_{to}}{(1 + f)}$$

$(V_D > V_S)$

$$I_D = \underbrace{\mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}}_{\beta} \int_{V_S}^{V_D} (V_G - V_{to} - V_{ch}) dV_{ch}$$


⇒ Ec. de los TOS en zona lineal referido al sustrato:

$$I_D = \beta \left((V_G - V_{to}) (V_D - V_S) - \frac{(1+\delta)}{2} (V_D^2 - V_S^2) \right)$$

$$V_S < V_P, \quad V_D < V_P, \quad V_P = \frac{V_G - V_{to}}{1+\delta}$$

$$\rightarrow V_G > V_{to} + (1+\delta) V_S$$
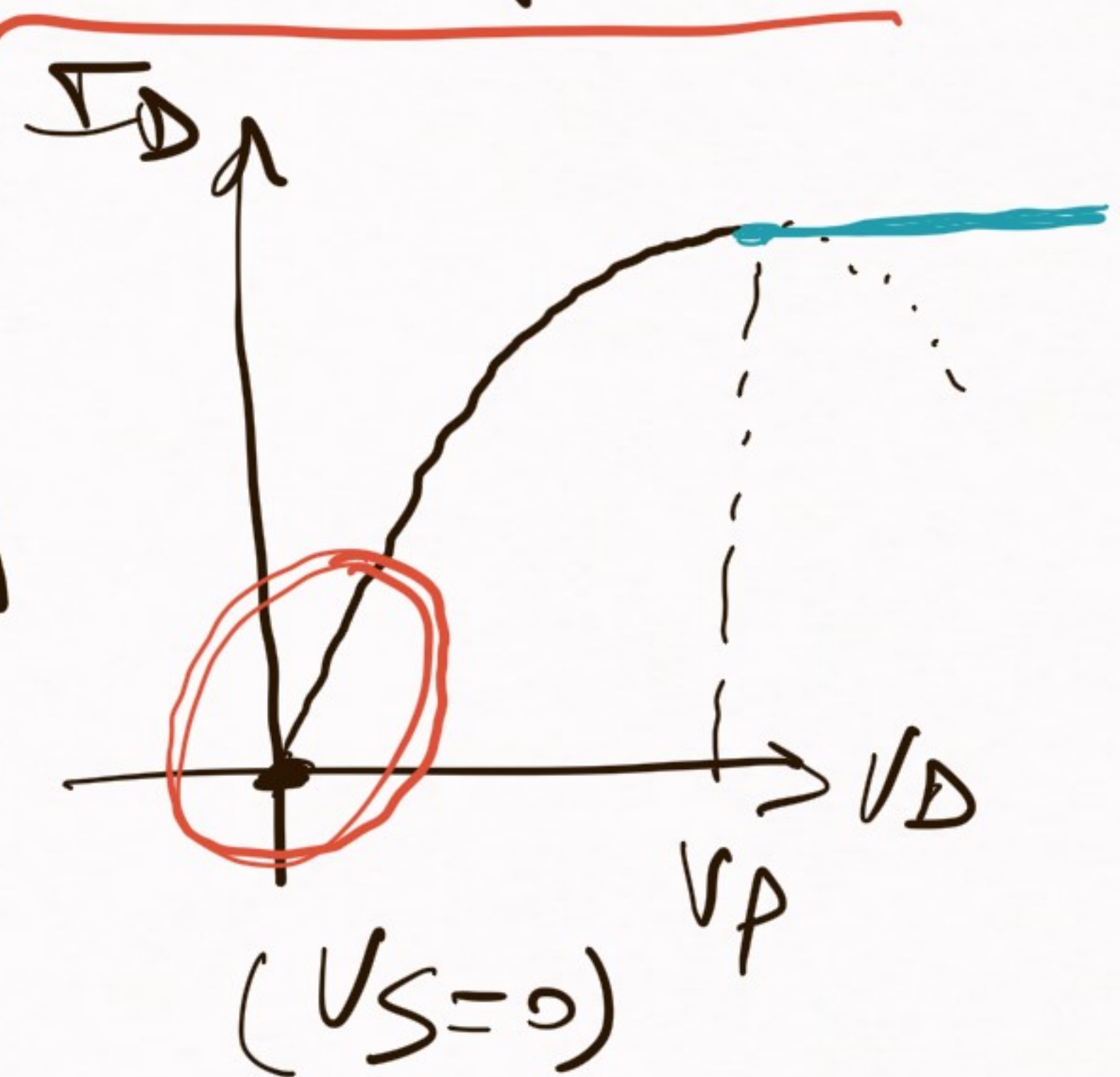
$$I_D = \beta \left(\underbrace{(V_G - V_{to})}_{\substack{\text{---} \\ \text{---}}} - \frac{1+\delta}{2} \underbrace{(V_D + V_S)}_{\substack{\text{---} \\ \text{---}}} \right) (V_D - V_S)$$




$$\Rightarrow I_D \approx \underbrace{\beta (V_G - V_{to})}_{\rightarrow I/R_{ON}} (V_D - V_S)$$

$$R_{ON} = \frac{1}{\beta (V_G - V_{to})}$$

EC. en set point.
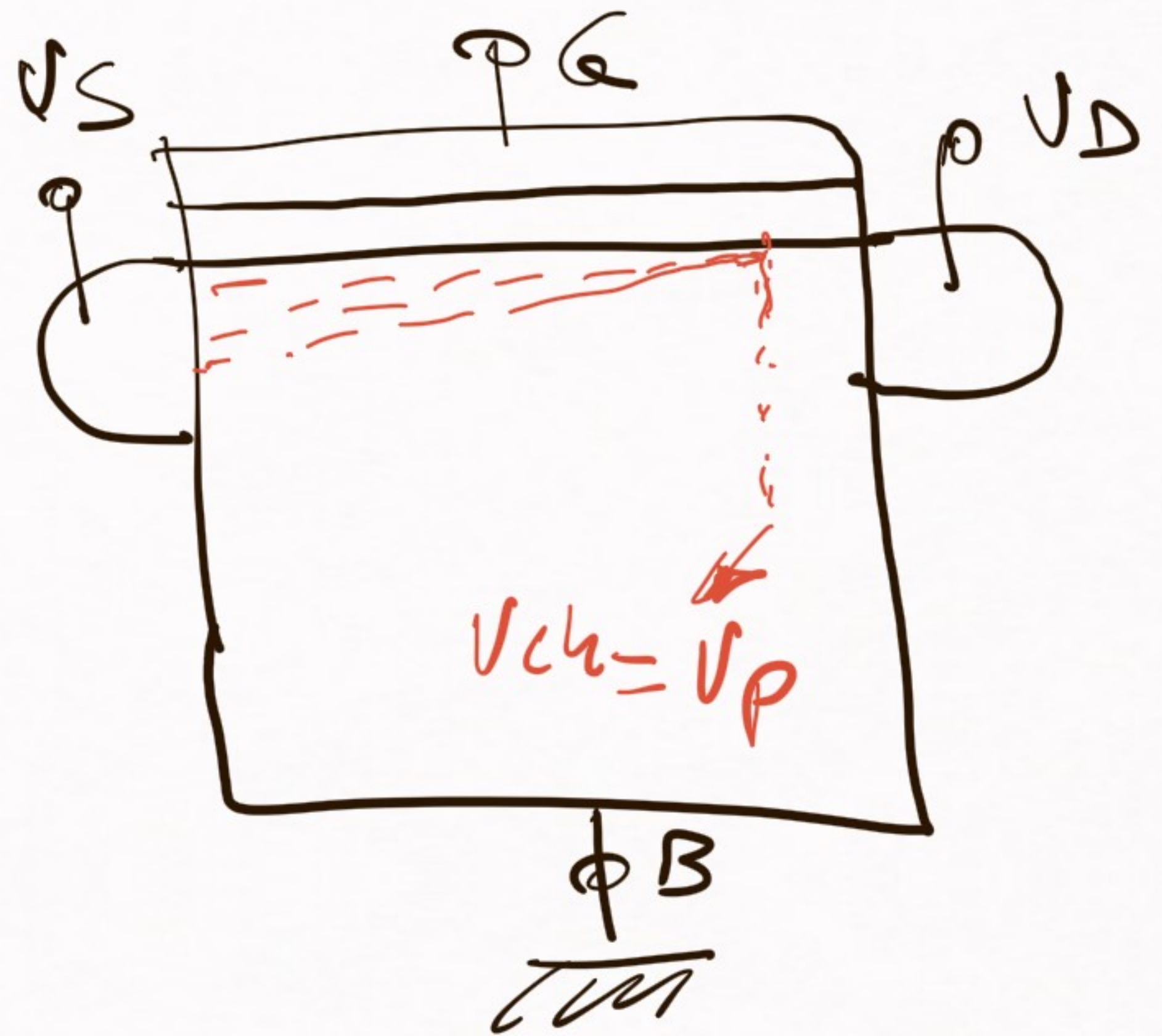
$$V_S < V_P, \quad \underline{\underline{V_D > V_P}}$$



$$I_{D\text{set}} = I_{D\text{lim}} \quad \left| \quad \underline{V_D = V_P}$$

cuando

$$I_D =$$

$$= \frac{\beta}{2(1+\delta)} \left[\sqrt{V_E - V_{to} - (1+\delta)V_S} \right]^2$$

$$V_S < V_P, \quad V_D > V_P, \quad \rightarrow \quad V_E > V_{to} + (1+\delta)V_S$$

$$V_P = \frac{V_E - V_{to}}{(1+\delta)}$$




Ec. en corte:

$I_D = 0$, $V_S > V_P$, $V_D > V_P$


$Q_i = 0$ en todo el canal

$V_g < V_{to} + (1 + \delta) V_S$

Simbolo de circuito del transistor MOS

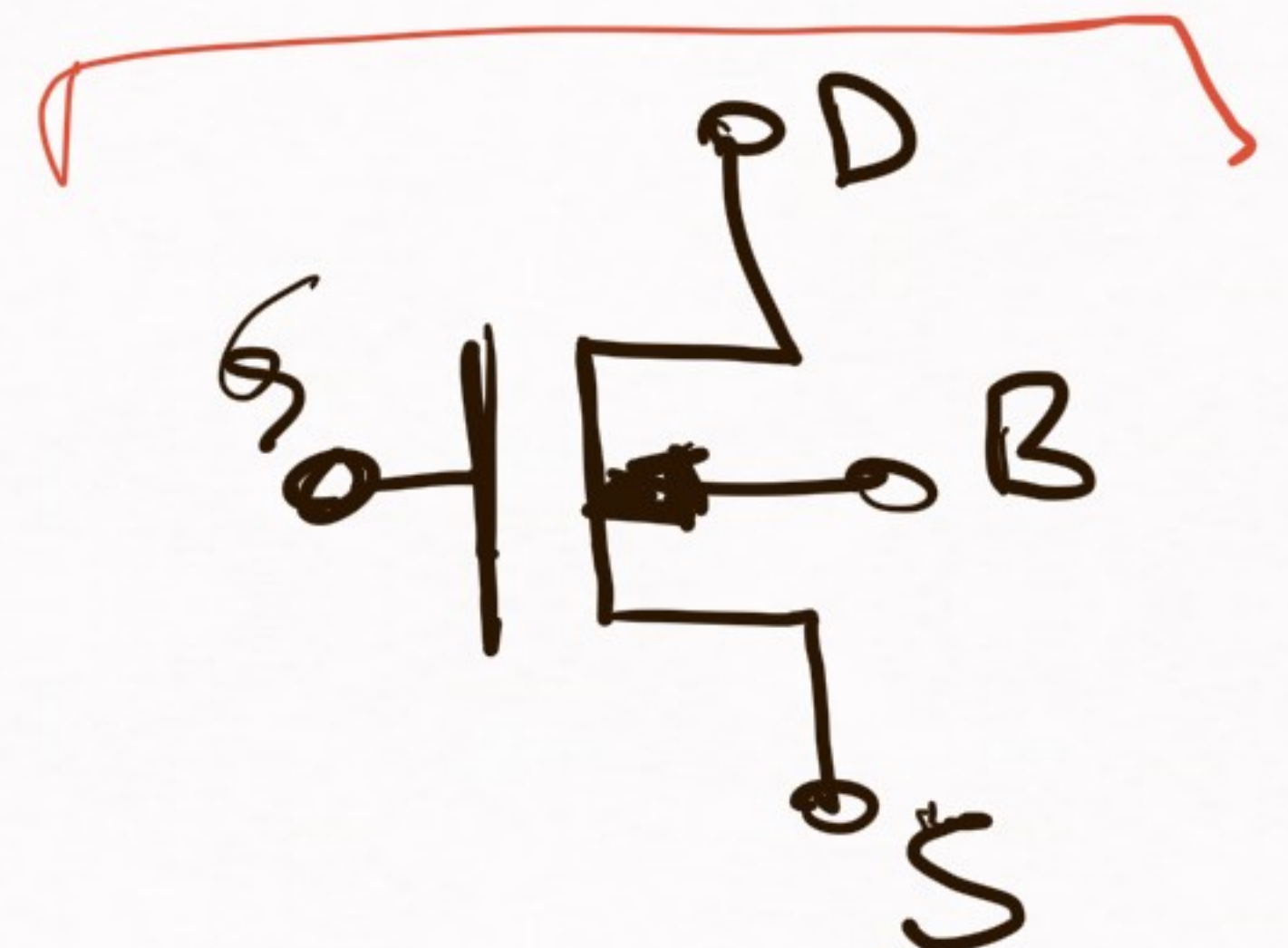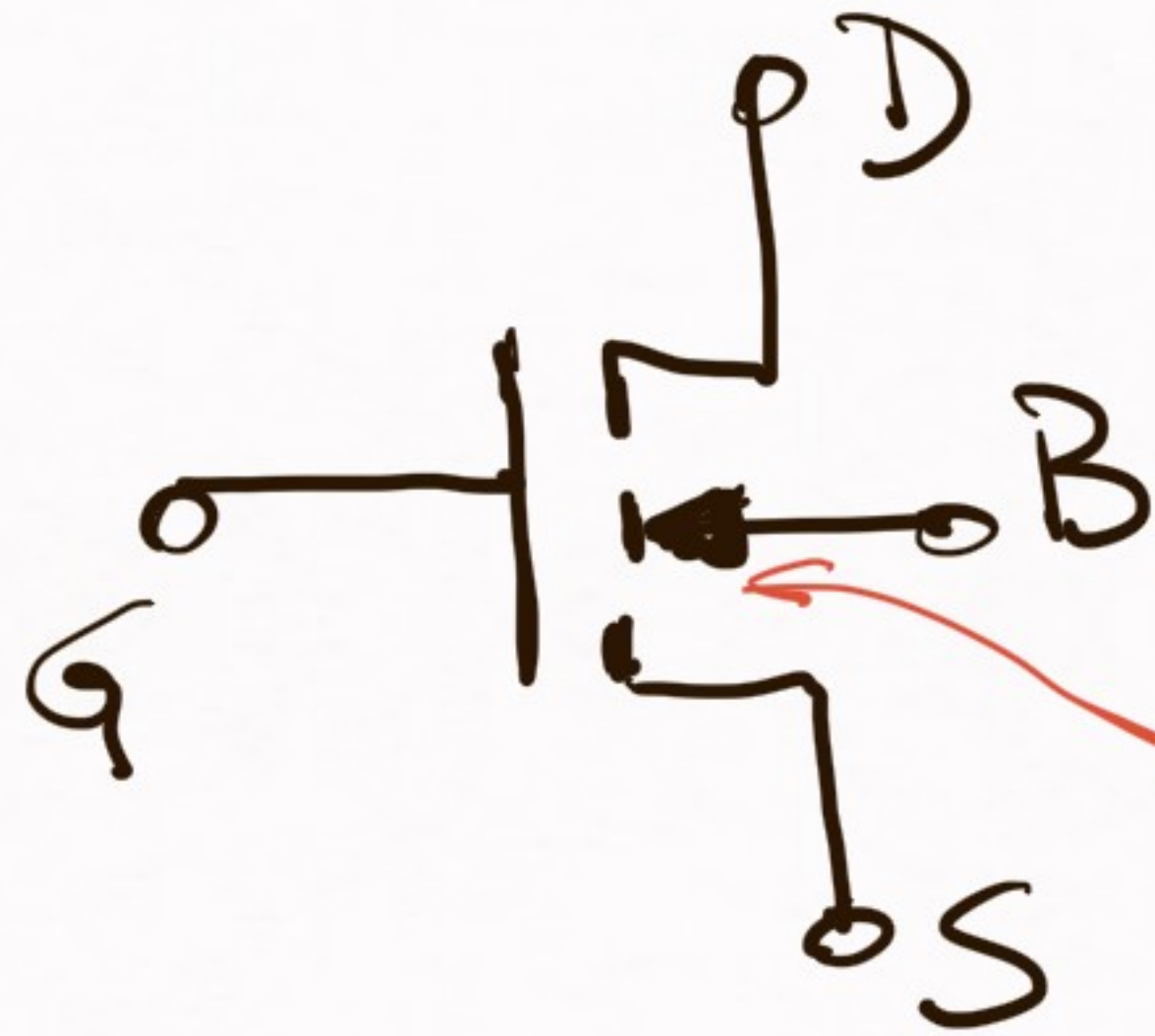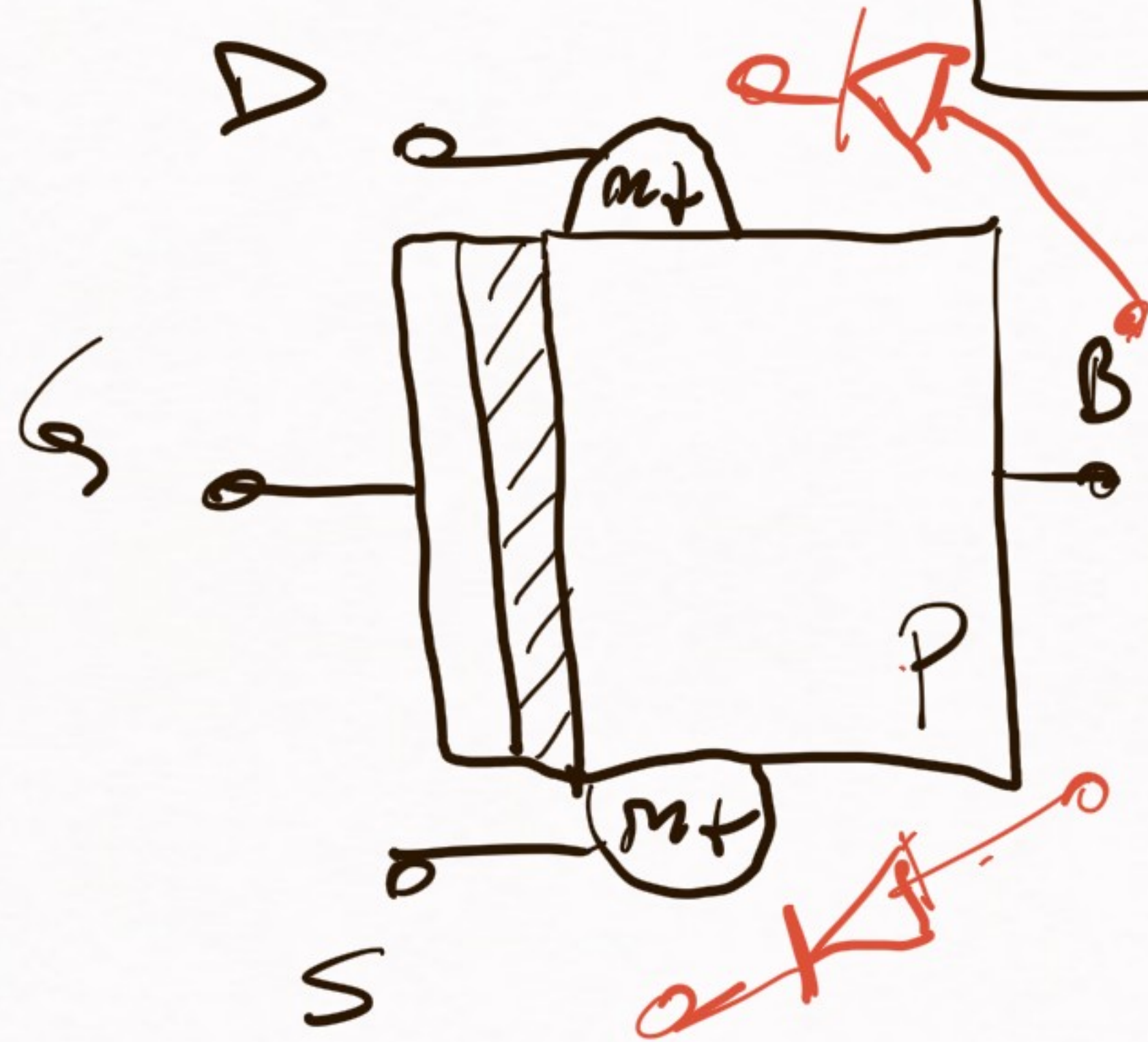


Sim Conexión explícita del sustrato

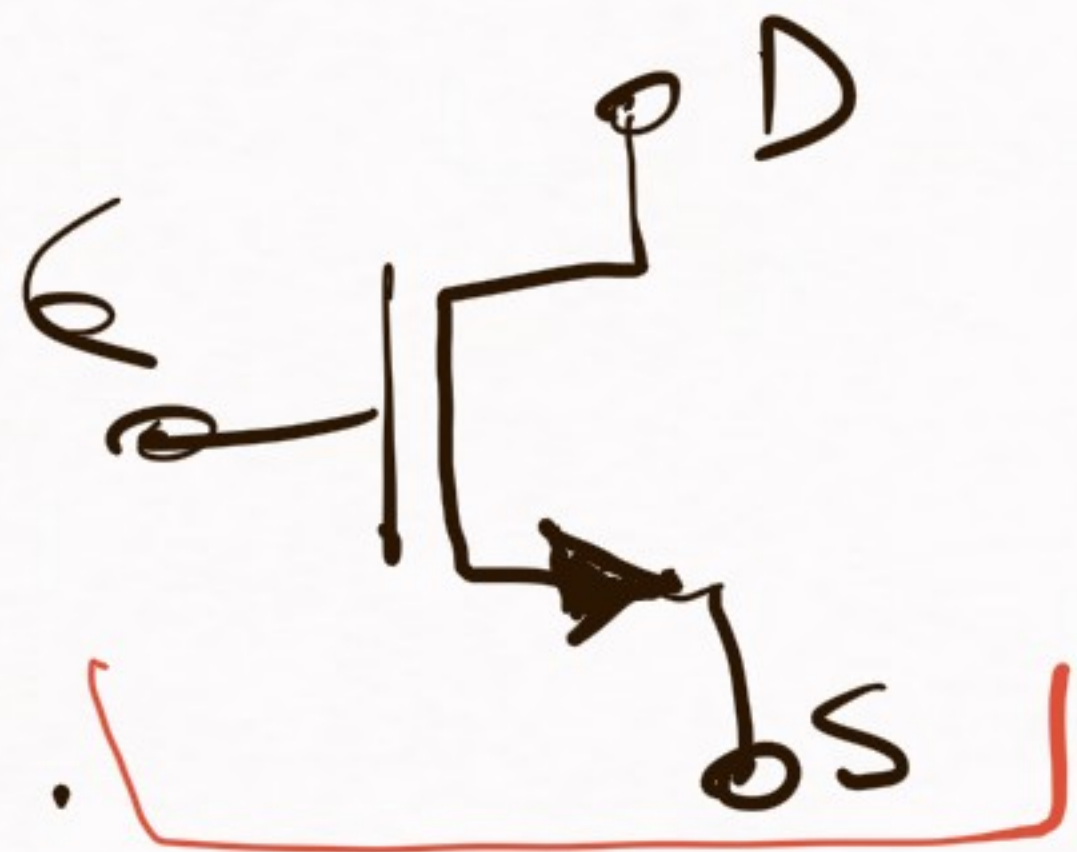

flecha apunta en el sentido directo de la juntura B-S (o B-D)

Transistores MOS discretos

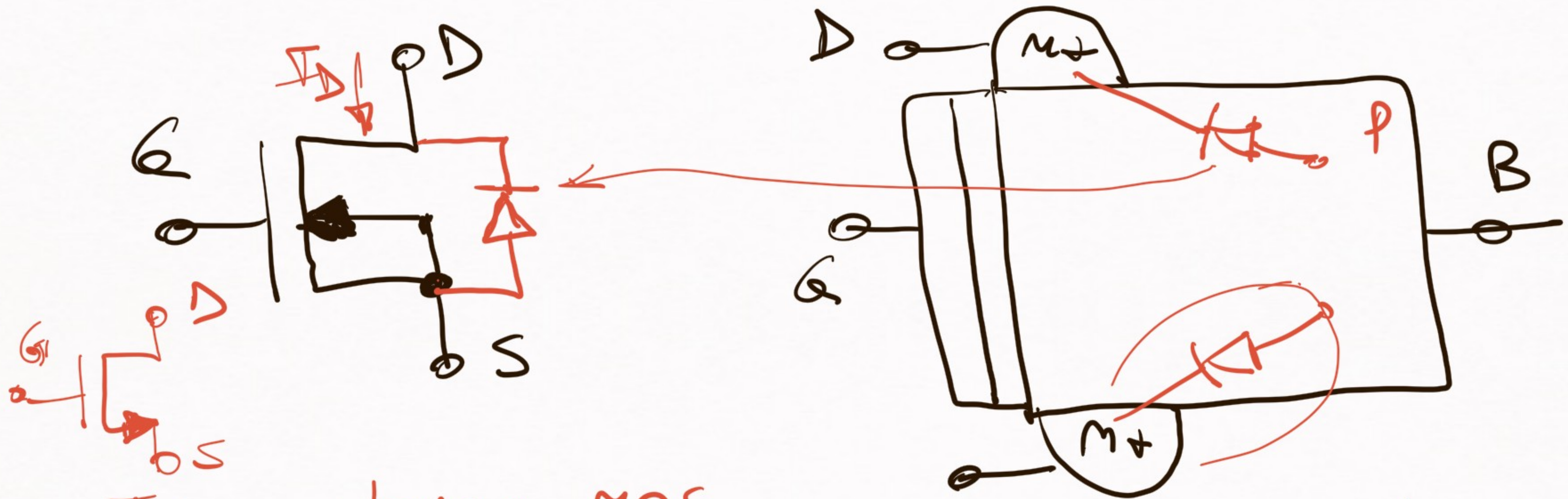

Transistores MOS

discretos:

→ tienen 3 terminales

→ no son simétricos respecto a S y D

→ Tienen el diodo D-B en "anti paralelo"

Ejts de circuitos con transistor MOS

1) Uso como llave:


MI: $V_{to} = 1.5V$

$\mu = 0.3$

$\beta = 0.1 A/V^2$

LED: $V_{fLED} = 1.4V$

Diseñar R_D para que $I_{LED} = 10mA$

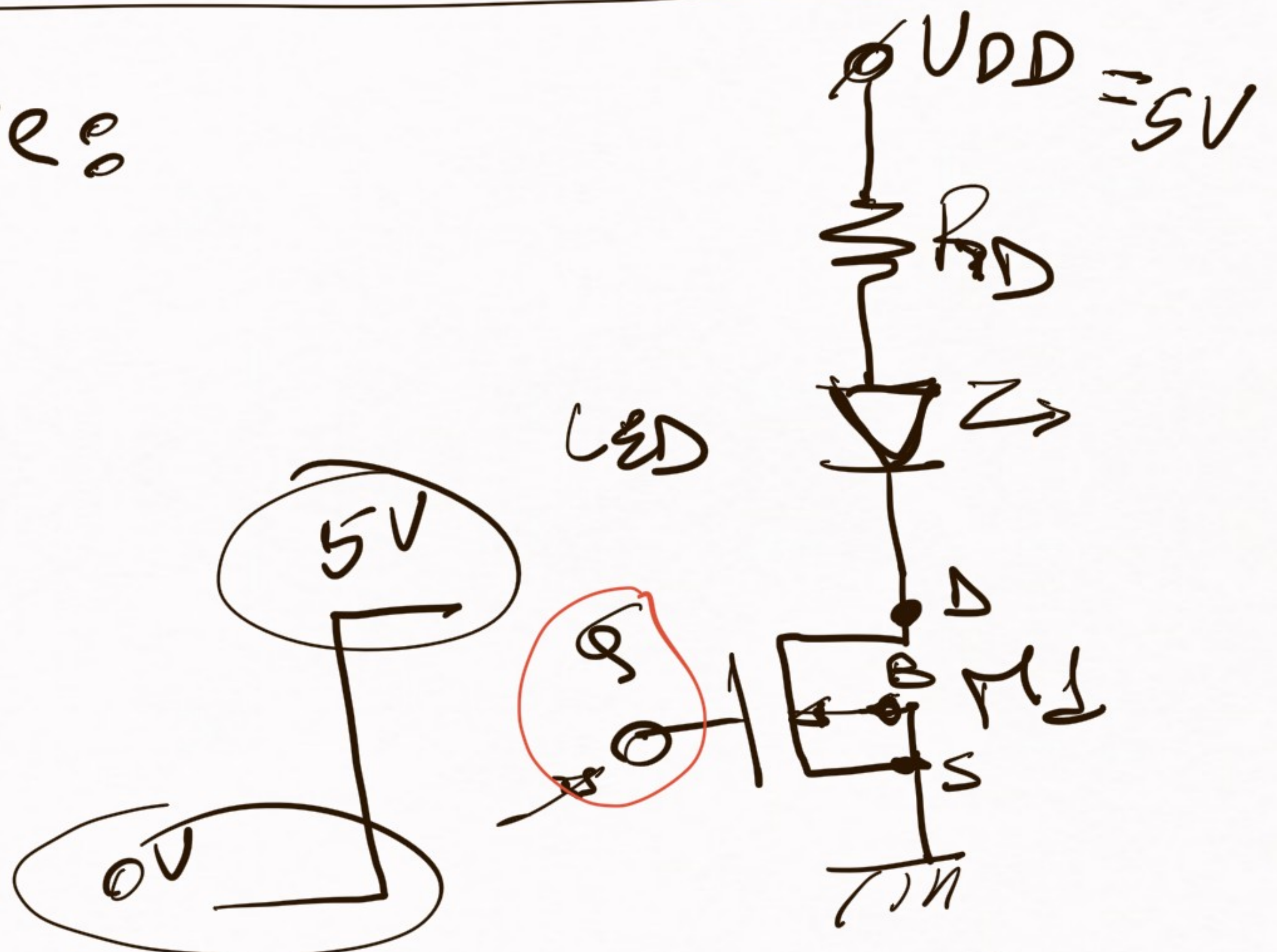

1) $V_G = 0 \Rightarrow \textcircled{H}$ π 1 cortado

$I_D = 0 \Rightarrow I_{LED} = 0$
(LED apagado)


\Rightarrow verifico si solución es coherente con lo \textcircled{H} :

$$V_S > V_P, \quad V_D > V_P$$

$$V_{SB} = 0 \Rightarrow V_{GB} = 0$$

$$\frac{V_G - V_{th}}{1 + \beta} = \frac{-1.5V}{1.3}$$
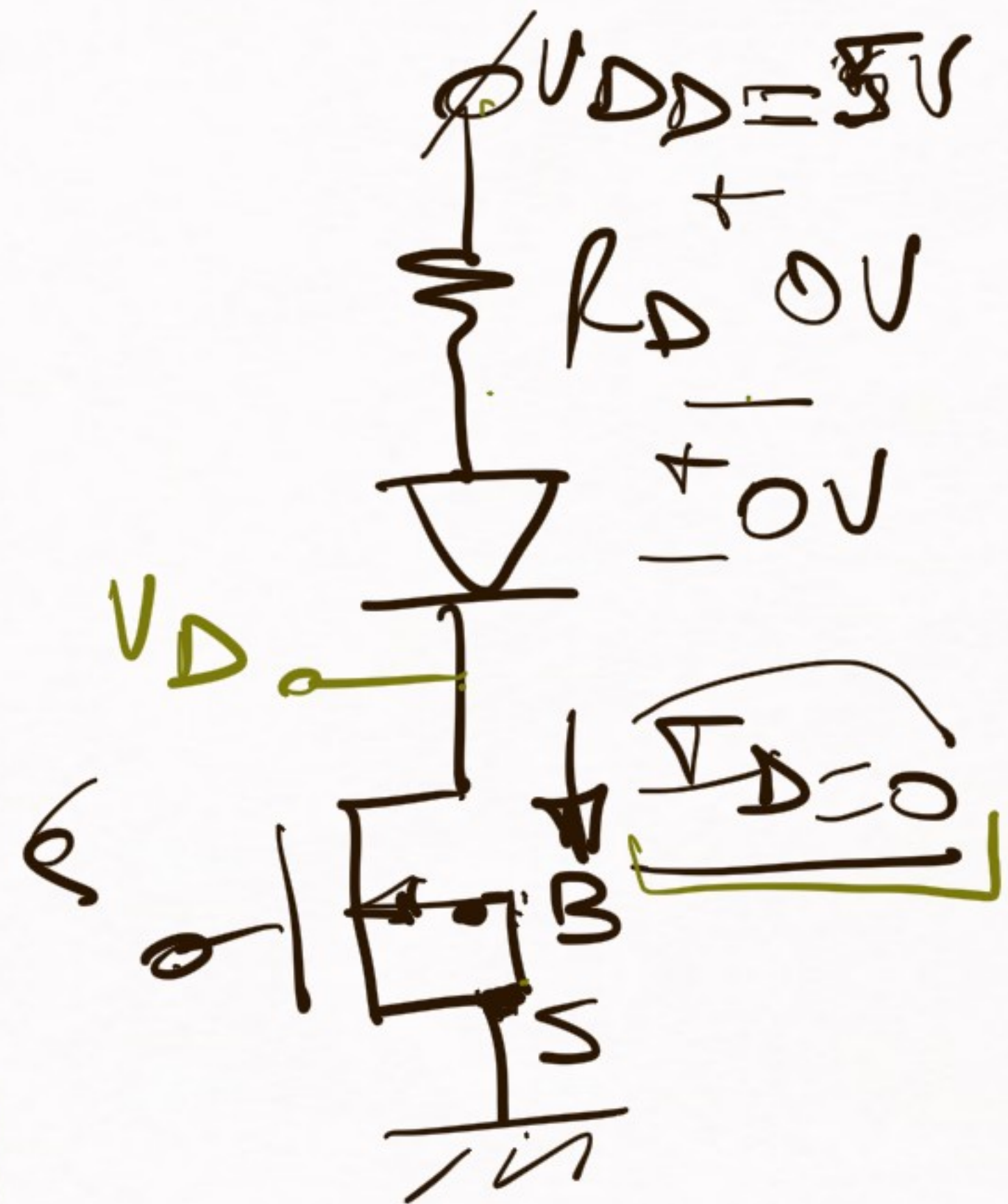
$$V_D > V_P, \quad V_D = 5V > \frac{0 - 1.5}{1.3}$$



$$V_D = V_{DD} - R_D \cdot I_D - V_{LED}$$

$$V_D = 5V - 0 - 0 = 5V$$


2) $V_G = 5V$

Traces en ~~zona~~ lineal? $V_S < V_P, V_D < V_P$


$R_{in} \approx R_{out}$


Traces en saturación? $V_S < V_P, V_D > V_P$

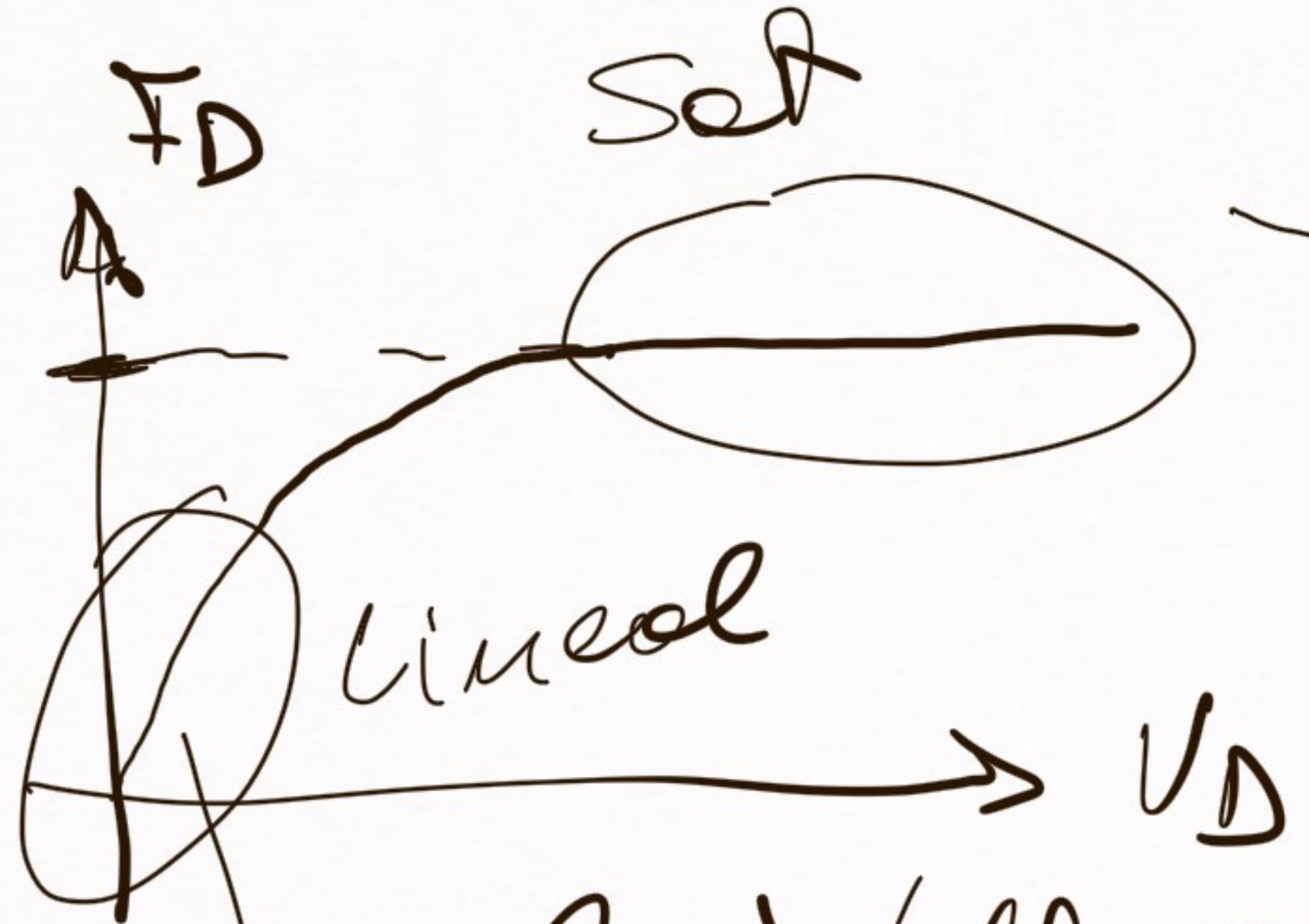↳ ~~traces~~ sistema \approx fuente de corriente



$\sim R_{out}$ (llave cerrada)

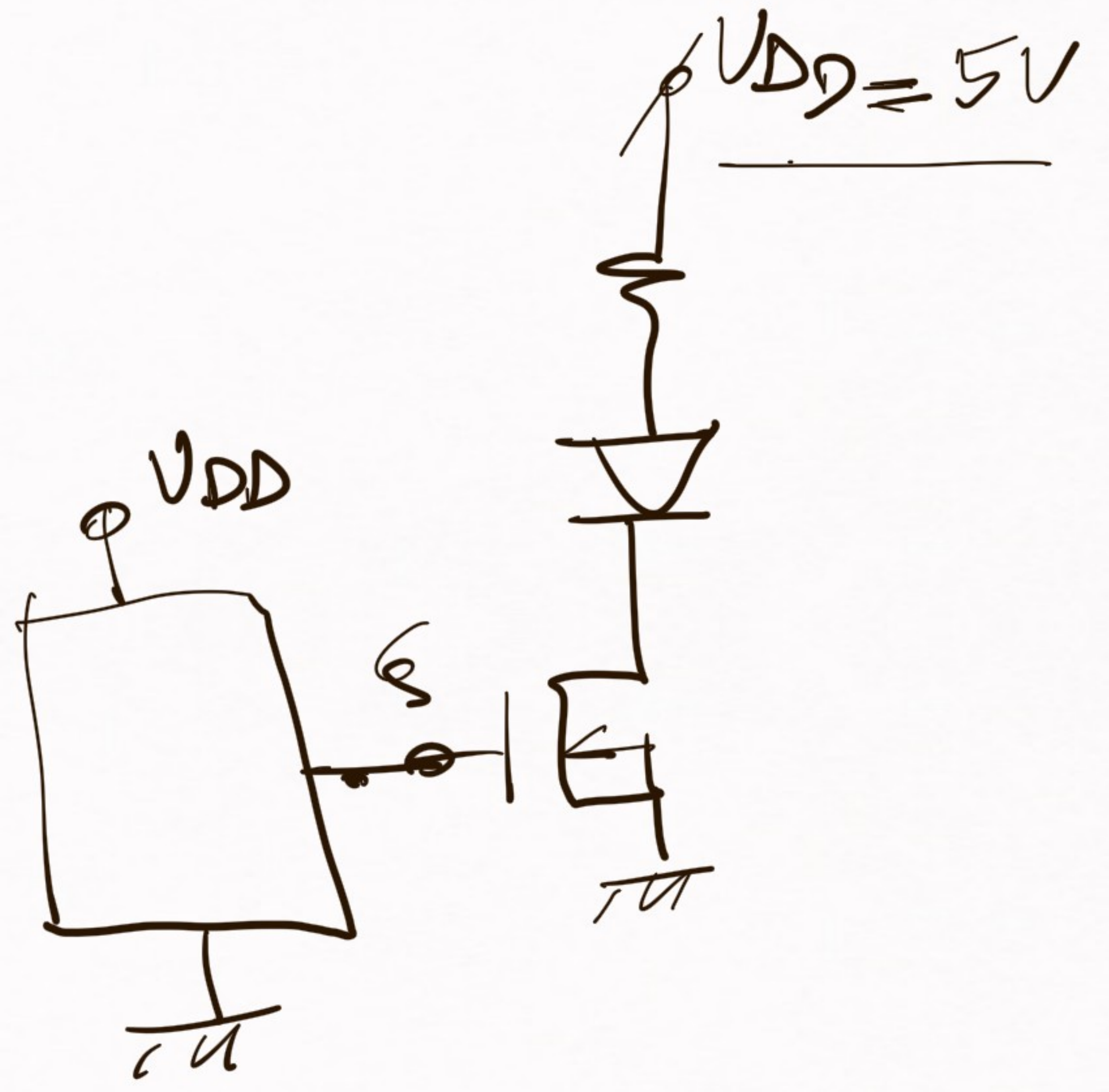

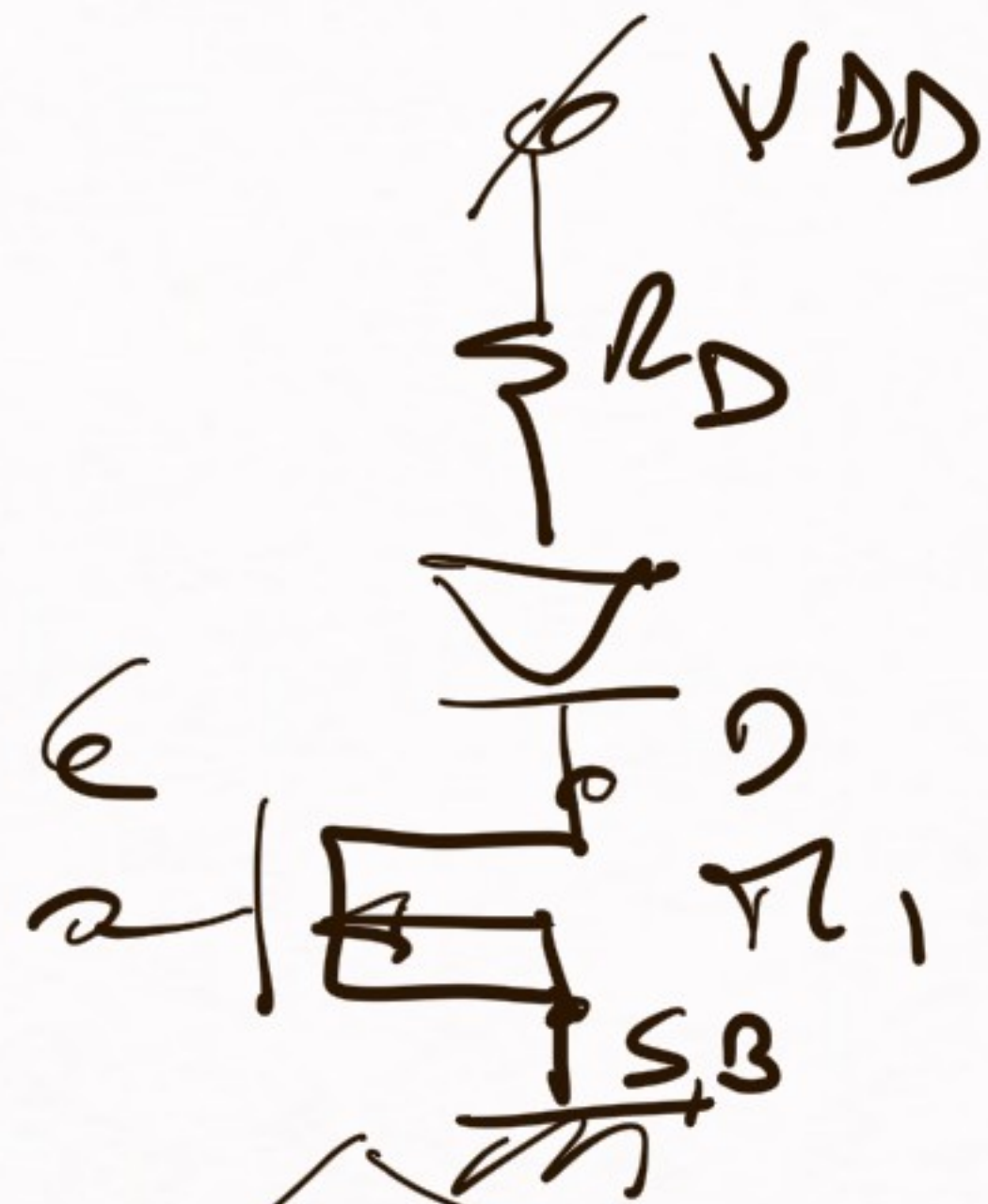

NMOS en saturación:



$$I_D = f(V_G, V_{th}, \beta, \delta)$$

dispersion

NMOS en zona lineal


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{si } V_D \ll V_P \end{array} \right.$$



$$f(V_G, \beta, V_{th}) = R_{ON}$$

Si $R_{ON} \ll R_D$

\Rightarrow corriente fijada por R_D

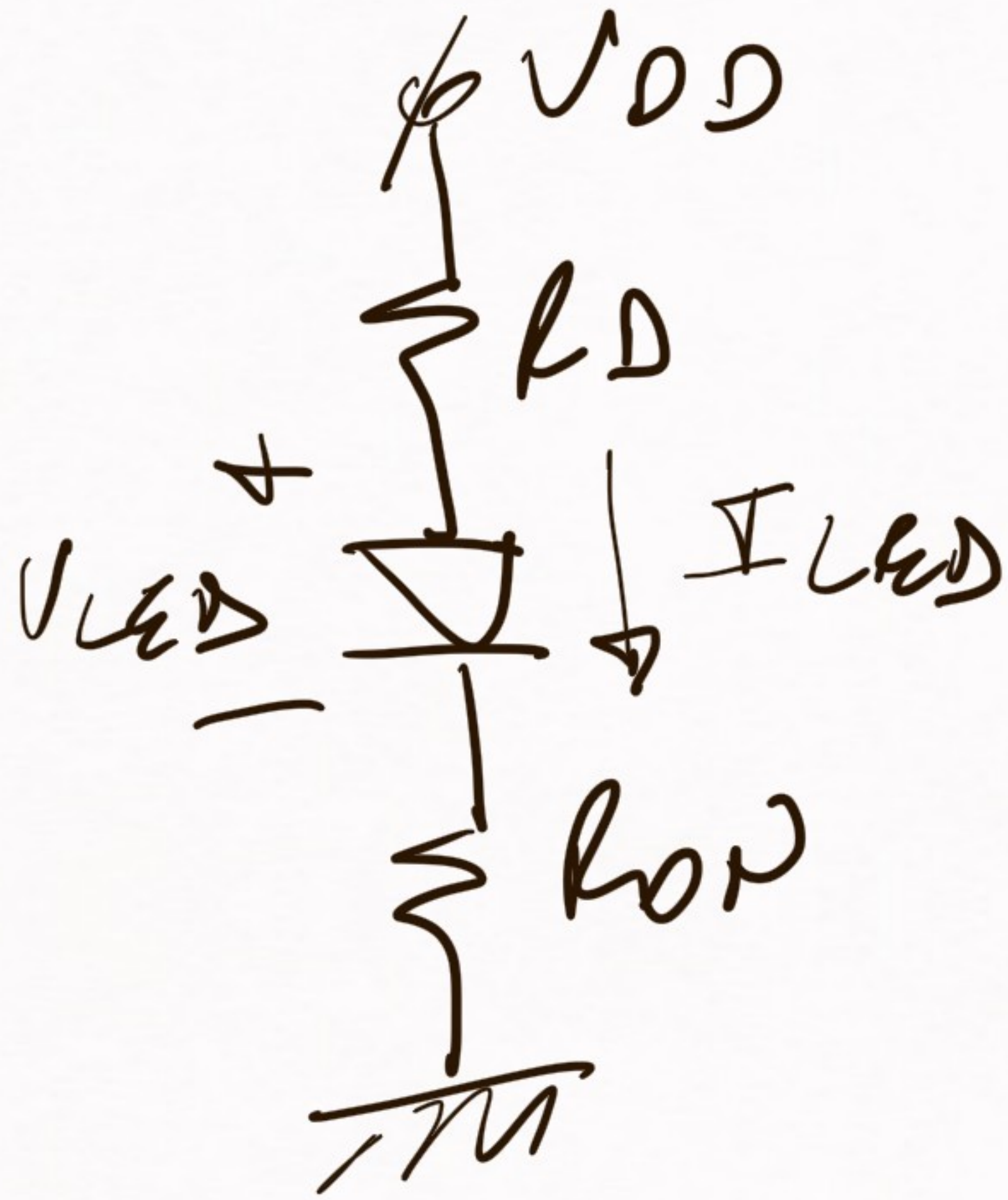

$$I_{LED} = \frac{V_{DD} - V_{LED}}{R_D + R_{OP}} \quad (*)$$

$$\text{Si } R_{OP} \ll R_D$$

$$\Rightarrow I_{LED} \approx \frac{V_{DD} - V_{LED}}{R_D}$$

$$R_{OP} = \frac{1}{\beta (V_G - V_{th})} = \frac{1}{0.1 (5 - 1.5)} = 2.9 \Omega$$

$$(*) \quad V_D \ll V_P$$

Usando (*) 5V 1.4V

$$I_{LED} = \frac{V_{DD} - V_{LED}}{R_D + R_{ON}} \Rightarrow R_D + R_{ON} = 360\Omega$$

11
10mA


$$\Rightarrow R_D = 357\Omega \quad (\text{desprezando } R_{ON})$$

$$\Rightarrow R_D \approx 360\Omega$$

Verifico (4): Zone linear: $V_S < V_P$

~~$V_D < V_P$~~

$V_D \ll V_P$

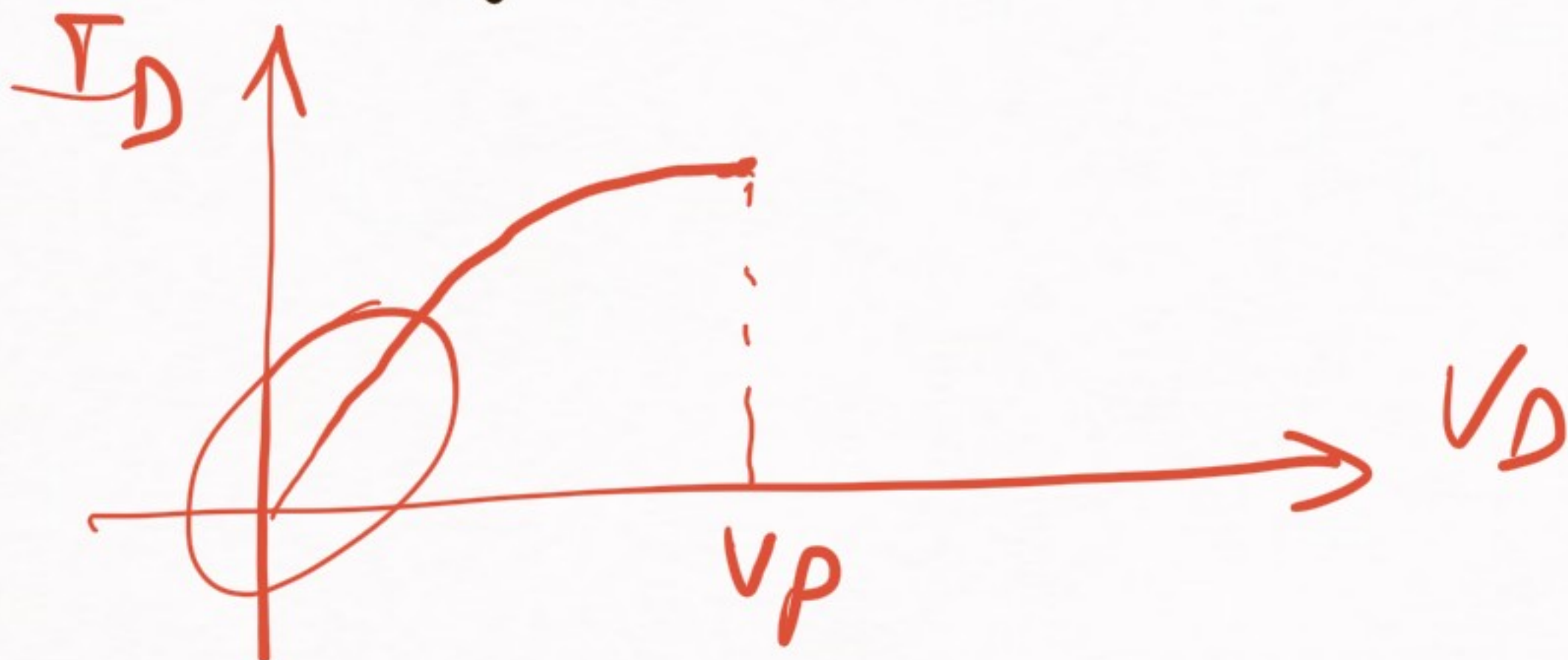


verifico (A):

$$V_S < V_p \iff \underbrace{V_G}_{\parallel 5V} > \underbrace{V_{to} + (1 + \beta) V_S}_{\parallel 1.5V} \parallel V_{SB} = 0$$


$$V_D < V_p = \frac{5V - 1.5V}{1 + \beta} = \frac{3.5}{1.3} = 2.7V$$

$$\begin{aligned} V_D &= V_{DD} - R_D \cdot I_D = V_{LED} = \\ &= (V_{DD} - V_{LED}) \cdot \frac{R_{ON}}{R_D + R_{ON}} = \\ &= \underline{\underline{2.9mV}} \quad \rightarrow \quad \underline{\underline{3.6V}} \end{aligned}$$

$$\rightarrow \boxed{R_D = 360\Omega}$$

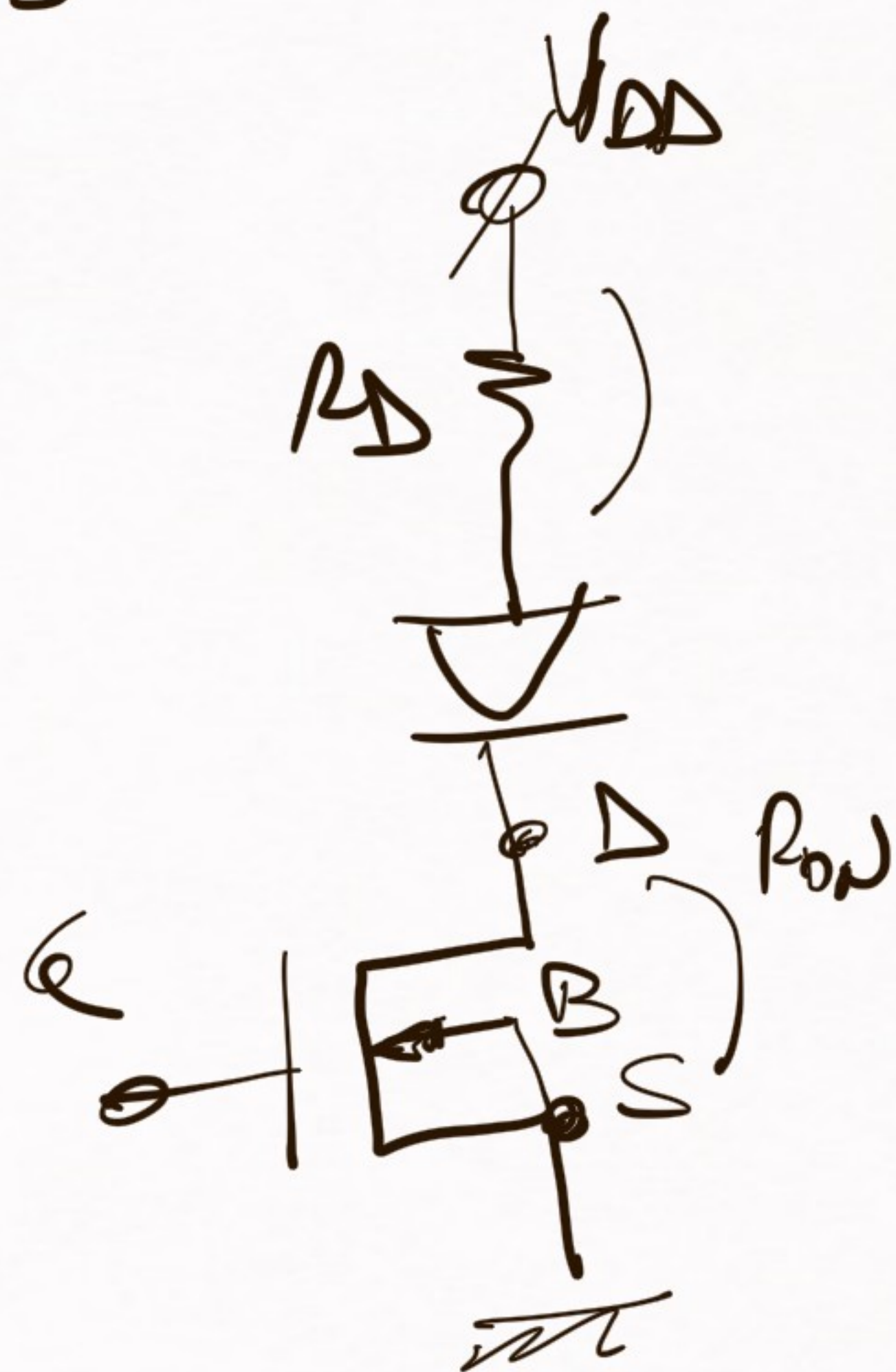

Ej. en saturación:

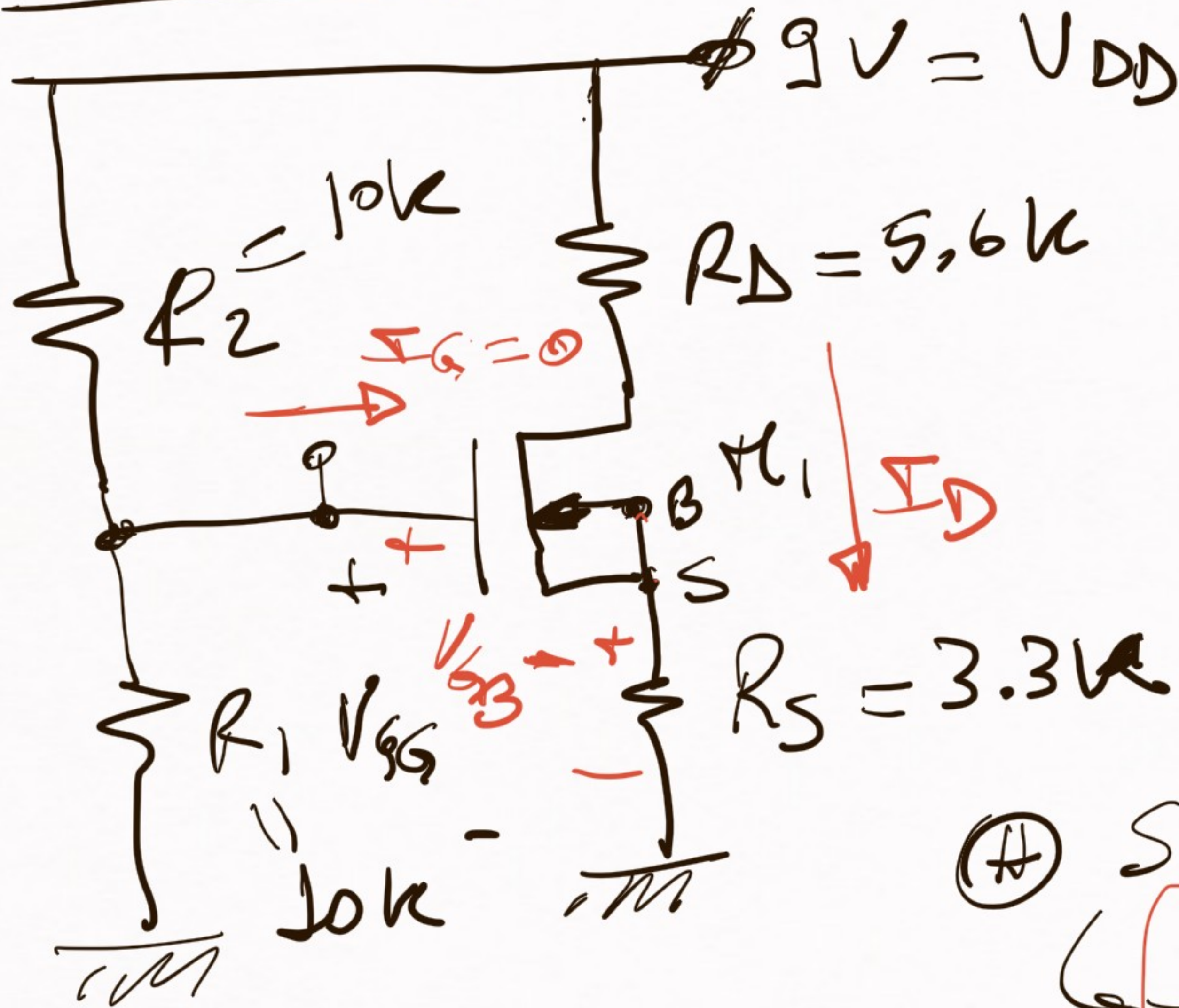

$n_1: V_{t0} = 1V$
 $\gamma \approx 0$
 $\beta = 1mA/V^2$

$I_D?$

⊕ Saturación

$$I_D = \frac{\beta}{2(1+\gamma)} \left(V_{GS} - V_{t0} - \frac{\gamma V_{DS}}{1+\gamma} \right)^2$$

$$I_D = \frac{\beta}{2(1+\gamma)} (V_{GS} - V_{t0})^2$$

0

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{DD} = 4.5V$$

$$V_{GS} = V_{GS} + R_S I_D$$

$$I_D = \frac{\beta}{2(1+\beta)} (V_{GS} - V_{th})^2$$

$$V_{GS} = 4.5V$$

$$V_{GS} = V_{GB} + R_S \cdot I_D$$


$$4.5V = V_{GB} + \frac{R_S \cdot \beta}{2(1+\beta)} (V_{GB} - V_{th})^2$$

→ sc. de 2do grado

$$\Rightarrow V_{GB} = \begin{matrix} 2.18V \\ -0.79V \end{matrix}$$

$$V_S < V_P, \quad V_G > V_{th} + (1+\beta)V_S$$

→ no se cumple

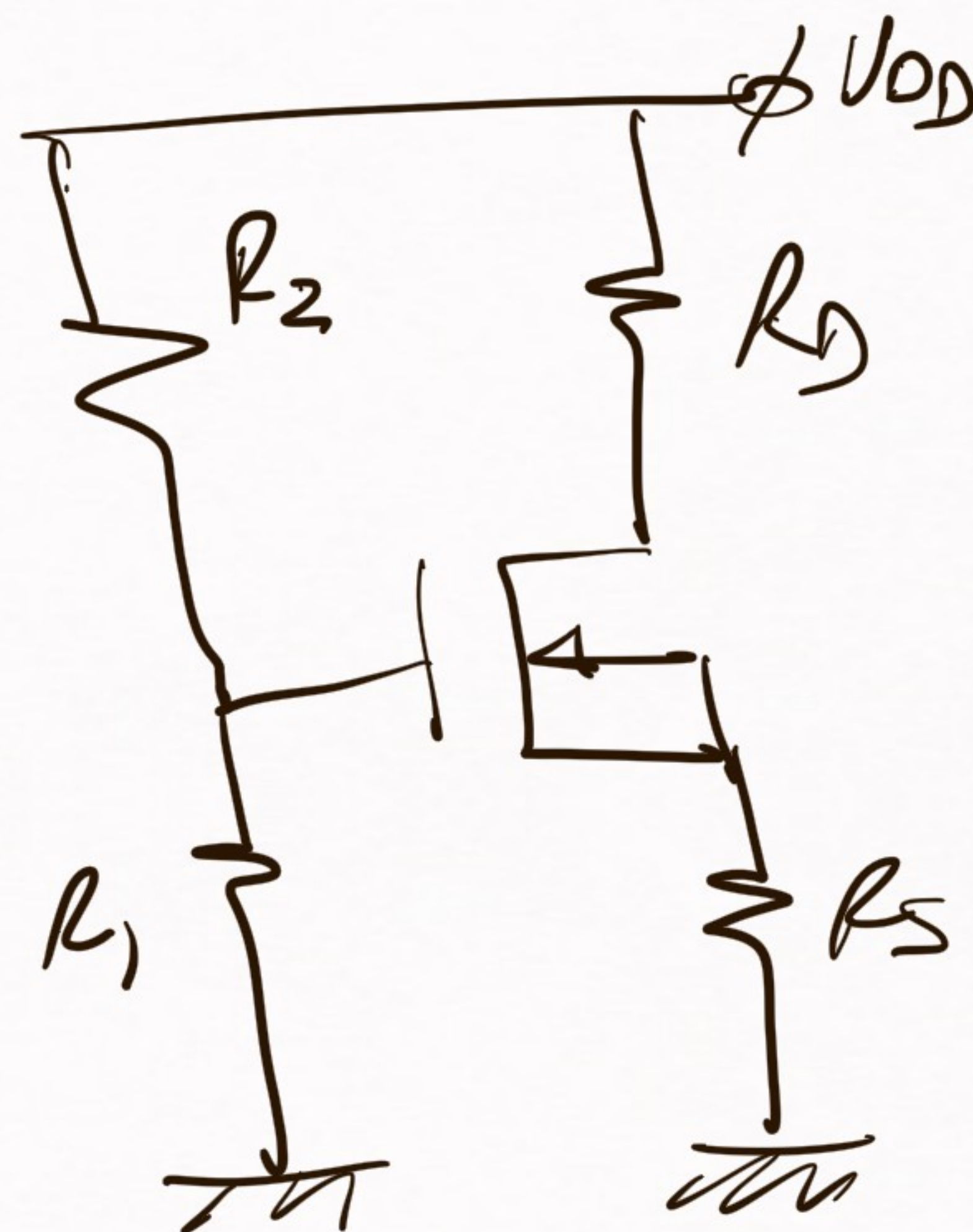

transistor
no va a
estar saturado

$$V_D \stackrel{?}{=} V_P = 1.18V$$

$$V_{DB} = 3.22V$$

$$V_{DB} = V_{DD} - R_D I_D -$$

$$- \underbrace{R_S I_D}_{2.32V} =$$

$$\underline{\underline{2.76V}}$$

