
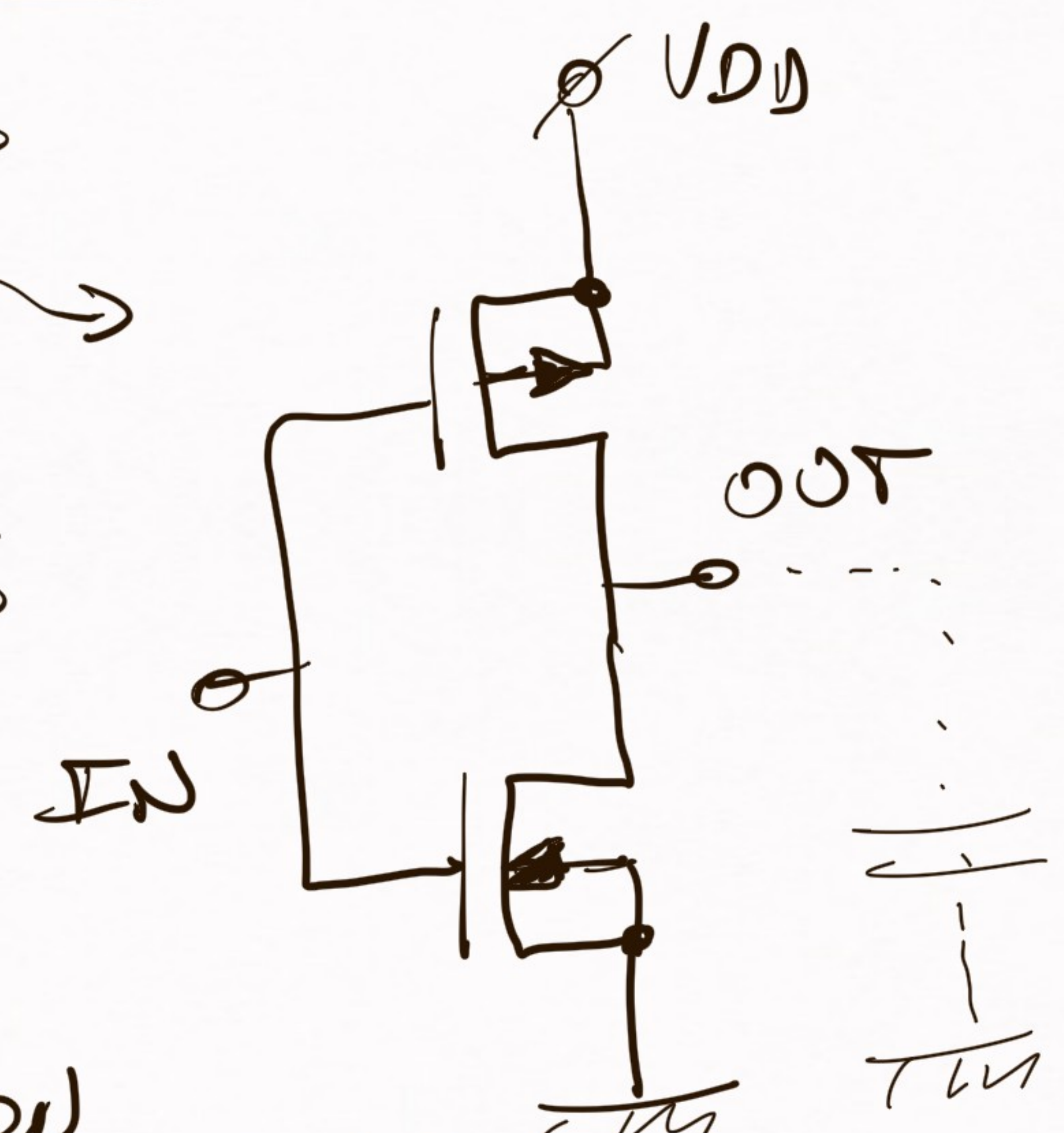


# Inverter CMOS



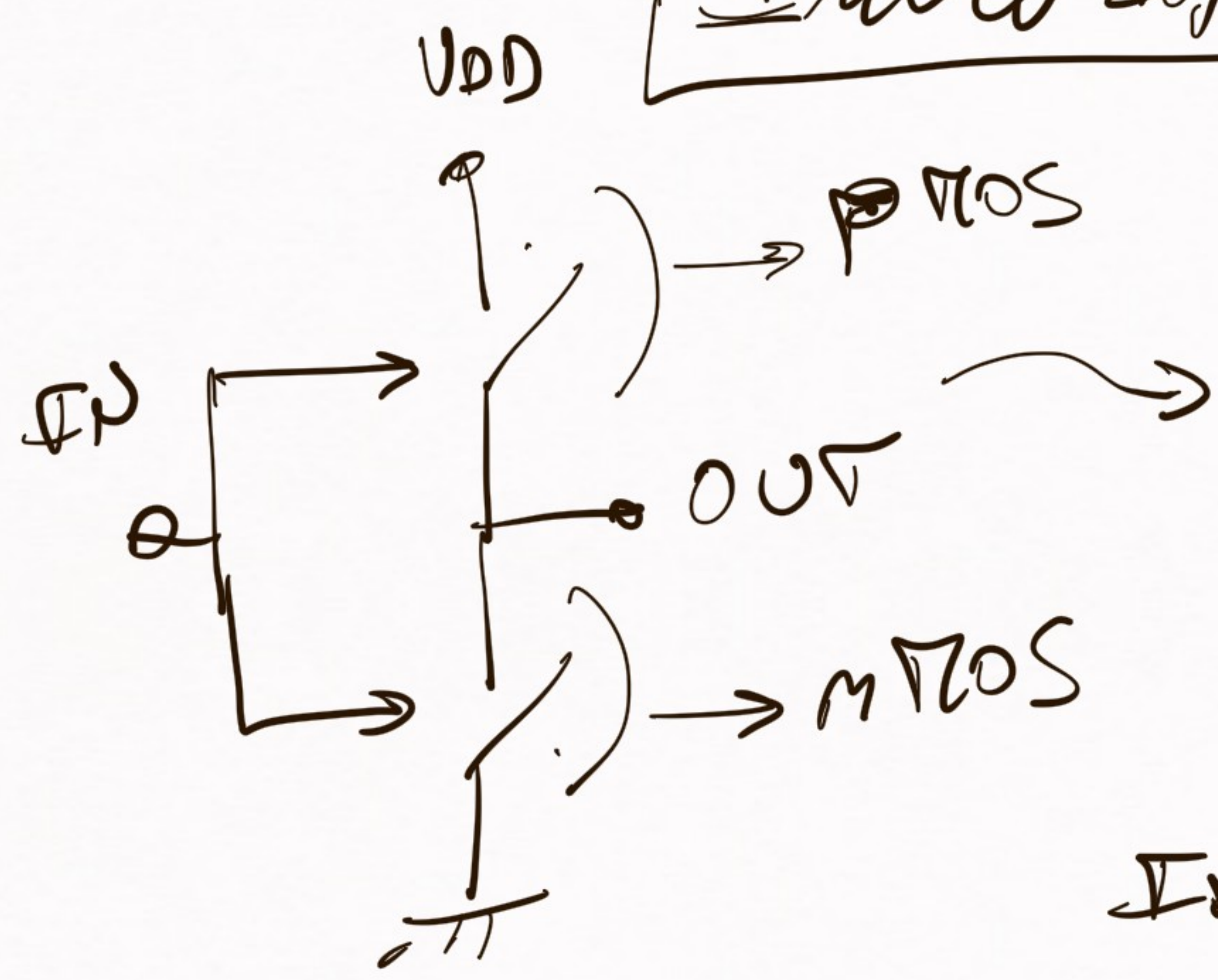


$V_{IN} = V_{DD} \Rightarrow$  NMOS ON  
 PMOS OFF  $\Rightarrow$  OUT = 0



$V_{IN} = 0 \Rightarrow$  NMOS OFF, PMOS ON  $\Rightarrow$  OUT =  $V_{DD}$

# Clave analógica

## Sample & Hold

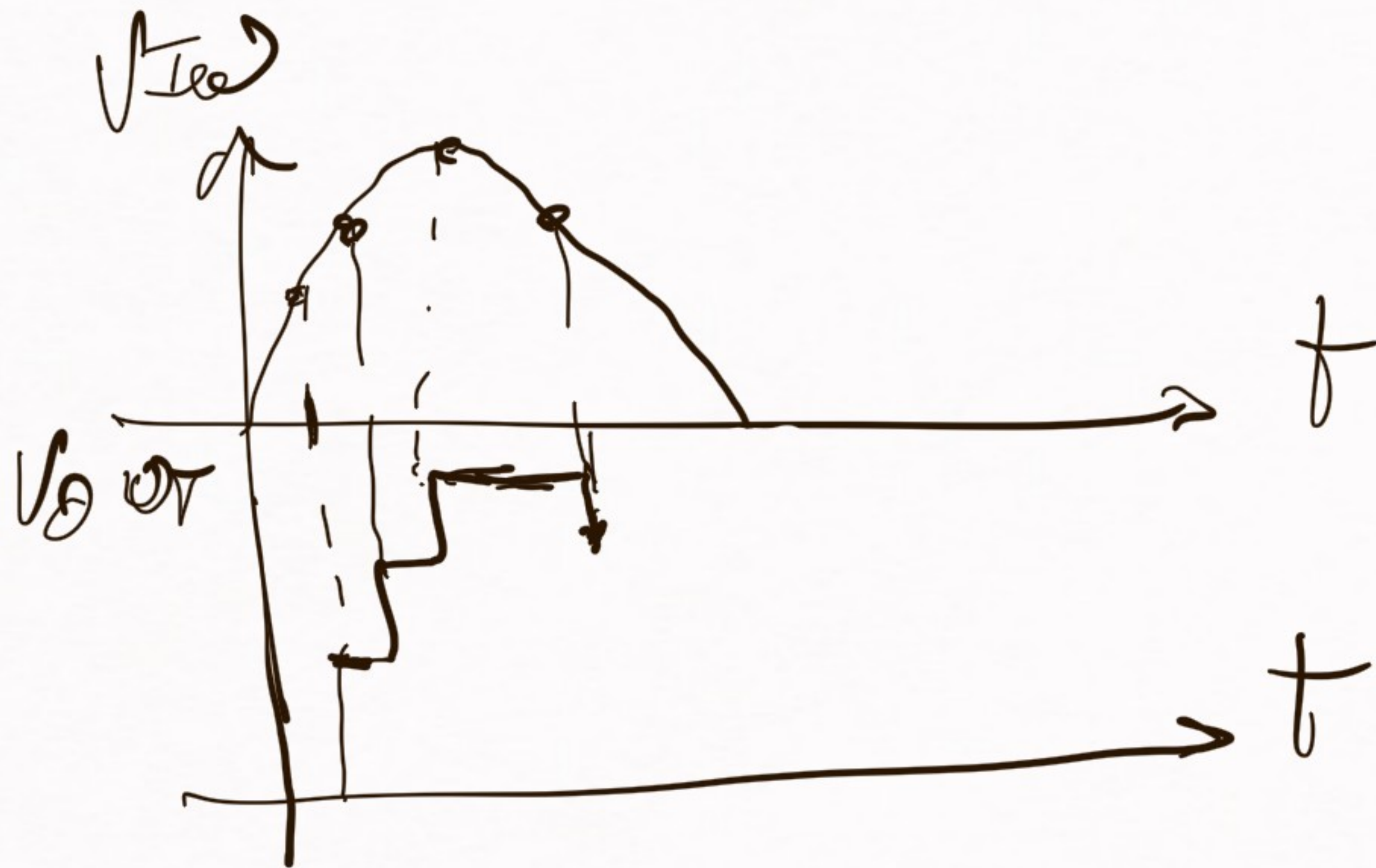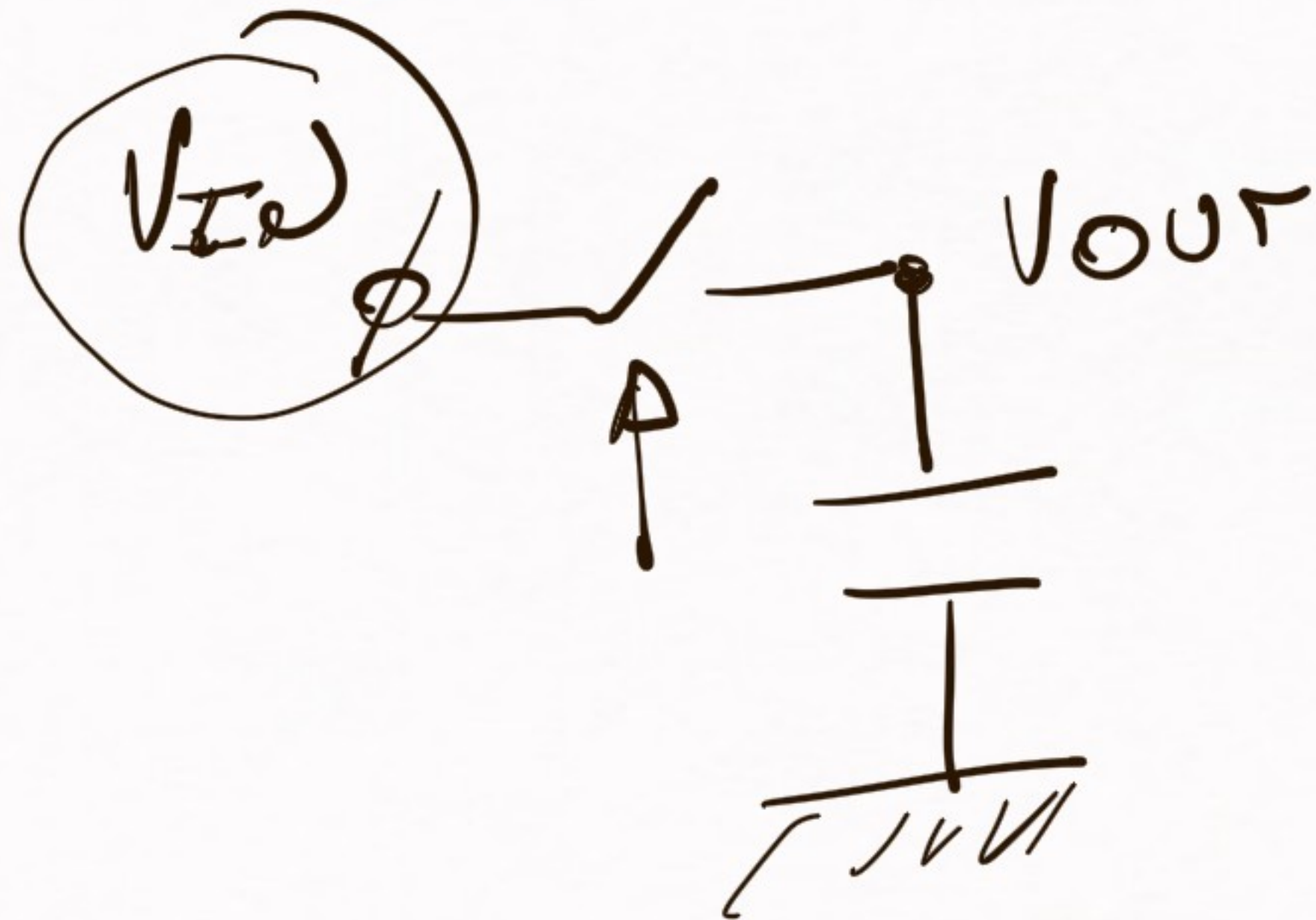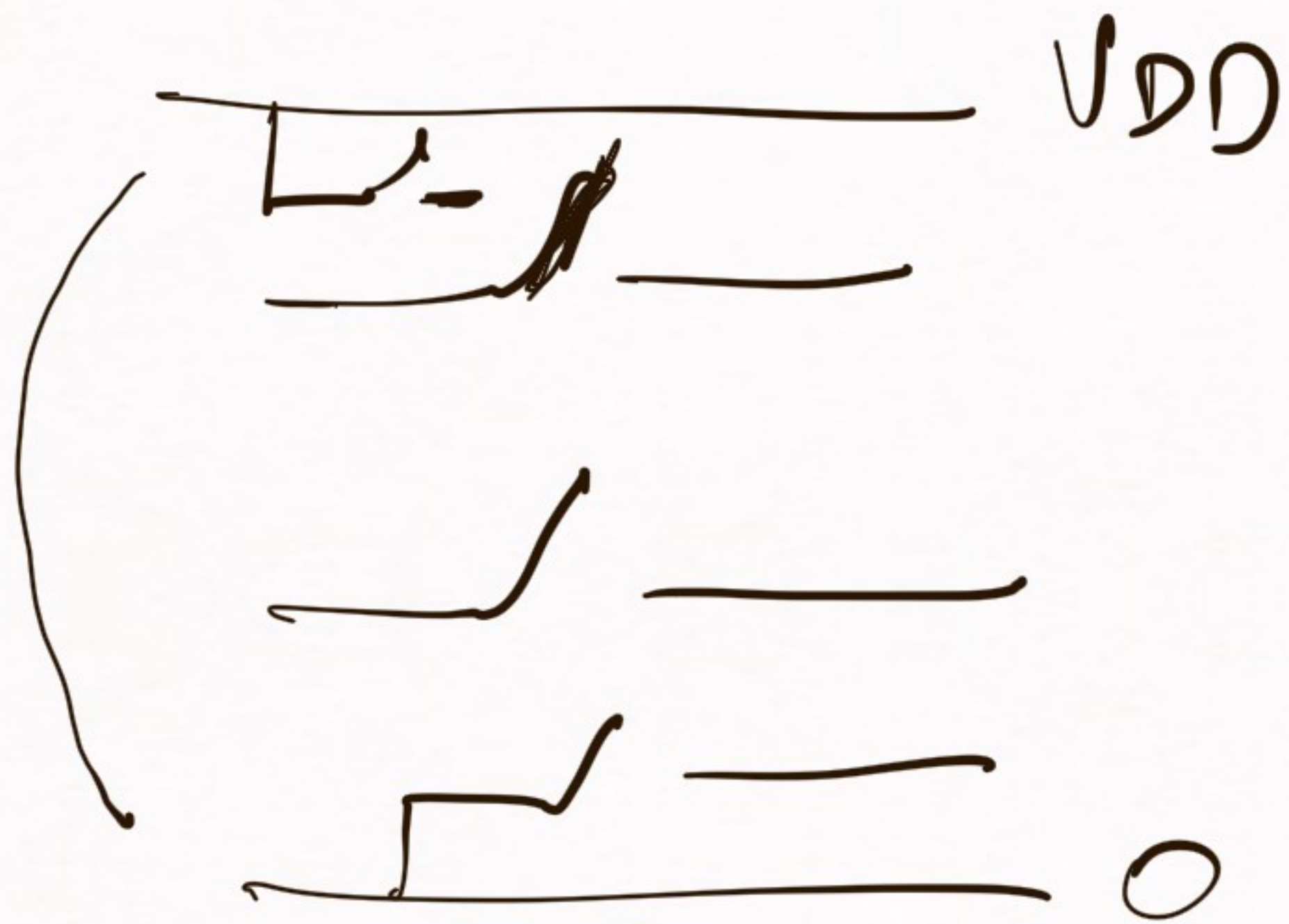

Close analysis

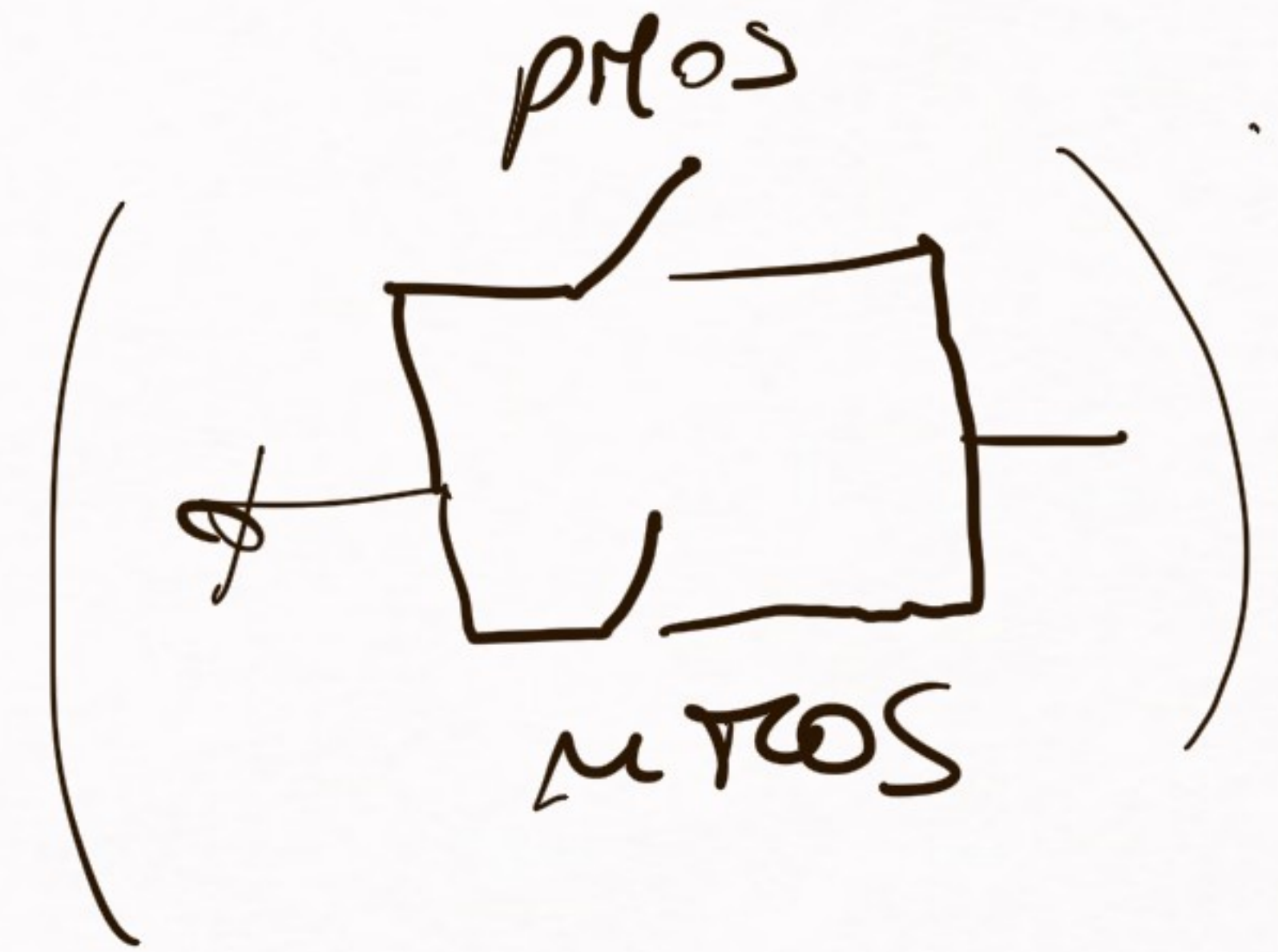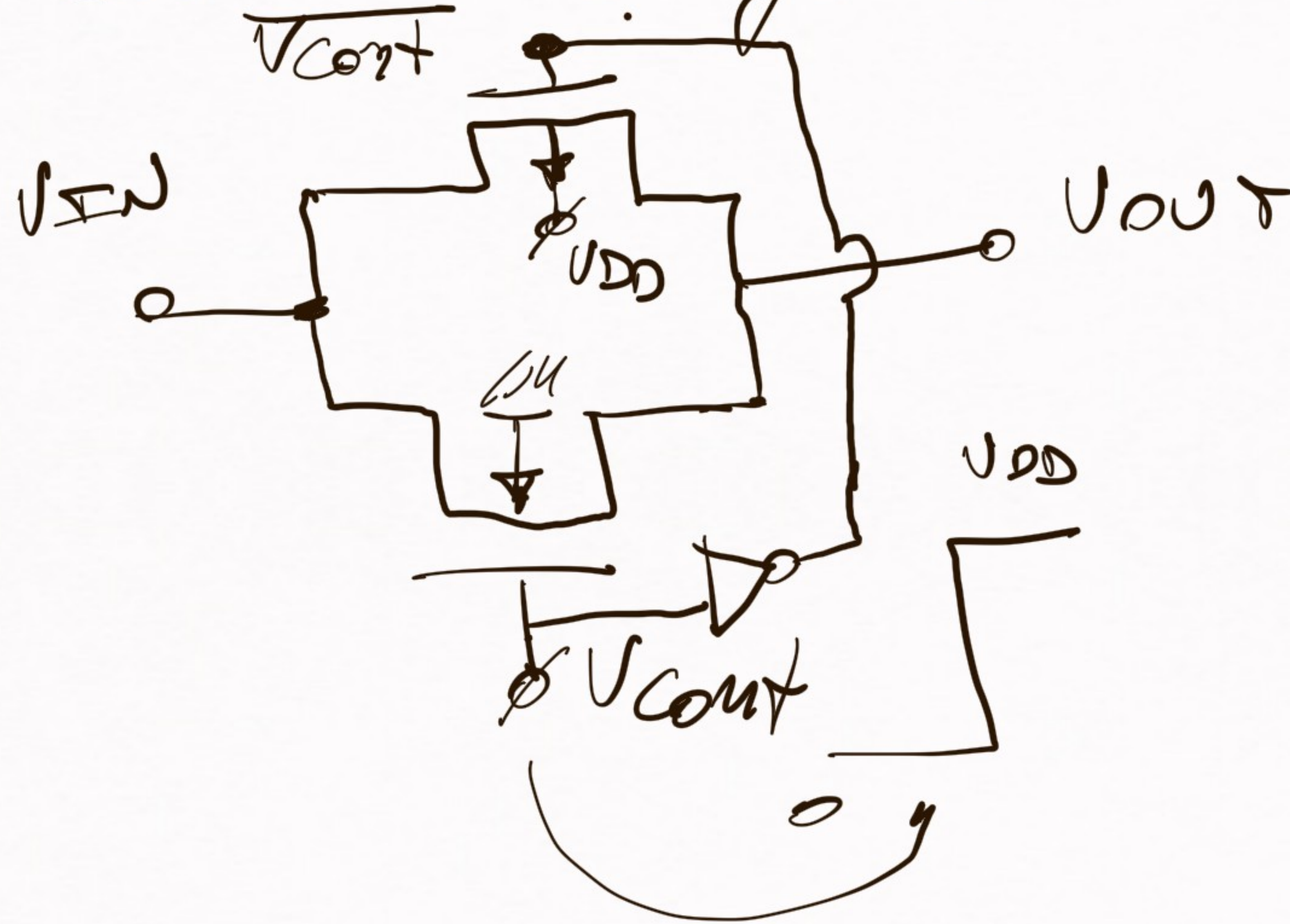


## Efectos de 2do orden

- 1) Conductancia de salida no nula del transistor en saturación  
(Modulación de largo de canal)
- 2) Corriente sub umbral.

# Efecto de modulación de largo de canal

Transistor en saturación

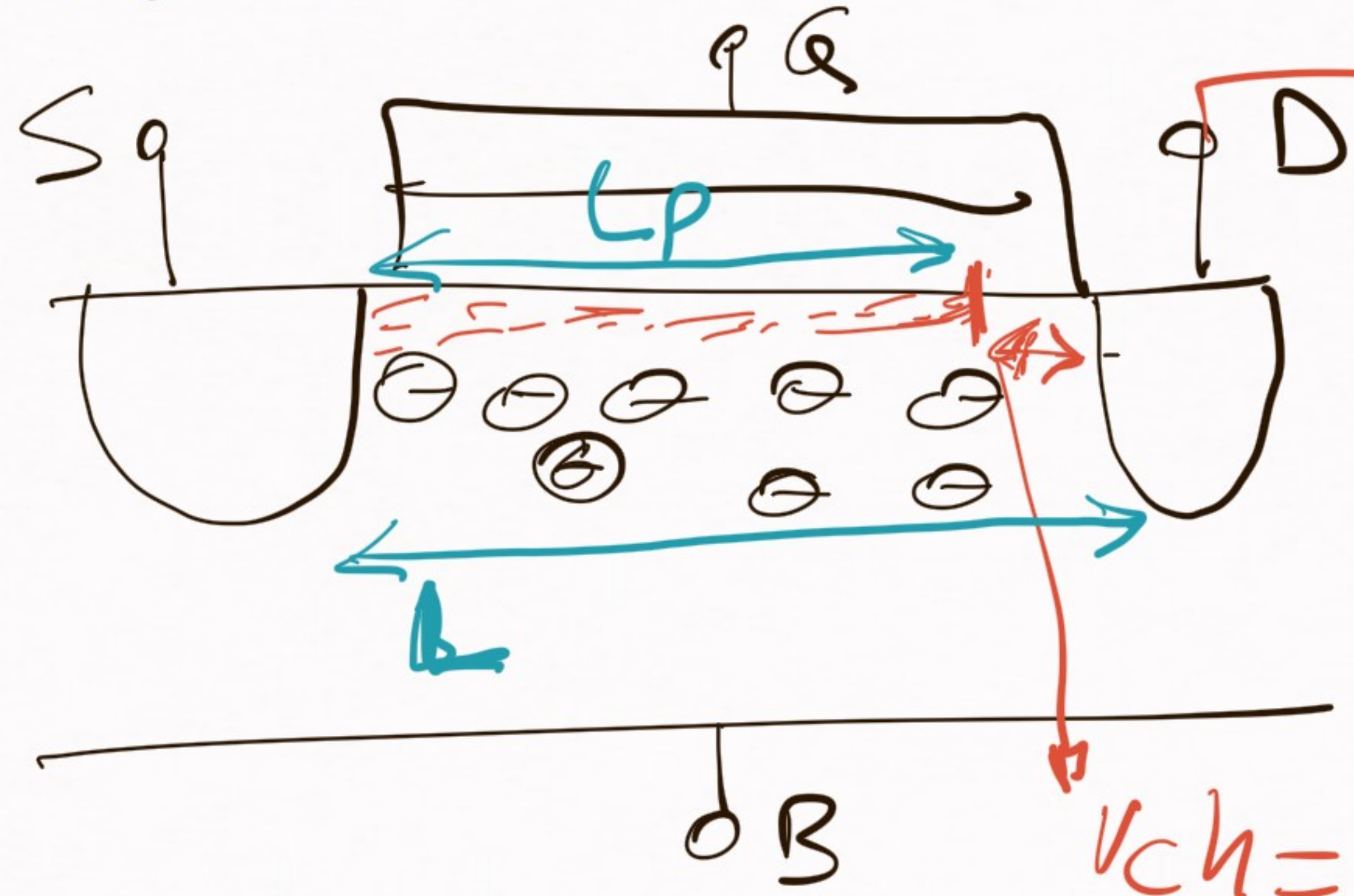


$V_D$

$V_D \uparrow \rightarrow L_p \downarrow$   
 $\Rightarrow I_{Dsat} \uparrow$


$$I_{Dsat} = I_{Dlim} \Big|_{V_D = V_p} = \mu \cdot C_{ox} \cdot W \cdot f(V_{GS}, V_{DS}, V_{DB})$$

$L_p$

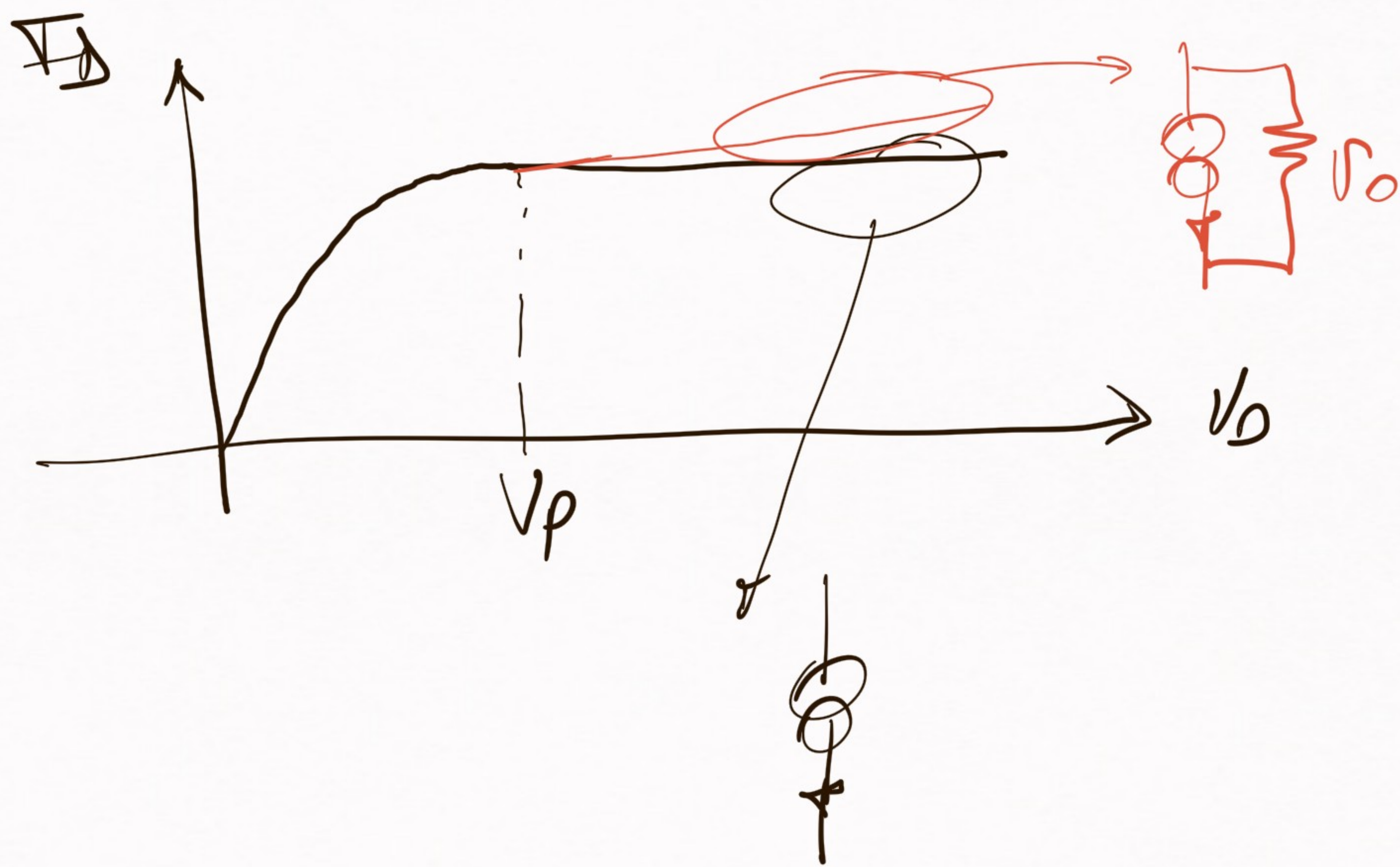



# Coeficiente sub umbral:

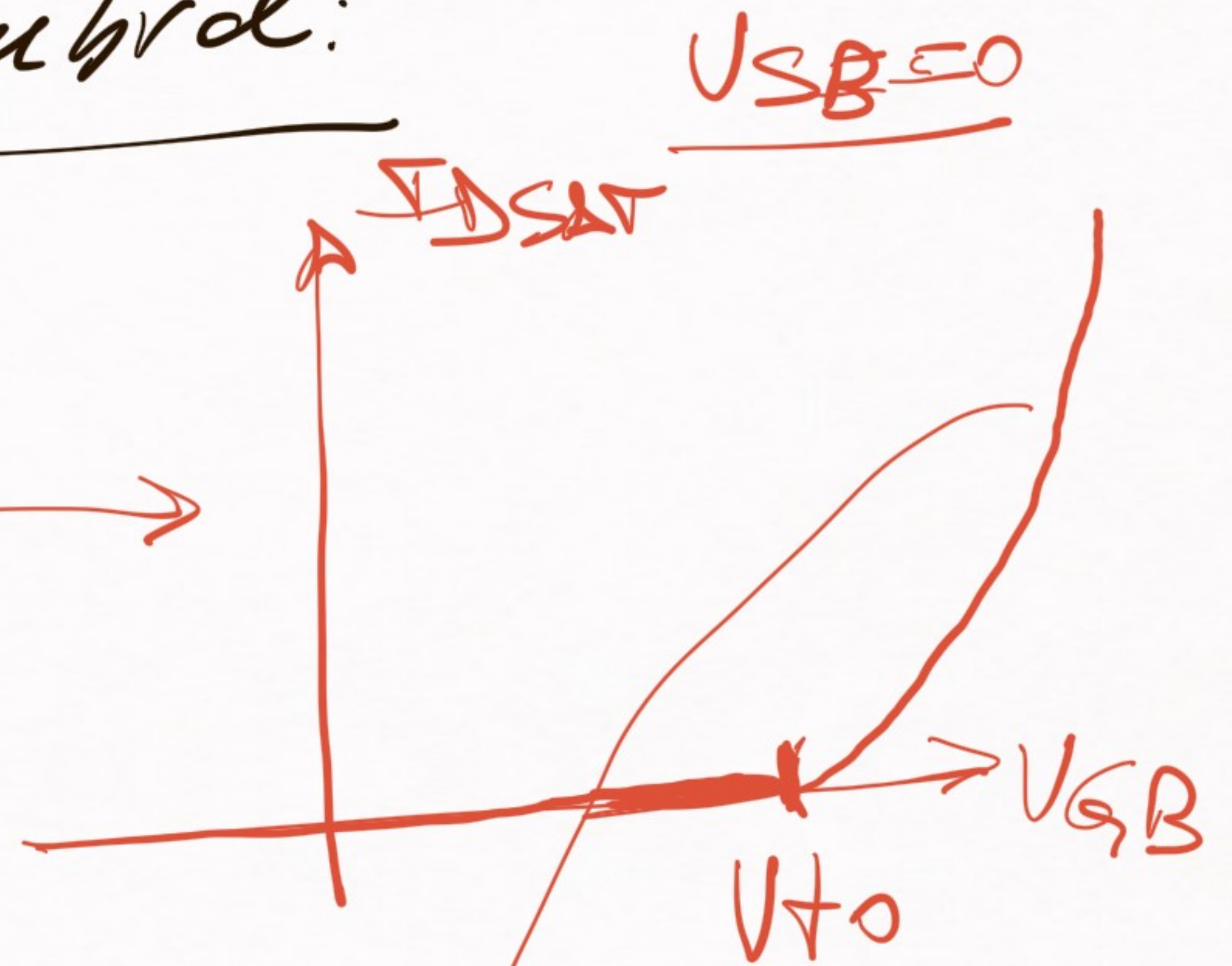

$$I_D = \frac{\beta}{2(1+\gamma)} (V_{GSB} - V_{to})^2$$


## Modelo de pequeña señal.

- 1) Idea  $f_{red}$
  - 2) Aplic. sencilla al transistor  $f_{red}$
  - 3) Modelo de pp. señal del  $f_{red}$ ,  $f_{red}$  en un caso general.
- 

@ Dispositivo no lineal operando con pequeñas variaciones (de AC) en torno a un punto fijo de su característica.

⇒ Método para aproximar con correct. lineal este caso.


Ej: rol:

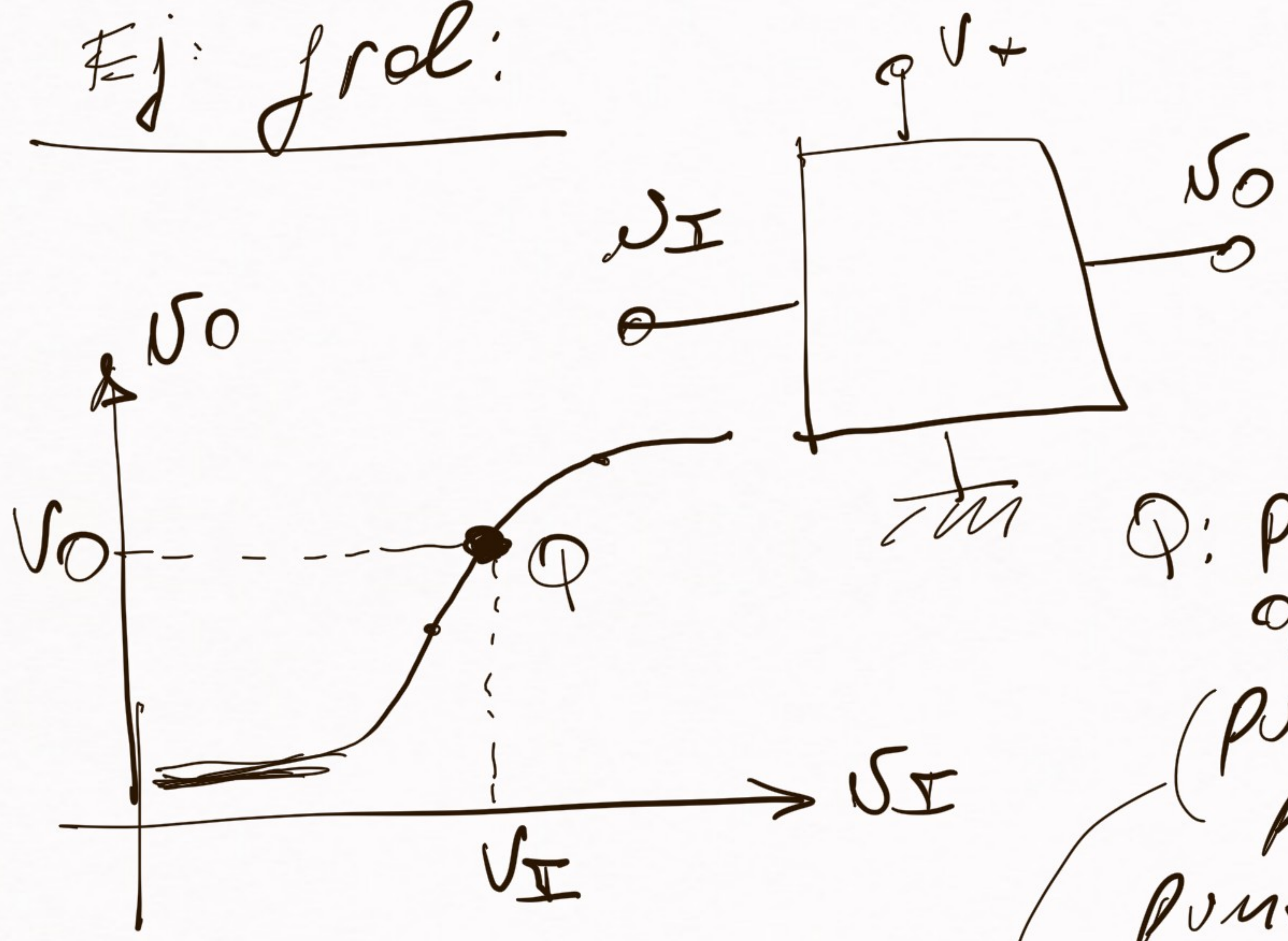


Q: punto de operación  
(punto de polarización  
punto de reposo  
"bias point")

Nomenclatura:

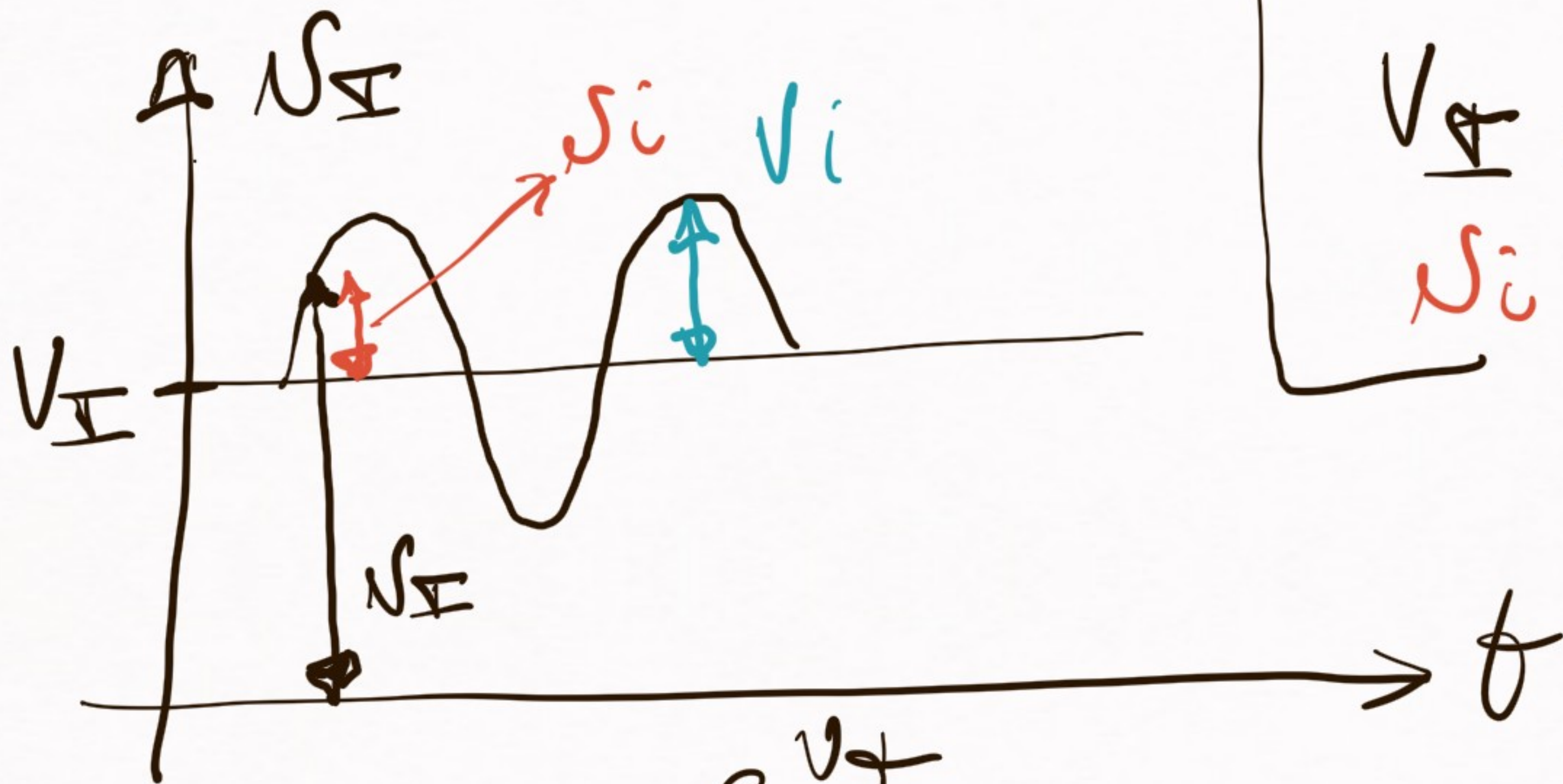- $N_{\Sigma}$  : signal total
- $V_{\Sigma}$  : DC
- $N_i$  : AC



( $V_i$  : amplitude de AC)

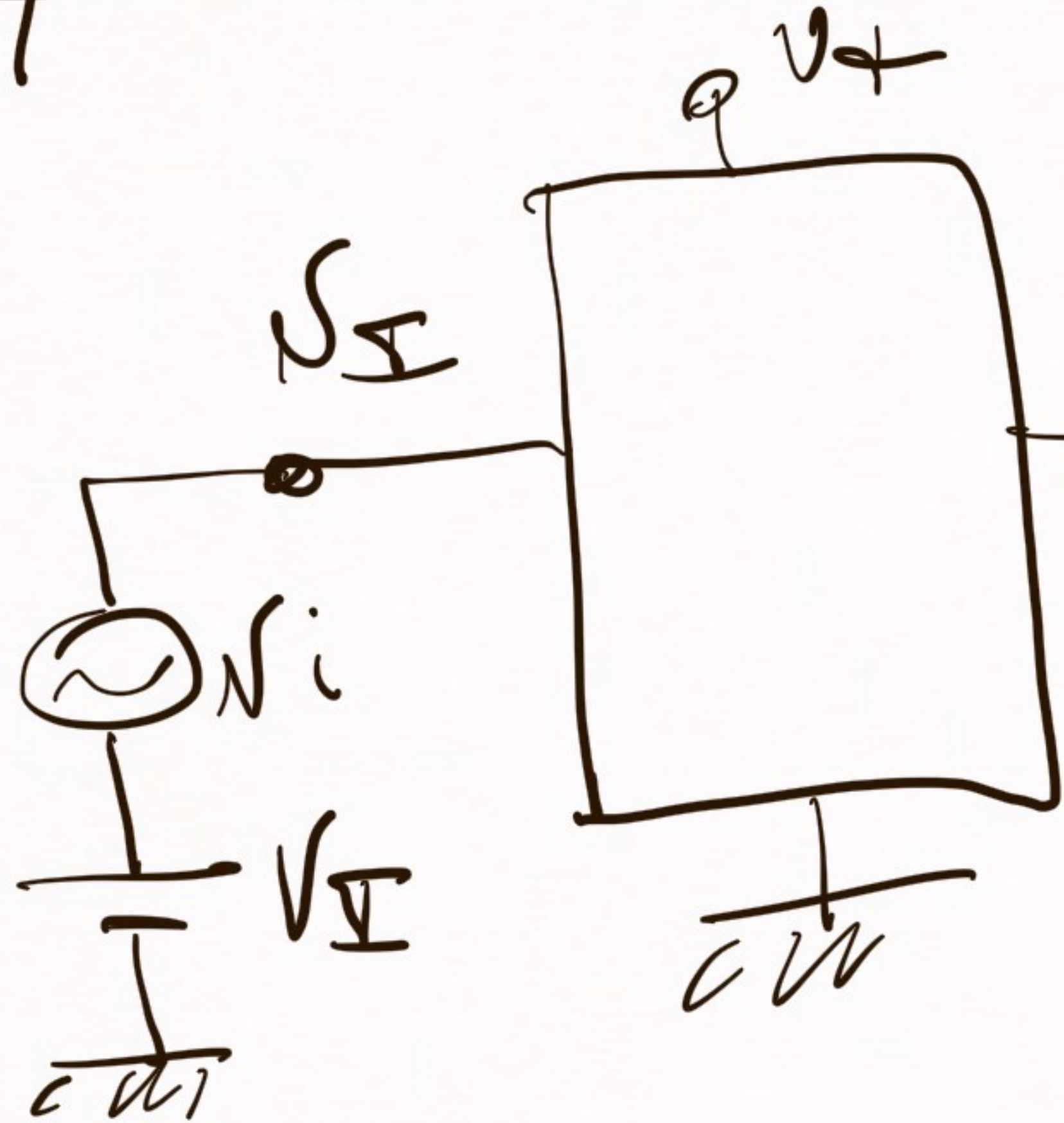

$$N_O = V_O + N_O(t)$$