
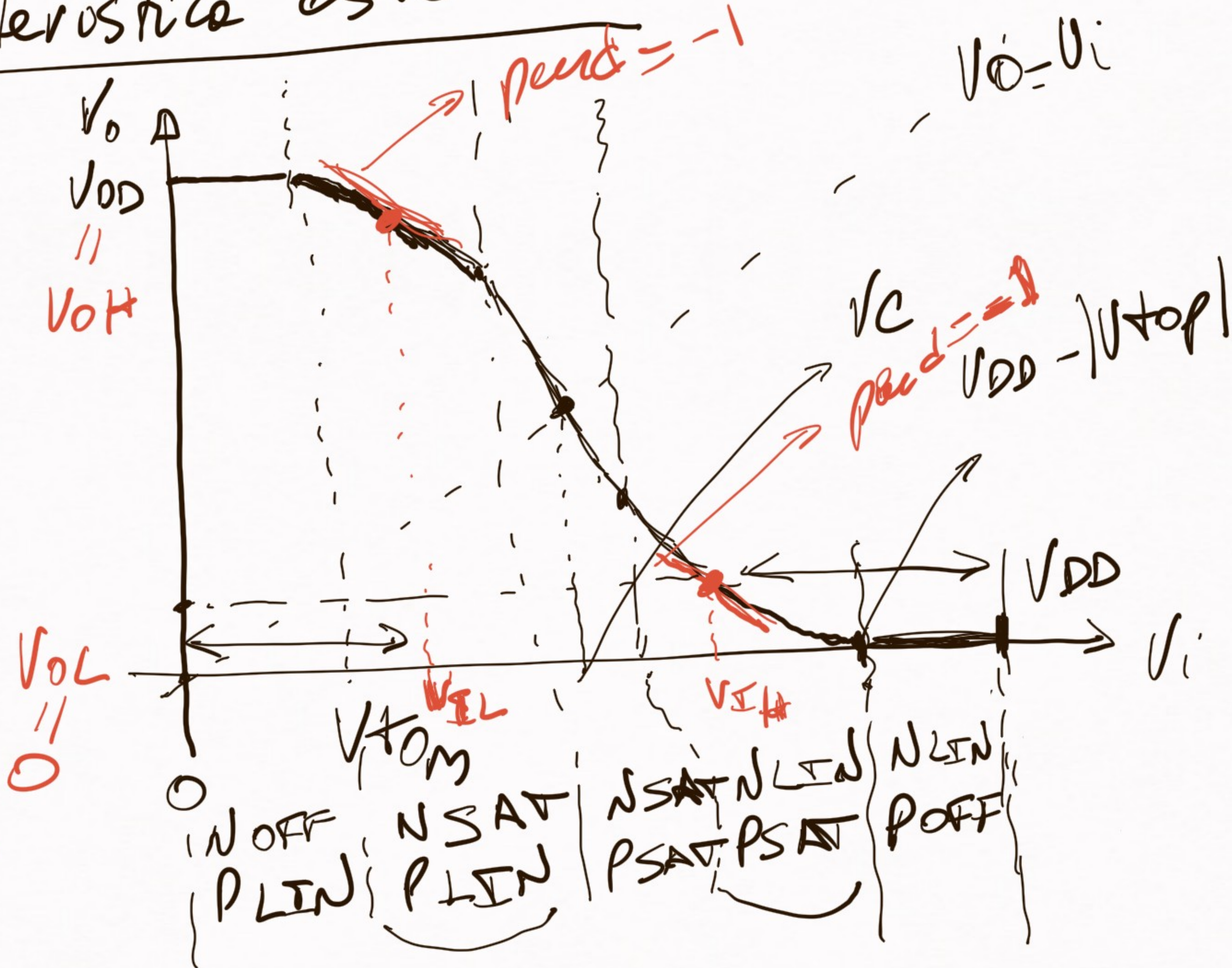


Tr. CMOS:

10/06/20

Característica estática

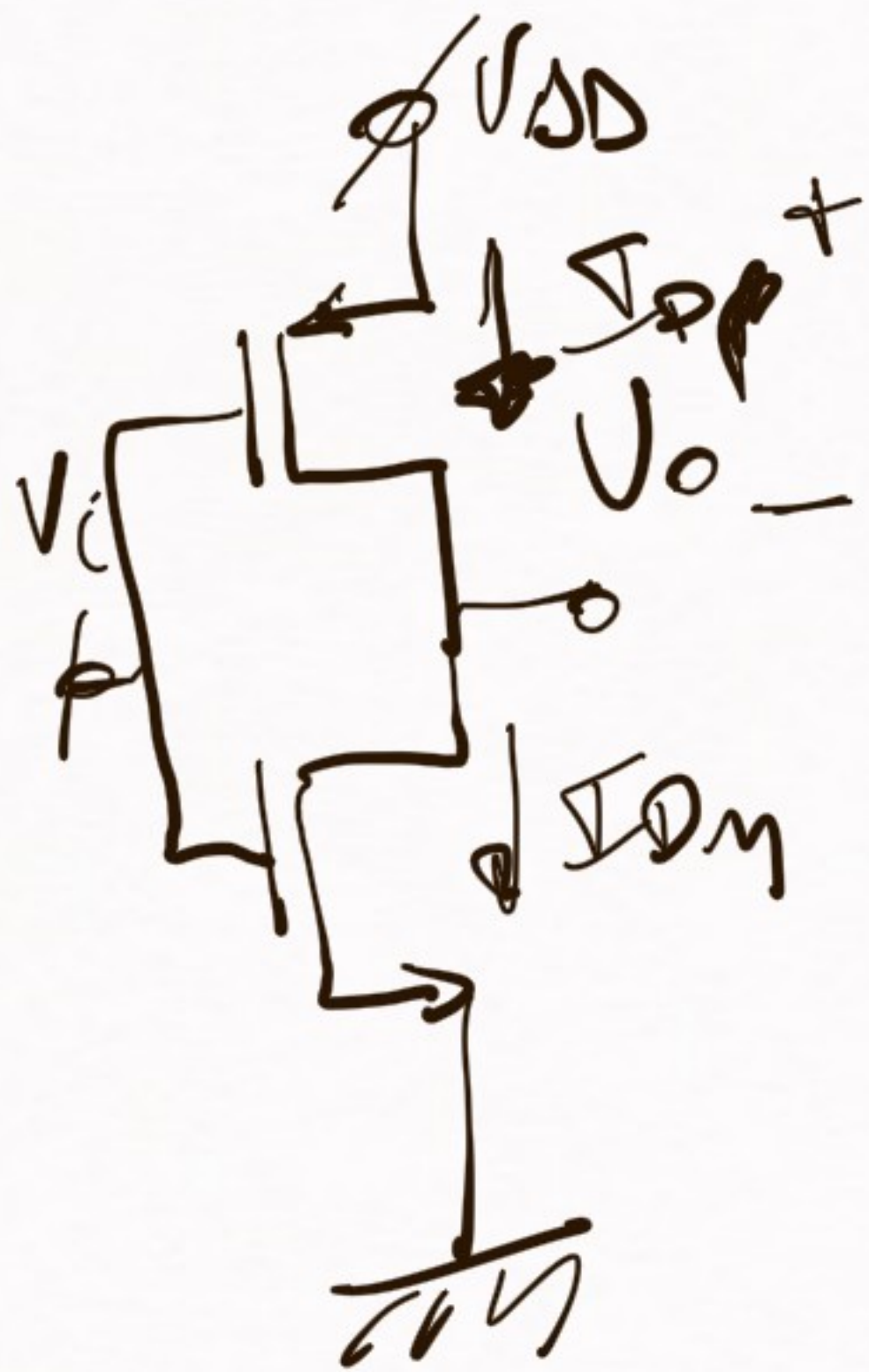

$V_{IL}, V_{IH}?$

$V_i = 0$: MOS OFF ($V_i < V_{thM}$)
 $\Rightarrow I_{D_M} = 0 \Rightarrow P_{L_M} \Rightarrow V_o = V_{DD}$
 $\Rightarrow I_{D_P} = 0 \Rightarrow V_{D_B_P} = 0$

Si transistores fueran características iguales: $V_{thM} = |V_{thP}|$, $\beta_M = \beta_P$, $f_M = f_P$

$$\mu_n \left(\frac{W}{L}\right)_M = \left(\frac{W}{L}\right)_P \mu_p$$

\Rightarrow característica estática es simétrica y $V_c = \frac{V_{DD}}{2}$

Determinación de V_{IH}

⇒ Zona de operación PSAT, DLIN

⇒ $V_{topM} = |V_{topP}| = V_{to}$, $\delta_M = \delta_P = 0$, $\beta_M = \beta_P = \beta$


→ Caso simplificado.

⇒ V_{IH} : $V_i / \frac{dV_o}{dV_i} = -1$

$$V_o = f(V_i) \Rightarrow \boxed{I_{DN} = I_{DP}}$$


$$\rightarrow I_{DN} = \beta (V_{GS} - V_{to})(V_{DS} - V_{GS}) - \frac{1}{2} (V_{DS}^2 - V_{GS}^2)$$
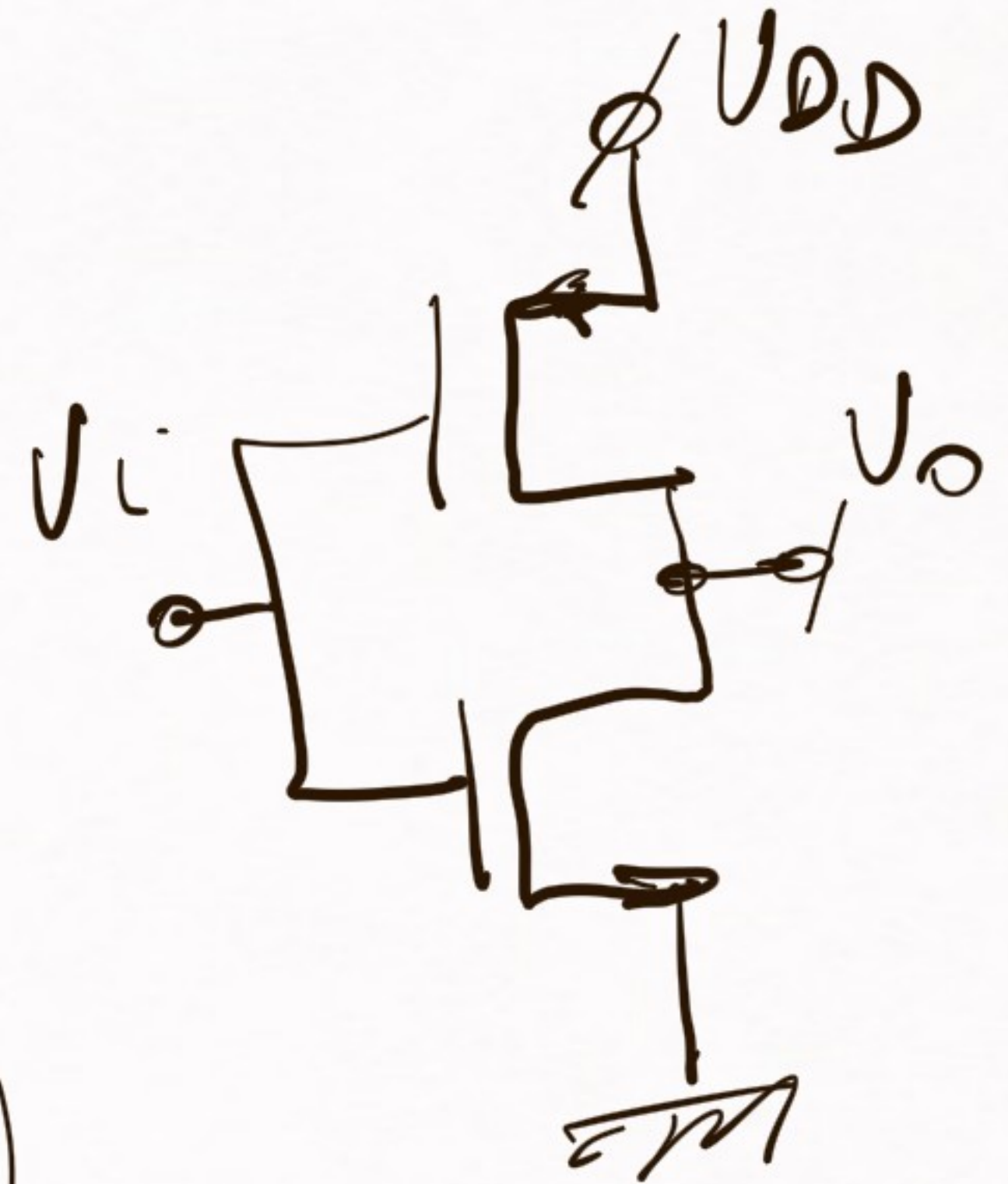
$$I_{DP} = \frac{\beta}{2} (V_{BS} - V_{to})^2 \quad (V_{BS} = V_{BM} = 0)$$



$$I_{DN} = \beta \left((V_{G1} - V_{th}) V_D - \frac{1}{2} V_D^2 \right)$$
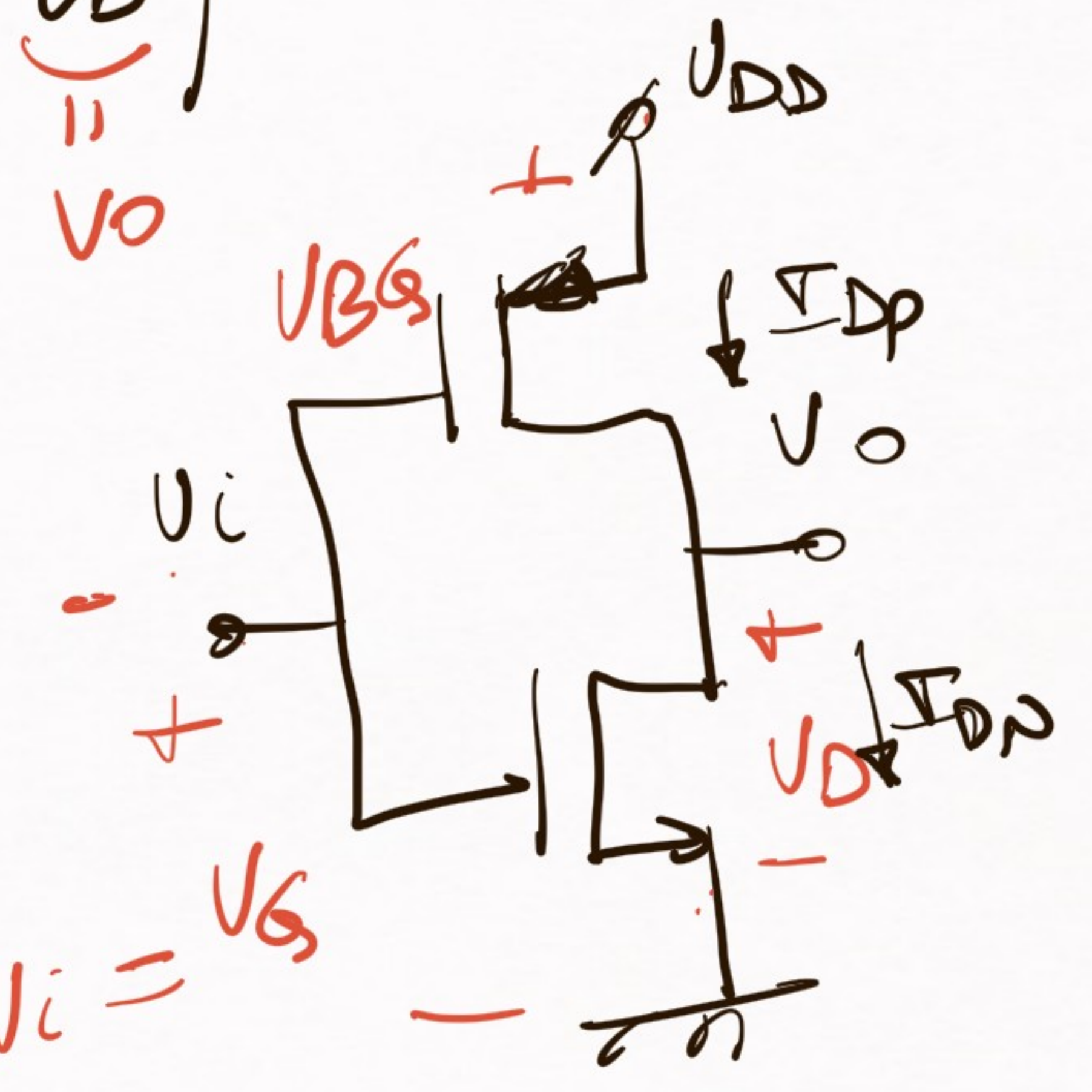
$$I_{DP} = \frac{\beta}{2} (V_{BG} - V_{th})^2$$



$\Rightarrow I_{DN} = I_{DP}$
 $\hookrightarrow V_o = f(V_i)$

luego $\frac{dV_o}{dV_i} = -1 \Rightarrow V_i = V_{INH}$

$$\cancel{\beta} \left((V_i - V_{th}) V_D - \frac{1}{2} V_D^2 \right) = \frac{\cancel{\beta}}{2} (V_{DD} - V_i - V_{th})^2 \quad \text{II}$$

\Rightarrow derivo respecto a V_i a ambos lados
 de la igualdad.

$$(V_i - V_{th}) \cdot V_o - \frac{1}{2} V_o^2 = \frac{1}{2} (V_{DD} - V_i - V_{th})^2 \quad \textcircled{I}$$

derivar do resp. a V_i

$$\underbrace{(V_i - V_{th})}_{V_{IH}} \frac{dV_o}{dV_i} + V_o - V_o \cdot \frac{dV_o}{dV_i} = - \underbrace{(V_{DD} - V_i - V_{th})}_{V_{IH}} \quad \textcircled{II}$$

$$V_i, V_o / \frac{dV_o}{dV_i} = -1$$

$$V_o \Big|_{V_{IH}} = V_{IH} - V_{DD}/2 \Rightarrow \text{substituindo em} \quad \textcircled{I}$$

$$\Rightarrow V_{IH} = \frac{1}{3} (5V_{DD} - 2V_{th})$$

Assolvemente (o por simetria)

$$\Rightarrow \boxed{V_{IL} = \frac{1}{8} (3V_{DD} + 2V_{th})}$$

$$\Rightarrow NMH = \underbrace{V_{OH}}_{V_{DD}} - \underbrace{V_{IH}} = \frac{1}{8} (3V_{DD} + 2V_{th})$$

$$\Rightarrow NML = \underbrace{V_{IL}} - \underbrace{V_{OL}}_0 = V_{IL} = \frac{1}{8} (3V_{DD} + 2V_{th})$$

Ex: $V_{DD} = 5V, V_{th} = 1V$


$$\Rightarrow \underbrace{V_{IL} = 2.1V}_{= NML = NMH} \quad V_{IH} = 2.9V$$

usual:


$$NML \approx NMH$$





$$\approx \underline{\underline{\frac{1}{3} V_{DD}}}$$

Velocidad, tiempo de propagación:

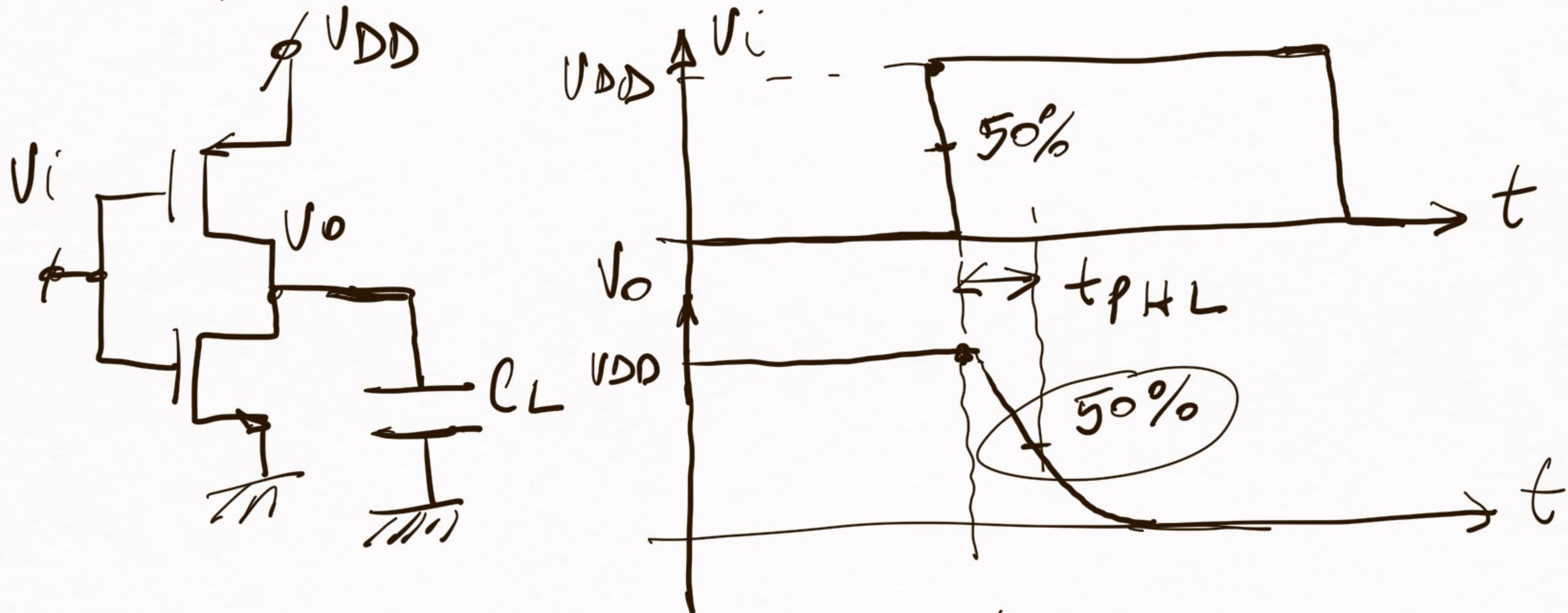

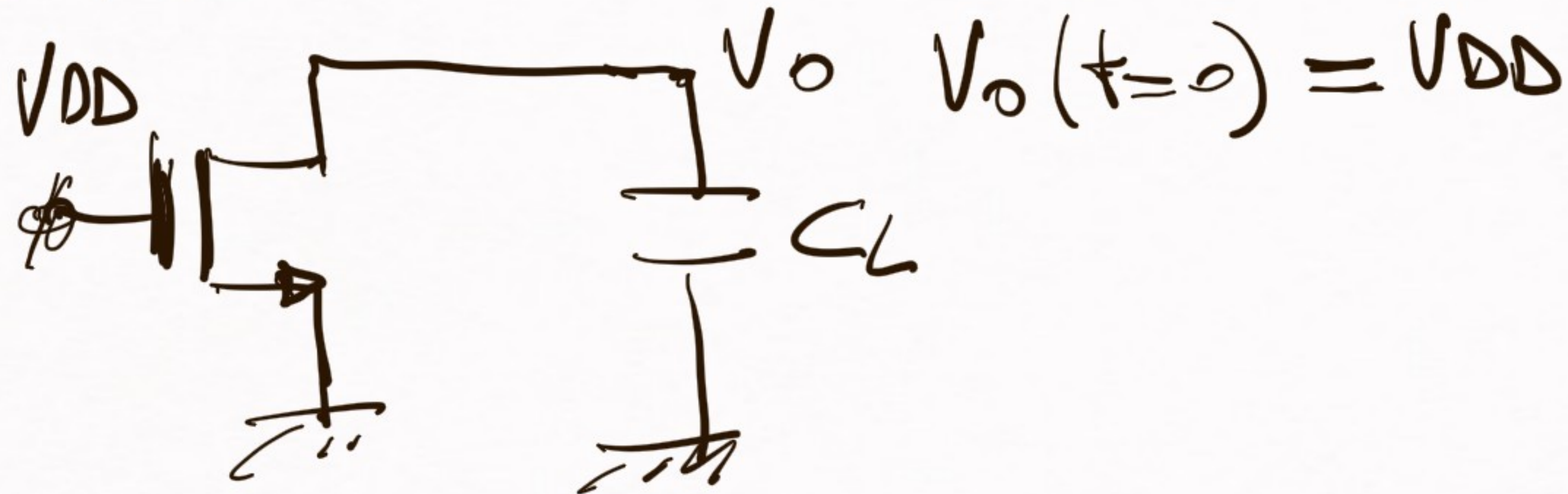$V_i: 0 \rightarrow V_{DD} \Rightarrow P_{OFF}, N \text{ conduce.}$



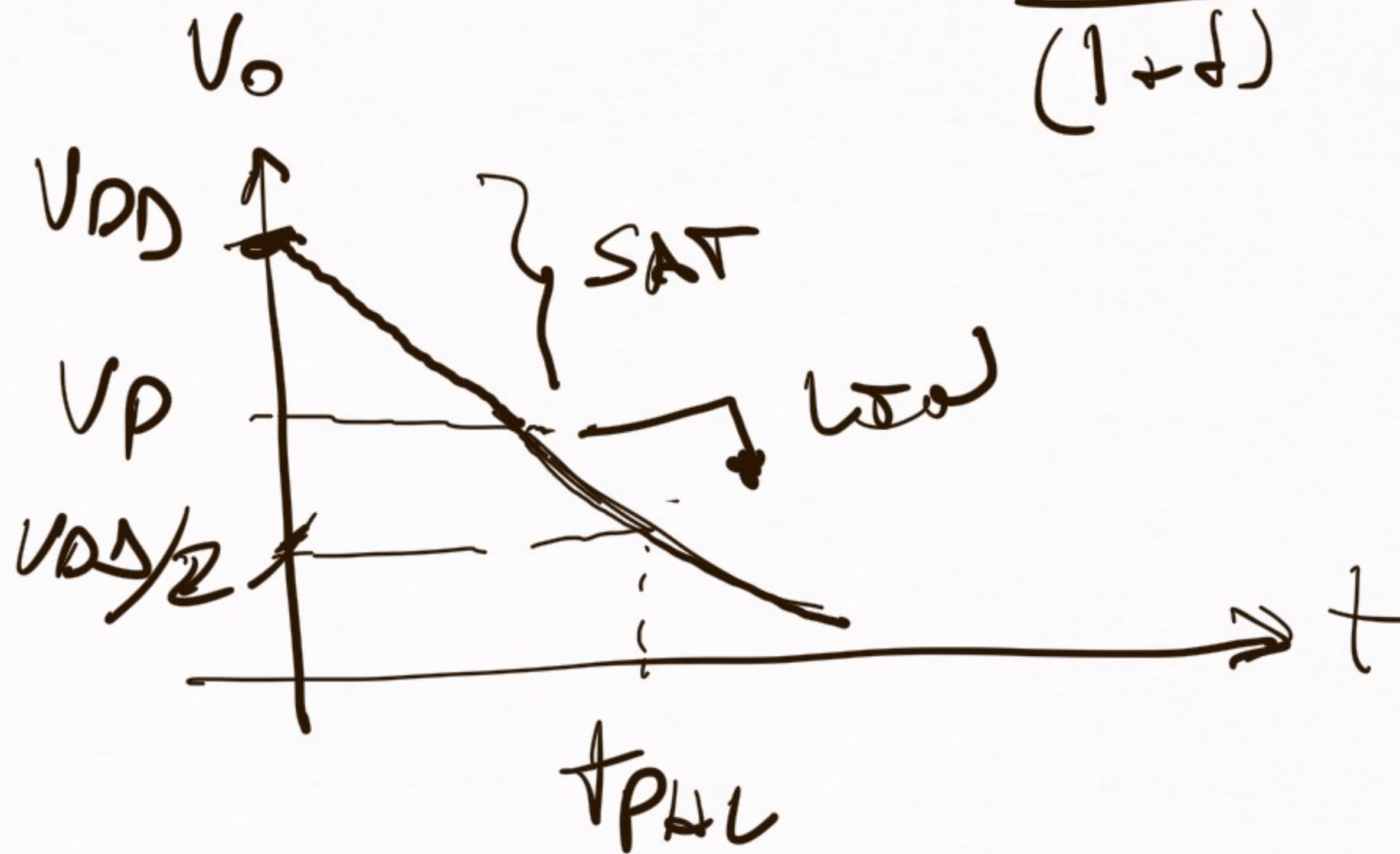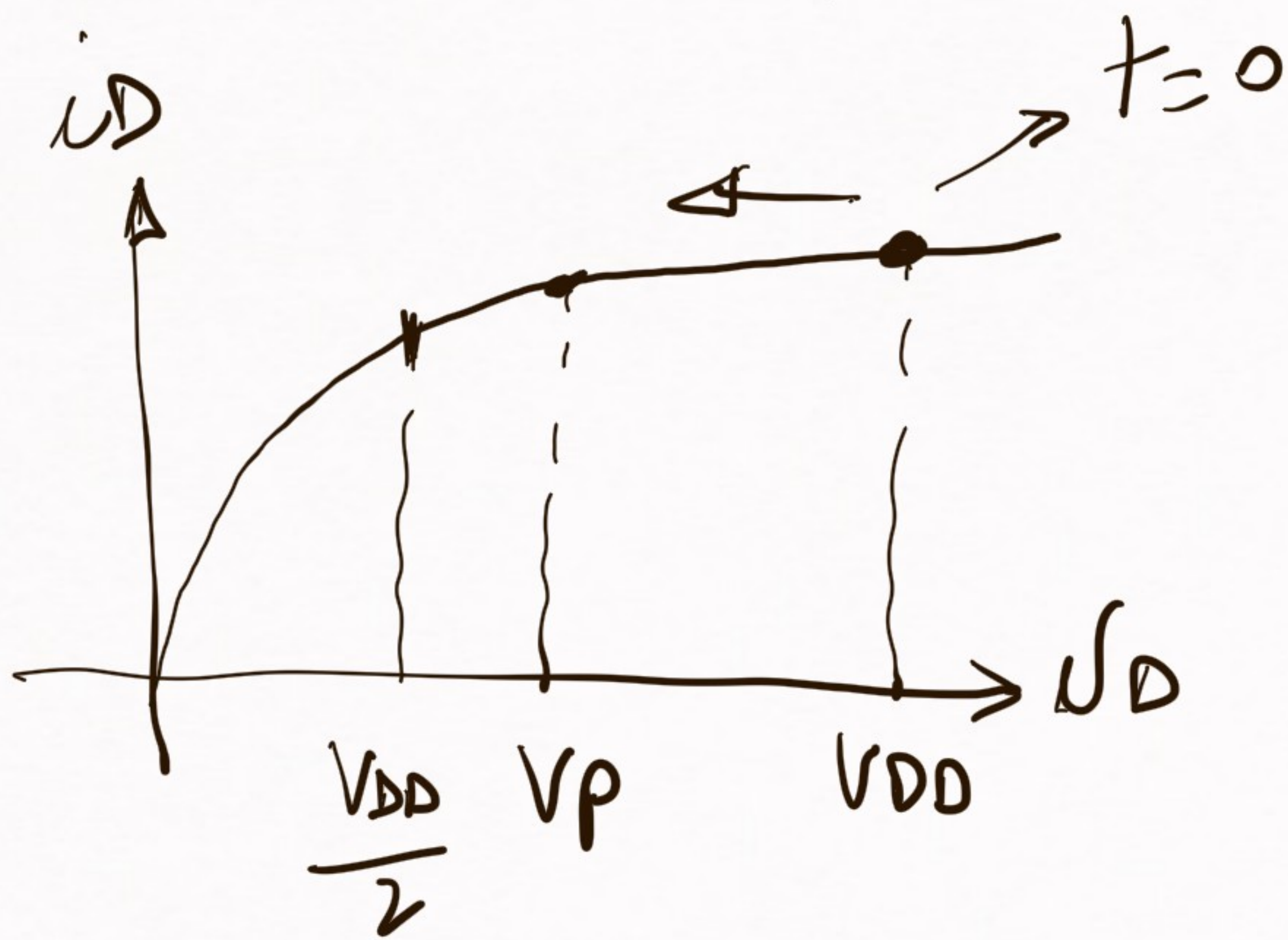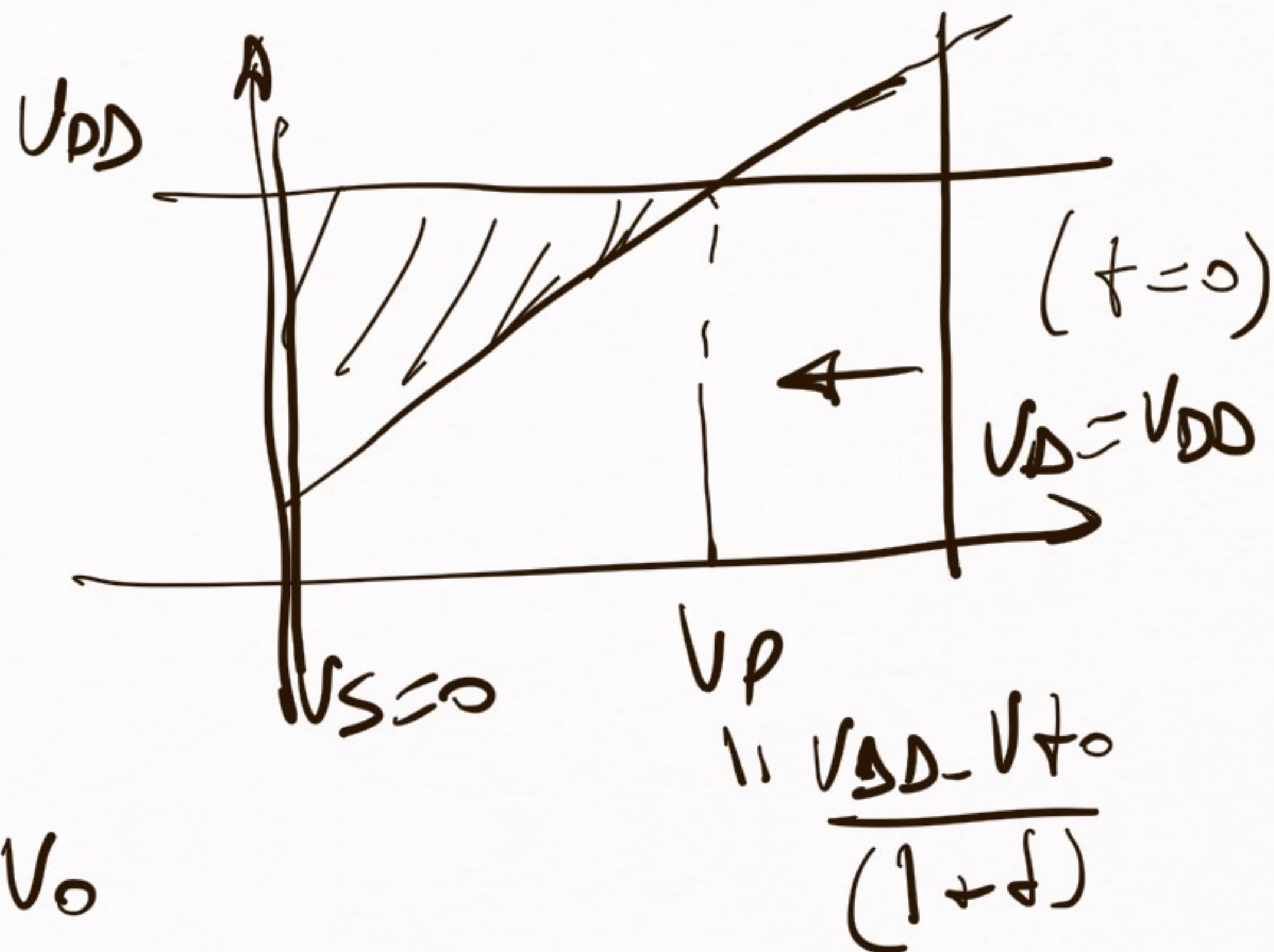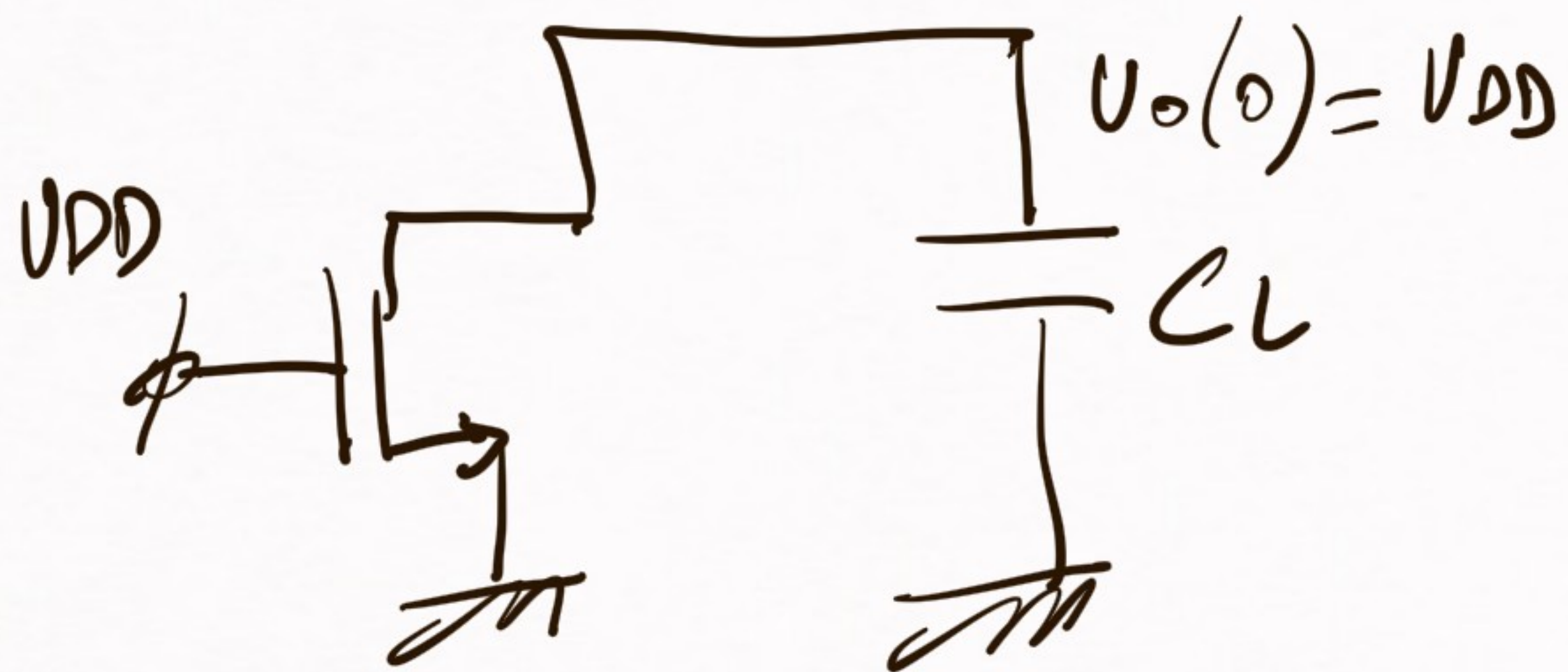

$$V_P = \frac{V_{DD} - V_{t0}}{(1 + \beta)}$$

$$\Rightarrow t_{pHL} = f\left(\mu_n \text{ Cox } \frac{W}{L}, C_L, V_{DD}, V_{to}, \beta\right)$$

Si $V_{to} = \frac{1}{5} V_{DD}$ (relación aproximada de muchos tecnológicos)

V_{DD}	V_{to}
5	1
3.3	0.6
1.2	0.35

0.7

$$t_{pHL} = \frac{1.6 C_L}{\mu_n \text{ Cox } \left(\frac{W}{L}\right)_n \cdot V_{DD}}$$

$$t_{pHL} \propto C_L$$

$$t_{pHL} \propto \frac{1}{V_{DD}}$$

Comparación

$t_{pHL} \propto \frac{1}{\left(\frac{W}{L}\right)_n}$: $\left(\frac{W}{L}\right) \uparrow \Rightarrow (V_{DM}) \uparrow \Rightarrow t_{pHL} \downarrow$
 pero carga de las etapas anteriores \uparrow


Consumo de energía.

7 3 Casos:

- 1) Consumo estático
- 2) Consumo dinámico (debido a C_L)
- 3) Consumo por camino directo $V_{DD} - V_{SS}$ (durante la conmutación).

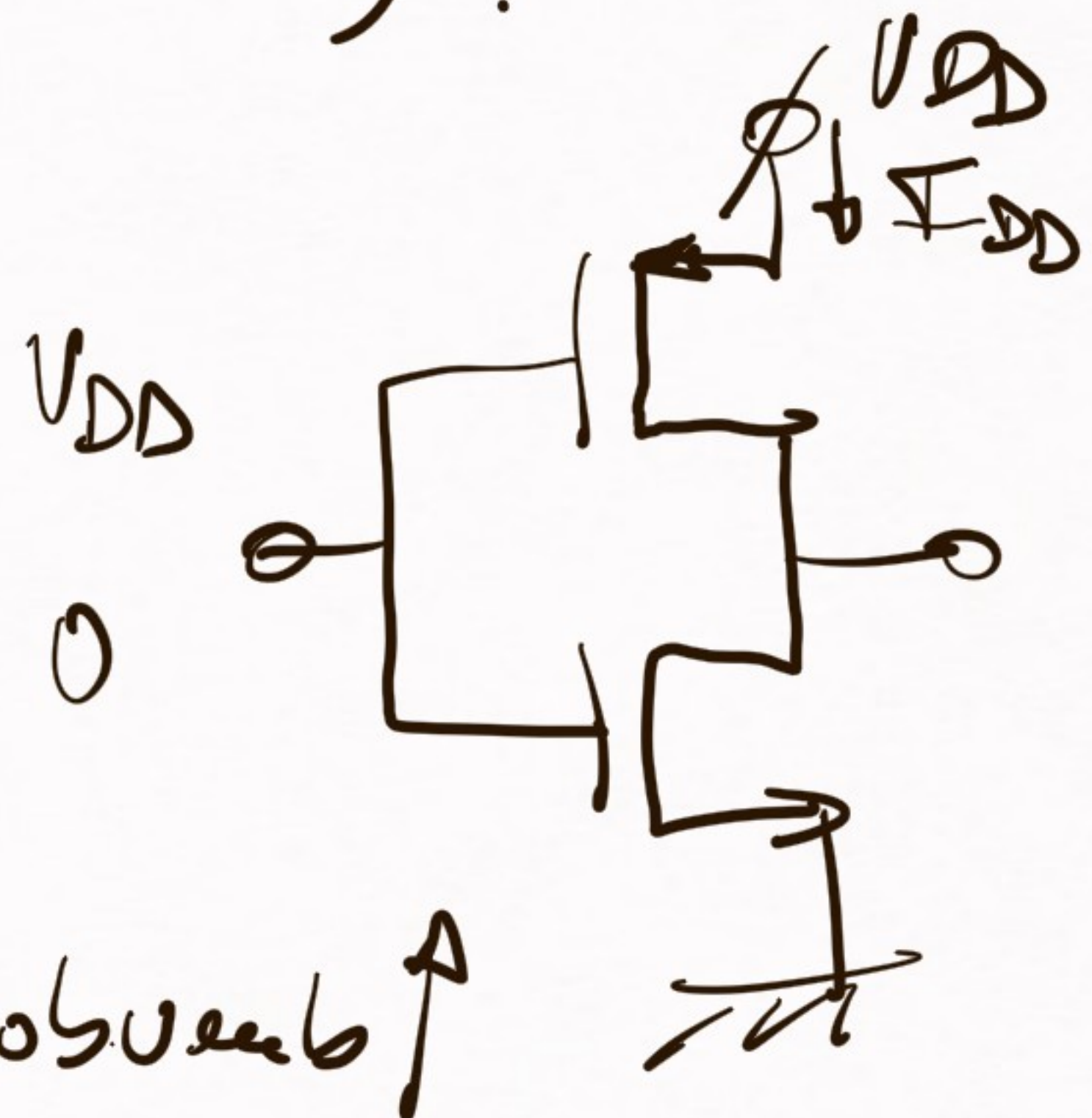1) Consumo estático.
Idealmente es nulo
pero \neq corriente sus umbrales

$V_{DD} \downarrow \Rightarrow$ hay que bajar V_{to}
 \Rightarrow al bajar $V_{to} \Rightarrow$ corriente subiendo \uparrow





⇒ Consumo estático es mucho importante
en tecnologías avanzadas

Ej: Procesador i7, tecnología 45 nm
(desktop), 2.93 GHz, 731 W trans

$V_{DD} = 1.2V \Rightarrow P_{DD} = 130W \rightarrow$ Estática
 $\Rightarrow I_{DD} \approx 110A !!$ $\approx 10W$

2) Consumo Dinámico (asociado a C_L)

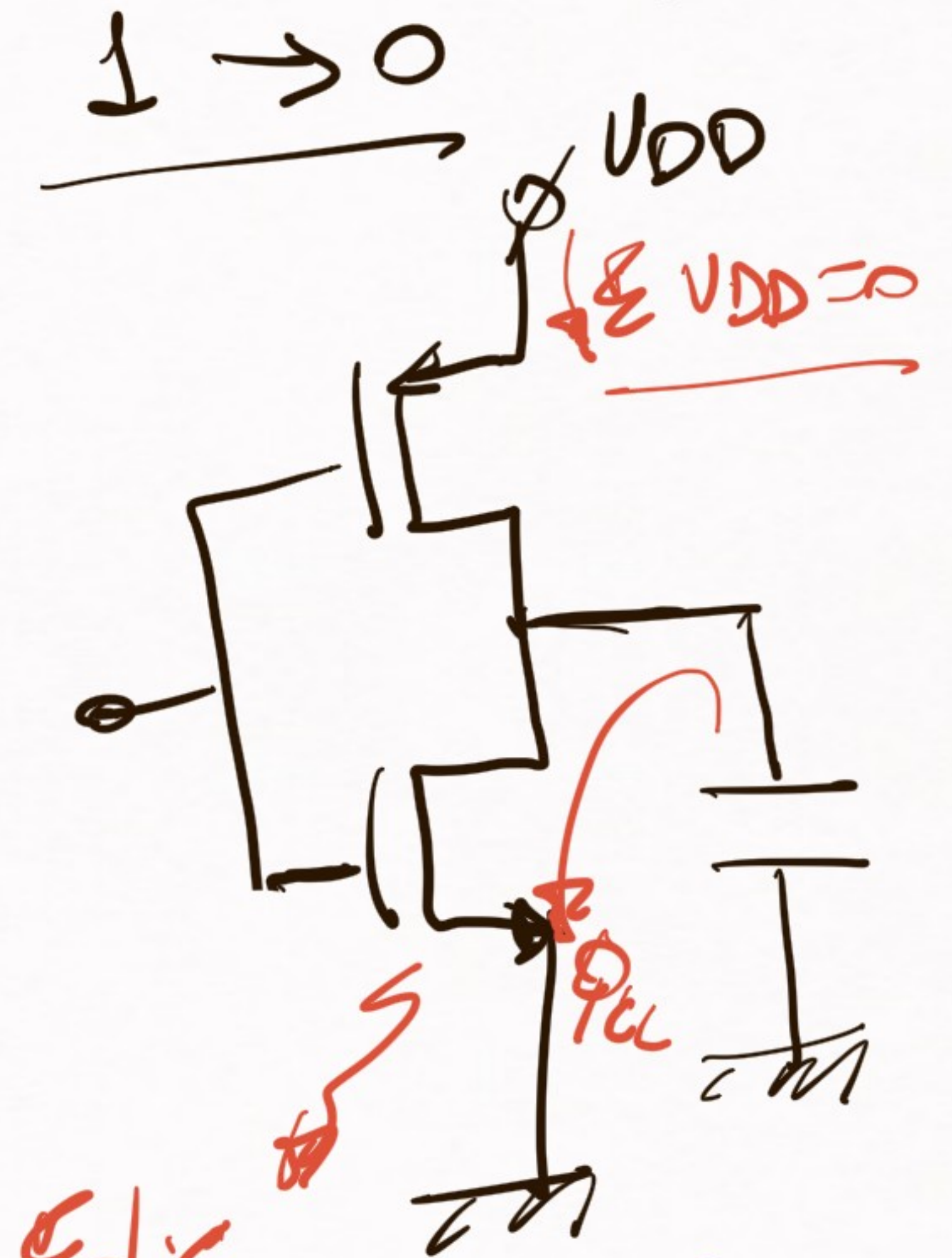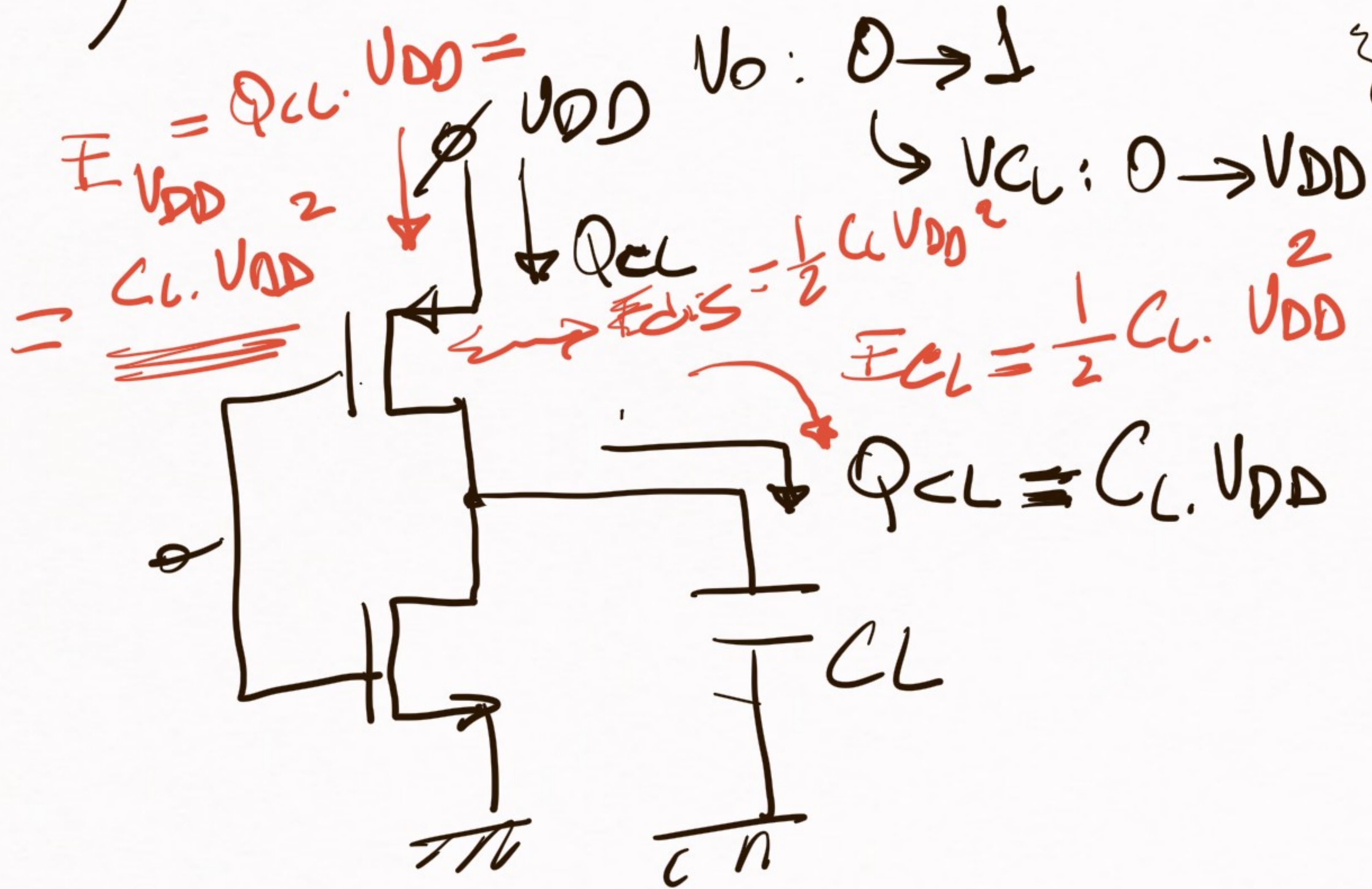

$E_{dis} = \frac{1}{2} C_L V_{DD}^2$
 $Q_{CL} = 0$
 $E_{CL} = 0$


En un ciclo de periodo T
 (en el que carga y descarga el nodo)

$\Rightarrow E_{VDD} = C_L V_{DD}^2, \quad P_{VDD} = \frac{E_{VDD}}{T} = f \cdot C_L \cdot V_{DD}^2$

Cons. dinámico.



$$P_{VDD} = f \cdot C_L \cdot V_{DD}^2$$
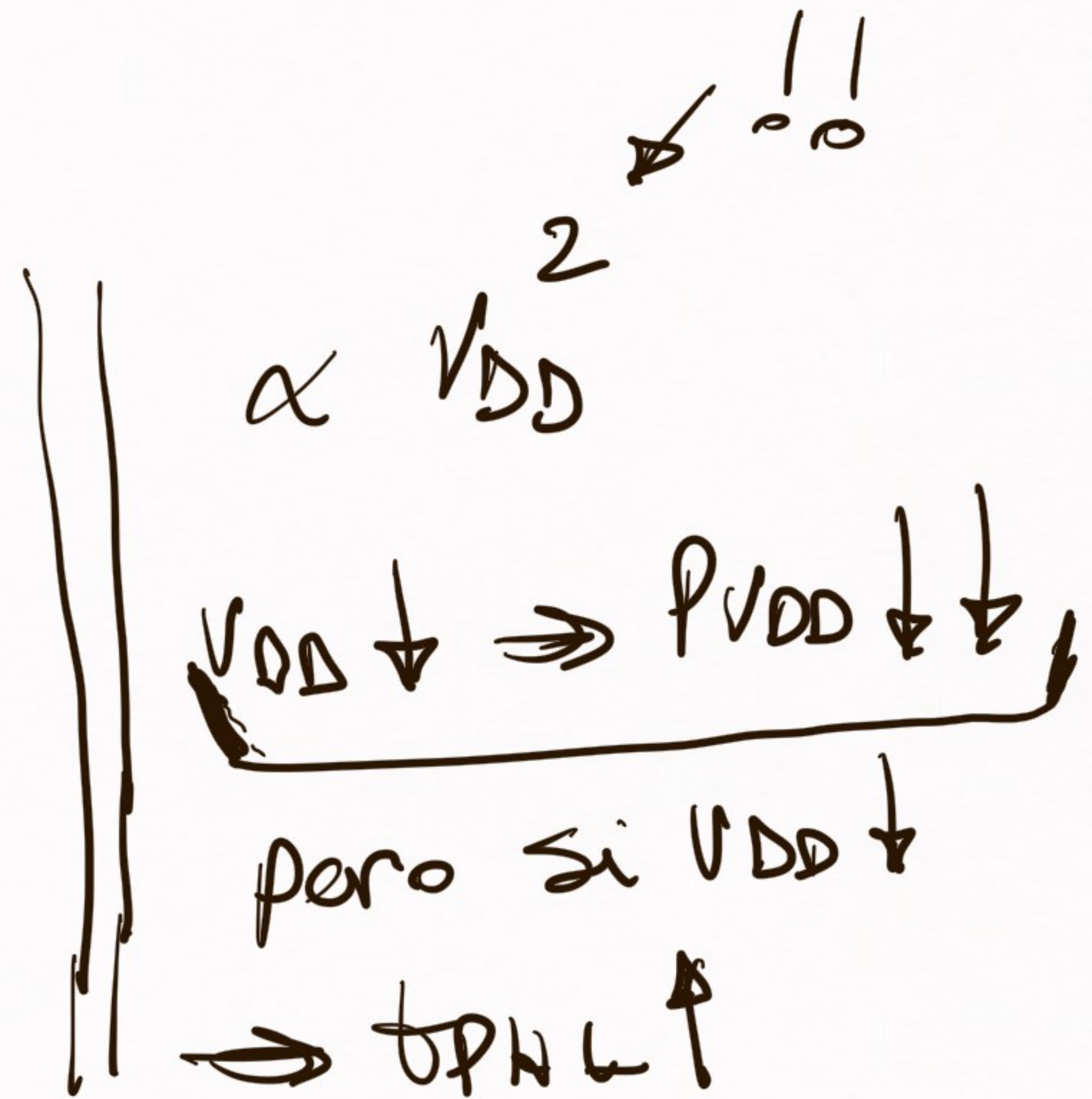
$$\Rightarrow P_{VDD} \propto f$$
$$\propto C_L$$



\Rightarrow DVFS: "Dynamic Voltage - Frequency Scaling"


3) Consumo por camino directo

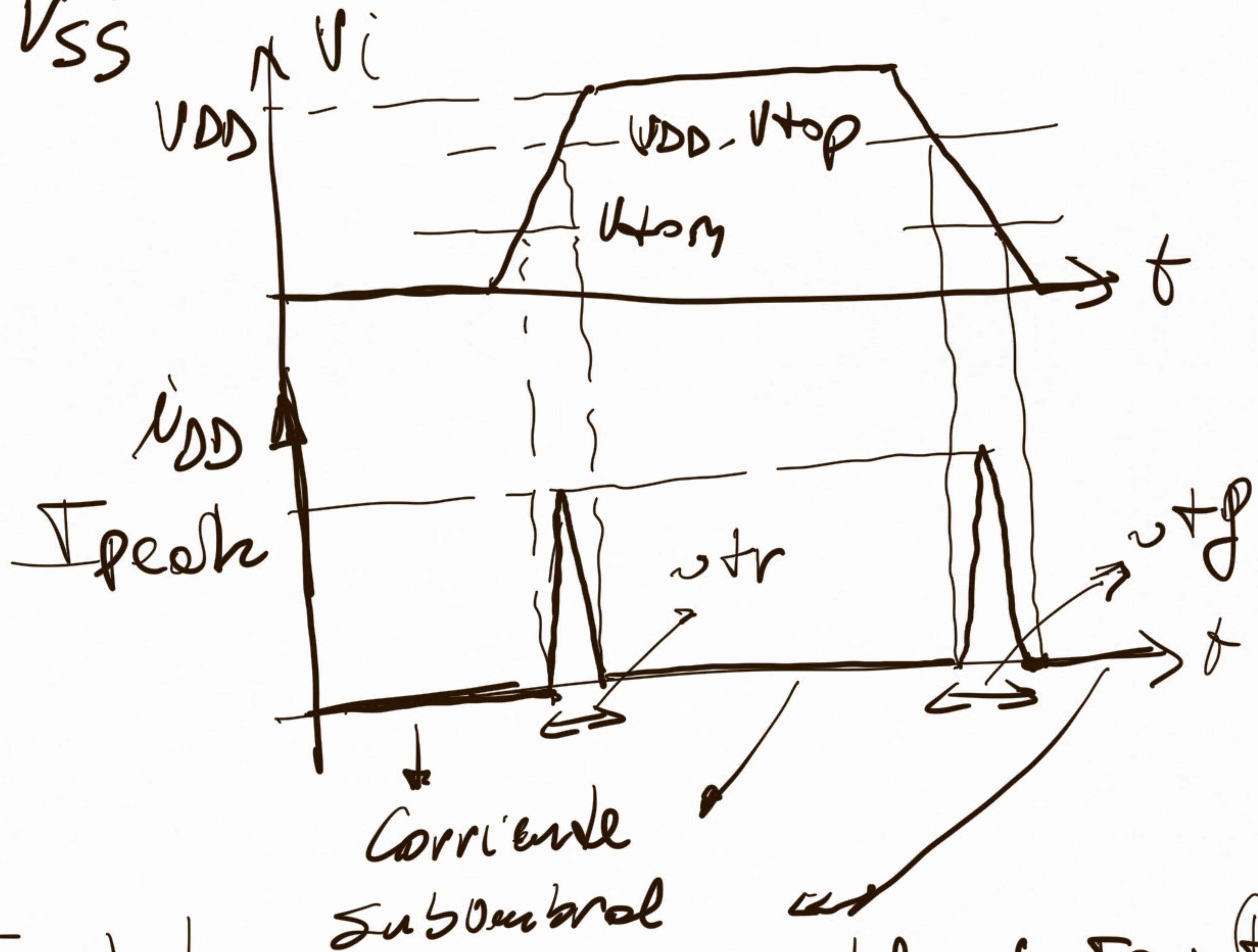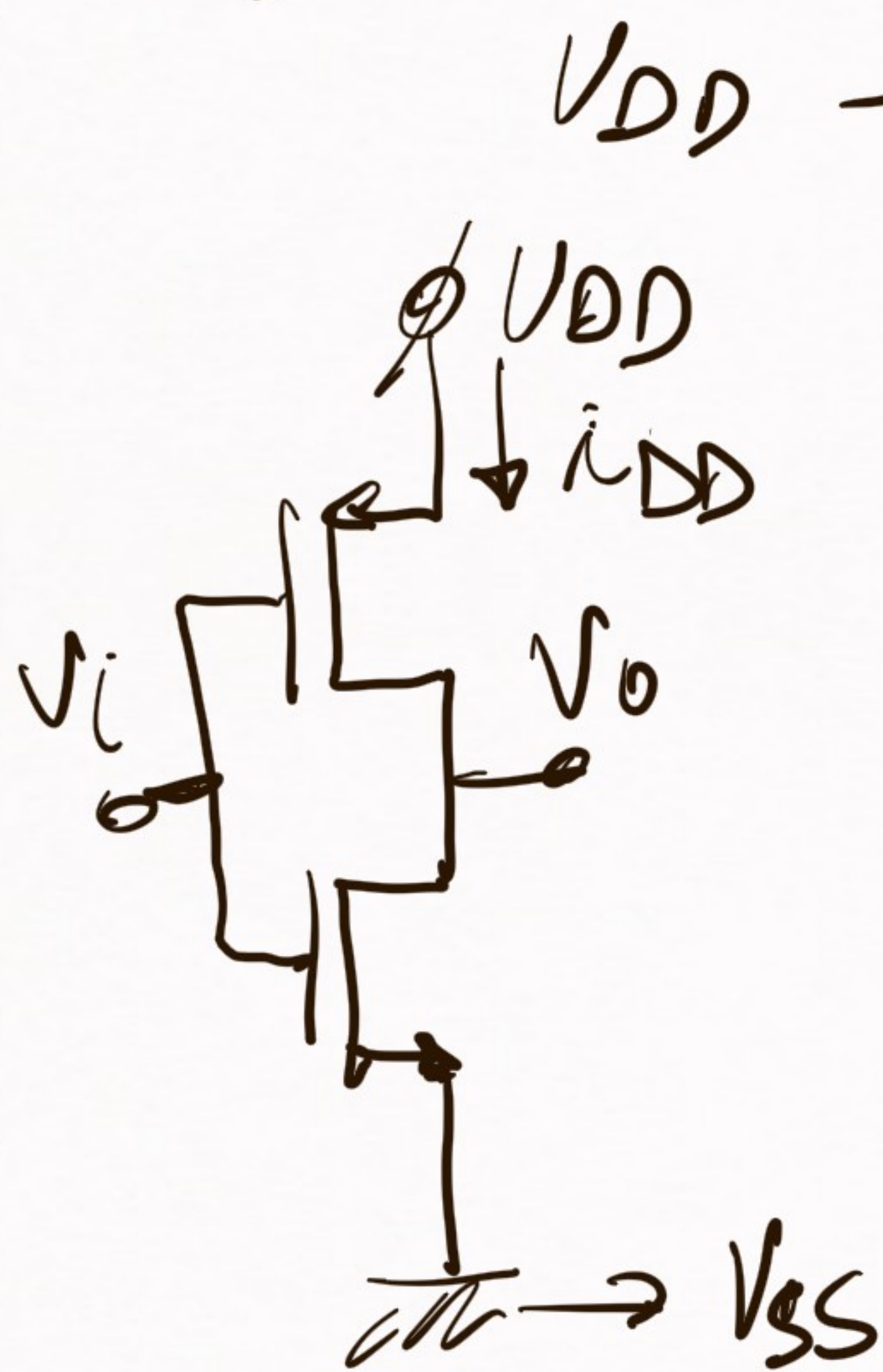


$$E_{DD} = V_{DD} \cdot \frac{I_{peak} \cdot t_r}{2} + V_{DD} \cdot \frac{I_{peak} \cdot t_f}{2} = V_{DD} \cdot I_{peak} \cdot \frac{(t_r + t_f)}{2}$$

$$\epsilon_{VDD} \propto \frac{(t_r + t_f)}{2} \quad // \quad \epsilon_{VDD} \sim \underline{20\% \text{ Edyn}}$$

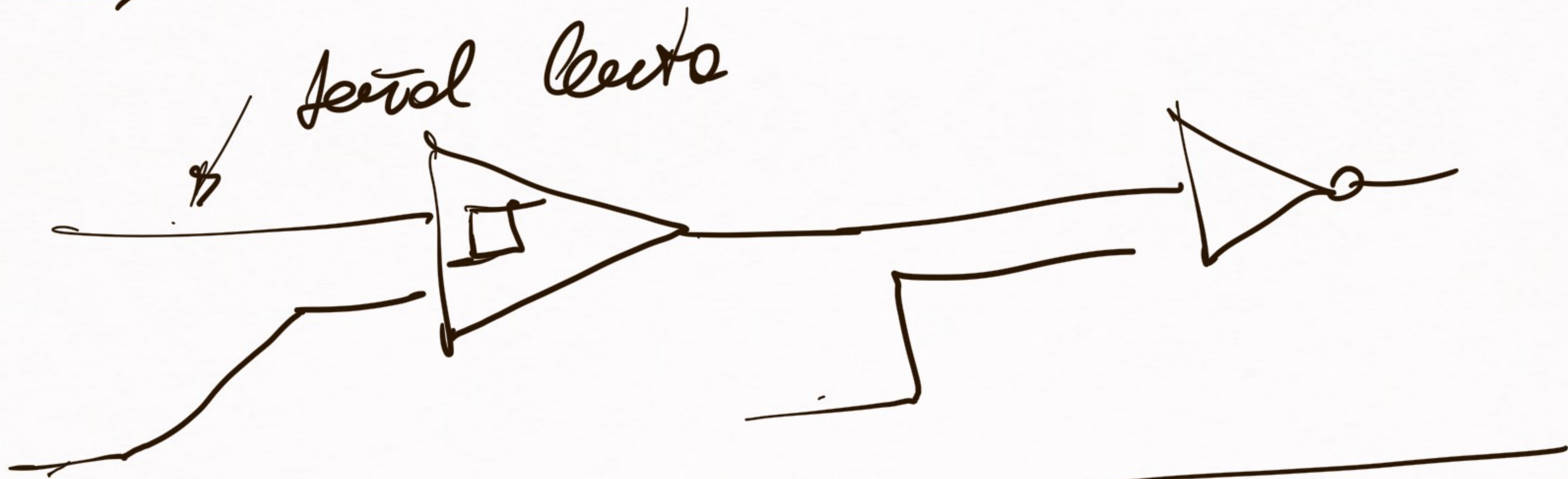\Rightarrow unidado con t_r o t_f muy lentos



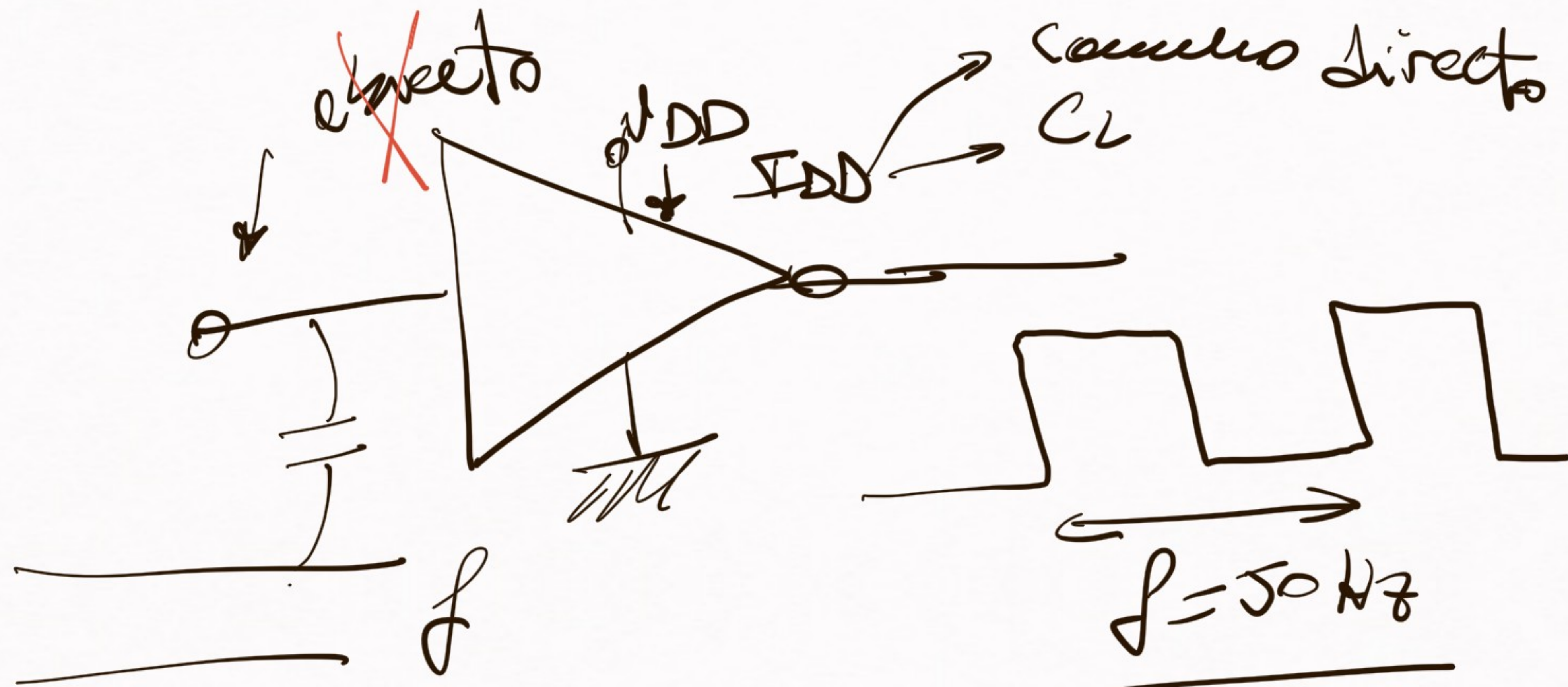Tanto para P_{din} , como para
Caminos directos: unidado con no tener
entradas abiertas



inversor no usado

(o altre frecuencia de una señal (ex como))

