

31/5/2021

# Transistor Bipolar

(Bipolar Junction Transistor)

BJT

2 tipos: NPN y PNP



emisor

E

bases: "angosta"  
↓ poco dopada

colector


C

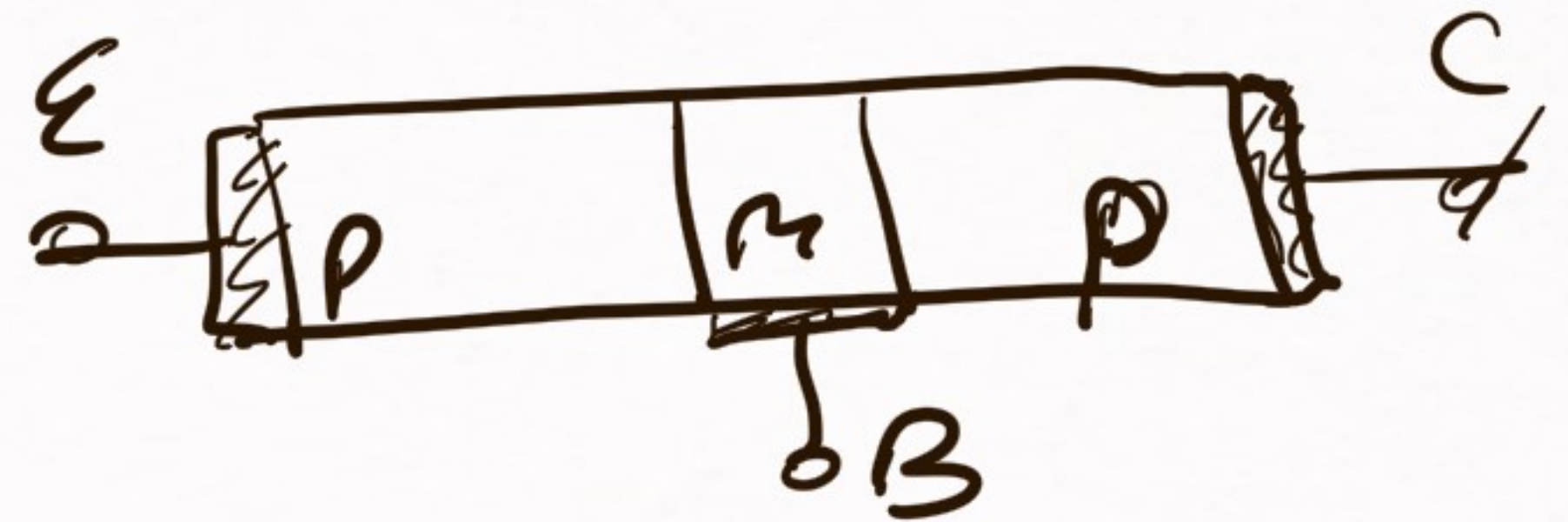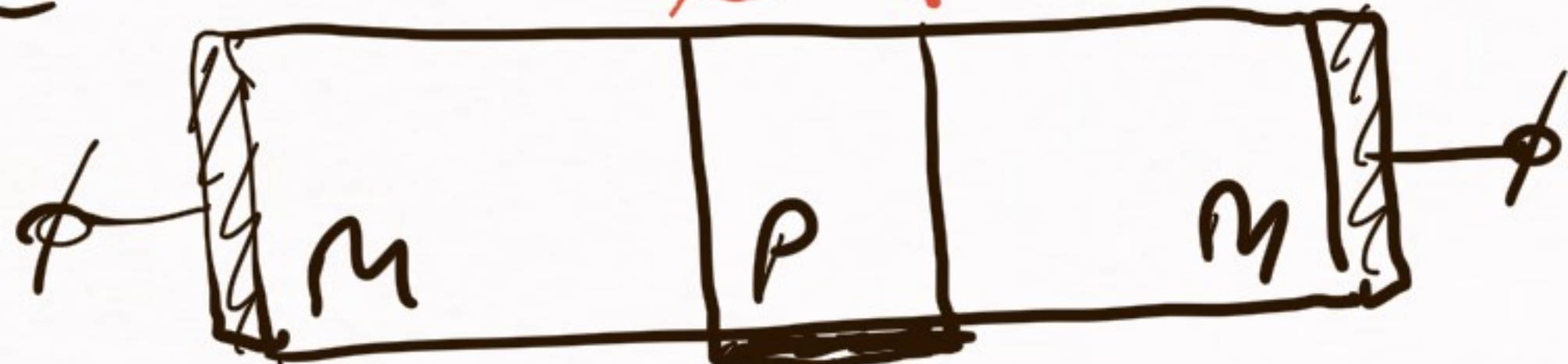

El dispositivo no es simétrico  
 $E \neq C$  (dopajes diferentes)


# Modos de operación del BJT

Zona o modo	Junctura B-E	Junctura B-C	Función
Corte	Inverso	Inverso	Llave abierta
Activa	Directo	Inverso	Fuente de corriente (amplificador)
Saturación	Directo	Directo	Llave cerrada
Activa Inversa	Inverso	Directo	Casi no se usa "no es amplificador"

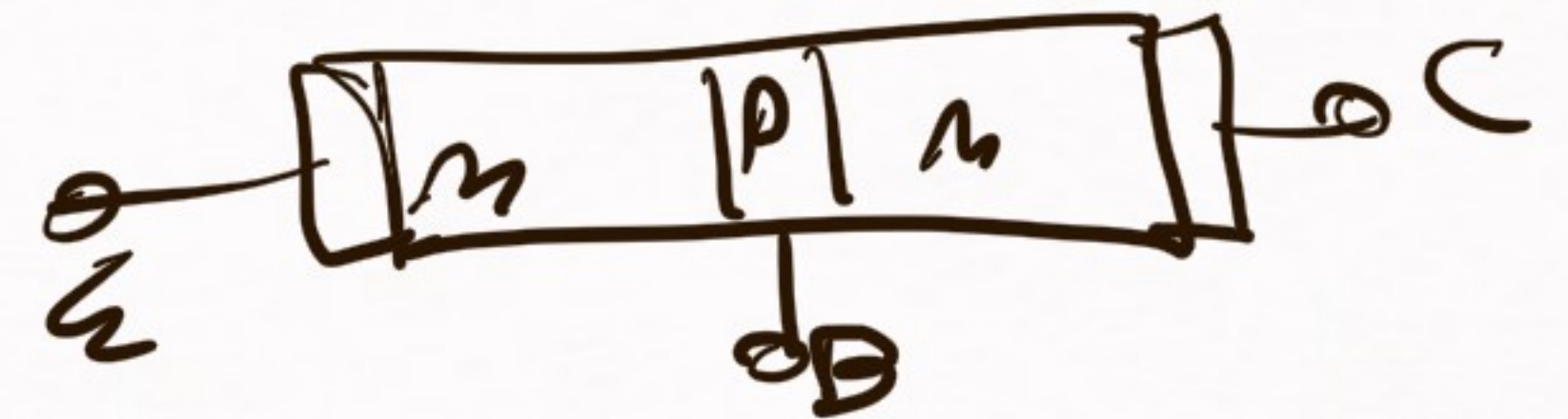



Zona Activa : B-E: Directo  
 B-C: Inverso

base angosta

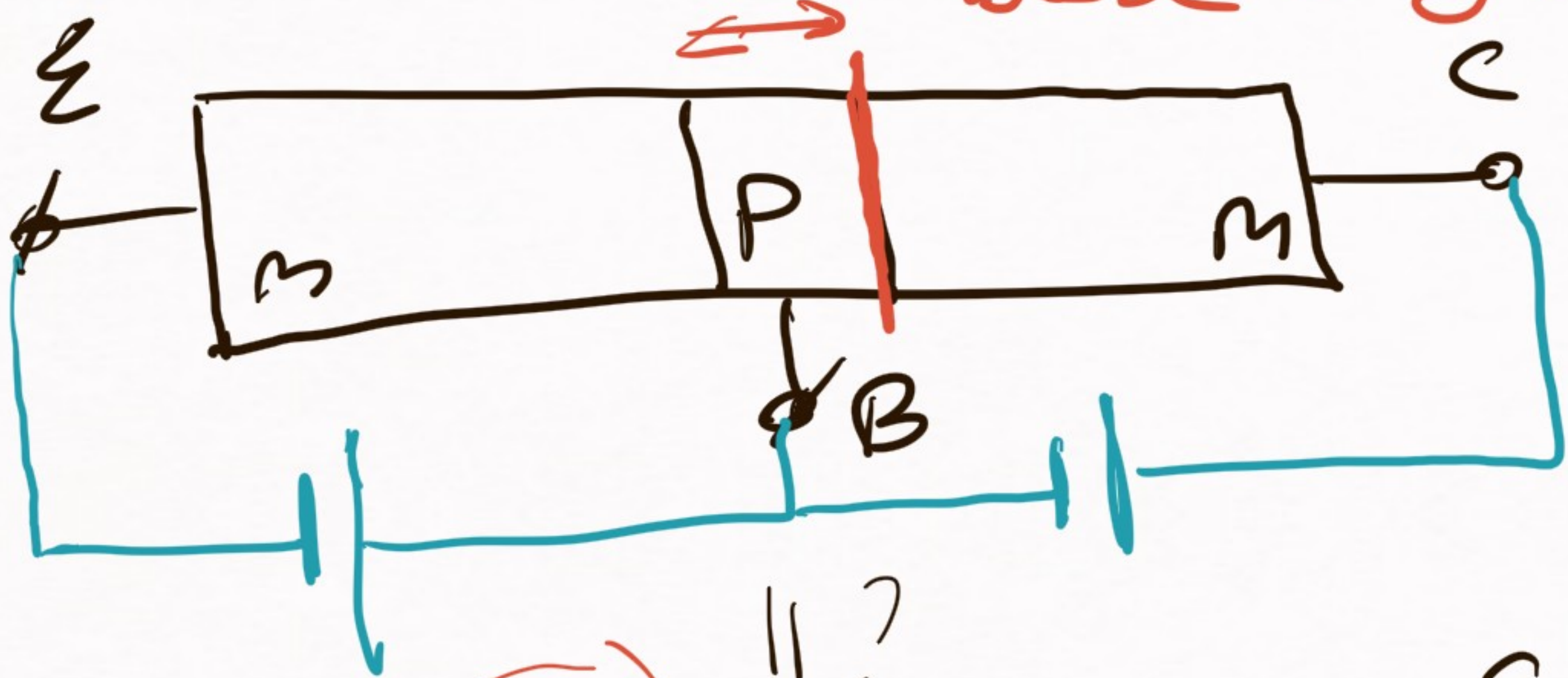


(cumple B-C inverso)

$i_c \neq 0$

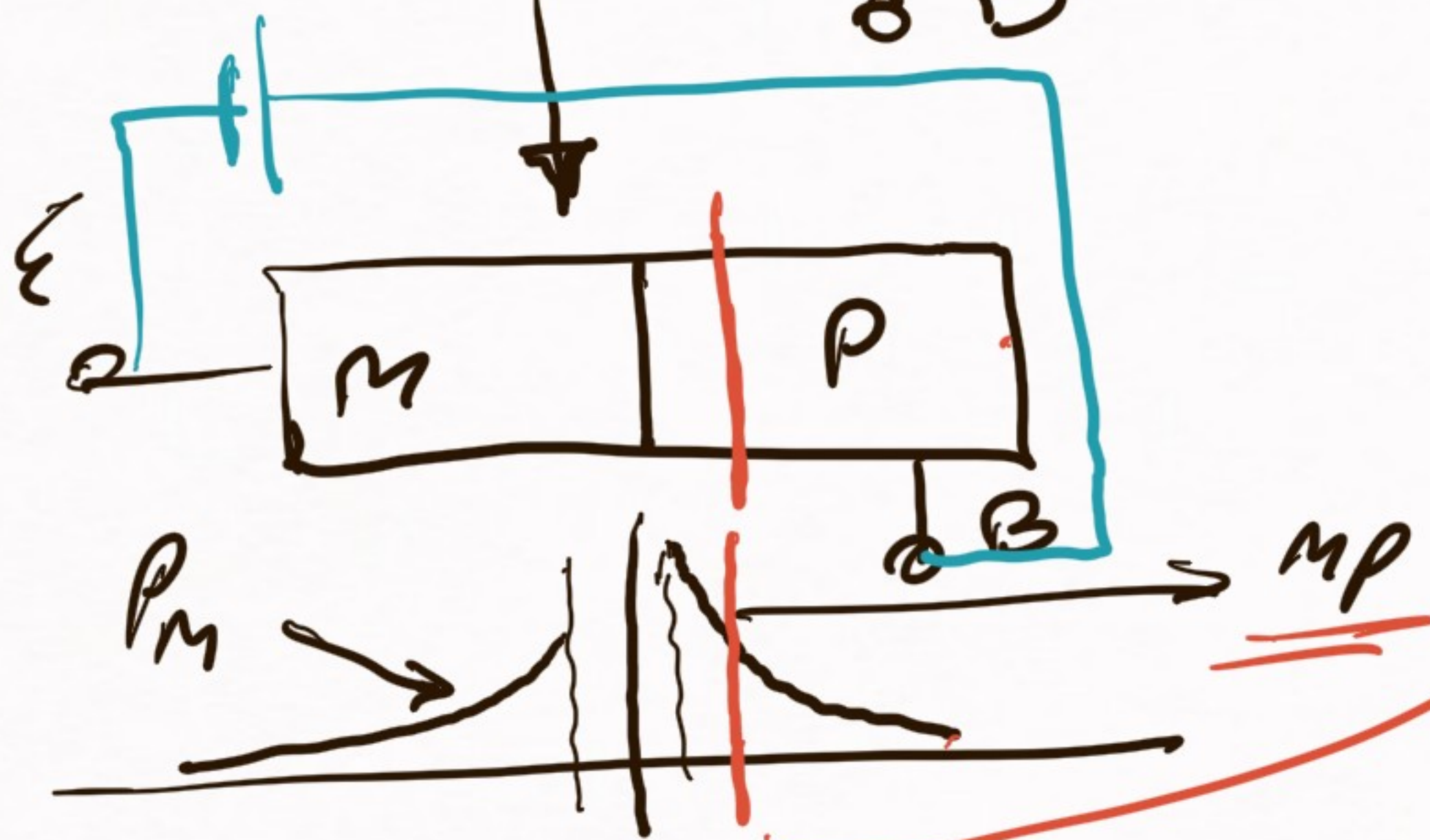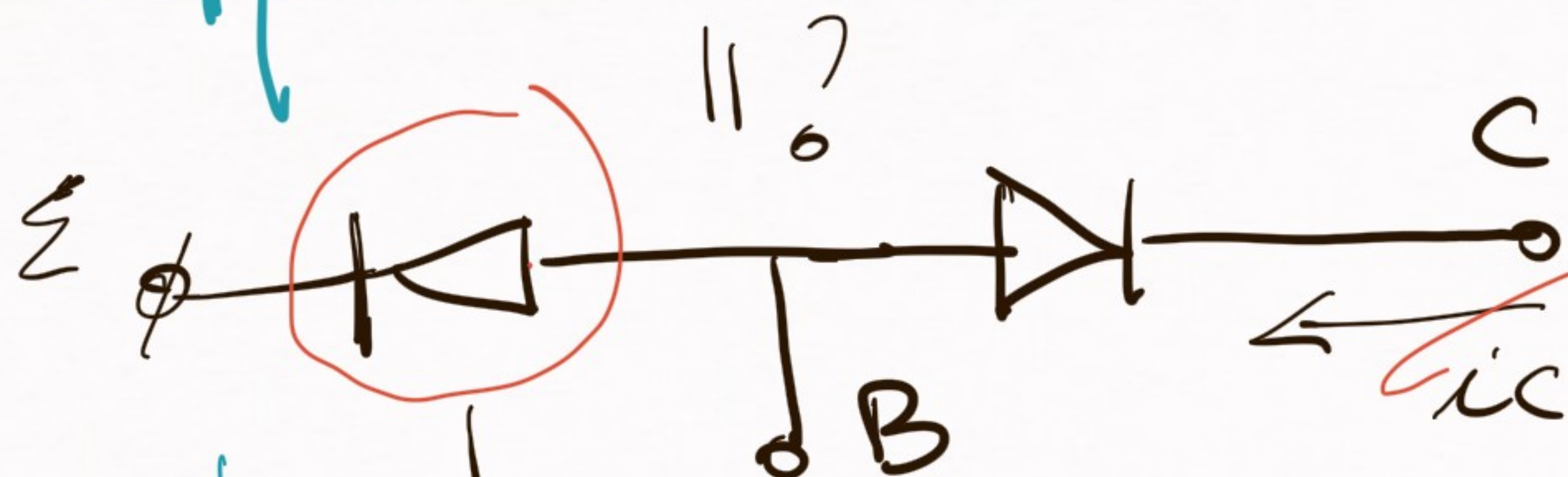

base termina por acá  
 ⇒ en punto de B-C, se tienen muchos minoritarios del lado de la base.

# Operación BIT NPN en forma activa.

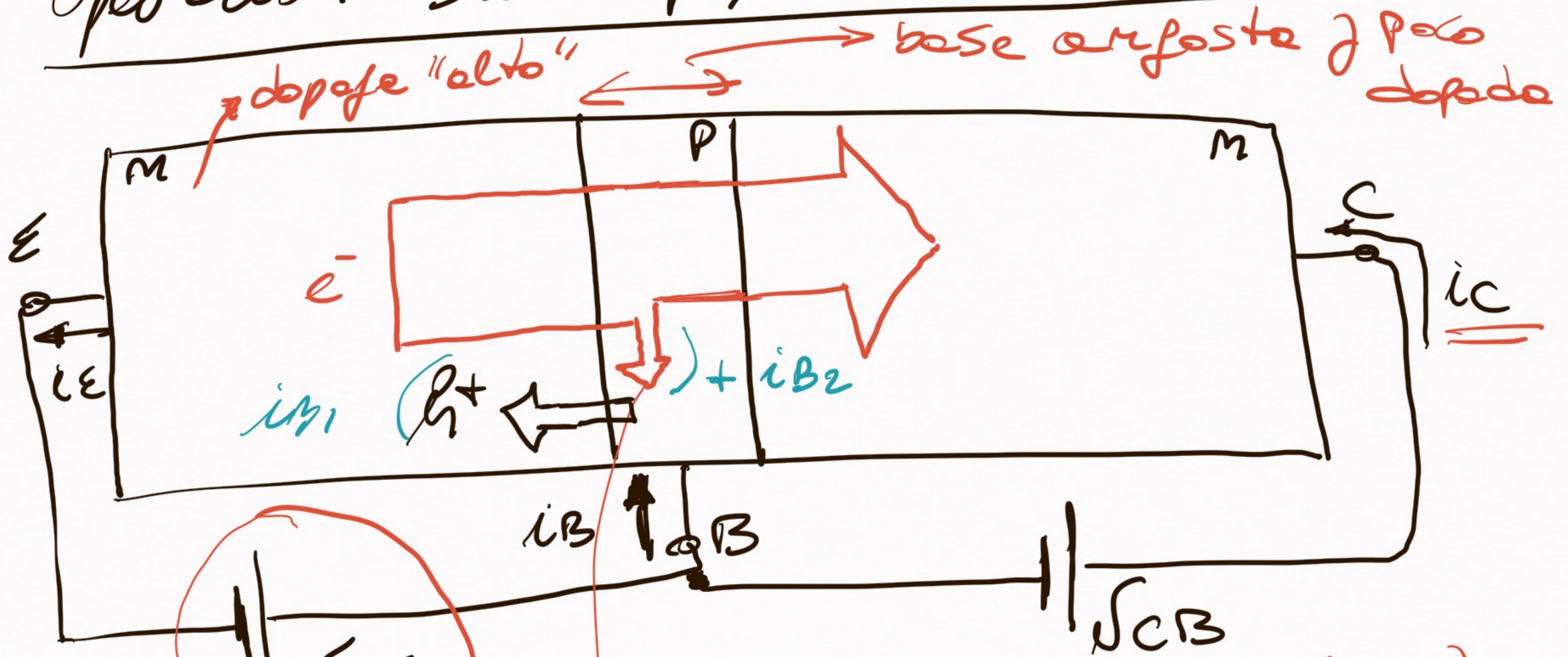

dopaje "alto"

base angosta y poco dopada

$$i_E = i_B + i_C$$

$$i_B = i_{B1} + i_{B2}$$

$e^-$  que se recombinan en la base

$i_C = f(V_{BE})$   
 e indep.  
 (en primera aprox.)  
 de  $V_{CB} \Rightarrow$   
fuente de corriente

Ecs. y modelo del BJT MPM en zona activa.


$$V_T = \frac{kT}{q}$$

$$i_E = i_C + i_B$$
$$i_C = I_S \cdot e^{V_{BE}/V_T}$$
$$i_B = \frac{i_C}{\beta}$$

$\beta$ : ganancia de corriente en emisor común



$\beta$ :  $\left\{ \begin{array}{l} 100 \dots 200 \dots 400 \text{ BJT de "señal"} \\ 20 \dots 50 \dots \text{ BJT de potencia} \end{array} \right.$

# Modelo BJT npn en zona activa.

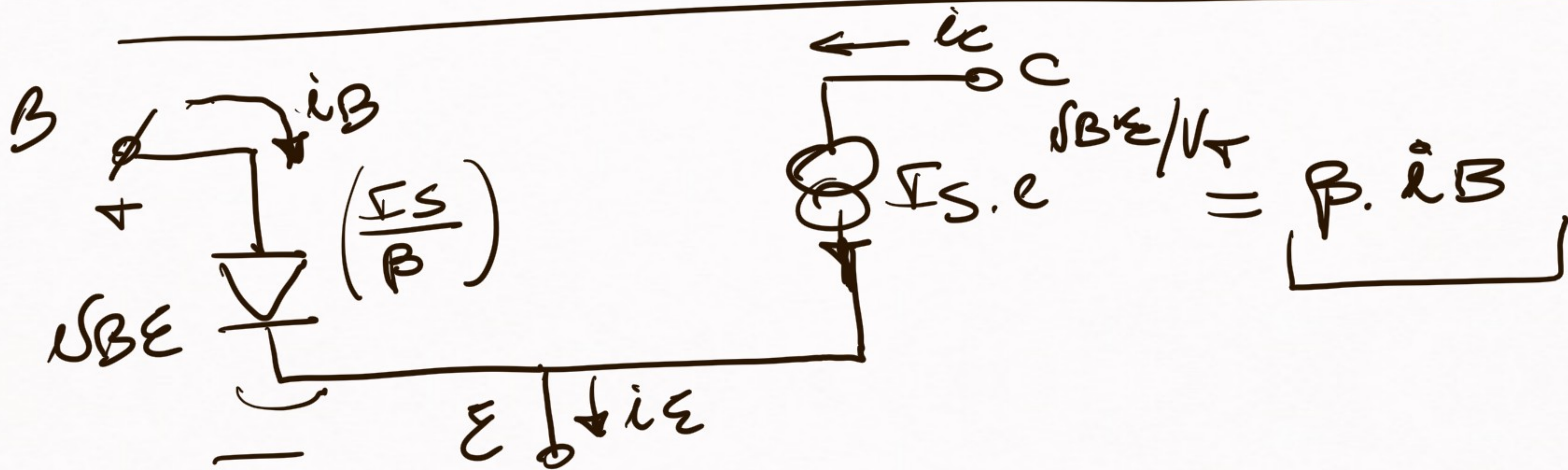


$$i_B = \frac{I_S \cdot e^{V_{BE}/V_T}}{\beta} = \frac{i_C}{\beta} \quad \checkmark$$

## Modelo simplificado do:

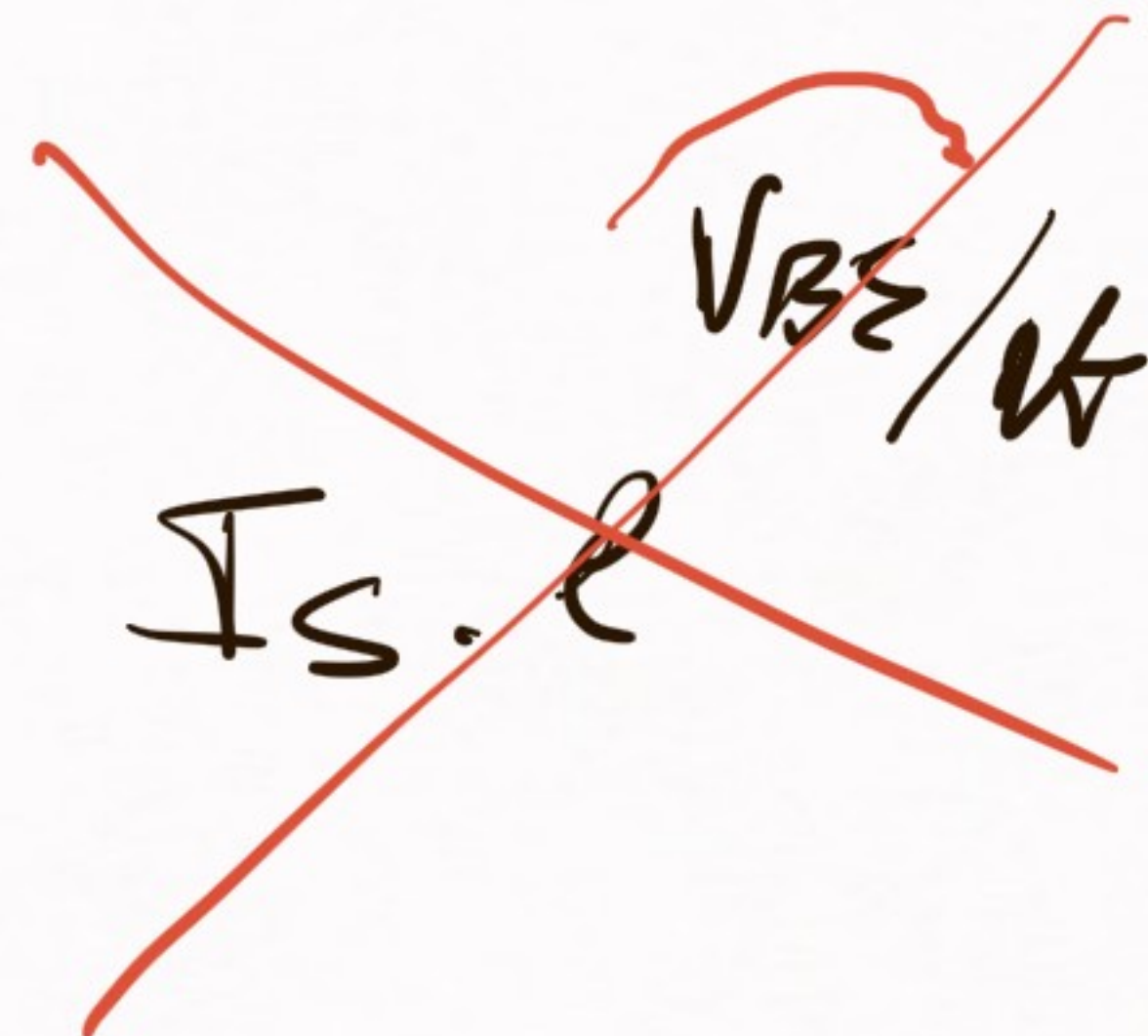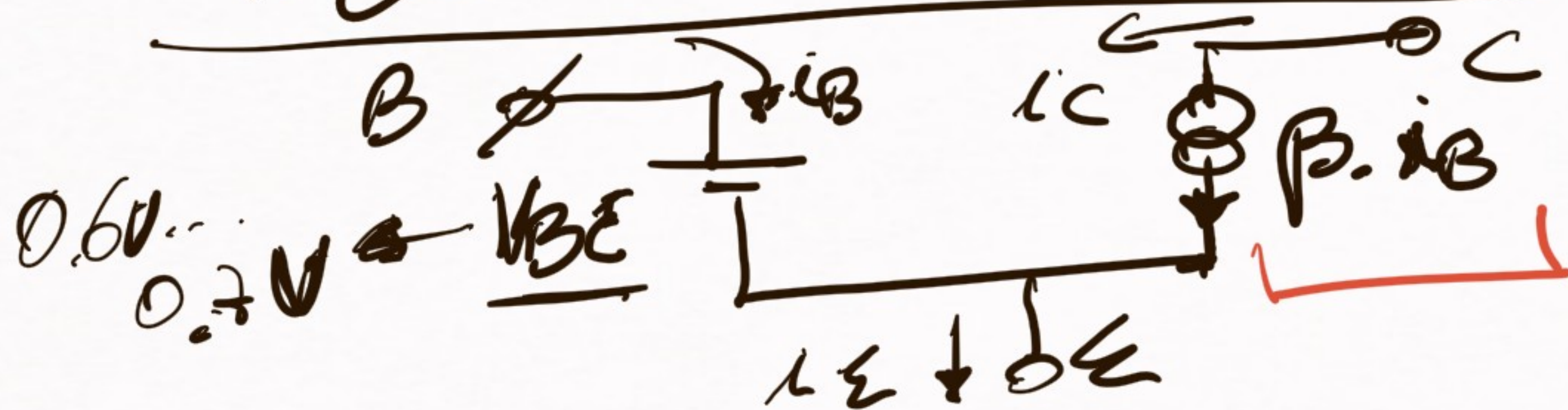

$$V_{BC} < 0.4V \sim 0.5V$$

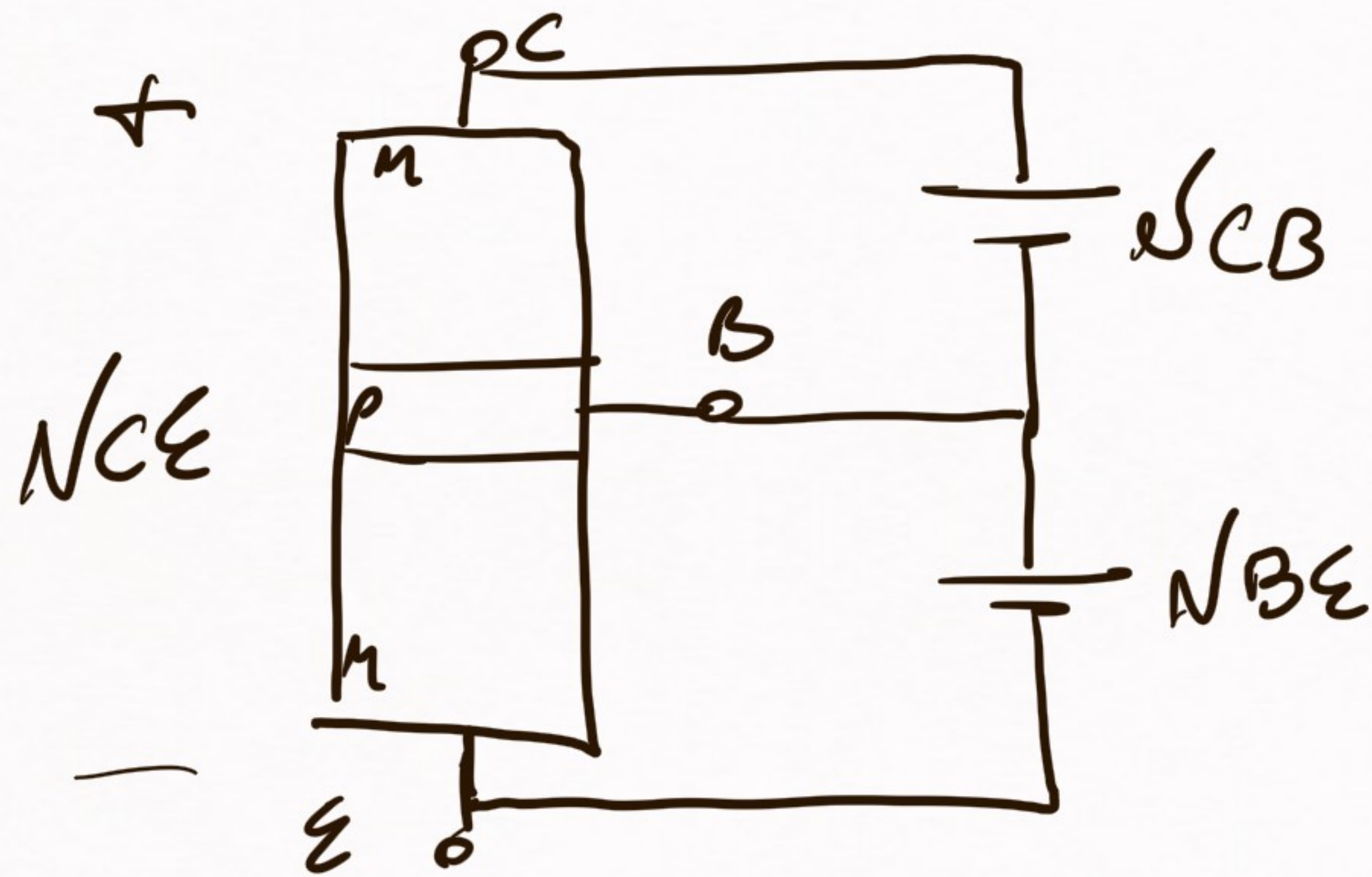


$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE} =$$

$$= \underbrace{V_{BE}}_{\substack{||| \\ 0.7V}} - \underbrace{V_{BC}}_{\substack{||| \\ 0.4V \dots 0.5V}}$$

$$\iff \left[ V_{CE} > \underline{V_{CESAT}} = 0.3V \dots 0.2V \right] \text{ no saturation}$$

$$\left[ i_C > 0 \right] \text{ no corte}$$

$$V_{BC} < 0.4V \sim 0.5V$$

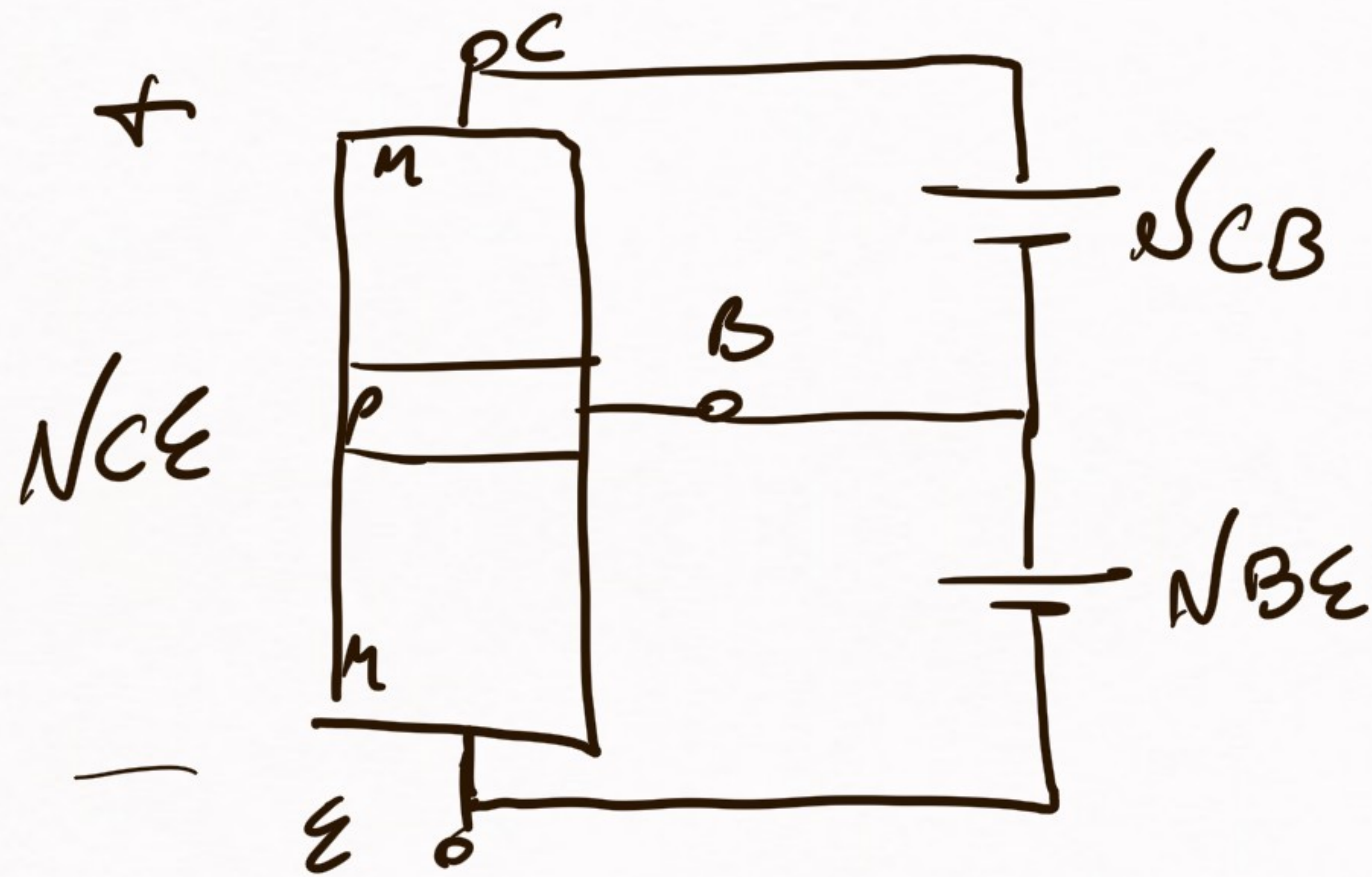

$$V_{CE} = V_{CB} + V_{BE} =$$


$$= \underbrace{V_{BE}}_{\substack{||| \\ 0.7V}} - \underbrace{V_{BC}}_{\substack{||| \\ 0.4V \dots 0.5V}}$$

$$\iff \left[ V_{CE} > \underline{V_{CESAT}} = 0.3V \dots 0.2V. \right] \text{ no saturation}$$


$$\left[ i_C > 0 \right] \text{ no corte}$$





# Transistor PNP (ou N. Active)

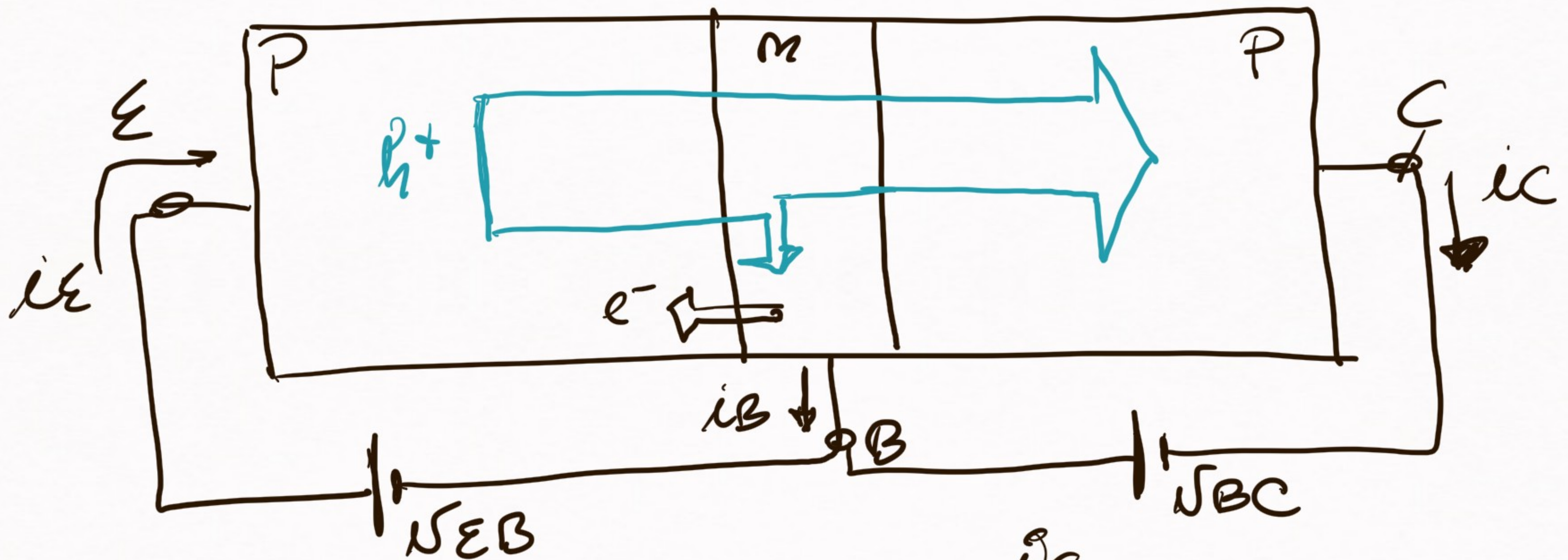


Modelo:

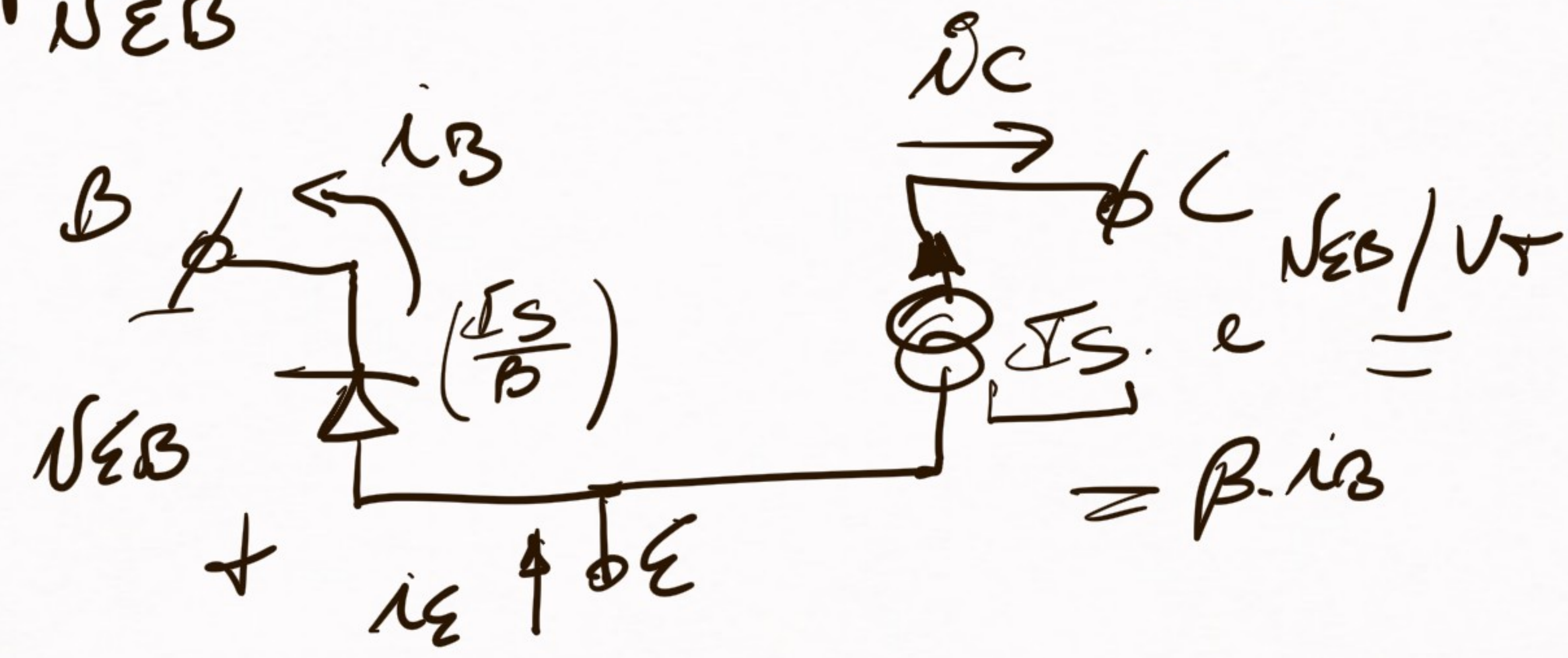

# Simbolos de circuito

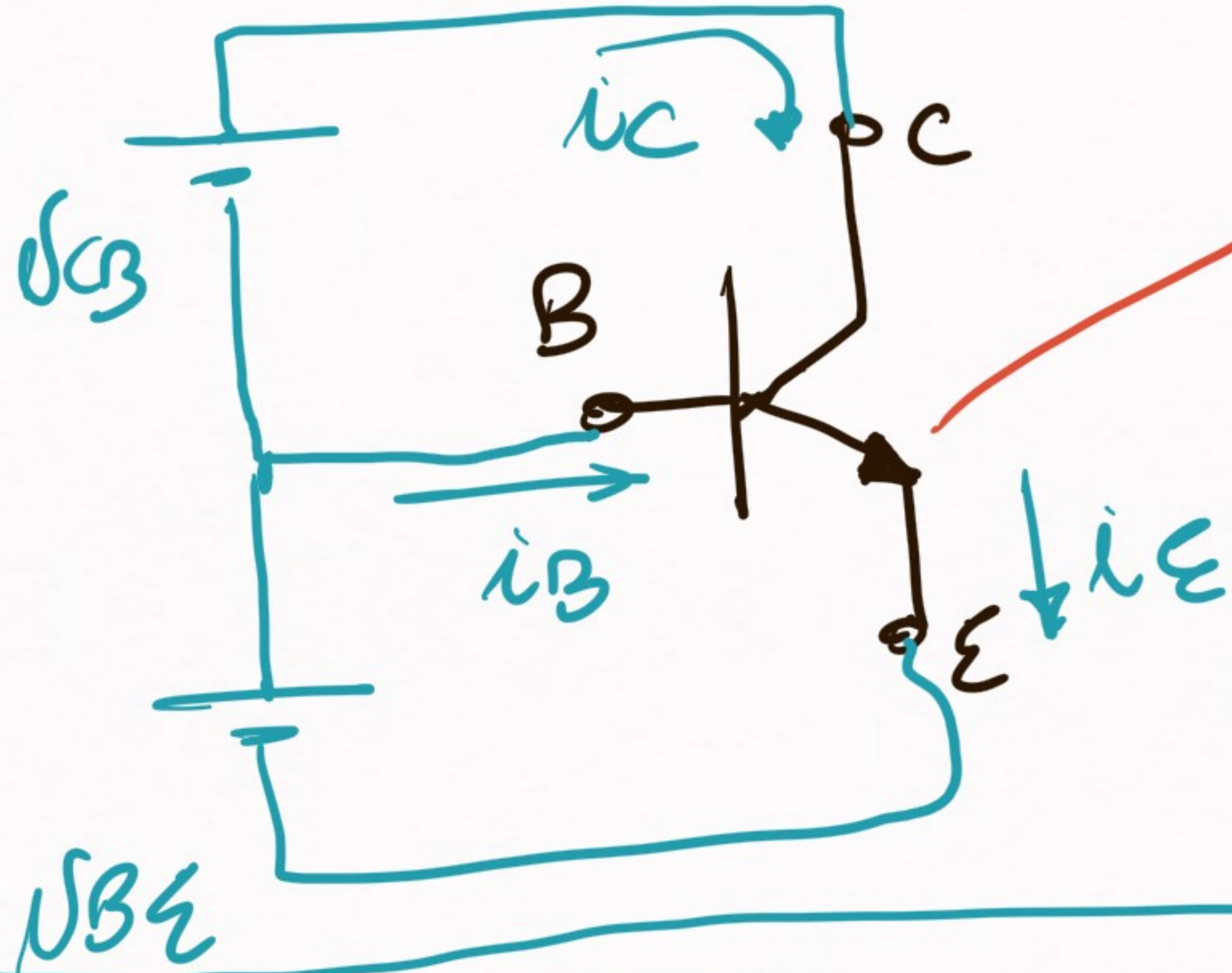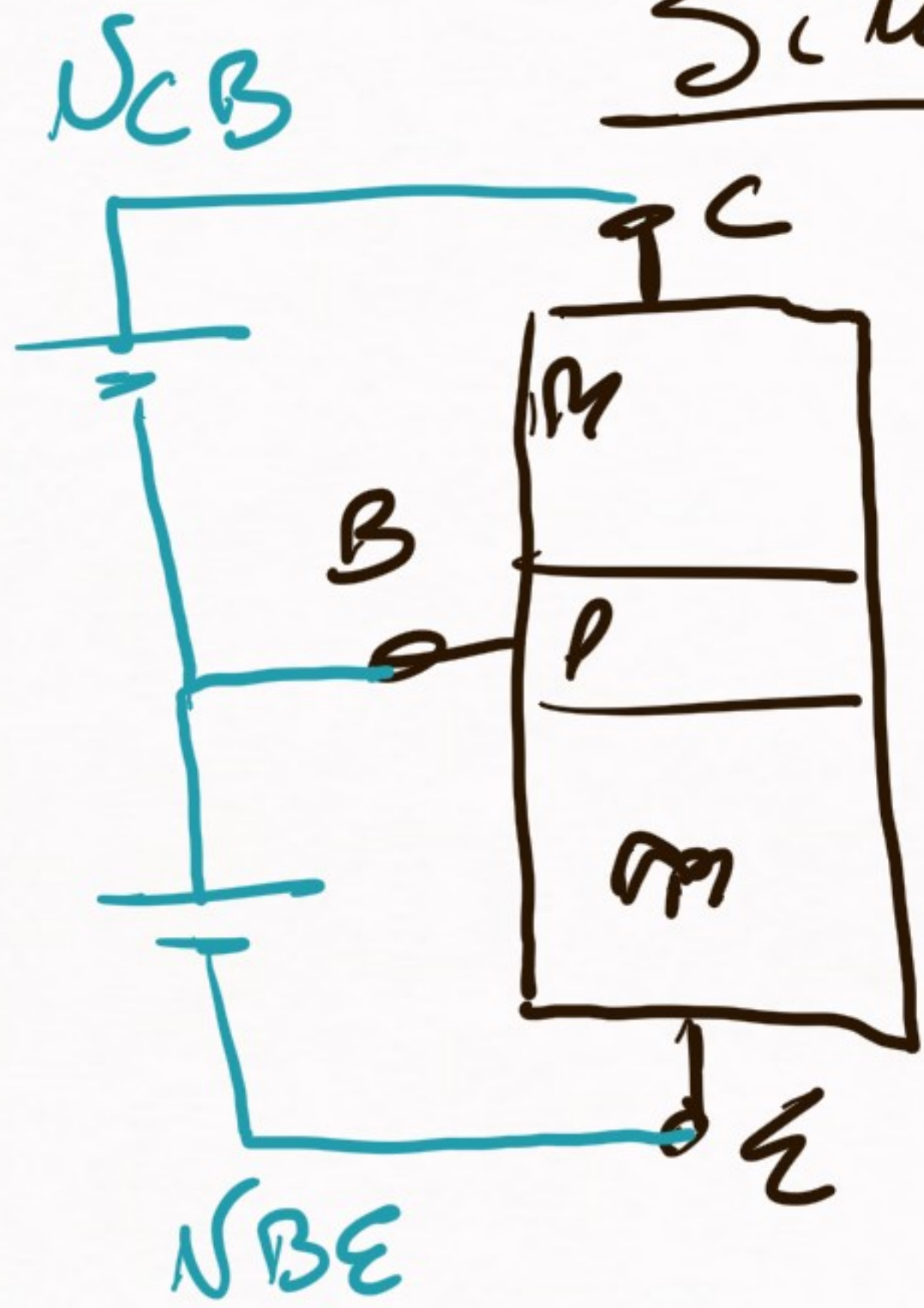

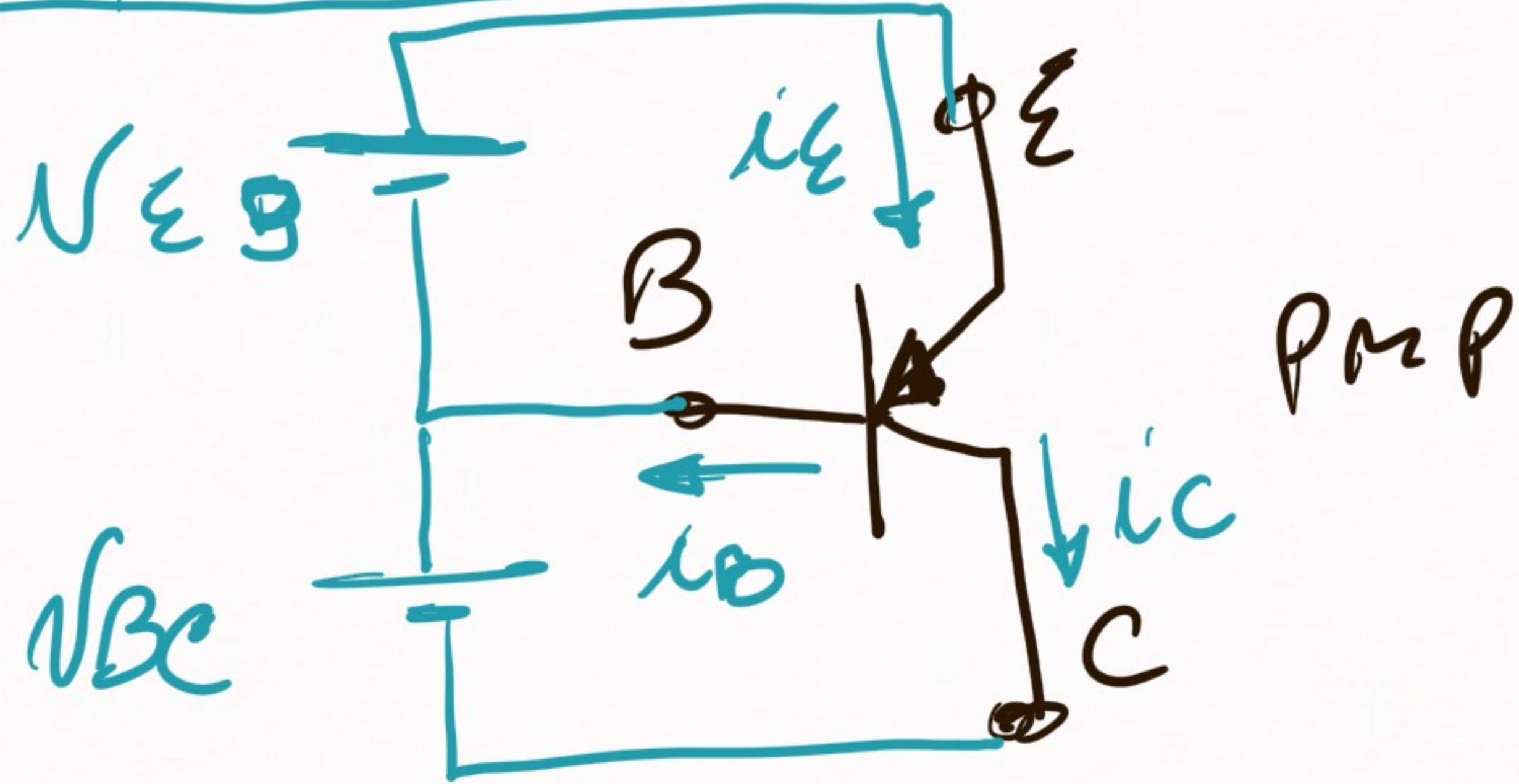
apunta en el sentido directo de la juntura B-E  
MPP



Ej. análisis circ. en DC con transistor  
 MPM en zona activa.

Ej: 1

(H) Z. Active,  
 $i_C$ ?  $i_B$ ?

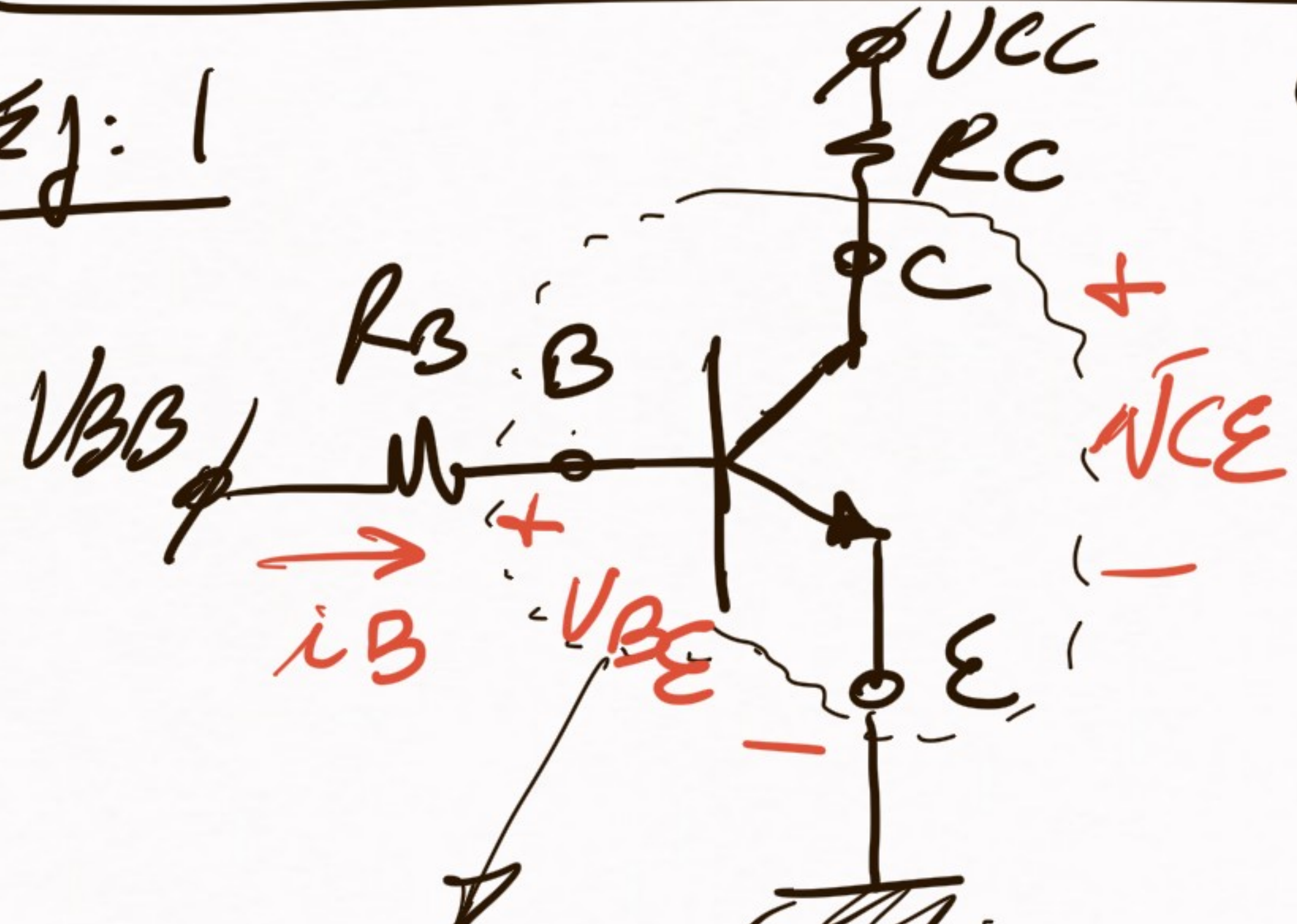


$$i_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$


$$i_C = \beta \cdot i_B$$

$$i_E = i_B + i_C = i_B + \beta \cdot i_B = (\beta + 1) i_B$$

$i_C$  depende de  $\beta$

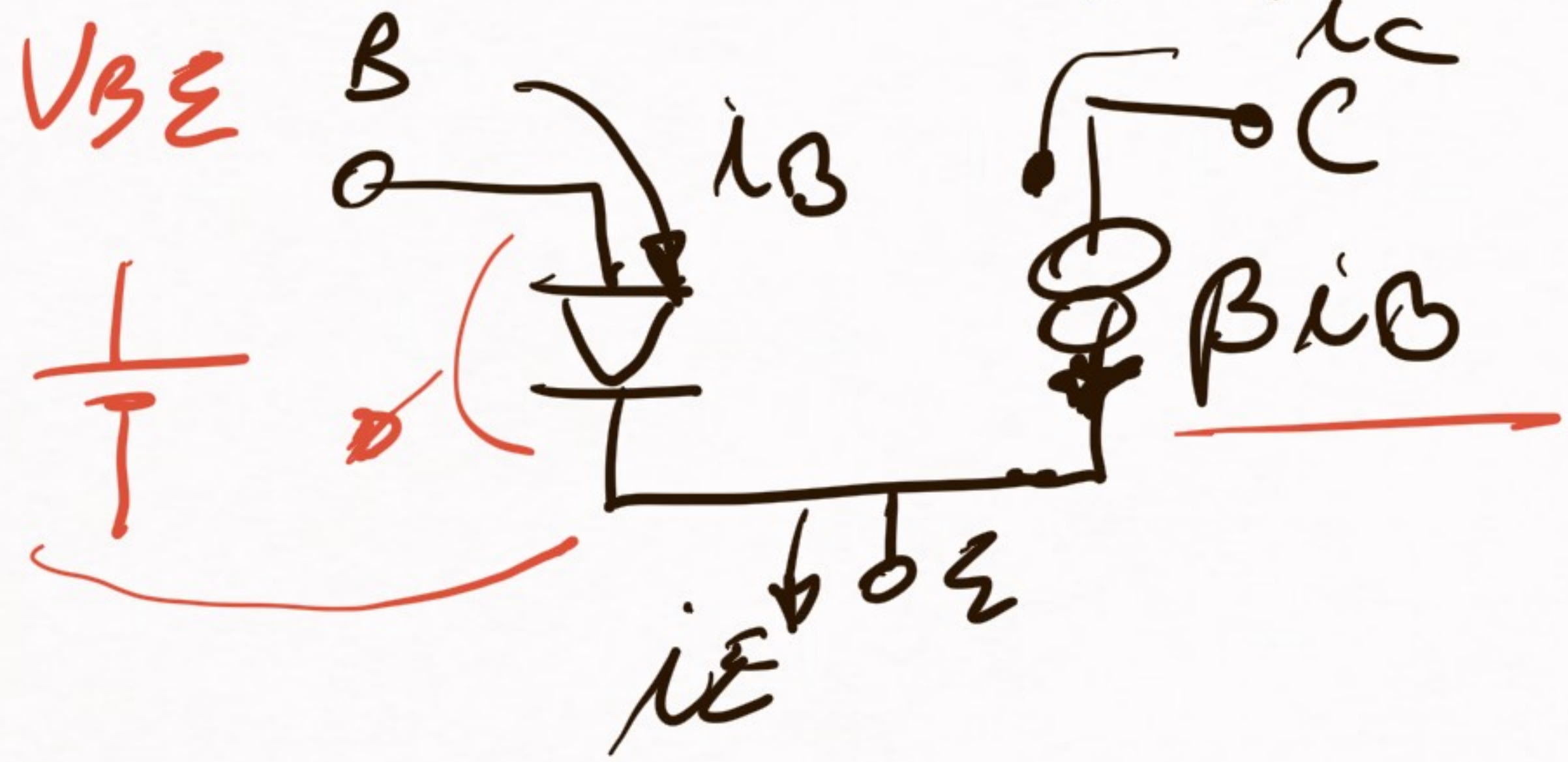

Ej. 2:

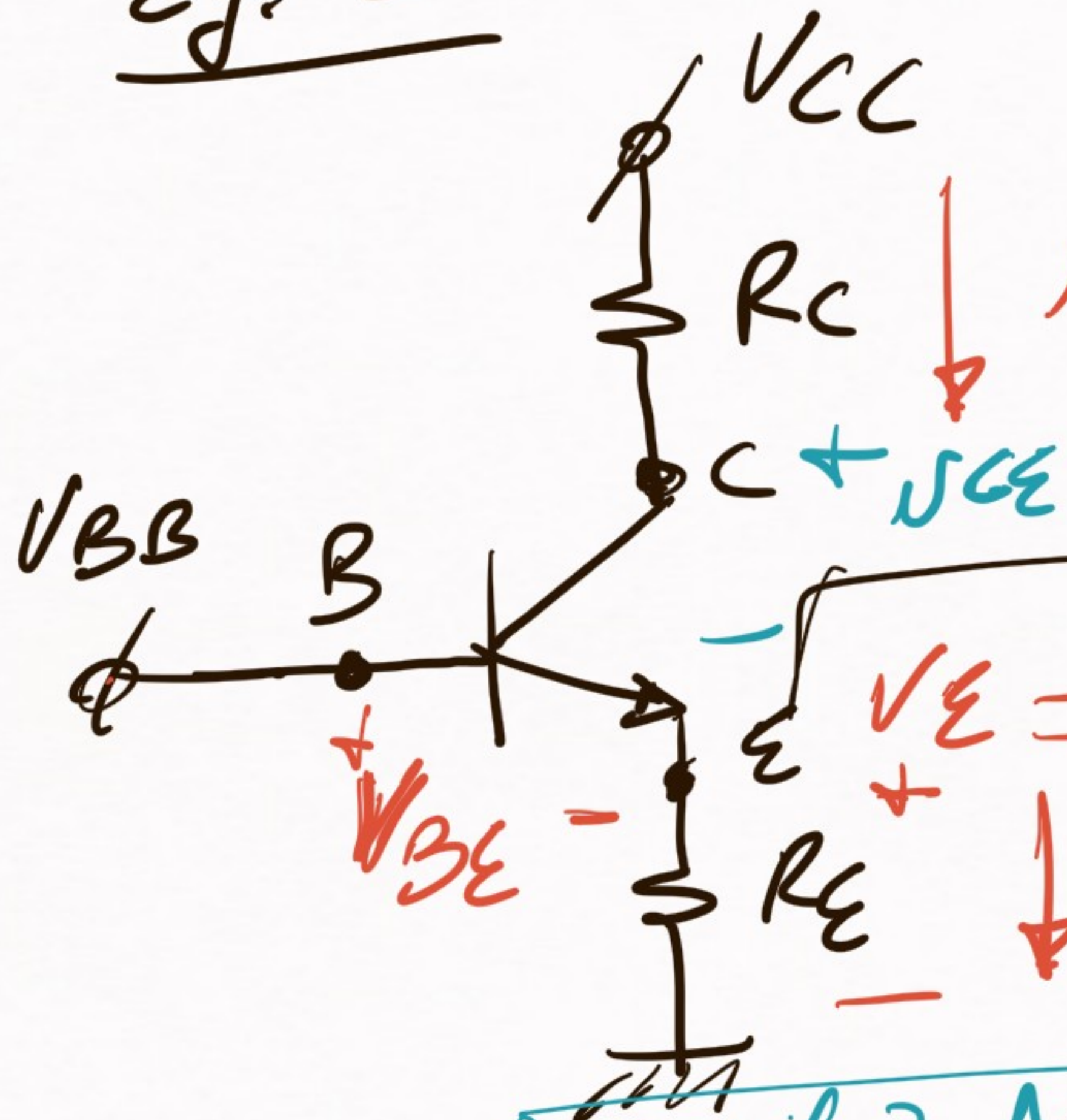

$$i_C = \frac{\beta \cdot i_E}{(\beta + 1)} = \frac{\beta}{(\beta + 1)} \cdot \left( \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E} \right)$$

$\approx 1$



$$I_E = I_C + I_B = \left( \frac{I_C}{\beta} \right)$$

$$V_E = V_{BB} - V_{BE}$$

$$i_E = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_E}$$


Verif. 2-Activa:  $V_{CE} > V_{CESAT}$   
 $i_C > 0$

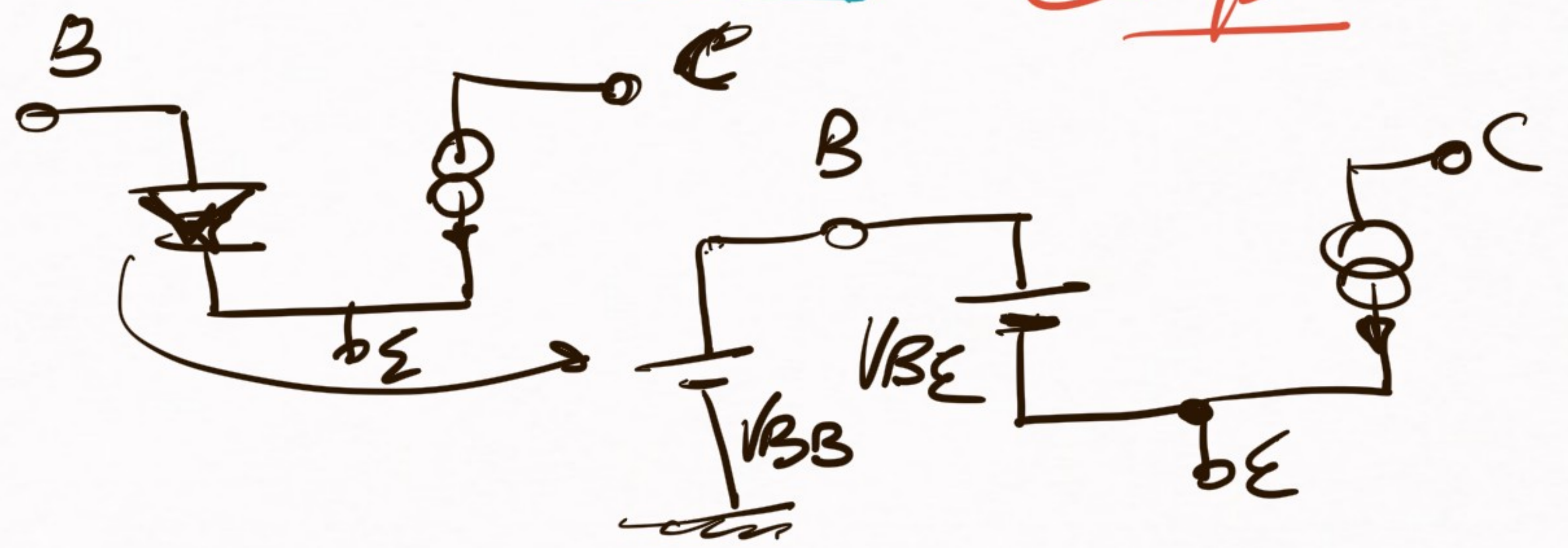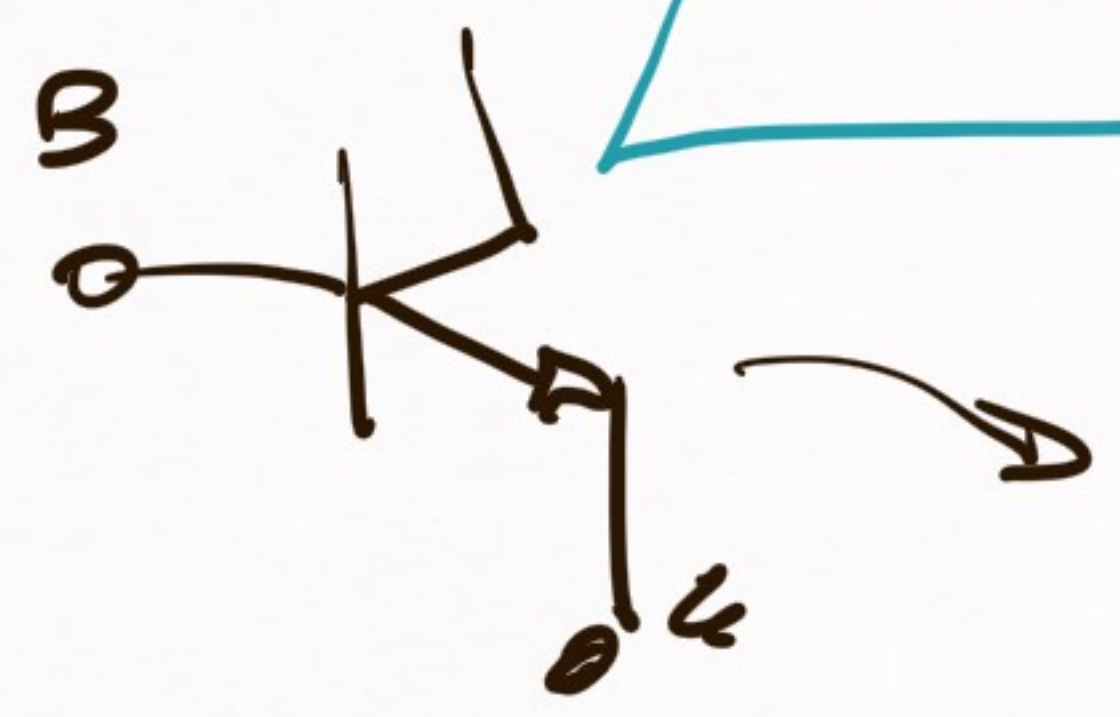$i_C$  es bastante independiente de  $\beta$




# Características gráficas (I-V) del transistor NPN

Caso: configuración Bucle común

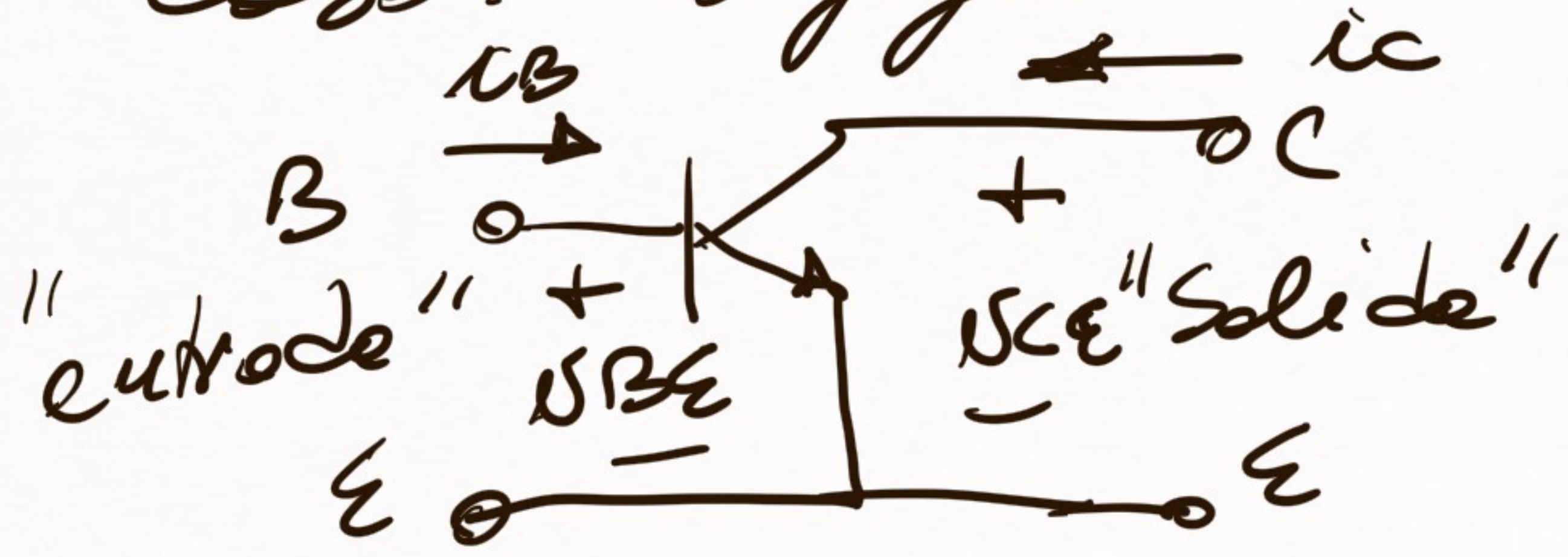

z. Activo



## Carac. de entrada

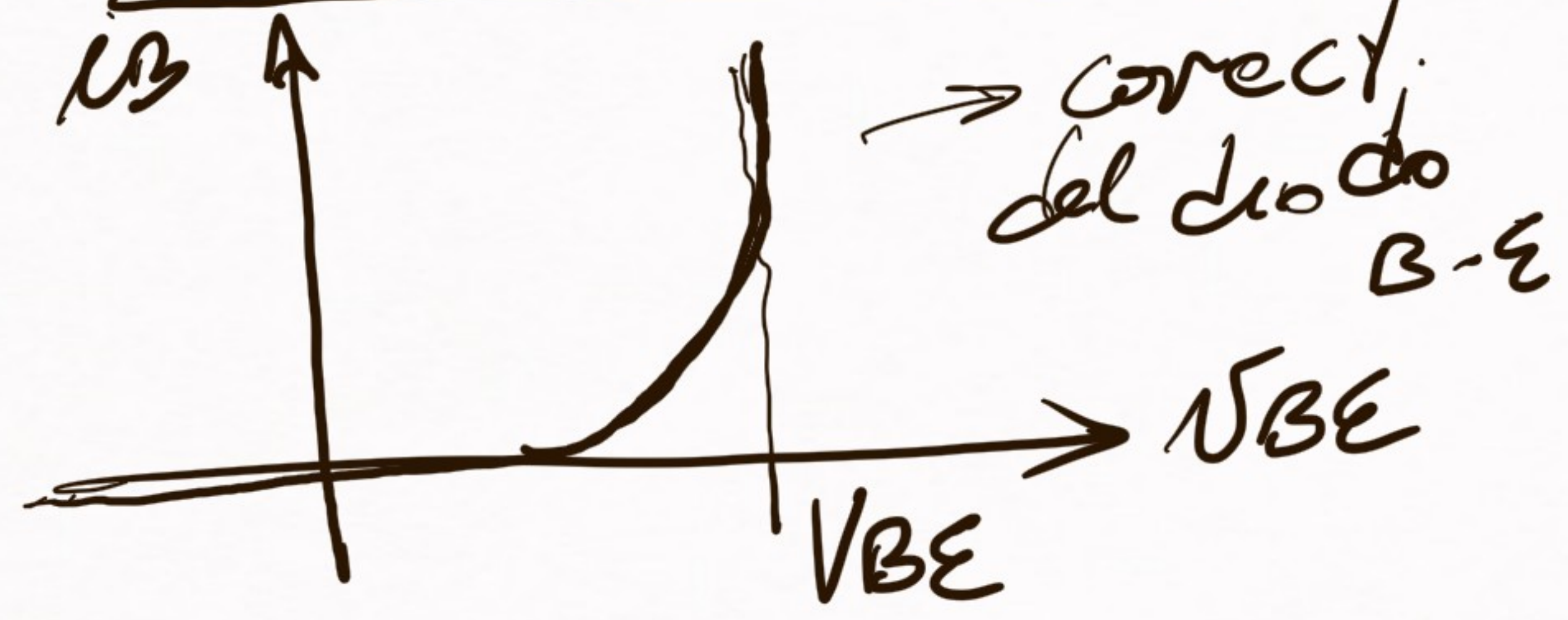
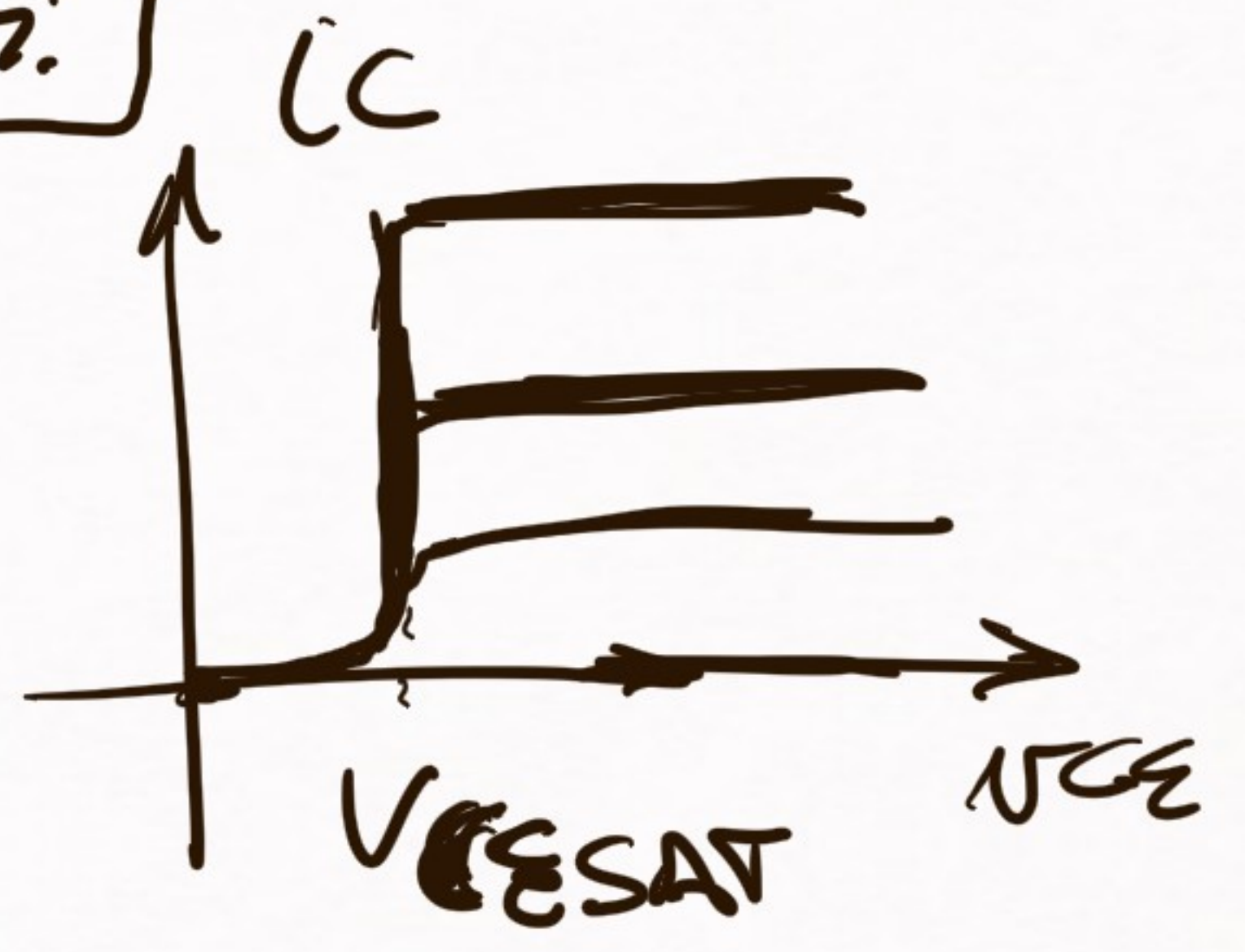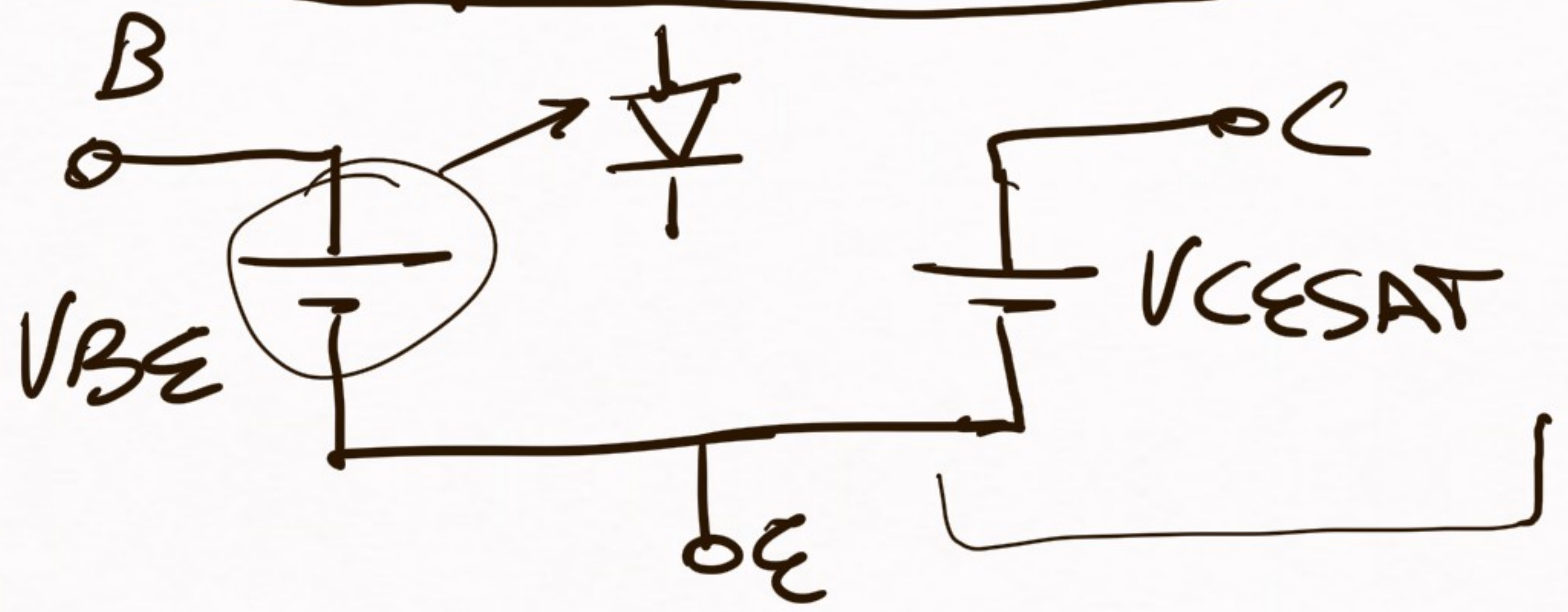
## Carac. de salida



Modelo básico del transistor  
 MPM en saturación:



Condiciones:

$I_C > 0$  (no corte)

$I_C < \beta \cdot I_B$  (no zona activa)