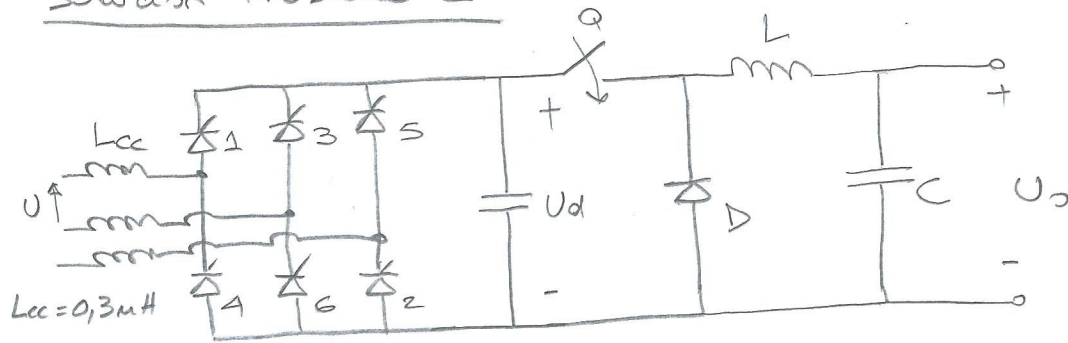


Solución Problema 2



- $U = 230 \pm 20\%$
- $U_{dmin} = 170V$
- $U_{dmax} = 264$
- $P_{out} = 2500W$
- $U_o = 110V$
- $f = 100kHz$
- $T_{jmax} = 100^\circ C$

a) Determinar L para  $\eta_{CC} \neq 0, P_o \geq 0, P_{out}$

$P_{LCC} = 0,1 P_{out} = 250W$

$I_{LCC} = \frac{P_{LCC}}{U_o} = \frac{250}{110} = 2,27A$


→ Impongo LCC para  $U_d = U_{dmax}$

$I_{LCC} = \frac{\Delta T}{2} \cdot \frac{U_{dmax} - U_o}{L} \cdot \delta T \cdot \frac{1}{T}$

$I_{LCC} = \frac{(U_{dmax} - U_o) \delta}{2Lf}$

$\frac{U_o}{U_{dmax}} = \delta = \frac{110}{264} = 0,417$

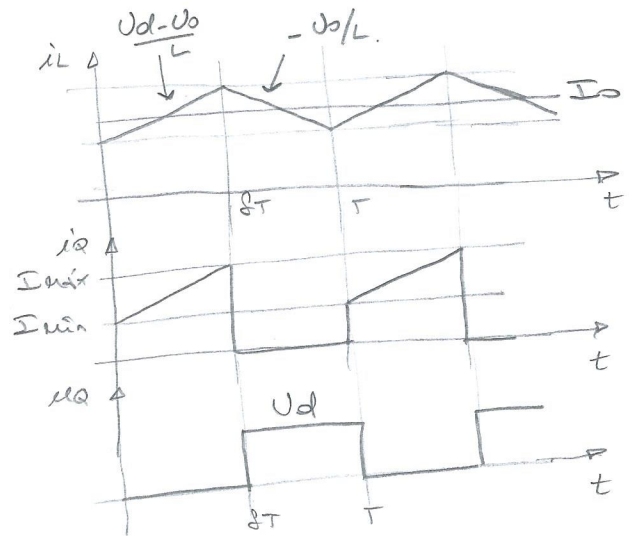$L = \frac{(U_{dmax} - U_o) \delta}{2 I_{LCC} \cdot f} = \frac{(264 - 110) \cdot 0,417}{2 \cdot 2,27 \cdot 100 \times 10^3} \Rightarrow \boxed{L = 141,45 \mu H}$



b) La tensión de salida del rectificador está determinada por:

$\langle u_o \rangle = U_d = \frac{3}{\pi} U \sqrt{2} \cos \alpha - \frac{3}{\pi} \omega L_{cc} \cdot I$

Donde U es la tensión compuesta de la red e I sería la corriente media de entrada del Buck.

Si no hay pérdidas en el Buck:  $P_o = U_o \cdot I_o = U_d \cdot I \Rightarrow I = \frac{P_o}{U_d}$

$\alpha = \arccos \left[ \frac{\pi}{3 U \sqrt{2}} \left( U_d + \frac{3}{\pi} \omega L_{cc} \frac{P_o}{U_d} \right) \right]$

Para  $P_o = P_{out}$  la condición más restrictiva puede darse para  $U_d = U_{dmax}$  o  $U_d = U_{dmin}$  (respectivamente  $U_{max}$  y  $U_{min}$ )

$U_{min} = 0,8 \cdot 230 = 184V$

$U_{max} = 1,2 \cdot 230 = 276V$

$$\alpha_1 = \text{Acos} \left[ \frac{\pi}{3 \cdot 276 \cdot \sqrt{2}} \left( 264 + \frac{3}{\pi} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,3 \times 10^{-3} \cdot \frac{2500}{264} \right) \right]$$

$$\alpha_1 = 44,72^\circ$$

$$\alpha_2 = \text{Acos} \left[ \frac{\pi}{3 \cdot 184 \cdot \sqrt{2}} \left( 170 + \frac{3}{\pi} \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,3 \times 10^{-3} \cdot \frac{2500}{170} \right) \right]$$

$$\alpha_2 = 46,41^\circ$$

Verifico si  $\alpha_1$  y  $\alpha_2$  resultan en  $U_d$  admisibles para el Buck para Boost.

$$U_d = \frac{3}{\pi} U \sqrt{2} \cos \alpha - \frac{3}{\pi} \omega L_{cc} \frac{P_o}{U_d} \Rightarrow U_d^2 - \frac{3}{\pi} U \sqrt{2} \cos \alpha U_d + \frac{3}{\pi} \omega L_{cc} P_o = 0$$

$$U_d = \frac{\frac{3}{\pi} U \sqrt{2} \cos \alpha \pm \sqrt{\left(\frac{3}{\pi} U \sqrt{2} \cos \alpha\right)^2 - \frac{12}{\pi} \omega L_{cc} P_o}}{2}$$

Si  $\alpha = \alpha_1$  pero  $U = 184V$ : 
$$U_d = \frac{\frac{3}{\pi} \cdot 184 \sqrt{2} \cos 44,72 \pm \sqrt{\left(\frac{3}{\pi} \cdot 184 \sqrt{2} \cos 44,72\right)^2 - 12 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 0,3 \times 10^{-3} \cdot 2500}}{2}$$

$$U_d = \frac{176,56 \pm 174}{2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow U_d = 175,28V > 170V = U_{d\text{máx}} \checkmark \\ &\rightarrow U_d = 1,28V \times \end{aligned}$$

Si  $\alpha = \alpha_2$  pero  $U = 276V$ : 
$$U_d = \frac{\frac{3}{\pi} \cdot 276 \sqrt{2} \cos 46,41 \pm \sqrt{\left(\frac{3}{\pi} \cdot 276 \sqrt{2} \cos 46,41\right)^2 - 12 \cdot 2 \cdot 50 \cdot 0,3 \times 10^{-3} \cdot 2500}}{2}$$

$$U_d = \frac{256,995 \pm 254,355}{2}$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow U_d = 255,68V < 264 = U_{d\text{máx}} \checkmark \\ &\rightarrow U_d = 1,32V \times \end{aligned}$$

El rango de  $\alpha$  es  $[44,72^\circ; 46,41^\circ]$

c)  $P_{\text{PROSTET}} = P_{\text{ON}} + P_{\text{COND}} + P_{\text{OFF}}$

$$P_{\text{ON}} = \frac{1}{2} U_d \cdot I_{\text{min}} \cdot t_r \cdot f$$

$$P_{\text{COND}} = R_{\text{DS(on)}} I_{\text{eff}}^2$$

$$P_{\text{OFF}} = \frac{1}{2} U_d \cdot I_{\text{máx}} \cdot t_f \cdot f$$

$$I_o = \frac{2500}{110} = 22,73A \quad \delta = 0,417$$

$$\Delta I = \frac{U_o (1-\delta)}{L_f} = \frac{110 (1-0,417)}{241,45 \times 10^{-6} \cdot 100 \times 10^3} = 4,53A$$

$$I_{\text{min}} = I_o - \frac{\Delta I}{2} = 22,73 - \frac{4,53}{2} = 20,47A$$

$$I_{\text{máx}} = I_o + \frac{\Delta I}{2} = 22,73 + \frac{4,53}{2} = 25A$$

De las hojas de datos:

$$t_r = 59ns$$

$$t_f = 58ns$$

$$R_{\text{DS(on)}} @ 100^\circ C = 1,8 \times 0,27 = 0,486\Omega$$

$$P_{on} = \frac{1}{2} 264 \cdot 20,47 \cdot 59 \times 10^{-9} \cdot 100 \times 10^3 = 15,94 \text{ W}$$

$$P_{off} = \frac{1}{2} 264 \cdot 25 \cdot 58 \times 10^{-9} \cdot 100 \times 10^3 = 19,14 \text{ W}$$



$$I_{a\text{eff}}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i_a(\theta)^2 d\theta = \frac{1}{T} \int_0^{\delta T} \left( I_{min} + \frac{\Delta I}{\delta T} \theta \right)^2 d\theta = \frac{1}{T} \left( I_{min}^2 \delta T + 2 I_{min} \frac{\Delta I}{\delta T} \frac{\delta^2 T^2}{2} + \frac{\Delta I^2}{\delta T^2} \frac{\delta^3 T^3}{3} \right)$$

$$I_{a\text{eff}}^2 = \left( I_{min}^2 + I_{min} \Delta I + \frac{\Delta I^2}{3} \right) \delta = \left( 20,47^2 + 20,47 \cdot 4,53 + \frac{4,53^2}{3} \right) \cdot 0,416 = 215,73 \text{ A}^2$$

$$P_{cond} = 0,486 \cdot 215,73 = 104,84 \text{ W}$$

$$P_{TOTFET} = 15,94 + 104,84 + 19,14 = 139,92 \text{ W}$$
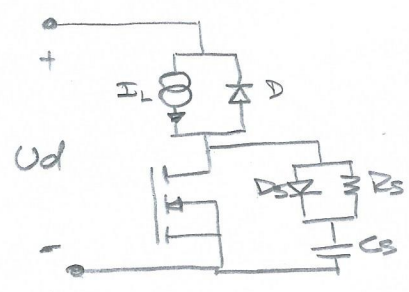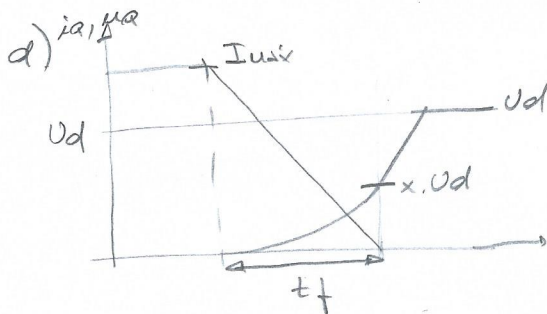
$$\eta = \frac{2500}{2500 + 139,92} \Rightarrow \eta = 0,945$$



$$P_{off} = 0,3 \cdot 19,14 = 5,74 \text{ W}$$

$$P_{off} = \int_0^{t_f} u_a(\theta) i_a(\theta) d\theta$$

$$i_a(t) = I_{min} - \frac{I_{min} t}{t_f}$$

$$u_a(t) = \frac{1}{C_s} \int_0^t i_c(\theta) d\theta \Rightarrow u_a(t) = \frac{I_{min} t^2}{2 C_s t_f}$$

$$i_c(t) = \frac{I_{min} t}{t_f}$$

$$P_{off} = \frac{1}{T} \int_0^{t_f} \frac{I_{min}^2 \theta^2}{2 C_s t_f} \left( I_{min} - \frac{I_{min} \theta}{t_f} \right) d\theta = \frac{1}{T} \int_0^{t_f} \left( \frac{I_{min}^2 \theta^2}{2 C_s t_f} - \frac{I_{min}^2 \theta^3}{2 C_s t_f^2} \right) d\theta$$

$$P_{off} = \frac{1}{T} \left( \frac{I_{min}^2}{2 C_s t_f} \frac{t_f^3}{3} - \frac{I_{min}^2}{2 C_s t_f^2} \frac{t_f^4}{4} \right) = \frac{I_{min}^2 t_f}{2 C_s} \left( \frac{t_f^2}{3} - \frac{t_f^3}{4} \right)$$

$$\Rightarrow C_s = \frac{I_{min}^2 t_f}{2 P_{off}} \left( \frac{t_f^2}{3} - \frac{t_f^3}{4} \right) = \frac{25^2 \cdot 100 \times 10^3}{2 \cdot 5,74} \left( \frac{(58 \times 10^{-9})^2}{3} - \frac{(58 \times 10^{-9})^3}{4} \right)$$

$$\Rightarrow C_s = 6,1 \text{ nF}$$

$$3 R_s C_s \leq \delta T \Rightarrow R_s = \frac{0,417}{3 \cdot 6,1 \times 10^{-9} \cdot 100 \times 10^3} \Rightarrow R_s = 227,9 \Omega$$

$$P_{RS} = \frac{1}{2} C_s U_d^2 f = \frac{1}{2} 6,1 \times 10^{-9} \cdot 264^2 \cdot 100 \times 10^3 \Rightarrow P_{RS} = 21,26 \text{ W}$$

Al incorporar el snubber se bajan las pérdidas en el apagado del MOSFET a 5,74W pero la resistencia del snubber ocasiona unos 20W adicionales  $\Rightarrow$  el rendimiento complejo del convertidor mejorará.