

# Clase 10

Práctico de Diseño Lógico


# Clase 10 – RTL

- Repaso rápido de RTL
- Shift-register en RTL
- Ejercicio de diseño RTL
  - Secuencia
  - Circuito


# Repaso rápido RTL

- Estructura de circuito RTL:
  - Bloque de Control.
  - Bloque de Datos.
  - Señales de control.
  - Señales de reloj. Usamos FF con Enable para las transferencias de datos y el flanco activo es el de subida.
- Descripción RTL
  - Encabezado (inputs, outputs, nodes, memory).
  - Lo que está fuera del ENDSEQUENCE está fijo, es válido para todos los pasos.
  - Control Reset indica el paso de inicio.

# Shift register en RTL

 

1.  $D[7..0] \leftarrow D[6..0], in$

 

1.  $D[7..0] \leftarrow in, D[7..1]$

# Ej 8 práctico 9

## **Ejercicio 8.** (H&P 84. Prob. 10.12)

Un sistema digital tiene dos líneas de entrada, **control** y **data**, 8 líneas de salida **Z**[8], y una línea de salida **ready**. Los datos representando palabras de 8 bits llegarán serialmente (un bit por vez) sobre la línea **data**. Será convertido a formato paralelo para sacarlo por las líneas **Z**. El primer bit en llegar de los datos serie puede ser el más significativo o el menos significativo. En cualquier caso la salida paralelo debe ser de la forma normal, con el más significativo a la izquierda.


Se provee sincronización por la interacción entre la entrada **control** y la salida **ready**. Cuando el sistema está pronto para recibir una nueva palabra, subirá la línea **ready** y empezará a monitorear **control**. Dos unos consecutivos (igual a uno durante dos períodos de reloj) en **control** indicará que el siguiente bit en control indicará la dirección de los datos serie, 0 para el MSB primero, 1 para el LSB primero. Los 8 bits de datos aparecerán a continuación en **data** durante los siguientes 8 períodos de reloj. **Ready** deberá bajar cuando los dos unos consecutivos en **control** se detecten y deberá volver a 1 cuando los 8 bits hayan sido recibidos. La palabra paralelo deberá presentarse en las líneas **Z** siempre que **ready** esté alta.

Realizar la descripción RTL del sistema descrito y dibujar los bloques de datos y control.

# Entradas y salidas del sistema

Un sistema digital tiene dos líneas de entrada, **control** y **data**, 8 líneas de salida **Z[8]**, y una línea de salida **ready**. Los datos representando palabras de 8 bits llegarán

- Empezamos esqueleto de la secuencia

 


```
MODULE Serie_a_Paralelo
INPUTS: control, data
MEMORY:
OUTPUTS: Z[8], ready
```

Un sistema digital tiene dos líneas de entrada, **control** y **data**, 8 líneas de salida **Z[8]**, y una línea de salida **ready**. Los datos representando palabras de 8 bits llegarán serialmente (un bit por vez) sobre la línea **data**. Será convertido a formato paralelo para sacarlo por las líneas **Z**. El primer bit en llegar de los datos serie puede ser el más significativo o el menos significativo. En cualquier caso la salida paralelo debe ser de la forma normal, con el más significativo a la izquierda.
 
# Dirección de los datos (MSB o LSB primero)

Se provee sincronización por la interacción entre la entrada **control** y la salida **ready**. Cuando el sistema está pronto para recibir una nueva palabra, subirá la línea **ready** y empezará a monitorear **control**. Dos unos consecutivos (igual a uno durante dos períodos de reloj) en **control** indicará que el siguiente bit en control indicará la dirección de los datos serie, 0 para el MSB primero, 1 para el LSB primero. Los 8 bits de datos


- Tenemos que subir Ready y esperar 2 Unos consecutivos en Control
- Vamos a necesitar una memoria para guardar el sentido en que vienen los datos.



```
MODULE Serie_a_Paralelo
INPUTS: control, data
MEMORY: Dir
OUTPUTS: Z[8], ready
1.
```
 
# Esperamos los dos Unos en Control y guardamos la dirección de los datos

- Tenemos que subir Ready y esperar 2 Unos consecutivos en Control



```
MODULE Serie_a_Paralelo
INPUTS: control, data
MEMORY: Dir
OUTPUTS: Z[8], ready
```

1. Ready = 1  
→ (Control, !Control) / (2,1)
2. Ready = 1  
→ (Control, !Control) / (3,1)
3. Dir ← Control

aparecerán a continuación en **data** durante los siguientes 8 períodos de reloj. **Ready** deberá bajar cuando los dos unos consecutivos en **control** se detecten y deberá volver a 1 cuando los 8 bits hayan sido recibidos. La palabra paralelo deberá presentarse en las líneas **Z** siempre que **ready** esté alta.


```
End Sequence
Control Reset (1)
```



# Recepción de datos

- Necesitamos una memoria de tamaño 8 para ir guardando los bits que vamos recibiendo de a 1 con un shift-register.
- Y un contador para recibir 8 bits.

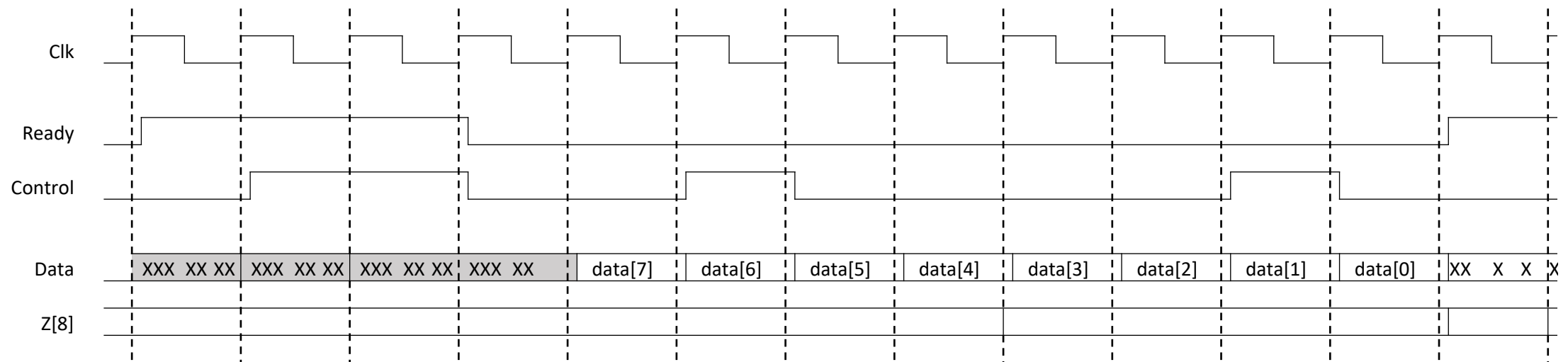4. Palabra[7..0] ←  
cont ←  
→ ( , ) / ( , )



# Secuencia

```
MODULE Serie_a_Paralelo
INPUTS: control, data
MEMORY: Dir, Palabra[8], cont[3]
OUTPUTS: Z[8], ready
```

1. Ready = 1  
→ (Control, !Control) / (2, 1)  
cont ← 000
2. Ready = 1  
→ (Control, !Control) / (3, 1)
3. Dir ← Control
4. Palabra[7..0] ← !Dir.{Palabra[6..0], data} + Dir.{data, Palabra[7..1]}  
cont ← inc(cont)  
→ (cont=111, !(cont=111)) / (1, 4)

End Sequence

Z = Palabra

Control Reset (1)

End

PASOS:

1. Ready = 1

→ (Control, !Control) / (2, 1)

cont ← 000

2. Ready = 1

→ (Control, !Control) / (3, 1)


3. Dir ← Control

4. Palabra[7..0] ← !Dir.{Palabra[6..0], data} + Dir.{data, Palabra[7..1]}

cont ← inc(cont)

→ (cont=111, !(cont=111)) / (1, 4)

Y en todos los pasos: Z = Palabra

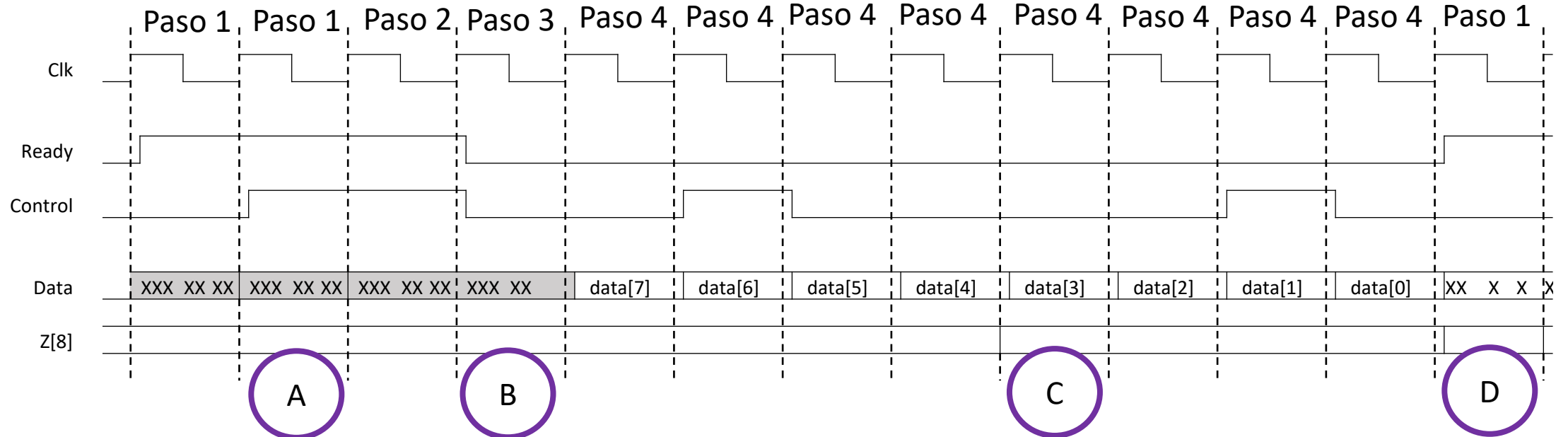

# A partir de la secuencia se sintetiza el circuito

```
MODULE Serie_a_Paralelo
INPUTS: control, data
MEMORY: Dir, Palabra[8], cont[3]
OUTPUTS: Z[8], ready
```

```
1. Ready = 1
   → (Control, !Control) / (2,1)
   cont ← 000
2. Ready = 1
   → (Control, !Control) / (3,1)
3. Dir ← Control
4. Palabra[7..0] ← !Dir.{Palabra[6..0],data} + Dir.{data, Palabra[7..1]}
   cont ← inc(cont)
   → (cont=111, !(cont=111)) / (1,4)
```

```
End Sequence
Z = Palabra
Control Reset (1)
End
```

# Bloque de control


1.  $\rightarrow (\text{Control}, \text{!Control}) / (2, 1)$   
2.  $\rightarrow (\text{Control}, \text{!Control}) / (3, 1)$   
3.  
4.  $\rightarrow (\text{cont}=111, \text{!(cont)=111}) / (1, 4)$   
Control Reset (1)

- 1 FF por paso
- Comenzamos en el paso 1 luego de un reset.
- Se generan señales de control

# Bloque de control

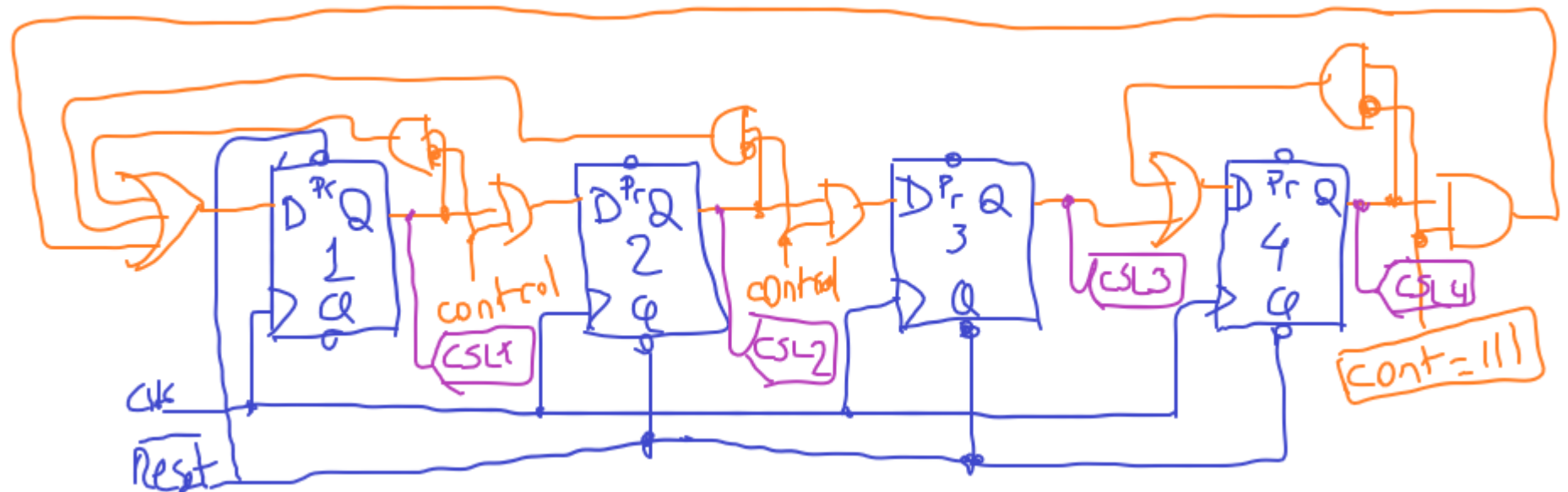1.  $\rightarrow (\text{Control}, \text{!Control}) / (2, 1)$
  2.  $\rightarrow (\text{Control}, \text{!Control}) / (3, 1)$
  - 3.
  4.  $\rightarrow (\text{cont}=111, \text{!(cont)=111}) / (1, 4)$
- Control Reset (1)

- 1 FF por paso
- Comenzamos en el paso 1 luego de un reset.
- Se generan señales de control



# Bloque de datos

```
MODULE Serie_a_Paralelo
INPUTS: control, data
MEMORY: Dir, Palabra[8],
cont[3]
OUTPUTS: Z[8], ready
```



```
1. Ready = 1
   cont ← 000
2. Ready = 1
3. Dir ← Control
4. Palabra[7..0] ←
   !Dir.{Palabra[6..0], data} +
   Dir.{data, Palabra[7..1]}
   cont ← inc(cont)
En todos los pasos:
Z = Palabra
```

- FF con enable
- Un registro por cada memoria
- El = es un cable
- Se generan señales de control
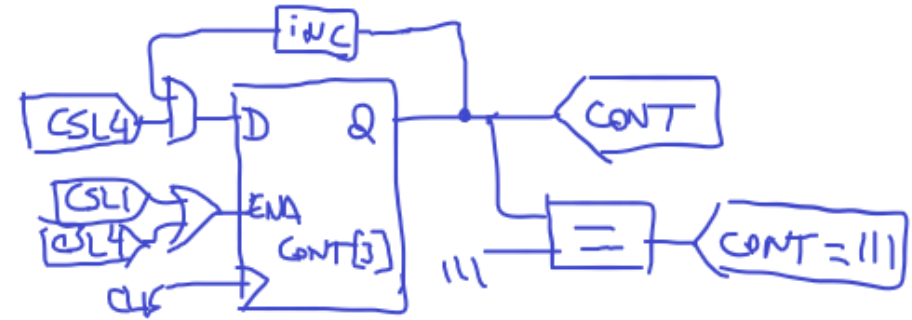 
# Bloque de datos


```

MODULE Serie_a_Paralelo
INPUTS: control, data
MEMORY: Dir, Palabra[8],
cont[3]
OUTPUTS: Z[8], ready
    
```



```

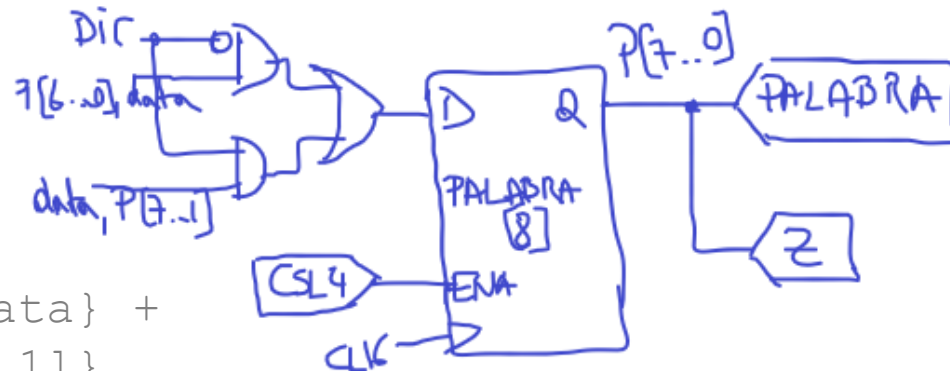1. Ready = 1
   cont ← 000
2. Ready = 1
3. Dir ← Control
4. Palabra[7..0] ←
   !Dir.{Palabra[6..0], data} +
   Dir.{data, Palabra[7..1]}
   cont ← inc(cont)
En todos los pasos:
Z = Palabra
    
```



- FF con enable
- Un registro por cada memoria
- El = es un cable
- Se generan señales de control