

Clase 7

Práctico de Diseño Lógico


Clase 7 – temas

- Contadores
 - Autoarranque
- Modo Reloj
 - Diagrama de estados.
 - Tabla de estados.
 - Minimización de estados.
 - Circuito.
 - Diagrama de tiempos.

Contadores - Ejercicio 7.1


Ejercicio 1. (Millman 7-17)

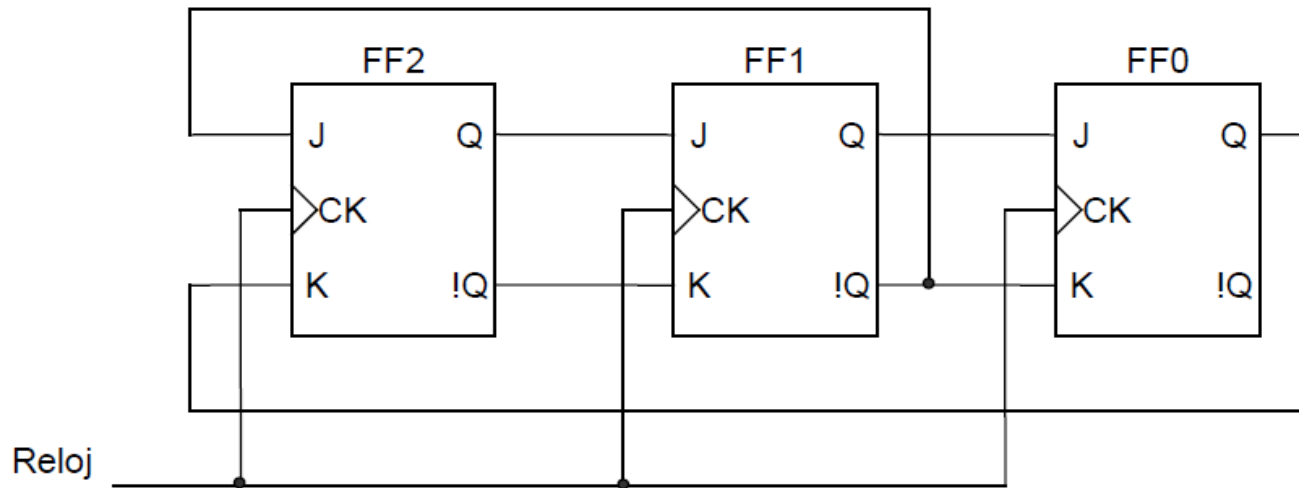a) Supóngase que en el contador de anillo modificado de la figura se tiene inicialmente $Q_0=Q_1=0$ y $Q_2=1$. Hágase una tabla de las lecturas de Q_0, Q_1, Q_2, J_2 y K_2 después de cada impulso del reloj. ¿Cuántos impulsos se necesitan antes de que el sistema empiece a funcionar como contador divisor por N ? ¿Qué es N ?




CONTADOR:
1) no tiene entradas

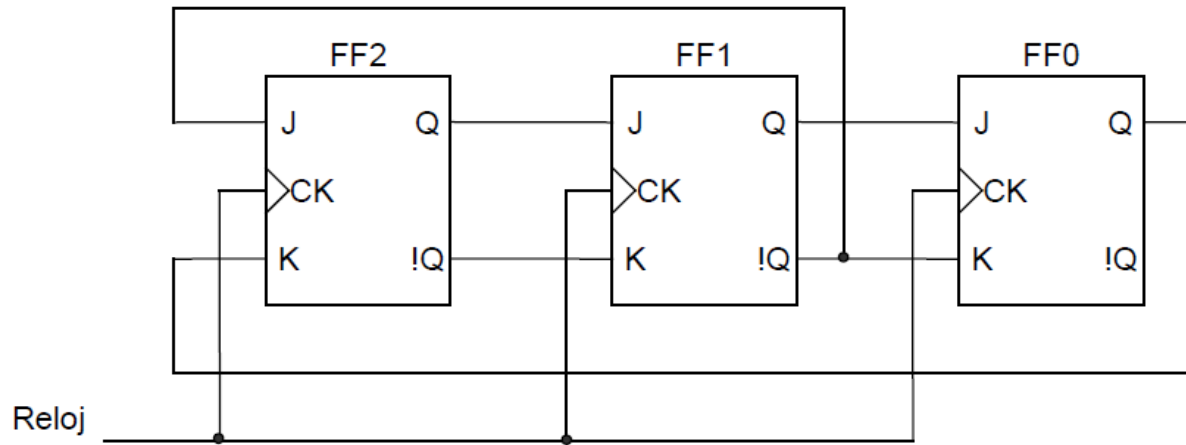
b) Repetir la parte a) si inicialmente $Q_0=Q_2=0, Q_1=1$.



| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |


| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

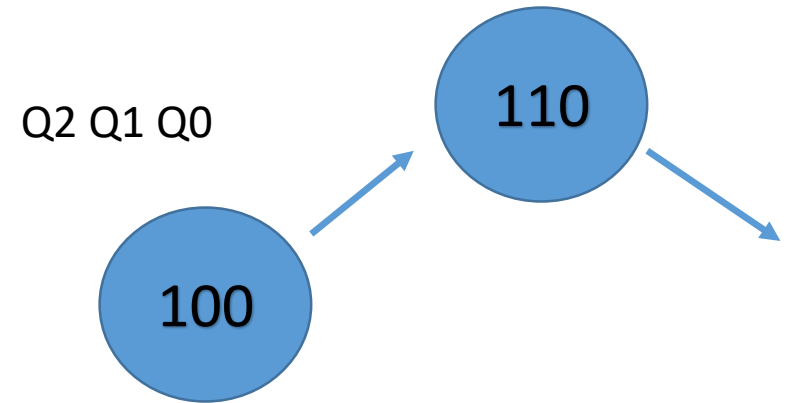

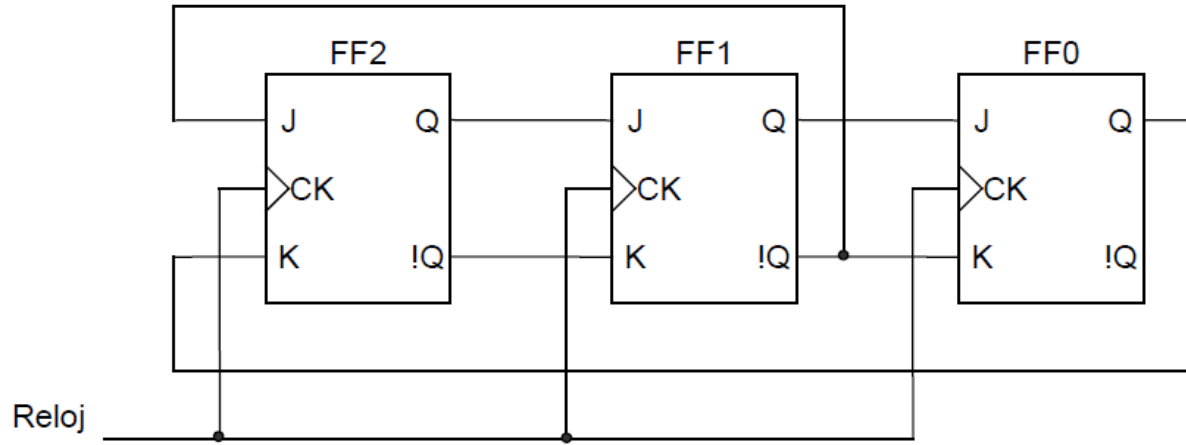


| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |

| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

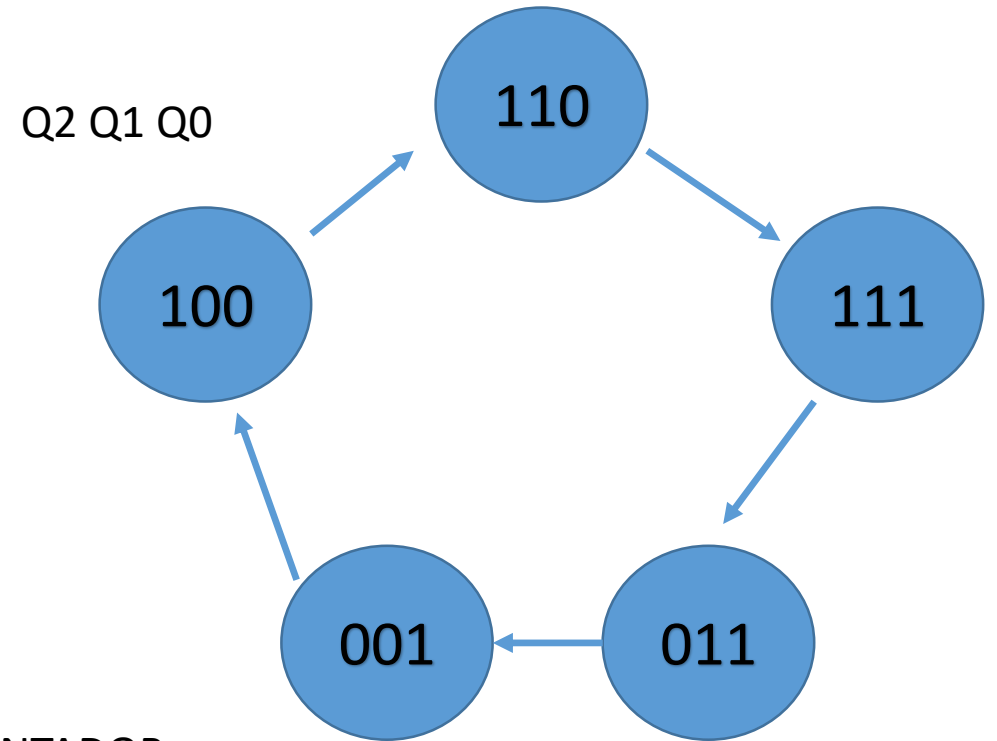


CONTADOR:

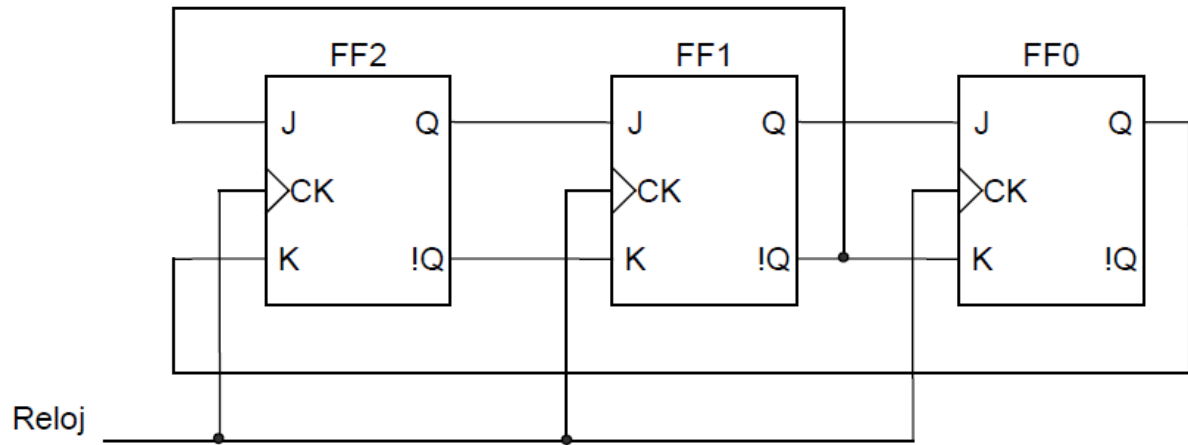
2) se ve en el diagrama de estados que su comportamiento es periódico.



| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |


| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 1 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

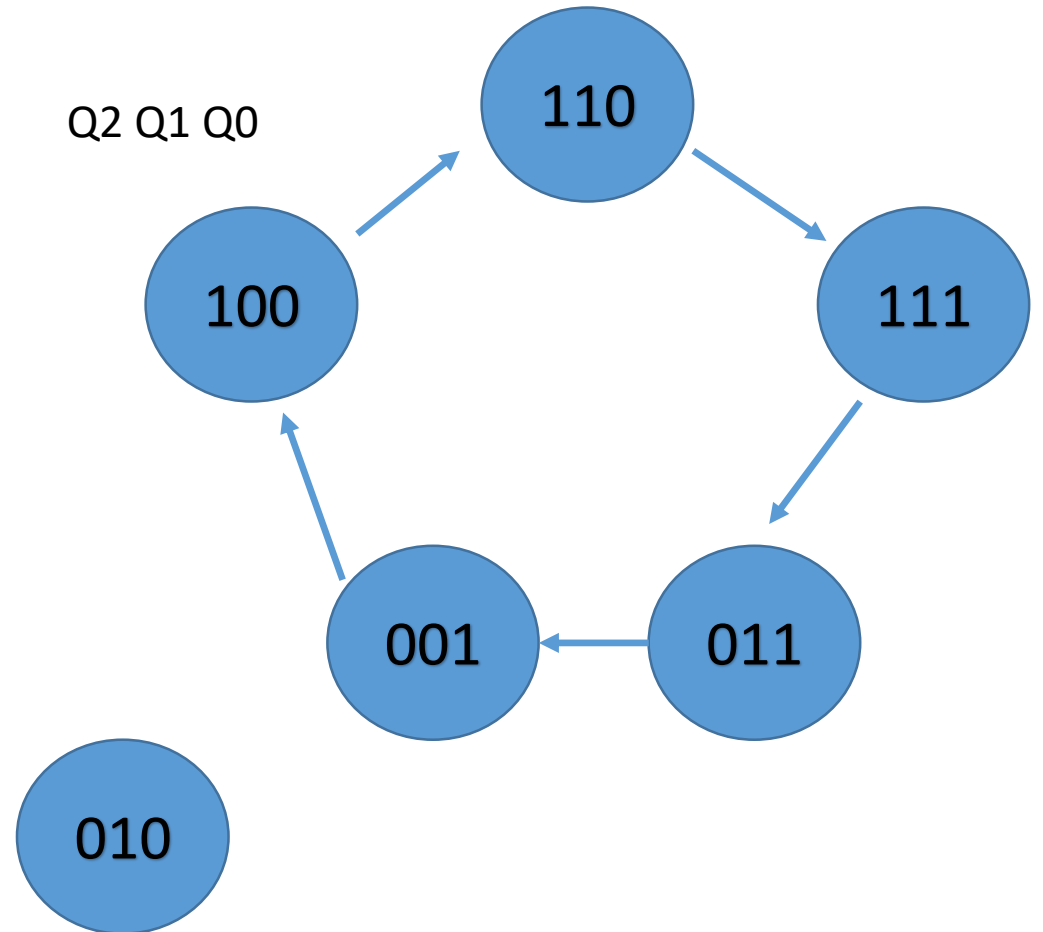


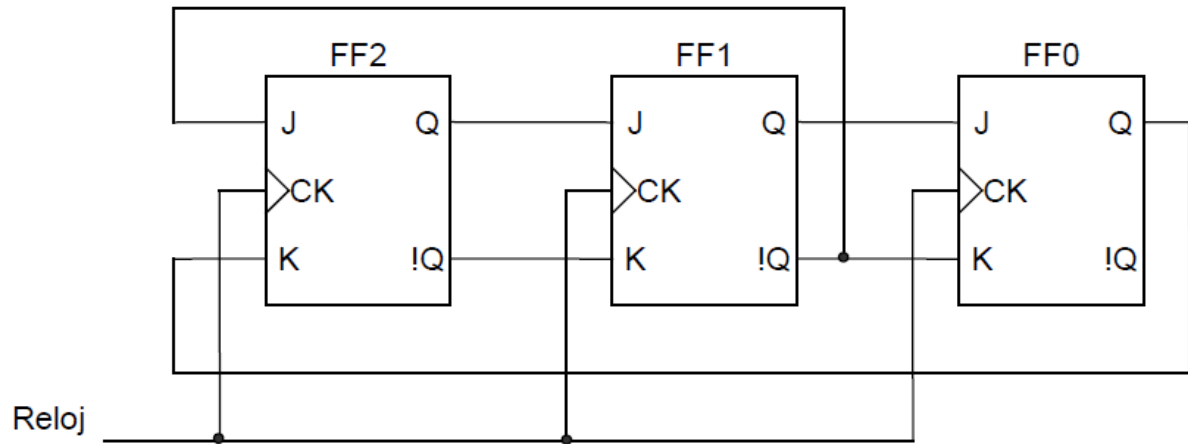

| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |


| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

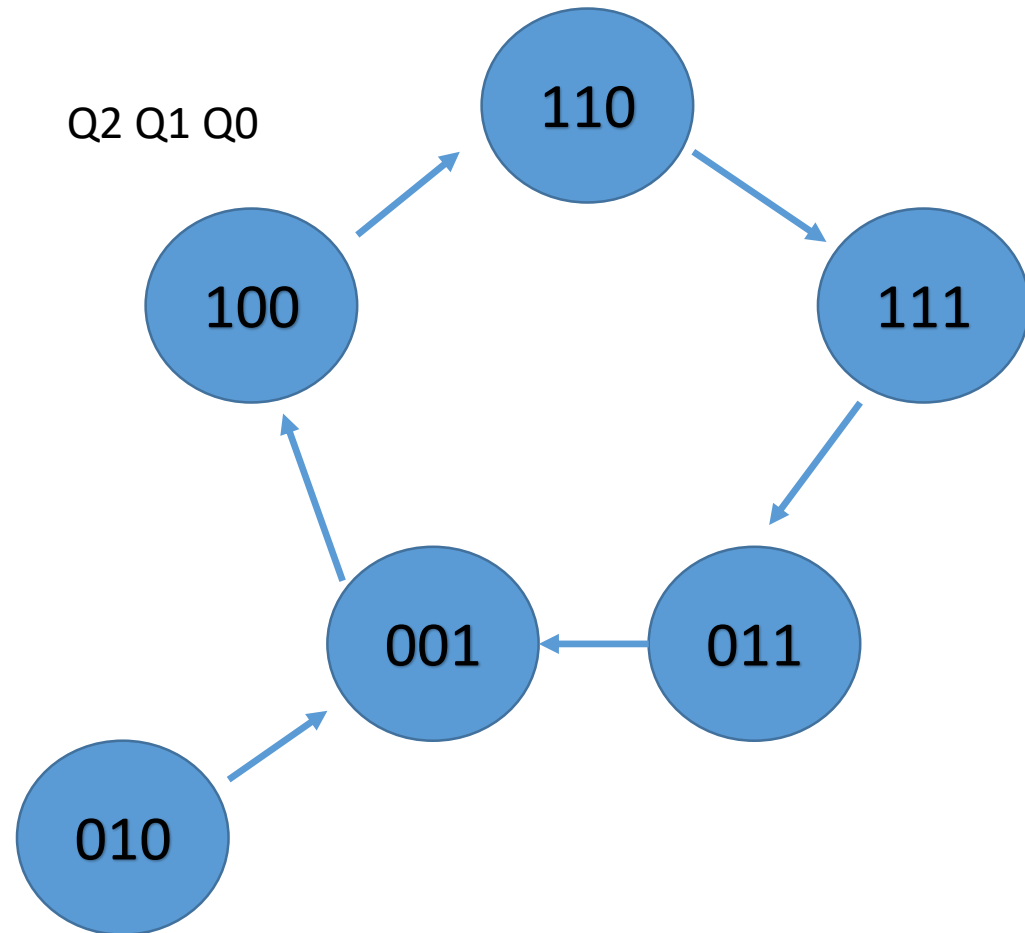


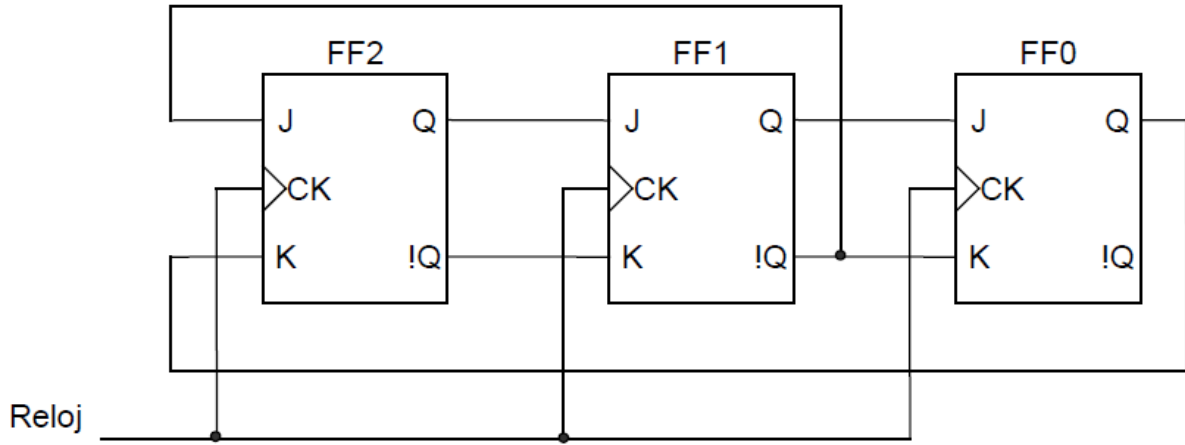

| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |


| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

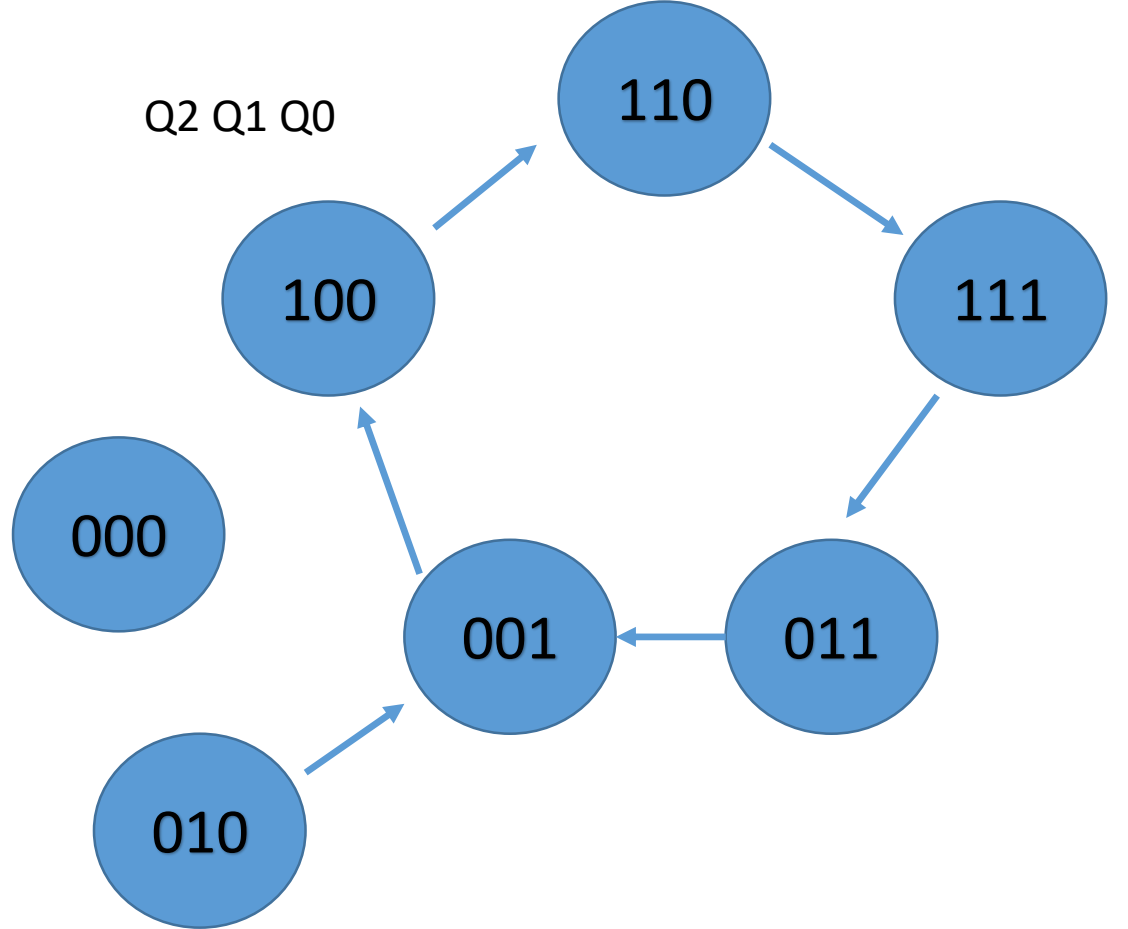


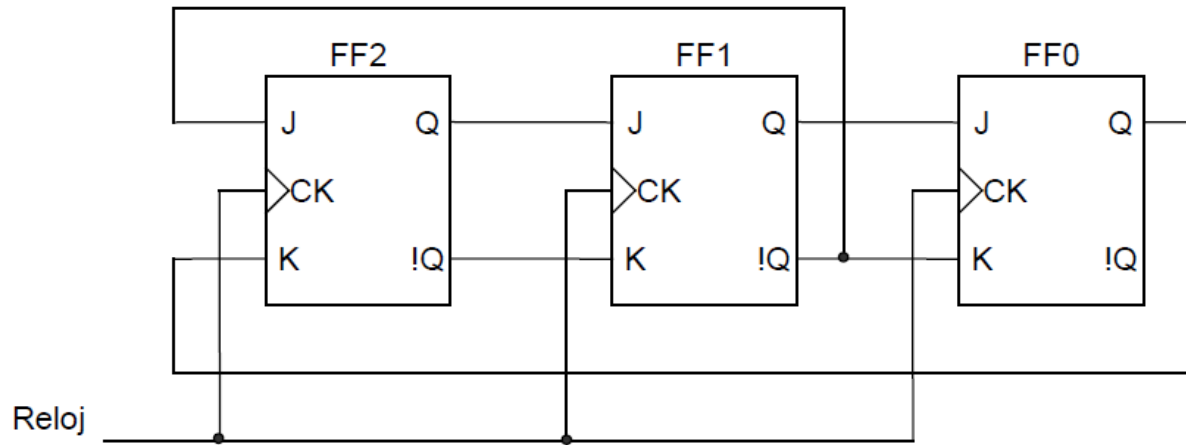

| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |


| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

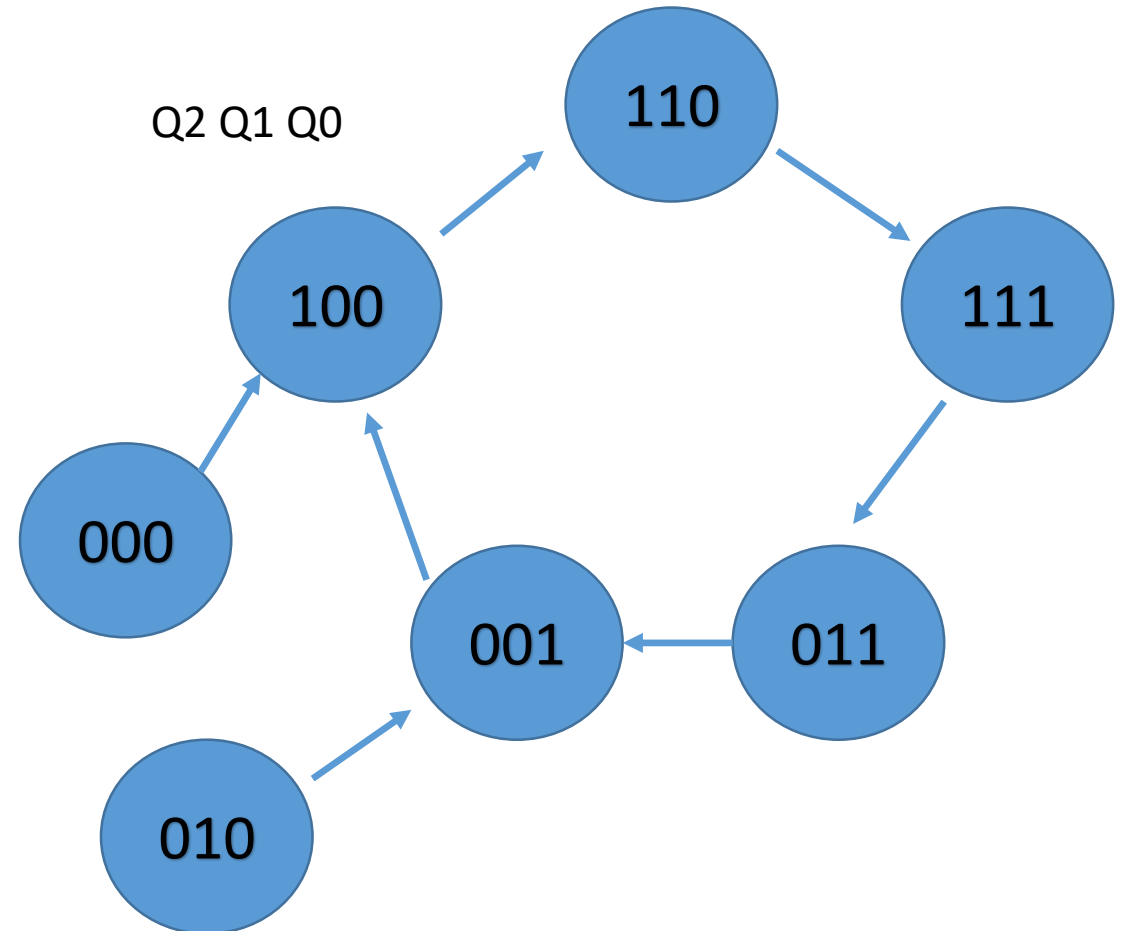


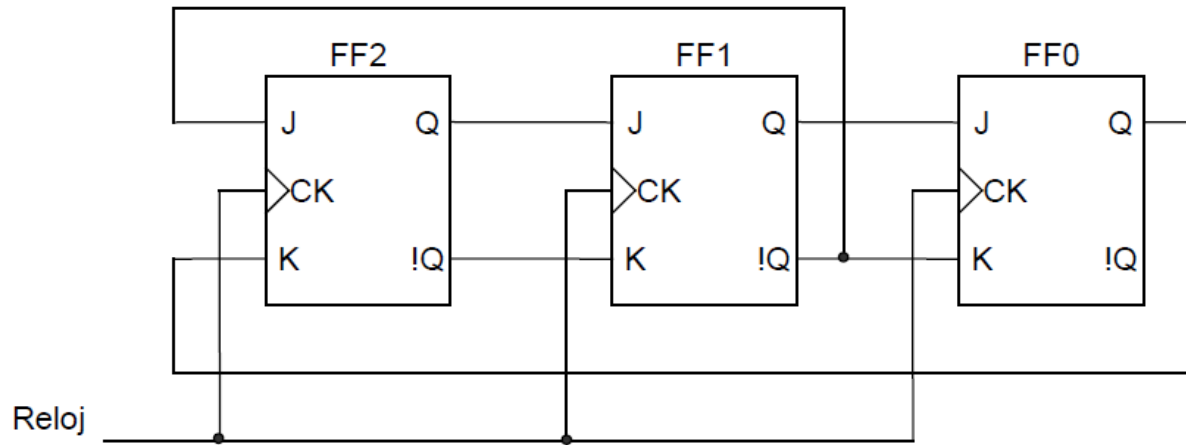

| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |


| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | |

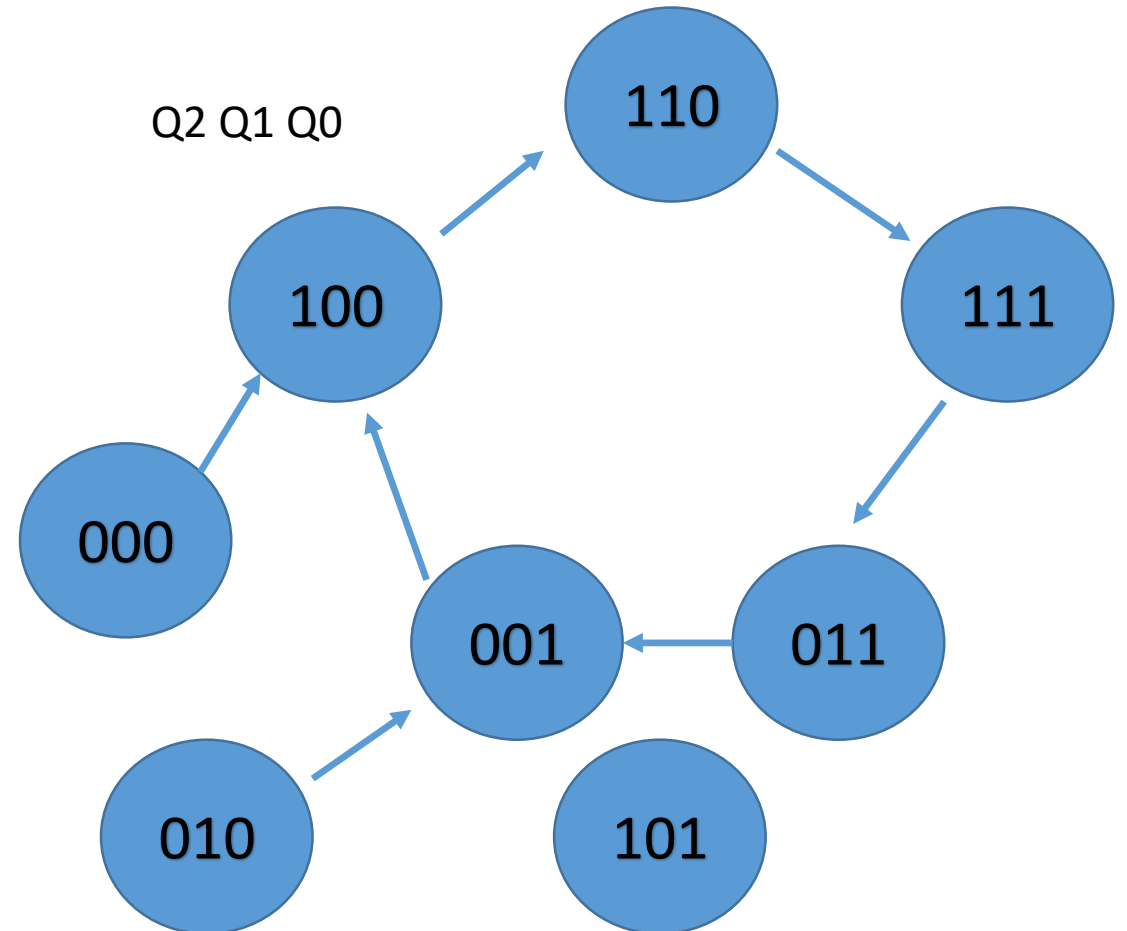


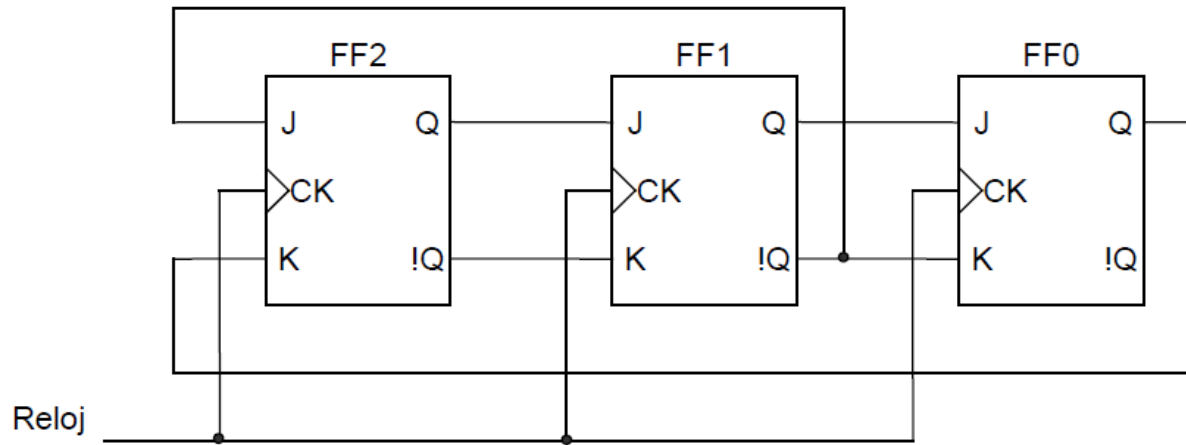

| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |


| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

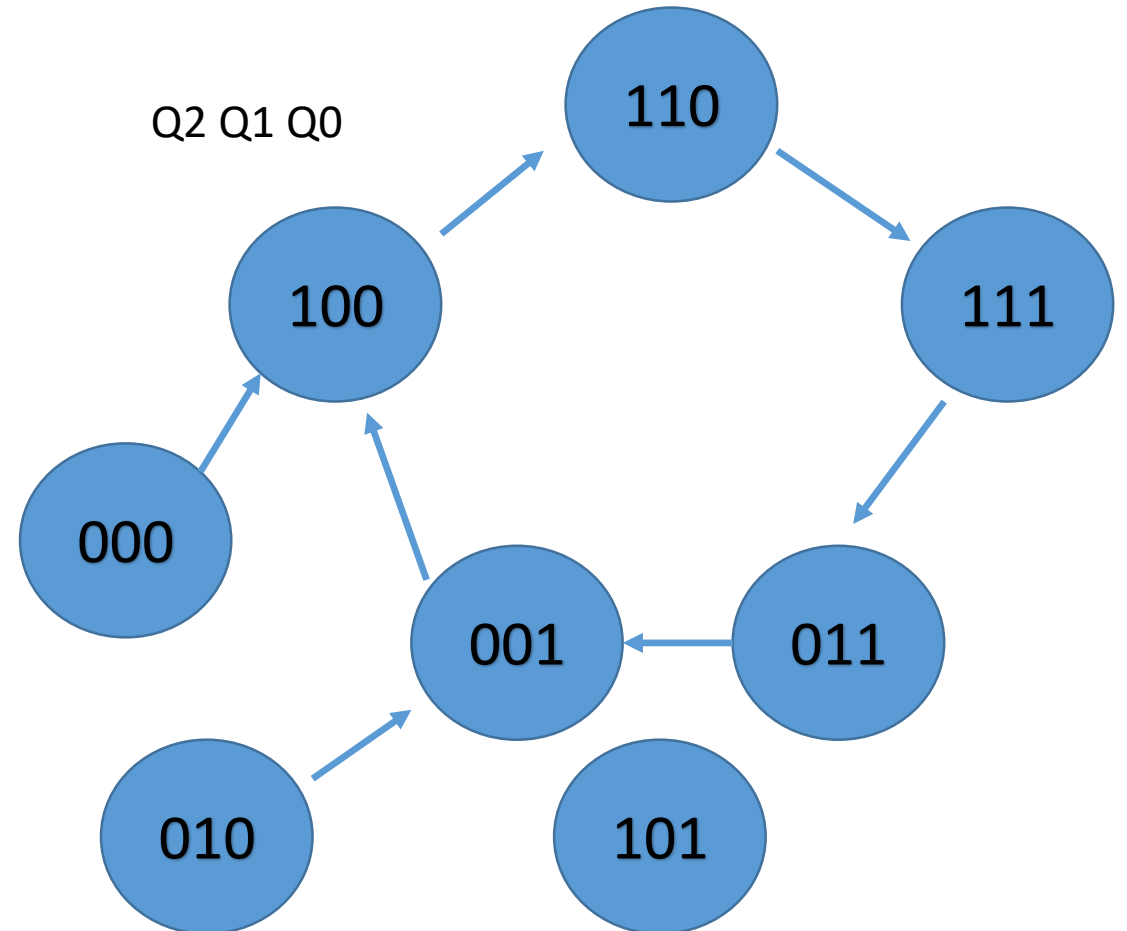

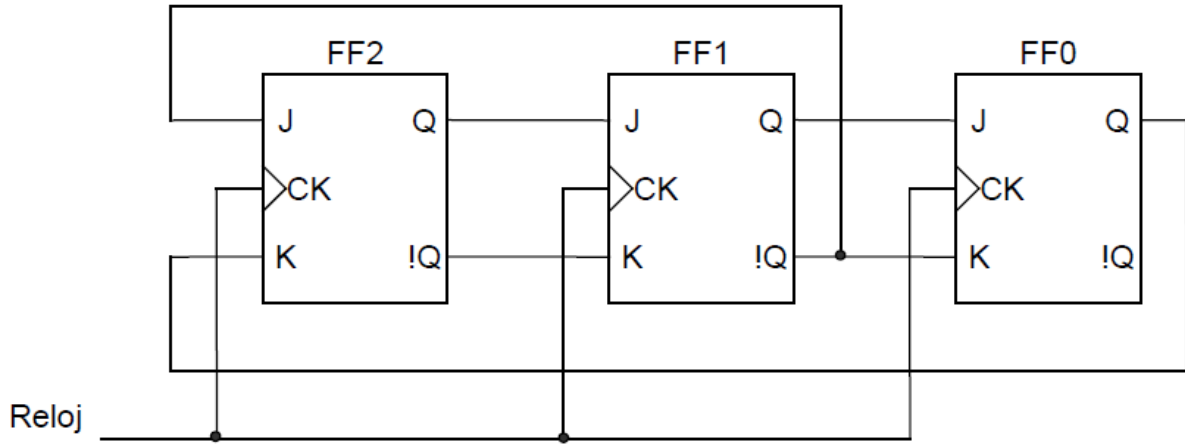

| clk | J | K | Q | /Q |
|-----|---|---|----|----|
| ↗ | 0 | 0 | Q | /Q |
| ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ↗ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ↗ | 1 | 1 | /Q | Q |
| 0 | X | X | Q | /Q |
| 1 | X | X | Q | /Q |

| | | | !Q1 | Q0 | Q2 | !Q2 | Q1 | !Q1 |
|----|----|----|-----|----|----|-----|----|-----|
| Q2 | Q1 | Q0 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | | | | | | |

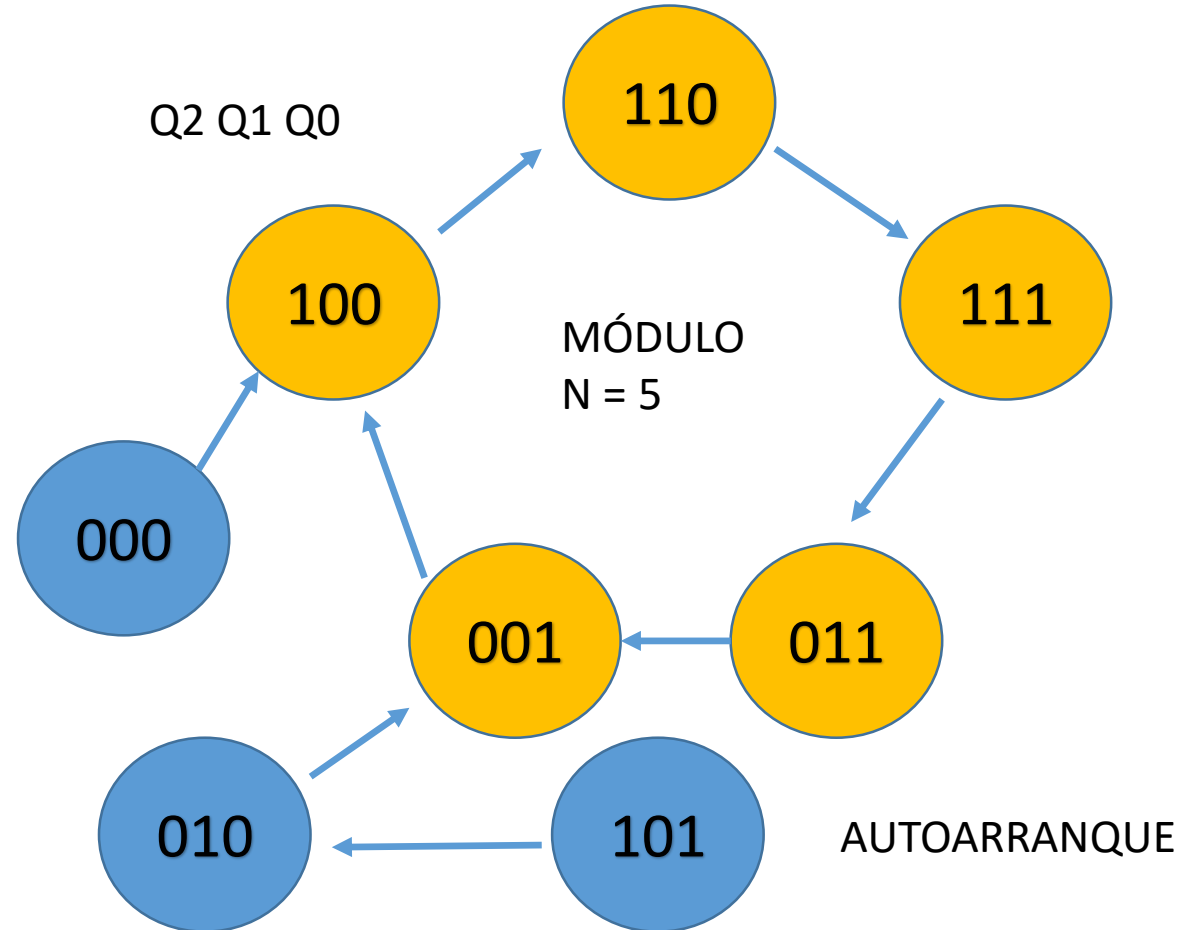

Modo reloj – Ejercicio 6.4

Ejercicio 4. (ex. Julio 97) Dado el diagrama de estados de la figura 1, minimizarlo y completar el diagrama de tiempos de la figura 2, indicando el valor de la salida y el estado en cada ciclo de reloj.

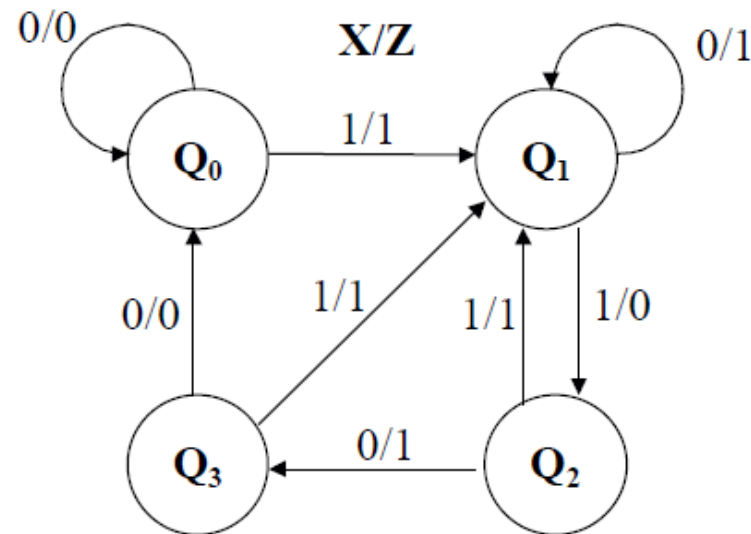


Figura 1


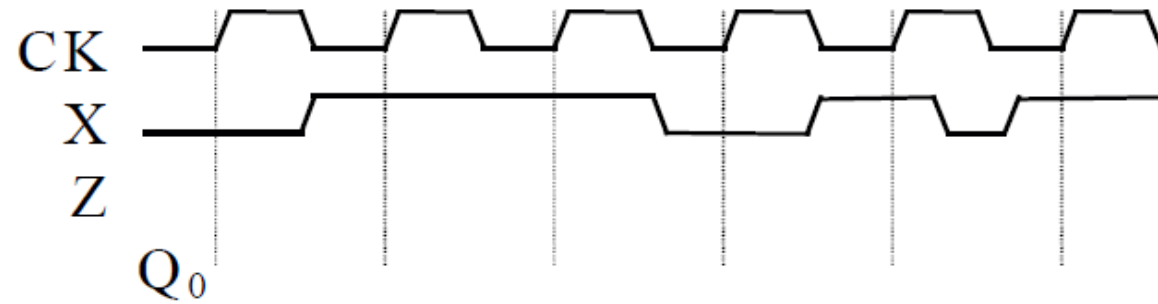



Figura 2

Tabla de Estados

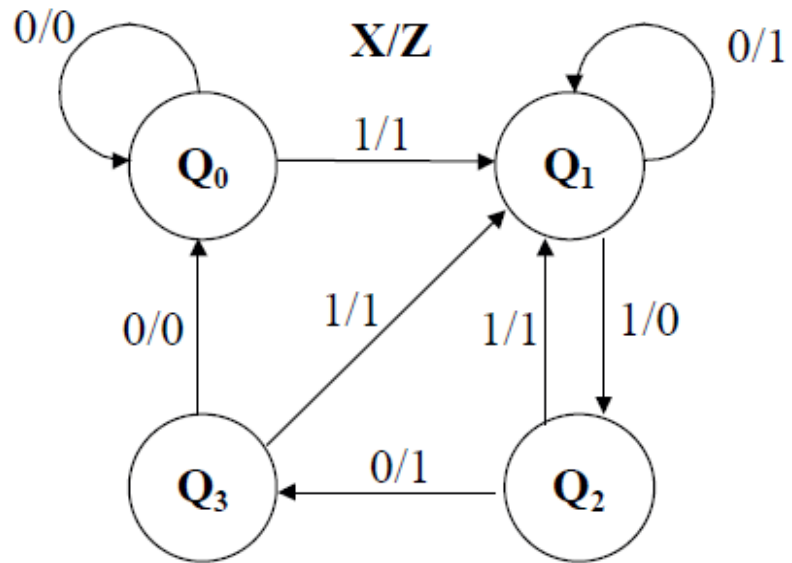


| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | | | | |
| Q1 | | | | |
| Q2 | | | | |
| Q3 | | | | |

Tabla de Estados

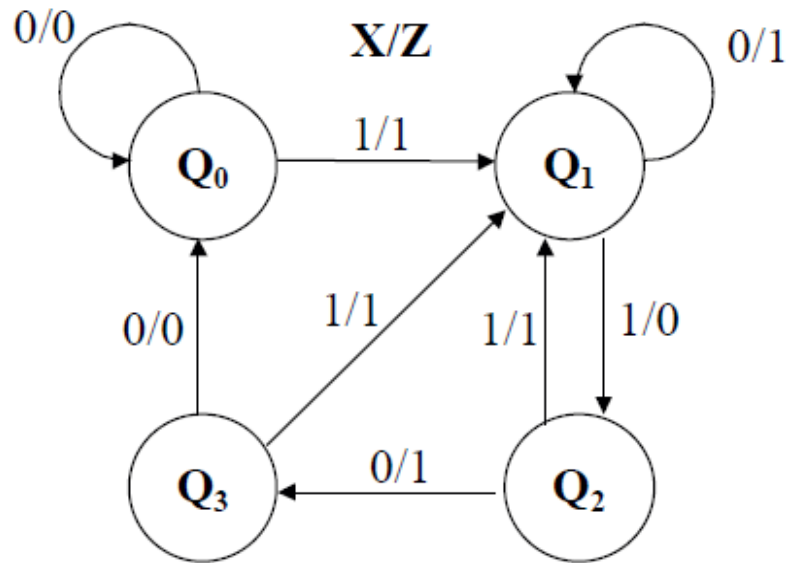


| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | | | | |
| Q2 | | | | |
| Q3 | | | | |

Tabla de Estados

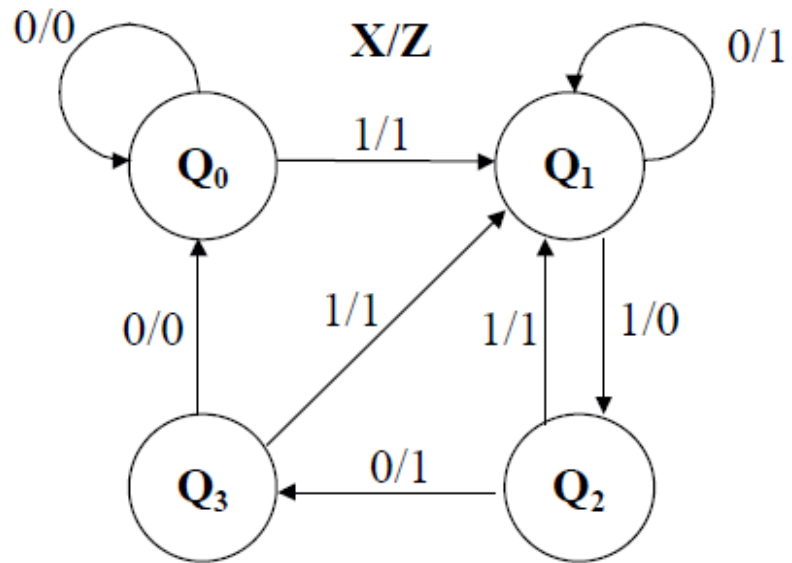


| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q3 | Q1 | 1 | 1 |
| Q3 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |


Minimización de Estados

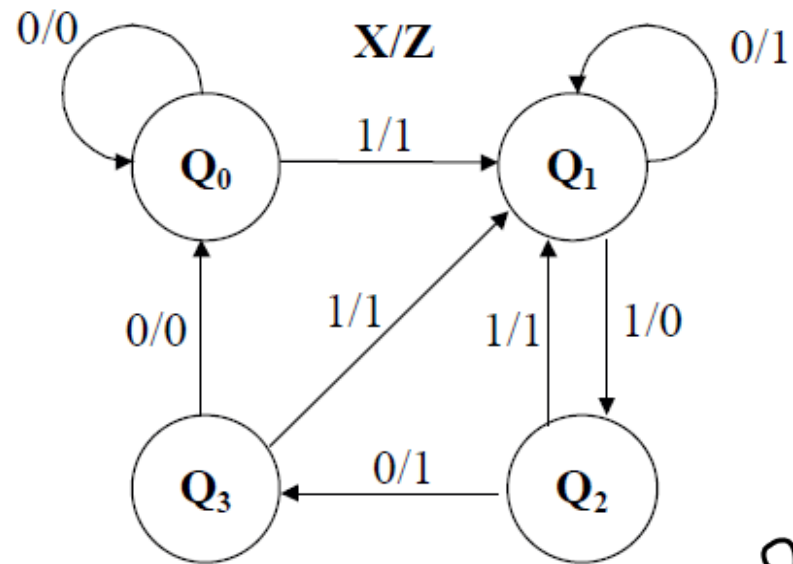


| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q3 | Q1 | 1 | 1 |
| Q3 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |

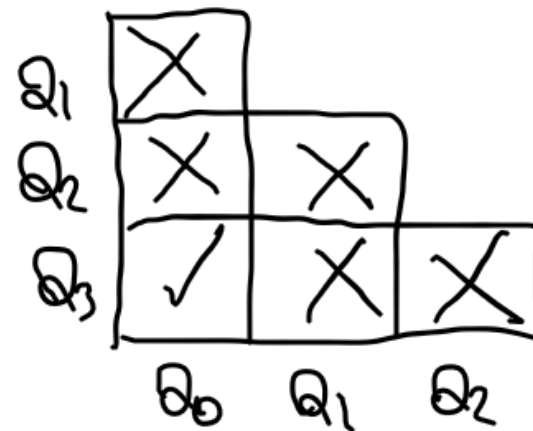

Minimización de Estados

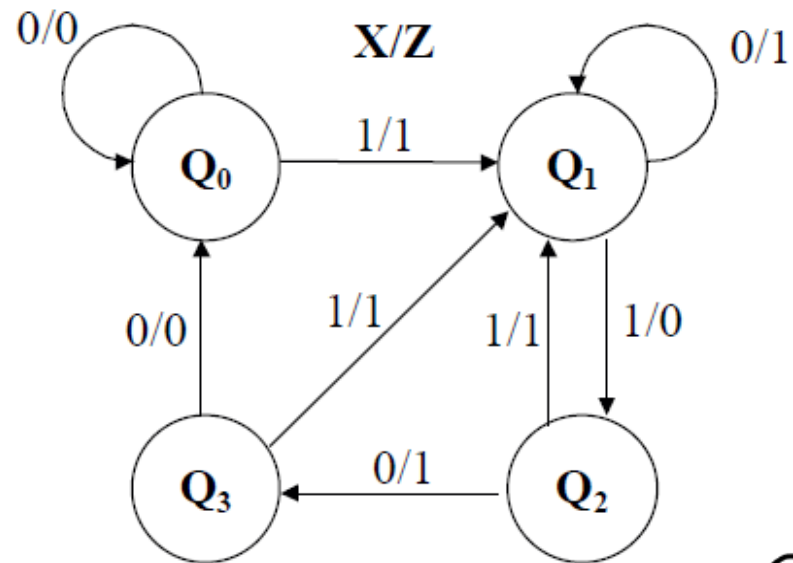


| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q3 | Q1 | 1 | 1 |
| Q3 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |

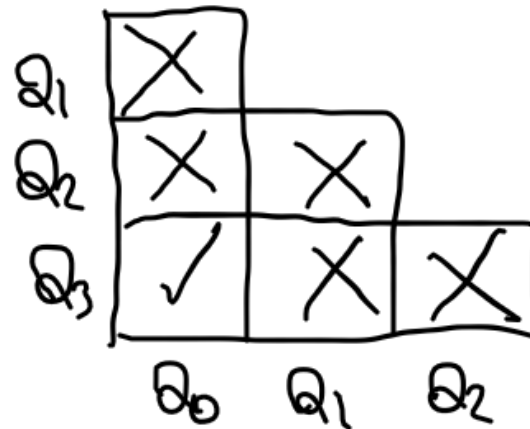

Q0 y Q3 son estados equivalentes

Tabla de Estados Mínima

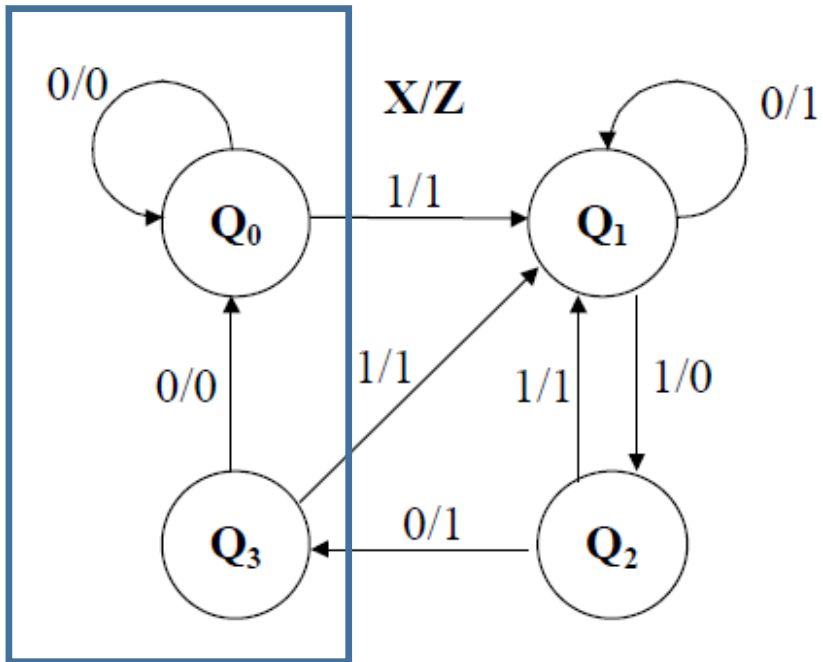

| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q0 | Q1 | 1 | 1 |


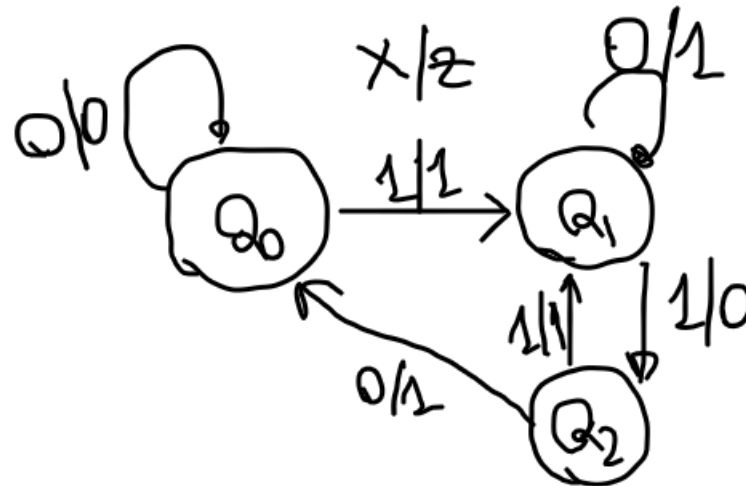


Diagrama de tiempos

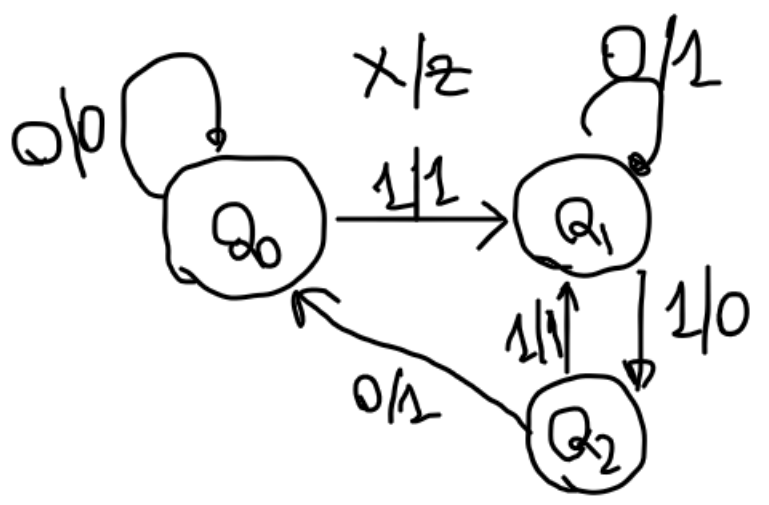

| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q0 | Q1 | 1 | 1 |


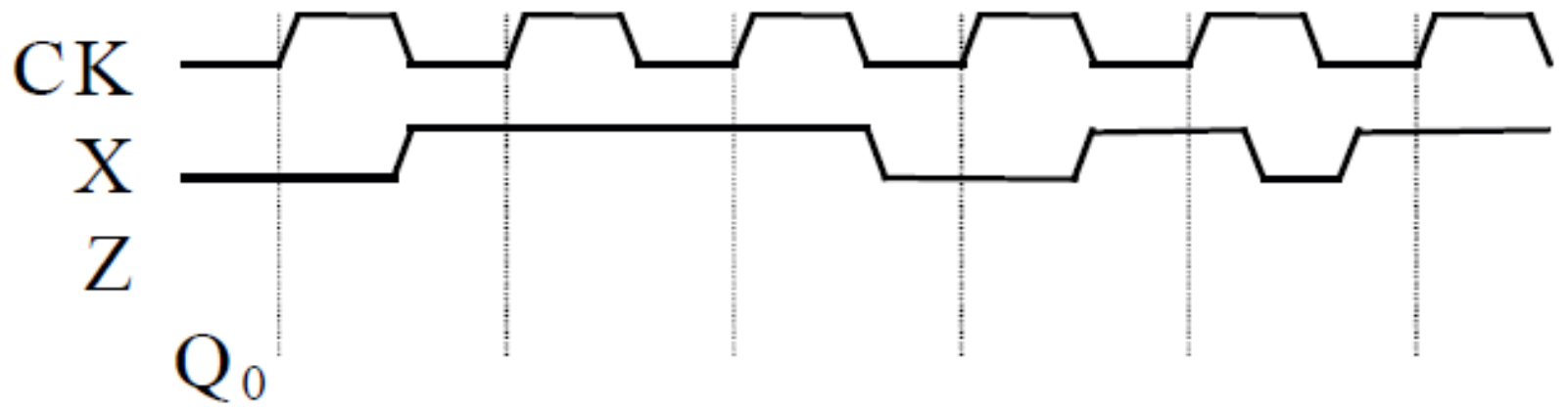


Diagrama de tiempos

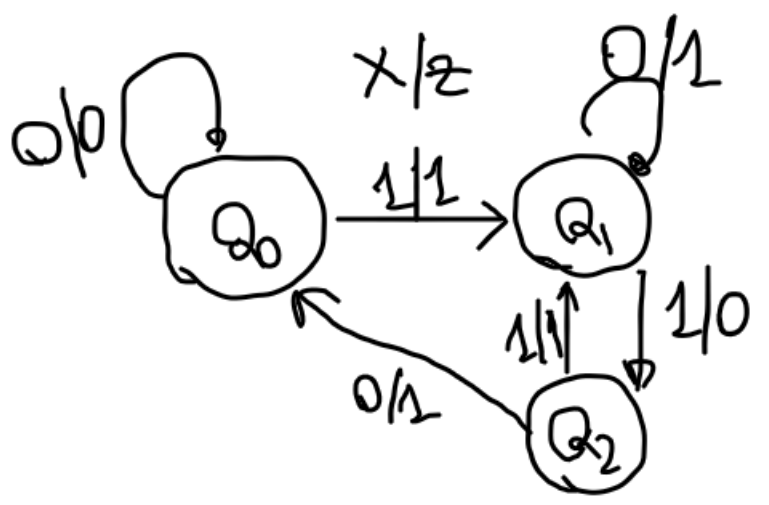

| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q0 | Q1 | 1 | 1 |



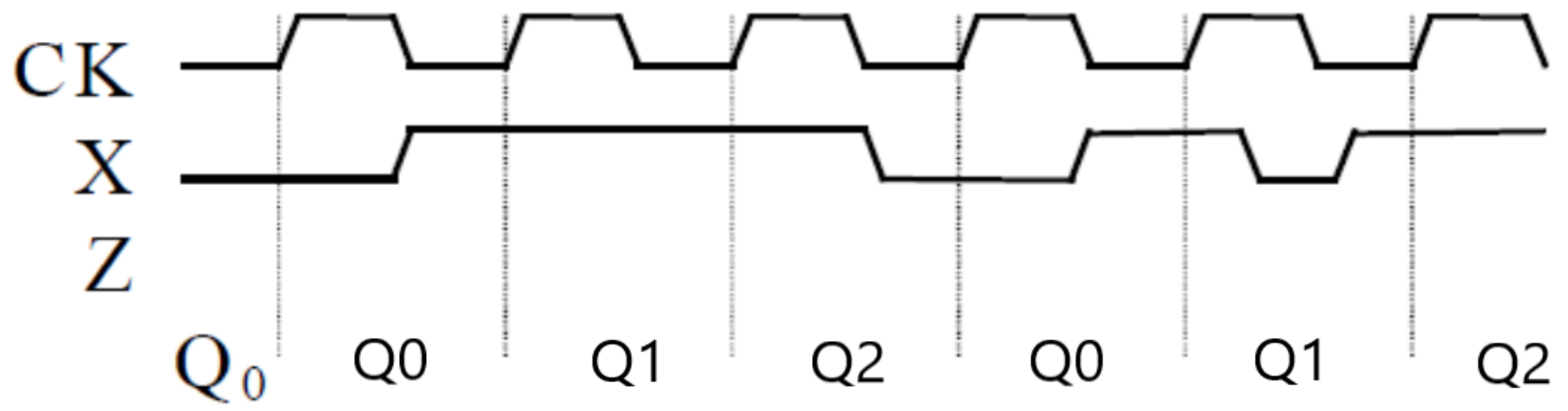
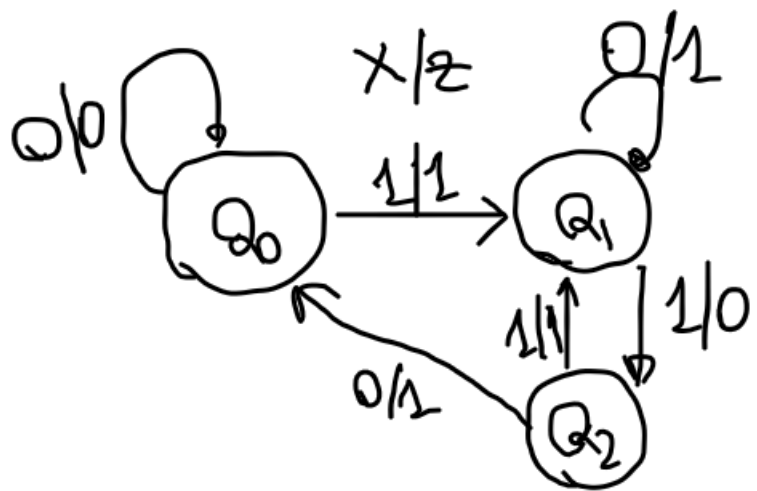


Diagrama de tiempos

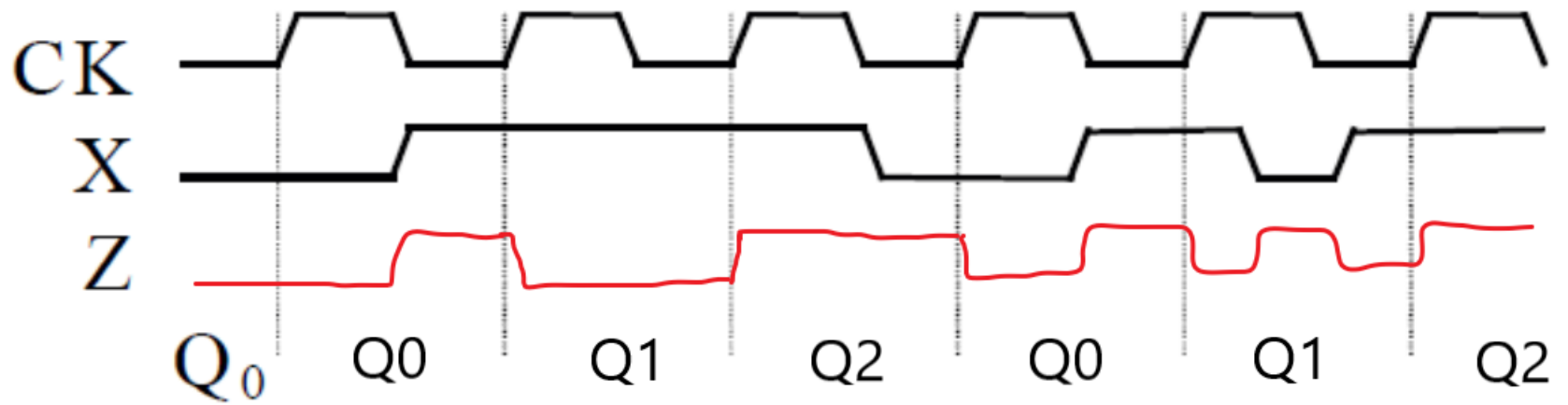


| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q0 | Q1 | 1 | 1 |

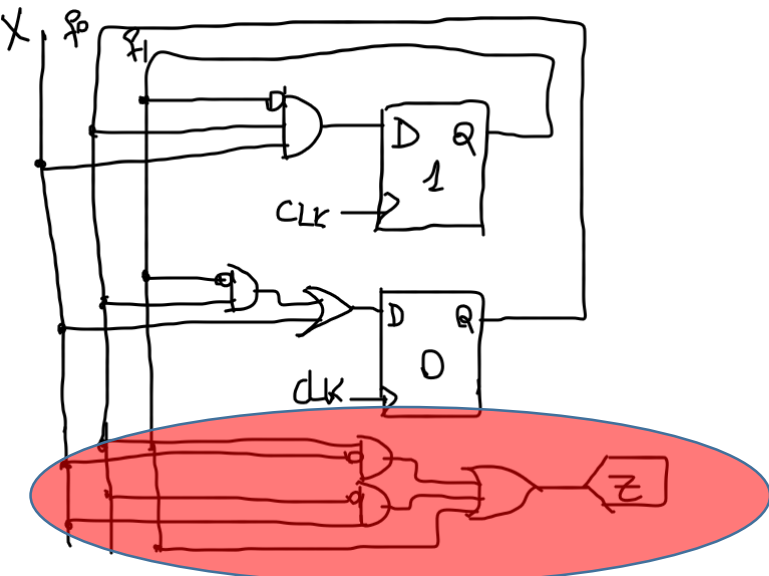LA SALIDA VARÍA CON LA ENTRADA (ES UN CIRCUITO COMBINATORIO, FUNCIÓN DEL ESTADO Y LAS ENTRADAS).



(Pasos para llegar al circuito)

Codificación de estados

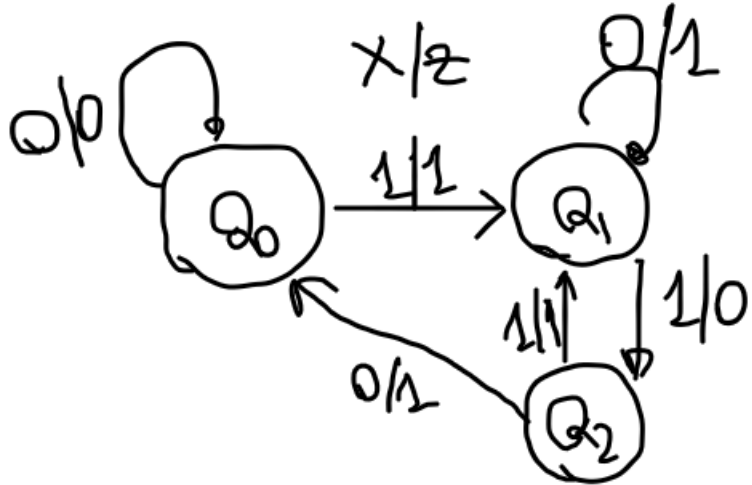

| | Q(t+1) | | Z(t) | |
|----|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| Q0 | Q0 | Q1 | 0 | 1 |
| Q1 | Q1 | Q2 | 1 | 0 |
| Q2 | Q0 | Q1 | 1 | 1 |


q1q0 Variables de Estado

Q0 - 00

Q1 - 01

Q2 - 11

Tabla de transiciones, elección de FF y Tabla de excitaciones

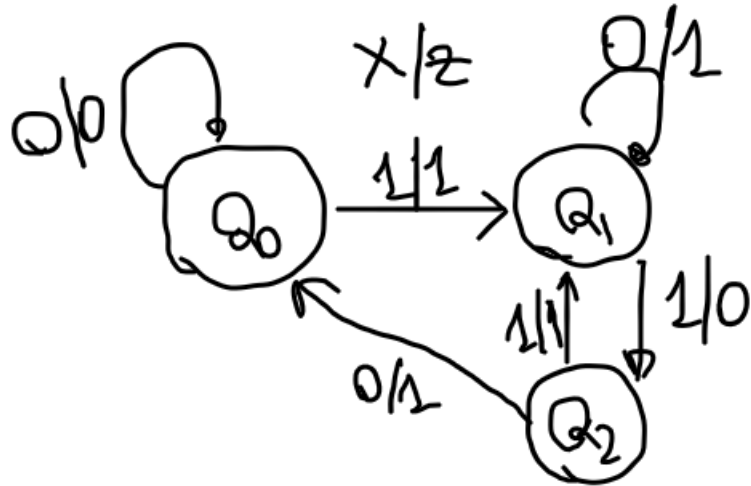

| q1q0 | Q(t+1) | | Z(t) | |
|-------|--------|-------|-------|-------|
| | X = 0 | X = 1 | X = 0 | X = 1 |
| 00 Q0 | 00 | 01 | 0 | 1 |
| 01 Q1 | 01 | 11 | 1 | 0 |
| 11 Q2 | 00 | 01 | 1 | 1 |

Elijo FF D

q1q0 Variables de Estado

Q0 – 00

Q1 – 01

Q2 - 11

A partir de estas variables de estado y de la entrada, mapas K para salida y para entradas D1 y D0 de los FF, ecuaciones y circuito