

Clase 9


Práctico de Diseño Lógico

Clase 9 – RTL (Introducción)

- Lenguaje de especificación de Hardware
- Estructura de circuito RTL
- Descripción RTL
- Tiempos

Estructura de circuito RTL (Repaso)

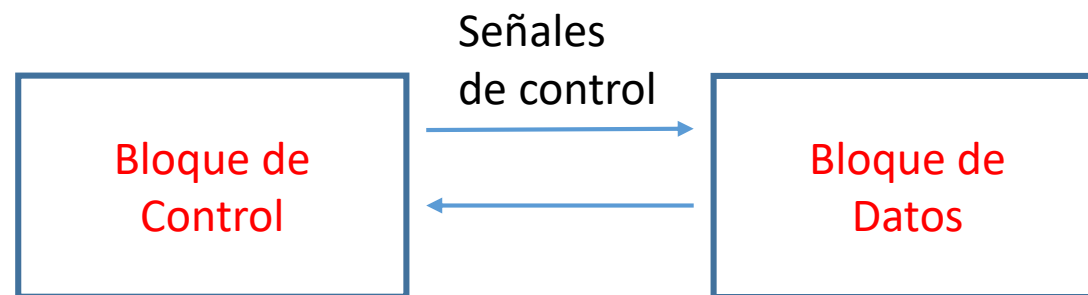- Bloque de Control.
- Bloque de Datos.
- Señales de control.
- Señales de reloj.
- Usamos FF con **Enable** para las transferencias de datos y el flanco activo es el de subida (como los FF para el laboratorio).



Descripción RTL

- Encabezado (nombre y declaración inputs, outputs, nodes, memory) →
- Lo que está fuera del ENDSEQUENCE está fijo, es válido para todos los pasos.
- Control Reset indica el paso inicial. →

```
MODULE Ej_3
MEMORY:      A[8], B[8]
INPUTS:      E[8], in
OUTPUTS:     S[8]
    1. A ← E
    2. A ← A+1, S=A, B ← E
    3. A ← A+1, S = A+B
    4. A*in ← A+1, S=A, → 1
ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
END
```


Ejercicio 3 - Práctico 9

Ejercicio 3. (ex. Marzo 1996)

Dada la siguiente secuencia RTL construir el bloque de datos, el bloque de control y completar el siguiente diagrama de tiempos, suponiendo que en el primer período se está en el paso 1:

```
MODULE Ej_3
MEMORY:      A[8], B[8]
INPUTS:      E[8], in
OUTPUTS:     S[8]




 
    1. A ← E
    2. A ← A+1, S=A, B ← E
    3. A ← A+1, S = A+B
    4. A*in ← A+1, S=A, → 1
ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
END
```




Bloque de control

- Necesitamos 1 FF por paso
- La salida de cada FF i va a ser la señal de control $CSLi$.
- La señal de /reset se conecta al preset del FF del paso de inicio indicado en Controlreset y al clear del resto de los FF.
 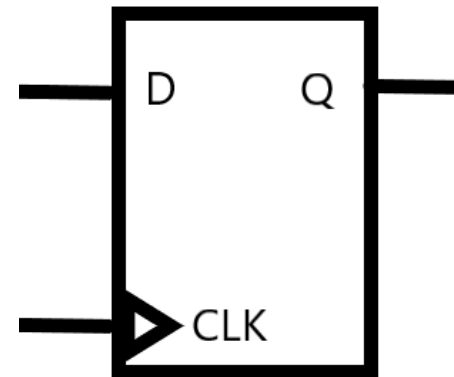  
```
MODULE Ej_3
MEMORY:      A[8], B[8]
INPUTS:      E[8], in
OUTPUTS:     S[8]
              1. A ← E
              2. A ← A+1, S=A, B ← E
              3. A ← A+1, S = A+B
              4. A*in ← A+1, S=A, → 1
ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
END
```





Bloque de control

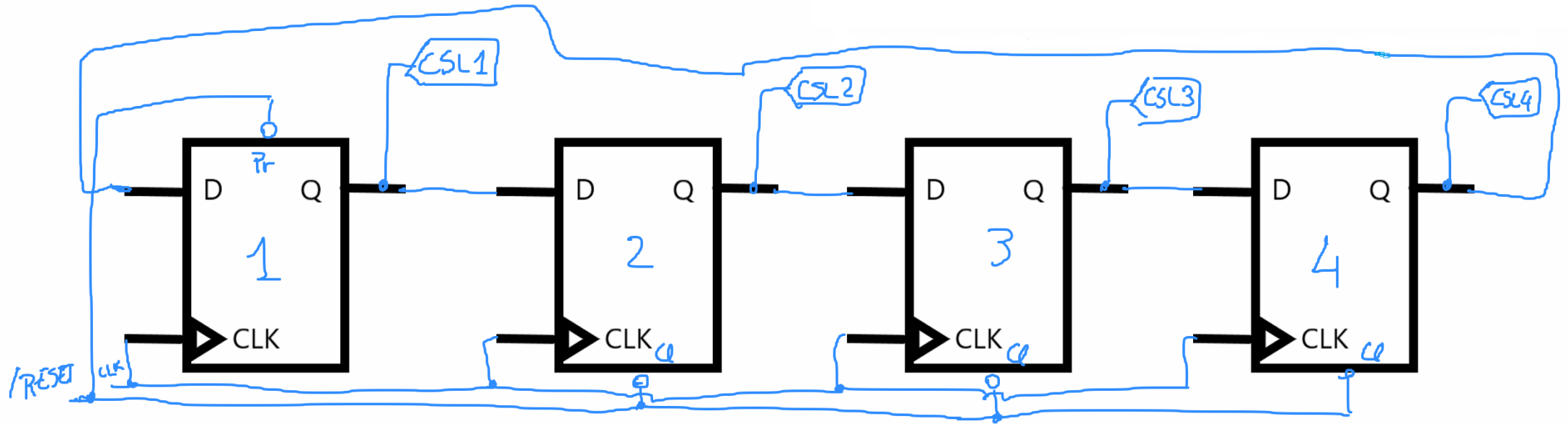

Bloque de datos

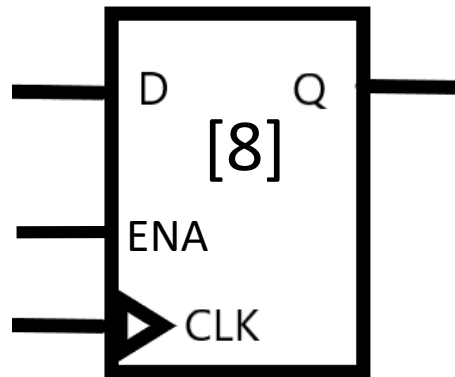 - Necesitamos 1 registro CON ENABLE para cada memoria.



```
MODULE Ej_3
MEMORY:      A[8], B[8]
INPUTS:      E[8], in
OUTPUTS:     S[8]


    1. A ← E
    2. A ← A+1, S=A, B ← E
    3. A ← A+1, S = A+B
    4. A*in ← A+1, S=A, → 1

ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
END
```

- Generamos la salida

Bloque de

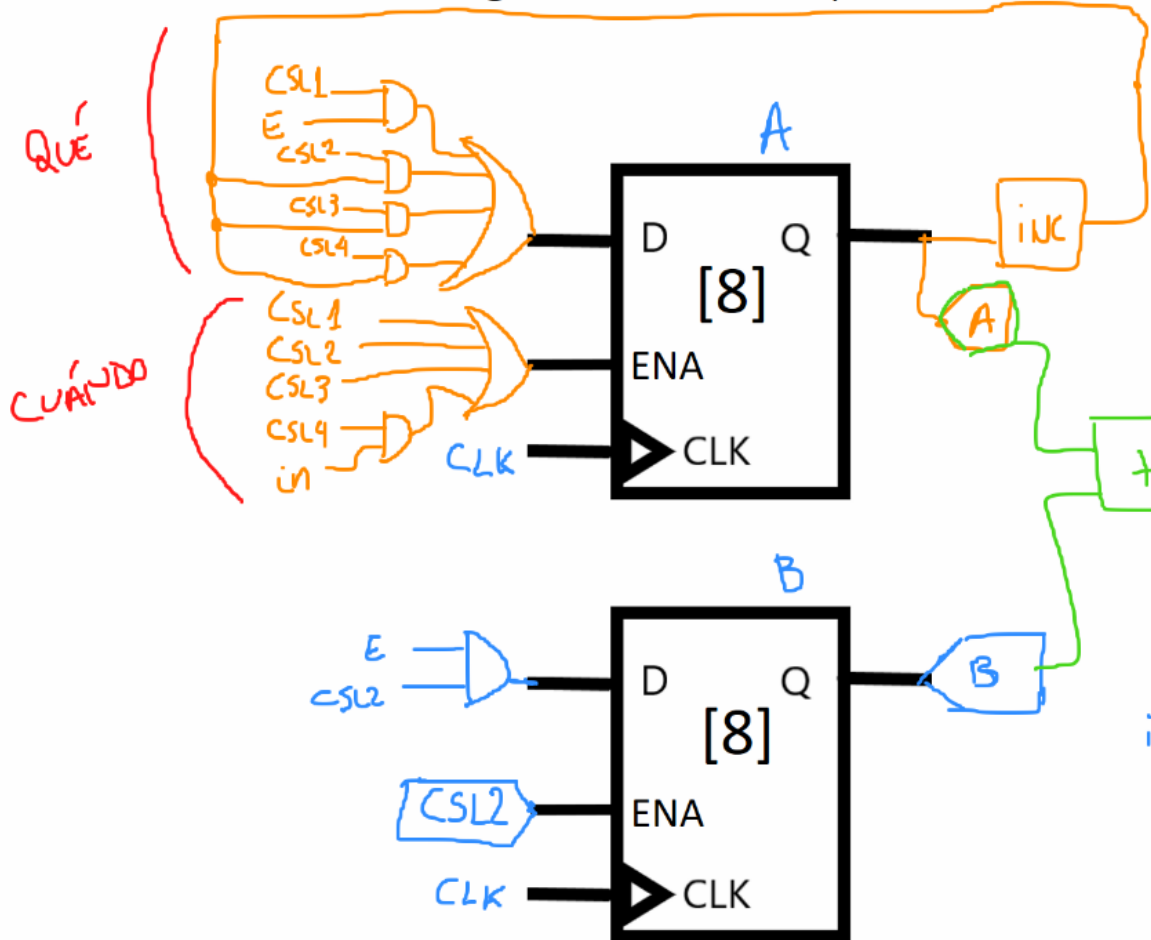- Necesitamos 1 registro CON ENABLE para cada memoria.



You are screen sharing Stop Share


INPUTS: $A[8]$, $B[8]$, $E[8]$, in

OUTPUTS: $S[8]$

- $A \leftarrow E$
- $A \leftarrow A+1$, $S=A$, $B \leftarrow E$
- $A \leftarrow A+1$, $S = A+B$
- $A \cdot in \leftarrow A+1$, $S=A$, $\rightarrow 1$

ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
END

trans. condicional

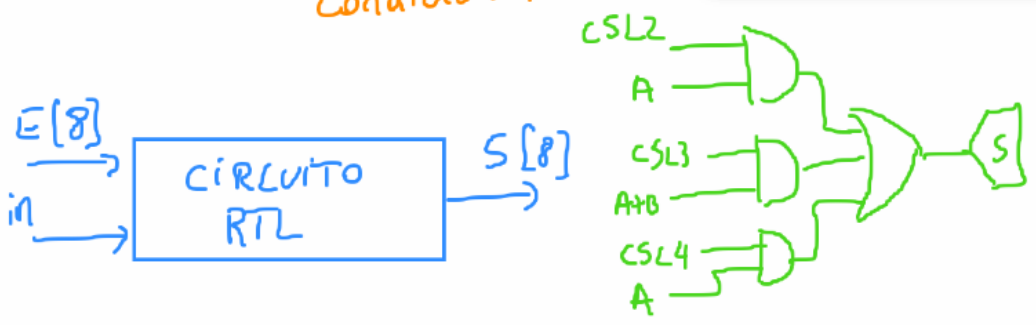

```
MODULE Ej_3
```

```
MEMORY:      A[8], B[8]
```

```
INPUTS:      E[8], in
```

```
OUTPUTS:     S[8]
```

```
1. A ← E
```

```
2. A ← A+1, S=A, B ← E
```


```
3. A ← A+1, S = A+B
```

```
4. A*in ← A+1, S=A, → 1
```

```
ENDSEQUENCE
```

```
CONTROLRESET (1)
```

```
END
```

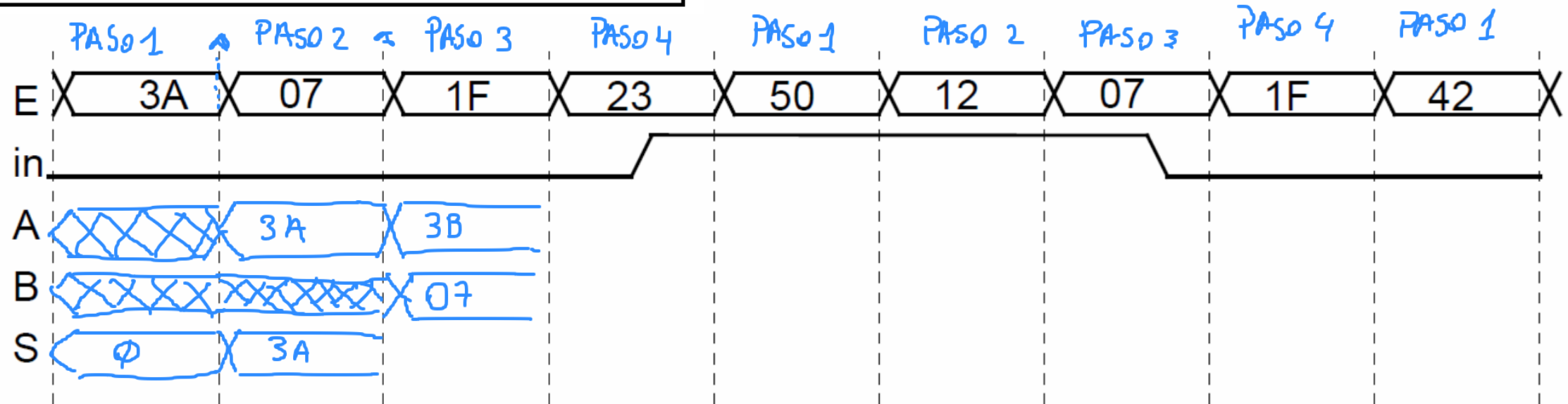

MODULE Ej_3

MEMORY: A[8], B[8]

INPUTS: E[8], in

OUTPUTS: S[8]

$S=0$

1. $A \leftarrow E$

2. $A \leftarrow A+1, S=A, B \leftarrow E$

3. $A \leftarrow A+1, S = A+B$



4. $A * \underline{in} \leftarrow A+1, S=A, \rightarrow 1$

ENDSEQUENCE

CONTROLRESET (1)





END

CSL1=1

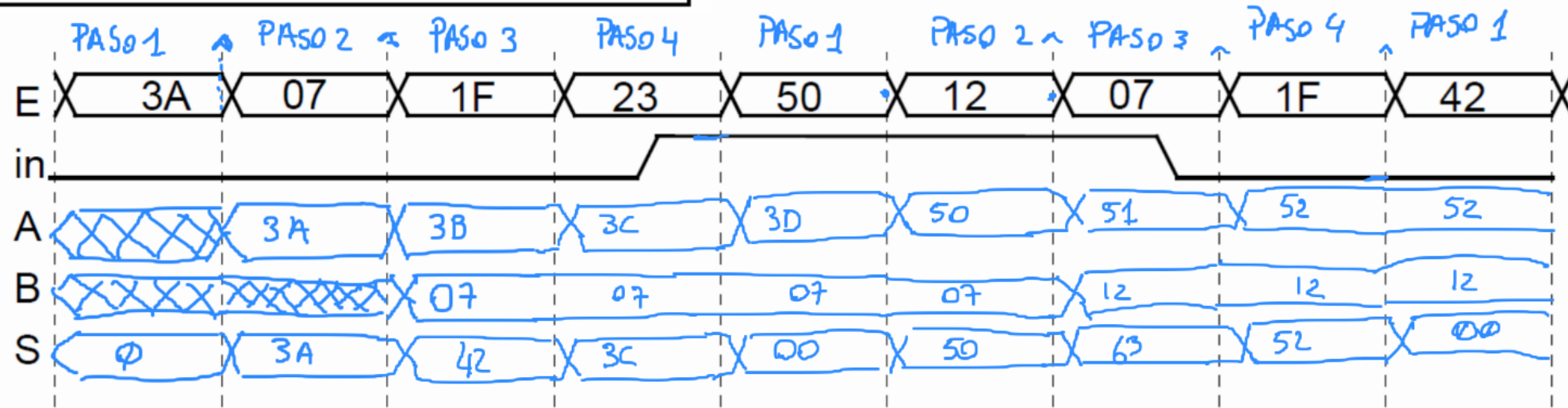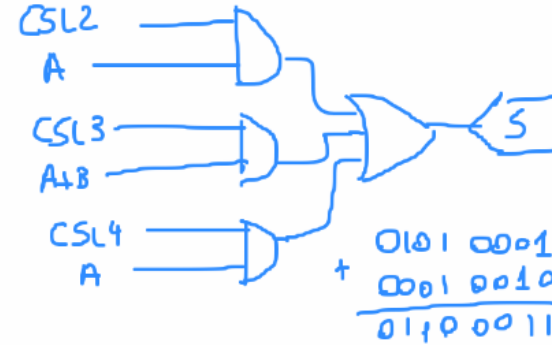

Modificamos paso 4:
 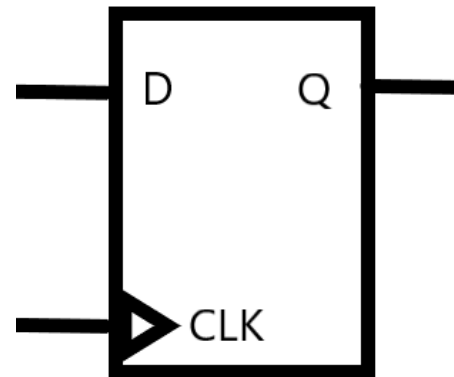  
```
MODULE Ej_3
MEMORY:      A[8], B[8]
INPUTS:      E[8], in
OUTPUTS:     S[8]
    1. A ← E
    2. A ← A+1, S=A, B ← E
    3. A ← A+1, S = A+B
    4. A*in <-- A+1, S=A, --> (A=2,! (A=2))/(4,1)
ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
END
```



Modificamos paso 4:

comp (en B.D)
↓
→ (A=2, A=2) / (4, 1)

```
sharing Stop Share 3
MEMORY:      A[8], B[8]
INPUTS:      E[8], in
OUTPUTS:     S[8]
1. A ← E
2. A ← A+1, S=A, B ← E
3. A ← A+1, S = A+B
4. A*in <-- A+1, S=A, --> (A=2,! (A=2))/ (4,1)
ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
END
```

