

Clase 9: Intro RTL

Register Transfer Level Hardware Description Language

Práctico 9 Ejercicio 3

MODULE: Ej_3

MEMORY: A[8], B[8]

INPUTS: E[8], in

OUTPUTS: S[8]

1. $A \leftarrow E$
2. $A \leftarrow A+1, S=A, B \leftarrow E$
3. $A \leftarrow A+1, S = A+B$
4. $A \cdot in \leftarrow A+1, S=A, \rightarrow 1$

ENDSEQUENCE

CONTROLRESET (1)

END

Descripción RTL

MODULE: Ej_3

MEMORY: A[8], B[8]

INPUTS: E[8], in

OUTPUTS: S[8]

Encabezado: nombre, entradas, salidas,
memoria

1. $A \leftarrow E$

2. $A \leftarrow A+1, S=A, B \leftarrow E$

3. $A \leftarrow A+1, S = A+B$

4. $A \cdot in \leftarrow A+1, S=A, \rightarrow 1$

Pasos secuenciales

ENDSEQUENCE


Las sentencias luego del ENSEQUENCE son
válidas para todos los pasos

CONTROLRESET (1)

← A qué paso voy luego de un reset


END

Estructura de circuito RTL

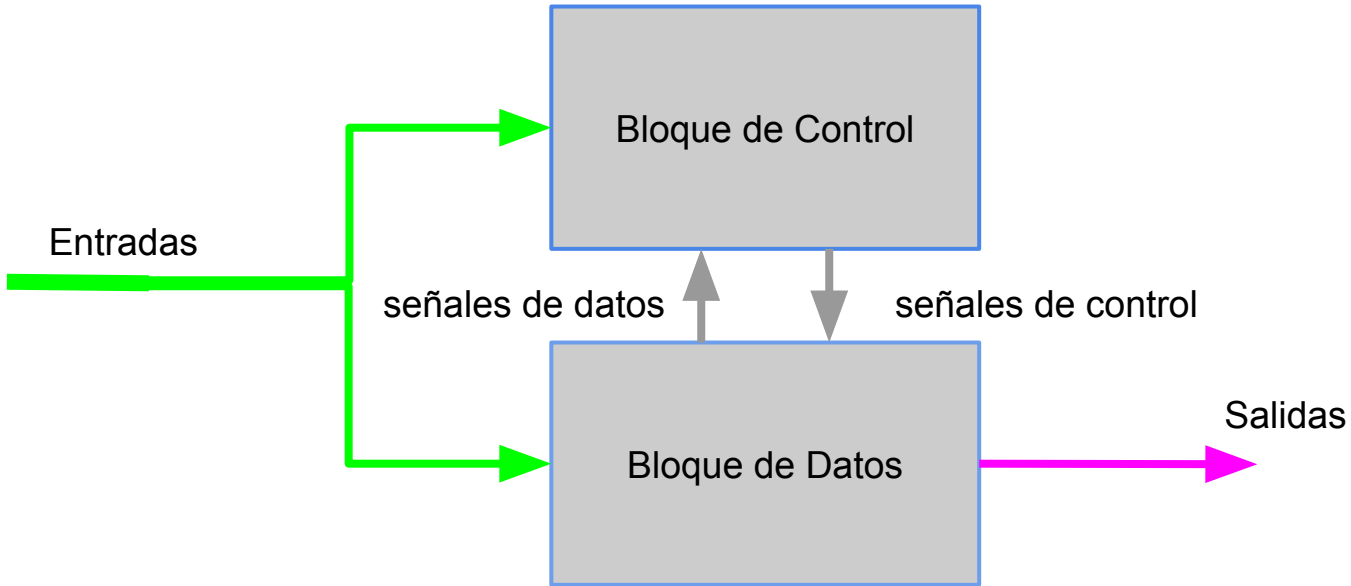

Bloque de Control
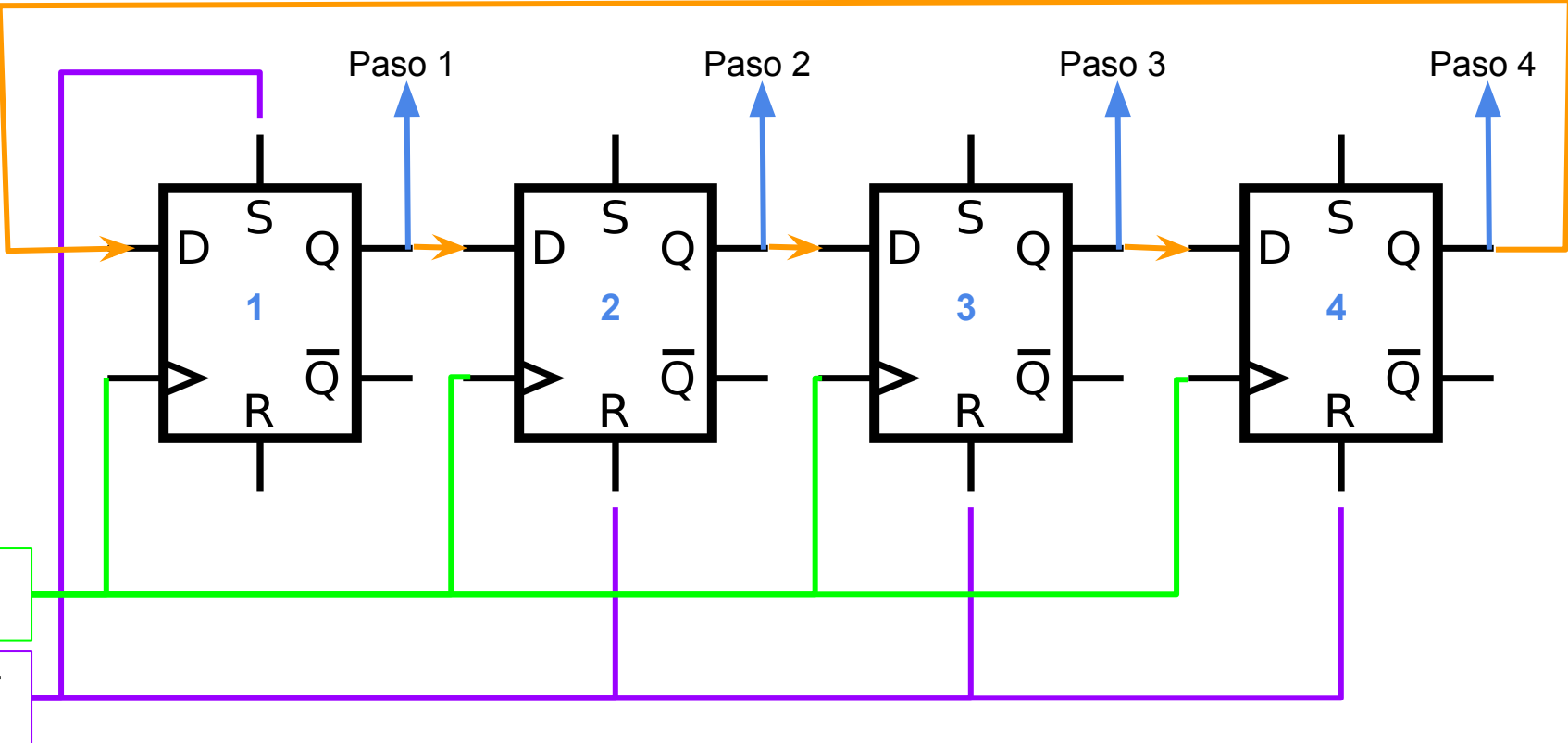
```
1. A ← E  
2. A ← A+1, S=A, B ← E  
3. A ← A+1, S = A+B  
4. A*in ← A+1, S=A, → 1  
ENDSEQUENCE  
CONTROLRESET (1)
```



Bloque de Datos

MODULE: Ej_3
 MEMORY: A[8], B[8]
 INPUTS: E[8], in
 OUTPUTS: S[8]

1. $A \leftarrow E$
2. $A \leftarrow A+1, S=A, B \leftarrow E$
3. $A \leftarrow A+1, S = A+B$
4. $A*in \leftarrow A+1, S=A, \rightarrow 1$

ENDSEQUENCE
 END


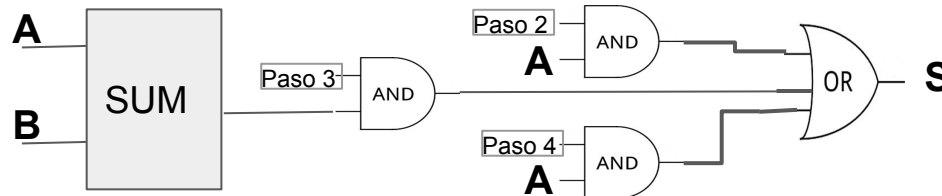
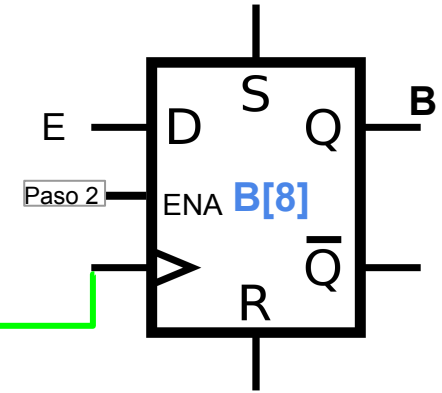
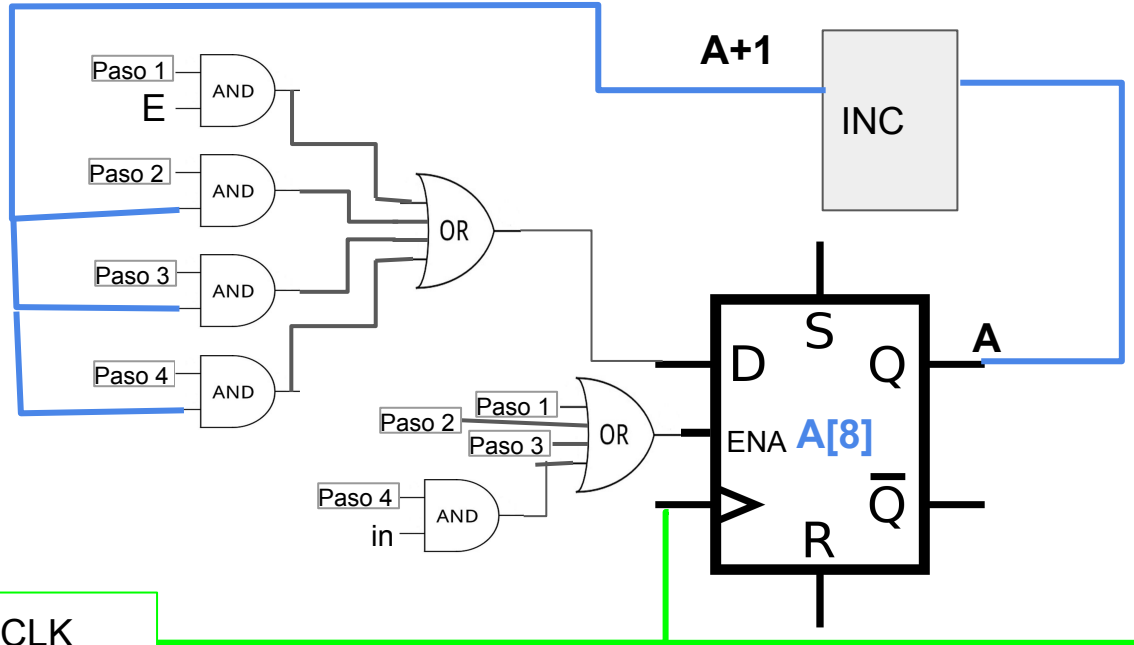


Diagrama de Tiempos

```

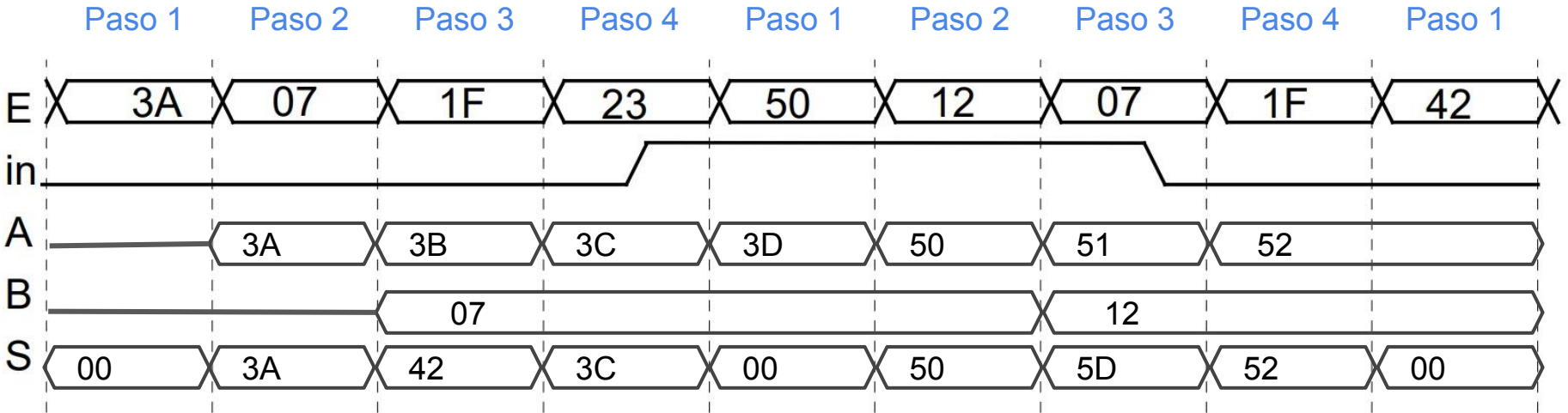MODULE: Ej_3
MEMORY: A[8], B[8]
INPUTS: E[8], in
OUTPUTS: S[8]
    1. A ← E
    2. A ← A+1, S=A, B ← E
    3. A ← A+1, S = A+B
    4. A*in ← A+1, S=A, → 1
ENDSEQUENCE
END
    
```



Práctico 9 Ejercicio 3 modificado

MODULE: Ej_3_modificado

MEMORY: A[8], B[8]

INPUTS: E[8], in

OUTPUTS: S[8]

1. $A \leftarrow E$
2. $A \leftarrow A+1, S=A, B \leftarrow E$
3. $A \leftarrow A+1, S = A+B$
4. $A \cdot in \leftarrow A+1, S=A, \rightarrow (A=2,!(A=2))/(4,1)$


ENDSEQUENCE

CONTROLRESET (1)

END

Bloque de Control Modificado
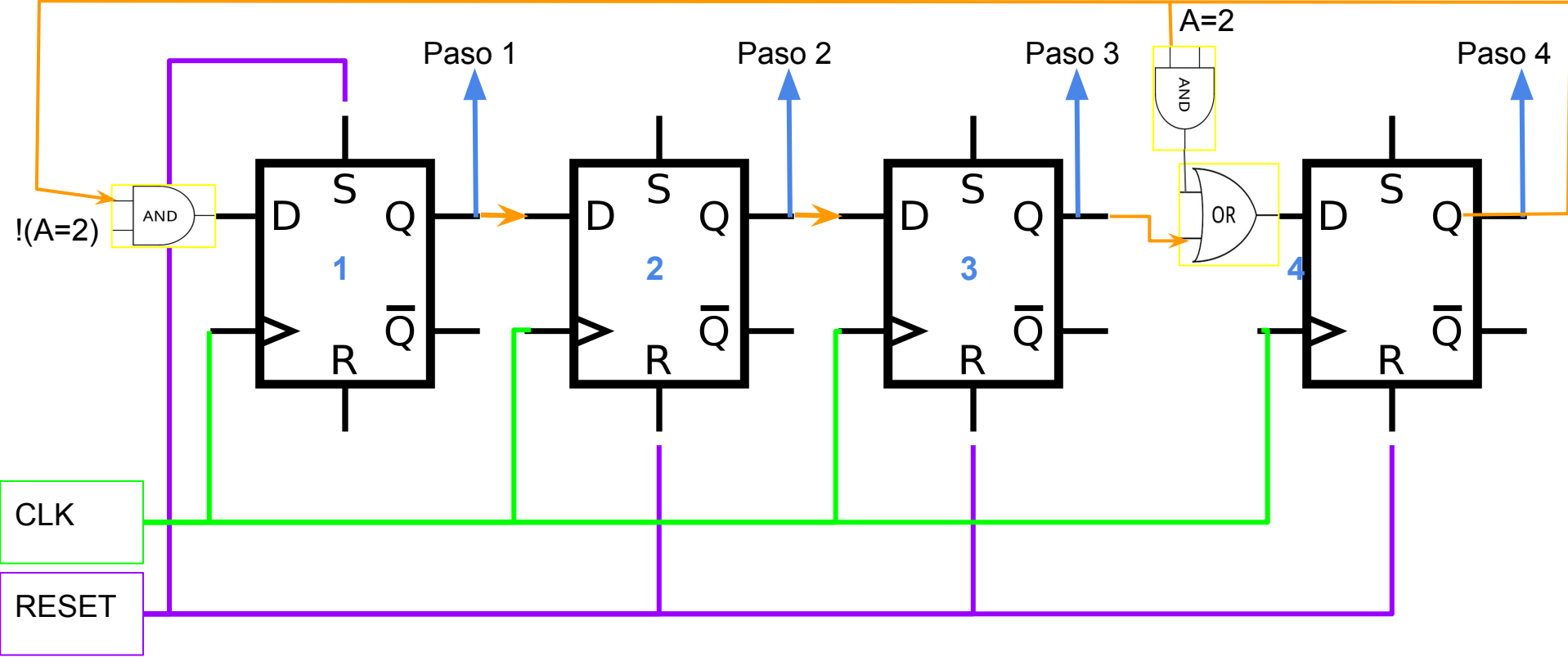
```
1. A ← E
2. A ← A+1, S=A, B ← E
3. A ← A+1, S = A+B
4. A*in ← A+1, S=A, → (A=2,! (A=2))/(4,1)
ENDSEQUENCE
CONTROLRESET (1)
```




Bloque de Datos Modificado

MODULE: Ej_3
 MEMORY: A[8], B[8]
 INPUTS: E[8], in
 OUTPUTS: S[8]

1. $A \leftarrow E$
2. $A \leftarrow A+1, S=A, B \leftarrow E$
3. $A \leftarrow A+1, S = A+B$
4. $A*in \leftarrow A+1, S=A, \rightarrow (A=2,!(A=2))/(4,1)$

ENDSEQUENCE
 END

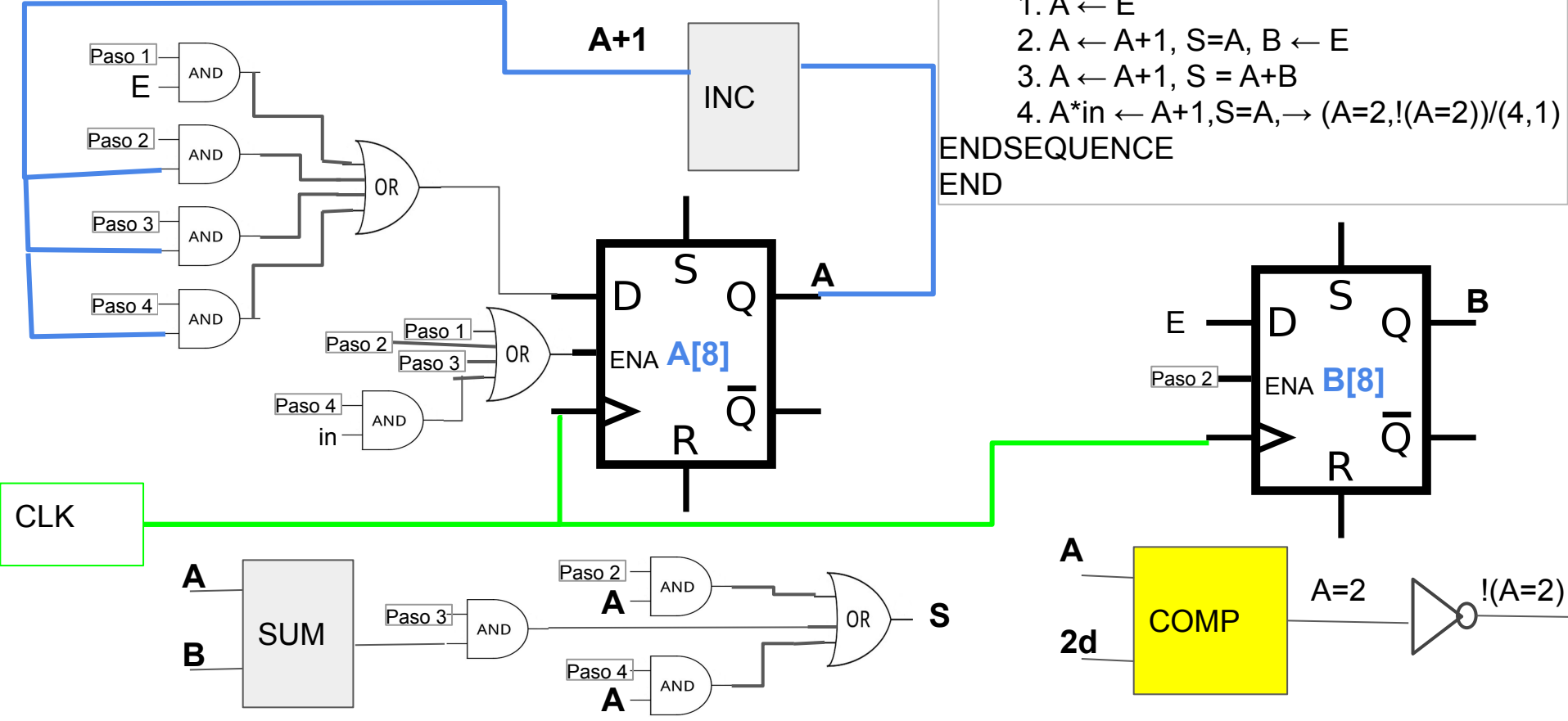

Nuevo Diagrama de Tiempos

MODULE: Ej_3

MEMORY: A[8], B[8]

INPUTS: E[8], in

OUTPUTS: S[8]

1. $A \leftarrow E$

2. $A \leftarrow A+1$, $S=A$, $B \leftarrow E$

3. $A \leftarrow A+1$, $S = A+B$

4. $A * in \leftarrow A+1, S=A, \rightarrow (A=2, !(A=2))/(4,1)$

ENDSEQUENCE

END

