

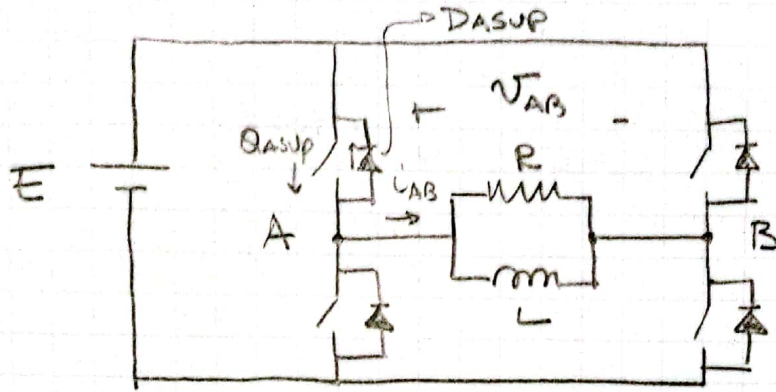
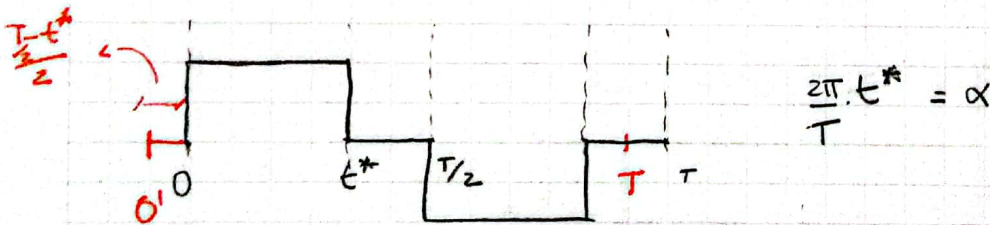


# EXAMEN JULIO 2023

## PROBLEMA 2

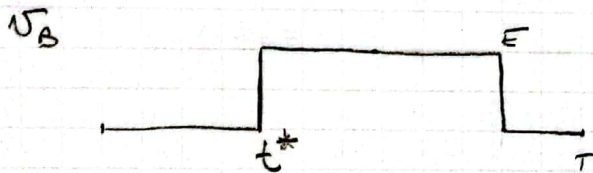

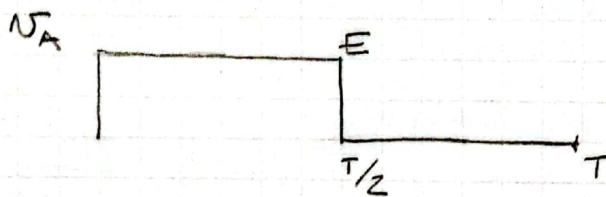a) Desfasaje  $t^*$  para anular el armónico 3 en  $V_{AB}$



↳ Corro el origen para tener una función impar y desarrollar en senos.




$$b_n = \frac{4}{\pi} \int_{\frac{\pi-\alpha}{2}}^{\frac{\pi}{2}} E \cdot \text{sen}(n\theta) d\theta = \frac{4E}{\pi n} \left( \cos\left(n\frac{\pi-\alpha}{2}\right) - \overbrace{\cos\left(n\frac{\pi}{2}\right)}^{=0 \text{ para } n \text{ impar}} \right)$$

$$b_n = \frac{4E}{\pi n} \left( \overset{=0}{\cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)} \cdot \cos\left(-\frac{n\alpha}{2}\right) - \text{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(-\frac{n\alpha}{2}\right) \right)$$


$$b_n = \frac{4E}{\pi n} \cdot \text{sen}\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cdot \text{sen}\left(\frac{n\alpha}{2}\right)$$

$$\hookrightarrow b_3 = -\frac{4E}{3\pi} \cdot \text{sen}\left(\frac{3\alpha}{2}\right) = 0 \Rightarrow \alpha = \frac{2\pi}{3}$$

$$t^* = \frac{T}{3}$$

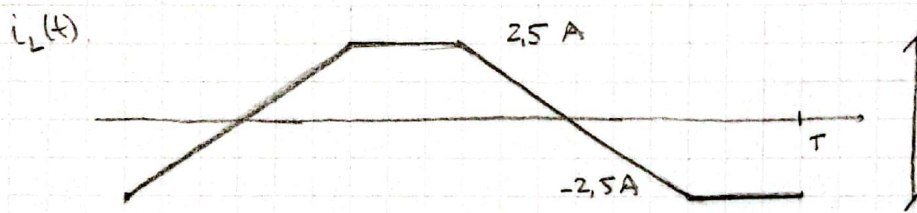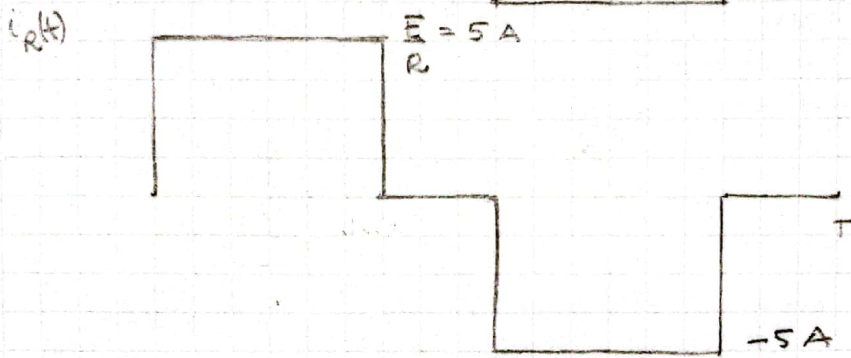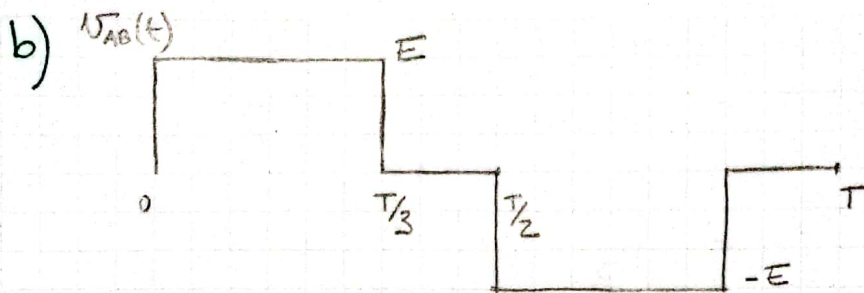

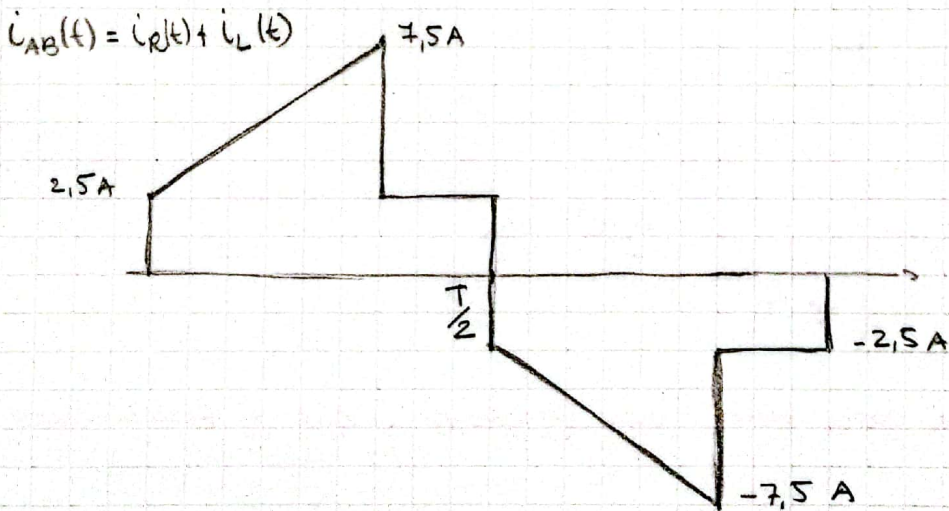
$$\Delta i_L = \frac{E}{L} \cdot T = \frac{150V \cdot 20\mu s}{200\mu H \cdot 3} = 5A$$



Corriente por llave y diodos superiores de la rama A.

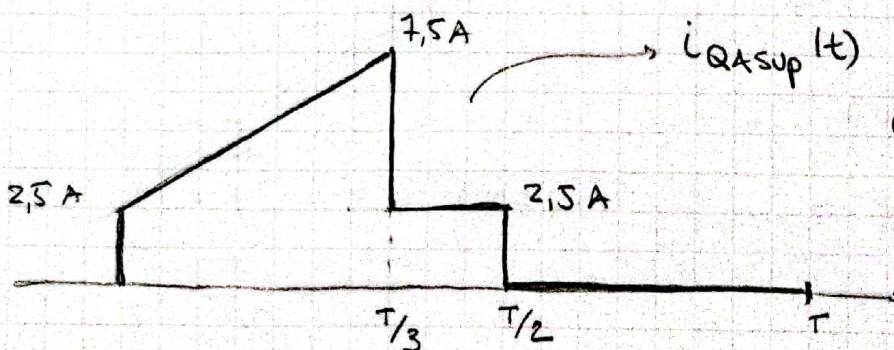Lo Pueden conducir entre 0 y  $T/2$ , como la corriente es positiva solo conduce la llave.



$i_{DASup}(t) = 0$

### c) Pérdidas en la llave QASUP.

$$P_{ON} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{2} E \cdot I_{min} \cdot t_r$$

$$P_{OFF} = \frac{1}{T} \cdot \frac{1}{2} E \cdot I_{min} \cdot t_f$$

$$P_{COND} = R_{DS(on)} \cdot I_{Qref}^2$$

Hoja de datos

$$t_r = 59 \text{ ns}$$

$$t_f = 58 \text{ ns}$$

$$R_{DS(on)} = 0,27 \Omega \cdot 2,25 = 0,61 \Omega$$

Gráfica con  
 $T_j = 0,9 \times 150^\circ\text{C}$   
 $= 135^\circ\text{C}$

Corriente en conducción:  $i_{QASUP}(t) = \begin{cases} I_{min} + t \cdot \frac{3}{T} \cdot (I_{max} - I_{min}), & t \in [0, T/3] \\ I_{min}, & t \in (T/3, T/2] \\ 0, & t \in (T/2, T] \end{cases}$

$$I_{Qref}^2 = \frac{1}{T} \int_0^T i_{QASUP}^2(t) \cdot dt = \frac{1}{T} \left\{ \int_0^{T/3} \left( I_{min} + t \cdot \frac{3}{T} \cdot \underbrace{(I_{max} - I_{min})}_{\Delta I} \right)^2 dt + \int_{T/3}^{T/2} I_{min}^2 dt \right\}$$

$$I_{Qref}^2 = \frac{1}{T} \left\{ \int_0^{T/3} \left( I_{min}^2 + 2 I_{min} \Delta I \frac{3t}{T} + \frac{9t^2}{T^2} \Delta I^2 \right) dt + \int_{T/3}^{T/2} I_{min}^2 dt \right\}$$

$$= \frac{1}{T} \left\{ I_{min}^2 \cdot \frac{T}{3} + I_{min} \Delta I \frac{3}{T} \left( \frac{T}{3} \right)^2 + \frac{9}{T^2} \Delta I^2 \frac{1}{3} \left( \frac{T}{3} \right)^3 + I_{min}^2 \left( \frac{T}{2} - \frac{T}{3} \right) \right\}$$

$$= \frac{I_{min}^2}{3} + \frac{I_{min} \Delta I}{3} + \frac{\Delta I^2}{9} + \frac{I_{min}^2}{6} = \frac{(3,5A)^2}{3} + \frac{2,5A \cdot 5A}{3} + \frac{(5A)^2}{9} + \frac{(2,5A)^2}{6}$$

$$I_{Qref}^2 = 10,07 A^2$$


$$P_{ON} = \frac{1}{20 \mu s} \cdot \frac{1}{2} \cdot 150V \cdot 2,5A \cdot 59 \mu s = 0,55 W$$

$$P_{OFF} = \frac{1}{20 \mu s} \cdot \frac{1}{2} \cdot 150V \cdot 2,5A \cdot 58 \mu s = 0,54 W$$

$$P_{COND} = 0,61 \Omega \cdot 10,07 A^2 = 6,14 W$$

$$P_{disipada} = 7,23 W$$

d)

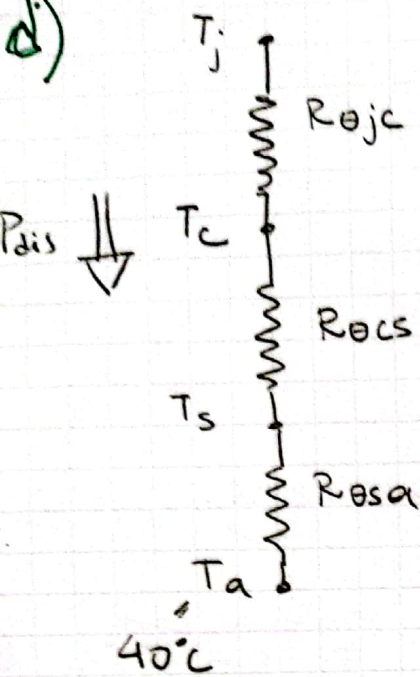

Hoja de datos  $\rightarrow$   $\left\{ \begin{array}{l} R_{\theta jc} = 0,45 \text{ } ^\circ\text{C/W} \\ R_{\theta cs} = 0,24 \text{ } ^\circ\text{C/W} \end{array} \right.$

$$T_j = T_a + P_{dis} (R_{\theta jc} + R_{\theta cs} + R_{\theta sa}) \leq 135^\circ\text{C}$$

$$R_{\theta sa} \leq \frac{(135^\circ\text{C} - T_a)}{P_{dis}} - R_{\theta jc} - R_{\theta cs}$$

$$\leq \frac{135^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}}{7,23\text{W}} - 0,45^\circ\text{C/W} - 0,24^\circ\text{C/W}$$

$$R_{\theta sa} \leq 12,45 \text{ } ^\circ\text{C/W}$$