

# Técnicas Avanzadas de Modelado y Simulación

## 5. Modelica y Modelado Orientado a Objetos

Ernesto Kofman

Departamento de Control, Escuela de Ingeniería Electrónica, Facultad de Ciencias Exactas,  
Ingeniería y Agrimensura  
Universidad Nacional de Rosario.  
CIFASIS – CONICET

# Organización de la Presentación

- 1 Modelica y Modelos Orientados a Objetos
  - Modelado por Componentes
  - Conectores y Conexiones
  - Herencia
  - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

# Modelado Orientado a Objetos

- Hasta aquí, planteamos los modelos como un conjunto de **relaciones constitutivas y estructurales** que conforman un sistema de DAEs.
- Si hay componentes repetidos, encontramos duplicadas las ecuaciones constitutivas correspondientes.
- En las relaciones estructurales, hay **variables que se igualan** y otras con **suma cero** al conectarse.

Ante esto:

- ¿es necesario plantear todas las relaciones constitutivas al agregar un componente, o alcanza con decir cuál es el componente agregado?
- ¿es necesario listar todas las relaciones estructurales o alcanza con decir cómo están conectados los componentes?.

Con el **Modelado Orientado a Objetos** alcanzará con decir qué componentes tiene el sistema y cómo están conectados.

# Organización de la Presentación

- 1 Modelica y Modelos Orientados a Objetos
  - Modelado por Componentes
  - Conectores y Conexiones
  - Herencia
  - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

## Ejemplo Introdutorio

En el siguiente circuito cada componente incluye los potenciales de sus **conectores**:

Relaciones **constitutivas**:

$$C \frac{dv_C}{dt}(t) - i_C(t) = 0 \quad (5.1a)$$

$$V_{C_p}(t) - V_{C_n}(t) - v_C(t) = 0 \quad (5.1b)$$

$$L \frac{di_L}{dt}(t) - v_L(t) = 0 \quad (5.1c)$$

$$V_{L_p}(t) - V_{L_n}(t) - v_L(t) = 0 \quad (5.1d)$$

$$R i_R(t) - v_R(t) = 0 \quad (5.1e)$$

$$V_{R_p}(t) - V_{R_n}(t) - v_R(t) = 0 \quad (5.1f)$$

$$R_2 i_{R_2}(t) - v_{R_2}(t) = 0 \quad (5.1g)$$

$$V_{R_2_p}(t) - V_{R_2_n}(t) - v_{R_2}(t) = 0 \quad (5.1h)$$

$$V_{G_p}(t) = 0 \quad (5.1i)$$

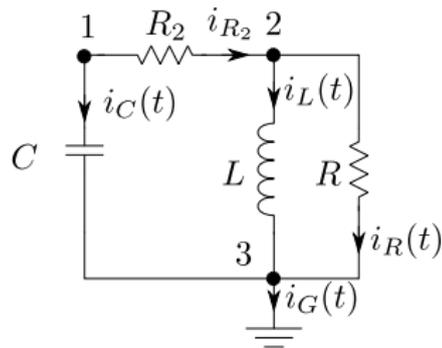


Figura 5.1: Circuito RLC

## Ejemplo Introdutorio

En el siguiente circuito cada componente incluye los potenciales de sus **conectores**:

Relaciones **estructurales**:

$$V_{C_p}(t) - V_{R2_p}(t) = 0 \quad (5.2a)$$

$$-i_C(t) - i_{R2}(t) = 0 \quad (5.2b)$$

$$V_{R2_n}(t) - V_{L_p}(t) = 0 \quad (5.2c)$$

$$V_{R2_n}(t) - V_{R_p}(t) = 0 \quad (5.2d)$$

$$i_{R2}(t) - i_L(t) - i_R(t) = 0 \quad (5.2e)$$

$$V_{C_n}(t) - V_{G_p}(t) = 0 \quad (5.2f)$$

$$V_{R_n}(t) - V_{G_p}(t) = 0 \quad (5.2g)$$

$$V_{L_n}(t) - V_{G_p}(t) = 0 \quad (5.2h)$$

$$i_R(t) + i_L(t) + i_C(t) - i_G(t) = 0 \quad (5.2i)$$

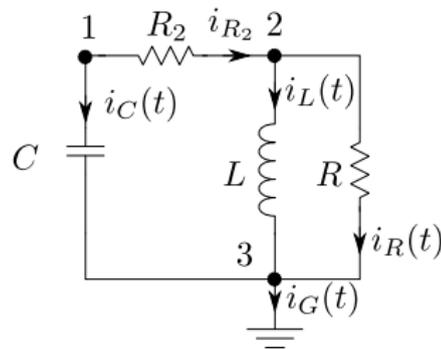


Figura 5.1: Circuito RLC

# Ejemplo Introdutorio I

El modelo, con 18 ecuaciones e incógnitas, puede representarse de manera trivial en **Modelica**:

```
model RLC
  Real vC(start=1), VCp, VCn, iC;
  Real vL, VLp, VLn, iL;
  Real vR, VRp, VRn, iR;
  Real vR2, VR2p, VR2n, iR2;
  Real VGp, iG;
  parameter Real C=1, L=1, R=1, R2=2;
equation
  //capacitor
  C * der(vC) - iC = 0;
  VCp - VCn - vC = 0;
  //inductor
  L * der(iL) - vL = 0;
  VLp - VLn - vL = 0;
  //resistor
  R * iR - vR = 0;
```

## Ejemplo Introdutorio II

```
VRp - VRn - vR = 0;  
//resistor2  
R2 * iR2 - vR2= 0;  
VR2p - VR2n - vR2 = 0;  
// ground  
VGp = 0;  
// structure: Node 1  
VCp - VR2p = 0;  
-iC - iR2 = 0;  
// structure: Node 2  
VR2n - VLp = 0;  
VR2n - VRp = 0;  
iR2 - iL - iR = 0;  
// structure: Node 3  
VCn - VGp = 0;  
VRn - VGp = 0;  
VLn - VGp = 0;  
iR + iL + iC - iG = 0;  
end RLC;
```

# Ejemplo Introdutorio III

Veremos a continuación estrategias para representar el mismo modelo de manera más simple y estructurada.

# Organización de la Presentación

- 1 **Modelica y Modelos Orientados a Objetos**
  - **Modelado por Componentes**
    - Conectores y Conexiones
    - Herencia
    - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

# Modelado por Componentes

- En el modelo anterior las ecuaciones del resistor aparecen **repetidas**.
- El código es muy largo, con todas las declaraciones y ecuaciones en un mismo nivel jerárquico.
- Esto sería equivalente a escribir un programa largo en una única sección de **código plano**.

Lo primero que haremos entonces para simplificar y estructurar el modelo es dividirlo en distintos objetos pertenecientes a distintas clases.

# Modelado por Componentes

```
model Capacitor
  Real v, i, Vp, Vn;
  parameter Real C=1;
equation
  C * der(v) - i = 0;
  Vp - Vn - v = 0;
end Capacitor;
```

```
model Inductor
  Real v, i, Vp, Vn;
  parameter Real L=1;
equation
  L * der(i) - v = 0;
  Vp - Vn - v = 0;
end Inductor;
```

```
model Resistor
  Real v, i, Vp, Vn;
  parameter Real R=1;
equation
  R * i - v = 0;
  Vp - Vn - v = 0;
end Resistor;
```

```
model Ground
  Real i, Vp;
equation
  Vp = 0;
end Ground;
```

Aquí, cada modelo constituye una **clase**. Cada clase tiene como **atributos** ciertos parámetros ( $C$ ,  $L$ ,  $R$ ) y ciertas variables (en este caso, de la clase Real).

# Modelado por Componentes

Podemos entonces construir el modelo del circuito RLC instanciando **objetos** de estas clases y agregando las **relaciones estructurales**:

```
model RLC2
  Capacitor cap(v.start=1);
  Inductor ind;
  Resistor res, res2(R=2);
  Ground gr;
equation
  //Node 1
  cap.Vp - res2.Vp = 0;
  -cap.i - res2.i = 0;
  //Node 2
  res2.Vn-ind.Vp = 0;
  res2.Vn - res.Vp = 0;
  res2.i - ind.i - res.i = 0;
  //Node 3
  cap.Vn - gr.Vp = 0;
  res.Vn - gr.Vp = 0;
  ind.Vn - gr.Vp = 0;
  res.i+ind.i+cap.i-gr.i = 0;
end RLC2;
```

Este modelo es **equivalente** al anterior, pero con una descripción mucho más concisa.

# Organización en Paquetes

- Para poder utilizar el modelo con componentes sin problemas, las clases deben estar definidas dentro de un mismo **paquete**.
- Para esto existe la clase especializada `package` que funciona como contenedor de otras clases (incluidos otros paquetes).

```
package Circuits1
  model Capacitor
    Real v, i, Vp, Vn;
    parameter Real C=1;
  equation
  ...
  package Examples
    model RLC2
      Capacitor cap(v.start=1);
      Inductor ind;
      Resistor res, res2(R=2);
      Ground gr;
    equation
      //Node 1
      cap.Vp - res2.Vp = 0;
      -cap.i - res2.i = 0;
      //Node 2
      res2.Vn-ind.Vp = 0;
      res2.Vn - res.Vp = 0;
      res2.i-ind.i-res.i = 0;
      //Node 3
      cap.Vn - gr.Vp = 0;
      res.Vn - gr.Vp = 0;
      ind.Vn - gr.Vp = 0;
      res.i+ind.i+cap.i-gr.i=0;
    end RLC2;
  end Examples;
end Circuits1;
```

# Organización de la Presentación

- 1 **Modelica y Modelos Orientados a Objetos**
  - Modelado por Componentes
  - **Conectores y Conexiones**
  - Herencia
  - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

# Conectores y Conexiones

Como mencionamos antes, las **relaciones estructurales** pueden tener dos formas:

- 1 Igualación de variables (para magnitudes como potenciales, posiciones, etc.).
- 2 Suma de variables igual a cero (para magnitudes como corrientes, fuerzas, etc.)

En el contexto del lenguaje Modelica, las variables que se suman se denominan variables de **flujo**.

Para especificar conexiones Modelica provee la **clase especializada** `connector`, que permite describir qué variables se vinculan en una conexión y si las mismas son variables de flujo.

# Conectores

Por ejemplo, para el caso de los circuitos eléctricos, podemos utilizar el siguiente **conector**:

```
connector Pin
  Real v;
  flow Real i;
end Pin;
```

Este código define la **clase** Pin que tiene dos **atributos**: el potencial  $v$  y la corriente  $i$  que es una variable de **flujo**.

# Conectores y Conexiones

Usando conectores Pin podemos crear el modelo de un capacitor:

```
model Capacitor
  Pin p, n;
  Real v, i;
  parameter Real C=1;
equation
  C * der(v) - i = 0;
  v = p.v - n.v;
  p.i = i;
  n.i + p.i = 0;
end Capacitor;
```

Notar que estamos tomando positiva la corriente que entra por el conector p (positivo) y considerando **positivas** las corrientes **entrantes** a los conectores.

# Conectores y Conexiones

De manera similar podemos definir los restantes componentes:

```
model Inductor
  Pin p, n;
  Real v, i;
  parameter Real L=1;
equation
  L * der(i) - v = 0;
  v = p.v - n.v;
  p.i = i;
  n.i + p.i = 0;
end Inductor;
```

```
model Resistor
  Pin p, n;
  Real v, i;
```


```
  parameter Real R=1;
equation
  R * i - v = 0;
  v = p.v - n.v;
  p.i = i;
  n.i + p.i = 0;
end Resistor;
```

```
model Ground
  Pin p;
equation
  p.v = 0;
end Ground;
```
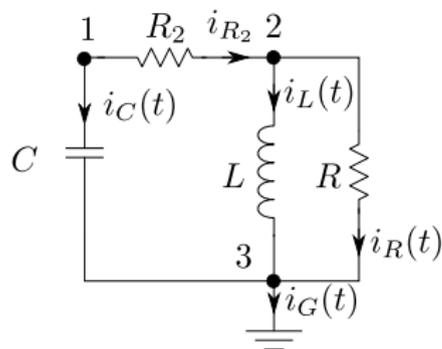
# Conectores y Conexiones

Utilizando estos componentes, podemos armar el modelo del circuito RLC como sigue:

```
model RLC3
  Capacitor cap(v.start=1);
  Inductor ind;
  Resistor res, res2(R=2);
  Ground gr;
equation
  connect(cap.p,res2.p);
  connect(res2.n,ind.p);
  connect(res2.n,res.p);
  connect(cap.n,gr.p);
  connect(ind.n,gr.p);
  connect(res.n,gr.p);
end RLC3;
```



# Conectores y Conexiones

Al declarar `connect(cap.p, res2.p)` estamos diciendo que los conectores positivos del capacitor `cap` y del resistor `res2` están **conectados**. Esto implicará dos cosas:

- 1 que hay una ecuación implícita  $cap.p.v = res2.p.v$ .
- 2 que las variables de **flujo** `cap.p.i` y `res2.p.i` participarán de una **suma igual a cero** junto a las variables de flujo de los demás conectores que estén conectados al mismo punto.

En este caso, como no hay otro conector conectado a dicho nodo, resultará directamente  $cap.p.i + res2.p.i = 0$ .

De esta manera, podemos definir directamente las relaciones estructurales brindando las conexiones, sin necesidad de enumerar ninguna ecuación de manera explícita.

# Organización de la Presentación

- 1 **Modelica y Modelos Orientados a Objetos**
  - Modelado por Componentes
  - Conectores y Conexiones
  - **Herencia**
  - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

# Herencia

Observando los componentes que definimos, hay atributos y ecuaciones repetidos:

- A excepción del modelo de la tierra, el resto de los componentes tienen los mismos **atributos** (salvo el parámetro)
- Tienen también las mismas **ecuaciones** (salvo la primera, que define que se trata de un capacitor, inductor o resistor).
- Estas coincidencias se deben a que son **dipolos pasivos**. Cualquier dipolo pasivo tendrá dos conectores, una diferencia de potencial entre ambos y una corriente definida como positiva cuando ingresa por el conector positivo.

Estas coincidencias pueden explotarse utilizando el concepto de **herencia** en los lenguajes orientados a objetos.

# Herencia

Para esto, podemos definir una clase correspondiente al modelo de un **dipolo pasivo** como sigue:

```
partial model OnePort
  Pin p, n;
  Real v, i;
equation
  v = p.v - n.v;
  p.i = i;
  n.i + p.i = 0;
end OnePort;
```

Notar que utilizamos el modificador `partial` para definir la clase. Esto implica que la clase no se puede instanciar, sólo puede utilizarse para *heredar* sus atributos y ecuaciones.

# Herencia

Aprovechando la herencia podemos reformular de manera más simple las clases correspondientes a los dipolos pasivos:

```
model Capacitor
  extends OnePort;
  parameter Real C=1;
equation
  C * der(v) - i = 0;
end Capacitor;
```

```
model Inductor
  extends OnePort;
  parameter Real L=1;
equation
```

```
  L * der(i) - v = 0;
end Inductor;
```

```
model Resistor
  extends OnePort;
  parameter Real R=1;
equation
  R * i - v = 0;
end Resistor;
```

El comando `extends` permite **heredar** todos los atributos y ecuaciones de una clase parcial al crear una nueva clase.

# Organización de la Presentación

- 1 **Modelica y Modelos Orientados a Objetos**
  - Modelado por Componentes
  - Conectores y Conexiones
  - Herencia
  - **Modelado Jerárquico**
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

## Modelado Jerárquico

La Figura 5.2 muestra el circuito equivalente de un panel solar que está conectado a un circuito elevador tipo *Boost*. El esquema a su vez alimenta una resistencia de carga  $R$ .

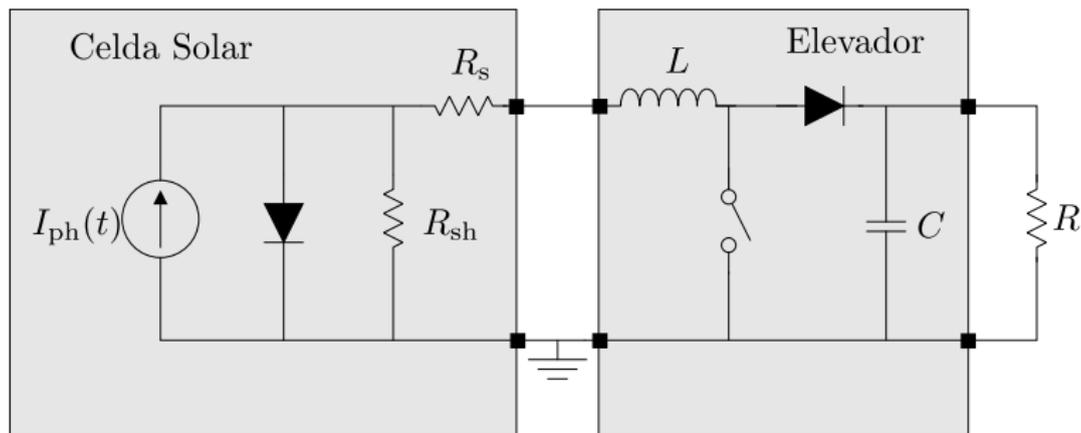


Figura 5.2: Circuito equivalente de un panel solar con un convertidor *Boost*.

# Modelado Jerárquico

Para modelar este circuito resta definir los modelos de la **fuerza de corriente**, de los **diodos** y de la **llave** (los restantes componentes ya los conocemos):

```
model Diode
  extends OnePort;
  parameter Real Ron=1e-5, Roff
    =1e5, Vknee=0.6;
equation
  i= if v>Vknee then (v-Vknee)/
    Ron+Vknee/Roff else v/Roff;
end Diode;
```

```
model Switch
  extends OnePort;
  parameter Real Ron=1e-5, Roff
    =1e5;
```

```
discrete Real s;
equation
  v= if s>0.5 then i*Ron else i*
    Roff;
end Switch;
```

```
model ConstCurr
  extends OnePort;
  parameter Real I=1;
equation
  i= -I;
end ConstCurr;
```

# Modelado Jerárquico

Luego, conectando los componentes, el modelo completo nos quedará:

```
model PanelBoost
  Capacitor cap(C=1e-4);
  Inductor ind(L=1e-4);
  Ground gr;
  Switch sw;
  Diode di;
  Resistor rs(R=0.35),rsh(R=200)
    ,rl(R=10);
  Diode dio;
  ConstCurr cc(I=2);
  parameter Real dc=0.75;
  parameter Real T=1e-4;
equation
  connect(cc.p,dio.p);
  connect(cc.p,rsh.p);
  connect(cc.p,rs.p);
  connect(cc.n,dio.n);
  connect(cc.n,rsh.n);
  connect(cc.n,gr.p);
  connect(rs.n,ind.p);
  connect(ind.n,sw.p);
  connect(ind.n,di.p);
  connect(di.n,cap.p);
  connect(cap.p,rl.p);
  connect(cap.n,rl.n);
  connect(cap.n,sw.n);
  connect(cap.n,gr.p);
algorithm
  when sample(0,T) then
    sw.s:=1;
  end when;
  when sample(dc*T,T) then
    sw.s:=0;
  end when;
end PanelBoost;
```

# Modelado Jerárquico

- Si bien este modelo funcionará, tiene muchos componentes en un mismo nivel **jerárquico**.
- Esto en general complica la construcción, la visualización y la verificación de los modelos.
- Es conveniente **dividir** el modelo en **submodelos** más simples

Para esto, podemos construir dos subsistemas, uno correspondiente al modelo del panel solar y el otro al del circuito Boost, tal cual aparecen en la Figura 5.2.

# Modelado Jerárquico I

Estos subsistemas pueden definirse según el siguiente Código de Modelica:

```
model Panel
  Pin p,n;
  Resistor rs(R=0.35),rsh(R=200);
  Diode dio;
  ConstCurr cc(I=2);
equation
  connect(cc.p,dio.p);
  connect(cc.p,rsh.p);
  connect(cc.p,rs.p);
  connect(rs.n,p);
  connect(cc.n,dio.n);
  connect(cc.n,rsh.n);
  connect(cc.n,n);
end Panel;
```

# Modelado Jerárquico II

`model Boost`

```
Pin p1,p2,n;  
Capacitor cap(C=1e-4);  
Inductor ind(L=1e-4);  
Switch sw;  
Diode di;  
parameter Real dc=0.5;  
parameter Real T=1e-4;
```

`equation`

```
connect(p1,ind.p);  
connect(ind.n,sw.p);  
connect(ind.n,di.p);  
connect(di.n,cap.p);  
connect(cap.p,p2);  
connect(cap.n,n);  
connect(cap.n,sw.n);
```

`algorithm`

```
when sample(0,T) then  
  sw.s:=1;
```

## Modelado Jerárquico III

```
end when;  
when sample(dc*T,T) then  
    sw.s:=0;  
end when;  
end Boost;
```

- Conectando el modelo del Panel a un resistor de carga y a una tierra, podemos probar su funcionamiento por separado.
- conectando el modelo del Boost a una **fente de tensión**, a un resistor de carga y a una tierra, podemos también simular su funcionamiento independiente.

Esto facilita enormemente la depuración de errores en los modelos.

# Modelado Jerárquico

Usando estas nuevas clases podemos construir de manera mucho más simple el modelo del panel con el circuito elevador:

```
model PanelBoost
  Panel panel;
  Boost boost;
  Ground gr;
  Resistor rl(R=10);
equation
  connect(panel.p,boost.p1);
  connect(boost.p2,rl.p);
  connect(rl.n,boost.n);
  connect(boost.n,panel.n);
  connect(boost.n,gr.p);
end PanelBoost;
```

# Modelado Jerárquico

- Las nuevas clases Panel y Boost pueden **reutilizarse** en otros modelos o para crear modelos complejos con varias instancias de los mismos.
- Por ejemplo, podemos formar un **conjunto de paneles solares** consistente en  $N$  filas, donde cada fila tiene  $M$  paneles conectados en paralelo y las filas están conectadas en serie entre sí (así es como se utilizan habitualmente los paneles).



# Modelado Jerárquico

El modelo para el conjunto de paneles solares puede plantearse como sigue:

```
model PanelArray
  parameter Integer N=3,M=4;
  Panel[N,M] panel;
  Pin p,n;
equation
  for i in 1:N loop
    for j in 1:M-1 loop
      connect(panel[i,j].p,panel[i,j+1].p);
      connect(panel[i,j].n,panel[i,j+1].n);
    end for;
  end for;
  for i in 1:N-1 loop
    connect(panel[i,1].n,panel[i+1,1].p);
  end for;
  connect(panel[1,1].p,p);
  connect(panel[N,1].n,n);
end PanelArray;
```

# Modelado Jerárquico

Luego, podemos utilizar esta clase en lugar del panel en el modelo con el circuito Boost y la carga resistiva:

```
model PanelArrayBoost
  PanelArray panel(N=4,M=3);
  Boost boost;
  Ground gr;
  Resistor rl(R=10);
equation
  connect(panel.p,boost.p1);
  connect(boost.p2,rl.p);
  connect(rl.n,boost.n);
  connect(boost.n,panel.n);
  connect(boost.n,gr.p);
end PanelArrayBoost;
```

# Organización de la Presentación

- 1 Modelica y Modelos Orientados a Objetos
  - Modelado por Componentes
  - Conectores y Conexiones
  - Herencia
  - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

# Modelado Orientado a Objetos

# Organización de la Presentación

- 1 Modelica y Modelos Orientados a Objetos
  - Modelado por Componentes
  - Conectores y Conexiones
  - Herencia
  - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 **Sistemas de Control y Modelos Causales**
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

# Modelado Orientado a Objetos

# Organización de la Presentación

- 1 Modelica y Modelos Orientados a Objetos
  - Modelado por Componentes
  - Conectores y Conexiones
  - Herencia
  - Modelado Jerárquico
- 2 Construcción de Librerías de Distintos Dominios
- 3 Sistemas de Control y Modelos Causales
- 4 DAE Definida por un Modelo Orientado a Objetos

# Modelado Orientado a Objetos