


# Introducción - Repaso

## Controladores Lógicos Programables

# ¿Qué es un PLC?

- **P**rogrammable **L**ogic **C**ontroller
  - Controlador
  - Programable
  - Hardware + Software
  - Aplicación: Automatización / Control Industrial
  - Interconexión con proceso/máquina a controlar (“campo”) estandarizado


# ¿Qué es un PLC?

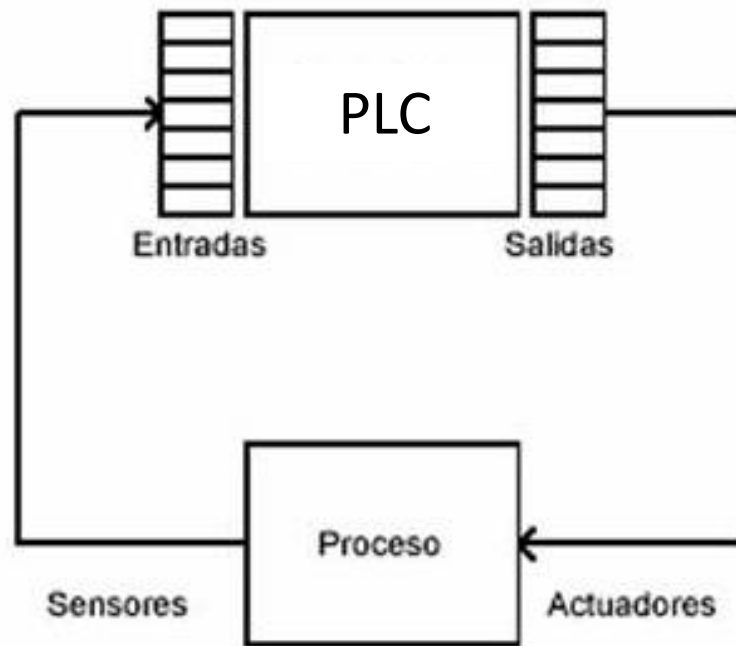

- Proceso representado en el PLC por las E/S
- Cantidad de señales define el tamaño del PLC

# Historia de los PLCs

Tablero con lógica de relé

 

Fuente: <http://www.xl-technology.com/control-upgrades.html>

# Arquitectura de un PLC

Un PLC se compone de una CPU, memoria, entradas y salidas

## Diferencias con PC:


El PLC tiene menos recursos, no tiene interfaz gráfica

El hardware del PLC es de mejor calidad, mayor confiabilidad

El sistema operativo del PLC es más robusto

**IMPORTANTE:** La seguridad de un sistema no depende de un PLC estándar

# Programa del Curso

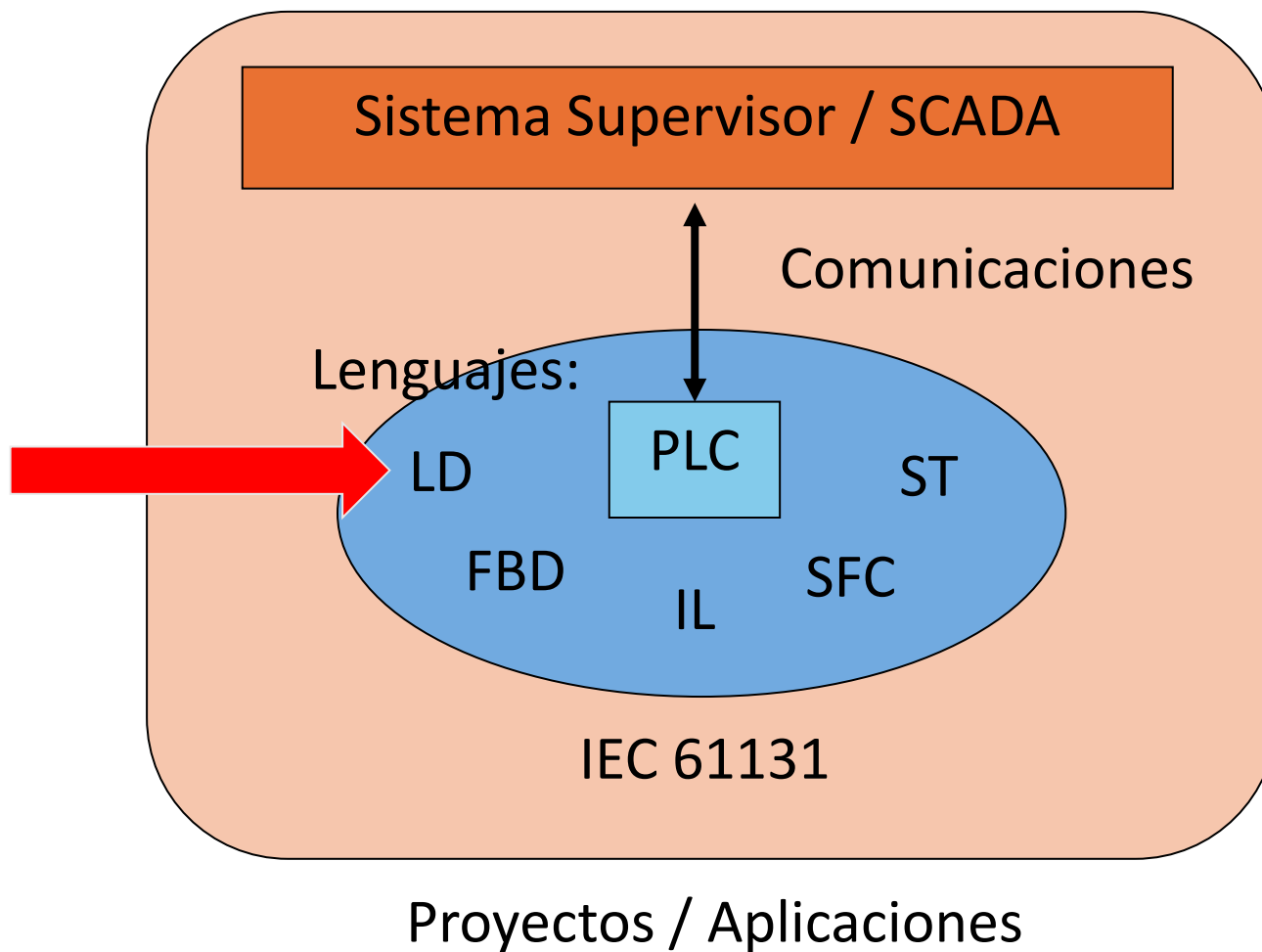


# Language LD (Ladder Diagram)

Controladores Lógicos Programables

# Orígenes históricos


Ejemplo 1: encendido de motor M por distintas lógicas de dos llaves A1 y A2

Lógica de relé

 


Cambio de lógica (OR a AND) requiere recableado paralelo a serie

PLC

 

 Cambio de lógica (OR a AND) se resuelve por software del PLC







# Orígenes históricos

## Ejemplo 2: encendido-apagado de motor por pulsadores

Circuito por lógica de relé

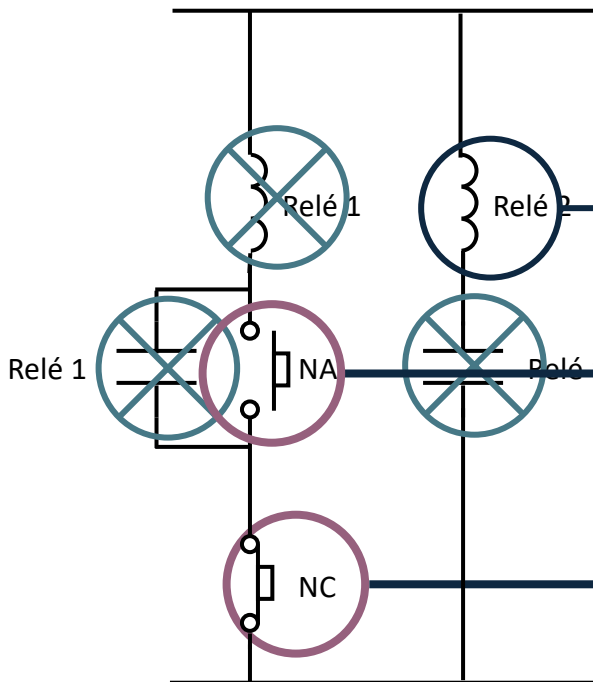

Circuito por PLC

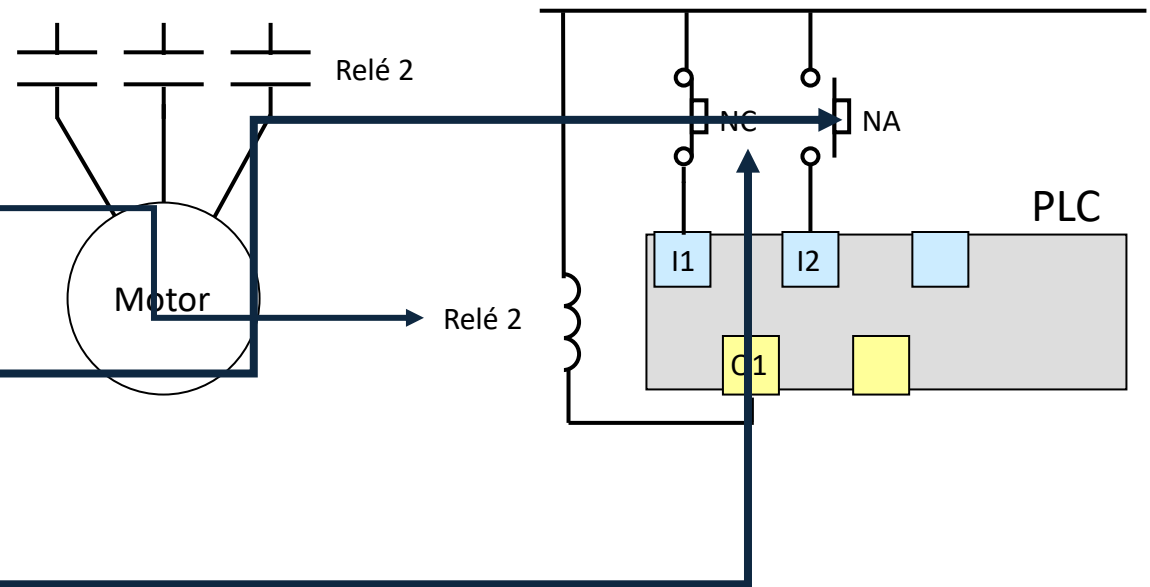

El relé intermedio se reemplaza por software en el PLC

# Orígenes históricos

## Objetivos del PLC:


Aumentar la confiabilidad

Aumentar la flexibilidad

Mantener la facilidad de soporte

# Historia de los PLCs

Tablero con lógica de relé

 

Tablero con PLC



# Orígenes históricos

## Objetivos del PLC:

Aumentar la confiabilidad

Aumentar la flexibilidad



Mantener la facilidad de soporte

Lenguaje de programación fácilmente entendido por electricistas de planta


LADDER (LD)

# Orígenes históricos


## Programas LD del ejemplo 1

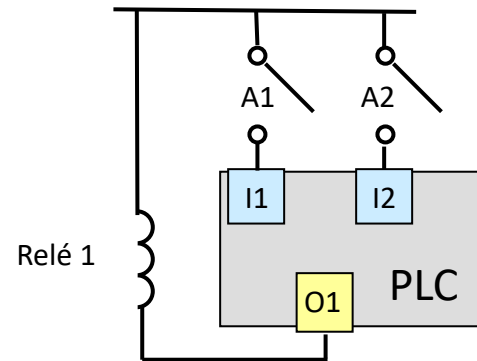 

Encendido por I1 OR I2

 


Encendido por I1 AND I2

 

# Orígenes históricos

## Programa LD del ejemplo 2

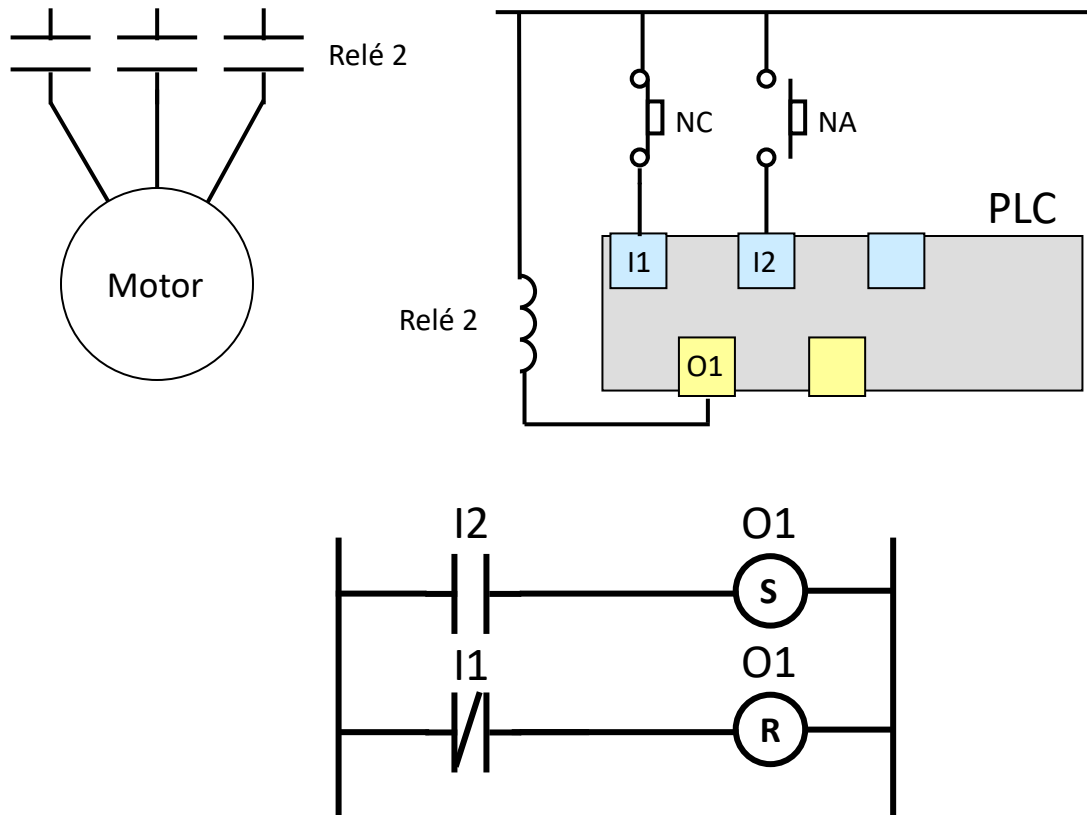

# Estructura programa LD

Lenguaje gráfico


Programa consiste en una secuencia de escalones (rungs)

Estructura de cada escalón:

- 1 Comienza en una barra de alimentación izquierda (positivo de la fuente)
- 2 Condiciones y acciones, conectadas por líneas de conexión
- 3 Termina en una barra de alimentación derecha (negativo de la fuente)


Los escalones se ejecutan de arriba hacia abajo

 Cada escalón se ejecuta de izquierda a derecha




# Circuitos de Lógica de Relé

## Breaker Operation Control "X" Relay

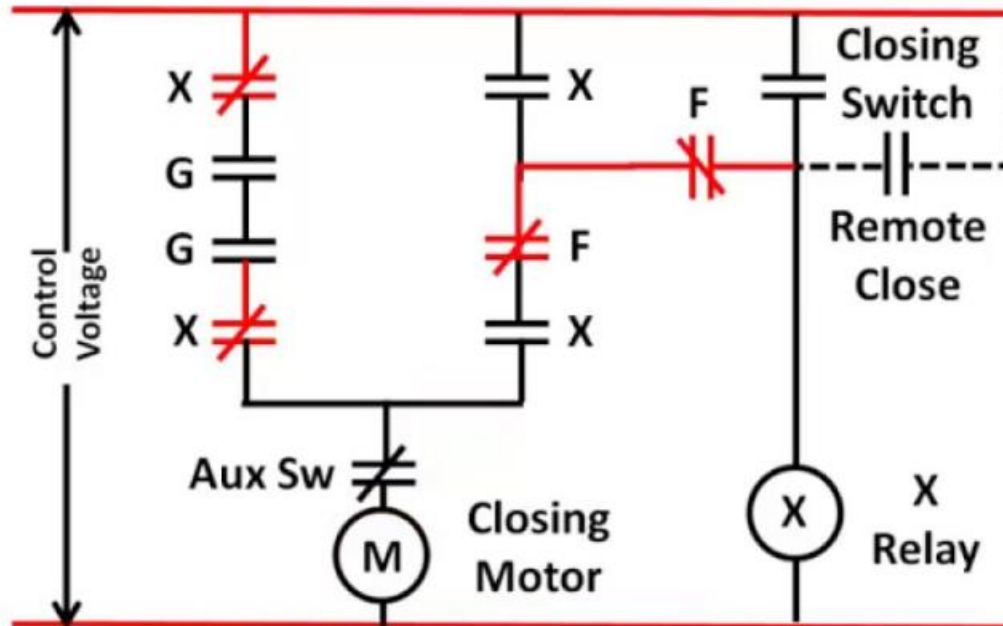



# Circuitos de Lógica de Relé

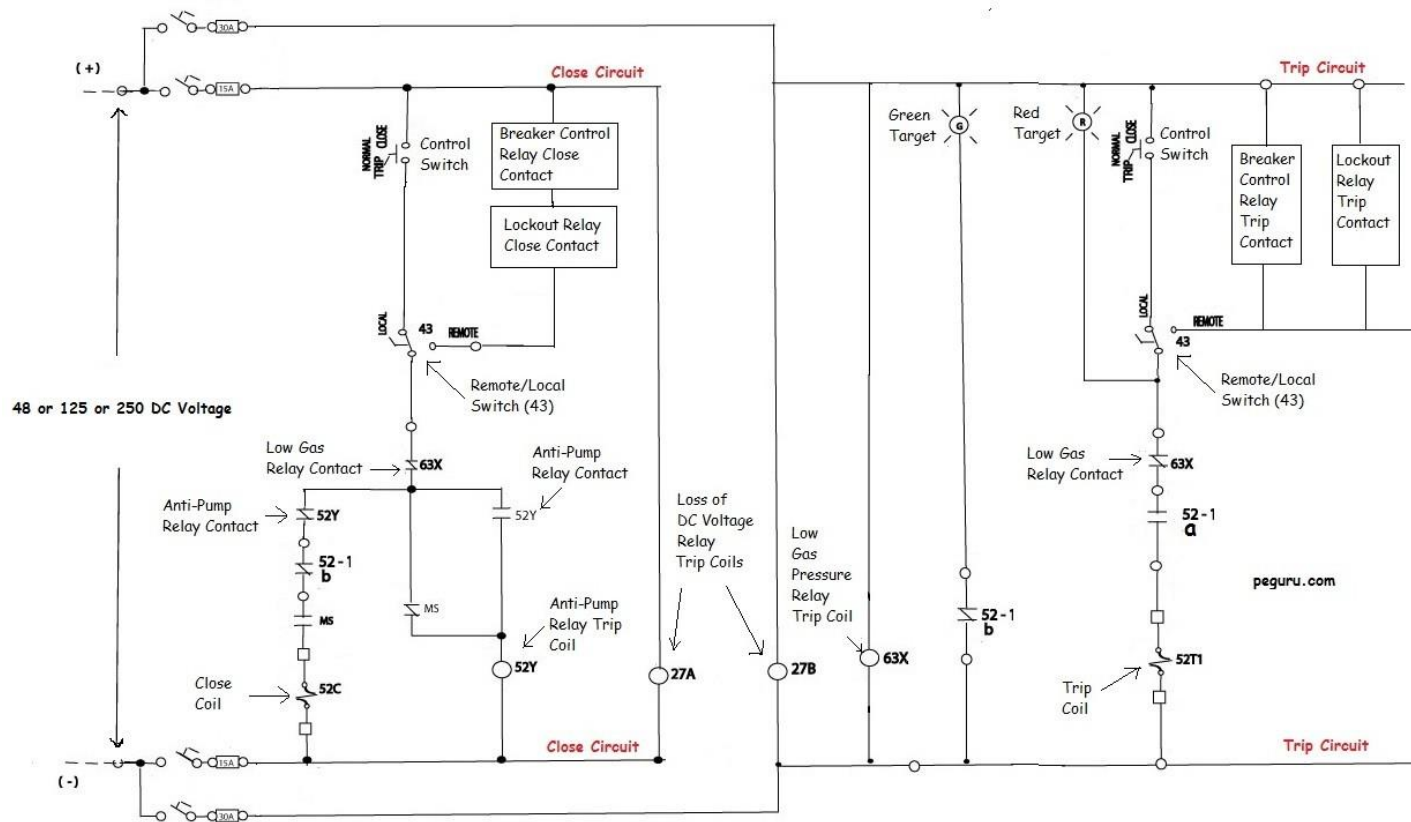


# Diferencias entre Fabricantes

Diferencias entre fabricantes: implementación y nomenclatura de las instrucciones


Este curso usa la nomenclatura de los PLCs del laboratorio, según estándar

# Símbolos Básicos

Contacto (entrada)

 

Bobina (salida)

 

Cada símbolo tiene asociado un bit de memoria

Un bit de memoria se refiere por:


Su dirección

Su etiqueta (label)

# Operaciones Básicas

 
## AND (conexión serie):

$(O1 = 1)$  si  $(I1 = 1)$  y  $(I2 = 1)$


 
## OR (conexión paralelo):

$(O1 = 1)$  si  $(I1 = 1)$  o  $(I2 = 1)$



# Instrucciones con BITs

Contacto directo



Contacto normalmente abierto

Verdadero si bit vale 1

Contacto invertido



Contacto normalmente cerrado

Verdadero si bit vale 0

Bobina directa




Análoga a la bobina de un relé

Si el escalón es 1, escribe 1 en bit asociado

Si el escalón es 0, escribe 0 en bit asociado

Bobina invertida

 

Función inversa de bobina directa

SET (o LATCH)




Instrucción de salida retentiva

Si el escalón es 1, escribe 1 en bit asociado

Si el escalón es 0, no hace nada

RESET (UNLATCH)

 

Se usa en conjunto con el SET

Si el escalón es 1, escribe 0 en bit asociado



Si el escalón es 0, no hace nada

# Instrucciones con BITs

## Ejemplo: BOBINA vs. SET/RESET



### Contador de pulsos con rebotes

#### Solución con bobina

  

Siguen instrucciones para contar pulsos

#### Solución con SET

  

Siguen instrucciones para contar pulsos  
y realizar RESET luego de filtrado

# Bloques Funcionales

- Las instrucciones de aquí en adelante se representan gráficamente como bloques funcionales
- Bloque funcional: objeto gráfico que se representa por un rectángulo, con puntos de conexión de entradas, conexión de salidas y un identificador
- El identificador describe función del bloque
- Las entradas y salidas son datos. El tipo de dato de cada una depende del bloque.

Puntos de conexión de  
entradas



Puntos de conexión de  
salidas


# Contadores

- Existen tres tipos:
  - UP - Counters: CTU
  - DOWN – Counters: CTD
  - UP-DOWN Counters: CTUD
- Rango de cuenta: depende de fabricante. En PLCs de laboratorio:
  - CTU cuenta desde 0 a 32767
  - CTUD cuenta desde 0 a 32767




 
# Contadores

- Entrada CU (bit): “Pulso”, se conecta al tren de pulsos que se cuentan
- Entrada RESET (bit): escribe 0 en acumulador
- Entrada PV (Word): límite máximo de cuenta (Preset Value)
- Salida Q (bit): “Done”, indica si acumulador  $\geq$  PV
- CV (Word) = cuenta, acumulador (Current Value)



# Contadores: Ejemplo

  


- Observación: el contador se incrementa a intervalos de tiempo variables (dependen del pulso I1)

# Timers

- Timer: instrucción destinada a esperar cierto tiempo antes de una acción
- Tres tipos de timers:
  - TON: Timer On Delay (retardo en el encendido): luego que la entrada pasa a 1 durante X seg, la salida pasa a 1.
  - TOF: Timer Off Delay (retardo en el apagado): luego que la entrada pasa 0 durante X seg, la salida pasa a 0.
  - Timers retentivos: no existen en los PLCs de lab. Cuenta el tiempo que la entrada es 1, congelando la cuenta con cambios de 1 a 0.



# Timers: TON

- Timer On Delay TON:


 


- Entrada IN (bit): “Habilitación”, se conecta al pulso que el timer retarda
- Entrada PT (time): “Preset”, determina valor del acumulador para el que se ejecuta acción del timer
- Salida Q (bit): “Done”, indica la expiración del tiempo de retardo
- Salida ET (time): “Elapsed Time”, la cuenta del tiempo transcurrido

# Timers: Ejemplo TON

 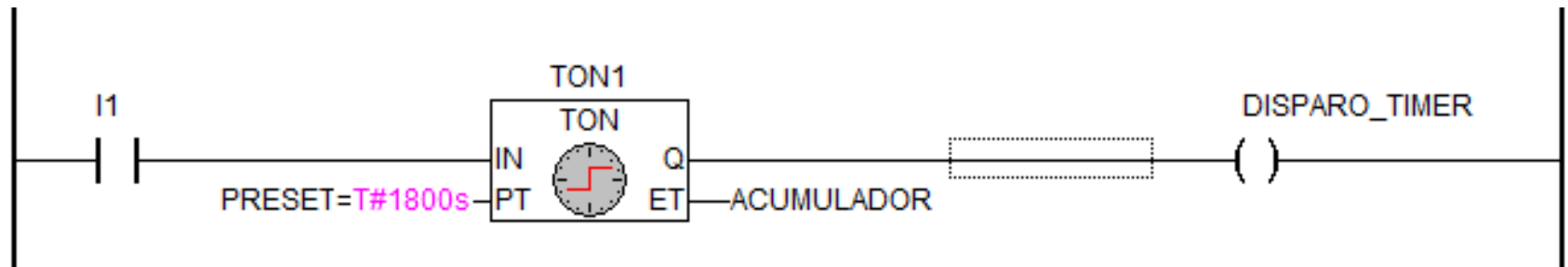


# Timers: Ejemplo Retentivo

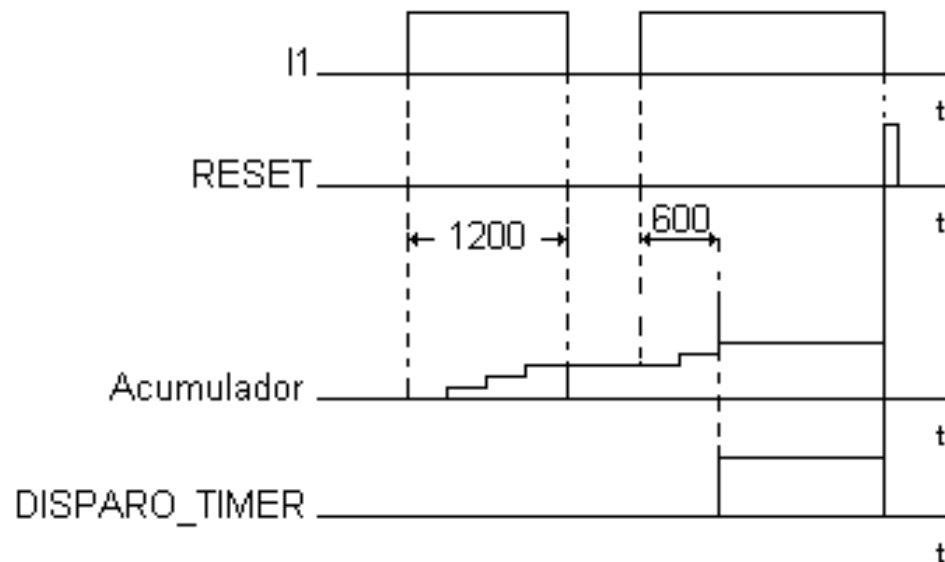 




# Timers: TP

- Timer de Pulso TP:

 

- Entrada IN (bit): entrada que genera el pulso cuando pasa a 1
- Entrada PT (time): “Preset”, duración del pulso de salida
- Salida Q (bit): se mantiene en 1 durante el tiempo PT luego de 1 en la entrada
- Salida ET (time): “Elapsed Time”, la cuenta del tiempo transcurrido

# Timers: Ejemplo TP

   



# Timers


- La cuenta del timer es independiente de la ejecución del programa (a cargo del sistema operativo)
- La cuenta del contador SI depende de la ejecución del programa

# Timers

- Precisión
  - Demora en la entrada: 1 tiempo de ciclo
  - Demora en ejecución del timer: 1 tiempo de ejecución (máx 1 ciclo)
  - Demora en la salida: 1 tiempo de ciclo
  - Total: 3 tiempos de ciclo
  - Ejemplo: tiempo de ciclo de 5 mseg lleva a error de 15 mseg
- Retardos en filtrado y en la electrónica

# Triggers: R\_TRIG


- Trigger Ascendente (Rising):

 

- Detección de flanco ascendente
- Entrada CLK (bit): activa la salida cuando pasa a 1 (flanco)
- Salida Q (bit): se mantiene en 1 durante 1 ciclo de ejecución ante flanco en CLK, luego pasa a 0

# Triggers: F\_TRIG

- Trigger Ascendente (Falling):

 


- Detección de flanco descendente
- Entrada CLK (bit): activa la salida cuando pasa a 0 (flanco)
- Salida Q (bit): se mantiene en 1 durante 1 ciclo de ejecución ante flanco en CLK, luego pasa a 0

# Control de Flujo

- JSR (Jump to subroutine)
- En PLC de laboratorio, salto condicional a valor TRUE de un bit, definido por:
  - Jump symbol: símbolo asociado a instrucción JUMP
  - Bit que define el salto
  - Jump label: posición donde salta (siempre hacia adelante)

# Control de flujo

- Esquema instrucción JUMP PLC lab:

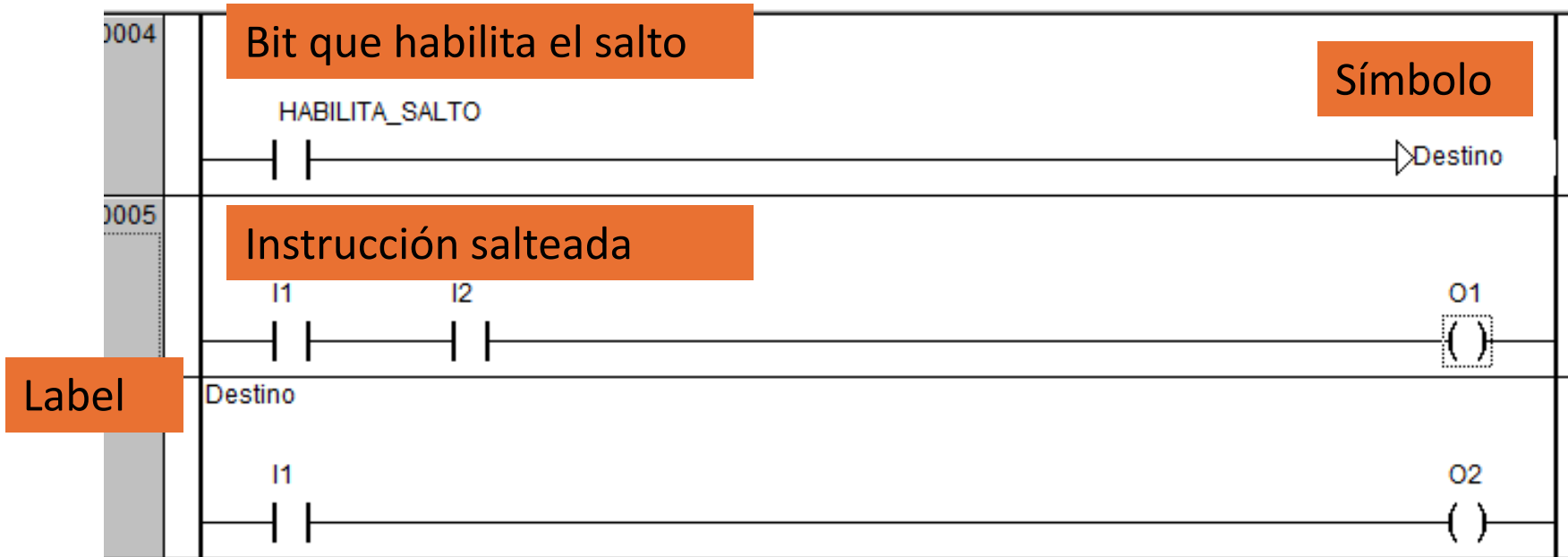

# Otras Instrucciones

- Existen muchas instrucciones en forma de bloques funcionales (varias se estudian en otras partes del curso)
- Desde el punto de vista del programa LADDER se clasifican en:
  - Instrucciones de entrada: evalúan si el escalón es verdadero o falso
  - Instrucciones de salida: se ejecutan según resultado del escalón

# Otras Instrucciones

- Ejemplos de instrucciones de entrada:
  - Instrucciones de comparación: Igual (EQ), Mayor (GT), etc. Salida verdadera o falso en función de comparación de entradas (tipo Bool, Word, etc.)
- Ejemplos de instrucciones de salida:
  - Operaciones aritméticas o lógicas: ADD, AND, MUL, etc. Entradas y salida tipo Word, Real, etc.
  - Operaciones de movimiento de memoria: permiten copiar áreas de memoria
  - Funciones de control PID
  - Funciones de comunicaciones: permiten intercambio de mensajes entre PLCs



# Ejemplo

Se desea escribir un programa que controle el encendido - apagado de una bomba.

La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.


Desde un tiempo  $T$  después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo  $T$  después del arranque, la corriente  $I$  debe cumplir  $I_{\text{MIN}} < I < I_{\text{MAX}}$ , siendo  $I_{\text{MIN}}$  e  $I_{\text{MAX}}$  límites prefijados.

# Ejemplo

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.

# Conexiones al PLC

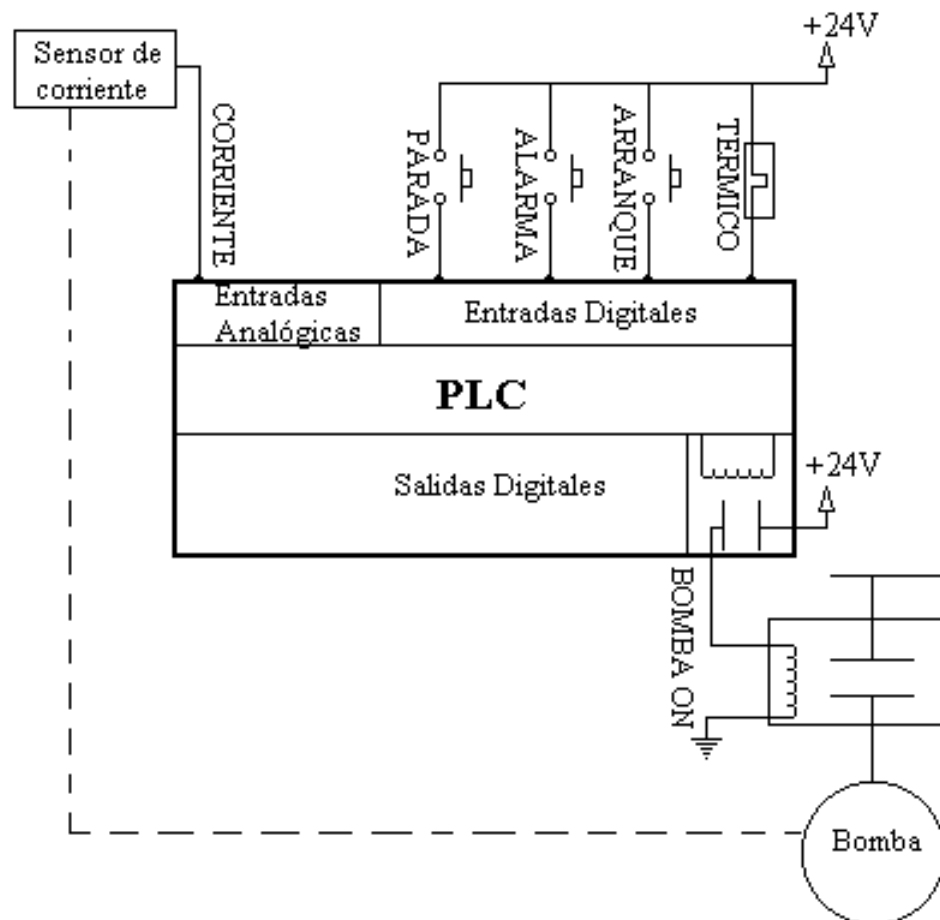

# Ejemplo – Parte 1



# Ejemplo – Parte 1




# Ejemplo – Parte 1



La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.

# Ejemplo – Parte 1

 

La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.

# Ejemplo – Parte 1




La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.




# Ejemplo – Parte 1

 

La bomba será encendida si:

- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.


# Ejemplo – Parte 1

 

La bomba será encendida si:


- 1) Se pulsa el botón de arranque.
- 2) La protección térmica está deshabilitada.
- 3) Está abierto el botón de alarma.
- 4) Está abierto el botón de parada.

# Ejemplo – Parte 1

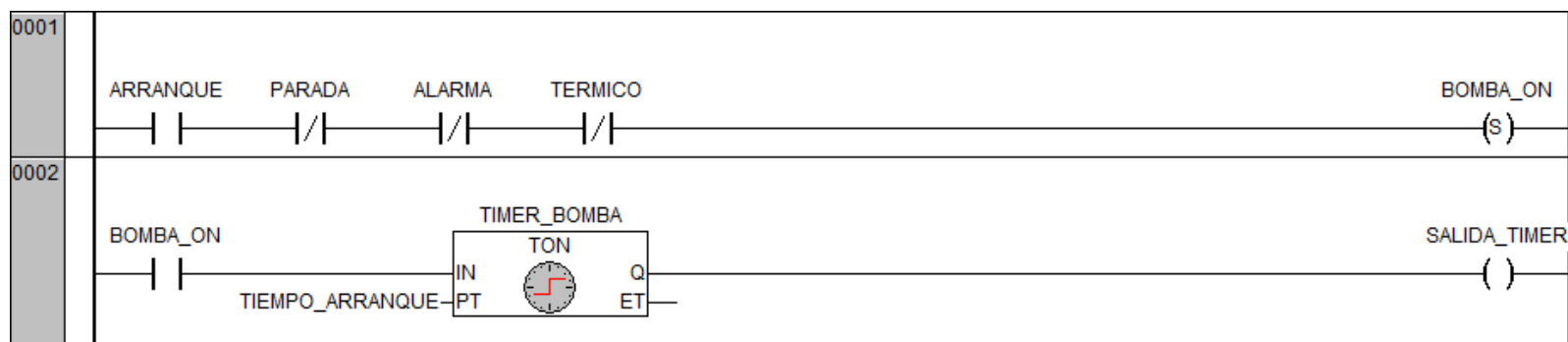


Desde un tiempo T después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo T después del arranque, la corriente I debe cumplir  $I_{MIN} < I < I_{MAX}$ , siendo  $I_{MIN}$  e  $I_{MAX}$  límites prefijados.

# Ejemplo – Parte 1

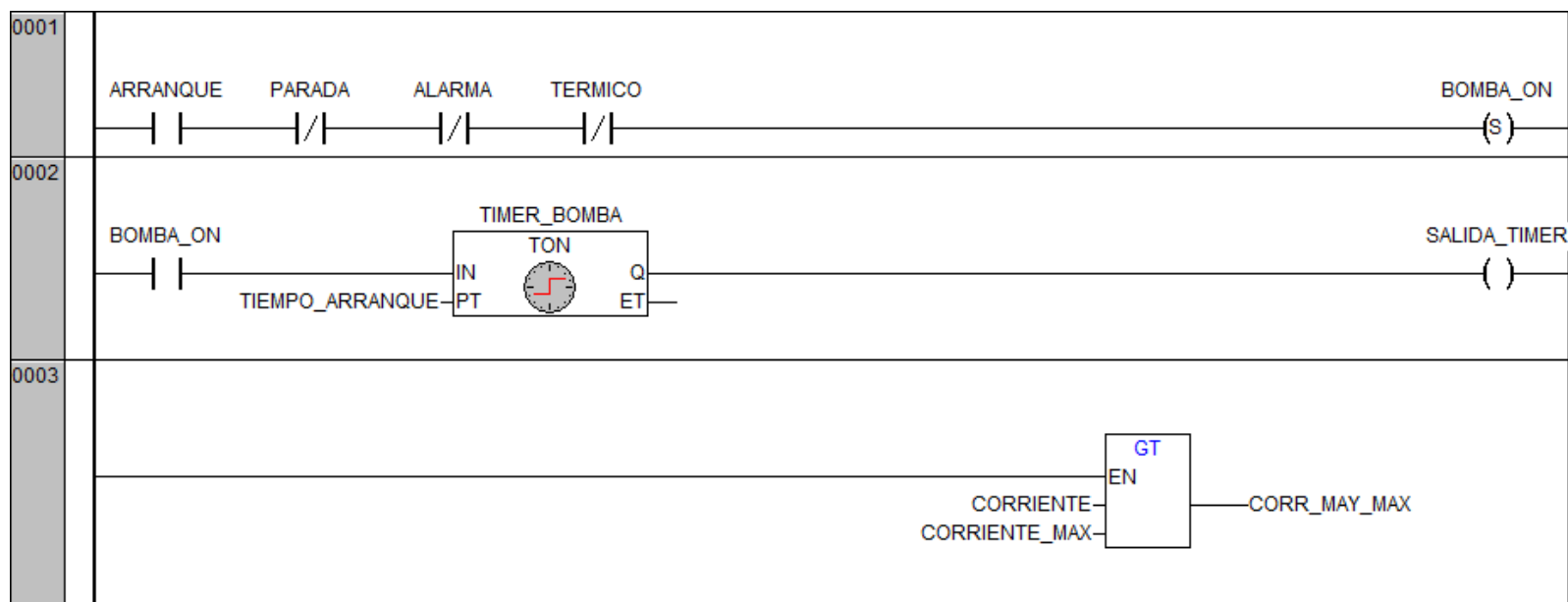


Desde un tiempo T después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo T después del arranque, la corriente I debe cumplir  $I_{MIN} < I < I_{MAX}$ , siendo  $I_{MIN}$  e  $I_{MAX}$  límites prefijados.

# Ejemplo – Parte 1

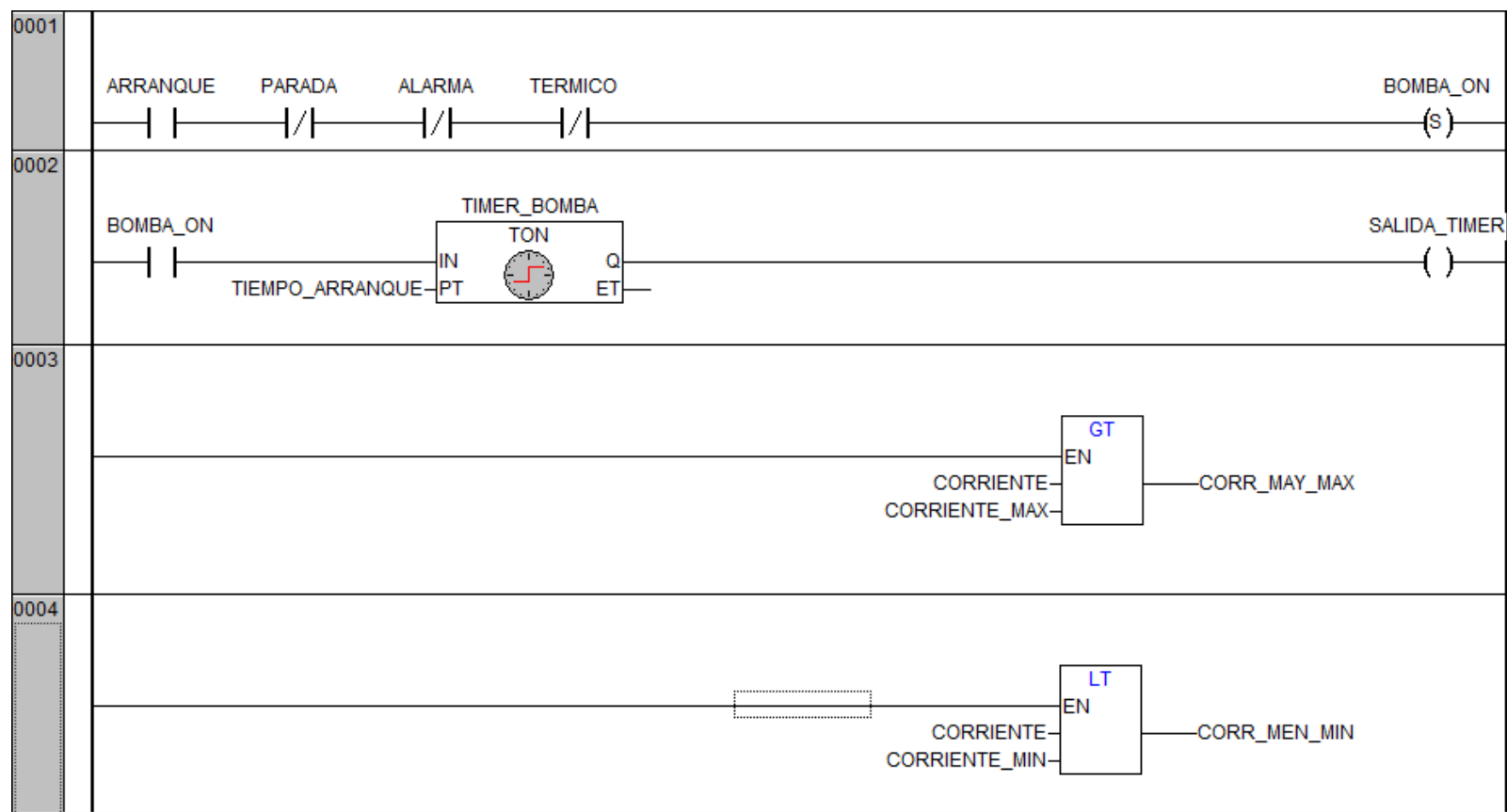


## Ejemplo – Parte 2

 

Desde un tiempo  $T$  después del encendido, no puede haber ni sobre corriente ni baja corriente. Expresado de otra forma, desde un tiempo  $T$  después del arranque, la corriente  $I$  debe cumplir  $I_{MIN} < I < I_{MAX}$ , siendo  $I_{MIN}$  e  $I_{MAX}$  límites prefijados.


## Ejemplo – Parte 2

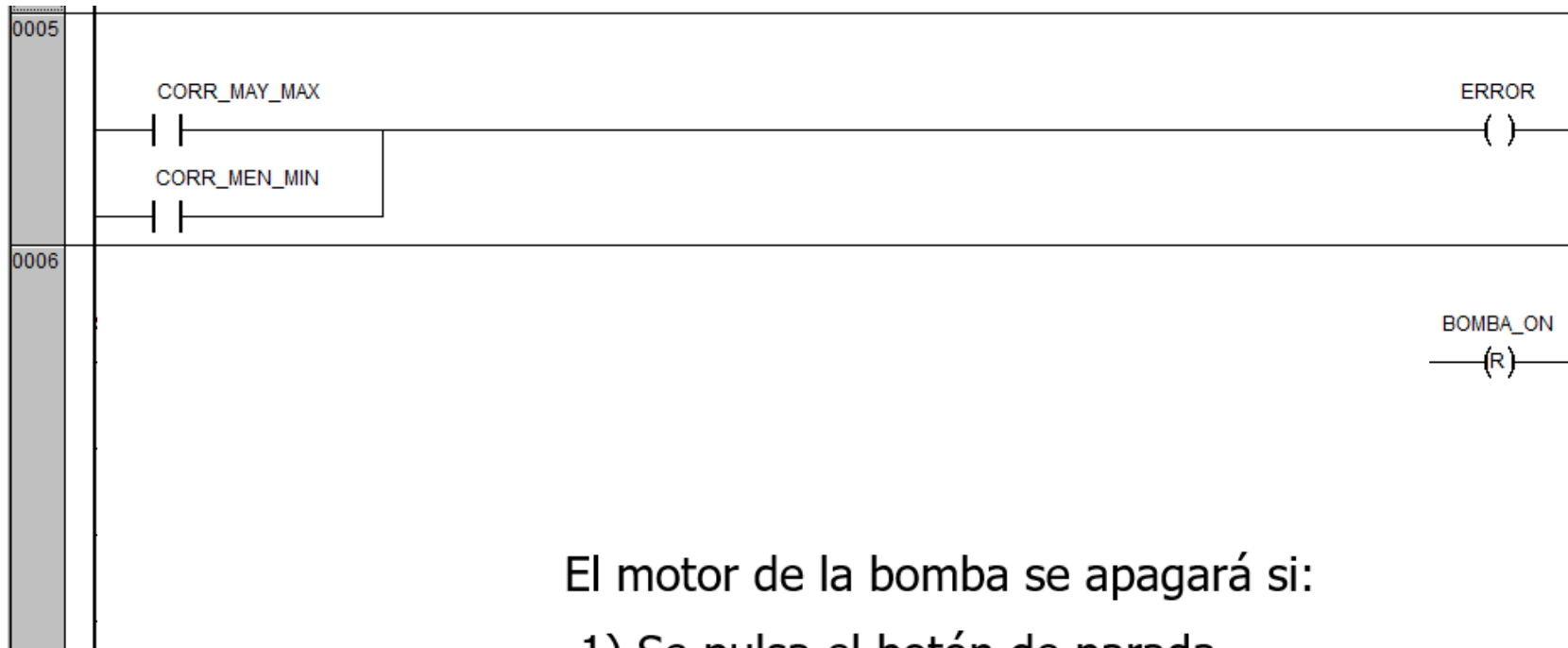

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.

## Ejemplo – Parte 2

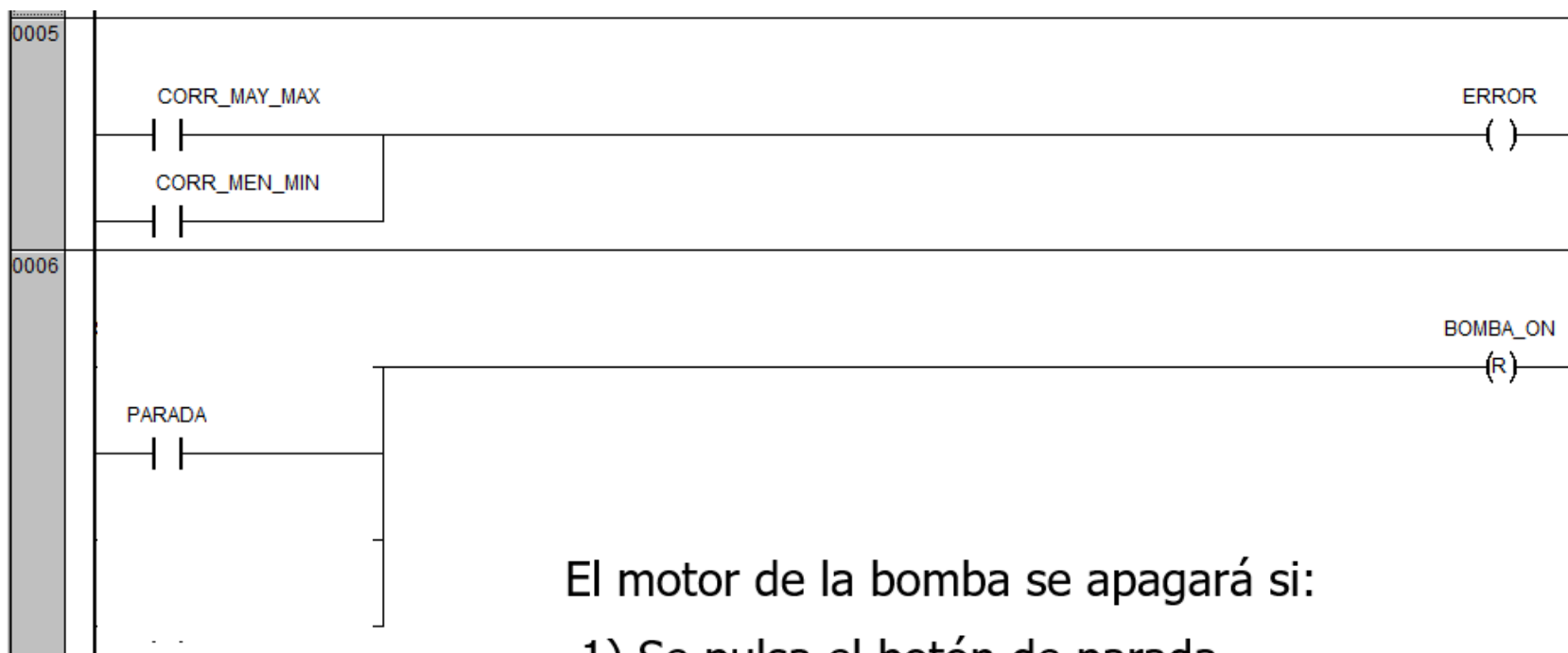


El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.




## Ejemplo – Parte 2

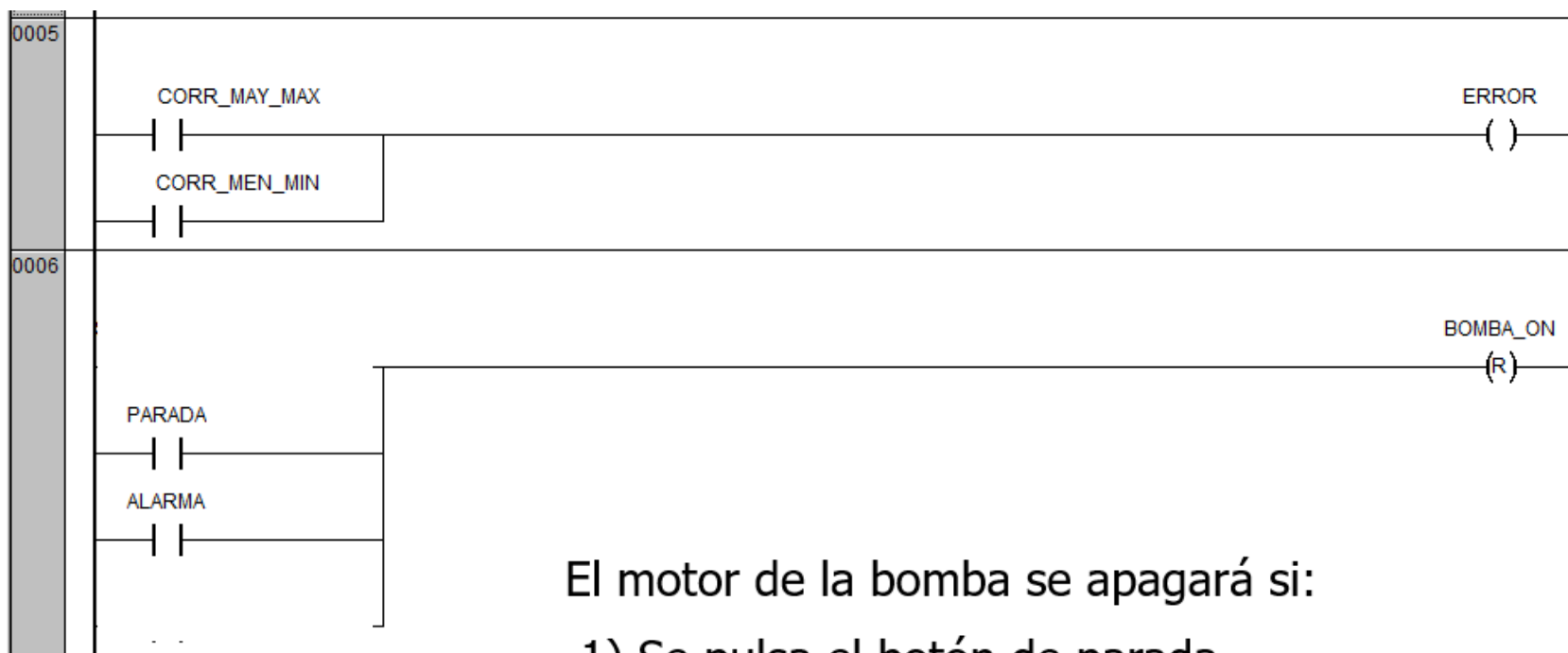

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.


## Ejemplo – Parte 2

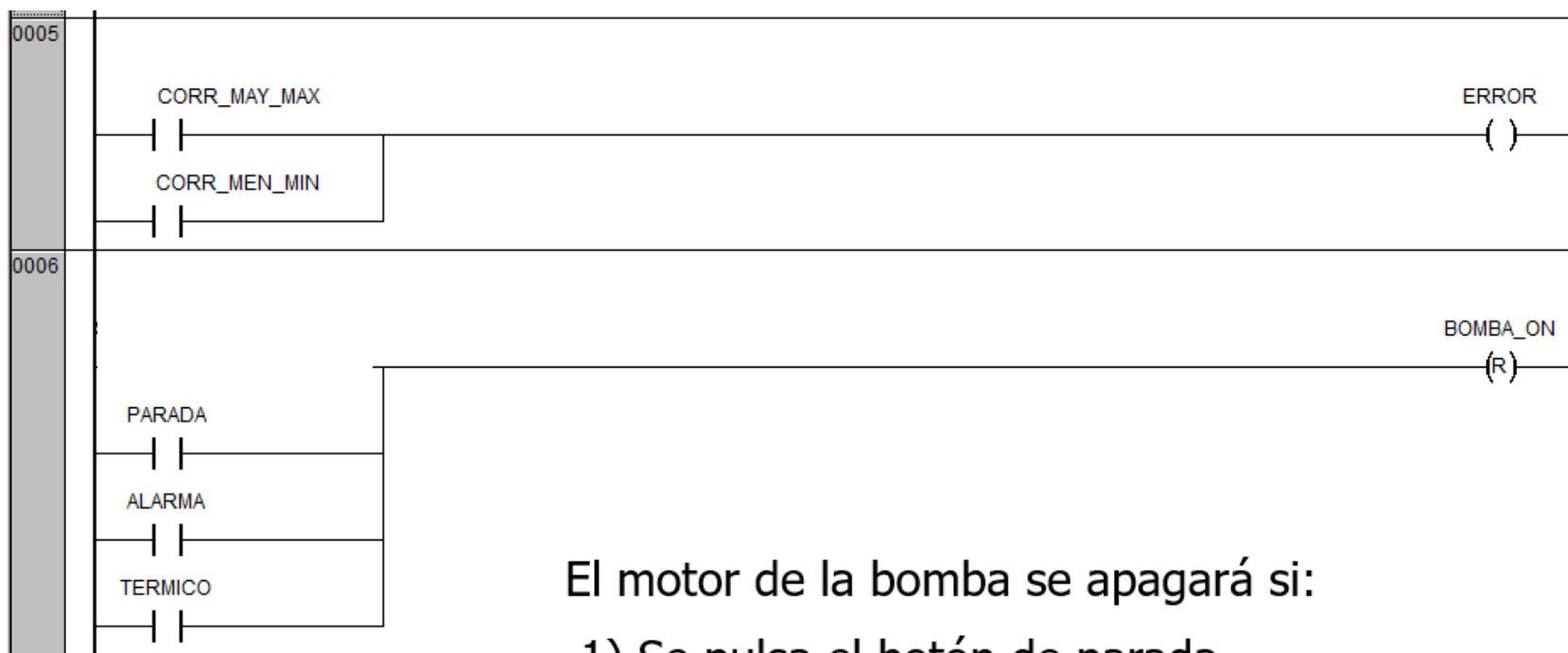

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.


# Ejemplo – Parte 2

 

El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.

## Ejemplo – Parte 2

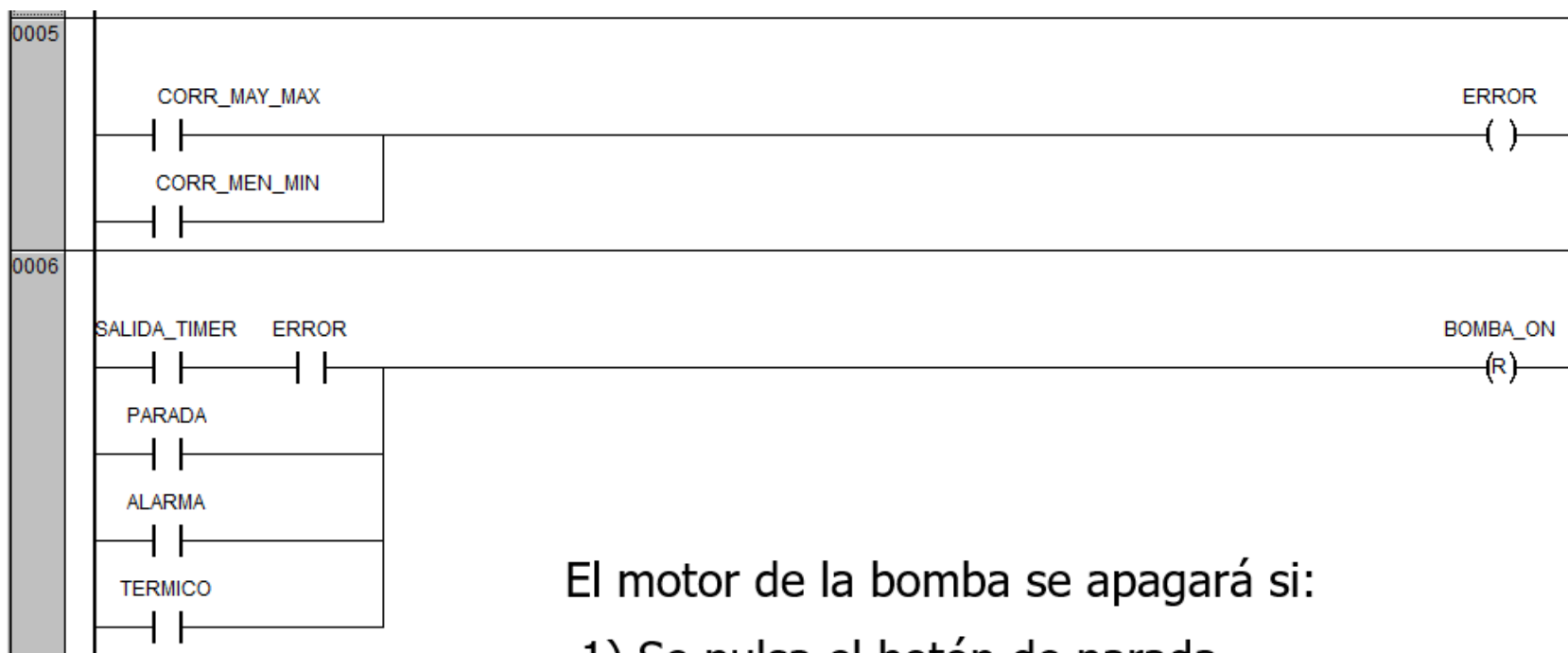


El motor de la bomba se apagará si:

- 1) Se pulsa el botón de parada.
- 2) Se cierra la protección térmica.
- 3) Se pulsa el botón de alarma.
- 4) Los límites de corriente no son los correctos.

# Diagrama de Estados


- STD – State Transitions Diagram
- No es un lenguaje
- Es una metodología para representar cierta lógica de funcionamiento en base a estados y transiciones

# Ejemplo

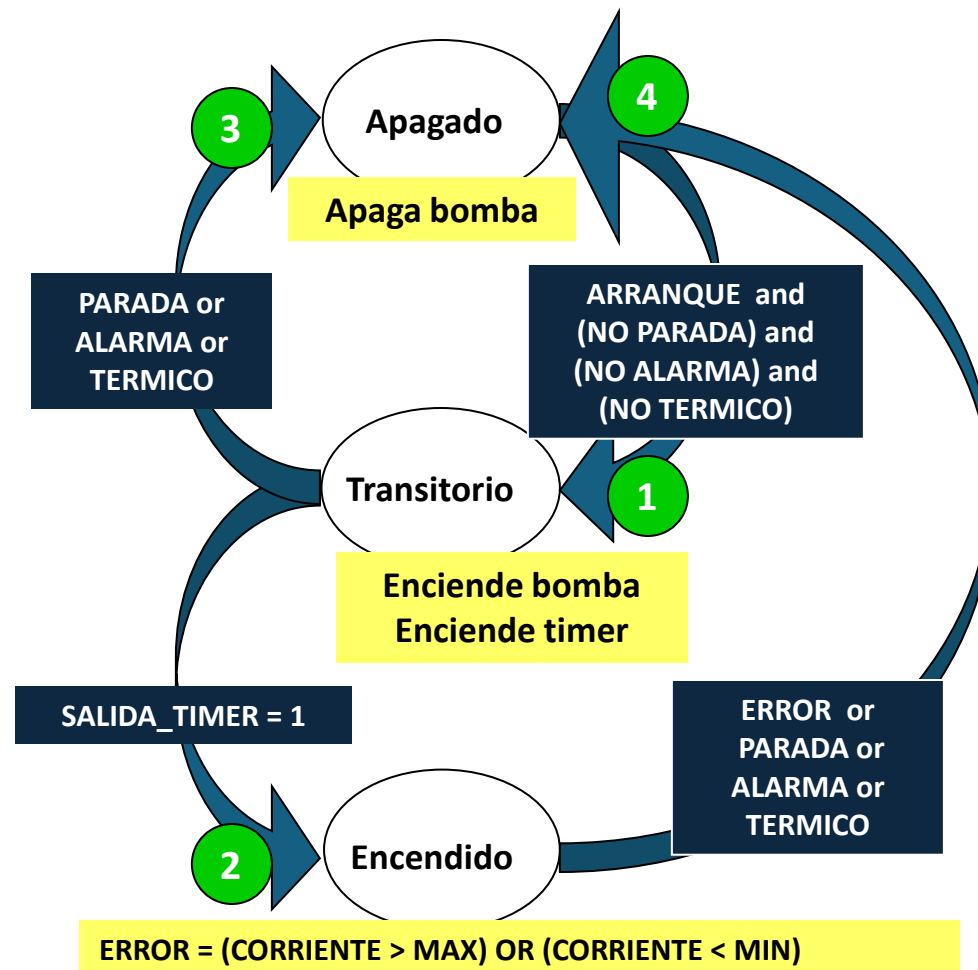


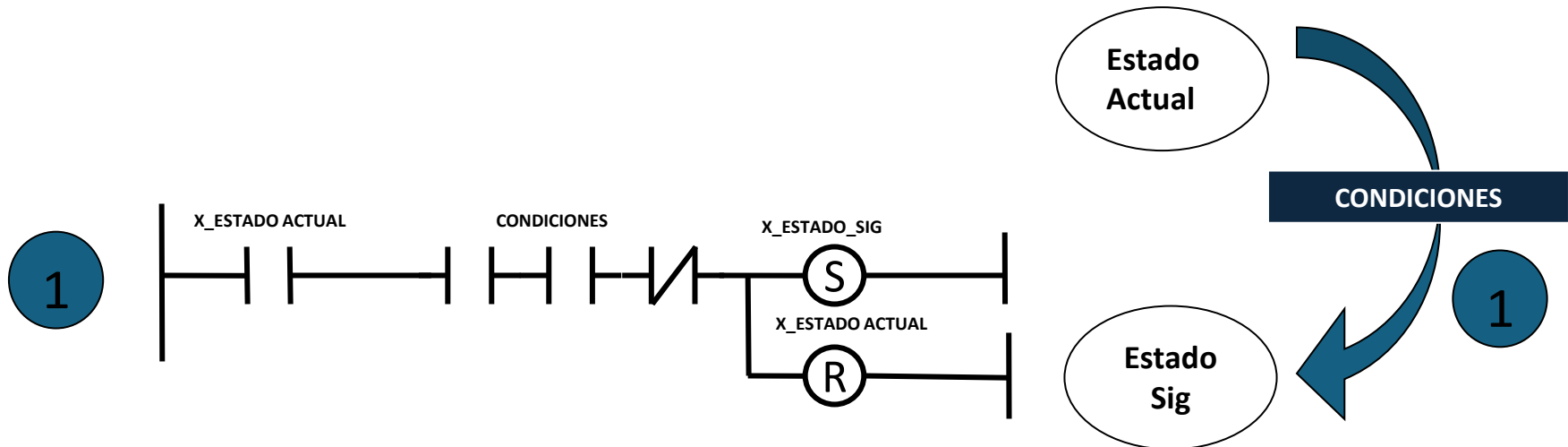
# Diagrama de Estados en LD

- Método para convertir un diagrama de estados al lenguaje LD




# Transiciones

## Ejemplo

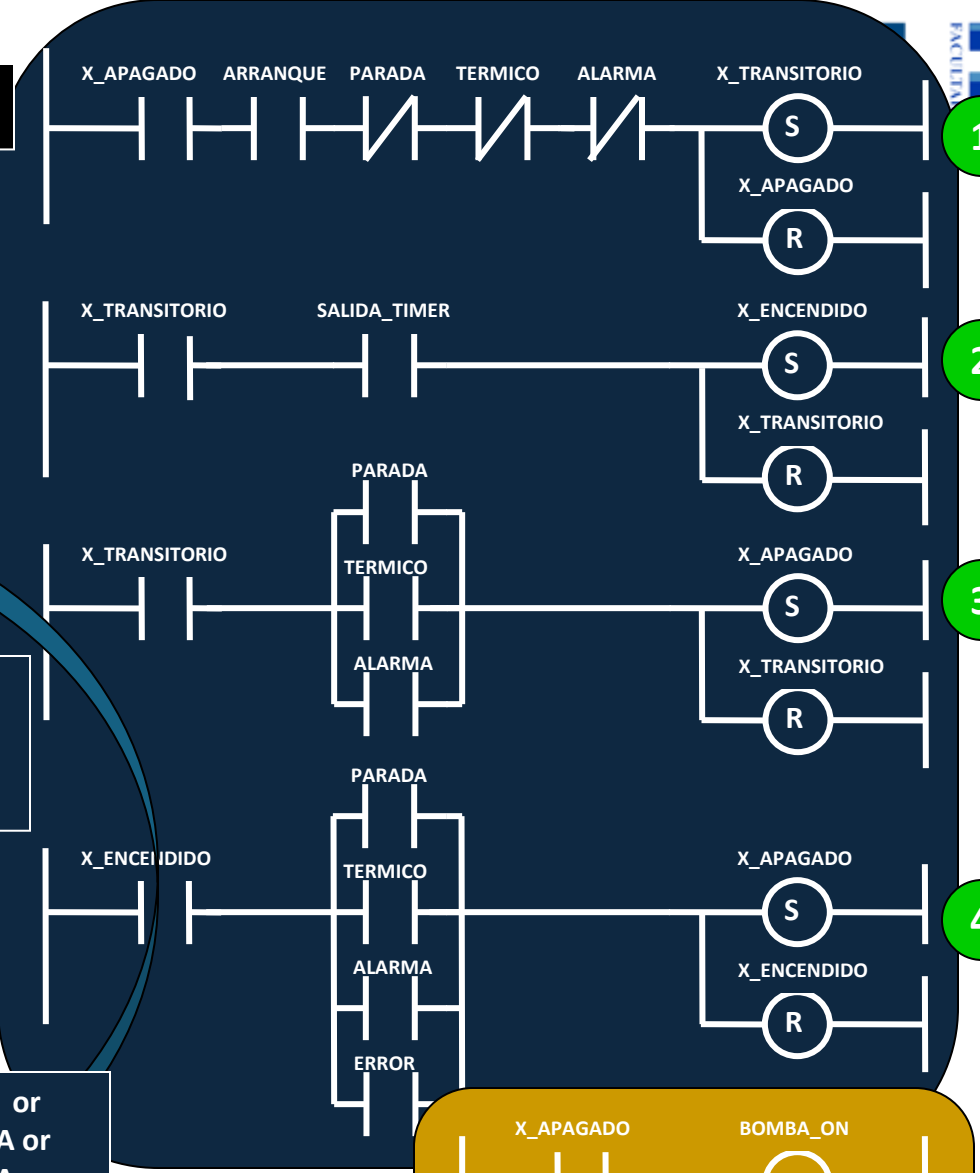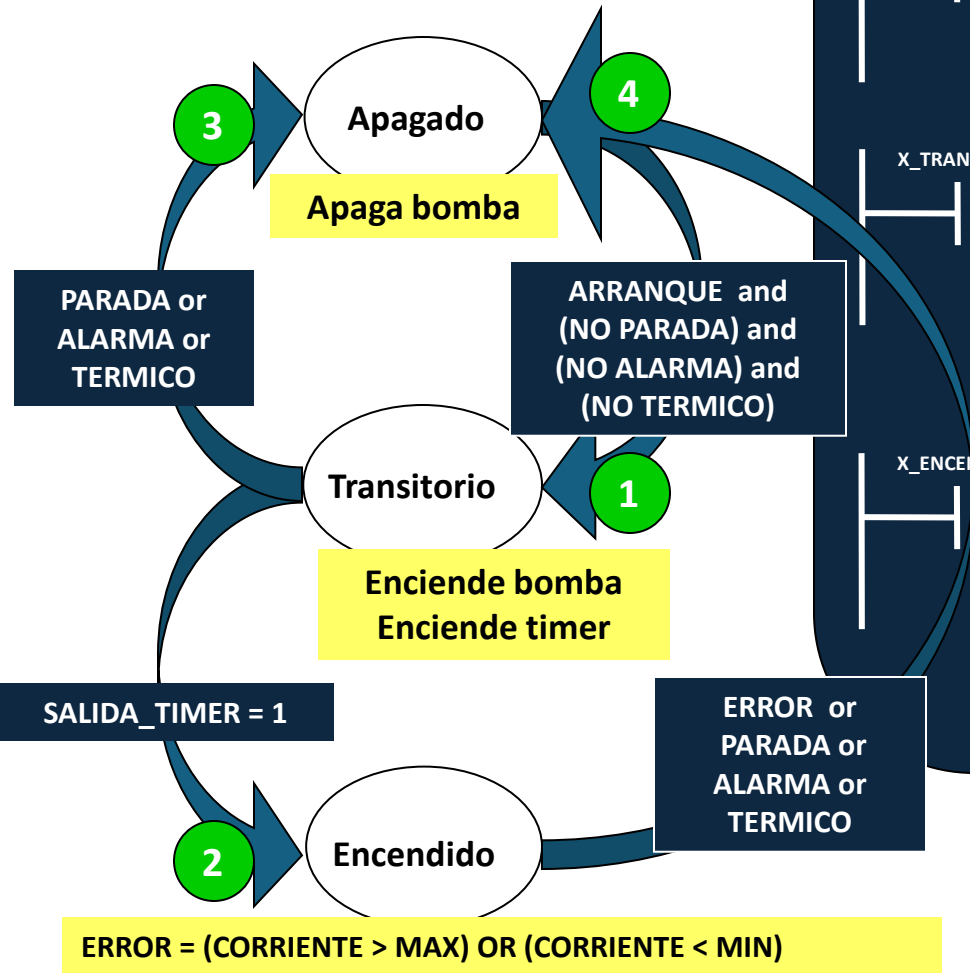

# Acciones

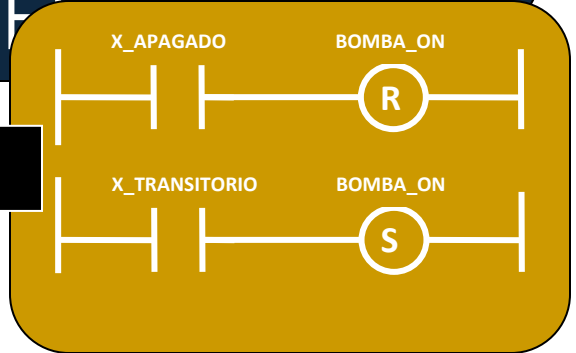



# Ventajas / Desventajas

- ↑ • Método sistemático
- ↑ • Minimiza/elimina errores posteriores
- ↑ • LD disponible en todos los PLCs
- ↓ • Poco intuitivo, difícil de comprender sin el diagrama de estados asociado
- ↓ • Cambios requieren estudio del diagrama previamente

# Ambiente de Desarrollo (desde EVA)

- Automation Builder
- **Instalar versión 2.5 Básica en Inglés**
- En EVA: [plc: Software de Programación del PLC | FING](#)

[Institutos](#) / [Ingeniería Eléctrica](#) / [plc](#) / Software de Programación del PLC



## Software de Programación del PLC

### Software de Programación del PLC

El link de continuación descarga el ejecutable del software 'Automation Builder 2.5.2' utilizado en los laboratorios, se pide instalar '**Versión Básica**' en idioma Inglés.

Haga clic en el enlace [Software de Programación del PLC](#) para abrir el recurso.

# Ambiente de Desarrollo

- Automation Builder
- **Instalar versión 2.5 Básica en Inglés**
- <http://new.abb.com/plc/automationbuilder/platform/software>

**Click here to view Automation Builder 2.5 - Features and target hardware**



**Note:** We recommend to install Automation Builder 2.7.

If you want to continue engineering your projects with Automation Builder 2.5, you can install Automation Builder 2.5 side-by-side with Automation Builder 2.7.

**Hint:** If you install Automation Builder 2.5 after installing Automation Builder 2.7, it is recommended to execute the installer of Automation Builder 2.7 to make sure that the latest version of all shared components is available. The reason for this recommendation is that Automation Builder versions prior to 2.6 have not been prepared for side-by-side installation.

**Automation  
Builder 2.5 (32-  
bit version)  
Download**

**Automation  
Builder 2.5  
Release Note**