

Red	400 V 2 ohm	TIL 50 kW 0,98	TFM 120 kW 0,87	M1 30 kW 0,91	Din 1000 mA
-----	----------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------------

Parte a	Din 25 V tseg	condicion apertura condicion tiempo infinito condicion tiempo/tension seguridad	Id > Rt.Din < tap <	1000 --> Rt < 25,0 ohm	229 ohm > Rt
----------------	---------------------	---	---------------------------	------------------------------	-----------------

Rt	25,0 ohm	Hipotesis
Id	8,55 A	--> tap --> Vseg 220 V
V toque	214 V	--> Vseg > Vtoque

Rt <	25,0 ohm
------	----------

Parte b	250 ohm.m	Largo	2 m	diametro	25,4 mm	2. $R_t = (\rho / 2 \cdot \pi L) \cdot \ln(4L/d)$, es la fórmula de cálculo para una jabalina.
----------------	-----------	-------	-----	----------	---------	---

Rt 1 jab K <	114,4 ohm 0,21845259	--> K elegido	0,207	6 jabalinas, separadas 4m	Tambien podrían estar espaciadas cada 5m
-----------------	-------------------------	---------------	-------	---------------------------	--

Rt	23,7 ohm
----	----------

Parte c	L	1200 m	22,5 ohm.mm²/km	0,08 ohm/km
----------------	---	--------	-----------------	-------------

I demandada	47,6 A	Fase	35 mm²	Tierra	16 mm²
Rbucle Xbucle	28,15 ohm 0,192 ohm	Id	8,20 A	> DIn	ok

ZtA	25,4 ohm	Resistencia entre tierra lejana y el punto de contacto en la toma del río
-----	----------	---

V toque	208 V	--> tseg DIn <	0,05 s 1641 mA	ok
---------	-------	-------------------	-------------------	----

Vseg	25,4 V	no ok
------	--------	-------

Cambiar DIn a DIn <	985 mA
------------------------	--------

Vseg	25,0 V	ok
------	--------	----

Parte d	TIL 10,2 kVAr	TFM 68,0 kVAr	M1 13,7 kVAr
----------------	------------------	------------------	-----------------

S cos fi	220,1 kVA 0,909 --> Multa
-------------	------------------------------

Parte e	cos fi final Qfinal	0,98 40,6 kVar
----------------	------------------------	-------------------

Qbanco	51,2 kVar
--------	-----------