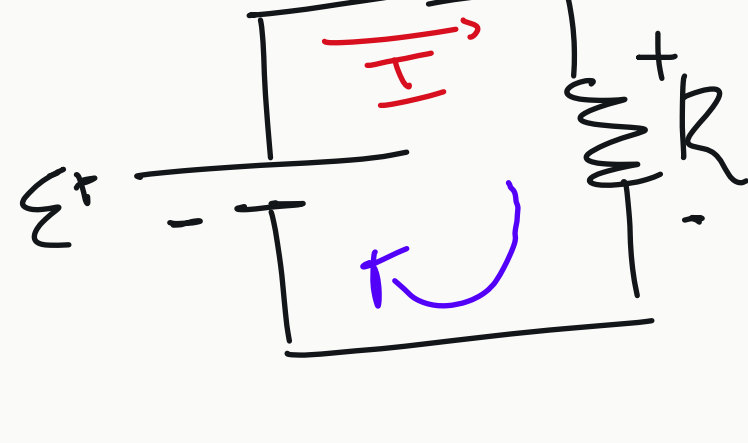


Práctica 5: Parte 2.

Ley de Nodos: (Conservación de la carga)


$$\begin{array}{c} I_2 \\ \swarrow \\ I_1 \rightarrow \\ \searrow \\ I_3 \end{array} \quad \equiv \quad I_1 = I_2 + I_3$$

Ley de Mallas



$$\varepsilon - IR = 0 \quad (\text{ohm})$$


Ejercicio 6:

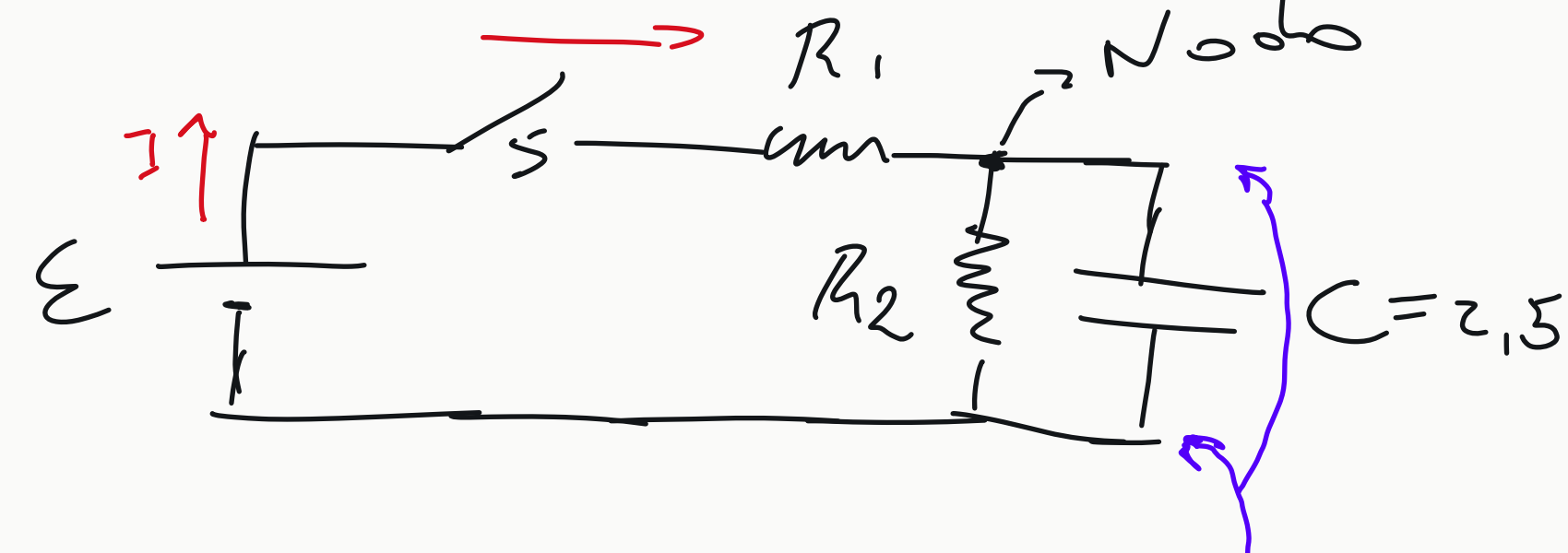

parte a: Queremos I en $t=0$


$$\text{Cúntro vale } Q(t=0) = 0 \Rightarrow \Delta V_C = CQ = 0$$

Inicialmente el circuito es eq:

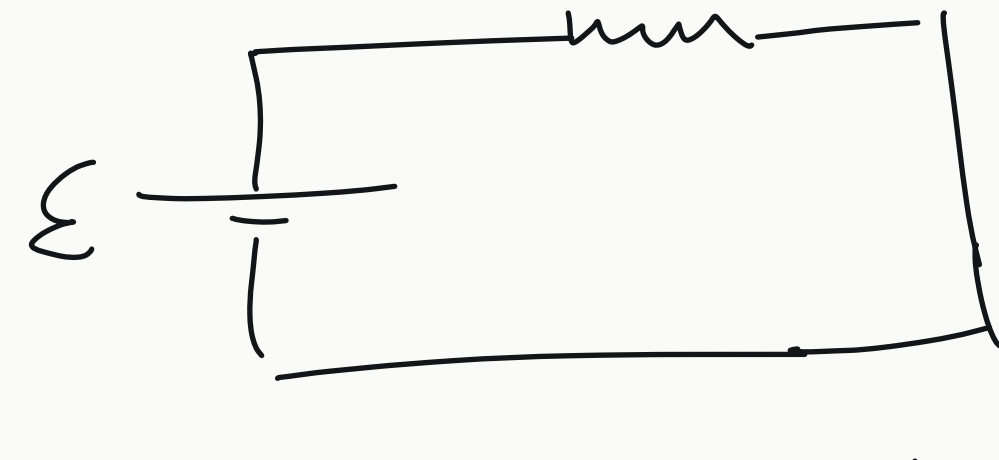


$$I = \frac{\varepsilon}{R_1} = 41.7 \mu A$$

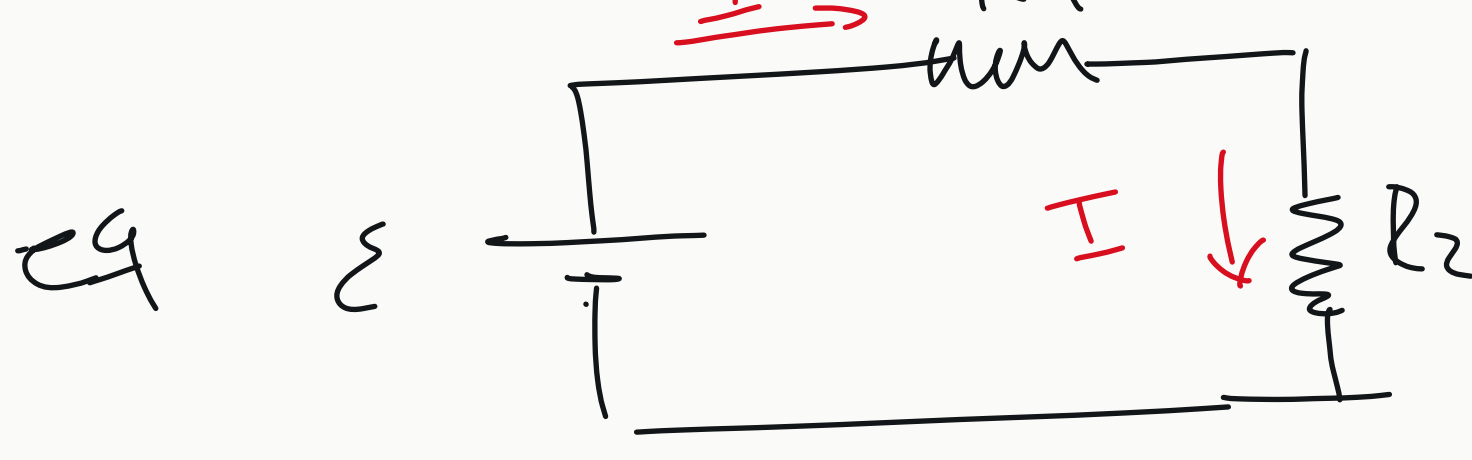parte b: Queremos I en $t \rightarrow \infty$



$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} = 27.8 \mu A$$

parte c:

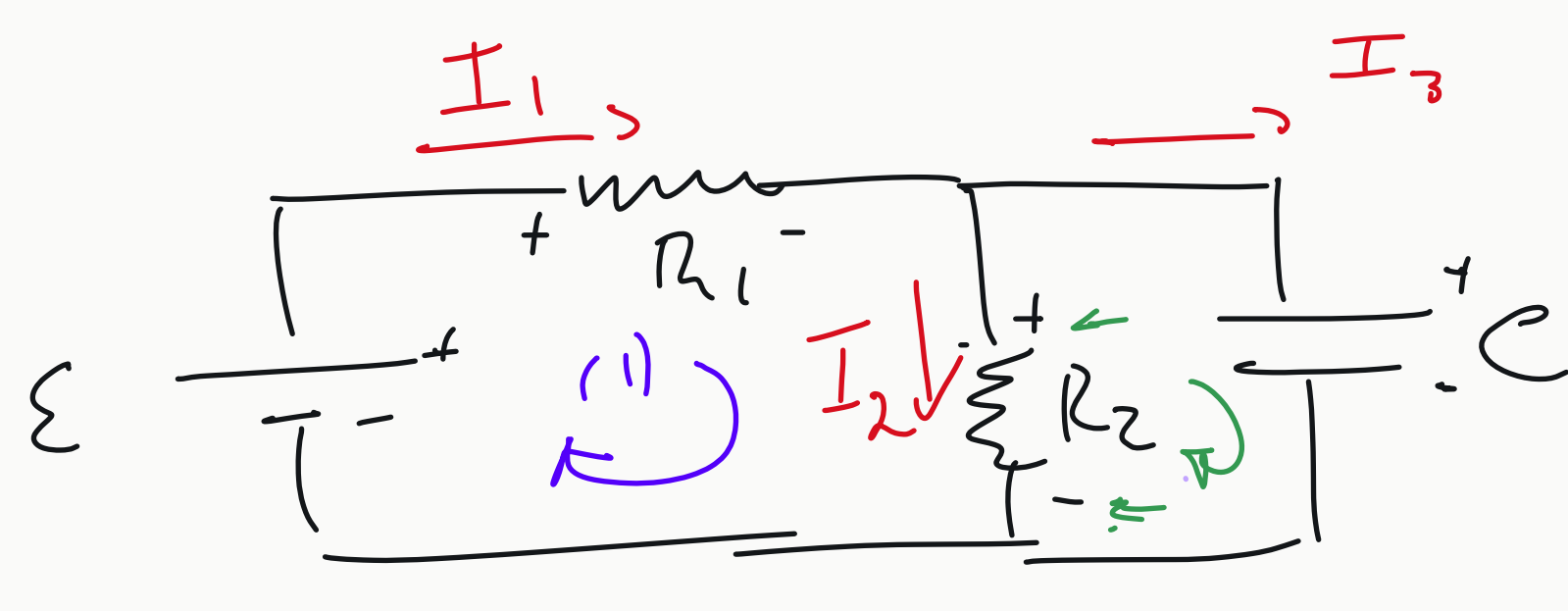

$$\Delta V_2 = \frac{\varepsilon \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow Q_{\max} = \frac{\varepsilon R_2 C}{R_1 + R_2}$$

parte 1: Conocer la $Q_{\max}$ del capacitor

$$(1): \quad \varepsilon - R_1 I_1 - R_2 I_2 = 0$$

$$(2): \quad I_2 R_2 - \frac{Q}{C} = 0 \rightarrow I_2 = \frac{Q}{R_2 C}$$

$$(3): \quad I_1 = I_2 + I_3$$

$$(1), (3): \quad \varepsilon - R_1 (I_2 + I_3) - R_2 I_2 = 0$$

$$(2): \quad \varepsilon - R_1 \left(\frac{Q}{R_2 C} + I_3 \right) - \frac{R_2 Q}{R_2 C} = 0$$

$$I_3 = \frac{dQ}{dt} = \dot{Q}$$

$$\varepsilon - R_1 \left(\frac{Q}{R_2 C} + \dot{Q} \right) - \frac{Q}{C} = 0$$

simplificando...

$$\left| \dot{Q} + \frac{1}{C} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) Q = \frac{\varepsilon}{R_1} \right|$$

EC. Dif: $\rightarrow$ lineal

$\rightarrow$ No homogénea

$\rightarrow$ 1º orden

Solución: $Q(t) = Q_H(t) + Q_P(t)$

homogénea: $\dot{Q} + \alpha Q = 0$

Buscamos soluciones de la forma

$$Q_H(t) = A e^{\lambda t}$$

verificamos: $A \lambda e^{\lambda t} + \alpha A e^{\lambda t} = 0$

$$\lambda + \alpha = 0 \Rightarrow \lambda = -\alpha$$

$$\Rightarrow Q_H(t) = A e^{-\alpha t}$$

particular: $Q_P(t) = k$

$$\dot{Q}_P + \alpha Q_P = \frac{\varepsilon}{R_1} \Rightarrow \alpha k = \frac{\varepsilon}{R_1}$$

$$\Rightarrow k = \frac{\varepsilon}{\alpha R_1}$$

$$Q(t) = A e^{-\alpha t} + \frac{\varepsilon}{\alpha R_1} \quad Q(t=0) = 0$$


$$\Rightarrow A + \frac{\varepsilon}{\alpha R_1} = 0 \Rightarrow A = -\frac{\varepsilon}{\alpha R_1}$$

$$\Rightarrow \left| Q(t) = \frac{\varepsilon}{\alpha R_1} \left(1 - e^{-\alpha t} \right) \right|$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{1}{C} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) \Rightarrow Q(t) = \frac{\varepsilon R_2 C}{R_1 + R_2} \left(1 - e^{-\frac{1}{C} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) t} \right)$$

$$\left| Q_{\max} = \lim_{t \rightarrow \infty} Q(t) = \frac{\varepsilon R_2 C}{R_1 + R_2} \right|$$

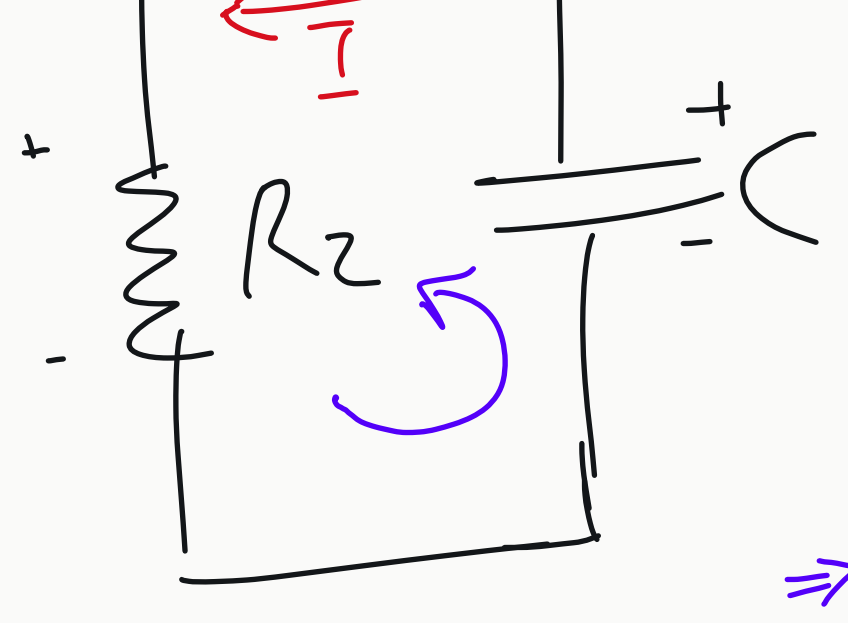parte 2: Conocer $Q(t) \Rightarrow Q(t=0) = \frac{\varepsilon R_2 C}{R_1 + R_2}$



$$\frac{Q(t)}{C} - I R_2 = 0$$

$$\Rightarrow I = -\frac{dQ}{dt} = -\dot{Q}$$

$$\Rightarrow \frac{Q}{C} + \dot{Q} R_2 = 0 \Rightarrow \left| \dot{Q} + \frac{1}{R_2 C} Q = 0 \right|$$

$\Rightarrow$ EC. Dif: Buscamos soluciones $Q(t) = B e^{\gamma t}$

$$B \gamma e^{\gamma t} + \frac{1}{R_2 C} B e^{\gamma t} = 0 \Rightarrow \gamma + \frac{1}{R_2 C} = 0$$

$$\Rightarrow \gamma = -\frac{1}{R_2 C}$$

$$\Rightarrow Q(t) = B e^{-\frac{t}{R_2 C}}$$


$$Q(t=0) = B = Q_{\max} = \frac{\varepsilon R_2 C}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow \left| Q(t) = \frac{\varepsilon R_2 C}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C}} \right|$$

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{\varepsilon R_2 C}{R_1 + R_2} \cdot \left(-\frac{1}{R_2 C} \right) e^{-\frac{t}{R_2 C}}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2} e^{-\frac{t}{R_2 C}}$$

Ejercicio 8

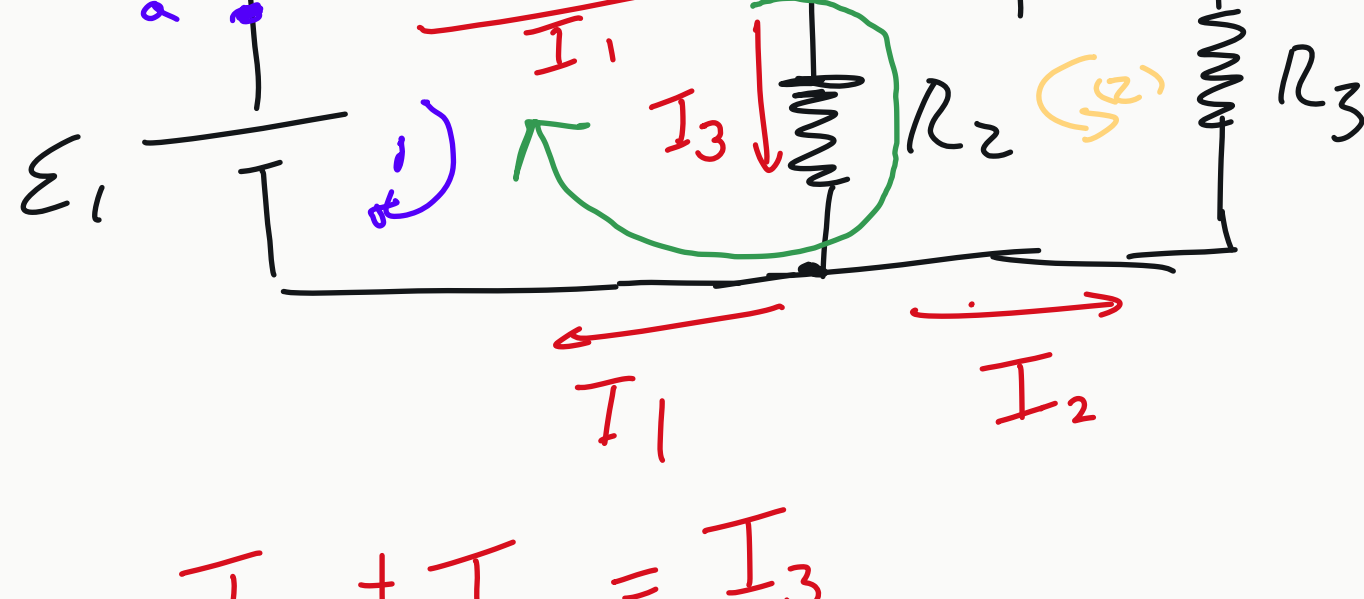

$$\Rightarrow I_1 + I_2 = I_3$$

$$\varepsilon_1 + \Delta V_{ab} + I_2 R_3 = 0$$

$$\Rightarrow \Delta V_{ab} = -\varepsilon_1 - I_2 R_3$$

(1) } despejar I_2

(2)