


- Nombre y CI en cada hoja
- Numere las hojas, indique el total en la primera
- Utilice sólo un lado de las hojas

- Incluya un solo problema por hoja
- **Sea prolijo**
- **Aprobación:** mínimo UN problema
 
## PROBLEMA 1

Se desea diseñar una fuente de corriente pulsada para leds, con la capacidad de protegerlos contra sobre temperatura.

Los leds son alimentados con una fuente que genera pulsos de corriente a una cadencia constante  $T$  de 65,280 ms. Para variar la intensidad de luz que generan, se modifica el tiempo en que el pulso esta en 1 ( $T_{on}$ ) con respecto al tiempo en 0.



Un flanco de subida en la entrada  $NEW\_VALUE$  indica que hay un nuevo valor de  $T_{on}$  en la entrada  $VALUE$  de 8 bits. Este estará expresado en múltiplos de 256 $\mu$ s y se asegura que nunca será mayor a 240.

Cuanto más ancho son los pulsos en 1 ( $T_{on}$ ), más luz emitirán pero también calentarán más. La fuente deberá proteger los leds en caso de que se supere la temperatura  $UMBRAL$ .


La temperatura de los leds está siempre disponible en la entrada  $TEMP$  de 8 bits y debe muestrearse cada 250 periodos  $T$  del tren de pulsos. En caso de que la temperatura supere el valor  $UMBRAL$ , los siguientes pulsos deberán utilizar  $T_{on}/2$  hasta que se vuelva a muestrear  $TEMP$ . Si al cabo de este tiempo la temperatura sigue siendo superior, se mantiene el régimen de trabajo de  $T_{on}/2$ , en caso contrario se vuelve a trabajar con  $T_{on}$ .

Tener en cuenta que se mantiene la premisa de que  $T_{on}$  puede ser actualizada en cualquier período.

El hardware para el manejo de la fuente de corriente esta dado y es el siguiente:

Como se ve, la ZC del canal 0 del CTC es utilizada para:

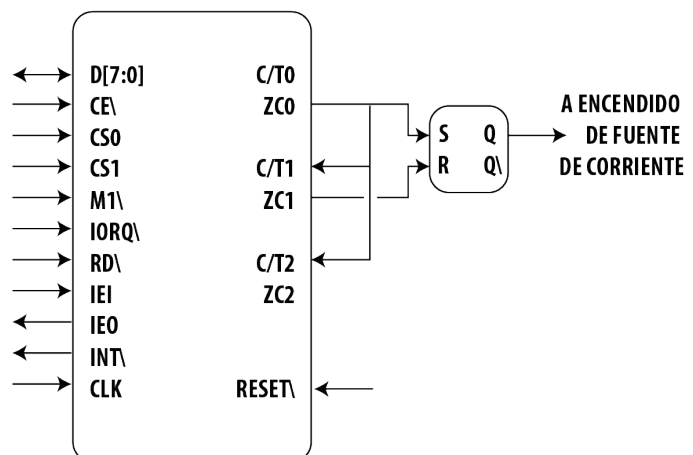- poner a 1 el FF que habilita la fuente de corriente
- para disparar el canal 1 que deberá contar  $T_{on}$ . De esta forma se logra que ambos canales estén sincronizados.
- para alimentar el canal 2 que deberá llevar la cuenta del intervalo en el que se chequea la temperatura



El reloj del sistema es de 1MHz. Notar que  $1/1\text{MHz} * 256 = 256\mu\text{s}$  y que  $65,280 \text{ ms} = 256\mu\text{s} * 255$

Se pide:


- resto del hardware del sistema (puertos, memoria y decodificación de direcciones)
- programa principal que inicialice todo el sistema y luego monitoree mediante polling  $NEW\_VALUE$  y actualice  $T_{on}$ . Luego de un reset  $T_{on} = 128$
- rutinas de atención a la interrupción que generan los canales 1 y 2 del CTC.

**PROBLEMA 2**

Se desea implementar el software y el hardware para controlar un “cubo” de leds. El “cubo” consiste en una matriz de leds en tres dimensiones de [4 x 4 x 2] (filas, columnas, capas).

Las señales **Filas**, **Col1** y **Col2** (hay una señal columna de 4 bits para cada capa) son de 4 bits activas por nivel alto.

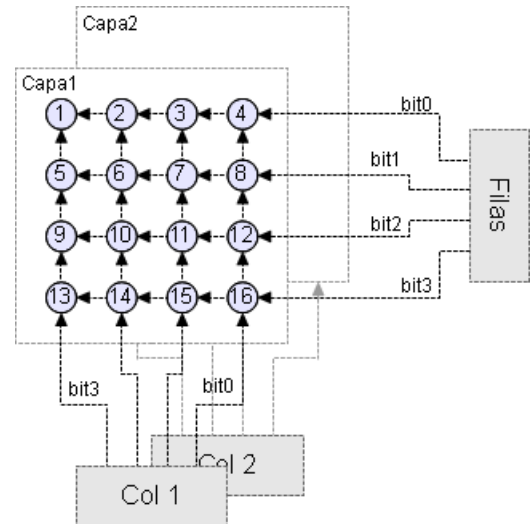Los bits de **Filas** se comparten con las filas de ambas capas. De esta manera si Filas=0001b y las señales columna son: Col1=1000b y Col2=0001b, solo se encenderán los leds 1 de la capa 1 y 4 de la capa 2.



Dir	Mem [7..4]	Mem [3..0]	Fila
tbl_cubo	Col1	Col2	1
tbl_cubo+1	Col1	Col2	2
tbl_cubo+2	Col1	Col2	3
tbl_cubo+3	Col1	Col2	4

Los datos a mostrar se encuentran en una tabla en memoria de 4 lugares a partir de la dirección **tbl\_cubo** y están organizados como se muestra en la tabla.

Los 4 lugares de la tabla contienen los valores que deben tomar las señales Col1 y Col2 para cada una de las 4 filas.

Para cambiar la fila desplegada existe una interrupción periódica **TIC**, siendo esta la única interrupción al sistema. En cada una de las interrupciones se debe desactivar las filas, actualizar el valor de Col1 y Col2 y volver a activar la fila que corresponde. La tabla se recorre en forma cíclica, y en cada interrupción se actualiza el valor de una sola de las filas.

El sistema se deberá conectar a un dispositivo por el cual le llegarán comandos y datos para actualizar la tabla. Este dispositivo avisa que hay un dato disponible en **datos** bajando la señal **stb\**, la cual se mantiene hasta que se de un pulso a 0 en la señal **ack\**. Los bytes recibidos podrán ser comandos o desplazamientos dentro de la tabla seguidos del byte a guardar.

Comando	Acción
F0h	Apagar todos los leds el cubo
F1h	Reanudar encendido de leds
00h a 03h	Desplazamiento dentro de la tabla a Actualizar (Se recibe el dato en el siguiente byte)
Otros	Ignorar




Se pide:

- a) Hardware completo del sistema (puertos, memoria y decodificación). Tener en cuenta que hasta que no llegue la siguiente interrupción, se deben mantener los datos en el cubo.
- b) Rutina de atención a la interrupción que maneja el cubo.
- c) Programa principal, que inicializa el sistema y luego recibe los comandos y actualiza la tabla.

**\*\* La tabla debe inicializarse con todos los leds encendidos.**

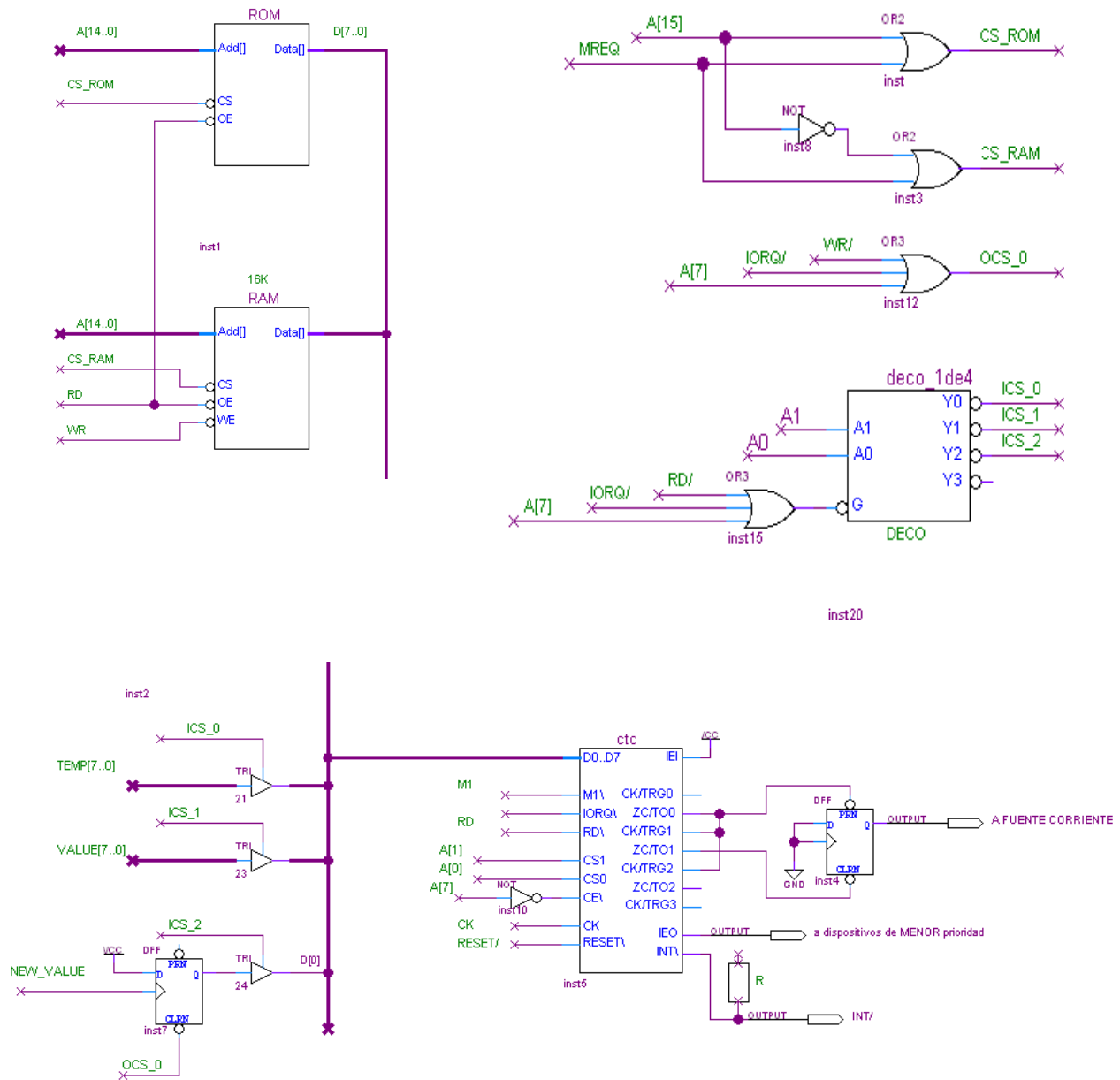- a) Hardware
- memoria: 32K + 32K
  - CTC conectado como se indica en la letra.
    - . Canal 0 modo timer no interrumpe.
    - . Canal 1 modo timer, trigger hw, interrumpe para reprogramar canal 1.
    - . Canal 2 modo counter, interrumpe para mostrar temp y setear bandera.
  - puertos entrada: VALUE[8], NEW\_VALUE con FF, TEMP[8]



\*\*\* Faltan dos en las señales que manejan PRN y CLRN ya que las salidas ZC/TO son activas en nivel alto.

```
b)
CTC0_CW equ 0010 0111 ;canal 0: sin interrupciones, timer, prescaler 256,
                    ; No importa, Trigger con cte, sigue constante,
                    ; software reset, palabra de control
CTC0_CTE equ 255      ; cte canal 0 = 255. 256uS*255 =65.280ms
CTC1_CW equ 1011 1111 ;canal 1: con interrupciones, timer, prescaler 256,
                    ; Rising edge, Trigger con pulso, sigue constante,
                    ; reset, palabra de control
CTC1_CTE equ 128      ; luego de reset Ton = 128
CTC2_CW equ 1101 0111 ;canal 2: con interrupciones, counter, No importa,
                    ; Rising edge, No importa, sigue constante,
                    ; software reset, palabra de control

CTC2_CTE equ 250
CTC_VW equ 00h        ; palabra de control de CTC2=04h
UMBRAL equ            ; constante a especificar
```

```
org 8000h
Ton: db
Temp_ok: db ; 0ffh si ok, 00h si se debe usar Ton/2
```

```
org 4000h
tabla_int: dw          ; CTC0 (00h)
           dw rutint_canal1 ; CTC1 (02h)
           dw rutint_contador ; CTC2 (04h)
```


```
org 0000h
; iniciliazo SP
ld SP, 0000h
; tabla e interrupciones modo 2
ld A, tabla_int/256
ld I, A
IM 2
ld A, CTC0_CW
out (CTC0), A
ld A, CTC0_CTE
out (CTC0), A
ld A, CTC1_CW
out (CTC1), A
ld A, CTC1_CTE
out (CTC1), A
ld A, CTC2_CW
out (CTC2), A
ld A, CTC2_CTE
out (CTC2), A
ld A, CTC_VW
out (CTC0), A
; inicializo puertos y variables
in A, (NEW_VALUE) ; para borra FF que indica NEW_VALUE
ld A, 128
ld (Ton), A
ld A, 0FFh
ld (Temp_ok), A
; loop de polling de nuevo Ton
; en caso de un nuevo Ton, actualiza variable. La rutina de atención a
; CTC1 se encarga de actualizar el CTC con el nuevo valor
loop_Ton: in A, (NEW_VALUE)
         bit 0,A
         jp Z, loop_Ton
         out (CLRFF), A
         in A, (VALUE)
         ld (Ton), A
         jp loop_Ton
```

```
c)
org 5000h
rutint_contador:
    ei
    push af
    in A, (TEMP)
    cp UMBRAL
    jp P, temp_mayor_a_umbral
temp_menor_a_umbral:
    ld A, 0FFh
    jp fin
temp_mayor_a_umbral:
    ld A, 00h
fin:    ld (Temp_ok),A
    pop af
    reti

rutint_Ton:
    ; cada vez que el canal 1 termina de contar Ton
    ; debo programarlo para que espere el flanco de trigger para contar
    ei
    push af
    push bc
    ld A, (Temp_ok)
    cp A, 0FFh
    ld A, (Ton)          ; A=Ton
    jp NZ, reprogramo_ctc ; su TEMP no era > UMBRAL, se reprograma con Ton
    SRL A ; divido Ton ; TEMP>UMPRAL se usa Ton/2
reprogramo_ctc:
    ld B,A
    ld A, CTC1_CW
    out (CTC1), A
    ld A,B
    out (CTC1), A
    pop bc
    pop af
    reti

; Puertos
TEMP        equ 0
VALUE       equ 1
NEW_VALUE   equ 2
CLRFF       equ 0
CTC0        equ 0x80
CTC1        equ CTC0+1
CTC2        equ CTC0+2
```

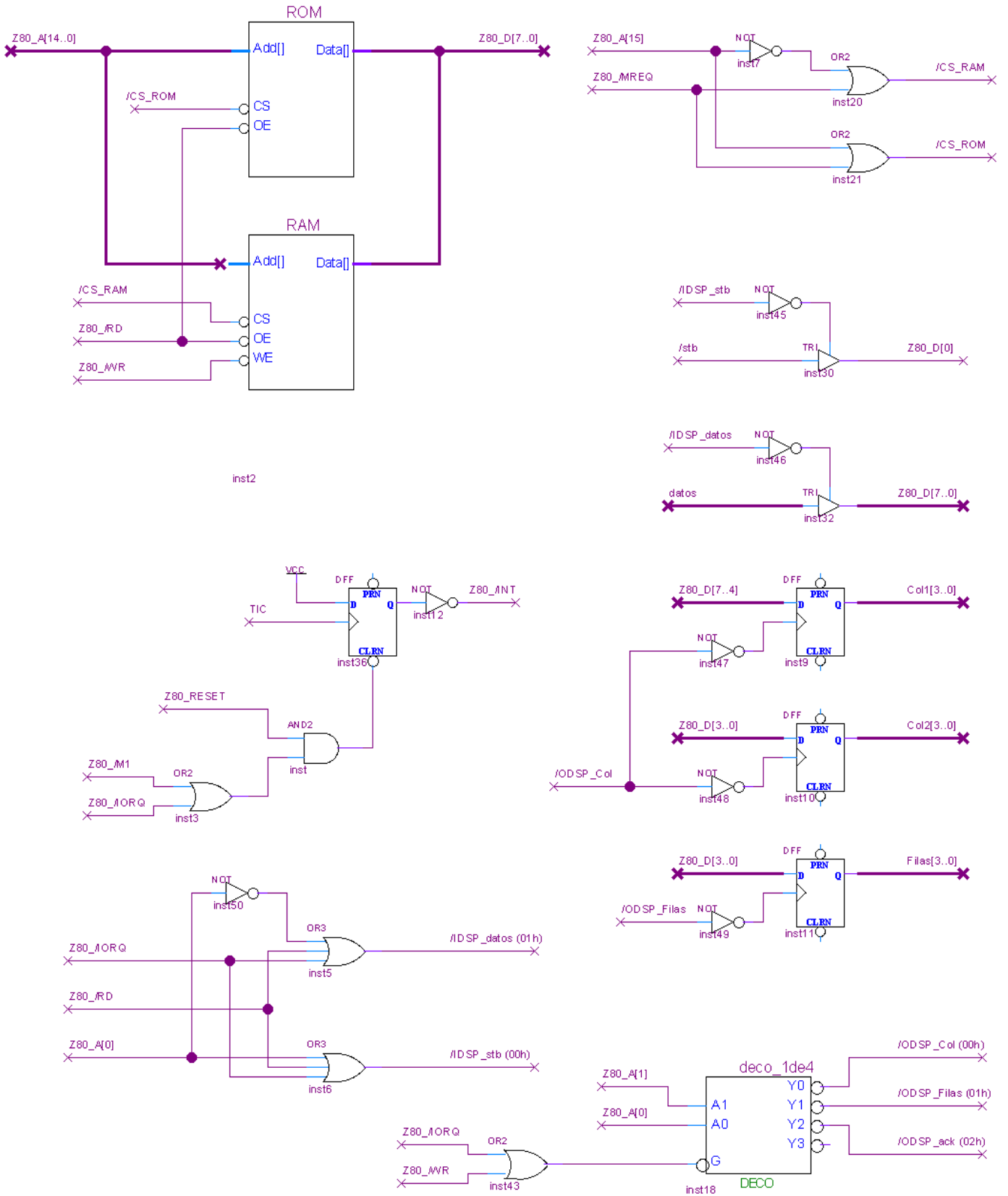a) Hardware  
 32Kb de ROM  
 32Kb de RAM



**b) Rutina de Atención a la Interrupción**

```

ORG      38h           ; Rutina en 38h cuando estoy en MOD01
PUSH     AF           ; Preservo los registros a usar
PUSH     HL

LD       HL,tbl_cubo  ; Inicializo el puntero a la tabla tbl_cubo
LD       A,00h       ; Apago las filas (activas nivel alto)
OUT      (io_fil),A

LD       A,(estado)  ; Leo el estado para saber si tengo que apagar el cubo o no
CP       01h
JP       NZ,fin      ; Si estado = 00h hay que apagar el cubo (ya apague las filas, me voy)

LD       L,(cont_int) ; Obtengo el contador de interrupciones
LD       A,(HL)      ; Cargo en A el dato de la tabla tbl_cubo
OUT      (io_col),A  ; Actualizo el latch de columna

LD       A,(fila)    ; Obtengo la fila actual
OUT      (io_fil),A  ; Actualizo el latch de fila

RLC      A           ; Me muevo a la fila siguiente
CP       10h        ; Si llegue a 10h = 10000b me pase
JP       NZ,sigo1    ; Si no llegue a 10h salto

LD       A,01h      ; Reinicio el dato de filas con 01h = 0001b

sigo1:
LD       (fila),A    ; Actualizo la variable filas
LD       L,(cont_int) ; Obtengo el contador de interrupciones
INC      L           ; Incremento el contador
LD       A,L
CP       04h        ; Si pasaron 04h interrupciones
JP       NZ,sigo2    ; Si no llegue a 4 interrupciones salto
LD       A,00h

sigo2:
LD       (cont_int),A ; Actualizo el contador de interrupciones

fin:
POP      HL         ; Recupero los registros preservados
POP      AF

EI
RETI           ; Retorno de la interrupcion
    
```

**c) Programa Principal**

```

; -----
; Constantes
; -----
io_dat   EQU    01h   ; Direccion del puerto de datos
io_stb   EQU    00h   ; Direccion del puerto de la señal stb
io_ack   EQU    02h   ; Direccion del puerto de la señal ack

io_col   EQU    00h   ; Direccion del puerto para las columnas
io_fil   EQU    01h   ; Direccion del puerto para las filas

; -----
; Variables y tabla en RAM
; -----
tbl_cubo:  ORG     8000h   ; Reservo 4 lugares de memoria para la tabla
           DS      4     ; lo hago acá para que quede alineado a una dirección terminada en 00h

estado:   DB
cont_int: DB
fila:     DB           ; Variable que almacena la fila a mostrar

; -----
; Programa en ROM
; -----
ORG       0000h
JP        inicio           ; Voy al programa principal

ORG       0400h           ; Dejo espacio para la rutina de atencion a las INT

inicio:
LD        SP,0000h        ; Configuro el SP
LD        A,0
LD        (cont_int),A    ; Inicializo el contador de interrupciones
LD        A,01h
LD        (fila),A       ; Inicializo la fila a mostrar
IM1
LD        HL,tbl_cubo     ; Modo de interrupciones
LD        A,0FFh
LD        B,4
loop_ini: ; Inicializo tabla con todos los leds encendidos
LD        (HL),A
DJNZ
LD        HL,tbl_cubo
EI           ; Habilito las interrupciones

loop1:
IN        A,(io_stb)      ; Leo la señal stb
AND      01h             ; Mascara (Uso el bit 0 para leer stb)
JP       Z,loop1         ; Mientras recibo un 1 espero

IN        A,(io_dat)      ; Leo el comando recibido
OUT      (io_ack),A      ; Doy un pulso a 0 en ack, ya recibí el comando
    
```

```
CP      F0h          ; Si es F0 hay que detener la animacion
JP      NZ,sigue1
LD      A,00h
LD      (estado),A  ; Pongo la bandera de estado en 00h
JP      A,loop1

sigue1:
CP      F1h          ; Si es F1 hay que reanudar la animacion
JP      NZ, sigue2
LD      A,01h

LD      (estado),A  ; Pongo la bandera de estado en 01h
JP      A,loop1

sigue2:
CP      03h          ; Hago "datos - 03h"
JP      P,loop1     ; Si es positivo "datos > 03h", ignoro el comando

LD      L,A         ; Como esta entre 00h y 03h tengo un desplazamiento en A, lo cargo en L

loop2:  IN      A,(io_stb) ; Leo la señal stb
        AND     01h      ; Mascara (Uso el bit 0 para leer stb)
        JP      Z,loop2  ; Mientras recibo un 1 espero

IN      A,(io_dat)     ; Recibo el valor a cargar en la tabla
OUT     (io_ack),A    ; Doy un pulso a 0 en ack, ya recibí el dato
LD      (HL),A        ; Cargo el dato recibido en la tabla

JP      loop1         ; vuelvo al inicio
```