

**Examen de Electrónica 2**  
**21/12/2009**

Resolver cada problema en hojas separadas.

Duración de la prueba: 3 horas 30 minutos.

La prueba es sin material.

Los puntajes de los problemas se indican sobre un total de 100 puntos.


**35**  
**Problema 1 (30):**

Para el circuito de la figura:

- Calcular la ganancia  $V_{out}/V_{in}$  en baja frecuencia.
- Calcular la frecuencia de corte superior.
- Calcular el margen de fase del circuito.

Datos:  $I_o = 10 \text{ mA}$ ,  $R_L = 50 \Omega$ ,  $R_E = 120 \Omega$ ,  $R_s = 100 \Omega$ ,  $V_{CC} = -V_{CC} = 2,5 \text{ V}$ ,  $V_{bias} = 0,8 \text{ V}$ .

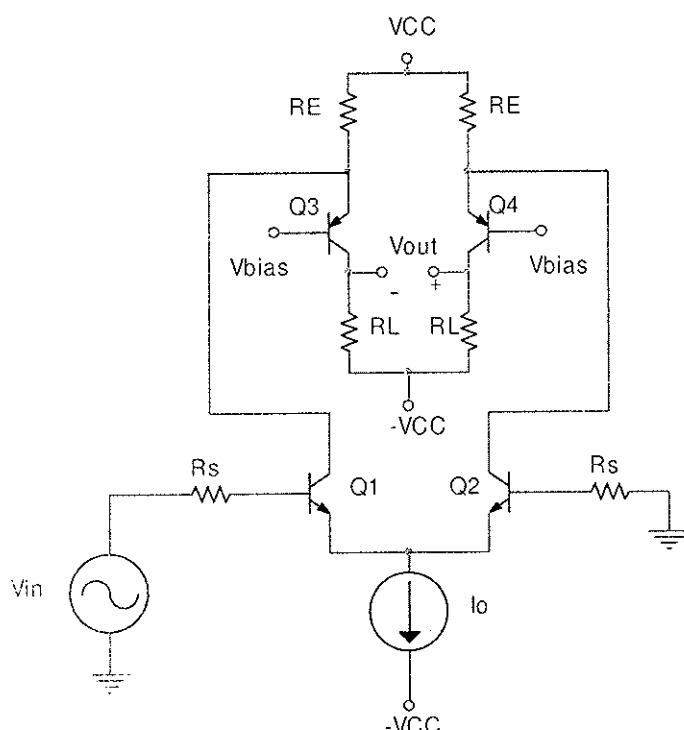$Q_1$  a  $Q_4$  tienen  $f_T = 600 \text{ MHz}$  @  $I_c = 10 \text{ mA}$ ,  $c_{\mu} = 7 \text{ pF}$ ,  $c_{je} = 35 \text{ pF}$ ,  $\beta = 300$ ,  $V_{BEN} = V_{EBP} = 0,7 \text{ V}$ .



**40**  
**Problema 2 (25):**



Se tiene el oscilador de anillo (Fig. 1) formado con bloques seguidores como el que se muestra en la Fig. 2.

- Obtenga las expresiones para la frecuencia de oscilación y la condición de arranque.
- Dibuje esquemáticamente las señales temporales a la salida de cada seguidor.
- Si para fijar la amplitud del voltaje diferencial de la oscilación ( $V_{out}$ ) se utilizan fuentes de corriente variables en los seguidores, con la dependencia en el voltaje:  $I = I_0 - kV_{out}$ , indique:

El mínimo valor de  $I_0$  para asegurar el arranque

$V_{out}$  en función de  $I_0$ ,  $k$  y los demás parámetros

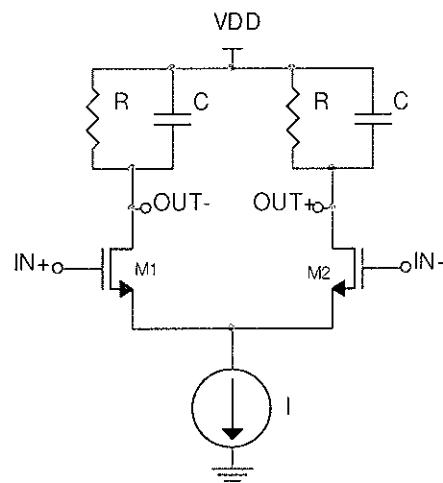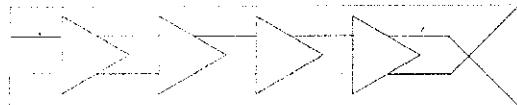- d) Si se quisiera obtener del oscilador dos señales en cuadratura (es decir desfasadas  $90^\circ$ ), las cuales llamaremos  $I$  y  $Q$ , de donde tomaría dichas señales.
- e) Si al tomar esas señales se introdujera una carga capacitiva sobre las mismas muestre cualitativamente como cambiarían las señales temporales de la parte (a). ¿Seguirían las señales  $I$  y  $Q$  en cuadratura?




### Pregunta (25):

Para el amplificador de la Figura:

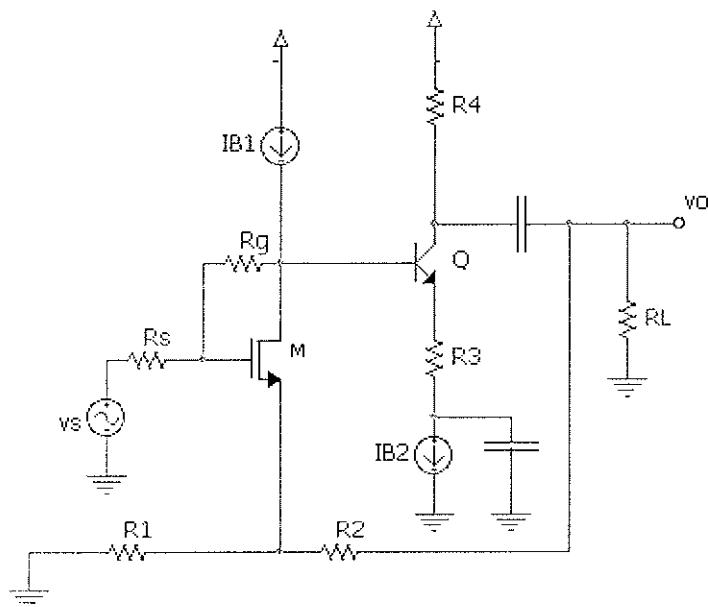
- a) Determine en función de los componentes y los parámetros de pequeña señal de  $M$  ( $g_{mM}$ ,  $Q$  ( $g_{mq}$ ,  $r_\pi$ ) los valores de  $A$  y  $\beta$  que permiten representar al amplificador en un diagrama de bloques de sistema realimentado.
- b) Determinar las resistencias vistas de entrada y salida del amplificador realimentado.

Considerar:  $R_g \gg R_s$ , Capacitores infinitos, Tensión de Early infinita



## Problema 1:

2)

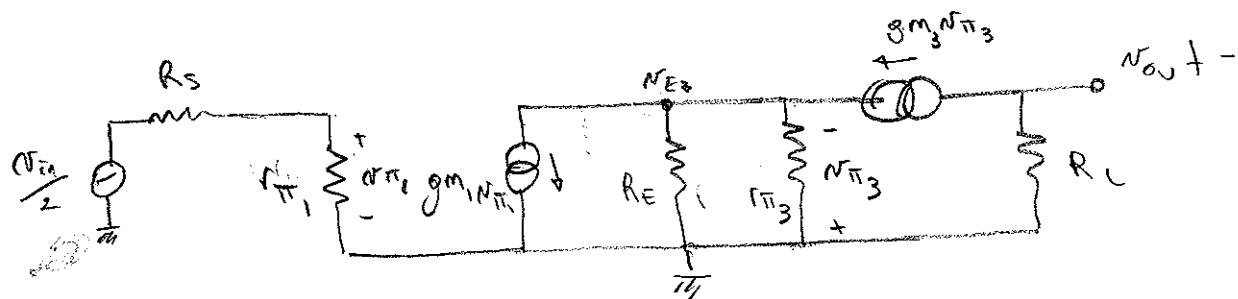

$$I_D = 10mA \Rightarrow I_{C1} = I_{C2} = 5mA \Rightarrow g_{m1} = g_{m2} = \frac{5mA}{26mV} = 0,19 S^{-1}$$

$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \frac{\beta}{g_{m1,2}} = 1560 \Omega.$$

$$V_{E3,4} = V_{bias} + 0,7 = 9 V \Rightarrow I_{RE} = \frac{V_{CC} - (V_{bias} + V_{E3})}{R_E} = \frac{2,5 - (0,8 + 0,7)}{120} = 2,33mA$$

$$= \frac{1}{120 \Omega} = 8,33mA.$$

$$I_{C1} + I_{C3} = I_{AE} \Rightarrow I_{C3} = I_{AE} - I_{C1} = 8,33mA - 5mA = 3,33mA.$$

$$g_{m3} = \frac{3,33mA}{26mV} = 0,13 S^{-1}, r_{\pi 3} = \frac{\beta}{g_{m3}} = 2340 \Omega.$$

$$N_{E3} = -g_{m1} \cdot r_{\pi 1} \cdot \left( \frac{R_E}{r_{\pi 3}} \parallel \frac{1}{g_{m3}} \right) = -g_{m1} \cdot r_{\pi 1} \cdot \frac{1}{g_{m3}} = -\frac{g_{m1}}{g_{m3}} \cdot r_{\pi 1} = -1,5 r_{\pi 1}$$


$$N_{\pi 1} = \frac{N_{in}}{2} \cdot \frac{r_{\pi 1}}{R_S + r_{\pi 1}} \approx \frac{N_{in} \cdot 0,94}{2} \Rightarrow N_{\pi 1} = -\frac{g_{m1}}{g_{m3}} \cdot \frac{N_{in} \cdot 0,94}{2}$$

$$N_{out}^+ = -g_{m3} r_{\pi 3}, R_L = -g_{m3} \cdot (-N_{E3}), R_L = -\frac{g_{m3} \cdot g_{m1}}{g_{m3}} R_L \cdot N_{\pi 1} =$$

$$= -g_{m1} R_L \cdot \frac{N_{in} \cdot 0,94}{2} \approx 4,5 N_{in} \Rightarrow \frac{N_{out}^+}{N_{in}} = -4,5$$

$$\text{Por simetría. } N_{out}^+ = 4,5 N_{in} \Rightarrow N_{out} = N_{out}^+ - N_{out}^- = 9 N_{in}$$
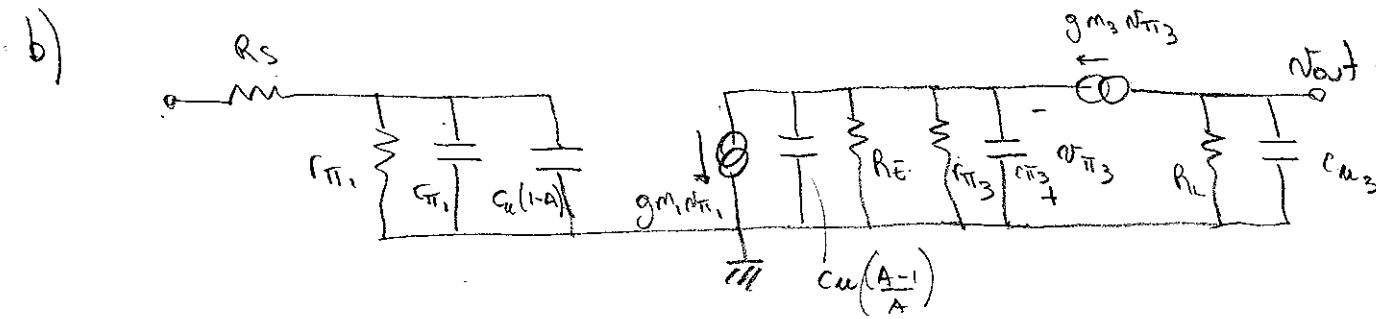
$$\Rightarrow \boxed{\frac{N_{out}}{N_{in}} = 9}$$



$$A = -1,5$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi \cdot (C_\pi + C_u)} \Rightarrow C_\pi + C_u = \frac{g_m}{2\pi \cdot f_T} = \frac{10mA}{2\pi \cdot 2.1 \cdot 600 \times 10^6} = 102 \mu F$$

$$C_\pi = 95 \mu F = 35 \mu F + K \cdot 10 mA \Rightarrow K = 6 \mu F / mA$$

$$C_{\pi_1} = C_\pi @ 5mA = 35 \mu F + K \cdot 5mA = 65 \mu F$$

$$C_{\pi_3} = C_\pi @ 3,3mA = 35 \mu F + K \cdot 3,3mA = 55 \mu F$$

$$f_{p1} = \frac{1}{2\pi \cdot R_S || R_{\pi_1} (C_{\pi_1} + (1 + A_{f3}) C_u)} = 19,3 \text{ MHz}$$

$$f_{p2} = \frac{g_m}{2\pi \cdot (C_{\pi_3} + \frac{1+1.5}{1.5} \cdot (u))} = 310,4 \text{ MHz}$$



$$f_{p3} = \frac{1}{2\pi \cdot R_L \cdot C_u} = 454 \text{ MHz}$$

c)  $f_T = 6 \cdot k_B w = 9 \cdot 22 \text{ MHz} = 175,7 \text{ MHz}$

$$\text{MF} = 180 - 90 - \tan^{-1}\left(\frac{f_T}{f_{p2}}\right) - \tan^{-1}\left(\frac{f_T}{f_{p3}}\right) = \\ = 90 - 29,2 - 20,9 = 39,9^\circ$$

## Problema 2

a)

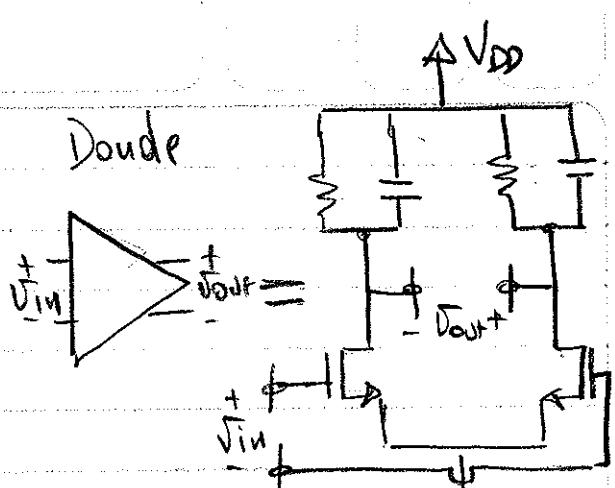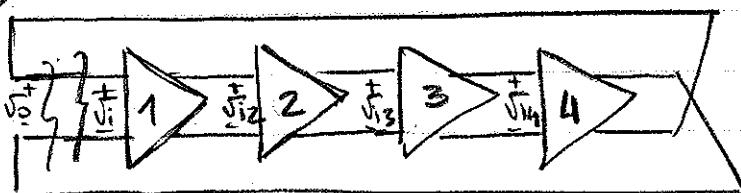

$$\text{Abro el lazo } \frac{V_o}{V_i} = -\frac{(gmR)^4}{(RCS + 1)^4} = A\beta(s).$$

$$\frac{\omega_0}{\omega} = \frac{gmR}{RCS}$$


$$A\beta(j\omega) = \frac{-(gmR)^4}{(-\omega^2RC)^2 + 2RCj\omega + 1}^2$$

$$\rightarrow \text{Im}(A\beta(j\omega)) = 0 \Leftrightarrow \boxed{\omega = \omega_0 = 1/RC} \\ |A\beta(j\omega)| = 1 \Leftrightarrow \frac{(gmR)^4}{4} = 1 \Leftrightarrow \boxed{gm = \frac{\sqrt{2}}{R}}$$

condición  
de arranque

$$gm > \frac{\sqrt{2}}{R}$$

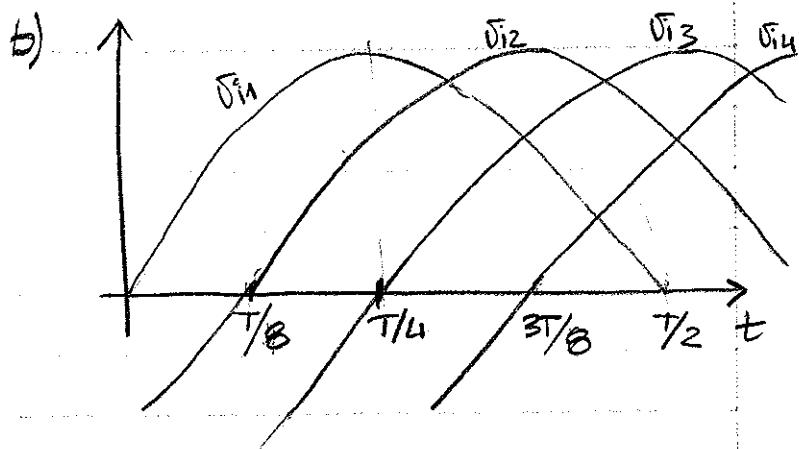transferencia  
de cada seguidor  
(en régimen)  $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{\sqrt{2}}{1+j}$




② (1) Arranque  $gm > \frac{\sqrt{2}}{R} @ V_{out} = 0$

$$gm = \sqrt{\frac{\beta I}{1+\delta}} @ V_{out} = 0 = \sqrt{\frac{\beta I_0}{1+\delta}} > \frac{\sqrt{2}}{R} \Rightarrow I_0 > \frac{2(1+\delta)}{\beta R^2}$$

$$(2): \text{en régimen } gm = \sqrt{\frac{\beta(I + KV_0)}{1+\delta}} = \frac{\sqrt{2}}{R} \Rightarrow V_0 = \frac{I_0 - 2(1+\delta)/R^2\beta}{K}$$


d)

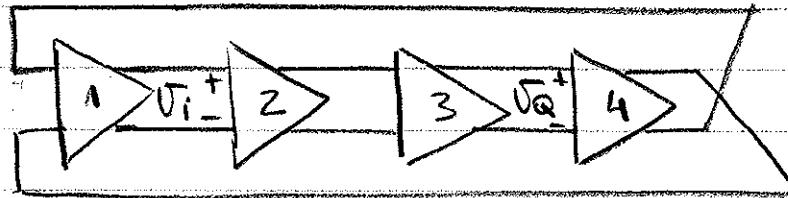

las señales  
 $v_i$  y  $v_q$   
están en cuadratura

e)

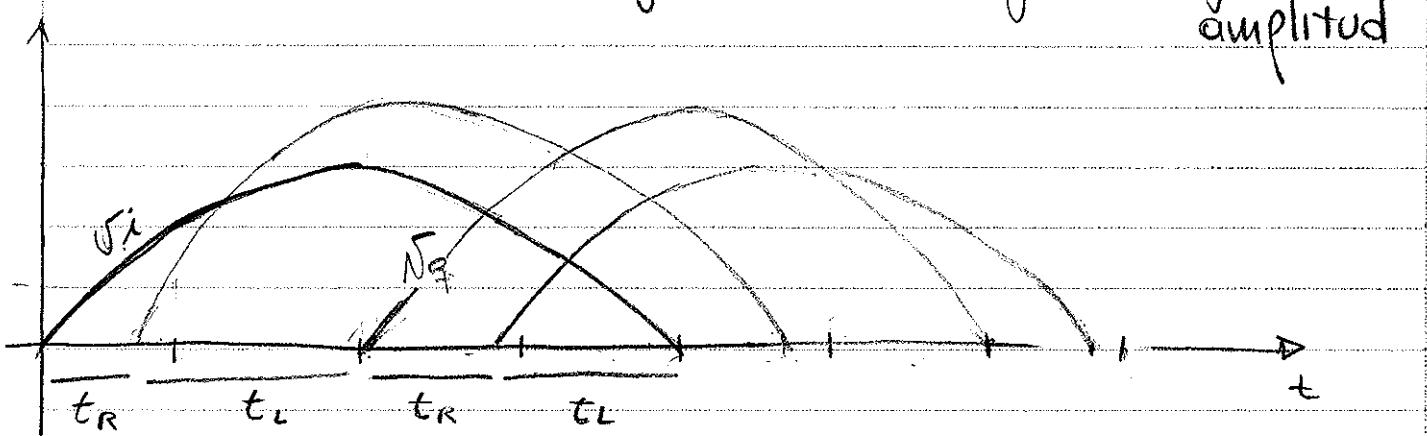Al medir las señales  $v_i$  y  $v_q$  agrego una capacidad a las salidas de estos seguidores, introduciendo mayores retardos y disminuyendo la amplitud



Salidas de seguidores con carga extra retardadas  $t_L$   
Salidas de seguidores sin carga extra retardador  $t_R$

$$\Rightarrow t_L > t_R$$

$$2t_R + 2t_L = T' = 1/f'$$

finalmente,  $v_i$  y  $v_q$  siguen en cuadratura

ggg

# PREGUNTA

## BLOQUE A

a) 1era ETAPA

$$\frac{V_1}{V_s} = - \frac{q_{mM} \cdot R_2}{1 + q_{mM} (R_1 // R_2)}$$

$$r_2 = V_{irr} \cdot q_{mQ} \cdot \left( \frac{1}{q_{mQ}} + R_3 \right)$$

2da ETAPA

$$\frac{V_2}{V_1} = - \frac{R_4 // R_L // (R_2 + R_1)}{\frac{1}{q_{mQ}} + R_3}$$

SUPONGO  $R_3 \gg \frac{1}{q_{mQ}}$

$$A = \frac{q_{mM} \cdot V_{irr} \cdot q_{mQ} \cdot R_3 \cdot (R_4 // R_L // (R_2 + R_1))}{(1 + q_{mM} (R_1 // R_2)) \cdot R_3}$$

## BLOQUE B


$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

b)

$$R_{oB} = \frac{R_o}{1 + AB} = \frac{R_2 // (R_2 + R_1) // R_4}{1 + AB}$$

$$R_{iB} = R_i \cdot (1 + AB) = \infty$$

$\downarrow$   
 $\infty$

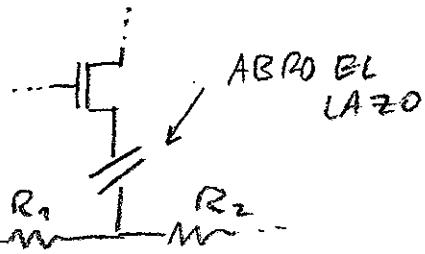

AB<sub>20</sub>