
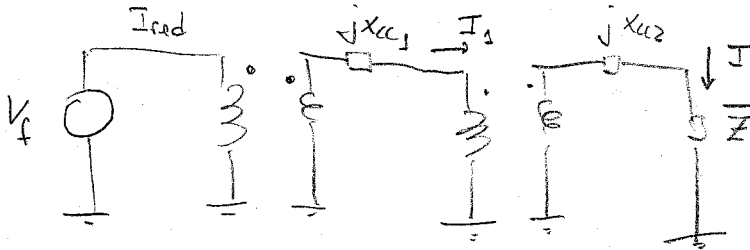


Transformadores en "Cascada"

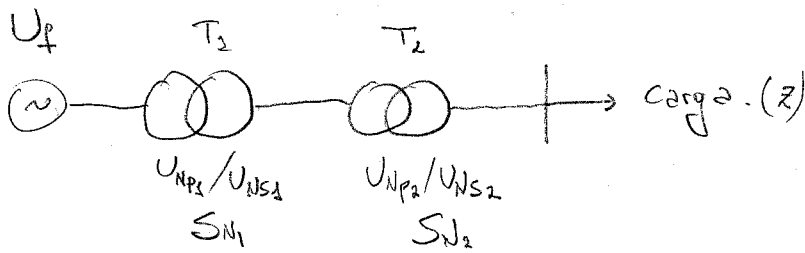

$$V_f = \frac{U}{\sqrt{3}}$$

$$I_1 = \frac{UN_{s2}}{UN_{P2}} I \quad I_{red} = \frac{UN_{s1}}{UN_{P1}} I_1$$

para saber cual transformador limita se debe comparar I_1 con $\begin{cases} I_{NS1} \\ I_{NP2} \end{cases}$


$$I_{NS1} = \frac{SN1}{\sqrt{3} UN_{S1}} \quad I_{NP2} = \frac{SN2}{\sqrt{3} UN_{P2}}$$

\Rightarrow Si $I_{NS1} < I_{NP2} \Rightarrow$ limita T_1

Si $I_{NS1} > I_{NP2} \Rightarrow$ limita T_2

Si $I_{NS1} = I_{NP2} \Rightarrow$ ambos limitan.

Ejemplo.

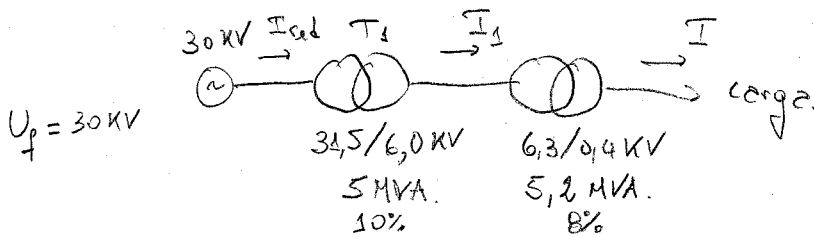

$$I_{NS1} = \frac{5 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6000} = 481,7 \text{ A}$$

$$I_{NP2} = \frac{5,2 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6300} = 477,5 \text{ A}$$


\Rightarrow Limita T_2 pues cuando $I_1 = \frac{0,4}{6,3} I$ alcance el valor de 477,5 A no se puede seguir agregando carga en el secundario de T_2 , a los efectos de no sobrecargar a T_2 .

Supongamos \bar{Z} a 380V consume 3,6 MW con $\cos \phi = 1$

$$\Rightarrow \bar{Z} = R = 3 \left(\frac{380/\sqrt{3}}{3,6 \times 10^6} \right)^2 = \frac{380^2}{3,6 \times 10^6} = 0,04 \Omega$$

$$X_{a1} = 0,1 \times \frac{6^2}{5} = 0,72 \Omega$$

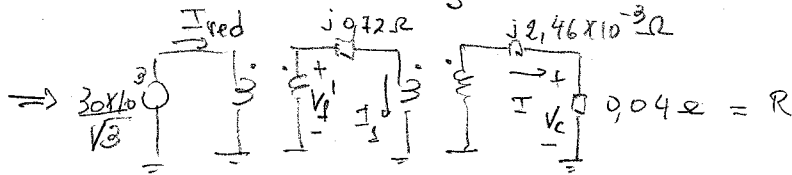
$$X_{a2} = 908 \times \frac{0,4^2}{5,2} = 2,46 \times 10^{-3} \Omega$$



Todo a nivel 6KV $\Rightarrow X_{a2}' = \left(\frac{6,3}{0,4} \right)^2 2,46 \times 10^{-3} = 9,61 \Omega$

$$R' = \left(\frac{6,3}{0,4} \right)^2 \times 0,04 = 9,9 \Omega$$
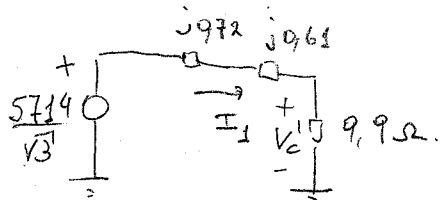
$$V' = \frac{30 \times 10^3}{\sqrt{3}} \times \frac{6}{31,5} = \frac{5714}{\sqrt{3}} = 3303V$$



$$I_1 = \frac{5714/\sqrt{3}}{9,9 + j1,33} = \frac{3303}{9,99 \angle 7,5^\circ} \approx 330 A$$


$$\Rightarrow T_1: \frac{330}{485,7} = 0,685 \Rightarrow \underline{68,5\%}$$

$$T_2 = \frac{330}{477,1} = 0,692 \Rightarrow \underline{69,2\%}$$

Tension sobre la carga: $V_c' = 9,9 \times 330 = 3267 \Rightarrow V_c = \frac{0,4}{6,3} \times V_c' = 207,4V$

$$\Rightarrow U_c = \sqrt{3} V_c = \underline{358,8V}$$

Variante:

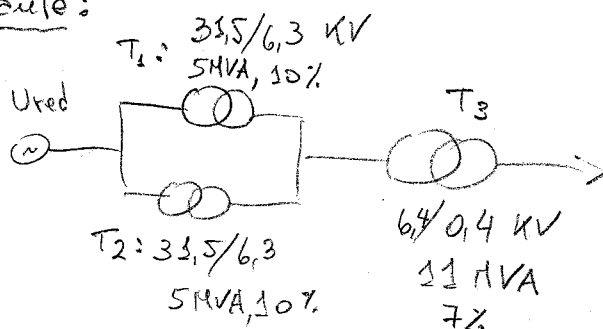

T_1 y T_2 con iguales tensiones nominales e iguales $U_2 \Rightarrow$ se cargan a igual % de sus corrientes nominales \Rightarrow llegan juntos al 100% de sus I_N .

$$\Rightarrow \text{Comprobato: } I_{N12} = \frac{10 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6300} = 917,5A \quad \text{con: } I_{N13} = \frac{11 \times 10^6}{\sqrt{3} \times 6400} = 993,5$$

\Rightarrow limitan T_1 y $T_2 \neq$